

STAVEBNÍ NÁVOD A POPIS

5

SONORETA RV 12

STAVEBNICE TRPASLÍČHO PŘIJIMAČE
PRO STŘEDNÍ A KRÁTKÉ VLNY



PRAŽSKÝ OBCHOD POTŘEBAMI PRO DOMÁCNOST

národní podnik - odštěpený závod č. 51
prodejna radiotechnického a elektronického zboží
PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25

SLÁVA NEČÁSEK

SONORETA RV 12

Trpasličí rozhlasový přijimač pro krátké a střední vlny
v bakelitové lisované skřince.

Spořeňba proudu: 6 W.

STAVEBNÍ NÁVOD

propagační a učební pomůcka

S v a z e k 5

V y d á v á :

Pražský obchod potřebami pro domácnost

národní podnik – odštěpný závod čís. 51

prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25

Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76.

Důležité upozornění!

Některé přístroje, popsané ve Stavebních návodech (Super I-01, NF 2, Dipenton, Triodyn, Sonoreta, Mír, Duodyn), jsou svou konstrukcí spojeny s elektrickou sítí. Proto nutno při jejich stavbě, zkoušení a provozu dbát bezpečnostních předpisů ESC-ČSN, jak je také v popisech zdůrazněno.

Antenni (příp. zemní) zdírka musí být **vždy** od přístroje oddělena **bezpečnostním kondenzátorem hodnoty nejvýše 5 500 pF, zkoušeným aspoň na 1 500 V (ČSN-ESČ 79-1947)** k zabránění úrazu, někdy i smrtelného, při styku s antenou nebo její nahražkou.

Síťová šnúra musí být v přístroji rádně upevněna, aby nebyla namáhána tahem a nemohla se vytrhnout. Zajištění pouhým uzlem nestačí! Rovněž konce vodičů musí být zajištěny tak, aby se nemohla z nich stáhnout isolace a aby se znemožnilo kroucení, nebo dokonce třepení drátků vodiče. (Předpisy ESC 1950, §§ 10503 a 10506.)

Jiné vývody z takových přístrojů, na př. pro druhý reproduktor nebo gramofonní připojku, nejsou povoleny, nemůže-li se dodržet předpis, že při styku s nimi nesmí okruhem a tím i tělem dotýkající se osoby projít proti zemi proud silnější než 0.5 mA (ČSN-ESČ 1947, odst. 2.02).

I při zkoušení přístroje nutno zachovat krajní opatrnost a provádět je **pouze v místnosti suché, s isolační, aspoň dřevěnou podlahou**. V provozu nesmí být chassis ponecháno bez isolačního krytu (skřínky). Na hotovém přijimači nesmí být žádná dosažitelná součástka (šrouby, kovové osičky a pod.) pod napětím sítě. Nedbání těchto předpisů může mit za následek těžký úraz, nebo dokonce smrt, jak se bohužel z neopatrnosti už stalo. A lidský život i zdraví je pro jednotlivce i celý národ statkem nejcennějším, jímž nesmíme hazardovat!

Úvod.

V roce 1946 popsal jsem konstrukci Sonory, malého přijimače s 2 vojenskými elektronkami RV 12 P 2000 a dynamikem 12 cm. Snaha po ještě dalším zmenšení rozměrů vedla pak k Sonorelē, stejněmu přístroji v bakelitové skřince moderního tvaru, v různých barvách a se slupnicí, kterou původní Sonora neměla. V této podobě (1947) se stala Sonorela velmi oblíbenou, takže zakrátko na to upravovali jsme stavební návod podle prodejního materiálu v druhém vydání (v roce 1948). Proti původnímu modelu byla taž Sonorela úspornější použitím žhavicího transformátorku a rozšířena i o krátké vlny. Prosvětlená slupnice a převod ladícího kondensátoru dovoluje jemné ladění a pozdvihne vzhled přijimače.

Ježto Sonorela se stále těší značné oblibě, zařadili jsme další vydání do Stavebních návodů, protože obsahuje mnohé, co v dosavadních svazcích nebylo uvedeno a je proto pokračováním školení. Proti dřívějším vydáním byly ovšem v textu i na výkresech provedeny změny, jež si vynutil stav a druhy prodávaného materiálu.

Sláva Nečásek.


Značky a zkratky použité v textu.

A - ampér, jednotka el. proudu	R - znak elektr. odporu
mA - millampér, 1/1000 A	V - volt, jednotka napětí
C - znak kapacity	W - watt, jednot. elektr. výkonu
μF - mikrofarad, praktic. používaná jednotka kapacity	f - znak kmitočtu (frekvence)
pF - pikofarad, 1/1,000,000 "F	c/s - cykl za vteř. jednotka kmitočtu
nF - nanofarad, 1000 pF	k c/s - kilocykl za vteř. 1000 c/s
U - znak elektr. napětí	kv - krátké vlny
I - znak elektr. proudu	sv - střední vlny
L - znak indukčnosti	dv - dlouhé vlny
H - henry, jednotka indukčnosti	Ω - ohm, jednot. el. odporu
mH - milihenry, 1/1000 H	k Ω - kilohm, 1000 Ω
μH - mikrohenry, 1/1,000,000 H	M Ω - megaohm, 1,000,000 Ω
N - znak elektr. výkonu	\bigcirc - značka průměru
	Z - impedance (stříd. odpor)

Materiál a popis.

Radiotechnický materiál „vojenského“ původu, který se u nás prodává, poskytuje svým bohatstvím druhů a velmi dobrou jakostí stavební možnosti v posledních letech nebývalé. Zvláště neobyčejně výkonné elektronky, selénové usměrňovače a svitkové kondenzátory ve spojení s malými dynamiky a ostatním drobným materiélem umožnuje stavbu rozhlasových přijímačů, rozměry i výkonem známých dosud jen ze zahraniční výroby.

Nesmíme zapomínat, že největší zájem o „vlastnoruční“ sestavení přijímače vždy měl lidé mladí, nadšení, ale nemajetní. Jim kapsa nedovoluje zakoupení továrního přístroje, který by je ostatně ani tak netěšil. Avšak tito lidé nechtějí být žádnými učenými teoretiky v radiotechnice. Proto věc musí být vysvětlena důkladně a poctivě, ale bez vysoké vědy, které by nerozuměli. S tohoto hlediska je také napsán nás popis.

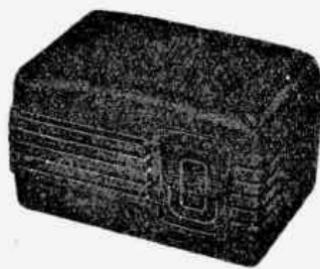

Skřinka Sonorety.

6

Co umí Sonoreta?

Sonoreta jest v podstatě přístroj o dvou elektronkách se zpětnou vazbou. Jako detekční i koncový stupeň jsou malé „vojenské“ elektronky RV 12 P 2000 o žahavém napětí 12,6 V a proudu asi 0,075 A. Anodové napětí obstarává ze sítě selénový usměrňovač. Přístroj má 2 vlnové rozsahy, a to vlny krátké v rozsahu asi 20–50 m a střední 200–590 m, vzduchový ladící kondenzátor s převodem a prosvětlenou stupnicí. Reprodukтор má s ohledem na rozměry skřínky průměr 8 cm.

Sonoreta je zvláště shodná jako druhý úsporný a přenosný přijímač. Můžeme si jej brát s sebou na cesty a rozptylovat se pak třeba na hotelovém lůžku veselou hudbou, nebo si vyslechnouti nejnovejší rozhlasové a sportovní zprávy. Spotřeba proudu je neuvěřitelně malá: jen asi $\frac{1}{10}$ spotřeby průměrného většího přístroje, totiž přibližně 5–6 W proti 50–60 W u běžných 3 nebo 4 lampových přijímačů. Přitom přednes Sonorety je čistý, dostatečně hlasitý – což ovšem závisí ve velké míře na citlivosti reproduktoru a jeho správném přizpůsobení koncové elektronce RV 12 P 2000. Cistý střídavý čili „zvukový“ výkon se pohybuje kolem 0,4 W což je až nadbytečně mnoho pro normální poslech v průměrně tichém prostředí. Vkusná lisovaná bakelitová skřinka malých rozměrů (délka 16,5 cm, výška asi 10 cm a hloubka 9 cm) obsahuje citlivý dynamik o \varnothing 8 cm i vlastní přístroj, namontovaný na plechovém chassis, krytý zadní destičkou s příslušnými výrezy. Knofliky ladícího a reakčního kondenzátoru jsou umístěny vpředu skřínky, síťový přívod a vypínač na zadní destičce. Ladící kondenzátor má prosvětlenou škálu s převodem, takže po trošečce cviku lze snadno vyladit nejen běžné

vysílače na středních vlnách, ale po celý den a ve značné síle i důležitější stanice krátkovlnné. K tomu není zapotřebí vnější antény, ale postačí drátenu, zábradlí, mříž nebo kus drátu, a to zvláště vhodný ve tvaru autorovy t. zv. „svinovací antény“, o níž bude ještě podrobněji zmínka.

Všeobecný popis.

Žhavici vlákna obou elektronek jsou u Sonorety zapojena parallelně (u Sonory byla v serii), a napájena ze sítového transformátorku o sekundárním napětí 12,6 V. To proto, že elektronky RV 12 P 2000 nejsou vlastně určeny pro seriové žhavení, které předpokládá naprostě stejný žhavici proud, a těchto elektronek již není v prodeji také, aby bylo možno zaručit výběr kusů dokonale shodných. Kromě toho předřazené odpory – hlavně při sítovém napětí 220 V – přece jen nepříjemně hřejí. Použitím přepínatelného sítového transformátorku odstraníme tyto nesnáze. Primár je zhotoven pro 120 i 220 V, sekundár 2×6,3 V pro elektronky. Jedna polovina má ještě přidáno vinutí pro osvětlovací žárovku škály (2,5–3,5 V a 0,1 až 0,2 A). Žhavici napětí smí klasifikaci nejvýše mezi 11,3–13,5 V.

Anodové napěti elektronek se získává ze sítě usměrněním pomocí stykového (selénového) usměřovače. Vyniká malými rozměry a velikou trvanlivostí, nehledě na to, že vhodná usměřovací elektronka není k dostání.

Jsou však 2 druhy selénů, vhodné pro naši účel. Jednak kotoučkový sloupek (sloupkový selén) AEG o 13 usměřovacích destičkách Ø 25 mm a délce asi 75 mm a pak tenká tyčka modrá nebo červená Ø jen 5 mm a 115 mm dlouhá, t. zv. selén tužkový. Rozdíl je v tom, že sloupek je na 125 V a 75 mA, kdežto „tužka“ na 500 V, ale jen 5 mA. Proto sloupkový selén zapojujeme na vývod 120 V na transformátorku, kdežto tužkové musí být spojeny aspoň 2 parallelně (pozor! Správné konce spolu!), abychom dosáhli proudu 10 mA, ale pripojujeme je na vývod 220 V na sítovém transformátorku. Správné zapojení pro tento případ je naznačeno na str. 7., protože v tom amatérů často chybí.

Tímto zapojením dosáhneme toho, že při jakémkoliv napěti sítě dostaneme stejnosměrné napěti asi 160 V na 1. elektrolytu C_1 . Proto má Sonoreta při kterémkoli sítovém napěti vždy stejný výkon a pracuje stabilně a spolehlivě. Anodový příkon koncové elektronky je při tom zhruba 1 W (napětí 160 V a proud 6 až 6,5 mA) a poněvadž pentody pracují s účinností až 50%, dodává čistý střídavý výkon skoro 0,5 W. Záleží ovšem na účinnosti a jakosti reproduktoru, jak tuto energii přemění na zvuk.

Protože vývody na sítovém transformátorku byly během doby výrobcem pozměněny a mnozí amatéři si s tím nevěděli rady, jakož i s ohledem na změněné zapojování selénu přiložili jsme výřezové plánky pro pripojování těchto součástí a cívkové soupravy. Také schema musilo být ovšem změněno. (Viz. str. 6.)

Zapojení podle schematu.

Antennní zdírka vede přes odlaďovač, který bude ještě předmětem podrobnějšího pojednání, na antenní vinutí cívky pro střední vlny A přes kondensátor C_1 o kapacitě 1000 pF. Jeho úkol je izolační: Odděluje antenní zdírku od napěti sítě, což by mohlo být příčinou úrazu nebo nehody (krátké spojení se zemí). Ladící obvod tvoří cívka M na sv nebo Mk na kv a otočný kondensátor CL = 500 pF. Na jeho osé je nasazen ladící kotouček. Reakční kondensátor je s pertinaxovým dielektrikem a co možno malého tvoru. Rotor, který se spojuje s kostrou, aby přiblížení ruky nepůsobilo změny v těsnosti zpětné vazby, poznáme podle spirálky na osé nebo kontaktního pera, které na konec osy doléhá.

Miližkovou detekci provádí kondensátor $C_3 = 100 \text{ pF}$ s odporem $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$. Kataldo je pripojena přímo na jeden sítový vodič, který vede na kostru (chassis). Z anody detekční elektronky jde vývod jednak na reakční obvod (cívka R pro kv zna-

čená R_k s kondensátorem $CR = 500 \text{ pF}$), jednak přes odpor $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ na vlastní anodový vazební odpor $R_4 = 0,2 \text{ M}\Omega$ čili $200 \text{ k}\Omega$.

Cívky A, M i R jsou provedeny jako křížové vinutí na izolační trubičce, do níž je zašroubováno železové jádro. Mřížková cívka M má být vinuta vysokofrekvenčním lanem, které má o něco menší elektrické ztráty nežli drát. Krátkovlnná cívka Mk-Rk je vinuta na formeru nebo rovněž opatřena železovým jádrem. Zapojení žádaného vlnového rozsahu obstarává třínasobný přepinač, který spolu s oběma cívkovými soupravami je namontován na pertinaxové destičce v t. zv. cívkový agregát.

Hodnoty součástí na schématu.

Odopy:


R_1	$1 \text{ M}\Omega$
R_2	$10 \text{ k}\Omega$
R_3	$1 \text{ M}\Omega$
R_4	$0,2 \text{ M}\Omega$
R_5	$0,6 \text{ M}\Omega$
R_6	$30-50 \text{ k}\Omega$
R_7	500Ω
R_8	$5 \text{ k}\Omega$

Kondensátory:

C_1	1000 pF (1 nF)
C_3	100 pF
C_5	$100-200 \text{ pF}$
C_6, C_7	$0,1 \mu\text{F}$
C_8, C_{12}	10 nF
C_9	$1-2 \text{ nF}$
C_{10}	$10-25 \mu\text{F}/15 \text{ V}$
C_{11}, C_{13}	$8 \mu\text{F}/280-500 \text{ V}$
C_{15}	$20 \text{ nF}/1500 \text{ V}$
CR	500 pF (pertinax.)
CL	500 pF
CK	5 pF

Z = žárovka stupnice, I a II elektronky RV 12 P 2000.

Aby se zbytky vysokofrekvenčních proudů z detekční elektronky nedostaly do koncového stupně, kde zlobí, mají v cestě odpor R_2 . Jeho účinek se ještě zvýší kapacitou $C_5 = 100-200 \text{ pF}$, která svede zbytek těchto proudů na kostru. Stínící mřížka g_2 detekční elektronky dostává kladné napětí přes odpor $R_4 = 1 \text{ M}\Omega$. Mřížka sama je blokována proti kostře kapacitou $C_8 = 0,1 \mu\text{F}$. Aby se anodové napětí pro detekční stupeň co nejúčinněji zbavilo zbytku bručení, které vzhledem k jednocestnému usměrnění je poněkud větší, filtrouje se anodový proud ještě obvodem z odporu $R_6 = 30$ až $50 \text{ k}\Omega$ a kapacitou $C_9 = 0,1 \mu\text{F}$. Odpor R_7 filtrouje dostatečně již svou velikou hodnotou; proto může být vyveden přímo z druhého filtračního bloku sítové části. Pak odparem R_8 protéká o něco menší proud, který se lépe filtrouje a napětí pro anodu

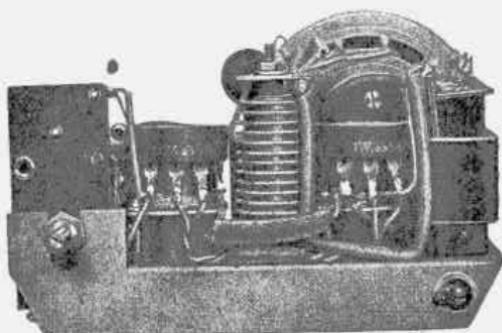

Pohled na Sonoretu po odejmutí zadní stěny.

Vlevo vlnový přepinač a antenni zdířka, upravo síťový vypinač. Uprostřed selén.

detekční elektronky méně poklesne spádem v odporu R_6 . Kondensátor C_{11} je trubkový elektrolyt 8 μF . Z jeho + pólu je napájena stínici mřížka koncové elektronky. Pracovní mřížka její g₁ potřebuje záporné předpětí, které se vytváří samočinně na odporu R_7 , zařazeném v katodě. Používáme běžné hodnoty 500 Ω . Katodový odpor je přemostěn velikou kapacitou C_{10} , nejlépe elektrolytem 10–25 μF pro napětí 6 až 25 V. Je-li starý, zeslabuje citelně výkon.

Druhý elektrolyt filtrační je spojen přes odpor $R_8 = 5 \text{ k}\Omega$ s prvním elektrolytem C_{11} rovněž o kapacitě 8 μF . (Oba jsou na provozní napětí nejméně 250 V, lépe ale 380 V.) Tento spoj vede dále na + pól selenu. S prvního elektrolytu vede ještě spoj na jednu svorku primárního vinutí výstupního transformátoru. Druhý konec primáru se spoji s anodou koncové elektronky. Primář jest přemostěn přímo na svorkách kapacitou 1500–2000 pF, která jednak snižuje přemíru vysokých tónů a zabarvuje tím reprodukci přijemnéjší, jednak pomáhá – spolu s filtrem R_9-C_9 – tlumit případné kmity elektronky. Vyvedení anodového napětí po koncovou elektronku přímo se sběracího elektrolytu píše to, že je tam napětí dosti značně pulsující (bručení!), si můžeme u pentody bez všeho dovolit, protože u ní nemají poměry v anodovém obvodu tak veliký vliv. Důležitější je stínici mřížka g_2 , ale pro tu je napětí dostatečně filtrováno odporem R_8 a kondensátorem C_{11} . Napojení anody přímo z prvého kondensátoru má ale tu přednost, že se tím koncové elektronky dostane na anodu plně nejvyšší anodové napětí (asi 160 V), kdežto za odparem R_8 by bylo mnohem menší.



Selénovému usměrňovači je paralelně přiřazen kondensátor $C_{12} = 10 \text{ nF}$ (= 10.000 pF). Při poslechu místního nebo velmi blízkého vysílače, zvláště je-li napájen ze stejného nebo sdružené elektrovodné sítě – a na krátkých vlnách skoro vždy – ozývá se při těsném utažení zpětné vazby nebo při vyladění tohoto vysílače zvláštní vrčení (vmodulované bručení), které někdy úplně „rozseká“ reprodukci. Zjev odstraníme kondensátorem, který má v podstatě stejný úkol, jako známé „zapalovací“ kondensátory na anodovém vinutí síťových transformátorů. Objeví-li se vmodulované vrčení i pak, doporučuje se pokusně převrátit pály síťové zástrčky v zásuvce, neboť jeden pól sítě bývá uzemněn. Na sítích souměrných proti zemi (na př. při 120 V), které nebývají přímo zemněny, nepomáhá často ani to. Tu přemostíme oboje přívody sítě (za vypinacem) větší kapacitou C_{12} , na př. 20–30 nF na 1500 V. To pomáhá zaručeně.


Nízkofrekvenční proudy s anody detekční elektronky na mřížku koncové pentody převádí kondensátor C_9 o kapacitě 10 nF. Pozor na jeho dobrou jakost, hlavně vysoký izolační odpor dielektrika! Jinak bude na mřížku koncové elektronky pronikat kladné napětí vazebního odporu R_8 , což zavíruje nejen slabou a skreslenou reprodukci, ale i poškozuje elektronku. Ke zjištění jakosti dielektrika je ovšem potřebí měření, zjistíme to však i velmi jednoduchou cestou, jež bude ke konci popsána.

Kovový prstenec na objímkách elektronek je připevňovacími nýtky spojen s kostrou a nemusí se proto zvlášť uzemňovat. Mřížka detekční elektronky je dosti chouloustivá na působení elektrických polí, jež jsou přičinou zvonivého vrčení v reprodukci. Měla by vlastně být stíněna, t. j. uzavřena i s příslušnými součástkami v plechovém, uzemněném krytu. Podle zkušeností však k tomu postačí již blízkost plechu chassis. Rovněž výstupní transformátor – střední vývod sekundárního vinutí – se spojí s kostrou v zájmu elektrické stability. Kromě toho je – již konstrukcí – „uzemněn“ střed žhavicího vinutí síťového transformátoru $2 \times 6,3 \text{ V}$.


Na jednu část žhavicího vinutí je připojena prosvětlovací žárovka stupnice. Má to být druh pro napětí 2,5–3,5 V. Zato proud má být co možno nízký, na př. 0,1 A. **Pozor!** Zapojení síťového transformátoru je nyní jiné než u dřívějších druhů a je na transformátoru schematicky označeno. Vývody jsou očíslovány a pro jistotu zapakujeme zapojení slovně: 1 a 3 značí přívod sítě, při čemž pól 1 se spojí s chassis (2 je prázdné) a vývody 4–5 mají žhavici napětí 12,6 V. Konečně mezi plíšky 5 a 6 je napětí asi 3 V pro osvětlovací žárovku. Střed žhavení elektronek je již uzemněn kostrou transformátoru (str. 6).

SONORETA RV 12

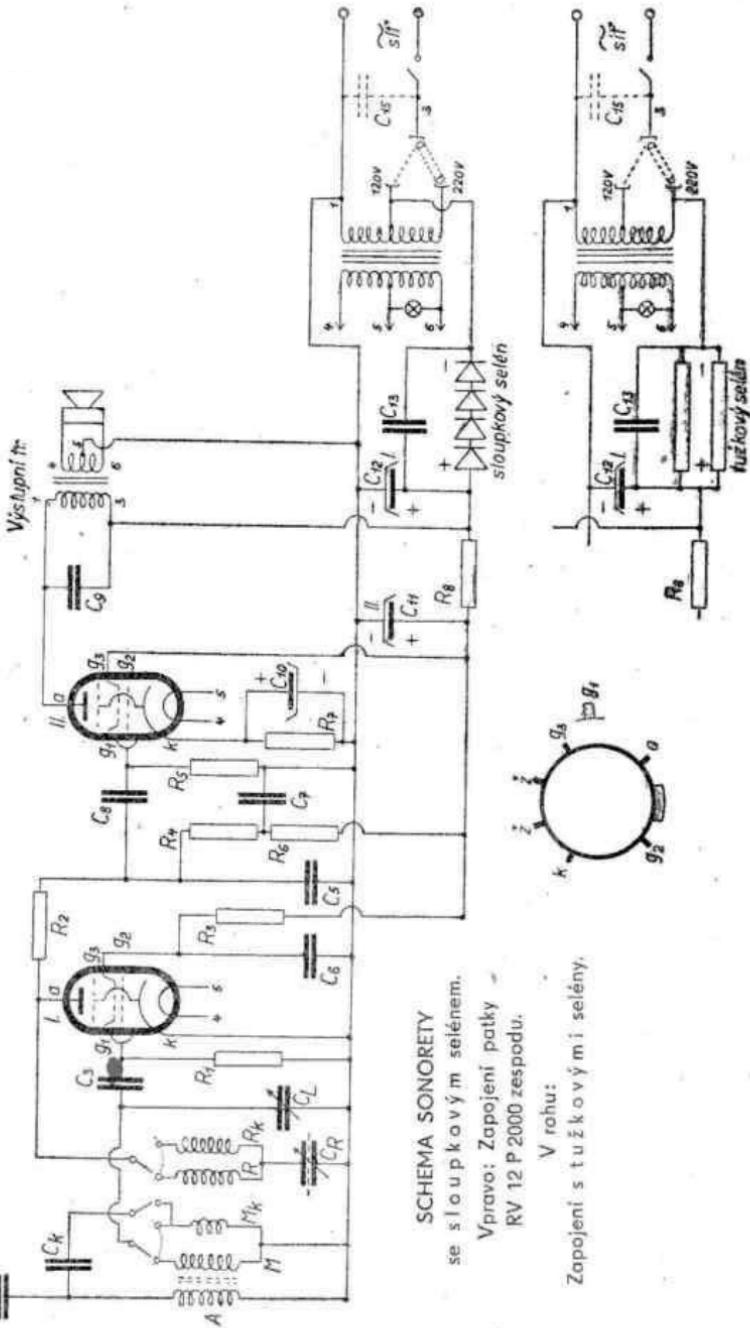
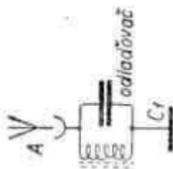


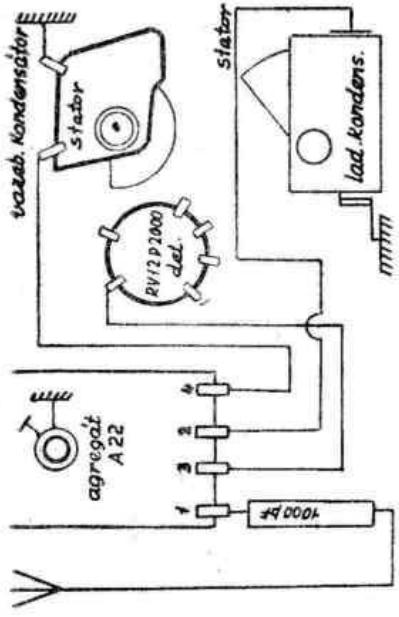

Připojení čivkového agregátu A 22.

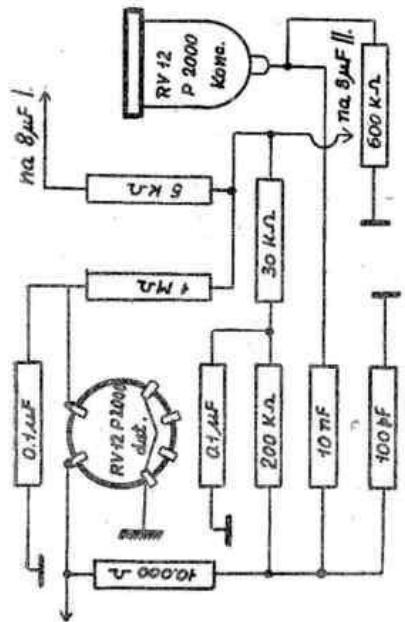

Uspořádání odporů a kondenzátorů.

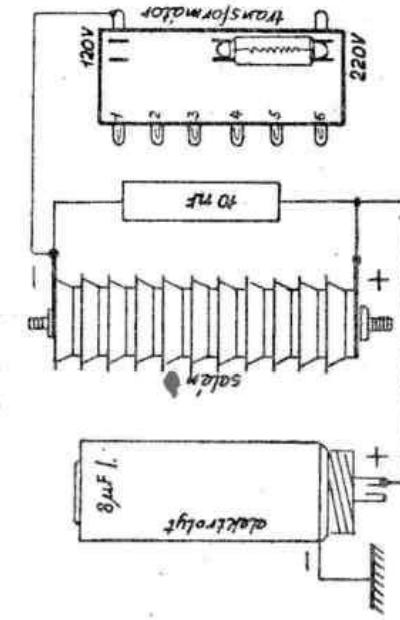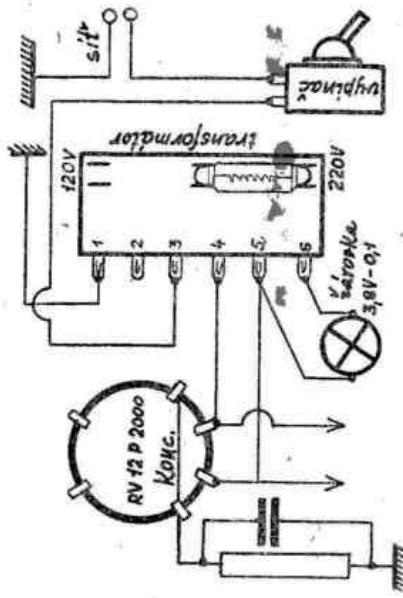

Zapojení žhavicího obvodu.

Malý dynamik, jak již řečeno o \varnothing 8 cm, připevníme okrajem přímo na chassis, takže přístroj můžeme v případě potřeby vyjmout ze skřínky jako celek, bez odpojování některých spojů.

Cívky.

Cívky pro oba vlnové rozsahy, jak již bylo řečeno, jsou spolu s přepinačem smonovány v cívkovou soupravu čili agregát. Antenní vazba je na středních vlnách induktivní, t. j. děje se antenní cívka A. Ladicí cívka mřížková M má být pokud možno vinuta vč lanek. Při přepínání se „mrtvé konce“ nepoužitých cívek odpínají, aby nezvěšovaly ztráty.

Na krátkovlnném rozsahu je vazba s antenou kapacitivní, a to pomocí malého kondensátorku $C_k = 5 \text{ pF}$, v nouzi zhotoveném navinutím slabého smaltovaného drátu na kus drátu silnějšího jako druhý polep.

Spolehlivé kontakty vlnového přepinače jsou velmi důležité, zvláště na kv rozsahu. Proto ještě před přimontováním cívkové soupravy věnujeme pozornost prohlídce přepinače, aby dotecky rádně doléhaly.

Pozor! 1. Pokud ještě dostaneme ve stavebnici starší cívkovou soupravu, najdeme na ní 5 vývodů (spájecích plíšků), z nichž 2 jsou umístěny při delší hraně cívkové destičky, 3 na její spodní hraně. Jsou očíslovány a zapojíme je takto: 1 - stator reakčního kondensátoru, 2 - chassis, 3 - antena (přes odlaďovač a izolační kondensátor C_1), 4 - stator ladícího kondensátoru CL, 5 - anoda detekční elektronky. Antenní zdírku je na soupravě.

2. Nové soupravy (Jiskra) jsou upraveny jinak. Mají jen 4 vývodní plíšky, ježto uzemnění se spojí s chassis již namontováním vlnového přepinače na kostru. Zbylé 4 vývody jsou pak označeny takto: 1 - antena, 2 - ladící kondensátor, 3 - anoda det. elektronky a 4 - stator reakčního kondensátoru. Upozorňujeme, že rozložení plíšků nemusí souhlasit s pořadím zde uvedeným, ale číslice je pro spojení vždy směrovatelná. Na této soupravě nebývá antenní zdírka. Vývod od kondensátoru C_1 provedeme kouskem oheb. kabliku otvorem v zadní stěně. Na ni se připojí antena buď přímo, nebo pomocí vhodné spojky, příp. zdírku umistíme v zadní stěně. Tato souprava je nápadná hvězdicovým přepinačem.

Nové soupravy jsou však dvojího provedení: Pro elektronky RV 12 P 2000, označen A 22 a pro Sonoretu s jedinou sdruženou elektronkou ECH 21 (byla popisána v jiném návodu, „Sonoreta 21“) nese značení A 21. Má poněkud odlišný počet závitů, hlavně na reakci. Vtip je v tom, že souprava A 21, určenou pro triodovou část elektronek ECH 21 nebo UCH 21 můžeme použít pro Sonoretu s elektronkami RV 12 P 2000, ale naopak nikoli – tedy souprava A 22 nevyhoví pro elektronku ECH 21 nebo UCH 21!

Kondensátor v odlaďovači není označen, protože záleží na tom, který vysilač nás nevíce ruší. Pro Prahu I potřebujeme k cívce odlaďovače připojit kapacitu asi 400 pF. Vynechat ho vůbec ale nesmíme, protože by cívka pak působila jako tlumivka! Nepotřebujeme-li odlaďovač, na př. proto, že nemáme nabízkou silný vysilač, vynecháme raději i odlaďovač cívku.

Rozložení součástí.

Veškeré součástky jsou namontovány na plechovém chassis rozměrů asi 160×23 mm. Otvory pro součásti, připevnovací šrouby a spoje jsou již provedeny při výrobě. Díváme-li se na chassis zepředu, se strany stupnice, vidíme součásti navrch chassis rozloženy celkem takto: Vpravo vpředu vzduchový ladící kondensátor s převodem a


ukazatelem; před ním je umístěna skleněná stupnice s prosvětlovací žárovkou. (Stupnice zasadíme až nakonec, aby se nepoškodila, protože je připevněna jen na jednom okraji.) Za kondensátorem vpravo vzadu je cívkový agregát pro kv a sv s přepínačem, jehož osička vede zadní stěnu skřínky. Přepínání vlnového rozsahu se tedy děje vzadu. Antenní zdírka je namontována přímo na deštice cívkové soupravy nebo na zadní stěnu skřínky. Síťový vypínač a přívodní šňůra jsou rovněž vzadu, vlevo dole. Vpravo vlevo vidíme dynamik o průměru 8 cm a vedle něho na kraji malý elektrolyt pro mřížkové předpětí. Před ním je v zárezu namontován reakční kondensátor. Výstupní transformátorek malého dvousloupkového tvaru jádra je po pravé straně dynamiku, asi uprostřed chassis. Vzadu vlevo je umístěn síťový transformátorek, rovněž na malém sloupkovém jádře navinutý; ten je postaven delší stranou rovnoběžně s levou hranou chassis.

Mezi síťovým transformátorem a cívkovou soupravou jsou elektronkové objímky, zvednuté nad chassis a mezi nimi selénový článek – je-li sloupkového tvaru.

Vespoď chassis, máme-li ladící kondensátor po pravé ruce vzadu, je asi uprostřed osička převodu stupnice, která po sestavení přístroje prochází otvorem v čelné stěně skřínky. Pod ladícím kondensátorem je vespoď chassis odládovač Prahy I nebo jiné nejsilnější stanice sídla posluchačova s připojeným kondensátorem podle předchozí kapitoly. Reakční kondensátor je umístěn vlevo na vylisovaném úhelníku. Jeho osička – podobně jako u ladícího převodu – prochází čelní stěnou skřínky. Je dobré dbát o lehké otáčení tohoto kondensátoru, což je důležité při krátkých vlnách.

Mezi převodovou osičkou a reakční kondensátorem jsou umístěny elektrolyty 8 μ F/280–550 V. Jejich + póly končí na malé svorkovničce, isolaci destičce s 2 spájecími očky, přišroubované vodorovně na chassis. Jinak by totiž nebyly elektrolyty nijak přichyceny. Kromě toho jsou ještě pod chassis: vlevo síťový vypínač, dále kondensátor proti vmodulovanému vrčení, kondensátory a odpory vazební, 2 svítky 0,1 μ F, jakož i mřížkový detekční kondensátor C_s. Vývody na mřížky elektronek jdou plechem chassis malými otvory. Od použití nosného můstku pro odpory a kondensátory bylo upuštěno pro nedostatek místa; „šikovný“ amatér jej ovšem může použít.

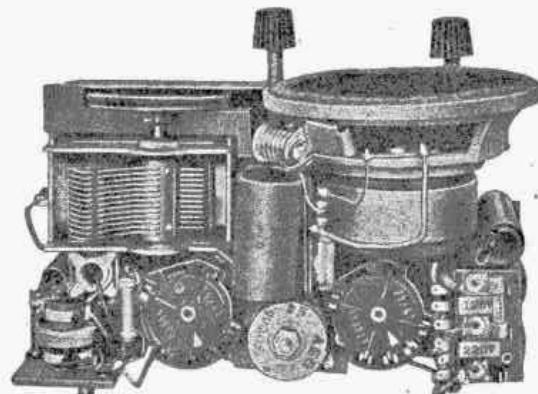Jistě potíže jsou s ladícím kondensátorem: Vzduchový ladící kondensátor Iron o kapacitě 500 pF, na který bylo chassis Sonorety upraveno, se již nevyrábí. Amatéři musí proto používat kondensátorů běžné výroby, na př. Tesla Ko 11. Elektricky je stejně hodnotný jako původní, dokonce má lepší (keramickou) izolaci, ale bohužel i poně-



Pohled na Sonoretu

kud větší rozměry ochranné konstrukce, t. zv. klece. Pro nedostatek místa v Sonoretě je proto nutno jej upevnit trochu jinak, aby se na vykázané místo vešel. Ježto rotorové plechy nezabírají více místa nežli u kondensátorů Iron, podaří se nám věc vyřešit, postavíme-li kondensátor na výšku, t. j. užší stranou na chassis a posuneme-li jej poněkud k pravemu kraji. Potom už ovšem nemůžeme použít původních připevnovacích otvorů v chassis. Odvážnější mechanici vyřeší otázkou připevnění nejjednodušejí tak, že navrtají přímo do postranního kulatého sloupku kondensátoru, který přijde dolů (trčí-li osa proti pozorovateli), ve vzdálosti asi 20 mm od sebe 2 otvory se závitem M 3 (t. j. 3 mm, předvrátáv se průměrem 2,4–2,5 mm). Pak namontujeme výstupní transformátorek vlevo od kondensátoru, na osičku – předem vhodně zkrácenou – nasadíme převodový kotouček a posadíme kondensátor na chassis, jen tak daleko od v. t., aby rotorové plechy oň nechytily. Větší posunutí ladicího kondensátoru doprava má za následek, že kotouček nebude pak ve středu okénka skřínky. Umístění otvorů ve sloupku pečlivě označime na chassis a pak provrtáme, raději větším vrtátkem (3,5 mm), aby se poloha kondensátoru na chassis dala poněkud korigovat. Nato kondensátor připevníme šrouby 3 mm s cylindrickou (nebo polokulovou) hlavou.

Odlišné, vtipné řešení navrhl jeden z amatérů: Plech výrezu pod ladicím kondensátem se ohne v pravém úhlu vzhůru a tak slouží za nosník kondensátoru, který k němu přišroubjeme pomocí šroubků, procházejících otvory v tomto plechu vyvrťanými podle rozteče otvorů na kondensátorové kleci. Toto upevnění je mechanicky velmi stabilní, což uvítáme hlavně na krátkých vlnách.

Protože Sonreta je přijímač vysloveně cestovní, musí být snadno přepinatelná aspoň na obě síťová napěti – 120 V a 220 V. Umistili jsme proto příslušné přepínač zařízení přímo na destičku síťového transformátoru. Přepínání se děje přesunutím trubičkové pojistiky do příslušné označených svírek.

Něco o spájení.

Při montáži radiových přijímačů a přístrojů pro jemnou slaboproudovou elektrotechniku setkáváme se na každém kroku se spájením (nečesky „letováním“). Ovšem dobré spájení – třebaže jde o pochod jednoduchý – je také věcí cviku a čistoty při práci. Obvykle používáme jen t. zv. spájení měkkého, při němž jako pájka slouží slítina cínu, olova a něco vízmutu. Tavíme ji rozpáleným měděným tělesem, zvaným páječka. Hlavní tajemství, aby cín dobře „chytal“ a držel, je dobré očištění žádaného místa, jakož i správná teplota a čistota páječky. U radiosoučástí, pokud ovšem nejsou staré a zoxydované, nebývá nutno prováděti nějaké násilné čistění. Ve většině případů je totiž při výrobě počítáno se spájením a proto příslušné části bývají cínovány. Ale i pak je nutno zabrániti znečištění a okysličení povrchu, které by nastalo při styku s rozpálenou páječkou. To se stane ochrannou očišťovací hmotou, jako kalafunou nebo dobrou pastou. Nikdy nesmíme pro tato jemná spájení použít t. zv. klempířské vodičky, což je roztok chloridu zinečnatého a kyseliny solné. Tato pomůcka sice svou chemickou žírovostí očistí povrch i méně dobře připravený, avšak to se hodí jen pro klempíře, jehož výrobky jsou většinou plechové a mohou se potom mytím dokonale zbytků spájecí vodičky zbavit. Zůstanou-li totiž kapičky této žíroviny na spájeném předmětu, rozežírájí jej po velmi dlouhou dobu – neboť se nevypaří, táhnouce vlhkost ze vzduchu – až do úplného rozrušení spoje, případně přerušení slabých drátů a vln lanka. Profesionálové používají na telefony a podobné přístroje nejraději kalafuny, která na hotovém spoji utváří navíc ochranný povlak – ale ta je dnes vzácná a práce s ní není pro začátečníky pravě lehká. Amatér použije raději neškodné spájecí pasty.

K dobrému spájení je nutno také rádně zacházet s páječkou, dnes ponejvice elektrickou. Měděný hrot má mít úměrnou velikost a délku, aby se s ním mohlo i mezi součástky. Vhodná prostřední velikost páječky mívá spotřebu asi 60 W. Má-li nám

cín na předměty správně chytat a dobré k nim přilnout, musí být měděný hrot počinován. Už novou páječku, dříve nežli se plně rozehřeje, potřeme pastou a necháme zahřívat. Když se z ní „kouří“, zkoušíme, zda již na ní taje cín. Jakmile se to stane, potíráme celý povrch konce mědi címem a rozetřeme jej v souvislý povlak. Pokud ten na pájidle trvá, můžeme se spolehnout, že pájení bude hráčkou a spoje mechanicky pevně. Proto občas hrot otřeme, na př. o vlhký hadr, a znova pocinujeme. Čistění pomocí salmiakového kamene není vhodné pro ostrý, leptavý dým, který dráždí pláce.

Postup spájení shrneme takto: Příslušné kovové části potřeme malým – ale opravdu malým – množstvím pasty, případně je předem oškrabeme. Páječku necháme rádně rozpálit, očistíme hrot a je-li nutno, znova jej pocinujeme. Na špičku zachytíme kapku tekutého cínu, který jsme odtrhli ze zásobního drátu, tak velikou, jaká se nám na hrotu zespodu udílí. Při přenášení nesmíme páječku narazit, aby žhavý cín neskápl kam nemá. Také na ruku není určen, proto jej nepoužívějme k tetování. Tako rádně rozehřátou kapku cínu přiložíme na místo, jež chceme spájet. Je-li čisté, cín se sám předmětu zachytí a ihned po něm rozeče, při čemž vypaří zbytek pasty a vytvoří pevnou, hladkou a lesklou vrstvu cínu. Po vychladnutí povrch ztratí lesk a stane se matně šedým, což je známkou, že tuhnutí již pokročilo dosti daleko. Nedoporučuje se napomáhat chladnutí naslňeným prstem nebo vodou, poněvadž rychle ochlazovaný cín krystaluje a je pak křehký. Co nejdříve po dokončení spájení toho kterého místa je dobré očistit je i nejbližší okolí, na př. chomáčkem jemné vaty, od zbytků rozprášené pasty, která může časem zhoršovat isolaci. Nesmíme však při tom zanechati „na místě cínu“ kupu chloupků, které do přístroje nepatří!

Zapojovalní.

K popisu není připojen obvyklý zapojovací plán. Použili jsme názorných fotografických snímků rozložení součástek a spojů a dílčích plánek pro ona místa, která byla změněna, nebo v nichž „stavitelé“ nejvíce chybují. Podle nich – a dalších pokynů v této kapitole – může spolehlivě pracovat i amatér méně zkušený.

Nejprve zapojíme na prostřední ze 4 sdružených svírek elektronkových objimek žhavení, t. j. vedení, stočené ze dvou drátů, na svorky 4 a 5 síťového transformátoru. Vývod 1, což je začátek primárního vinutí síťového, se spojí na chassis. Svorka 2 je volná. K společnému kontaktu přepinacího zařízení (svorka 3) vede přes vypínač jeden pól síťové šnůry; druhý se spojí s chassis.

Na jednu část žhavicího vinutí je připojena prosvětlovací žárovka stupnice, a to mezi vývody 5 a 6 síťového transformátoru. Žárovku – pokud možno o malé spotřebě, ne více než 0,2 A – zapojíme tedy mezi vývody 5 a 6. Spojení středu žhavicího vinutí s kostrou je již provedeno na transformátoru, ale nebývá někdy spolehlivé.

Výstupní transformátor má svorky 1 a 3 jako primár o impedanci 15.000Ω . Paralelně k nim je připojen kondenzátor $C_0 = 1500-2000 \text{ pF}$ podle požadovaného zabarvení reprodukce. Vývody 4 a 6 jsou sekundární o malé impedanci a spojí se s kmitací cívkou dynamiku. Vývod 2 je volný, kdežto vývod 5 spojíme s chassis. Tím je uzemněno sekundární vinutí transformátoru a kmitačka.

Elektrolyty a selény dlužno správně půlovati, jinak se případně elektrolyty i zničí. Kladný (+) pól, který je nahore, vede spoj od jedné svírky síťového transformátoru, a to 120 V. Tužkové selény (spojené 2 paralelně) mají polaritu natíštěnu barvou a jejich – pól připojíme na vývod 220 V na síť transformátoru. Tužkové selény umisťujeme raději dospod chassis. Mezi očky na destičce u + pólů elektrolytů je filtrační odpor R_s , tedy mezi + pólů elektrolytů – pólů elektrolytů vedou na chassis.

Rotory obou otáčných kondensátorů s ohledem na krátké vlny uzemnime na kostru ještě spojem, bez ohledu na to, že jsou s ní již vlastně spojeny konstrukcí. To není pro kv dostatečný kontakt, hlavně u reakčního kondensátoru, kde osička mívá v ložisku vůli.

Nesmíme zapomenouti na isolační kondensátor mezi antenní zdírkou a cívkovou soupravou, resp. odládovačem! Má 100 pF a musí být proveden nejméně na 500 V. spoje mezi mřížkou g₁ a spoj kondensátoru C₃ s cívkovou soupravou nejsou již tak choulostivé (Rovněž krátký má být spoj k mřížce elektronky koncové.) Proto odporník R₁ i kondensátor C₃ umístíme přímo k mřížkovému očku elektronkové objímky, ovšem tak, aby nenastal dotyk s chassis. Druhý konec odporu R₁ spojením na kostru uzemníme.

Katodový elektrolyt je spojen – pólem s chassis a právě tak i oba kondensátory po 0,1 μF. Zapojení ostatních drobných součástí, odporů a kondensátorů nevyžaduje zvláštních připomínek a je zcela lehké podle schématu.

Zkoušení.

Dříve než přístroj vsuneme do skřínky a přišroubujeme, je radno vyzkoušet přístroj „jen tak“ venku, zda a jak funguje. Po kontrole, zda jsme se nedopustili nějaké chyby ve spojích – zapneme opatrne na síť.

Doporučuje se zkoušeti přístroj nejprve přes v serii zapojenou žárovku asi 15 W (stejněho napěti, jako máme v bytě). Tak snáze poznáme, jsou-li obvody v pořádku a zda se nic neděje. V tom případě žárovka nesvítí napíno. Pak je to v pořádku a přístroj můžeme zapojit přímo na síť, bez žárovky. Asi po 1 minutě uvidíme možná též u některé, snad i u obou elektronek v kovové vložce na horejší destičce slabé žlutorudé světlo žhavené vlákna. Zmíněný otvor je určen pro zvláštní kuželovitý knoflík, jímž elektronky vyjímáme; nemáme-li tento knoflík, poslouží delší šroubek s větší hlavičkou a závitem 3 mm. Pozor ale, abychom jej nezašroubovali příliš hlboko! Mohl by totiž roztrít uvnitř skleněnou baňku nebo přerват vývody z elektrod. Tomu zabrání stavěcí matička.

Nato uslyšíme z reproduktoru slabé hučení nebo vrčení. Elektrolyty – a také selén, jak praxe ukazuje – se musí po dlouhé nečinnosti formovat, t. j. přizpůsobit účinnou chemickou vrstvu poměrům, za nichž budou pracovat. Není-li v přístroji žádná závoda, hučení postupně slabne a za několik minut je nepatrné.

Nyní vyzkoušime činnost zpětné vazby na středních vlnách. (Prosí se o cit při otáčení osou, aby se nám neukroutila!) Pak se případně již musí ozvat blízký vysílač, samozřejmě když jsme předtím zapojili k přístroji také antenu. Nejde-li to, pokusime se chybu najít a opravit podle stručných pokynů daleko uvedených. Když jsme ale tak daleko, že přijímáme „chodi“, přepneme pootočením osy přepinače na kv. Na tomto pásmu je správná činnost reakce velmi důležitá. Musí nasazovat po celém ladicím kondensátoru, t. j. při otáčení od jednoho konce až k druhému. Doporučuje se při těchto zkouškách odepnouti antenu, neboť jednat její kapacita a tlumení ovlivňuje výsledek, jednak tím rušíme okolní posluchače na kv pískáním (třebaže dík malé kapacitě vazebního kondensátoru C_k jen nepatrně). Dotkneme se nasliněným ukazováčkem statoru ladicího kondensátoru nebo vývodu z něho. Dotykem zvýšíme značně útlum v ladicím obvodu, takže kmity zpětné vazby vysadí se známým lupnutím v reproduktoru. Oddělíme-li prst, kmity zase s lupnutím nasadí.

Horší je, když přístroj neprojevuje takovou činnost. Pak nezbývá, nežli chybu trpělivě a klidně hledat – a dodáváme: opatrne, protože používané nástroje nebo i hroty měřicího přístroje mohou způsobit zlou kalamitu.

Nejde-li přístroj vůbec, ač máme jistotu, že elektronky žhaví, je možná odpojen některý vývod výstupního transformátoru od spájecích oček, případně nejsou správně spojeny vývody na jednom nebo druhém vinutí. Jinak může být též vadný některý odpór, případně kondensátor, což ale již „robinsonskými“ prostředky začátečníka bez měřicích přístrojů zjistíme hůře. Na štěsti taková chyba je méně pravděpodobná. Nejde-li zpětná vazba, ačkoli v reproduktoru slyšíme, že přístroj je „živý“, dotkneme se šroubováčkem nebo jiným kovovým předmětem mřížky g₁ detekční elektronky. Pak

se musí ozvat ostré vrčení až pištění. Je-li tomu tak a přesto neslyšíme žádný vysílač ani klapnutí zpětné vazby, věnujeme pozornost cívkám. Možná, že jsme nespojili začátky cívek na chassis nebo se některý vývod slabého drátku utřhl od spájecích oček. Intaktnost (nepřerušenost) cívek můžeme zkoušet i primitivním způsobem, nejlépe plochou kapesní baterii s příslušnou žárovíčkou, zapojenou do serie, která musí přes správné vinutí svítit. Stejně přezkoušíme i cívku odládovací.

Nefunguje-li zpětná vazba na kv dobře, je nutno zjistit, máme-li správnou cívkovou soupravu, zda celkové anodové napětí je správné a zda elektronky dostatečně žhaví (můžeme-li změřit žhavicí napětí). Případně prohodíme také elektronky mezi sebou, neboť některá se lépe hodí na detekci, nežli na koncový stupeň. Rovněž vadný odpor v anodě detekční elektronky nebo u její stínici mřížky, ještě spíše však kondensátor C_a s nízkým izolačním odporem může být příčinou. Na svém funguje reakce i při nějaké té menší vadě, ale kv. jsou mnohem náročnější.

Co na Sonoretě naměříme!

Je dobré a pro cílevědomou práci dokonce nezbytno mít měřicí přístroj. Tím ovšem nemusíme nějaký „kapesní radiovoltmetr“, který má často větší proudovou spotřebu nežli celý přijímač, na němž měření provádíme. Hodí se přístroj dobré výroby s otáčivou cívkou (systém Depré d'Arsonval, zvaný krátce deprézský) a vnitřním odporem aspoň $500\Omega/V$. Pak při měřicím rozsahu na př. $500V$ bude odpor přístroje 250.000Ω , což měřené obvody již tolík nezatěžuje. Novější naše výrobky pro stejnosměrný proud mají odpor $1000\Omega/V$.

Majitel jen stejnosměrného přístroje, na př. Mavomér I, Duo a j., může zjistit jen výši anodového napětí a proud koncové elektronky. Na I. elektrolytu máme naměřit proti chassis asi $155-160V$, což záleží na napěti sítě a jeho kolísání. Nyní k střídavému žhavicímu napětí elektronek. K jeho změření potřebujeme již přístroj universální, pro stejnosměrný i střídavý proud. Na žhavicích vývodech elektronkových patic máme naměřit asi $12-13V$. Větší odchylinky, zvláště směrem dolů, se nedoporučují v zájmu výkonnosti přístroje.

Pak změříme stejnosměrné napětí anodové. Při správném stavu má být na 1. bloku přibližně $160V$, na 2. asi $145-150V$. Napětí na anodě a zvláště na stínici mřížce detekční elektronky již naším přístrojem nezměříme, poněvadž ten vlivem poměrně značné vlastní spotřeby ukazuje hodnoty mnohem menší. Anodový proud koncové elektronky změříme přístrojem, přepojeným jako stejnosměrný miliampermetr do 10 nebo $15mA$ na svorkách 1 a 3 výstupního transformátoru. Má být asi $5,5-6mA$ při kathodovém odporu 500Ω . Ukaže-li přístroj podstatně méně, je patrně koncová elektronka slabší. Zkusíme prohodit ji s detekční a znova měříme. Je-li naopak anodový proud značně vyšší než asi $6,5mA$, je pravděpodobně špatný vazební kondensátor C_a o $10.000pF$ a propoštět na mřížku kladné napětí. To zjistíme, spojíme-li mřížkový vývod objímky koncové elektronky na společný minus pól. Při dobré isolaci kondensátoru se anodový proud téměř nezmění, při špatném kondensátoru pro spojení klesne. Při všech měřených pozor na konce šnůr měřicího přístroje! Mohou zabludit kam nemají a buď přístroj nebo některé součástky Sonorety by to mohly „odskákat“.

Konečně hotovo

Změřením a popsanými úpravami jsme uvedli přístroj do pořádku. Zbývá ještě jedna manipulace: doladění cívek a odládovače. Zapojíme antenu a po nahráti elektronek si vyladíme místní nebo jiný blízký vysílač. Je však nutno, abychom dobře věděli, o kterou stanici jde, zda je to Praha nebo Čs. okruh M a p. Pak vysunujeme

nebo zasunujeme železové jádro ladicí cívkové soupravy šroubováním, až dostaneme správný ladicí rozsah, t. j. aby žádná z předpokládaně poslouchaných stanic nebyla někde mimo otáčecí schopnost ladicího kondensátoru a aby aspoň nejbližší vysílače souhlasily s údaji na stupnice. Následkem různého materiálu železového jádra u starších cívkových souprav se může stát, že máme někdy Prahu I až na konci stupnice. Nové soupravy jsou standardizovány. Tomu odpomůžeme, previneme-li na ladicí, t. j. největší své cívku agregátu asi 10–20 závitů izolovaného drátu a spojíme jeho konce správným směrem do serie s původní cívkou. Vnější konec původního vinutí jsme ovšem pomocí páječky napřed odpojili od spájecího očka. Vinutí musí pokračovat stejným směrem. Kdyby bylo opačné, indukčnost cívky by ještě klesla, takže Prahu I bychom příp. vůbec na stupnice nedostali. Podobně po zjištění, který vysílač je u nás příliš „rozlezlý“ a připojení odpovídajícího kondensátoru k odladovači, našidíme i jej po-malým otáčením či posunováním jádra na optimální účinnost.

Pak zajistíme jádro proti posunutí zakápnutím parafinem nebo svičkou. Odvážnější mohou použít pevnějšího a elegantnějšího zajištění, na př. roztokem celuloisu v acetatu na hustotu středního oleje, nebo roztokem trolitulu v čistém benzolu. Takové zlepění je však bohužel příliš trvanlivé, neboť po zaschnutí se již jádem nedá po-hnout. Stejně postupujeme s cívou odladovače. Někdy nemůžeme obě „Prahy“ dostat do správné polohy na stupnici. Je-li „Okruh M“ značně nad značkou (t. j. blíže středu stupnice), připojíme k středovlnné ladicí cívce paralelně dobrý (slídový či keramický) kondensátor 20–40 pF, případně trojnásobné kapacity, jímž potřebnou hodnotu nastavíme. Pozor ale, abychom kondensátor připojili opravdu jen na sv. ladicí cívku! U starších souprav je účelně stlačiti jednotlivé křížové cívky poněkud k sobě, aby mezi nimi byla mezera asi 3 až 4 mm. Dosáhneme toho opatrným posunutím prostřední největší a krajin nejménší cívky směrem k nepohyblivé spodní cívce antény. Nové soupravy jsou vinuty jinak a proto se to na ně nevztahuje.

Vrtání skřínky.

Způsob naznamenání otvorů na vnitřní stěně skřínky je známý: Plošky na konci osiček namázneme bílou barvou nebo křidou (ale raději tekutou barvou) a chassis zasuneme správně do skřínky. Kdo nemá bílou barvu po ruce, nalepi provisorně do-vnitř skřínky dolů pásek bílého papíru (který se ovšem po označení polohy otvorů v bakelitu odstraní). Pak možno osičky natřít inkoustem. — Poloha osiček — nebo aspoň jedné z nich, protože nebývají přesně stejně dlouhé a proto také ani obě najednou neotisknou — se označí v bakelitu rýdlem (hrotem) a vyvrát se nejprve otvor asi 3 mm. Ten pak „protáhneme“ vrtáčkem o Ø 6,5 mm. Při novém zasunutí chassis do skřínky zjistíme, oč jsme se uchýlili — případně se při tom označí druhý otvor, pokud se tak nestalo napoprvé — načež po vyvrácení i tohoto otvoru opravíme jejich polohu a tvar slabým kulatým pilníkem, aby osičky nedhrly o stěny otvorů.

Nyní konečně můžeme chassis zasunout do skřínky. Překontrolujeme, je-li ukazatel opravdu uprostřed stupnice a sedí-li stupnice správně v okénku, jakož i okolnost, jak je stupnice prosvětlena (poloha žárovky). Případné nedostatky předem opravíme. Po zasnutí chassis do skřínky na výčnijající osičky ještě nasadíme vhodné knoflíčky malého průměru. Jsou bez šroubků, aby se zamezil dotyk s chassis, jež je „pod proudem“. Knoflíček vlnového přepinače má šípku (hrot) pro určení zapojeného vlnového rozsahu. Nato připevníme šroubky v rozích zadní stěny a jsme se Sonoretou hotovi...

Poslední pokyny. Docilené výsledky.

K objektivnímu hodnocení výsledků, docílených se Sonoretou, musíme mít na pa-měti, že to je jen prostá „dvojka“ a žádný superhet. Ovšem výkonnost použitých elektronek a jakost ostatních součástí je taková, že slova „jen dvojka“ nejsou hanbou. Výsledky však jsou závislé na místních poměrech, použité anteně atd. Není sice nutná

vnější antena – tā naopak působí obtíže při rozložování jednotlivých vysílačů od sebe, je-li příliš dlouhá – nedoporučuje se však ani použít osvětlovací sítě pomocí t. zv. antenorů. Tento druh náhražkové anteny vnáší totiž do poslechu hojnou sitových poruch, ale již méně vysílačů. Celkem docela vhodným druhem jsou různé antény vnitřní, případně náhražkové. Vnitřní antenu tvoří obyčejně vodič 10–15 metrů dlouhý, natažený na isolátorech nebo aspoň isolačních závěsech někde pod stropem, buď rovný nebo tvaru šroubovice. Přílišná blízkost antény u stěn a stropy zvyšuje její útlum, čímž klesá výkon. Ale pauzálně – jako mnoho věcí v radiotechnice – to tvrdit nelze. V jednom případě pokusů se Sonoretou právě antenní vodič, ležící celou délkou na betonové podlažce v přízemí, dával mnohem lepší výsledky, nežli antena rádně „podle pravidel“ izolovaná a ve výši zavěšená. Za zvláště vhodnou antenu považuje autor stejný vodič, jakého jsme používali na spoje v přístroji, tedy izolovaný povlakem celouči i igelitu. Drát celkové délky 10–12 m je stočen do svitku a na jednom, isolace zbaňeném konci, opatřen banánkem. Ten zasuneme do antenní zdířky přístroje, vodič rozvineme opatrně, aby se na něm nenadělaly smyčky, a to tak daleko, jak nám to dovolí místo, nebo kolik potřebujeme k dobrému příjmu blízké vysílačky. Pak zajistíme zbyly svítidlo před rozvinutím druhým koncem drátu. Vodič pak umístíme, aby nepřekázel, do výsky nebo přes nábytek. Tato provizorní antena má velikou výhodu: snadno ji můžeme nosit s sebou, ježto se po použití dá opět svinout. Velmi to oceníme v hotelu či jinde mimo domov, bereme-li si Sonoretu na cesty. Také řidičská délka je prospěšná, neboť tak můžeme často i bez odladěvače vyřaditi rušení příliš silnou místní stanici. Isolační povlak propůjčuje vodiči elegantní vzhled, pozor však na lámovost drátu, nemáme-li již ohebnější kablík.

Jinak můžeme jako náhražkové anteny použít třeba ložní či gaučové drátěnky, kovové konstrukce kamen, mříže atd. K přístroji je připojíme kusem vodiče, na konci v dostatečné délce zbaňeného isolačního povlaku. Příslušný kovový předmět v místě uvázání drátu dobrě očistíme, případně nožem oškrabeme. Uzemnění, t. j. spojení na vodovod, bleskosvod nebo trubky ústředního topení, může též sloužit za antenu. Zde však příliš velký útlum způsobí malou selektivitu přístroje, takže jednotlivé vysílače se špatně oddělují, ba některé jsou „rozlezlé“ po velké části, případně po celém ladicím kondensátoru. Přitom také nenasazuje správně zpětná vazba. Tu nám pomůže zkračovací kondensátor (nazvaný tak proto, že antenni elektricky zkráti) kapacity 200 až 250 pF, přes nějž uzemnění do antenní zdířky zapojujeme. Stejně postupujeme, máme-li k dispozici vnější antenu přílišné délky. V tom případě může být kapacita zkračovacího kondensátoru ještě menší, až 150 nebo i 100 pF.

Kolik stanic zachytíme a jak silně, záleží na všeobecných místních poměrech, jako: zeměpisné poloze, vzdálenosti od vysílaček a pod., ale také – zvláště při používání vnitřní nebo náhražkové anteny – na druhu stavebního materiálu budovy. Dřevo a cihly propouštějí elektromagnetické vlny lépe nežli beton, který svou železnou, uzeněnou kostrou působí jako stínění. Též ve větší výšce nad zemí – nemáme-li ovšem posluchač vnější antenu – je poslech zpravidla lepší nežli v přízemí nebo dokonce v podzemí.

Všeobecně v létě a ve dne neuslyšíme vzdálené vysílačky, aspoň na sv. ne, neboť v tu dobu jsou pro ně nepříznivé podmínky. Lepší je příjem po západu slunce (večer a v noci), zvláště v zimě. To však neplatí tak doslova pro blízké a místní vysílačky, které naopak často jsou ve dne a v létě slyšitelný lépe. Večer a v zimě vyniknou totiž vzdálenější stanice, které doposud byly slabé, resp. nebyly slyšitelný vůbec a jsou-li vlnové blízké tomuto vysílači, ruší jej pískáním, brumláním, švitoržením, ba i úplným prolínáním obou pořadů. Také pro krátké vlny platí určité výjimky. Některá pásmá, např. mezi 12–30 m jsou t. zv. denní vlny, které se lépe šíří za denního světla, začínají co vlny delší než asi 30 m jsou zase vlnami spíše nočními. Podle toho také kv vysílače volí délku vlny při vysílání na velké vzdálenosti. Kromě toho při poslechu vysílačů vzdálenějších než 100 km zpozorujeme nepříjemné kolísání síly nebo dokonce občasné ztrácení. To je známý zjev, nepřítel rozhlasu na velké vzdálenosti, zvaný

fading (fejdynk), česky únik. Působí jej patrně nejhořejší vrstvy vzdušného obalu zeměkoule, jimiž se vlny šíří, resp. kde se odražejí k zemskému povrchu. Ale to již každý vážený čtenář jistě zná, nebo se s tím seznámí lépe, až se bude se Sonoretou prohnán celým světem.

Při ladění používáme obou rukou: jednou obsluhujeme kondensátor ladící, druhou reakční. Mírně přitažená zpětná vazba učiní i slabou vlnu slyšitelnou hvizdáním, jehož výška se mění s pohybem ladícího kondensátoru. Doladíme na nejhlubší tón (který event. vůbec zmizí a změní se v brumlavý hlas nebo hudbu) a pak pootočíme zpětnou vazbou poněkud nazpět, aby vysadila a reprodukce se výčistila. Jemným pohybem obou knoflíků slyšenou stanicí ještě doladíme. Nikdy neposlouchejme s příliš přitaženou reakcí nebo nevolme tak příliš dlouhou. Nejenže je reprodukce skreslená až nesrozumitelně, rušíme tím také okolní posluchače rozhlasu pískáním a výtim. Proto co nejméně zpětné vazby! Zkušenější amatér se obejdou skoro úplně bez pískání při ladění.

Pečlivá a svědomitá práce přinese radostný výsledek. Či vám by se nelibil takový malíčký, úsporný a všude hrající skřítek? Sonorety můžeme používat všude, kde jen máme k dispozici síť, ihostejno zda ve svém pokoji, v ložnici, na návštěvě či kdesi daleko od domova... Prostě vyjměte Sonoretu z kufříku, přepojte na správné síťové napětí a zapojte do zásuvky nebo kombinované objímky. Zapněte vypínač a než se elektronky zahřejí, rozvinete a připravíte antenu, banánek zastrčíte do zdírky – a už posloucháte! Tepře až budete Sonoretu vlastnit poznáte, jaký věrný a milý kamarád je takový prostý, nenáročný přijímač. (Autor, aby se na cesty zabezpečil pro všechny případy, si bere s sebou: rozdělovací zástrčku tvaru písmene T, aby mohl poslouchat i svítit na nočním stolku, dále kombinovanou objímkou, které používá – není-li v místnosti zásuvky – do osvětlovacího strojního tělesa o konečně asi 2,5 metru dlouhý kus – t. j. zásuvka nebo objímka – nebyl přímo na dosah.)

A je-li snad Sonreta vaším prvním rozhlasovým přijímačem, nebo používáte-li ji v místě, pro něž neplatí vaše dosavadní stabilní povolení k poslechu, nezapomeňte se přihlásit na poštovním úřadě o koncesní listinu!

Tož dobré si rozmyslete postup práce a až budete mít všechny součástky, dejte se do stavby!



HOŠI, DEJTE SE DO PRÁCE!

Postavte si rozhlasový přijímač, který bude jen pro vás hrát. Stavba přijímače je zábavná, z vykonané práce budete mít radost. Vybrali jsme pro vás několik jednoduchých krystalových přijímačů.

Popisy a návody ke stavbě naleznete ve Stavebním návodu č. 20, „Germaniové diody“.

SEZNAM SOUČASTEK PRO SONORETU R V12

- 1 bakelitová skřínka B 3
- 1 kovové chassis s řadící osičkou
- 1 zadní stěna
- 1 skleněná stupnice
- 1 převodní kotouček s ukazatelem
- 1 m lanka (šnúrka) na převod,
- 1 spirálové pérgo
- 1 řadící kondenzátor 500 nF, vzduchový
- 1 reakční kondenzátor pertinaxový 500 pF
- 1 cívkový agregát s antenní zdírkou
- 1 dynamik Ø 8 cm
- 1 odlaďovací cívka se železovým jádrem
- 1 žhavení transformátor P-120/220 V, S-2 × 6,3 + 3 V
- 1 výstupní transformátor VT 80
- 2 elektronky RV 12 P 2000 s objímkami
- 3 malé knoflíčky; 1 síťový vypínač
- 1 žárovka 2,5–3,5 V/0,2 A, síťová zástrčka
- 1/2 m síťové přívodní šnury
- 1 objímka na žárovku
- 3 m spojovacího drátu
- 1 selénový usměrňovač
- 1 pertinaxová destička se 2 spájecími očky
- 1 pojistka trubičková 0,2–0,3 A
- připevňovací šroubky krátké s matičkami

Odpory:

2 kusy	1	MΩ (R ₁ , R ₂)
1	"	0,2 MΩ (R ₃)
1	"	0,6 MΩ (R ₄)
1	"	30-50 kΩ (R ₅)
1	"	10 kΩ (R ₆)
1	"	5 kΩ (R ₇)
1	"	500 Ω (R ₈)

Kondensátory:

1 kus	100 pF, keramick.	(C ₅)
1 "	100-200 pF	(C ₃)
2 "	8 μF/280–500 V	(C ₁₁ , C ₁₂)
1 "	10–25 μF/ 15 V	(C ₁₀)
2 "	0,1 μF/ 500 V	(C ₆ , C ₇)
1 "	1000 pF/1500 V	(C ₁)
1 "	1000–2000 pF	(C ₈)
2 "	10 nF/1500 V la	(C ₉ , C ₁₃)
1 kondensátor k odlaďovači		
	(hodnota podle potřeby)	

O B S A H :

Úvodem	1
Značky a zkratky	1
Materiál a popis	2
Co umí Sonoreta?	2
Všeobecný popis	3
Zapojení (schema)	3
Hodnoty součástí na schematu	4
Schema Sonorety RV 12	6
Montážní plánky	7
Cívky	8
Rozložení součástí	8
Něco a spájení	10
Zapojování	11
Zkoušení	12
Co na Sonoretě naměříme?	13
Konečně hotovo	13
Vrtání skřínky	14
Poslední pokyny. Docílené výsledky	14
Seznam součástí	17

Stavební návody, propagační a učební pomůcky.

- 3 DUODYN — dvouelektronkový universální přijímač sítový**
Napájení ze sítě. Vícemřížkové elektronky.
- 5 SONORETA RV 12**
Trpasličí rozhlas. přijímač pro krátké a střední vlny s 2 elektronkami RV 12 P 2000.
- 6 SONORETA 21**
Trpasličí rozhlasový přijímač pro krátké a střední vlny s 1 elektronkou ECH 21 nebo UCH 21.
- 7 SUPER I - 01**
Malý standardní 3+1elektronkový superhet. Základy činnosti superhetů.
- 9 NF 2**
Zelektronkový universální přijímač.
- 10 NÁHRADNÍ ELEKTRONKY**
Porovnávací tabulky různých výrobků. Náhraď starých druhů s údaji změn v zapojení a hodnotách.
- 11 SUPER 254 E**
Malý standardní 3+2elektronkový superhet (s magickým okem).
- 12 OSCILÁTOR**
Signální generátor pro sladování přijímačů a vysokofrekvenční měření. Rozsah 20 až 2000 m. Modulace nf. Kmitočtem.
- 13 ALFA**
Výkonný 3+2elektronkový superhet (s magickým okem).
- 14 DIPENTON**
2+1elektronkový přijímač se sítovým transformátorem a 3 vlnovými rozsahy.
- 15 MÍR**
Malý, 4+1elektronkový superhet s miniaturními elektronkami a 3 vlnovými rozsahy.
- 16 MINIATURNÍ ELEKTRONKY**
obrazovky, stabilisátory, urodoxy, variátory, fotony.
- 17 MINIBAT**
elektronkový superhet pro provoz z vestavěných baterií.
- 18 TRIODYN**
3+1elektronkový jednoobvodový přijímač sítový s miniaturními elektronkami a vf. stupněm.
- 19 EXPOMAT - elektronický časový spinač**
Přístroj pro automatické exponování světla při fotografickém zvětšování a kopirování.
- 20 GERMANIOVÉ DIODY**
v teorii a praxi
- 21 ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR EV 101**

Objednávky brožur vyřizujeme pouze na dohledku.

Cena za 1 sešit Kčs 2,—

V zásobovacím podniku státního obchodu vydává


Pražský obchod potřebami pro domácnost

národní podnik - odštěpný závod č. 51

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25

Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76.

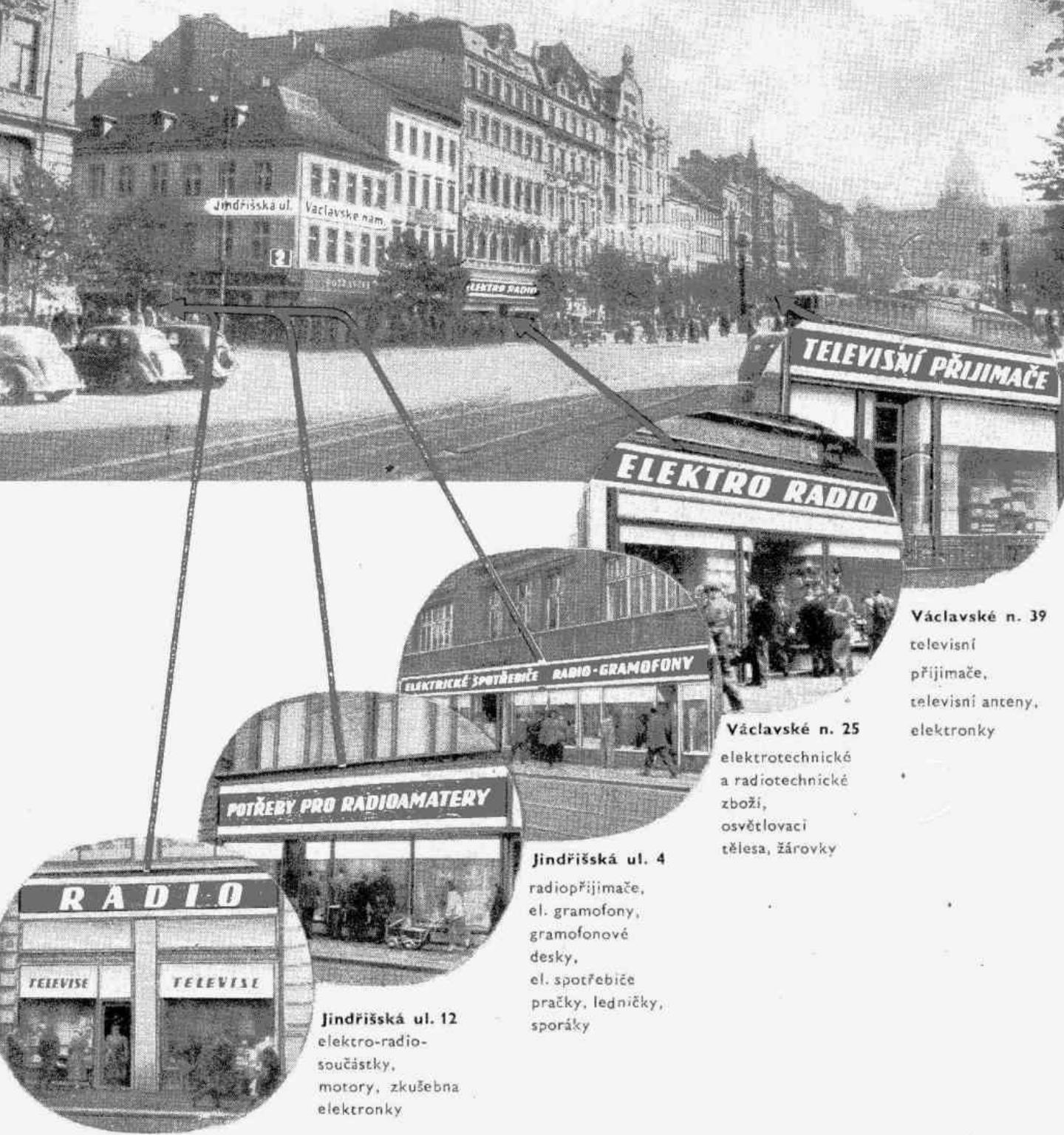

Jindřišská ul. 3
televizní
přijimače,
televizní anteny,
elektronky,
service

Jindřišská ul. 12
elektro-radio-
součástky,
motory, zkoušebna
elektronky

Jindřišská ul. 4
radiopřijimače,
el. gramofony,
gramofonové
deskы,
el. spotřebiče
pračky, ledničky,
sporáky

Václavské n. 25
elektrotechnická
a radiotechnické
zboží,
osvětlovací
tělesa, žárovky

Václavské n. 39
televizní
přijimače,
televizní anteny,
elektronky

PRAŽSKÝ OBCHOD POTŘEBAMI PRO DOMÁCNOST
národní podnik - odštěpný závod č. 51
PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25