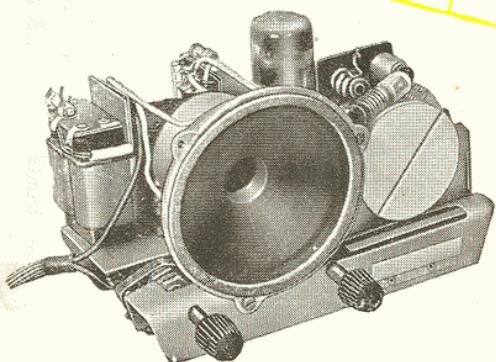


# STAVEBNÍ NÁVOD A POPIS

6

# SONORETA

# 21



PRAKTICKÝ NÁVOD A SCHEMA STAVBY  
TRPASLICÍHO ROZHLASOVÉHO PŘIJIMAČE PRO KRÁTKÉ A STŘEDNÍ VLNY  
S JEDINOU SDRUŽENOU ELEKTRONKOU

PRAŽSKÝ OBCHOD POTŘEBAMI PRO DOMÁCNOST

odětěřný podnik 51  
prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží  
PRAHA II, VÁCLAVSKÉ Náměstí 25

SLÁVA NEČÁSEK

# SONORETA E 21

Trpasličí přijimač pro krátké a střední vlny s elektronkou ECH 21 nebo UCH 21  
v bakelitové lisované skřině

STAVEBNÍ NÁVOD  
propagační a učební pomůcka

S v a z e k 6

V y d á v á :

PRAŽSKÝ OBCHOD POTŘEBAMI PRO DOMÁCOST

odštěpný podnik čís. 51

prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25

Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76.

Součásti k postavení přijimače SONORETA 21  
obdržíte v naší prodejně — odštěpný podnik č. 51  
**PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. 25**

## **Důležité upozornění.**

Některé přístroje, popsané ve Stavebních návodech (Super I-01, NF 2, Dipenton, Triodyn, Sonoreta, Mír, Duodyn), jsou svou konstrukcí spojeny s elektrickou sítí. Proto nutno při jejich stavbě, zkoušení a provozu dbát bezpečnostních předpisů ESČ-ČSN, jak je také v popisech zdůrazněno.

Antenní (příp. zemní) zdířka musí být vždy od přístroje oddělena **bezpečnostním kondensátorem hodnoty nejvýše 5 500 pF**, zkoušeným aspoň na 1 500 V (ČSN-ESČ 79-1947) k zabránění úrazu, někdy i smrtelného, při styku s anténou nebo její náhražkou.

Síťová šnúra musí být v přístroji řádně upevněna, aby nebyla namáhána tahem a nemohla se vytrhnout. Zajištění pouhým uzlem nestačí! Rovněž konce vodičů musí být zajištěny tak, aby se nemohla z nich stáhnout isolace a aby se znemožnila kroucení, nebo dokonce třepení drátků vodiče. (Předpisy ESČ 1950, § 10503 a 10506.)

Jiné vývody z takových přístrojů, na př. pro druhý reproduktor nebo gramofonní připojku, nejsou povoleny, nemůže-li se dodržet předpis, že při styku s nimi nesmí okruhem a tím i tělem dotýkající se osoby, projít proti zemi proud silnější než 0.5 mA (ČSN-ESČ 1947 odst. 2.02).

I při zkoušení přístroje nutno zachovat krajní opatrnost a provádět je pouze v místnosti suché, s isolační, aspoň dřevěnou podlahou. V provozu nesmí být chassis ponecháno bez isolačního krytu (skřínky). Na hotovém přijimači nesmí být žádná dosažitelná součástka (šrouby, kovové osičky a pod.) pod napětím sítě. Nedbání těchto předpisů může mít za následek těžký úraz nebo dokonce smrt, jak se bohužel z neopatrnosti už stalo. A lidský život i zdraví je pro jednotlivce i celý národ statkem nejcennějším, jímž nesmíme hazardovat!

## **Úvodem.**

Proč a jak vznikla a co je Sonoreta, bylo vylíčeno v úvodě k předešlému, 5. svazku Slavebních návodů »Sonoreta RV 12«. Tam je také mnohé, co proto neopakujeme ve svazku 6, na př. význam značek a zkratek v textu, nebo vysvětlení symbolů v radiotechnice, připojené k 5. svazku atd.

Ale elektronky RV 12 P 2000 nebudou k doslání věčně a také jiné součásti se časem opořebují. Proto jsme přepracovali původní Sonoretu na jednu sdruženou elektronku ECH 21 nebo »universální« UCH 21 a také jiné detaily v konstrukci byly při tom změněny. Taťto Sonoreta dostala podle elektronky název E 21.

Všem stavitelům Sonorety E 21 mnoho zdaru!

**Sláva Nečásek.**

## **Co je nového na Sonoreť E 21.**

Výklad činnosti a zapojení byl podrobně podán v brožurce Sonoreť a v 5. svazku Stavebních návodů. Aby však onen popis přece jen odlišného přijímače nemátl, neodkazuji naň, ale shrnu důležité body celkově při popisu Sonorety E 21.


Zapojením je Sonoreť »dvoulampovka« se zpětnou vazbou a rozsahem krátkých (20—50 m) a středních (200—600 m) vln, namontovaná na plechovém chassis a uzavřená v úhledné bakelitové skřínce. Má vkusnou jmennou stupnici a za ochrannými žebry skřínky je ukryt dynamický reproduktorek o  $\varnothing$  8 cm. Sonoreť E 21 využívá však místo dvou separátních elektronek výhod jediné sdružené triody-heptody ECH 21.

Tato kombinace je poněkud méně výkonná, nežli 2 samostatné výf. pentody v původní Sonoreť, ježlo zde používáme na detekci jen triody. Ale zesilovací činitel elektronky na detekčním stupni má podřadný význam, protože skutečné zesílení tu závisí na stupni zpětné vazby, která, jak známo, výkon zmnohonásobí. Naproti tomu trioda nasazuje zpětnou vazbu velmi jemně, což zvláště oceníme na krátkých vlnách. Vlastnosti heptodové části použité elektronky na koncovém stupni jsou pak spíše výhodnější, nežli u malé výf. pentody, takže ani zde neztrádíme na výkonu. Tohoto zapojení bylo použito po zralé úvaze theoretické a také praxe je plně potvrzena. Dovolený příkon heptodové části je 1,5 W a protože (podobně jako u pentod) má účinnost asi 45%, dostaneme zhruba 0,65 W zvukového výkonu pro reproduktor. Naproti tomu triodová část má — už pro své menší rozměry — dovolenou ztrátu jen 0,8 W a protože účinnost triod je pouze asi 20%, dostali bychom při použití triody jako koncového stupně jen asi 0,16 W, čili sofva  $\frac{1}{4}$  výkonu heptody, nehledě na podstačně nižší zesílení. Proto jsme použili triodové části na detekci a na koncovém stupni raději heptody.

Další podmínkou úspěchu při použití sdružené elektronky je, aby mřížky obou systémů neměly společné předpětí. Jinak vznikají značné políže, které dobře znají amatéři z jiné, starší sdružené elektronky ECL 11. V našem případě naštěstí pracuje triodový systém s mřížkovou detekcí a nepotřebuje předpětí vůbec. Tím se situace značně zjednoduší a odpadnou složitě děliče a filtrace předpětí. Hodnotu, polřebrnou pro správnou činnost heptodové části, získáme prostě zapojením odporu, přemostěného kapacitou, do katody ECH 21.

Problémem je volba usměrňovače pro anodové napětí. Pokud jsou porůznu k dostání usměrňovače selénové (a hodně je jich také »na skladě« v zásuvkách zaměstnávátek), je věc jednoduchá. Horší je to s použitím usměrňovací elektronky. Námitku, proč nepoužijeme běžně vyráběného typu usměrňovačky, vyvrátil krátká úvaha. Tyto elektronky jsou totiž konstruovány pro mnohem větší odběr anodového proudu, 60—100 mA, nežli požebujeme v Sonorelé (asi 8 až 9 mA) a proto nutilé mají mnohem větší žhavicí příkon; na př. AZ 1 nebo AZ 11 asi 4,5 W, tedy kolik, co celá Sonorela. To by vyžadovalo mnohem většího a dražšího síťového transformátoru, takže přednosti Sonorely by tím podstatně klesly. Přitom ještě usměrňovací elektronky bychom zdaleka nevyužili. Jediná, trochu přístupná elektronka pro tento účel by snad byla EZ 11 (6,3 V/0,29 A) nebo CZ 31.


To už raději použijeme úsporné vojenské pentody RV 12 P 2000, kterou lze místy ještě kupit — a pak, přestavbou dosavadní Sonorely na ECH 21 získáme hned 2 kusy, takže máme i rezervu. Proto budou dále popsány obě možnosti pro usměrnění síťového napětí: selén i elektronka RV 12 P 2000. Každý si tedy může zvolit, co je mu přístupnější. Pozor ale na dobrou isolaci mezi nepřímo žhavenou katodou elektronky RV 12 P 2000 a žhavicím vláknem! Ne všechny vydrží bez poškození plné anodové napětí (asi 200 V) mezi těmito elektrodami.

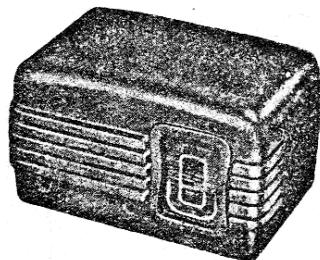

B3 - Bakelitová skříňka Sonoreta, rozměry: 175×105×110 mm.

SONORETA E 21

Obr. 2. Schema zapojení Sonorety E 21.

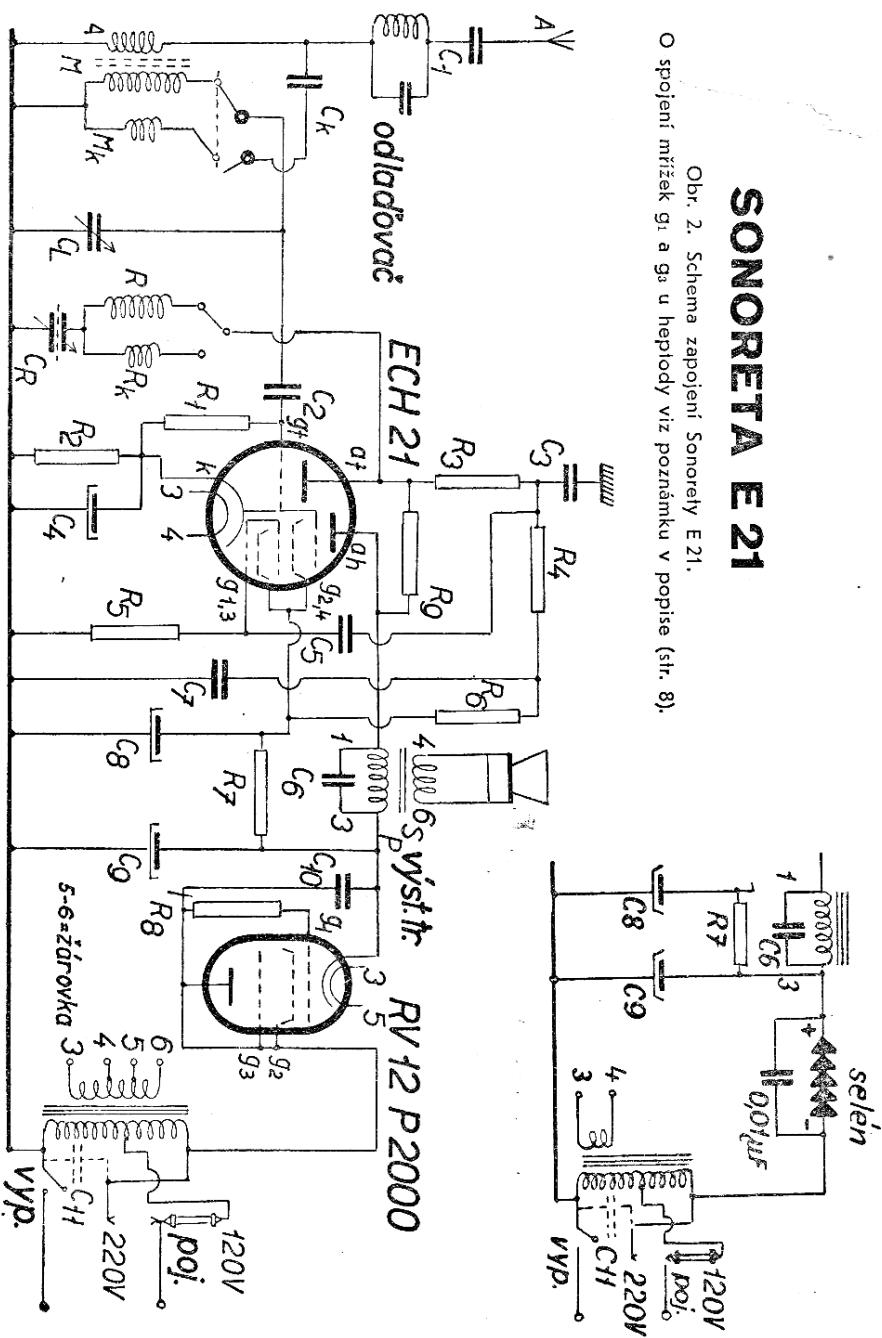

## Hodnoty součástek.

Odpory:

$R_1$	—	1,5 MΩ
$R_2$	—	400 Ω
$R_3$	—	10 kΩ
$R_4$	—	0,3 MΩ
$R_5$	—	0,8 MΩ
$R_6$	—	50 kΩ
$R_7$	—	5 kΩ/1 W
$R_8$	—	10 kΩ/0,5 W
$R_9$	—	4 MΩ/0,5 W

Kondensátory:

$C_1$	—	1.000 pF/1.500 V
$C_2$	—	100 pF slida
$C_3$	—	200 pF
$C_4$	—	25 μF/25 V
$C_5$	—	10.000 pF
$C_6$	—	2.000—6.400 pF
$C_7$	—	0,1 μF
$C_8$	$C_9$	— à 8 μF/380 V
$C_{10}$	—	6.400 pF/1.500 V
$C_{11}$	—	20.000 pF/1500 V

## Zapojení Sonorety E 21.

Podle vyobrazení 2. lze sledovat zapojení přístroje. V antenním přívodu je zařazen izolační kondensátor  $C_1 = 1000$  pF (= 1 nF)/1500 V. Je bezpodmínečně nutný — jako u všech »universálních« přijímačů — aby oddělil antenní zdířku od síťového napětí, jinak by mohlo nastati krátké spojení se zemí (při použití uzemnění místo antény), nebo dojít k úrazu při slyšku lidského těla s antenním přívodem.

Uzemňovací zdířka není použita, protože následkem přímého spojení kostky přijímače se sílí je uzemnění provedeno více méně nepřímou touto cestou.

O d l a d o v a č. V serii s antenním obvodem je zařazen odlaďovač (cívka s paralelním kondensátorem) příliš silné vysílačky na středovlnném pásmu, na př. Prahy I. Na středních vlnách je vazba antennního obvodu s ladícím induktivní. Zpětná vazba je běžná Reinartzova, která přes různá modernější »kouzelná« zapojení se stále dobře osvědčuje. Reakční kondensátor je rotemem uzemněn, takže vliv ruky při ladění je potlačen. Velkou péčí nutno věnovat reakčnímu kondensátoru po stránce mechanické. Osa se nesmí v upevněvací náboji viklat, jinak nedosáhneme cobého naslavení krátkých vin. Bonužel některé dnešní výrobky se přímo vysmívají tomuto základnímu mechanickému požadavku. Pak se ovšem mění nejen kapacita celého kondensátoru mechanickým pobýváním plechů rotoru, ale uvolňuje se i více méně krátké spojení vodivé spirálky, spojující rotor s chassis, čímž se do obvodu zavádí neovládatelná indukčnost, která má vliv na vyladění. Tak se může stát, že naladěná stanice docela zmizí, uvolníme-li ruku s knoflíku zpětné vazby, nebo se ozve stanice jiná.

A n t e n n í v a z b a. Na krátkých vlnách je vazba s antenou kapacitní. Kondensátor  $C_k$  má mít  $5 \div 10$  pF a malé ztráty. Výrobce cívek používá věšinou nahražky, slabého smaltovaného drátku, navinutého jako jeden polep kondensátoru kolem silnějšího drátu, nahražujícího polep druhý. Jistou výhodou je tu možnost snadného nastavení jiné hodnoty kapacity odvinutím (nebo přivinutím) několika závitů slabšího drátu.

**Ladicí obvod.** Spojení mřížkových cívek s ladicím kondensátorem a cívek reakčních obsluhová hvězdicový přepinač. Celá cívková souprava i s přepinačem se prodává již s montovanou a je proto zbytečné popisovat jednotlivé cívky a zapojení jejich konců. Pro elektronku ECH 21 a UCH 21 je nutný agregát **A 21**.

Sředovlnná cívka by měla být provedena z vlnaka, aspoň v části mřížkové. V dutině kostičky, nesoucí vinutí, má být použito železového jádra — bez něho sloupají ztráty v cívce, protože musí být použito více závitů — jinak nebude slupnice souhlasit se skutečnou polohou vysílače. O úpravě tohoto souhlasu bude ještě zmínka.

Ladicí kondensátor CL je vzduchový o kapacitě 500 pF. S perlínaxovým ani trolitulovým nedosáhneme poslechu krátkých vln pro veliké ztráty ve hmotě jejich dielektrika.

**Zapojení elektronky.** Mřížkovou detekci obsluhová kondensátor  $C_2 = 100 \text{ pF}$  a svod  $R_1 = 1,5 \text{ M}\Omega$ , zapojený přímo na katodu elektronky (klíčový kolík na patici, nikoli chassis!). Katoda je na chassis připojena přes odpor pro předpětí  $R_2 = 400 \Omega$  s paralelním elektrolytem  $C_4 = 25-50 \text{ }\mu\text{F}/12-25 \text{ V}$ .

V anodě triodové části ECH 21 jsou 2 odpory v serii, a to  $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ , který zabrání vstupu vysokofrekvenčním kmitočtům na mřížku elektronky koncové a  $R_4 = 0,3 \text{ M}\Omega$  ( $= 300 \text{ k}\Omega$ ), vlastní anodový odpor. Jejich spojení je blokováno proti kotle kapacitou  $C_3 = 200 \text{ pF}$ , aby se i zbytky vln napěti z anodovo-eho obvodu svedly »k zemi«.

Heptodová část elektronky má 2 řidící mřížky  $g_1$  a  $g_3$ , ale v našem zapojení vystačíme s jedinou. Proto spojíme buď vývody obou mřížek spolu, nebo můžeme též spojit mřížku  $g_3$  s katodou a používat jen mřížky  $g_1$ , což je výhodnější. Na schématu 2 jsou mřížky spolu spojeny, na schématu u elektronky UCH 21 vidíme spojení  $g_3$  s katodou. Svod  $g_1$  neb spojených mřížek vede na chassis přes odpor  $R_5 = 0,8 \text{ M}\Omega$  ( $= 800 \text{ k}\Omega$ ). Vazební kapacita  $C_5$  má běžnou hodnotu 10 nF čili 10.000 pF. Spojené »stínice« mřížky  $g_2$  a  $g_1$  dostávají přímé anodové napěti, sražené poněkud odporem  $R_6$ , který současně s 2. elektrolytem  $C_8$  poskytuje nutnou filtrace. Vyhlašení napěti pro tyto mřížky je velmi důležité, nemá-li příslušný vrčet. Stínici mřížka má totiž proti anodě jistý zesilovací činitel. Kdybychom na tuto mřížku přivedli střídavé napěti (na př. bručení), objeví se v anodovém obvodu a proto i v reproduktoru zesílené.  $R_7 = 5 \text{ k}\Omega$  a kapacita  $C_8$  má také 8  $\mu\text{F}$ , jako 1. elektrolyt  $C_9$ . Napětí pro anodu detekční triody je ještě choulostivější a proto ještě navíc filtrováno řešením  $R_8 = 50 \text{ k}\Omega$  a  $C_7 = 0,1 \text{ }\mu\text{F}$ .


**Výstupní transformátor.** V anodovém obvodu heptody je výstupní transformátor reproduktoru. Je velmi důležité, aby jeho impedance byla vysoká, aspoň 20.000  $\Omega$ . Běžné výstupáčky s odporem asi 7000  $\Omega$  proto zklamou! Také převod je důležitý, aby sekundár byl správně přizpůsoben odporu kmitací cívky. Jinak ztrácíme rychle nejen sílu, ale i jakost přednesu. Správně by měla být primární impedance výstupního transformátoru ještě vyšší, asi 30.000  $\Omega$ , ale transformátor s takovým vinutím by vyšel příliš rozměrný a měl by i jiné vady. Proto raději snížíme vnitřní odpor elektronky, a to elegantně elektrickou cestou, pomocí t. zv. negativní zpětné vazby napětím (s anody koncové na

anodu detekční elektronky). Tak nejen vystačíme s menší impedancí, ale zmenšíme i skreslení, částečně ovšem za cenu určité ztráty výkonu. Tuto vazbu obstarává odpor  $R_9 = 4 \text{ M}\Omega$ . Kromě  $R_7$  poskytí vesměs tvar odporů 0,25—0,5 W,  $R_7$  volíme raději na záložení 1 W.

Primár výstupního transformátoru je přemostěn paralelní kapacitou  $C_8 = 2$  až 6 nF, podle požadované měkkosti reprodukce. Při zkoušení jeho hodnoty nesmíme zapomenout, že přístroj, vyjmutý ze skřínky, má často zcela jiný zvuk, nežli po uzavření do skřínky!

**Usměrnění.** Usměrnění síťového napětí pro napájení anod obstará — jak bylo již podrobněji řečeno — buď selénový usměrňovač 220 V/0,03 A nebo elektronka RV 12 P 2000 jako jednocestné dioda. 30 mA sice pro nás přístroj nepotřebujeme, ale větší plocha článků poskytuje menší vnitřní odpor, který by nám snižoval výsledné napětí. »Tužkový« selén pro 500 V/5 mA není vhodný, právě pro veliký odpor článků. Bylo by jich zapotřebí spojit aspoň 5 kusů paralelně — a to je zase drahé a nadlo neusporné. Vítipný amatér může použít patice elektronky RV tak, aby do ní v případě potřeby mohl jednoduše zasunout i selén. Postačí totiž tento usměrňovač připevnit na bakelitovou patici nepotřebné elektronky RV 12 P 2000, spojit — pól selénu (modrý) s anodovou »nožkou« patice a + (červený) pól selénu s nožkou katodovou. Pak prostým zasunutím celku do patice (samozřejmě správně pro elektronku zapojené) můžeme použít buď selénu nebo elektronky.

Na patici spojíme všechny vývody mřížek podle nákresu s anodou. Jen řídící mřížku g1 v zájmu bezpečnosti a ochrany elektronky před probitím nepřipojujeme sem přímo, ale přes ochranný odpor 10 k $\Omega$ . Funkce mřížky jako řídícího orgánu tím zůstává nedolčena, ale omezí se nebezpečí zničení jemné, blízko katody umístěné mřížky, vyvedené na čepičku baňky.

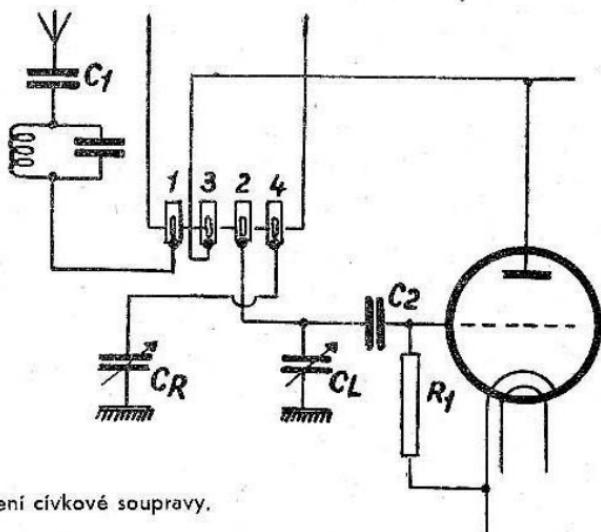

Obr. 3. Zapojení cívkové soupravy.

**Síťový transformátor** — přesněji řečeno autotransformátor — má primární vinutí pro obě síťová napětí 120 a 220 V stříd. proudu. Tato část vinutí dodává současně jednocestné anodové napětí. Zhavící vinutí je kombinované: Má vývod 6,3 V/0,4 A pro elektronku ECH 21, dodatek do 12,6 V/0,1 A pro RV 12 P 2000 a ještě vývod asi 3 V/0,15 A pro osvětlovací žárovičku. Úsporné žárovky se však nyní těžko dostanou a nějaké žárovky »na kolo« nesmíme použít, protože ta míří spotřebu asi 3 W, kterými bychom nás transformátor přetízili, takže by elektronky byly podžhaveny. Dlužno zdůraznit, že síťový transformátor je jinak nainut, nežli onen pro Sonorety RV 12. Ten se pro ECH 21 nenechá a zaviní špatný výkon! Na to při koupi pozor!!

Vývody pro připojení elektronek jsou jiné, nežli u Sonorety RV 12. Mezi 3 a 4 je napětí 6,3 V při proudu 0,45 A, kdežto usměrňovačka RV 12 P 2000 doslává z vývodů 3 a 5 napětí 12,6 V, ale jen 0,08 A. Proto se nehodí transformátor pro »ervéčka« ze Sonorety RV 12. Žárovička asi 2,5 V/0,2 A (do malé »kulaté kapesní svítilny«) připojí se mezi vývody 5 a 6, jak je ostatně naznačeno ve schematu.

Aby se pořádilo vmodulované vrčení, které se ozývá při poslechu místní stanice a při nasazení zpělné vazby, musíme usměrňovací element, ať je to selén nebo elektronka, přemostit kondensátorem  $C_6 = 5-10 \text{ nF}$  na 1500 V (dodržet hodnotu zkušebního napětí!). Někdy se lépe osvědčuje překlenutí obou síťových přívodů na transformátoru (za vypinačem) větší kapacitou  $C_{11}$ , naznačenou ve schematu čárkovaně. Má asi 20.000 pF/1500 V.

Síťový vypinač by měl vlastně být dvoupólový, aby se odpojovaly oba přívody sítě. Ale protože tu nemáme uzemnění, postačí i běžný vypinač jednopólový docela dobře.

### Cívky.

**Novější souprava** má pouze 4 vývodní plíšky, ježlo 5. vývod, uzemnění, se spojí přišroubováním soupravy s kostrou přijímače. Vývody jsou tu vesměs u spodní, kratší hrany cívkové destičky a mají toto zapojení: 1 - antena, 2 - mřížka (ladící kondensátor), 3 - anoda a 4 - stator reakčního kondensátoru. Protože po doprodání staršího tvaru cívkové soupravy bude se vyrábět výhradně druh právě popsaný, je toto zapojení vyznačeno na obr. 3. Nutno poznámenati, že pořadí plíšků může být z výrobních důvodů i jiné, ale číslice souhlasí s uvedeným zapojením.

Na této soupravě není antenní zdírka namontována a pokud amatér pro ni nenajde výhodnější umístění, připevní ji na krycí zadní destičku a spojí s příslušným vývodem cívek dostatečně dlouhým ohebným kablikem, aby event. odnímání zadní stěny nebylo znemožněno.

## **Montáž.**


Celý přístroj je namontován na plechovém chassis, které lze koupiti hotové. Cívková souprava se upevní do plechu výřezu přímo malou přepinače, nebo šroubky, které z přepinače vyčnívají (jde-li o typ hvězdicový). Podobně je připevněn reakční kondensátor vlevo vpředu. Také dynamik se obvykle upevňuje jediným šroubkem k přední hraně chassis vlevo. Síťový a výstupní transformátorky bud také přišroubujeme nebo přinýlujeme. Obrázky hotového přijimače napoví více, nežli mnoho slov.

Ladicí kondensátor se připevní vpravo vpředu, a to šroubky zespodu. Novější chassis mají výrez pro připevnění kondensátoru Tesla 500 pF, který — na rozdíl od fotografií — se staví n a v ý s k u a připevňuje zepředu. O tom bylo více v 5. svazku Slávebních návodů. Na jeho osičku, kterou případně zkrálime, přijde ukazovací kotouček převodu. Otáčení se děje pomocí šňurky, omotané několika závity okolo osičky vpředu uprostřed. Kondensátor se musí otáčet dosti lehce a šňurka sama je napínána spirálovým pérkem.

Objímka klíčové elektronky ECH 21 je u zadní hrany vpravo, usměrňovadlo RV 12 P 2000 nebo selénový sloupek umístíme s ním do řady, ale více vlevo. Oba filtrační elektrolyty 8 μF/350—500 V umístíme dospod chassis, kam vůbec přijde většina odporů a kondensátorů.

Sklo stupnice zasuneme až nakonec, obložené na spodní hraně pásky gumy nebo měkkého papíru, do plechového držáku na přední hraně chassis vpravo. Osvětlovací žárovka se upevní skřipcovou objímkou na žebro koše dynamiku.

Spoje provádíme izolovaným drátem asi 0,5 mm silným, který se dá spájet. Na spoje, kde hrozi nebezpečí zkratu nebo proražení izolace proti kostře (na př. síťové přívody, vedení anodového napětí), dáme raději ještě špagetu čili bužírku.

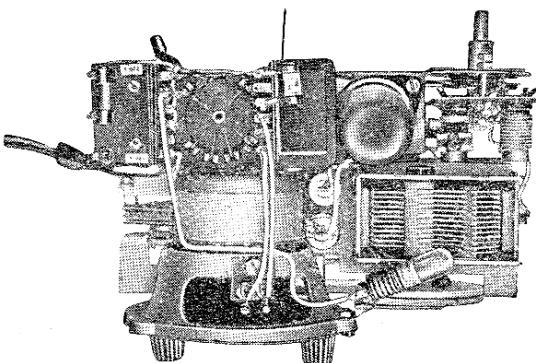

Obr. 4. Sonoreta E 21 shora.

Přepínání sífového napětí, 120 nebo 220 V, provádí se přesunutím trubičkové pojistiky asi 0,2 A do svírek na destičce sífového transformátoru, označených příslušným napětím. Pozor, zda máme správný transformátor pro typ E 21! Na rozdíl od dřívější Sonorety připojíme na selén nebo anodu usměrňovačky vývod **220 V** na transformátoru (ovšem je-li selén na 220 V stavěn).

Při zapojování postupujeme nejlépe tak, že nejprve připojíme na příslušné vývody sífového transformátoru žhavící nožky ECH 21 na 6,3 V a je-li použita usměrňovačka, také její na 12,6 V. Pak propojíme síťový obvod a teprve nakonec obvody přijimače, počínaje od konce, t. j. od anodového obvodu heptody k triodě a nakonec k cívkám a anteně. Odladčovač nebývá nutný, používáme-li krátké nebo řiditelné anteny, jak bude popsáno dále. Ale nezapomeňme, že když jej použijeme, nestačí samotná cívka, která se ve stavěbnici prodává! Palí k ní totiž paralelně kondensátor asi 400 pF pro Prahu I (složíme v nouzì ze 2 kondensátorů paralelně, na př. 250 + 150 pF). Jinak se cívka chová jako tlumivka a zeslabuje poslech na krajsích středních vlnách!


Spájíme dobrou pastou, která »nežere«, a používáme ji co nejméně. Kopce pasty kolem spájeného místa jsou nejen neestetické, ale mají též špaťnou isolaci a časem snižují výkon přístroje a působí i jiné poškození.

### Zkoušení a měření.

Nežli hotový přístroj vložíme do skřínky, musíme jej řádně prozkoušet a uvést do správného chodu, zajistit souhlas stupnice s vysílači aspoň v hlavních bodech atd. Po kontrole, zda jsme se nedopustili v zapojení žádné chyby, přikročíme ke zkoušení.

Doporučuje se nejprve přístroj zapojit na síť přes malou žárovku (asi 10 až 15 W). Tak snáze poznáme, je-li síťová část v pořádku a že nehrozí nebezpečí »požáru«, zapojíme-li jej pak přímo na síť. Je-li vše správné, nesmí žárovka v síti svítit naplno. Po počátečním nárazu se její záře pomalu zeslabuje. Pak můžeme klidně zkoušet přímo na síti (přes žárovku bychom totiž dostávali menší napětí a proto špaťný obraz o činnosti přijimače). Po 1—2 minutách uvidíme na spodu elektronky ECH 21 červenožlutou záři žhavícího vlákna, příp. kalody. Reproduktor počne slupňovaně vrčet — ale to nevadí. Elektrolyty se totiž po dlouhé nečinnosti musí formoval, než dosáhnou správné kapacit. Není-li nikde chyba, vrčení po chvíli slabne na nepatrnou míru.

Nyní vyzkoušíme činnost zpětné vazby. Přepinač otočíme na střední vlny. **Ladicí kondensátor vyločíme, aby rotor byl zasunut asi do polovice.** Zdali nasazuje zpětná vazba, zkusíme starým, osvědčeným způsobem: dotýkáme se násilněm prstem slaloru ladicího kondensátoru. Je-li reakční kondensátor uzavřen a reakce »chodí«, slyšíme v reproduktoru slabé lupání při každém dotyku. Nejde-li to, pokusíme se najít závadu podle stručných pokynů dále. **Zasuneme-li antenu do zdířky, musíme při ladění zaslechnout aspoň mísní nebo blízkou stanici, i když třeba nesouhlasí s označením na stupnici.**

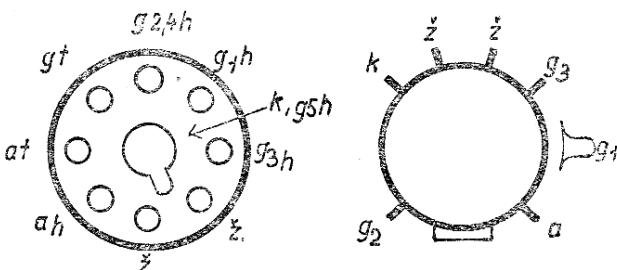

ECH 21

RV 12 P 2000

Obr. 5. Zapojení patice elektronek.

Pak přepneme na krátké vlny. Ty jsou mnohem choulostivější. Zpětná vazba musí nasazovat po celém rozsahu, t. j. od jednoho konce ladícího kondensátoru až na druhý.

Nejde-li přístroj, ačkoli elektronky žhaví, je možná přerušen vývod výstupního transformátoru (odpojen od spájecích plíšků), nebo jsme přehodili vývody primární a sekundární mezi sebou. Je sice také možné, že je přerušen některý odpor nebo kondensátor, ale taková chyba je celkem vzácná.

Nejde-li zpětná vazba nebo nehraje-li ani místní stanice, ačkoli v reproduktoru slyšíme, že přístroj je »živý«, dojdeme se šroubovákem, který držíme za kovovou část, mřížkové nožky dělají triody. Musí se ozvat ostré vřetení až přištění. To znamená, že i zesilovací obvod je v pořádku a proto venujeme pozornost cívкам. Snad není spojen některý vývod vůbec, nebo je zapojen nesprávně, či konečně se manipulací se soupravou utrhla konec vinutí od spájecího očka vývodu či nedoléhá přepinač. Jsou-li cívky nepřerušené, můžeme zjistit i zcela jednoduchými prostředky, na př. kapesní baterii a žárovíčkou, spojenými se zkoušeným vinutím v řadě. — Stejně ovšem pálí i pro cívku odladčovače.

Pro správnou a účelnou práci je zapotřebí dobrého měřicího přístroje. Nejlepší je ovšem universální, pro stejnosměrná i střídavá napětí, ale i samotný stejnosměrný, který lze spíše koupiti, vykoná cenné služby. Anodové stejnosměrné napětí v Sonoreti E 21 má mili po nažhavení elektronky asi 200 V na 1. elektrolytu C<sub>9</sub> a za odporem R<sub>7</sub>, tedy na elektrolytu C<sub>8</sub> (po několika minutách formování) asi 175 V. Můžeme změřit také anodový proud koncové elektronky, a to aniž bychom museli odpojovat výstupní transformátor. Měřidlo připojíme jako miliampermetr paralelně na svorky výstupáku, — pól směrem k anodě. Při správné funkci ukáže asi 5,5 mA. Kdyby to bylo — při správném anodovém napětí — podstatně méně, je buď nesprávný odpor pro předpětí R<sub>2</sub> nebo vadná elektronka.


Je-li anodový proud naopak vyšší než 6 mA, značí to, že vazební kondensátor C<sub>5</sub> je vadný, má špatnou izolaci a propoušťí na mřížku heptody anodové napětí. Tento kondensátor vyměníme.

Při měření pozor! Jako u všech universálů, je v přijimači všude síťové napětí! Hrozí nejen nebezpečí úrazu, ale hlavně poškození některých součástí a měřicího přístroje, kdyby se konce šňůr měřidla dostaly někam, kam nemají!

### Úprava stupnice.

Když jsme faktě uvedli přístroj do pořádku, zbývá ještě zajistit souhlas polohy vysílačů se stupnicí. Zapojíme anténu a na středních vlnách nejprve vyhledáme blízkou vysílační stanici. Musíme ovšem naprosto přesně vědět, která stanice to je (na př. zde Mělník, Budějovice a p.). Ukazatele na kotoučku srovnáme, aby při uzavřeném kondensátoru ležel vodorovně a sklo stupnice nařídime tak, aby střed kotoučku ležel také ve středu jmenné části.

Nemůžeme-li stanici dostat na správné místo, pomůžeme si cívками. Od 15. března 1950 byly změněny vlnové délky a »okruh M«, čili Praha II, má vlnu 233 m. Na staré stupnici bude tedy ležet **pod** značkou, což je v pořádku! Jsou-li vinutí na kostřičce daleko od sebe, je účelno je sítacím přiblížiti asi na 3-4 mm. Nesedí-li stupnice na druhém konci, na př. Praha I, manipulujeme železovým jádrem ve středovlnné cívce. Je-li skutečná poloha Prahy I **za** značkou, jádro zašroubujeme, případně, nepomáhá-li to, musíme přivinout stejným směrem několik závilek: Konec vinutí se odpojí od spájecího očka, nastaví isolovaným drátem a po dovinutí nový konec připojíme na původní místo. Kdyby byla stanice položena **pod** značkou, poslatí jen jádro vyšroubovat. Oběma těmito manipulacemi se

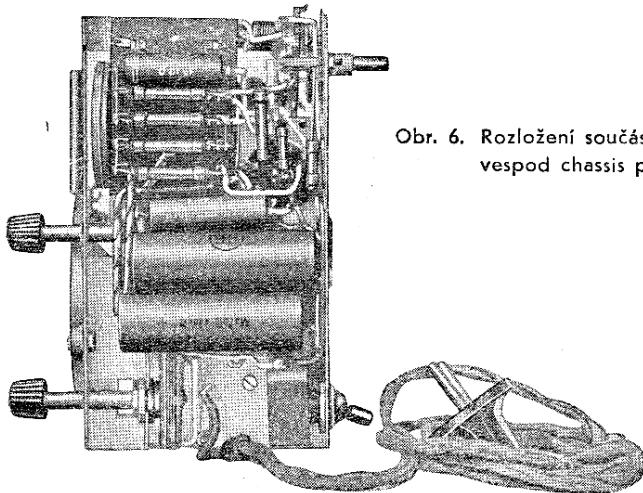

Obr. 6. Rozložení součástek a montáž vesopod chassis přístroje

ovšem změní i poloha stanic na dolní části stupnice (u Prahy II) a proto je musíme vždy kontrolovat současně a event. přidatii kapacitu asi 10—25 pF (trimr) k siře-dovlnné části ladící cívky.

### Vrtání skřínky.

Máme-li přijimač předchozími procedurami připraven a vyzkoušen, můžeme jej konečně uzavřít do skřínky. Jenže ta se prodává se slěnami plnými a proto v ní musíme vyvrtat otvory pro 2 osičky ladícího a reakčního kondensátoru.

Místo, kde budou otvory, naznamenáme zevnířku skřínky. Plošky obou osiček natřeme bílou barvou a chassis zasuneme správně do skřínky. Kdo nemá po ruce bílou barvu, pomůže si nálepením pásku papíru zevnitř do skřínky ke dnu (papír se ovšem po splnění úkolu odstraní). Pak můžeme konce osiček natřít inkoustem. Poloha osiček — nebo aspoň jedné z nich, protože se obyčejně neotisknou najednou následkem neslejné délky — se pak v bakelitu vyznačí rycím hrotem a nato vyvrátme opačně asi 3 mm vtrátkem jeden otvor. Ten pak protáhneme vrtákem o Ø 6,5 mm a chassis znova zasuneme do skřínky. Tak zjistíme, oč jsme se případně uchýlili a současně dostaneme — nestalo-li se tak již prve, otisk druhé osičky. Také pro ni vyvrátme otvor stejným postupem a nakonec slabým kulačním opravíme polohu a tvar otvorů, aby osičky nedhrhly.


Po definitivním zasunutí přístroje do skřínky připevníme zadní stěnu. Siřena se upevní 4 šrouby v rozích skřínky. Tím teprve máme Sonoretu E 21 hotovou.

### Antena. — Výsledky.

K objektivnímu hodnocení výsledků, dosažených se Sonoretou E 21, musíme mít na paměti, že nejde o žádný superhet, ale o prostou »dvojku«. Mnoho záleží faké na jakosti součástek, která v dnešní době nebývá tak stejnoměrná, jako bývala. Výsledky ovšem záleží v neposlední řadě i na místních poslechových poměrech. Není sice nutné používatí vnější anteny — ta naopak působí potíže při rozložování příliš silných vysílaček — ale nedoporučuje se ani antenor, t. j. poslech na elektrovodní sítí místo antény. Získáme tím jistě více poruch, nežli vysílačů. (Ostatně je antenor zakázán bezpečnostními předpisy.) Ani bez antény to dobré nejde. Nejvhodnější je vnitřní antena asi 10 metrů dlouhá, natažená na isolátorech pod stropem nebo kolem stěn, ať už jde o rovný drát nebo o spirálový tvar. Lepší je poslech ve vyšších patrech, nežli v přízemí, ačkoliv paušálně to tvrdit nelze.

Za zvláště výhodnou považuje autor »svinovací antenu« ze stejného, igelitem izolovaného vodiče, jaký jsme používali na spoje. Má délku asi 12 m a na jednom konci je opařen banánkem. Ten zasunujeme do antenní zdířky a kablík rozvineme tak daleko, jak nám to dovolí místo, nebo kolik polřebujeme k dobrému poslechu blízké vysílačky. Vodič pak přehodíme za nábytek, aby neprekázel. Tato antena má tu velikou výhodu, že její délku můžeme snadno měnit, po použití ji svineme a schováme pohodlně do kapsy. To oceníme na cestách či letním pobytu, v hotelu a jinde. Ředitelná délka je prospěšná tím, že tak i bez odladovače vyřadíme rušivou místní stanici, nebo sílu reprodukce přizpůsobíme okolí.

Uzemnění, t. j. připojka na vodovodní nebo plynové potrubí, může v nouzi

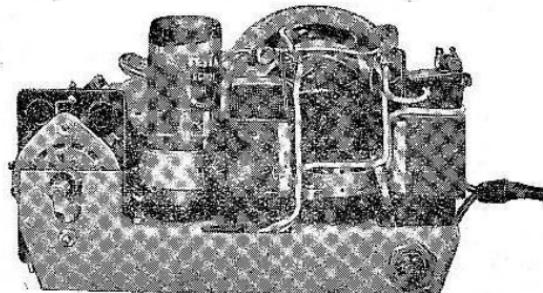

Obr. 7.  
Chassis E 21 ze zadu.

též sloužit za anténu, připojíme-li na ně kus vodiče a v místě styku dobře očistíme. Takováto »anténa« mává ale veliký útlum a proto přístroj se jeví málo selektivním (stаницi jsou po stupnici příliš rozlezlé). Tomu odpomůžeme zařazením zkracovacího kondensátorku o kapacitě 150—250 pF do přívodu antény. Stejné pláší o příliš rozměrné anténě venkovské.

Kolik stanic a jak silně zachytíme, záleží na mnoha okolnostech. Vedle jmenovaných činitelů má vliv i materiál budovy, cihly nebo beton, který svou železnou kostrou působí jako sítinění. Všeobecně ve dne a v létě vůbec neslyšíme vzdálenější vysílačky, aspoň na středních vlnách. Lepší je příjem po západu slunce a v zimě. To ovšem neplatí pro vysílače blízké a faké na krátkých vlnách najdeme jiné poměry. Některá pásmata, na př. 12—25 m, jsou t. zv. denní vlny, zatím co večer je neslyšíme dobře. Naopak 30—50 m jsou lepší v době večerní.

Při ladění používáme obou rukou: levá řídí zpětnou vazbu, pravá ladění. Oba knoflíky se musí otáčet lehce a plynule, ale bez zbytečné vůle. Témto mechanickým požadavkům věnujme rozhodně paříčkovou pozornost před vložením přístroje do skřínky. Mimořádem — knoflíčky jsou na osičkách jen naraženy, aby nebylo nutno používat červíkových šroubků. Toto upevnění následkem nestejného průměru os někdy »nesedí« a pak si musíme pomocí vsunutím úzkého pásku pevného papíru do dutiny knoflíku před nasazením na osu.


Kdyby reprodukce u některého výstupáčku byla příliš »dutá« a poměrně slabá, zkuste odpojit zpětnovazební odpor  $R_s$ . Nastane-li pronikavá změna, zvětšíme jeho hodnotu na 6—8  $M\Omega$ , případně jej vypustíme vůbec.

Sonoreta E 21 svými rozměry, vzhledem, přenosným tvarem a nízkou spotřebou proudu je předurčena na cesty a jako druhý přijímač k větším rozhlasovým zařízením. Pečlivá práce a pozorná obsluha přinese jejímu majiteli jistě mnoho radosti. A to je také aušorovým přáním . . .

## SONORETA U 21


Sonoreta U 21, přístroj konstrukčně obdobný právě popsané Sonorelo E 21, ale s použitím »universální« elektronky UCH 21. Tento přijimač nemá síťový transformátor, nýbrž žhavící napětí pro elektronku se sráží přímo ze síťového drálovými odpory. Mnozí z vás tento způsob znají z původní Sonory někdy z r. 1946. Zhavení ze síře přes odpory má ovšem tu výhodu, že přístroje můžeme použít i pro stejnosměrné síť, kde by Sonoreta E 21 s transformátorem nefungovala. Napravidlo tomu je spotřeba ze síře větší a odpory — zvláště při 220 V — »vytlápejí« skřínku. Anodové napětí je — jako u všech universálů — závislé přímo na napětí v síři, protože se nedá transformátorem zvýšit, což znamená, že výkon Sonorety U 21 je závislý na síťovém napětí. Potřebujeme-li však jednoduchý přijimač na stejnosměrnou síť nebo na oba druhy proudu, je Sonoreta U 21 výháným přínosem do amatérských konstrukcí, protože universálních přístrojů za nízké ceny je dnes nedostatek.

V technickém principu je Sonoreta U 21 fotožná s typem E 21, kromě žhavícího obvodu. Pro usměrnění anodového napětí je tu však použito jen selénu na

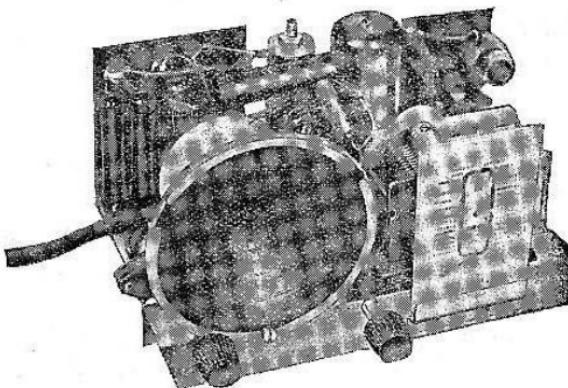

Obr. 8. Sonoreta U 21.

220 V pro 20—40 mA, protože ten dovoluje při universálu jednodušší zapojení. Rovněž předpělí získává konstruktér Sonorety U 21 poněkud jinou cestou, a to odporem v záporné větvi anodového proudu.

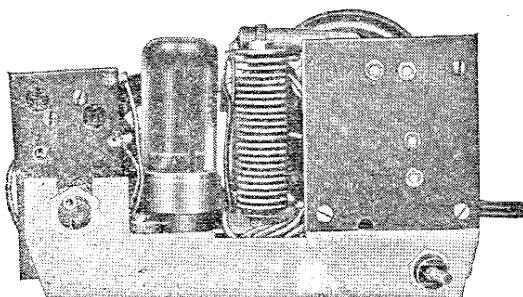


Obr. 9. Sonoreta U 21 ze zadu.

Povšimněme si zapojení podle obr. 10. Antennní zdířka je zase galvanicky oddělena od chassis a tím i od napětí sítě kondensátorem  $C_1 = 1 \text{ nF}/1500 \text{ V}$ . Také Sonoreta U 21 má krátké a střední vlny. Cívková souprava je stejná jako pro Sonoretu E 21 a platí pro ni stejné pokyny pro upevnění a zapojení, jako tam. Elektronka UCH 21 má rovněž kličkovou patice a zapojení vývodů je totožné s obr. 5. na str. 13. V Sonoreti U 21 je však katoda (kolík patice) uzemněna, t. j. spojena s chassis přímo a nikoli přes odporník pro mřížkové předpětí, jako tomu bylo u Sonorety E 21. Odporník pro předpětí je v anodové větvi,  $R_2 = 150 \Omega$ . Menší jeho hodnota je volena nejen proto, že jím protéká také anodový proud detekční triody, který pomáhá zvyšovat předpětí, ale i s ohledem na výkon při silích o menším napětí, na př. 120 a 150 V.

Zhavící obvod bude v nejnepráznivějším případě, toliž při síťovém napětí 220 V, zařízen 20 W, protože elektronka UCH 21 má žhavicí napětí 20 V a proud 0,1 A. Proto musíme použít srážecího odporu nejméně na toto zařízení. Abychom získali snadno vývody pro nižší síťová napětí, sestavíme celý odporník ze 3 dílů, spojených v řadě. Vzhledem k žhavicím hodnotám elektronky bude první odporník I. (počínaje od žhavícího vlákna) míli  $1000 \Omega$ . To je současně vývod pro 120 V slířidavých nebo stojnosměrných. Další řadový odporník II. má  $300 \Omega$ . Dovoluje připojení přístroje na síť 150 V, což je velmi častý případ stojnosměrných sítí. A konečně poslední odporník III. má  $700 \Omega$ , vývod na 220 V, takže celý odporník má  $2000 \Omega$ , jak plyne z Ohmova zákonu. Zařízení jednotlivých odporníků je však menší než 20 W. Podle vzáhlku  $W = R \cdot I^2$  je výkon na odporu  $1000 \Omega$

# SONORETA U 21

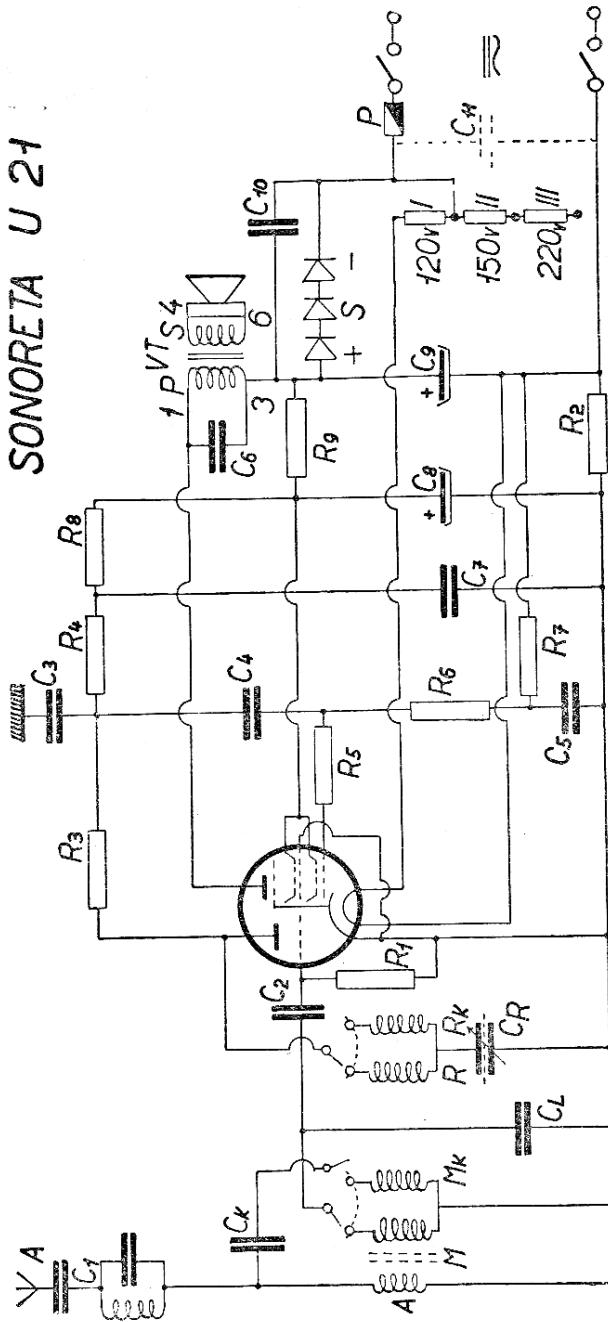

Obr. 10. Schéma Sonorety U 21.

zovem  $1000 \cdot 0,1^2 = 10$  W. Ještě méně jsou zařízeny oba zbývající odpory. Tak odpor  $700 \Omega$  propouští výkon 7 W a odpor  $300 \Omega$  dokonce jen 3 W. Voleme ovšem vždy pro jistotu tvar na zařízení asi o polovinu vyšší. Síťový vypínač volme raději (je-li k dostání) dvoupólový, aby odepínal přístroj oběma póly od síťového napětí.


Ostatní stavba je zcela obdobná jako u Sonorety E 21, kde o ní bylo již řečeno jistě dosť. Výstupní transformátor je zase speciální, o impedanci  $20 \text{ k}\Omega$ , jak to vyžaduje vysoký odpor heptodové části elektronky UCH 21. Správně by se měl při universálu měnit výstupní odpor podle napětí v síti, ale pro nevelký celkový wattový výkon našeho přijimače nehraje to takovou úlohu. Paralelně k primáru připojený kondensátor  $C_6 = 1-2 \text{ nF}$  má za úkol nejen snížit ostrost repdukce, ale i zmenšit sklon k vlastním kmilům nízkofrekvenční části. Vazební kondensátor  $C_4 = 10 \text{ nF}$  musí mít dokonalou izolaci, aby elektronka netrpěla kladným napětím na mřížce.

Usměrnění se děje selénovým sloupkem, protože to zjednoduší zapojení síťového obvodu. Ale pozor! Při stejně směrných sílích nesmíme zástrčku síťové šňůry zasunout do zásuvky libovolně! Jen při jednom postavení zástrčky tolik přijimač může hrát. To tehdy, když + pól síť je spojen s anodovým obvodem přijimače, se selénem. Obráťme-li zástrčku, budou anody elektronek dostávat záporné napětí, takže přístroj nemůže pracovat. Zato se mohou zničit, nebo aspoň poškodit elektrolyty filtru, které dostanou napětí opačné polarity, nepovolí-li pojistka při tomto poměrně slabém proudu. Proto si polaritu jednou vyzkoušenou na zástrčce nebo zásuvce poznamenáme, abychom se náhodné záměně vyhnuli. Ještě lepší je zařízení, kdy zástrčku vůbec obráceně zapojit nelze. Stačí k tomu známý kolík na zásuvce a příslušná dutina v tělese zásírčky. Pak ovšem musíme předem zjistit polaritu konců síťové šňůry uvnitř přístroje, dříve než ji definativně připojíme.

Proti vmodulovanému bručení, které se projevuje při uťažené zpětné vazbě, zvlášť na krátkých vlnách a při poslechu místní stanice, postupujeme zcela stejně jako u Sonorety E 21. Příslušný kondensátor  $C_{11}$  o kapacitě  $10 \text{ nF}/1500 \text{ V}$  blokuje buď paralelně selén, nebo nestáčí-li to (zvlášť na stejnosměrných sílích), přemoslíme síťové přívody za vypínačem větší kapacitou  $C_{11} = 20 \div 30 \text{ nF}/3000 \text{ V}$ . Pojistka P v jednom síťovém přívodu je dimensována na  $200 \text{ mA}$  a jistí přijimač před silnými proudovými nárazy, na př. při nesprávném zapojení vývodů na síťové napětí nebo při poruše elektrolytu a pod.

V cestním možno o Sonoreti U 21 říci totéž, co platilo o její »transformátorové« sestře E 21. Při pozorné obsluze a vhodné anteně dává velmi dobrý výkon a zachytíme i řadu zahraničních stanic. Výkon závisí na síťovém napětí — čím je napětí vyšší, tím je i vyšší výkon — a také na jakosti reproduktoru.

Celkem možno říci, že Sonoreta U 21 je universální přijimač pro síť stejnosměrné i střídavé, takže je jediným druhem Sonorety, vhodným pro stejnosměrné síť. Ale i tam, kde musíme střídavě pracovat s oběma druhy proudu, dáme jí přednost, vzhledem ke způsobu žhavení vlákna elektronky. Pro síť výhradně střídavé a zvláště s menším napětím (120 V) je ovšem typ E 21 výkonnější a úspornější v provozu. Podle těchto měřitek rozhodneme se tedy buď pro ten, nebo pro onen typ Sonorety. Při pečlivé práci a dobrých součátkách uspokojí obě, každá svým způsobem.

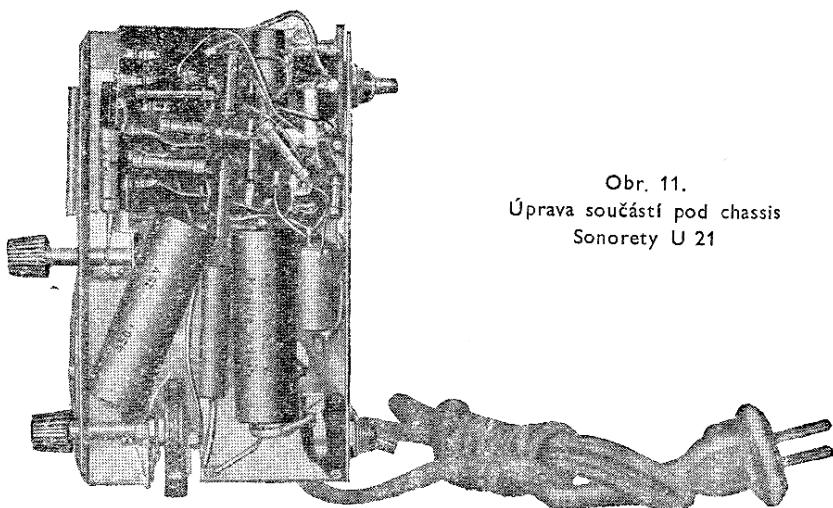

Obr. 11.  
Úprava součástí pod chassis  
Sonorety U 21


### Hodnoty součástek:

#### Odpory:

R<sub>1</sub> — 1 MΩ  
R<sub>2</sub> — 150 Ω  
R<sub>3</sub> — 5 kΩ  
R<sub>4</sub> — 200 kΩ  
R<sub>5</sub> — 1000 Ω  
R<sub>6</sub> — 0,8 MΩ  
R<sub>7</sub> — 200 kΩ  
R<sub>8</sub> — 50 kΩ  
R<sub>9</sub> — 2000 Ω  
I — 1000 Ω/12 W  
II — 300 Ω/4 W  
III — 700 Ω/8 W
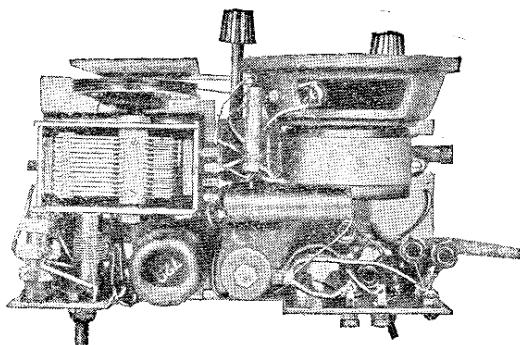
#### Kondensátory:

C<sub>1</sub> — 1 nF  
C<sub>2</sub> — 100 pF  
C<sub>3</sub> — 100—200 pF  
C<sub>4</sub> — 10 nF  
C<sub>5</sub> — 0,1 μF  
C<sub>6</sub> — 1—2 nF  
C<sub>7</sub> — 0,1 μF  
C<sub>8</sub> — C<sub>9</sub> — 8 μF el.  
C<sub>10</sub> — 10 nF/1500 V  
C<sub>11</sub> — 20 nF/1500 V  
S — selén 220 V/0,03 A



Obr. 12 Sonoreta U 21 — pohled shora.

## Seznam součástek

### pro Sonoretu E 21:

- 1 bakelitová skřínka B 3
- 1 kovové chassis
- 1 zadní stěna
- 1 skleněná stupnice
- 1 převod. kolouček s ukazatelem
- 1 převod. šňůrka, spirálové pérko
- 1 ladící kondensátor vzduch. 500 pF
- 1 reakč., kondensátor perlinax. 500 pF
- 1 dynamik Ø 8 cm
- 1 cívkový agregát A 21
- 1 odláďovací cívka se želez. jádrem
- 1 žhavicí transformátor 120/220 V  
6,3+6,3+3 V
- 1 výstupní transform. 20—22 kΩ/5 Ω
- 1 elektronka ECH 21 s objímkou
- 2 malé knoflíčky, 1 šipka
- 1 ½ m síťové šnůry, 1 síť. vypinač
- 1 objímka pro žárovičku
- 3 m spojovacího drátku
- 1 selén 220 V/0,03 nebo  
elektronka RV 12 P 2000
- 1 perlinaxová destička s očky
- 1 pojistka 0,2 A

### Odpory:

- 1 odpor 400 Ω/0,25 W
- 1 " 5 kΩ/0,5 W
- 1 " 10 kΩ/0,25 W
- 1 " 50 kΩ/0,25 W
- 1 " 300 kΩ/0,25 W
- 1 " 800 kΩ/0,25 W
- 1 " 1,5 MΩ/0,25 W
- 1 " 4—8 MΩ/0,25 W

### Kondensátory:

- 1 kus 100 pF slídový nebo keramický
- 1 " 200 pF " " "
- 1 " 1000 pF/1500 V
- 1 " 2—6 nF/1000 V
- 1 " 6400 pF/1500 V
- 1 " 10 nF la
- 1 " 20 nF/1500 V
- 1 " 0,1 μF/500 V
- 2 " elektrolyt. 8 μF/min. 385 V
- 1 " elektrolyt. 25 μF/min. 25 V

### pro Sonoretu U 21:

- 1 bakelitová skřínka B 3
- 1 kovové chassis
- 1 zadní stěna
- 1 skleněná stupnice
- 1 převod. kolouček s ukazatelem
- 1 převod. šňůrka, spirálové pérko
- 1 ladící kondensátor vzduch. 500 pF
- 1 reakč., kondensátor perlinax. 500 pF
- 1 dynamik Ø 8 cm
- 1 cívkový agregát A 21
- 1 odláďovací cívka se želez. jádrem
- 1 výstupní transform. 20—22 kΩ/5 Ω
- 1 elektronka UCH 21 s objímkou
- 2 malé knoflíčky, 1 šipka
- 1 ½ m síťové šnůry, 1 síť. vypinač
- 3 m spojovacího drátku
- 1 selén 220 V/0,03
- 1 přepínací destička síťového napětí s pojistikou 0,2 A

### Odpory:

- 1 odpor 150 Ω/0,5 W
- 1 " 1000 Ω/0,25 W
- 1 " 2000 Ω/0,5 W
- 1 odpor drátový 300 Ω/ 4 W
- 1 " " 700 Ω/ 8 W
- 1 " " 1000 Ω/12 W
- 1 " 5 kΩ/0,25 W
- 1 " 50 kΩ/0,25 W
- 2 " 200 kΩ/0,25 W
- 1 " 800 kΩ/0,25 W
- 1 " 1 MΩ/0,25 W

### Kondensátory:

- 1 kus 100 pF slídový nebo keramický
- 1 " 100—200 pF slíd. n. keramic.
- 1 " 1000 pF/1500 V
- 1 " 1—2 nF
- 1 " 10 nF/1500 V
- 1 " 20 nF/1500 V
- 1 " 0,1 μF/500 V
- 2 " elektrolyt. 8 μF/min. 385 V

## O B S A H:

Úvod . . . . .	3
Co je nového na Sonorelě E 21 . . . . .	4
Schema Sonorely E 21 . . . . .	6
Hodnoty součástek . . . . .	7
Zapojení Sonorely E 21 . . . . .	7
Montáž . . . . .	11
Zkoušení a měření . . . . .	12
Úprava stupnice . . . . .	14
Vrtání skřínky . . . . .	15
Antena. Výsledky . . . . .	15
Sonorela U 21 . . . . .	17
Schema Sonorely U 21 . . . . .	19
Hodnoty součástek . . . . .	22
Seznam součástek . . . . .	23

## Stavební návody, propagační a učební pomůcky.

### 1 KRYSTALOVÝ PŘIJIMAČ

O principu kryystalového přijimače.

### 2 B 1 — jednoelektronkový přijimač bateriový

Základy činnosti elektronek.

### 3 DUODYN — dvouelektronkový universální přijimač sítový

Napájení ze sítě. Vícemřížkové elektronky.

### 4 MĚŘENÍ a měřicí přístroje

### 5 SONORETA R V 12

Trpasličí rozhlasový přijimač pro krátké a střední vlny s 2 elektronkami RV 12 P 2000.

### 6 SONORETA 21

Trpasličí rozhlasový přijimač pro krátké a střední vlny s 1 elektronkou ECH 21 nebo UCH 21.

### 7 SUPER I - 01

Malý standardní 3 + 1 elektronkový superhet. Základy činnosti superhetů.

### 8 DIVERSON

Moderní superhet s použitím nejrůznějších elektronek a magickým okem.

### 9 NF 2

2-elektronkový universální přijimač.

### 10 NÁHRADNÍ ELEKTRONKY

Porovnávací tabulky různých výrobků. Náhrada starých druhů s údaji změn v zařízení a hodnotách.

### 11 SUPER 254 E

Malý standardní 3+2 elektronkový superhet (s magickým okem).

### 12 OSCILÁTOR

Signální generátor pro sladování přijimačů a vysokofrekvenční měření. Rozsah 20 a 2000 m. Modulace nf. kmitočtem.

### 13 ALFA

Výkonný 3+2 elektronkový superhet (s magickým okem), v moderní leštěné skříni z kavkazského ořechu (rozměry: 540 X 385 X 220 mm).

### 14 DIPENTON

2+1 elektronkový přijimač se sítovým transformátorem a 3 vlnovými rozsahy.

### 15 MÍR

Malý 4+1 elektronkový superhet s miniaturními elektronkami a 3 vlnovými rozsahy.

### 16 MINIATURNÍ ELEKTRONKY

obrazovky, stabilisátory, urdoxy, variátory fotonky.

### 17 MINIBAT

4 elektronkový superhet pro provoz z vestavěných baterií.

### 18 TRIODYN

3+1 elektronkový jednoobvodový přijimač sítový s miniaturními elektronkami a v. stupněm.

### 19 EXPOMAT - elektronický časový spinač

Přístroj pro automatické exponování světlem při fotografickém zvětšování a kopirování.

### 21 ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR EV 101

Objednávky brožur vyřizujeme pouze na dobríku.

Cena za jeden sešit Kčs 2,—

Vydává:

Pražský obchod potřebami pro domácnost

odštěpný podnik č. 51

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25

Telefony: 22-74-09, 22-62-76, 23-16-19.

## Naše oblíbené stavebnice amatérských přijimačů:

### **SONORETA 12**

Trpasličí cestovní 2elektronkový přijimač pro krátké a střední vlny, v miniaturní bakelitové skřince. Přepínacelný na 120/220 V. Přijimač na dovolenou.  
 175 × 105 × 110 mm.  
 Cena stavebnice  
 Kčs 250,—

Stavební návod a podrobný popis s obrázky Kčs 2,—.

### **SONORETA 21**

Trpasličí cestovní 1elektronkový přijimač pro krátké a střední vlny, v miniaturní bakelitové skřince. Přijimač s 1 elektronkou ECH 21 nebo UCH 21.  
 175 × 105 × 110 mm.  
 Cena stavebnice

Kčs 280,30

Stavební návod a podrobný popis s obrázky Kčs 2,—.

### **DIPENTON**

Malý standardní 2+1elektronkový přijimač se síťovým transformátorem pro krátké, střední a dlouhé vlny v malé bakelitové skřince.  
 225 × 160 × 160 mm.  
 Cena stavebnice

Kčs 313,60

Stavební návod a podrobný popis s obrázky Kčs 2,—.

### **SUPER 254 E**

moderní výkonný 3+2elektronkový superhet s magickým okem pro krátké, střední a dlouhé vlny v bakelitové dvojdílné skřince aerodynamického tvaru.  
 255 × 200 × 170 mm.  
 Cena stavebnice

Kčs 491,—

Stavební návod a podrobný popis s obrázky Kčs 2,—.

### **DUODYN**

Malý universální 2+1elektronkový přijimač pro krátké a střední vlny, v bakelitové moderní dvoudílné skřince aerodynamického tvaru.  
 255 × 160 × 160 mm.  
 Cena stavebnice

Kčs 305,40

Stavební návod a podrobný popis s obrázky Kčs 2,—.

### **SUPER I-01**

Moderní standardní 3+1elektronkový miniaturní superhet pro krátké, střední a dlouhé vlny, v bakelitové dvojdílné skřince aerodynamického tvaru. Výkonný přijimač.  
 255 × 160 × 160 mm.  
 Cena stavebnice

Kčs 389,—

Stavební návod a podrobný popis s obrázky Kčs 2,—.

### **NF 2**

Malý universální 2+1elektronkový přijimač pro střední vlny v bakelitové dvojdílné skřince moderního tvaru. Vhodný přijimač pro stejnosměrnou sílu.  
 225 × 160 × 140 mm.  
 Cena stavebnice

Kčs 233,50

Stavební návod a podrobný popis s obrázky Kčs 2,—.

### **ALFA**

Mohutný, výkonný 3+2elektronkový superhet s magickým okem, v moderní leštěné skřini z kavkazského ořechu. Prvotřídní dovezené součástky.  
 540 × 380 × 220 mm.  
 Cena stavebnice

Kčs

Stavební návod a podrobný popis s obrázky Kčs 2,—.

### **MÍR**

Miniaturní výkonný 4+1elektronkový superhet s miniaturními elektronikami a 3 vlnovými rozsahy v moderní bakelitové skřini.  
 260 × 164 × 138 mm.  
 Cena stavebnice

Kčs 479,—


Stavební návod a podrobný popis s obrázky Kčs 2,—.

### **MINIBAT**

Miniaturní výkonný 4elektronkový superhet pro provoz v vestavěných bateriích v dvoubarevné bakelitové skřince moderního tvaru.  
 260 × 164 × 138 mm  
 Cena stavebnice  
 se zdroji Kčs 500,—

Stavební návod a podrobný popis s obrázky Kčs 2,—.
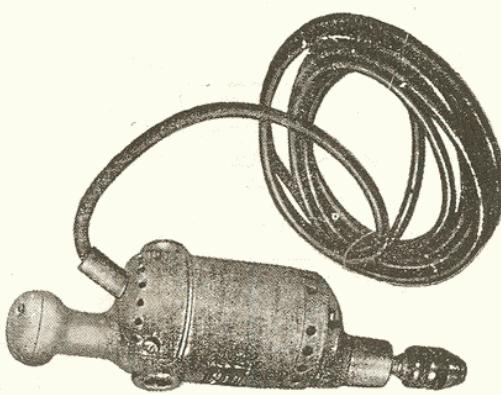
## **ELEKTRICKÉ VRTAČKY pro amatérské práce - vrtání do Ø 4 mm - 42 V/110 W**



Změna cen vyhrazena!

### **Miniaturní**

bateriové elektronky

DF70	.....	23,50
1F33	.....	25,—
1AF33	.....	28,—
1L33	.....	35,—
3L31	.....	49,50
DLL101	.....	47,50
1R5T	.....	42,50
3S4T	.....	32,50

### **Miniaturní**

síťové elektronky

6F31	.....	20,50
6L31	.....	29,50
6H31	.....	21,50
6BC32	.....	26,—
12BA6Z	.....	10,20
12AT6Z	.....	12,20
12BE6Z	.....	9,—

### **Uhlíky k motorům**

s kablíkem	Kč	bez kablíku	Kč
14 × 5 + 4 mm	—,60	51 × 6 × 7 mm	—,80
18 × 7 × 4 mm	—,80	20 × 16 × 8 mm	2,—
16 × 6 × 5 mm	1,—	45 × 32 × 16 mm	5,—
20 × 7 × 3 mm	1,—	50 × 40 × 16 mm	6,—
32 × 12 × 6 mm	2,40		
32 × 25 × 10 mm	4,—		