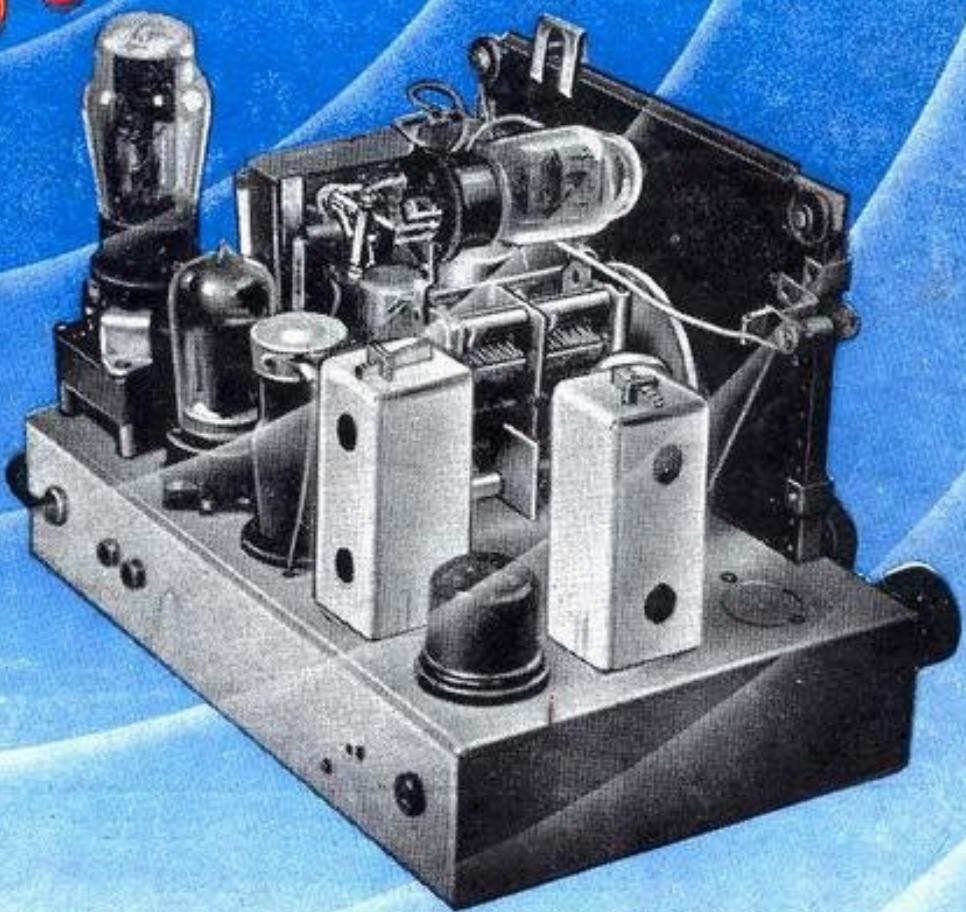


# STAVEBNÍ NÁVOD A POPIS

*Silverton*

MODERNÍ SUPERHET  
S POUŽITÍM NEJRŮZNĚJŠÍCH ELEKTRONEK  
A MAGICKÝM OKEM



Pražský obchod potřebami pro domácnost

národní podnik — prodejna 20-216

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

**PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. 25**

Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76, 23-65-33, 22-44-91.

*Součásti k postavení přijimače DIVERSON*  
**obdržíte v naší prodejně 20-216**  
**PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. 25**

S L Á V A N E Č Á S E K

## D I V E R S O N II.

Moderní superhet s použitím nejrůznějších elektronek  
a magickým okem.

STAVEBNÍ NÁVOD,  
propagační a učební pomůcka.

S v a z e k 8.

Vydává:

**Pražský obchod potřebami pro domácnost**

národní podnik — prodejna 20-216.

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

**PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25**

## Úvod.

Dnes ovládají svět prakticky 3 druhy rozhlasových přístrojů: Velmi prosté přijimače místních stanic — krystalky se sluchátky — »dvoulampovky« pro hlasitý poslech a superhet pro příjem ve větší vzdálenosti od vysílaček a pro poslech ciziny. Amatéři, kteří jsou snad již povýšeni nad dvouelektronková přijimače, rádi by si postavili superhet s dobrou reprodukcí, samočinným vyrovnaným úniku a ostatními dnešními výmoženostmi. Třebaže moderní kličkové elektronky i jiné druhy se u nás již vyrábějí v dostatečném množství, amatéři mají doma dobré elektronky jiné, kterých by chtěli použíti, nedostanou však řešba všechny typy stejné serie. Ostatní součásti lze přece jen snáze sehnati.

Taťo brožurka má proto usnadnit stavbu superhetu použitím nejrůznějších kombinací elektronek z rozličných serií (na př. 4-voltové, 6,3-voltové, americké, německé vojenské a universální vysokovoltové), aby celek dal dobrý výkon. Toho lze dosáhnouti, ježlo možných kombinací je veliká řada. Jeden takový příklad je podrobně popsán podle hotového modelu, aby pracovní postup lépe vysvítí.

Většina čtenářů bude jistě moci použíti některé kombinace uvedené a snad i jiné podle toho, jaké elektronky vlastní nebo mohou koupiti. Autor zaručuje, že přijimač fakt kombinovaný naprostě není méněcenný; je-li správně sestaven a sladěn, vyrovná se dokonale superhetům sestrojeným s jednou serií elektronek a v některém případě má proti nim i jisté výhody.

Sláva Nečásek.

## Elektronky pro superhety.

Již v oněch dobách, kdy superheterodyn — neboť tak zní jeho celé jméno — nastoupil svou vítěznou pouf v radiotechnice, rysovaly se jasně jeho přednosti proti přijimačům s t. zv. přímým zesílením. Dnes jsou již zřejmé každému. Je to hlavně vysoká selektivita, dosažená zcela malým počtem obvodů, které nutno ladit — neboť superhet pracuje s pomocným kmitočtem, t. zv. mezifrekvenčním, na který jsou ostatní obvody pevně naladěny jednou provždy, samočinné vyrovnaný citlivosti čili automatika a dobrá jakost přednesu, o jiných vlastnostech ani nemluvě. Proto ten, kdo se jednou seznámil se superheterem, vždy bude dávat přednost tomuto druhu přijimačů. Z počátku bylo nutno používat pro každý stupeň superhetu oddělenou elektronku a proto jich v tehdejším přístroji bylo faké mnoho. Ale vitézstvím, kterého si superhet svými vlastnostmi brzy dobyl, byl radiotechnický průmysl přinucen věnovati mu více pozornosti a výrobci elektronek začali vyrábět speciální druhy pro superhety, často pro úsporu sdružených v jedné baňce. Tak vznikla nejprve hexoda jako směšovač, pak dioda-tetroda, oktoda, duodioda-pentoda, magické oko a jiné elektronky. S postupujícím vývojem stále stoupal i výkon, takže dnes lze postavit super, vybavený všemi výmoženostmi několikaletého vývoje. To ovšem do osazení nečítáme usměrňovací a indikační elektronku (magické oko). Jejich přítomnost není také pro jakost přijimače směrodačná a označujeme je proto jako vedlejší, na př. 4+2 elektronkový superhet

má 4 elektronky přijímací a 2 pomocné, obvykle, jak řečeno, usměrňovačku a magické oko. To bylo vysvětleno v předchozím svazku Stavebních návodů.

Směšovací elektronka, která směšuje přijímanou vlnu s pomocným kmitočtem, aby tak vytvořila mezifrekvenci, také prodělala v krátkém čase značný vývoj. Od triody a dvoumřížkové elektronky přes pentodu a hexodu, jejíž činnost byla ještě dosti ne-spolehlivá, dospěli jsme k oklodě a triodě-hexodě (resp. triodě-heptodě), kde funkce směšovací a výroba pomocného kmitočtu jsou již zcela odděleny. K zesílení mezifrekvence slouží elektronka s proměnnou strmostí čili selektoda, ať je to pentoda nebo heptoda. Často je kombinována s demodulační a únikovou diodou v duodiudu-pentodu. Nízkofrekvenční signál po demodulaci je obvykle zesilován triodou nebo pentodou a vstupuje pak do koncové pentody nebo svazkové tetrody (což je elektronka, kde třetí mřížka je nahražena svazkem elektronů), které dnes mají standardně výkon 9 W ztrálových, tedy asi 4 W užitkové. Podle toho, jak elektronky spolu kombinujeme, může mít nejednodušší moderní superhet 3—4 hlavní skupiny. Směšovač, ať již jde o oklodu nebo triodu-hexodu, je vždy samostatný. Ostatní funkce jsou pak rozděleny asi takto (neuvážujeme-li větší stroje s předzesílením vf signálů před směšovačem):

- a) 1. Směšovač, 2. Vf pentoda-selektoda, 3. Duodioda, 4. Nf stupeň (trioda), 5. Koncový stupeň (pentoda).
- b) 1. Směšovač, 2. Vf pentoda-sel.-duodioda, 3. První nf stupeň (trioda, pentoda), 4. Koncová pentoda. Pro úsporu se někdy sdružuje nf trioda s koncovou pentodou (tetrodou) do společné baňky.
- c) 1. Směšovač (trioda-hexoda), 2. Mf hexoda a nf trioda, 3. Duodioda-konc. pentoda. Prvé dvě elektronky jsou tedy stejné.
- d) 1. Směšovač, 2. Vf pentoda-selektoda, 3. Duodioda-nf trioda, 4. Koncová pentoda.

Evropské elektronky mají jednotné značení, na př. ECH 11, ABL 1 a pod. Prvé písmeno udává žhavicí napětí, druhé účel nebo použití. Číslice značí serii nebo druh. Význam prvého písmene je tento: A - žhavicí napětí 4 V, střídavý proud. B - stejnosměrné napětí při proudu 0,18 A (seriové elektronky, značení Philips). C - universální serie, proud 0,2 A, střídavý i stejnosměrný proud. D - bateriové elektronky o žhavení 1,2—1,4 V. E - střídavé žhavení 6,3 V pro přijímače a autoradio. K - bateriové žhavení 2 V, U - seriové žhavení 0,1 A, V - seriové žhavení 0,05 A.

Druhé písmeno má tento význam: A - dioda, B - dúdioda, C - trioda zesilovací, D - trioda koncová, E - tetroda, F - zesilovací pentoda (vf), H - hexoda (heptoda), K - oklodá, L - koncová pentoda, M - magické oko, Y - jednocestný usměrňovač, Z - dvoucestný usměrňovač.

Tak ECL 11 značí elektronku serie 11 (patice T) o žhavicím napětí střídavém 6,3 V, kombinovanou triodu (C) s koncovou pentodou (L) — ve skutečnosti tetrodou s elektronkovou optikou. Proto, nebereme-li v úvahu žhavicí napětí a serii, nýbrž jen účel, pro který je elektronka určena, postačí k universálnímu schematickému značení jen slídení písmena, na př. .CH.., což je trioda-hexoda z libovolné serie a s jakýmkoli žhavicím napětím a proudem (viz 10. svazek »Náhradní elektronky«).

Podle tohoto značení můžeme tedy sestavit hlavní kombinace elektronek pro superhet, podobně jako dříve uvedené, aniž bychom přímo jmenovali určité elektronky:

- a) 1. - CH-- (-K-), 2. - F--, 3. - B--, 4. - C--, 5. - L-- (ev. - CL--).
- b) 1. - CH-- (-K-), 2. - BF--, 3. - C-- (-F--, event. - FM--), 4. - L--.
- c) 1. - CH--, 2. - CH--, 3. - BL--.
- d) 1. - CH-- (-K-), 2. - F--, 3. - BC--, 4. - L--.

Výrobci elektronek přicházeli během doby stále s novými druhy, takže dnes máme jako neblahé dědictví z oněch dob jednak nožičkové elektronky se 4 V žhavením kromě stejných druhů s paticí P, jednak 6,3 V elektronky rudé serie a obdobné druhy kovové (patice T) a navíc ještě 6,3 V elektronky klíčové. Mimo to jsou ovšem podobné typy v universálních seriích, jejichž vlákna jsou žhavena přímo ze sítě. Porovnáme-li aspoň nejběžnější druhy superhetových elektronek, dostaneme asi tento přehled:

TABULKA ELEKTRONEK PRO SUPERHETY.


Stupeň	4 V nožičkové	4 V, patice P	Rudá serie 6,3 V, patice P	Kovová serie patice T, 6,3 V	Klíčová serie 5,3 V	Serie U klíčová	Serie U patice T	Americké 6,3 V, oktál.
I.	AK 1	AK 2	EK 2, EK 3	—	—	—	—	—
1.	ACH 1	ACH 1	ECH 3, ECH 4	ECH 11	ECH 21	UCH 21	UCH 11	6 A 8 (G)
2.	E 447, RENS 1294	AF 3	EF 5, EF 9	EF 11, EF 13	EF 22	UF 22 (UF 21)	—	6 U 7, 6 S 7 G
III.	E 444, RENS 1254	—	EBF 2	EBF 11	—	—	UBF 11	6 B 8, 6 B 8 G
III.	AB 1	AB 2	EB 4	EB 11, EAB 1	—	—	—	6 H 6, 6 H 6 G
IV.	E 424, REN 904	AC 2, AF 7*)	EF 6, EF 9*)	EF 11*)	EF 22	UF 21	—	6 C 5, 6 J 5
V.	E 443 H, RES 964	ABC 1	EBC 3	EBC 11	—	—	—	6 C 5 G
V.	—	AL 1, AL 4	EL 3	EL 11	—	—	—	6 F 6, 6 V 6, 6 L 6
V.	—	ABL 1	EBL 1	ECL 11	EBL 21	UBL 21	—	—
VI.	4662(neonový int.)	—	—	—	—	UCL 11	—	—
VI.	AM 1, AM 2	EM 4	EM 11	—	UM 4	—	—	6 E 5, 6 T 5,+ 6 A F 7
VII.	506, 1805	AZ 1, AZ 2	AZ 11 EZ 11	AZ 21	UV 21	UY 11	—	6 X 5, 80+
VII.	RGN 1064	AZ 3	AZ 12	—	UY 1 N	UY 1 N	5 X 4, 25 Z 5+	—

**Vysvětlivky:** I. — směšovač, II. — mezifr. stupeň, III. — dioda (demodulace), IV. — 1. nf stupeň, V. — koncový stupeň, VI. — indikátor ladění, VII. — usměrňovač.

1 — oktoda, 2 — trioda-heptoda, 3 — vf pentoda-selekt., 4 — dioda-vf pentoda, 5 — dioda, 6 — trioda, 7 — duodioda-trioda, 8 — koncová pentoda, 9 — duodioda-konc. pentoda, 10 — trioda-konc. pentoda (tetroda), 11 — neonový ukazatel, 12 — magické oko, 13 — vzduchoprázdnná usměrňovačka.

\*) jako trioda — g<sub>2</sub> spojena s anodou; † jiný spodek, příp. jiné žhav. napětí.

Tabulka ovšem není zdaleka úplná. Amatéři mají — třeba v omezeném množství — k disposici speciální elektronky býv. německé armády a jiné druhy ruské, jakož i různé typy elektronek seriových. Mnohé z nich mají však žhavicí napětí 12,6 V nebo 20 V i více, případně proud 0,1 nebo 0,2 A a podobně. Nedostatek běžných elektronek činí je však nepostradatelnými. Jak je zařadíme mezi normální elektronky se žhavením zcela jiným, bylo podrobně popsáno ve zmíněné brožurce téhož autora »Náhradní elektronky«. S použitím pokynů tam uvedených můžeme tedy sestrojit moderní superhet z nejrůznějších elektronek. Ostatně tato snaha není tak docela nová a není jen nouzovým opatřením. Již v čase naprostého dostatku elektronek, v r. 1938, dala továrna Ideal radio (»Modrý bod«) do prodeje přijimače s dvěma druhy elektronek; na př. Troubadour měl serii E, ale koncovou elektronku AL 4 se 4-voltovým žhavením, nebo Traviata U, osazená rudými elektronkami E, používala na konci CL 4.

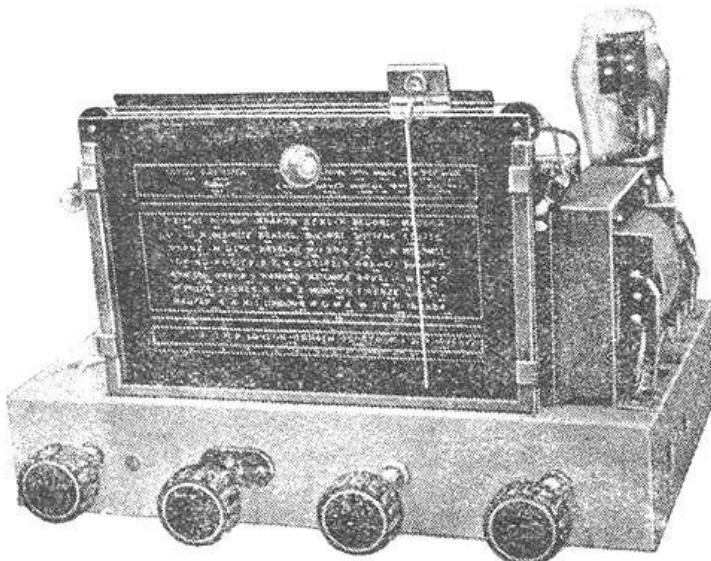

Obr. 1. Diverson zpředu.

Snaha po osazování přijimače všemi elektronkami stejně serie zabíhala na druhé straně až do groteskních výstřelků. Tak na př. usměrňovačka s paticí P, značená AZ 1, byla vyráběna s hodnotami jinak naprostě stejnými s paticí T pod typovým číslem AZ 11 a později se vyskytla v serii elektronek klíčových jako AZ 21.

Nemusí jít ostatně jen o stavbu nového přijimače. Snad ještě mnohem více je případů, kdy starší přístroj tovární zmlkne opotřebováním elektronek a nové nelze kupiti. Výměna elektronky za jiný druh vyžaduje někdy jen malé úpravy přijimače, abyhom mu opět vrátili život. V každém případě se doporučuje přesvědčiti se předem (zkoušečem u seriosního obchodníka), zda elektronky, kterých zamýslíme použití, jsou skutečně bezvadné — abyhom nedělali složitou třeba úpravu marně. To platí ovšem i o elektronkách pro nově navrhovaný přijimač.

Nemůžeme-li si opatřiti některou sdruženou elektronku, nahradíme ji jinou kombinací nebo dvěma samostatnými. Dlužno též ukázati na možnost náhrady diody v kombinovaných elektronkách pevným detektorem Sirutor, jak o tom pojednává podrobný článek v časopise Elektronik, roč. 1948, čís. 12 (strana 294) pod názvem »Sirutor místo diody« a popis v čas. Amatérské RADIO, roč. 1952.

Pro »stavitele« nových přijimačů vybrali jsme jednu kombinaci elektronek, postavili z ní superhet s tovární cívkovou soupravou Jiskra AS 4 místo dřívější Efony 460 a v dalším jej podrobně popíšeme. To však neznamená, že amatéři musí shánět právě jen použitou kombinaci elektronek! Právě naopak, popsaný přijimač je jen příkladem, jak

spojujeme nejrůznější elektronky, což ale je možno udělat i s druhy jinými! Úmyslně jsme použili elektronek — jak se lidově říká — »každý pes — jiná ves«, kdežto amatér použije ovšem těch, které má nebo které může koupit. Ale princip zůstává stejný. Zdůrazňujeme tedy znova, že na další popis se nesmíme dívat jako na přesný návod na stavbu superhetu, nýbrž jako na vodítka, protože každý může použít jiných elektronek. A v tom je právě vtip námětu i návodu: Postavit si dobrý moderní superhet z toho, co máš nebo dostaneš — ale hlavní rysy, dále popsané, musíš ovšem zachovat. Je však jedno, použiješ-li kombinace směšovač, výpentoda-duodioda, trioda-pentoda nebo směšovač, trioda-hexoda, duodioda-koncová pentoda. Ten, kdo staví superhet, není jistě neobeznámený začátečník a amatér jen trochu pocvičený si jistě ví rady, má-li pevné vodítka. A tím je zde cívková souprava a napájecí část, která má napětí pro 4, 6,3 i 12,6 V žhavení.

### Hlavní konstrukční body.

Pro náš model superhetu použili jsme elektronek kombinace -CH--, -F--, -BC-- a -L--, a to každou z jiné serie žhavicího napětí. Směšovačem je trioda-heptoda ECH 21 (6,3 V klíčová serie, kterých je nyní v prodeji dostatek), na mezifrekvenčním stupni EF 13 nebo EF 11, kovová serie 6,3 V s páticí T, demodulaci a 1. ní stupeň obstarává ABC 1, duodioda-trioda se žhavením 4 V a páticí P, a kancový stupeň je osazen sírou 9 W »vojenskou« pentodou RL 12 P 10 o vláknovém napěti 12,6 V se speciální patkou. Usměrňovačka je běžná, přímo žhavená 4 V elektronka, na př. AZ 1 nebo AZ 11.

Jak již řečeno, volili jsme tak různorodé elektronky úmyslně, na důkaz, že i za fácko podmínek je možno sestrojiti dobrý superhet, což ale naprosto neznamená, že se čtenář musí držet navrženého obsazení!

Pro různé elektronky potřebujeme také různá žhavicí napětí na transformátoru. Volili jsme běžný tovární výrobek pro 120/220 V o sekundárním napěti  $2 \times 300$  V se žhavením 4 a 6,3 V. Napětí 12,6 pro koncovou RL 12 P 10 nebo jiné elektronky vojenské získáváme z malého převodního autotransformátorku, jak je uvedeno v 10. svazku. Prodává se ale i síťový transformátor, který dává všechna žhavicí napětí přímo, tedy bez převodního transformátorku.

Za cívkovou soupravu nám tentokrát posloužil nový druh Jiskra AS 4. Na rozdíl od Superu I-01, popsaném v 7. svazku naší školy, kde bylo použito soupravy AS 2, má větší souprava AS 4 oddělené cívky pro střední a krátké vlny jak na vstupu, tak i v oscilátoru a navíc 2 trimry pro středovlnné pásmo. Chceme-li přesně sladit i krátké vlny, použijeme ještě 2 trimry přímo spojených se statory ladícího duálu, protože rozsah středních vln je dík »paralelnímu« zapínání cívek veliký, takže potřebný rozsah 187 až 595 m obsáhneme i tak. Krátkovlnný rozsah je asi 17—50 m, podle nastavené kapacity oněch trimrů na duálu.

Pro mf kmitočet používáme dvou MFT, nikoliv » $1\frac{1}{2}$  mezifrekvence«, jako v Superu I-01. Dovolí to lepší sladění a vyšší selektivitu. Podle ocenění v předchozím svazku má tedy souprava AS 4 5+1 laděný obvod a protože Diverson II. je vybaven magickým okem, kterých je nyní v prodeji dostatek, má 4+2 elektronky. Mf kmitočet byl zvolen 460 kc/s, protože ta dává — aspoň ve středních Čechách — nejméně hvizdů.

Chassis je kovové, v našem modelu má rozměry  $18 \times 30$  cm a je 7 cm vysoké. Jsou v něm otvory pro 4 spodky, z nichž jeden je klíčový. Ostatní otvory jsou stejné, jak pro pálice P, tak i T, čímž je usnadněna možnost záměny elektronek. Máme-li super 4+2 elektronkový, jako náš model, upevníme usměrňovací elektronku na síťový transformátor nebo na filtrační tlumivku.

Cívková souprava se připevní 2 šrouby přepinače na chassis, čímž současně uzemníme příslušné konce cívek. Mf transformátory jsou však upevněny zcela jinak, než to bý-

valo u Efony. Pro oba v chassis vyřízneme stejný otvor — jehož nákres (šablona) je v popise, přiloženém k cívkové soupravě — kruhového tvaru o průměru 26 mm s 2 obdélnými zářezy proti sobě položenými, jejichž osa je kolmá k žádanému postavení pertinaxové destičky, nosoucí mezifrekvenční cívky a kondensátory. Vyjmuťme klínku na vrcholu MFT sejmeme kryty, nosnou destičku z nich zasuneme do zářezů otvorů v chassis tak hluboko, aby do jejich postranních zubů právě zasahoval plech chassis. Nato destičku otočíme o 90° (strana se železovými jádry směrem ven), takže plech v zářezech ji drží. Konečně opět nasuneme hliníkový kryt a upevníme jej bakelitovým klínkem. Je to pohodlné a v případě výměny MFT nemáme mnoho práce. Jinou kapitolou je ovšem stupnice, lépe řečeno souhlas skutečné polohy vysilačů s předtisklými jmény. To je starý problém, který nebude odstraněn, dokud výrobci neudají, pro jaký kondensátor a cívky je jejich stupnice určena. Zvláště po novém vlnovém rozdělení v březnu 1950 jsou jména stanic často na zcela jiných místech, nežli je na stupnici uvedeno. Proto se běžně spokojujeme se souhlasem několika hlavních stanic (Prahy, Brna a j., podle bydliště amatéra) a v ostatních částech stupnice z požadavku přesnosti musíme slevit.

Stupnice je podélná, s bakelitovým rámečkem, rozměrů skla 13 × 20 cm. Pod ní na přední straně chassis jsou umístěny: vlnový přepinač cívkové soupravy, ladící převod, regulátor síly sdružený se síťovým vypinačem a tónová clona, působící jako regulovatelná negativní nízkoproudá vazba. Vývod síťové šňůry, zdírky pro reproduktor (který musí mít vlastní výstupní transformátor), vývod pro gramofonní přenosku (v našem modelu neprovedený) a zdírky pro antenu a zem jsou na zadní straně chassis. Rozložení součástek je patrné z fotografií a pro hrubou informaci postačí. Přesné pokyny není možno udávat, protože každý použije toho, co má nebo koupí.

Konstrukci superheretu s různými elektronkami navrhl autor již v létě 1947, inspirován nadbytkem různých elektronek v závodech. Ale nakonec popis nebyl dokončen a vydán, protože se předpokládalo, že dostatek normálních elektronek běžné výroby by jej učinil zbytečným. Bohaté zásoby elektronek jsou však již vyčerpány a nově vyráběné se spotřebují převážně do nových přístrojů a na opravy. Proto jsme se k námetu znova vrátili.


Mezičlánkem v odborných časopisech — a to i v zahraničí, kde bychom očekávali elektronek dostatek — se objevily návody na podobné přijimače. Bohužel jsou většinou složité, protože předpokládají pro každou jednotlivou elektronku jiné odpory pro předpětí a do stínících mřížek i jiné změny a musí proto být doprovázeny složitými tabulkami změn, potřebných pro tu kterou elektronku. Této těžkopádnosti se autor vyhnul v nejzávažnějších bodech zcela, při současném zjednodušení celkového zapojení. Nepoužívá se tu vůbec každodových odporů u jednotlivých elektronek. Základní předpětí asi — 1,5 V a předpětí pro zpožděnou automatiku získáváme celkem nezávisle na druhu elektronek. Proto při použití jiných elektronek (kromě koncové, o níž ještě bude řeč) se na přístroji nic nemění. Napětí stínících mřížek u směšovacího a mezifrekvenčního stupně je společné a voleno tak, aby bez signálu z antény bylo na mřížkách + 100 V. Používáme způsobu »klouzavého napětí«, které se samočinně mění s intenzitou signálu. Protože tohoto způsobu lze použíti (až na nepatrné výjimky) skoro u všech elektronek, odpadá i zde nutnost změny odporů při použití jiných elektronek. Je-li už v některém případě nutné napětí změnit, jde to velmi prostě: Odpor  $R_4$  (viz dále schema) měníme, až nám voltmetr ukáže na spojených stínících mřížkách právě 100 V. K měření stačí jednoduchý stejnosměrný voltmetr. Jak vidno, je nahradá elektronek v Diversonu proti jiným návodům opravdu snadná a výborně se osvědčuje. Není umění, dělat ze všeho »vědu« — nýbrž provést věc jednoduše a účelně! A toho jsme popsanými způsoby dosáhli. Jediné, co se snad v našem přijimači musí měnit, je odpor pro předpětí elektronky koncové, ale i to jen tehdy, chceme-li použíti nějakého staršího druhu, která vyžaduje vyšší předpětí, na př. — 9 až — 16 V. Jinak, při strmých 9 W pentodách jakéhokoli

typu (AL 4, EL 3, EL 11, EBL 21, EBL 1, RL 12 P 10 a pod.), které všechny mají předpětí — 6 V, není ani zde žádné změny. O odporu koncové elektronky ještě pojednáme.

### Zapojení Diversonu II.

Diverson II. má řádný síťový transformátor s odděleným anodovým vinutím a chassis tedy není spojeno se síťovým napětím, jako tomu bylo u Superu I-01.

Cívková souprava AS 4 je namontována na hvězdicovém vlnovém přepinači a obsahuje krátké a střední vlny. Destička má rozměry  $6,5 \times 5$  cm a potřebný montážní prostor ve směru osy je asi 4 cm. Zapojení vývodů je jasné ze schématu, zdůrazňujeme však, že na soupravě samotné vývody očíslovány nejsou. Tento ústupek výrobní kalkulaci není tak veliký, protože podle rozložení oček po okrajích destičky se orientujeme s fotografií. (Obr. 2.) Podobně je tomu s vývody obou MFT, což bylo ostatně řešeno již u soupravy AS 2 v předchozím svazku Radioamatérské školy.

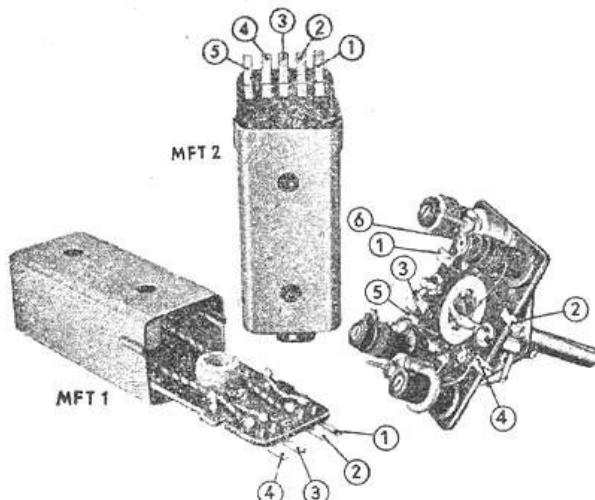

Obr. 2. Cívková souprava AS 4. (Ležící MFT 1 je položen obráceně, proto i opačné pořadí čísel vývodů).

Odladěovač mezifrekvence není nutný, neruší-li nás právě silný telegraf na vlně mezi-frekvenčního kmitočtu. Zapojení je schematicky znázorněno na obr. 3.

Vstupní cívkový obvod, laděný jednou polovinou duálu Ca o kapacitě asi 500 pF, vede na mřížku g<sub>1</sub> heptodové části elektronky ECH 21 přes slídový nebo keramický kondensátor C<sub>1</sub> = 100 pF. Předpětí (automatika) přivádí se této mřížce odporem R<sub>1</sub> = 1 MO. V tom případě spojíme plíšek 6 soupravy se zemí. Mohli bychom též vynechat kondensátor C<sub>1</sub> i odpor R<sub>1</sub> a spojit plíšek 6 přímo s přívodem řídicího napětí automatiky (současně s vývodem 3 u MFT 1).

V oscilátorové části je zapojena druhá polovina ladícího duálu C<sub>0</sub> = 500 pF. Tento laděný obvod vede na mřížku oscitační triody přes kondensátor C<sub>2</sub> = 50 pF, při čemž je v serii zařazen odpor R<sub>2</sub> = 50 ohmů pro zamezení příliš divokých oscilací. Mřížku triody nutno spojit také s třetí mřížkou (g<sub>3</sub>) heptody. Anoda triody dostává kladné napětí přes odpor R<sub>3</sub> = 25 kΩ, což je průměrná hodnota, vyhovující skoro všem druhům směšovacích elektronek. S cívkou je živý konec tohoto odporu vázán kapacitou C<sub>4</sub> = 150 pF. V zapojení podle nákresu a popisu přidávaného k soupravě je však použito jiného způsobu. Anoda vede přímo na padding a odpor R<sub>3</sub> leprve do tohoto bodu (vývod 4 na soupravě AS 4). Tento způsob byl popsán u Superu I-01. Obě zapojení jsou co do výkonu rovnocenná, jen v druhém případě, kdy anoda vede přímo na padding, dostává stator ladícího kondensátoru C<sub>0</sub> kladné anodové napětí. Dostane-li tento kondensátor zkrat (zkřivené plechy, piliny a pod.), pálí se odpor R<sub>3</sub>. Ježto však dobrý duál škrtať nesmí, není napětí ve statoru také na závadu.

Sínicí mřížku elektronky mf stupně (v modelu EF 11 nebo EF 13) spojíme s mřížkami

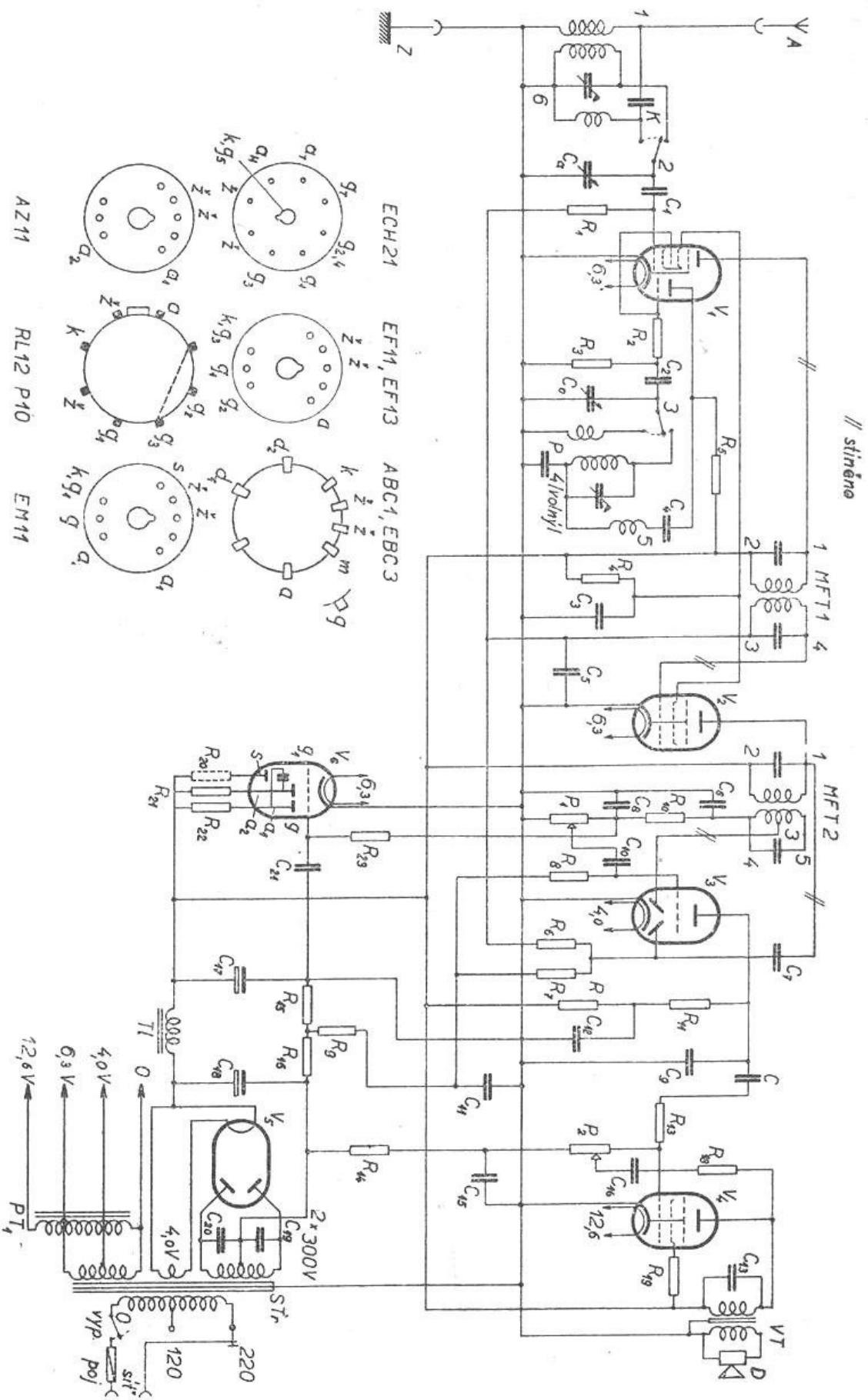


Schéma Diversonu II. a zapojení patic elektronek.  
Cívková souprava AS 4 zapojená v superhetu Divson.

AZ 11      RL 12 P 10      EM 11

### Hodnoty součástí schéma:

$C_1$	— 100 pF, slídový nebo keramický	$R_1$	— 1 MO/0,5 W
$C_2$	— 50 pF, " " "	$R_2$	— 50 ohmů
$C_3$	— 50 nF	$R_3$	— 50 kO/1 W
$C_4$	— 150 pF, slídový nebo keramický	$R_4$	— 15 kO/1 W
$C_5$	— 50 nF, la	$R_5$	— 25 kO/1 W
$C_6$	— 100 pF, slídový nebo keramický	$R_6 = R_7 = R_8$	— 1 MO/0,5 W
$C_7$	— 25 pF, " " "	$R_9$	— 200 kO/0,5 W
$C_8$	— 150 pF, " " "	$R_{10}$	— 50 kO/0,5 W
$C_9$	— 500 pF	$R_{11}$	— 200 kO/0,5 W
$C_{10}$	— 10 nF	$R_{12} (R)$	— 50 kO/0,5 W
$C_{11}$	— 0,1 MF	$R_{13}$	— 10 kO/0,25 W
$C_{12}$	— 0,5 MF	$R_{14}$	— 300 kO/0,5 W
$C_{13}$	— 3000 pF	$R_{15}$	— 25 ohmů/0,5 W
$C_{14} (C)$	— 20 nF	$R_{16}$	— 80 ohmů/1 W
$C_{15}$	— 0,1 MF	$R_{18}$	— 400 kO/0,5 W
$C_{16}$	— 500 pF	$R_{19}$	— 200 ohmů/0,5 W
$C_{17}$	— 16 MF	$R_{20}$	— 50 kO/0,5 W
$C_{18}$	— 16-32 MF	$R_{21} = R_{22}$	— 1 MO/0,5 W
$C_{19} = C_{20}$	— 5 nF/3000 V	$R_{23}$	— 1 MO/0,5 W
$C_{21}$	— 10 nF	$P_1$	— log. potenciometr 500 kO s vypinačem
$Ca + Co$	— duál 2×500 pF	$P_2$	— lin. n. log. potenciometr 500 kO
$STr$	— transformátor 2×300 V, 0 - 4 - 6,3 V	Elektronky podle volby:	
$PT_1$	— převodní 6,3/12,6 V	$V_1$	— směšovací
$TL$	— tlumivka 5-10 H/60 mA	$V_2$	— mf selektoda
poj	— pojistka 0,5 A	$V_3$	— duodioda-trioda
vyp	— vypinač sítě	$V_4$	— koncová pentoda
D	— dynamik Ø 16—20 cm	$V_5$	— usměřnovací
		$V_6$	— magické oko

$g_2, g_4$  směšovače a vzniklý uzel napájíme odporem  $R_4$  z + pólu anodového napětí. Tento odpor má být tak veliký, aby napětí bez antennního signálu bylo právě 100 V. V našem případě bylo to 15 kO. Je blokován kapacitou  $C_3 = 50.000$  pF čili 50 nF. Anoda směšovací elektronky vede do primáru prvního MFT 1, vývod 1. Vývod 2 je spojen na + 250 V. Sekundár MFT 1 spojíme vývodem 4 na mřížku mf selektody a koncem 3 na vedení automatiky. Toto je blokováno jediným kondensátorem, a to  $C_5 = 50$  nF, který musí mít velmi dobrou isolaci dielektrika.

Obvod automatiky je krajně jednoduchý: Mezifrekvenční kmitočet jde s anody mf elektronky kapacitou  $C_7 = 25$  pF na diodu, spojenou odporem  $R_7 = 1$  MO s předpětím asi — 1,5 V z eliminátoru. Touto cestou dostává se pak záporné předpětí prvým dvěma elektronkám přes odpor  $R_6 = 1$  MO a rovněž nízkofrekvenční triodě přes odpor  $R_8 = 1$  MO. Proto mohou být katody elektronek spojeny přímo na kostru. K dokonalému vyhlazení předpětí a zamezení nežádané vazby, projevující se motorováním, musí být obvod předpětí ještě jednou filtrován. To obstará odpor  $R_9 = 200$  kO a kondensátor  $C_{11} = 0,1$  MF. Obvod pro předpětí je tedy poněkud jiný, nežli byl u Superu I-01, vyžaduje však dvou oddělených elektrolytů, z nichž obal jednoho je spojen se zemí, kdežto druhý je od kostry odisolován.

Demodulační dioda je spojena s odbočkou 3 na sekundáru MFT 2, který má 5 vývodů. Konec tohoto vinutí, vývod 4, jde přes odpor  $R_{10} = 50$  kO na potenciometr pro řízení síly zvuku  $P_1 = 500$  kO, logaritmický, sdružený s vypinačem síťového proudu.

Do nízkofrekvenčního stupně nesmí proniknout ani zbytek mřížek kmitočtu, který tu působí obtíže. Proto je mu v cestě odpor  $R_{10} = 100 \text{ pF}$  a kapacita  $C_8 = 100 \text{ pF}$  tvoří pro něj ještě schůdnou cestu k zemi. Stejný úkol má kapacita  $C_9 = 500 \text{ pF}$  u anody nf triody a odpor  $R_{13} = 10 \text{ k}\Omega$  v serii s mřížkou koncové pentody. Ten také — spolu s odporem  $R_{10} = 200 \text{ ohmů}$  v mřížce stínící — potlačuje známý sklon strmých pentod k výrobě nežádaných kmitů.

Z běžce potenciometru  $P_1$  vedeme fónovou složku, oddělenou od stejnosměrného napětí diody kondensátorem  $C_{10} = 10 \text{ nF}$  na mřížku nf triody (v našem případě ABC 1), která dostává záporné předpětí, jak již řečeno, odporem  $R_8$ .

Vazební anodový odpor  $R_{11} = 200 \text{ k}\Omega$  nemůžeme spojiti přímo s + pólem anodového napětí 250 V, protože bručení, zbylé po filtraci usměrného proudu, by po zesílení koncovým stupněm rušilo reprodukci a také proto, že tu ráda vzniká vazba projevující se pomalými kmity, t. zv. motorování. Proto je tu filtrační odpor  $R_{12} = 50 \text{ k}\Omega$  s kapacitou  $C_{12} = \text{nejméně } 0,5 \text{ MF}$ .


Nízkofrekvenční složka zesílená triodou vede se kapacitou  $C_{14} = 20 \text{ nF}$  a odporem  $R_{13}$  na mřížku koncové pentody. Zde je pozoruhodné, že její svod netvoří běžný odpor, ale logaritmický potenciometr  $P_2 = 500 \text{ k}\Omega$ . Předpětí asi — 6 V dodává pak eliminátor ze záporné větve přes filtrační odpor  $R_{14} = 300 \text{ k}\Omega$ , blokovaný kapacitou  $C_{15} = 0,25 \text{ až } 0,5 \text{ MF}$ . Výstupní transformátor má míti pro běžné 9 W elektronky impedanci 7 k $\Omega$  a je přemostěn na primáru kapacitou  $C_{13} = 3000 \text{ pF}$ . Je-li namontován na chassis, nedou přívody k reproduktoru poměrně vysoké anodové napětí, nýbrž jen střídavou složku do kmitací cívky. Máme-li reproduktor již s namontovaným výstupním transformátorem, přivedeme ovšem k jeho primáru vývod s anody koncové elektronky a + pól 250 V.

Potenciometr  $P_2$  v mřížkovém obvodu koncové pentody je řiditelnou negativní zpětnou vazbou. S anody přivádíme část nf napětí zpět na běžec tohoto potenciometru a podle jeho polohy je zpětná vazba více nebo méně těsná. Aby nebylo možno nesprávným nastavením její výhody znehodnotit, je v serii zařazen omezovací odpor  $R_{18} = 400 \text{ k}\Omega$ . Negativní zpětná vazba snižuje skreslení koncového stupně, poněkud ovšem zmenšuje i výkon. Můžeme jí však současně »šíkovně« využít pro zvednutí basů v reprodukci, zařadíme-li do serie s odporem  $R_{18}$  kondensátor  $C_{16} = 500 \text{ pF}$ . Pak negativní vazba přestává působit při hlubokých tónech, takže zesílení je pro ně **nezmenšené**. Tím v přednesu vyniknou více hluboké tóny a obvod pracuje jako velmi účinná tónová clona. Je-li potenciometr logaritmický, zapojíme jej normálním způsobem, takže vysokých tónů bude ubývat při otáčení doleva.

Proti původnímu Diversonu, kde jsme měli jako nouzový indikátor správného vyladění malou neonku, ovládanou klouzavým napětím stínících mřížek, dovolili jsme si v Diversonu II. použít magického oka EM 11. V našem modelu bylo oko upevněno držákem na ladicí duál a vyčnívá výrezem v plechu stupnice, takže je chráněno jejím sklem. Zapojení magického oka je běžné: stínítko spojíme přímo na + pól anodového napětí (chceme-li oko šetřit, zařadíme sem odpor asi 50 k $\Omega$ ; oko svítí trochu méně, ale je zato citlivější a déle vydrží), obě »anody« dostávají kladné napětí, a to a<sub>1</sub> přes odpor  $R_{22}$  a a<sub>2</sub> přes odpor  $R_{21}$ . Šíře světlíků křídel je ovládána velikostí záporného předpětí na mřížce indikátoru — spojíme ji tedy s automatikou; aby magické oko sledovalo jen intenzitu nosné vlny, nikoliv ale změny v modulaci (rozštípené okraje svítící části), vyhledáme rychlé změny obvodem z odporu  $R_{23} = 1 \text{ MO}$  a kondensátorem  $C_{21} = 10 \text{ nF}$ , který spojíme na kostru. Nesporně je magické oko lepším a citlivějším ukazatelem správného vyladění, jakož i intenzity přijímané vlny, nežli malá neonka.

Bylo již řečeno, že kromě běžného síťového transformátoru 2×300 V se žhavicím napětím 4 a 6,3 V, používáme ještě převodní transformátor PT 1, připojený na vývody 0—6,3 V, kterým zvyšujeme napětí na 12,6 V. (Toho ovšem použijeme jen když velký transformátor sám nemá vinutí tohoto napětí.) Připevní se pod chassis, »Nulák« žhavicího napětí spojíme s kostrou, ale napřed propojíme všechny žhavicí nožky

elektronkových spodků — tedy i ty »nulákové« — spolu, nesmíme je tedy připojovat jednotlivě na chassis, přes to, že je se žhavením spojeno. Vedlo by to možná k bručení. Rozhodně se doporučuje použít pojistky v síťovém přívodu (asi 0,5 A), nejlépe na destičce s přepinačem síťového napětí. Při zkratu nebo poruše přístroje ochráníme tak drahé elektronky a jiné součástky.

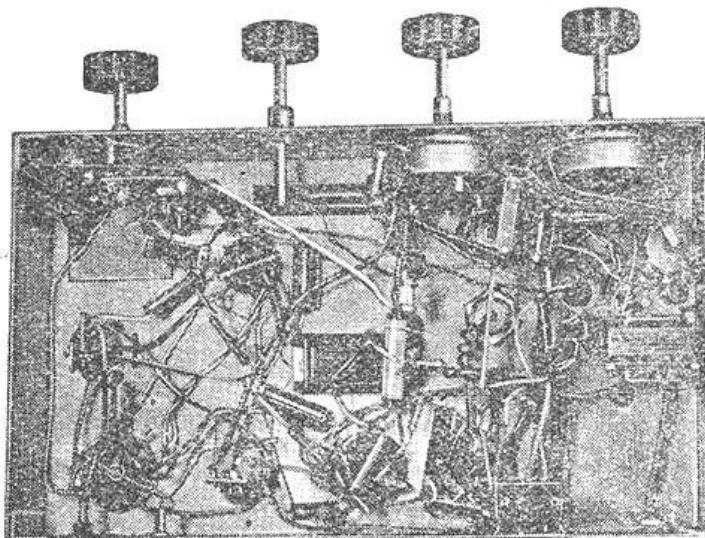

Obr. 4. Diverson II zespodu.

Obě poloviny anodového vinutí jsou přemostěny kondensátory  $C_{19}$  a  $C_{20}$  po 5000 pF, zkoušenými nejméně na 1500, lépe ale na 3000 V. Mnohdy postačí kondensátor jen na jedné polovině, nutno však vyzkoušet na které. Usměrnění je dvoucestné přímo žhavenou elektronkou AZ 1 nebo AZ 11 o vláknovém napětí 4 V. Sběrací kondensátor filtru  $C_{18}$  volíme pokud možno o kapacitě 32 MF, ne však méně než 16 MF. Filtrační kondensátor  $C_{17} = 16$  MF. Znovu upozorňujeme, že kondensátor  $C_{18}$  musí být odisolován od plechu chassis! Filtrační tlumivka Tl má indukčnost 5—10 H při ohmickém odporu asi 150—200 ohmů.

Předpělí pro elektronky vzniká na odporech, zařazených v záporné větvi anodové části mezi elektrolyty. Menší z nich  $R_{15} = 25$  ohmů je spojen jedním koncem s chassis. Větší  $R_{16}$ , hodnoty podle koncové elektronky, je na straně středního vývodu anodového vinutí síťového transformátoru a spojen s odisolovaným elektrolytem  $C_{18}$ . Počítáme-li, že jimi protéká anodový proud i proud stínících mřížek všech elektronek, t. j. bez signálu z antény asi 60 mA, potřebujeme pro předpělí strmých koncových pentod, které je běžně — 6 V, podle Ohmova zákona celkový odpor

$$R_{15} + R_{16} = \frac{0,06}{6} = 100 \text{ ohmů.}$$

Z nich již 25 ohmů máme jako  $R_{15}$ . Použijeme tedy odporu  $R_{16} = 100 - 25 = 75$ , okrouhle 80 ohmů. Zatížení tu nepresahuje 0,5 W. Projinou elektronku zjistíme předpětí stejným způsobem. Na př. kdyby koncová pentoda vyžadovala předpětí — 14 V, byl by celkový odpor

$$R_{15} + R_{16} = \frac{14}{0,06} = 233 \text{ ohmy,}$$

což zaokrouhlíme na 235 ohmů. Po odečtení odporu  $R_{15}$  bude druhý odpor  $R_{16} = 210$  ohmů. Podobně bychom postupovali i projinou koncovou elektronku; část  $R_{15}$  se však nemění, neboť na ní vzniká předpětí pro vstupní elektronky o velikosti asi — 1,5 V.

## Uvedení do chodu a sladění.

Po překontrolování všech spojů, zvláště u elektronkových objímek (z nich ECH 21 je nejzáludnější), zasadíme na patřičná místa všechny elektronky kromě usměrňovací a je-li reproduktor opařen výstupním transformátorem, připojíme jej do zdírek na zadní straně chassis. Přívodní šňůru zapojíme na síť přes žárovku 15—25 W (pozor na správné připojení primárních vývodů podle sífového napětí!). Je-li vše v pořádku, žárovka po zapnutí vypinače na potenciometru se sice rozsvítí, ne však naplno. Pak zasuneme na své místo usměrňovačku. Sírová žárovka se rozsvítí více. Když se ani pak nic neděje, zapojíme přístroj bez žárovky, přímo na síť. Připojíme antenu a zkoušíme, zda se něco ozve. Dopřejeme ovšem elektronkám čas k správnému rozebráti kalod a nesmíme zapomenout vyjet poněkud potenciometr síly! Obyčejně na některém vlnovém pásmu uslyšíme aspoň 1 silnou vysílačku. To je doklad, že přístroj je celkem v pořádku. Neozve-li se nic, musíme najít a odstranit případnou závadu.

Změříme anodové napětí stejnosměrným voltmetrem, případně anodový proud koncové elektronky miliampérmetrem. Hlavní + pól před tlumivkou (na elektrolytu C<sub>18</sub>) má mít napětí asi 260—280 V, za tlumivkou 240—260 V, které napájí přijimač. Důležité je napětí spojených stínících mřížek prvé a druhé elektronky, které mají mít (při vytažené antenní zástrčce) právě 100 V.

Anodový proud běžných koncových 9 W elektronek je 34—36 mA podle anodového napětí. Při jeho měření nemusíme ani přerušovat obvod primáru výstupního transformátoru, postačí zapojit k němu měřicí přístroj paralelně. Jak již bylo řečeno v jiném svazku Stavebních návodů, odporník vinutí má několik set ohmů, kdežto odporník dobrého měřidla jen několik málo ohmů. Poteče tedy vinutím jen asi 1% stejnosměrného proudu, což je chyba zcela zanedbatelná. Kdyby anodový proud byl značně větší, je buď elektronka vadná (»má vzduch«) nebo vazební kondensátor C má špaťnou izolaci dielektrika a propouští na mřížku kladné napětí. Protože se tím elektronka ničí, volíme na toto místo zvláště kvalitní kondensátor, zkoušený aspoň na 1500 V.


Ostatní chyby zde naprosto nemůžeme popisovat. Ostatně se předpokládá, že »stavitel« superhetu již není začátečník a proto si ví s nějakými těmi vrtochy přijimačů rády. Obsáhlé pojednání o hledání poruch bylo uveřejněno v časopisu Elektronik, roč. 1949 pod názvem »Uvádění do chodu a opravy přístrojů z domácí dílny«, na straně 226, jež pokračovalo i v roč. 1950.

Hraje-li přijimač jinak na obou rozsazích, musíme ještě cívky sladit. I když cívky byly předběžně sladěny v továrně, připojení spojů, zvláště stíněných, způsobí porušení původní rovnováhy. Pomocí »šroubováku« z isolaci hmoty nebo perlinaxovou trubkou s plechovým břitem otáčíme železovými jádry v cívách, ale opatrně, abychom věc spíše nepoškodili. Počáteční kapacita obvodů se vyrovnává vstupním trimrem, a to na krátkých vlnách trimrem umístěným na ladicím kondensátoru, na středních vlnách trimrem cívkové soupravy.

Výborným pomocníkem při tom je pomocný vysílač čili signální generátor. Ten, kdo signální generátor nemá, musí sladovat zkusmo. Naladíme si — nejlépe ve dne, kdy síla tak nekolísá — slabší blízký středovlnný vysílač, na př. Lipsko nebo jiný blíže středu stupnice co nejlépe. Pak přístroj postavíme na bok, abychom mohli k cívкам a otáčíme jádrem vstupního středovlnného vinutí — až dosáhneme nejsilnější reprodukce nebo až světelné výseče magického oka jsou nejvíce. Ještě lépe lze sladovati klouzavým napětím spojených stínících mřížek prvních elektronek, kam připojíme + pól voltmetru o rozsahu 300—500 V a jehož — pól spojíme s kostrou. Nejsprávněji je vyladěno, když přístroj ukazuje nejvyšší napětí. Nakonec doladíme opatrně také »mezifrekvence«, zase podle největší výchylky voltmetru nebo podle magického oka. Jen sekundár MFT 2 ladíme na nejmenší výchylku voltmetru nebo podle síly

zvuku. Magické oko má při sladěování všech mf obvodů vykazovatí nejšířší světelné výseče.

Po sladění mf transformátorů zjistíme polohu blízké stanice, na př. Prahy, čs. okruhu M nebo jiné (po 15. březnu 1950 má čs. okruh M čili Mělník kmitočet 1232 kc/s místo dřívějších 1113, kdežto Praha zůstává). U konce stupnice ladíme jádrem vstupní cívky, na počátku, pod Mělníkem, vstupním trimrem na soupravě. Ježlo jeho kryt je uzemněn, můžeme jej ředit rukou. Dosáhneme-li souhlasu na začátku stupnice, přesvědčíme se asi ve  $\frac{1}{4}$  středovlnného rozsahu o správnosti nastavení jádra a případně je opravíme. Tyto operace provádíme několikrát po sobě, protože jedna změna ovlivňuje poněkud i druhý konec stupnice. Správně sladujeme ve 3 bodech shody, jejichž odlehlosť je dána šíří vlnového rozsahu, ale protože padding je již nastaven v továrně, postačí sladění vstupní cívky ve dvou bodech, a to jádrem a trimrem, jak bylo právě řečeno. Máme-li na ladicím kondensátoru trimry určené pro krátkovlnný rozsah, ovlivňuje jejich kapacita také pásmo středovlnné. Proto počínáme při sladěování **krátkovlnným** rozsahem a snažíme se — již v zájmu dosažení co možno širokého pásma vlnového — vystačili s co nejmenší kapacitou trimrů, tedy s trimry pokud možno vyšroubovanými. Sladěování provádí se jinak stejně, jak bylo popsáno pro středovlnný rozsah, tedy asi ve  $\frac{1}{4}$  stupnice jádrem a asi v  $\frac{1}{4}$  trimrem. Teprve uznáme-li sladění krátkých vln za dostatečně přesné, přistoupíme k sladěování středovlnného rozsahu, poněvadž kdybychom nakonec chtěli ještě krátkovlnný rozsah opravit, poškodili bychom změnou kapacity trimrů sladění na počátku středních vln!

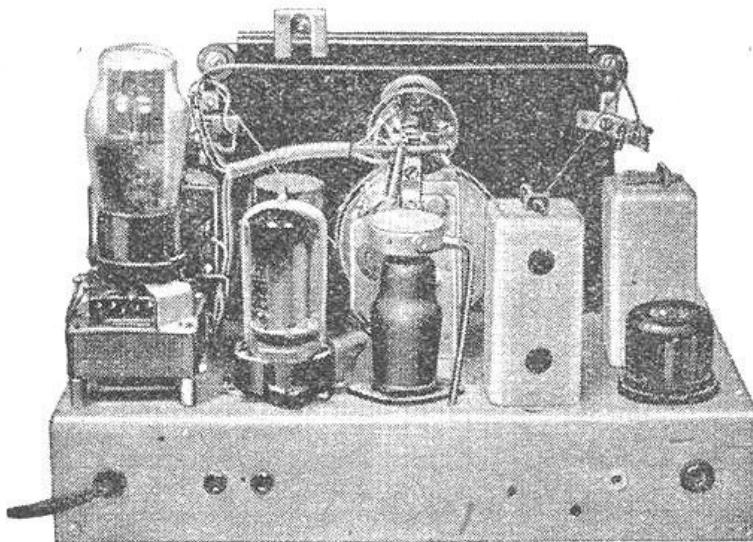

Obr. 5. Diverson II zezadu.

Má-li mf obvod sklon k oscilaci (hvizdy na slabých stanicích, po vyjmutí antennního banánku zvláštní šum a hvizdy u **všech** stanic), potřebují přívody k mf transformátorům stínění a co možno krátké vedení. V lehčích případech se spokojíme třeba i s malým rozladěním jednoho mf obvodu, což nemá příliš znatelné následky — proti očekávání. Správné vedení spojů a jejich stínění je však vždy lepší.

Dáme-li si s Diversonem II. trochu práce při stavbě a sladěování, dosáhneme překvapujících výsledků, které klidně snesou srovnání s továrními přístroji. Reprodukce je silná, čistá a dík použité negativní nf zpětné vazbě s vyzvednutím basů na dobrém dynamiku příjemná a plastická. Citlivost a selektivita naprosto vyhoví a záleží na jakosti elektronek a správném sladění. I ve dne zachytíme řadu stanic na středních vlnách, o krátkých ani nemluvě. Mnoho ovšem záleží na místních poměrech a anteně.

Té musíme věnovat — jako u každého přijimače — zvláštní péči, protože co anténa nezachytí, nemůže přijimač zesílit, nebo jen s okolními poruchami. Nejlepší je ovšem anténa vnější, ale krátká (asi 12 m), nebo dobrá bytová. Také »svinovací«, popsaná u Sonorety (svazek 5. a 6. Stavebních návodů) vykoná dobré služby. Někdy je dobré chassis uzemnit — odstraní to aspoň část poruch, působených elektrovodnou sítí. Doufáme, že bude s Diversonem II. spokojeni aspoň tak, jako tomu bylo u jeho stejnojmenného předchůdce. Stavební návod předešlý byl totiž za 4 měsíce zcela rozebrán.

Prohlédněte své »skladiště« součástí, opařte si to, co Vám tam chybí podle připojeného seznamu — a pak s chuťí do práce!

### Seznam součástek pro Diverson II.

1	kondensátor	25 pF, slíd. n. keram.	1	chassis na 4+2 elektronky
2	"	100 pF, " "	1	podélná stupnice
2	"	150 pF, " "	6	elektronkových objímek
2	"	500 pF, " "	1	ladící duál Tesla 2×500 pF
1	"	3000 pF,	1	síť. trafo 120/220 V, sek. 2×300 V — 4/6,3 V
2	"	5000 pF/3000 V	1	převodní trafo PT 1, 4/12,6 V
2	"	10 nF	1	filtrační tlumivka 10 — 20 H/60 mA
1	"	20 nF, 1a	1	přepínací destička se síť. pojist. 0,5 A
2	"	50 nF, dobrá isolace	1	cívková souprava Jiskra AS 4
2	"	0,1 MF/500 V	1	přístrojová síťová šnúra
1	"	0,5 MF/500 V	5	isolovaných, 1 kovová zdířka
1	elektrolyt	16 — 32 MF/500 V	1	mřížková čepička
1	"	16 MF/500 V	1	1 m pancér. vodiče
1	odpor	25 ohmů/0,5 W	6	m isol. spojovacího drátu
1	"	50 ohmů/0,25 W	elektronky podle textu	
1	"	80 " /0,5 W	1	dynamik Ø 16 — 20 cm s výst. transformátorem 7000 ohmů
1	"	15 kO/1 W	4	knoflíky (nebo 2 a 2 šipky)
1	"	25 kO/1 — 2 W	1	potenciometr 500 kO log. n. lin.
4	"	50 kO/0,5 W	1	potenciometr 500 kO s vypinačem.
2	"	200 kO/0,5 W		
1	"	300 kO/0,5 W		
1	"	400 kO/0,25 W		
4	"	1 MO/0,25 — 0,5 W		

### O B S A H :

Úvodem . . . . .	3
Elektronky pro superhety . . . . .	3
Tabulka elektronek . . . . .	5
Hlavní konstrukční body . . . . .	7
Zapojení Diversonu II. . . . .	9
Schema superu Diversonu II. . . . .	10
Hodnoty součástí na schématu . . . . .	11
Uvedení do chodu a sladění . . . . .	14
Seznam součástek . . . . .	15

## 1 KRYSTALOVÝ PŘIJIMAČ

O principu krystalového přijimače.



## 2 JEDNOELEKTRONKOVÝ PŘIJIMAČ BATERIOVÝ

Základy činnosti elektronek.



## 3 DUODYN dvouelektronkový přijimač síťový

Napájení ze sítě. Vícemřížkové elektronky.



## 4 MĚŘENÍ a měřicí přístroje



## 5 SONORETA RV 12

Trpasličí-rozhlasový přijimač pro krátké a střed. vlny s 2 elektronkami RV 12.P 2000



## 6 SONORETA 21

Trpasličí rozhlasový přijimač pro krátké a střední vlny s elektronkami ECH 21 nebo UCH 21.



## 7 SUPER I - 01

Malý standardní 3+1 elektronkový superhet. Základy činnosti superhetů.



## 8 DIVERSON

Moderní superhet s použitím nejrůznějších elektronek a magickým okem.



## 9 NF 2 2-elektronkový universální přijimač.



## 10 NÁHRADNÍ ELEKTRONKY

Porovnávací tabulky různých výrobků. Náhrada starých druhů s údaji změn v zapojení a hodnotách.



## 11 SUPER 254 E

Malý standardní 3+2 elektronkový superhet (s magickým okem).



## 12 OSCILÁTOR

Signální generátor pro sladování přijimačů a vysokofrekvenční měření. Rozsah 20—2000 m. Modulace nf. kmitočtem.



## 13 ALFA

Výkonný 3+2 elektronkový superhet (s magickým okem), v moderní, leštěné skříni z kavkazského ořechu (rozměry: 540×385×220 mm).



Objednávky vyřizujeme **pouze** proti předem zaslánému obnosu.

Cena za jeden sešit Kčs 10.—

Vydává:


**Pražský obchod potřebami pro domácnost**

národní podnik — prodejna 20-216

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

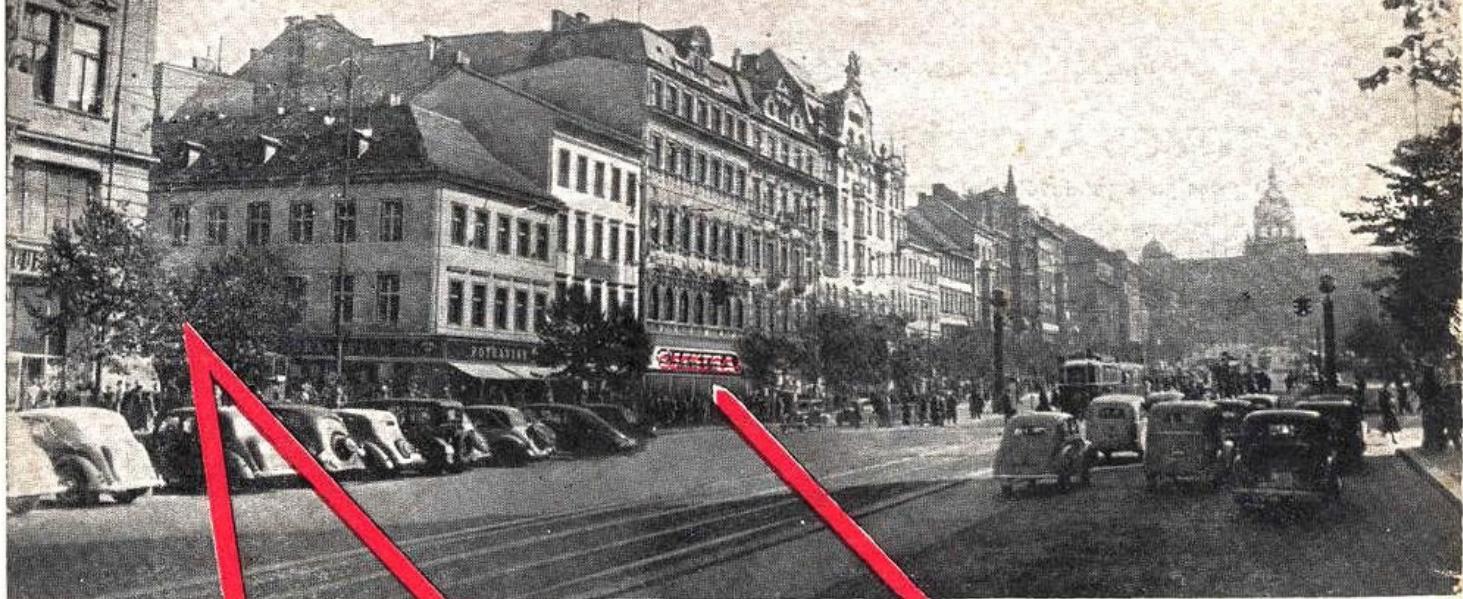**PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25**

TELEFONY: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76, 23-65-33, 22-44-91.



PRAHA II, Jindřišská 12  
MLADÝ TECHNIK



PRAHA II, Jindřišská 4  
přijimače, zesilovače,  
elektrické přístroje  
pro domácnost, motory



PRAHA II, Václavské 25  
elektro-radio materiál  
osvětlovací tělesa,  
žárovky

## Pražský obchod potřebami pro domácnost

národní podnik dříve **ELEKTRA** prodejna 20-216

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

**PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. Č. 25**

Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76, 23-65-33, 22-44-91.