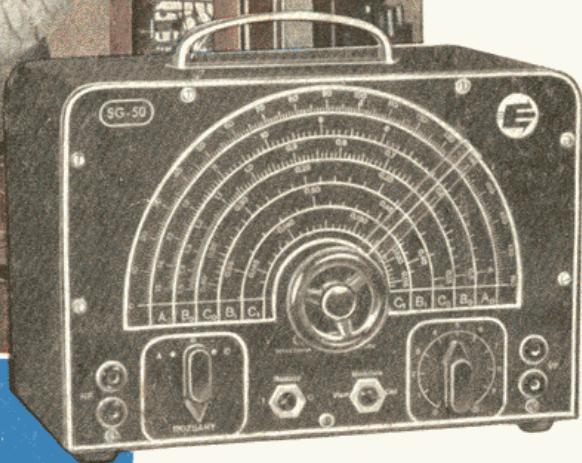


## OSCILÁTOR

# SG 50/II



Pražský obchod potřebami pro domácnost

národní podnik — prodejna 20-216.

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

**PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. 25**

Telefony: 22-62-76, 22-74-09, 23-65-33, 22-44-91, 23-16-19

## Ú V O D E M .

V řadách našich radioamatérů stále vzrůstá počet těch, kteří se nespokojí stavbou prostých přijimačů dvou nebo tříelektronkových s přímým laděním, ale konstruují daleko výkonnější superheté. Jsou si totiž vědomi, že za obnos jen o málo vyšší získají tak přístroj, který svými přednostmi mnohonásobně vynahradí zvětšený finanční náklad. Mnohem však chybí dobré vybavení dílny, hlavně nezbytné měřicí přístroje, jejichž pořizovací náklady jsou pro domácího pracovníka neúnosné.

Jedním z takových — pro stavbu superhetu nezbytných — přístrojů je pomocný oscilátor, laditelný ve všech běžných vlnových pásmech. V našich i zahraničních časopisech bylo již uveřejněno mnoho návodů na stavbu tohoto účelného přístroje a také mnozí si jej tak opatřili. Většina amatérů by se však ráda seznámila s bližším popisem o slavbě výkonného oscilátoru.

Z uvedeného důvodu rozhodli jsme se v rámci naší služby amatérům vydali popis stavby a zapojení, výkonného pomocného oscilátoru SG-50 II, který by za poměrně levnou cenu vyhovoval všem požadavkům naň kladeným.

Náš stavební návod umožní každému stavbu pomocného oscilátoru.

Přístroj si amatér sám sestaví, takže na něm může uplatnit své znalosti a zkušenosť a navíc ušetří značnou částku peněz.

Jsme přesvědčeni, že vydáním stavebního návodu pomocného oscilátoru »SG-50 II« vyšli jsme vslídic mnoha našim amatérům.

Všem pracovníkům, kteří se pusí do stavby tohoto velmi užitečného a cennově každému dostupného přístroje, přejeme mnoho zdaru!

## **OSCILÁTOR »SG-50/II«.**

### **Všeobecný popis.**

Celý přístroj chrání skřínka ze silného železného plechu. Je nejen mechanicky pevná, ale zabraňuje současně vyzárování vysokofrekvenční energie z cívek přístroje do okolí. Zevně je slíkána krytalovým, vypalovaným lakem a opatřena držadlem k přenášení. Aby při manipulaci přístroj neklouzal po stole, jsou na spodní desce gumové nožky.

Čelní stěna přístroje obsahuje nápadně velikou, pěchledně řešenou stupnice rozsahů, škály přepinačů a regulaci výstupního napětí.


Mechanicky pevné chassis přístroje je rovněž provedeno ze silného železného plechu a nese všechny vnitřní součástky. Ty jsou velmi snadno přistupné a proto jejich montáž — a v případě potřeby i demontáž — je lehká. Rozložení součástí bylo voleno tak, aby se vylovcily rušivé vlivy a vzájemné působení.

Ježto součástky nejsou zbytečně stěsnány, je i zapojování celého přístroje docela snadné i podle schématu, tím spíše pak s pomocí zapojovacích plánků.

Přiložená stupnice je předem cejchována a proto konečné sladění se omezí na jednoduché doladění trimrů a cívek podle postupu, popsaného na konci tohoto pojednání.

Přístroje možno používat pro obojí u nás běžné síťové napětí 120 i 220 V střídavého proudu o 50 per./sec. Přepínání se provádí přesunutím koloučku na zadní stěně skřínky, takže není při tom třeba skřínu otvírat.

Obsluha přístroje a práce s ním je zcela jednoduchá; je popsána v jiném odstavci.

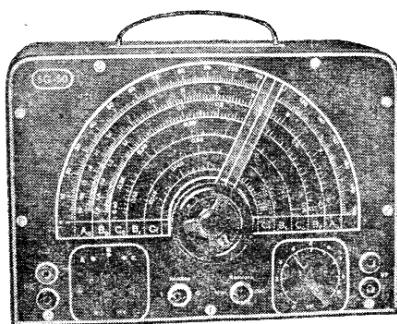

Obr. 1. Pohled na oscilátor zpředu.

## **Technická data oscilátoru »SG-50/II.**

Oscilátor »SG-50/II« je pomocný vysilač, modulovaný tónovým kmitočtem asi 400 c/s ze zabudovaného generátoru, nebo z vnějšího zdroje. Vyráběný v kmitočet se nastavuje a odečítá na veliké, přehledné stupnici, cejchované přímo v kc/s a Mc/s. Rozsahy přístroje obsahujou běžná vlnová pásma.

Pro zkoušení nf obvodů přijimačů nebo zesilovačů lze odebírat modulační nf signál ze zdířek NF.

### **VF ROZSAHY:**

A-0	15,0	-6,0	Mc/s	=	20	-	50	m
B-0	1,6	-0,5	"	=	187,5	-	600	"
C-0	0,45	-0,15	"	=	666,6	-	2000	"
B-1	580	-400	kc/s	(mezifrekvence	460	kc/s)		
C-1	140	-120	"	(mezifrekvence	125	kc/s).		

Pásma se zařazují přepinačem ROZSAHY na panelu vlevo dole. Rozložená pásma pro nastavení MF transformátorů se zapínají páčkovým přepinačem v poloze 1. Při rozhlasových pásmech zůstává přepinač v poloze 0.

### **MODULACE:**

Vf kmitočet pomocného vysilače VF je modulován tónovým kmitočtem dodávaným vestavěným nf generátorem, gramofonem a p. Vnější zdroj se připojí do zdířek NF.

### **VF VÝSTUP:**

Vf napětí odebíráme ze zdířek VF a jeho velikost se řídí potenciometrem VF, umístěným na panelu vpravo dole.

### **NF VÝSTUP:**

Pro nf měření, zkoušení zesilovačů a nf částí přijimačů můžeme odebírat tónový signál vestavěného generátoru ze zdířek NF.

### **STUPNICE:**

Tato důležitá součást je kreslena ve velkých rozměrech, přehledně upravena a cejchována v Mc/s a kc/s. Je rozdělena na 6 pásem podle vlnových rozsahů. Vnější oblouk má jen úhlové dělení 0—180°. Nastavení a odečítání se děje ukazatelem z průhledné hmoty, opařeným na spodní straně ryskou. Ukazatele ovládáme pohodlně knoflíkem, který má přímý převod na ladící kondensátor.

(Stupnice v původní velikosti je přiložena. Nalepte ji na panel a dejte pod průhledný celuloid nebo silný celofán.)

### **CÍVKY:**

Cívky jsou uspořádány jako samostatný celek na základní desce s přívodními očky. Doladování se provádí ferrocartovými jádry a doladovacími kondensátorky (trimry), namontovanými na téže základní desce.

### **LADICÍ**

### **KONDENSÁTOR:**

Robustní konstrukce, o kapacitě 500 pF, výrobek n. p. Tesla, s možností vyrovnaní průběhu kapacitní křivky nastříhanými krajními plechy.

<b>ELEKTRONKY:</b>	Přístroj má jen 2 elektronky, a to: Triodu-heptodu ECH 21 jako vý oscilátor s oddělovačem i nf generátor a AZ 1 nebo AZ-11 jako elektronku usměrňovací, obě výrobek n. p. Tesla.
<b>SÍŤOVÁ ČÁST:</b>	Eliminátorová část má obvyklé zapojení. Síťový transformátor je přepínatelný na 120 nebo 220 V. Přepínání se provádí vzadu na přístroji zvenčí. Přivodní šnůra je 1,5 m dlouhá. V síťovém přívodu uvnitř přístroje je zařazen speciální vý filtr z cívek a kondenzátorů, zabranující šíření vý energie z generátoru do sítě.
<b>ROZMĚRY:</b>	Výška i s držadlem . . . . . 240 mm, šířka . . . . . 300 mm, hloubka . . . . . 175 mm, váha . . . . . 6,5 kg .

### Zapojení a funkce přístroje »SG-50/IIC«.

Přístroj sestává ze tří podstatných částí: z laditelného vý oscilátoru, z generátoru fónového kmitočtu a z části síťové.

Základem vý oscilátoru je běžný laděný obvod, indukčnost s paralelní kapacitou, připojený k prvé mřížce ( $g_1$ ) heptody.


Cívková souprava v našem přístroji má 3 samostatné cívky pro běžná rozhlasová pásmá. Přepínání se děje normálním jednodeskovým třísegmentovým třípolohovým přepinačem. Prvým segmentem se přepínají vinutí mřížková, druhým vazební a třetí spojuje nakrátko nepoužívané cívky, čímž se zamezí odssávání kmitů z obvodu pracujícího. Tento zjev by působil zeslabení nebo dokonce vysazení kmitů na některých mísťech stupnice.

Paralelně k mřížkovému vinutí připojený proměnný vzduchový kondensátor  $CL$  má kapacitu 500 pF. Obvod vede přes kapacitu  $C_8 = 100$  pF na pracovní mřížku heptody elektronky ECH 21, jejíž mřížkový svod tvoří odpor  $R_2 = 50$  k $\Omega$ . Je připojen přímo na katodu elektronky ECH 21, takže tato mřížka pracuje bez předpětí.

Druhá a čtvrtá mřížka heptody, spojené spolu již v elektronce, slouží jako anoda oscilátoru. Z ní se odebírá vý energie pro zpětnovazební vinutí. Napětí pro tuto anodu je srázeno odporem  $R_5 = 100$  k $\Omega$ , blokovaným kondensátorem  $C_{12} = 0,1$   $\mu$ F a prochází cívky.

Třetí mřížka pracuje jako modulační. Na ni se přivádí nf signál a tažo mřížka dostává předpětí odporem  $R_3 = 100$  k $\Omega$ .

Vý signál odebíráme z vlastní anody heptody, čímž jest oscilační obvod od výstupu oddělen a není jím rozložován. Problémem je dělič, který má být nezávislý na kmitočtu. Zhotovení speciálního zeslabovače nepřichází v úvahu pro vysoký náklad a proto jsme použili tohoto řešení: Anoda dostává kladné napětí odporem  $R_6 = 10$  k $\Omega$ . Přes kondensátor  $C_{22} = 500$  pF a oddělovací odpor

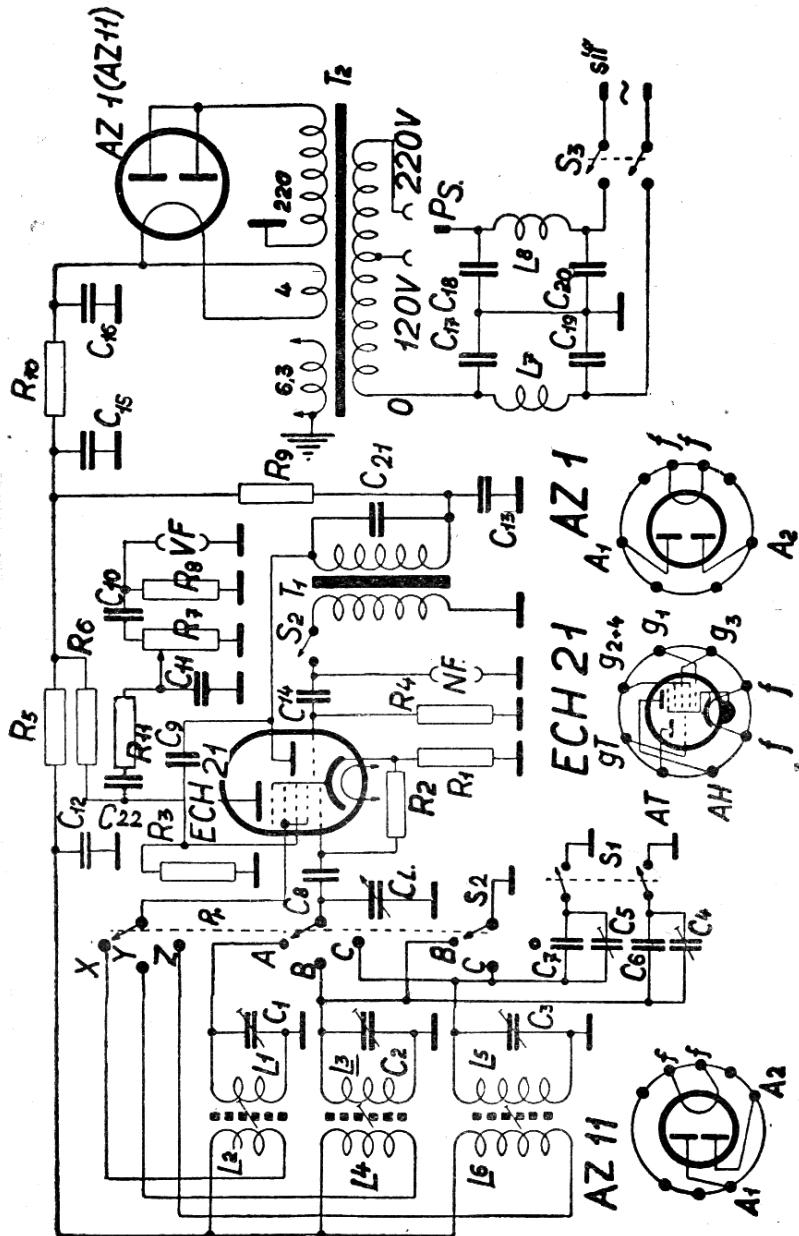

Obr. 2. Schéma zapojení »SG-50/II«.  
Význam označení a hodnoty součástek jsou uvedeny v soubíru na str. 16.


$R_{11} = 500 \Omega$  vede v f signál na běžec potenciometru  $R_7 = 5 \text{ k}\Omega$ , blokováný ještě kapacitou  $C_{11} = 1 \text{ nF}$  na kostru. Začátek potenciometru je uzemněn, konec vede přes isolační kondenzátor  $C_{10} = 1 \text{ nF}$  na výstupní svorky VF, překlenuté paralelním odporem  $R_8 = 10 \Omega$ . To ovšem snižuje výstupní napětí. Potřebujeme-li je větší, zvětšíme také odpor  $R_8$  až na  $100 \Omega$ , ovšem za cenu menší nezávislosti v f napětí na kmiločtu.

Každá mřížková cívka oscilačního obvodu může být doladěna železovým jádrem a paralelním trimrem samostatně.

Při ladění na pásmeh mezi frekvenčních připojují se spinačem S 1 k cívám přídavné kapacity, čímž dostaneme v tom kterém rozsahu roztažené pásmo. Při rozsahu B-1 (460 kc/s) se připojuje paralelně ke středovlnné cívce kapacita  $C_6 = 300 \text{ pF}$ , doplněná trimrem C<sub>4</sub> pro přesné nastavení. Při rozsahu C-1 (125 kc/s) pracuje podobně kapacita  $C_7 = 500 \text{ pF}$  spolu s trimrem C<sub>5</sub>, připojené k cívce dluhovlnné.

Oscilátor modulačního kmiločtu používá nf transformátoru se železným jádrem T 1. Jako nf transformátor lze též použít nf transformátoru v poměru vinutí 1:3, kterých se dříve používalo v přijimačích. Jinak lze navinouti na jádro cca  $18 \times 18 \text{ mm}$  asi 1000 závitů drátu měděného, smaltovaného  $\varnothing 0.1 \text{ mm}$ . Sekundář asi 3000 závitů drátu měděného, smaltovaného  $\varnothing 0.1 \text{ mm}$ . Jako oscilační elektronika slouží triodová část ECH 21. Primární vinutí transformátoru T 1 je připojeno přes kondenzátor  $C_{14} = 10 \text{ nF}$  na mřížku triody, která dostává předpětí svodovým odporem  $R_4 = 100 \text{ k}\Omega$ . Anoda triody je napájena přes sekundární vinutí, které slouží jako zpětnovazební. Napětí se sráží odporem  $R_6 = 300 \text{ k}\Omega$ , blokovaným kapacitou  $C_{13} = 0.1 \mu\text{F}$ . V katodě elektronky ECH 21 se získává předpětí odporem  $R_1 = 500 \Omega$  pro obě části, pracující s tónovým kmitočtem.

S anody triody je nf signál přivyděn přes kondenzátor  $C_9 = 10 \text{ nF}$  na třetí mřížku heplody a obslárává zde modulaci v f kmítů.

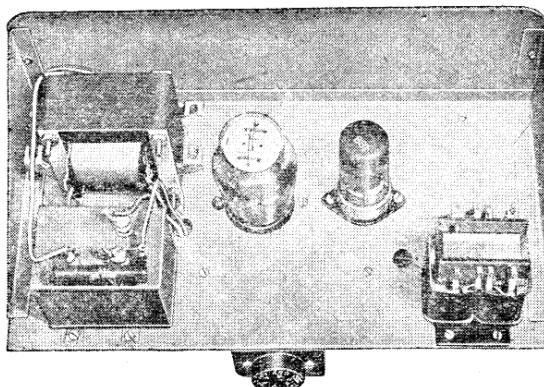

Obr. 3. Pohled do hotového přístroje.

Síťová část napájecí je celkem obvyklá. Přívodní šnúrou dostane se síťový proud na dvoupólový spinač S 3, spojený s potenciometrem R<sub>7</sub> a odtud přes speciální vf filtr do síťového transformátoru. Filtr sestává ze dvou tlumivek L<sub>7</sub> a L<sub>8</sub>, blokovaných na vstupu i výstupu vždy párem kondensátorů C<sub>17</sub>, C<sub>18</sub>, C<sub>19</sub> a C<sub>20</sub> o kapacitě 2,500 pF, zkoušených na vysoké napětí. Tento filtr brání šíření vln energetického z oscilátoru do sítě.

Síťový transformátor T 2 má primár pro napětí 120 V i 220 V. Sekundární vinutí má napětí 220 V a je jednocestné. (V tom případě spojíme spolu obě anody usměrňovačky AZ 1.) Další vinutí jsou 4 V pro žhavení usměrňovací elektronky AZ 1 a 6,3 V pro triodu-heptodu ECH 21. Kladný pól usměrněného napětí vede na první sběrací kondensátor filtru C<sub>16</sub> = 2  $\mu$ F, přes vyhlažovací odpor R<sub>10</sub> = 20 k $\Omega$  na druhý filtrační kondensátor C<sub>15</sub>, který má rovněž 2  $\mu$ F.

### Použité součástky.

Veškeré části a součástky, použité k sestavení pomocného oscilátoru »SG-50/I/II«, musí být pravděpodobně, důkladně a vybrané s ohledem na úkoly, které mají zastávat. Běžné radiosoučástky mnohdy nepostačí.

Panelová deska musí být kovová na kterou se nalepí stupnice v provedení negativním (bílé znaky na černém podkladě).

Ladicí knoflík použijeme veliký, volantového typu Halicrafters s ukazatelem ze silného průhledného materiálu, opařeného ryskou pro přesné odečítání. Knofliky zeslabovače a přepinače rozsahů jsou šípkové.

Cívková souprava (agregát) je na izolační desce spolu s dolaďovacími trimry a přívodními očky. Kv cívka je vinuta v jedné vrstvě, sv a dv cívky jsou křížové a dolaďovány železovými jádry.

Přepinač rozsahů jest jednodeskový, třísegmentový, třípolohový, solidní výrobek. Zaručuje dokonalý kontakt ve všech polohách. Spinače S-1 a S-2 jsou dvoupólové, oba páčkového typu, mžikové. Přepinač síťového napětí volíme přesunovací, kočoučkový, výrobek n. p. Tesla.

Ladicí kondensátor je vzduchový o kapacitě 500 pF, výrobek n. p. Tesla. Svou robustní konstrukcí a přesností zaručuje stabilní ladění. Přesné vyrovnání kapacity umožňují nastříhané rotorové plechy.

Elektronky ECH 21 a AZ 1 neb AZ 11 jsou rovněž výrobky n. p. Tesla.

Nf transformátoru jsme použili speciálního, pro tento účel zvláště vhodného.

Filtrační kondensátor jest dvojitý, v kovovém vodočesném obalu. Má kapacitu 2  $\times$  2  $\mu$ F.

### Zapojuvání.

Tato práce jest nadmíru jednoduchá a nebude jistě žádnému amatéru činiti potíže.

V brožurce jsou otištěny 4 snímky hořového pomocného vysilače a 3 zapojovací plánky, z nichž je jasné patrně nejen rozložení součástek, ale i položení spojů mezi nimi.

Prvá fotografie ukazuje spodní díl chassis s cívkovou soupravou, objímkami elektronek, destičkou pro odpory a přepinačem síťového napětí. Kromě toho zde vidíme spodní část panelu se zdírkami NF, přepinačem rozsahů, ladicím kondensátorem, oběma páčkovými přepinači, potenciometrem a zdírkami VF.

Druhá fotografie znázorňuje vrchní část chassis se síťovým transformátorem, filtračním dvojkondensátorem a nf transformátorem. Všechny součástky označte písmeny nebo číslicemi, odpovídajícími znacení ve schématu a v seznamu součástí.

Rozložení a spojení součástí je též dobře patrné ze snímků vnitřku přístroje.


Žhavicí vývody síťového transformátoru musí být dostatečně dlouhé, aby je bylo možno připojiti k objímkám elektronek přímo.


Při zapojování cívkové soupravy, přepinače rozsahů a nf transformátoru nutno dobře sledovati správnost spojů, jinak nebude některá část správně pracovat, po př. vůbec nenasadí vf nebo nf kmity.

Před spájením dobré očistěte všechna spájecí očka; jsou-li zoxydována, oškrabte je. Rovněž tak konce drátů. Při spájení nutno příslušné místo dobré prohřáti, aby cín vytvořil pěkný lesklý povrch. Nedbalé, t. zv. »studené spoje« jsou příčinou mnohých nepřech, které se pak velmi těžko hledají. Používáte-li pasty, šelře s ní. Nesmí zaťáci, kam nepatří! Stane-li se to již, očistíme takové místo kartáčkem, namočeným trochu v tetrachloru (není hořlavý).

Spoje provádějte co nejkratší a všechny zemicí spoje svedte do jednoho bodu, jak je na plánu naznačeno. Zemicí spoje navrch a vespod chassis se doporučuje propojit ještě spolu měděným drátem.

Obr. 4. Stavební plánky »SG-50/II«.

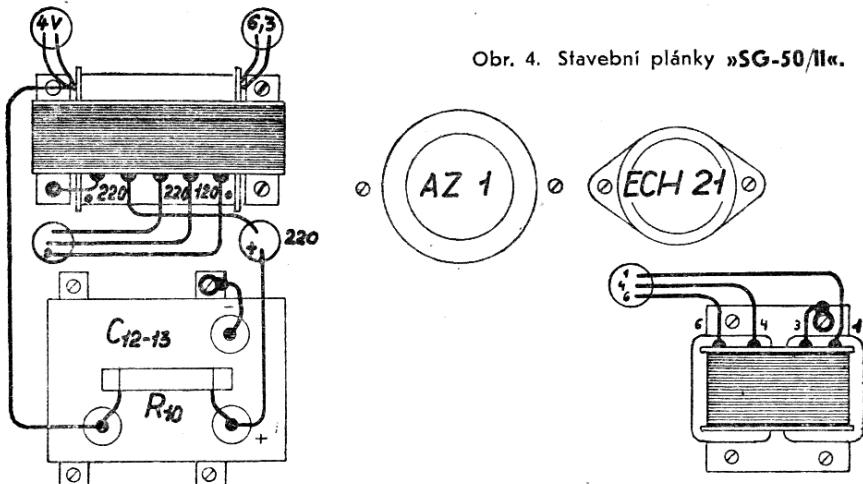

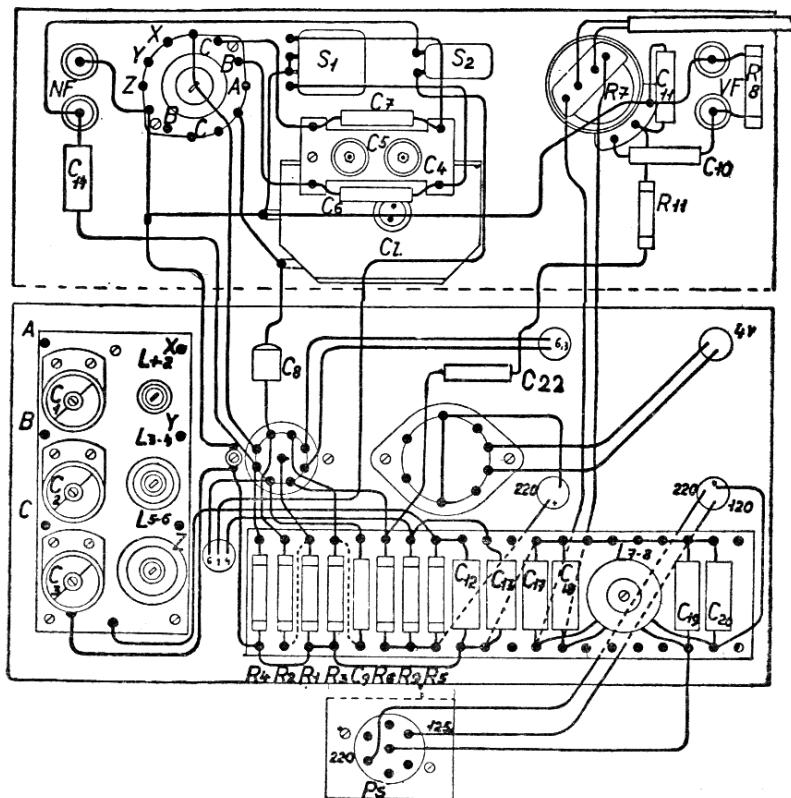

### **Uvedení v chod, zkoušení, využázení.**


Máme-li celý přístroj zapojen, projdeme ještě jednou celé zapojení podle schématu i plánků, není-li někde chyba. Pak přikročíme ke zkoušení. K tomu potřebujeme pokud možno citlivý miliampérvoltmetr na ss i slř. proud, rozhlasový přijímač a sluchátka.

Nejprve měříme bez elektronek. Kotouček sífového napětí nařídíme podle napětí sítě a šňůru zapojíme do zásuvky. Nyní změříme napětí na sífovém transformátoru a patlicích elektronek. Žhavicí nožky objímky ECH 21 mají vykazovali střídavé napětí asi 6,3 V, na objímce AZ 1 zjistíme 4 V, mezi jejími anodami a kostrou 220 V.

Souhlasí-li napětí, zasuneme usměrňovačku. Nyní máme na 1. kondensátoru filtru naměřili selenosměrným voltmetrem asi 240 V. Pak zjišťujeme ještě, je-li na-

pěti (ovšem přiměřeně menší) také za filtračním odporem na kapacitě  $C_{15}$ , za odporem  $R_9$ , na anodě triody elektronky ECH 21, za odporem  $R_5$ , na količku mřížek  $g_2$ ,  $g_4$ , a to ve všech polohách přepinače rozsahů a konečně na anodě heptody za odporem  $R_6$ .

Zjistíme-li, že všude napětí máme, zasuneme také elektronku ECH 21 do objímky a po nažhavení elektronky zkusíme, zda kmilá ní oscilátor. Sluchátka za-

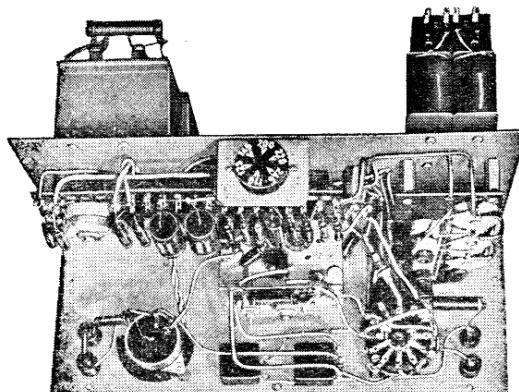


Obr. 5. Vnitřek přístroje.

pojíme jedním pólem na kostru, druhým na šelí mřížku heptody (za kondensátor  $C_9$ ). Musí se ozvat intenzivní tón. Není-li tomu tak, přestože trioda na anodě má napětí, přehodíme konce buď primáru nebo sekundáru transformátoru T 1. Výšku tónu můžeme event. upravit kondensátorem, připojeným paralelně na primární nebo sekundární vinutí. Na př. připojením kondensátoru  $C_{21} = 10 \text{ nF}$  na sekundární vinutí dostaneme sluchu přijemnější modulační tón.

Cinnost v generátoru zkoušíme na rozhlasovém přijimači, do jehož antenní zdírky zapojíme slísněným přívodem vývod VF našeho pomocného vysílače. Přijimač nastavíme na střední vlny a přepinač rozsahů na vysílači na B při páčkovém přepinači S 1 postaveném na 0.

Ukazatel přijimače nastavíme asi doprostřed stupnice a zvolna přejíždíme knoflíkem stupnice našeho p. v., až z přijimače zaslechneme modulační tón; pravidelně to bude též kolem středu stupnice pomocného vysílače. Při dalším otáčení se ozve někde ještě jednou jako druhá harmonická. Tu snadno rozeznáme od základního kmitočtu, poněvadž je podstatně slabší.

Slejně zjistíme činnost oscilátoru i na kv pásmu (rozsah A-0) a na dlouhých vlnách (C-0). Nekmitá-li p. v. na některém rozsahu, jsou buď přehozeny konce příslušné cívky, nebo je taťo přerušena, případně zkratována.

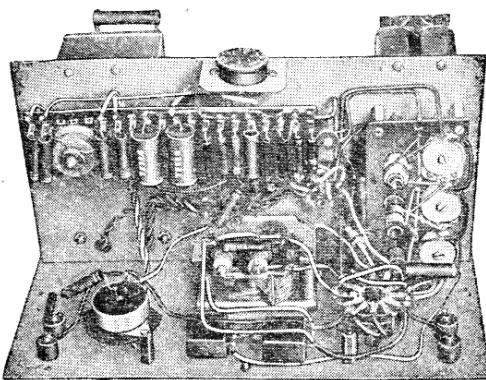

Obr. 6. Přístroj zespodu.

Kmitá-li oscilátor na všech pásmech, přesvědčíme se ještě před konečným sladěním, jsou-li kmity na všech rozsazích a po celé stupnici co možno stejně silné. Odpojíme-li odpor  $R_2$  od katody ECH 21 a mezi konec odporu a katodu zapojíme citlivý mikroampérmetr, nebo aspoň miliampérmetr do 1 mA. Při správných kmilech má přístroj ukazovat určitou výchylku (0,1—0,2 mA), která se nemá příliš měnit při otáčení ladícího kondensátoru.

Konečná, důležitá práce je sladění rozsahů podle zhotovené stupnice. Tato práce vyžaduje trochu zkušenosti. Nejlépe to dokážeme s pomocí jiného, správně ocejchovaného pomocného vysílače. Kdo ho nemá, musí se spokojit s pracnějším způsobem, za použití přijímače.

Práce je usnadněna tím, že při použití téhož kondensátoru, na jaký byla stupnice kreslena, postačí nastavili jen začátky a konce každého pásmá, protože ostatní průběh již souhlasí. Jen v případech, kdyby odchylky vadily, musili bychom si nakonec pomocí přihybáním rotorových plechů.

Počneme na středních vlnách. Na zapojeném cizím oscilátoru srovnávacím nastavíme přesně kmitočet 0,5 Mc/s a vyhledáme jej na kontrolním přijímači. Pak srovnávací oscilátor od přijímače odepneme a místo něho připojíme výstup VF našeho pomocného vysílače. Ukazatele nastavíme na stupnici B-0 rovněž na 0,5 Mc/s a železovým jádrem svívky otáčíme tak dlouho, až slyšíme v přijímači tón co nejostřejší. Když se nám to povedlo, připojíme opět srovnávací oscilátor, nastavíme na 1,5 Mc/s a najdeme jeho tón na přijímači. Pak k přijímači zapojíme nás p. v. a nastavíme ukazatele na 1,5 Mc/s, ladíme tentokrát trimrem. Tím ale poněkud »rozhodíme« (rozladíme) druhý konec stupnice a proto celý zde popsaný postup pro oba konce stupnice musíme opakovat několikrát po sobě, až již nepozorujeme žádné změny na druhém konci po doladění jednoho konce.

Nemáme-li po ruce kontrolní srovnávací pomocný vysilač, najdeme si na přijimači některou dobře slyšitelnou stanici blízko konce sv rozsahu, na př. Prahu na jednom konci stupnice.

Z programového věstníku rozhlasového nebo z jiného pramene zjistíme přesný kmitočet příslušné stanice a nastavíme ji na našem pomocném vysílači. Pak sladujeme zcela obdobně, jako s použitím kontrolního cizího p. v. Zcela stejně postupujeme ovšem i na ostatních vlnových pásmech, A-0 pro krátké a C-0 pro dlouhé vlny.

Při nastavování mf pásem, která jsou mimo rozsah kontrolního přijimače, používáme raději druhé harmonické; na př. pro mf kmitočet 125 kc/s (C-1) hledáme na přijimači 250 kc/s a podobně pro 460 kc/s (B-1) najdeme na středních vlnách 920 kc/s. Doladování tu provádíme trimry C<sub>5</sub> resp. C<sub>4</sub>.

Po sladění zakápneme jádra voskem, aby se neolřásala a nezměnila cejchování. Trimry je lépe zajistit lakem nebo fermežovou barvou.

Zasunutí hotového přístroje do skřínky je jednoduché a nevyžaduje poznámek.

O práci s pomocným oscilátorem bylo napsáno mnoho článků v časopisech »Elektronik«, »Krátké vlny«, »Radiotechnické kartotéce« i jinde, a proto nepovažujeme za nutné se o tom podrobněji šířit. Nejlepší je ovšem vlastní zkušenosť.



### Prevod vlnových délek na kmitočet, kc/s na Mc/s a naopak.

(Sláva Nečásek.)

Stupnice pomocného oscilátoru »SG-50/II« je cejchována v Mc/s, aby nevyšla příliš veliká čísla. Jindy potřebujeme znát udanou hodnotu v kc/s. Vlnové délky vysílacích stanic se však dosud udávají v m (metrech). Proto nám poslouží tabulka převodu mezi těmito hodnotami.

Základní vztah mezi kmitočtem  $f$ , vlnovou délkou  $\lambda$  a redukčním činitelem  $c = 300.000 \text{ km/s}$  (= rychlosť elektromagnet. vlnění) je

$$c = f \cdot \lambda$$

z čehož najdeme podle potřeby buď kmitočet  $f$  nebo vlnovou délku  $\lambda$ . Kmitočet bývá udán buď v kc/s nebo v Mc/s. Mezi těmito dvěma jednotkami kmitočtu panuje vztah:

$$1 \text{ Mc/s} = 1000 \text{ kc/s}, \text{ takže } 1 \text{ kc/s} = 0,1 \text{ Mc/s}.$$

$$\text{Na příklad: } 125 \text{ kc/s} = 0,125 \text{ Mc/s}; \quad 0,6 \text{ Mc/s} = 600 \text{ kc/s}.$$

Závislost mezi kmitočtem  $f$  v kc/s a vlnovou délku v m:

$$f = \frac{300\,000}{\lambda} \quad \text{a tedy} \quad \lambda = \frac{300\,000}{f}$$

Pracujeme-li s kmitočtem v Mc/s, vypadají oba vzorce takto:

$$f = \frac{300}{\lambda} \quad \text{a naopak} \quad \lambda = \frac{300}{f}$$

Příklad: Jaký kmitočet má vlna 16 m? Výsledek chceme v Mc/s:

$$f = \frac{300}{16} = 18,75 \text{ Mc/s.}$$

Výsledky převodů pro hlavní kmitočty jsou uvedeny v tabulce. Dlužno poznámenati, že jí lze používat též obráceně, jak plyne i z počelních vzorců. Můžeme tedy místo kmitočtu hledat ve sloupcích Mc/s také vlnovou délku. Místo vlny v m vyjde nám ovšem jako výsledek ve sloupečku m kmitočet v Mc/s. Na př. normální používání tabulky:  $3,5 \text{ Mc/s} = 85,7 \text{ m}$ . Obráceně ale také  $3,5 \text{ m} = 85,7 \text{ Mc/s}$ . Tímto způsobem můžeme zjistiti i hodnoty, přesahující rozsah tabulek. Mezilehlé hodnoty, v tabulce v zájmu stručnosti neuvedené, vypočteme z výše uvedených vzorců a často používané kmitočty si zaneseme do prázdných sloupek tabulky, abychom je měli stále při ruce. Při sladování superhetu, srovnávání stupnic a podobných pracích je taková pomůcka velmi výtěžna.

#### Převodní tabulka Mc/s — m a naopak.

Mc/s	m	Mc/s	m	Mc/s	m	Mc/s	m
20,0	15,0	12,5	24,0	5,0	60,0	0,65	461,54
19,5	15,385	12,0	25,0	4,5	66,667	0,6	500,0
19,0	15,789	11,5	26,087	4,0	75,000	0,55	545,45
18,5	16,216	11,0	27,273	3,5	85,714	0,50	600,0
18,0	16,667	10,5	28,571	3,0	100,0	0,45	666,67
17,5	17,143	10,0	30,0	2,5	120,0	0,4	750,0
17,0	17,647	9,5	31,579	2,0	150,0	0,35	857,14
16,5	18,182	9,0	33,333	1,5	200,0	0,3	1000,0
16,0	18,750	8,5	35,294	1,0	300,0	0,25	1200,0
15,5	19,355	8,0	37,500	0,95	315,79	0,2	1500,0
15,0	20,0	7,5	40,0	0,9	333,33	0,15	2000,0
14,5	20,690	7,0	42,857	0,85	352,94	0,1	3000,0
14,0	21,428	6,5	46,154	0,8	375,0	0,095	3160,0
13,5	22,222	6,0	50,0	0,75	400,0	0,090	3333,3
13,0	23,077	5,5	54,545	0,7	428,0	0,085	3529,4

Poznámka: Zvětšíme-li řádově hodnotu ve sloupci Mc/s, zmenší se stejně hodnota ve sloupu m (metry). Stejně platí také opačně. Na př.  $2000 \text{ Mc/s} = 0,15 \text{ m}$ .  $30.000 \text{ m} = 0,01 \text{ Mc/s} = 10 \text{ kc/s}$ .

## OSCILÁTOR »SG-50/II«.

### Seznam a hodnoty součástí:

1 kovová stříkaná skříň	nutno zhotovit.	1 isolační průchodka
1 kovový panel		1 knoflík s ukazatelem
1 kovové chassis		2 šípkové knoflíky
1 držadlo kovové		4 isolační zdířky
1 stupnice		4 gumové nožky
1 původní síťová šnúra		
1 svorkovnička s očky, pertinaxová		
1 cívková souprava: L <sub>1</sub> , L <sub>2</sub> - rozsahu 15 — 6 Mc/s		
L <sub>3</sub> , L <sub>4</sub> - " 1,6 — 0,5 "		
L <sub>5</sub> , L <sub>6</sub> - " 0,45 — 0,15 "		
C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> - trimry 5 — 30 pF		
C <sub>4</sub> , C <sub>5</sub> . . . - dodáčovací kondensátory 5—30 pF		
C <sub>6</sub> . . . . . - keramický kondensátor 300 pF		
C <sub>7</sub> . . . . . - " " 500 pF		
C <sub>8</sub> . . . . . - " " 100 pF		
C <sub>9</sub> , C <sub>14</sub> , C <sub>21</sub> - svítkové kondensátory 10 nF		
C <sub>10</sub> , C <sub>11</sub> . . . - " " 1 nF		
C <sub>12</sub> , C <sub>13</sub> . . . - " " 0,1 $\mu$ F		
C <sub>15</sub> , C <sub>16</sub> . . . - filtrační kondensátory 2×2 $\mu$ F		
C <sub>17</sub> až C <sub>20</sub> - svítkové kondensátory 2 nF/2000 V		
C <sub>21</sub> . . . . . - svítkový kondensátor 10.000 pF		
C <sub>22</sub> . . . . . - svítkový kondensátor 500 pF		
CL . . . . . - vzduchový ladící kondensátor Tesla 500 pF		
R <sub>1</sub> , R <sub>11</sub> . . . - odpor 500 $\Omega$ /1 W		
R <sub>2</sub> . . . . . - " 50 k $\Omega$ /0,5 W		
R <sub>3</sub> , R <sub>4</sub> , R <sub>5</sub> - " 100 k $\Omega$ /0,5 W		
R <sub>6</sub> . . . . . - " 10 k $\Omega$ /0,5 W		
R <sub>7</sub> . . . . . - potenciometr 5 k $\Omega$ s vypinačem		
R <sub>8</sub> . . . . . - odpor 10—100 $\Omega$ /0,5 W		
R <sub>9</sub> . . . . . - " 300 k $\Omega$ /0,5 W		
R <sub>10</sub> . . . . . - " 20 k $\Omega$ /0,5 W		
Pr . . . . . - přepinač rozsahů, 3 póly, 3 polohy		
Ps . . . . . - přepinač síťového napětí		
S 1 . . . . . - spinač MF rozsahů		
S 2 . . . . . - vypinač sítě		
T 1 . . . . . - nf transformátor cca 1:3		
T 2 . . . . . - síťový transformátor		
L <sub>7</sub> , L <sub>8</sub> . . . - tlumivky v síťovém přívodu		
1 objímka klíčová		
1 objímka P nebo T		
1 elektronka ECH 21		
1 elektronka AZ 1 nebo AZ 11		
sada šroubků, maliček, podložek a nosníčků, spojovací dráty, isolační trubičky		

**Stavební návody, propagační a učební pomůcky.**

## **1 KRYSTALOVÝ PŘIJIMAČ**

O principu krytalového přijimače.

## **2 B 1. Jednoelektronkový přijimač bateriový**

Základy činnosti elektronek.

## **3 DUODYN II. Dvouelektronkový universální přijimač síťový**

Napájení ze sítě. Vícemílkové elektronky.

## **4 MĚŘENÍ a měřicí přístroje**

### **5 SONORETA RV 12**

Trpasličí rozhlas. přijimač pro krátké a střed. vlny s 2 elektronkami RV 12 P 2000

### **6 SONORETA 21**

Trpasličí rozhlasový přijimač pro krátké a střední vlny s 2 elektronkami ECH 21 nebo UCH 21.

### **7 SUPER I - 01**

Malý standardní 3+1 elektronkový superhet. Základy činnosti superhetů.

### **8 DIVERSON**

Moderní superhet s použitím nejrůznějších elektronek a magickým okem.

### **9 NF 2 2-elektronkový universální přijimač.**

## **10 NÁHRADNÍ ELEKTRONKY**

Porovnávací tabulky různých výrobků. Náhrada starých druhů s údaji změn v zapojení a hodnotách.

### **11 SUPER 254 E**

Malý standardní 3+2 elektronkový superhet (s magickým okem).

### **12 OSCILÁTOR**

Signální generátor pro sladování přijimačů a vysokofrekvenční měření. Rozsah 20 až 2000 m. Modulace nf. kmitočtem.

### **13 ALFA**

Výkonný 3+2 elektronkový superhet (s magickým okem), v moderní, leštěné skříni z kavazského ořechu (rozměry: 540×385×220 mm).

### **14 DIPENTON**

2+1 elektronkový přijimač se síťovým transformátorem a 3 vlnovými rozsahy.

Objednávky brožur vyřizujeme **pouze** proti předem zaslánenému obnosu.

Cena za jeden sešit Kčs 2.—

Vydává:

## **Pražský obchod potřebami pro domácnost**


národní podnik — prodejna 20-216

prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

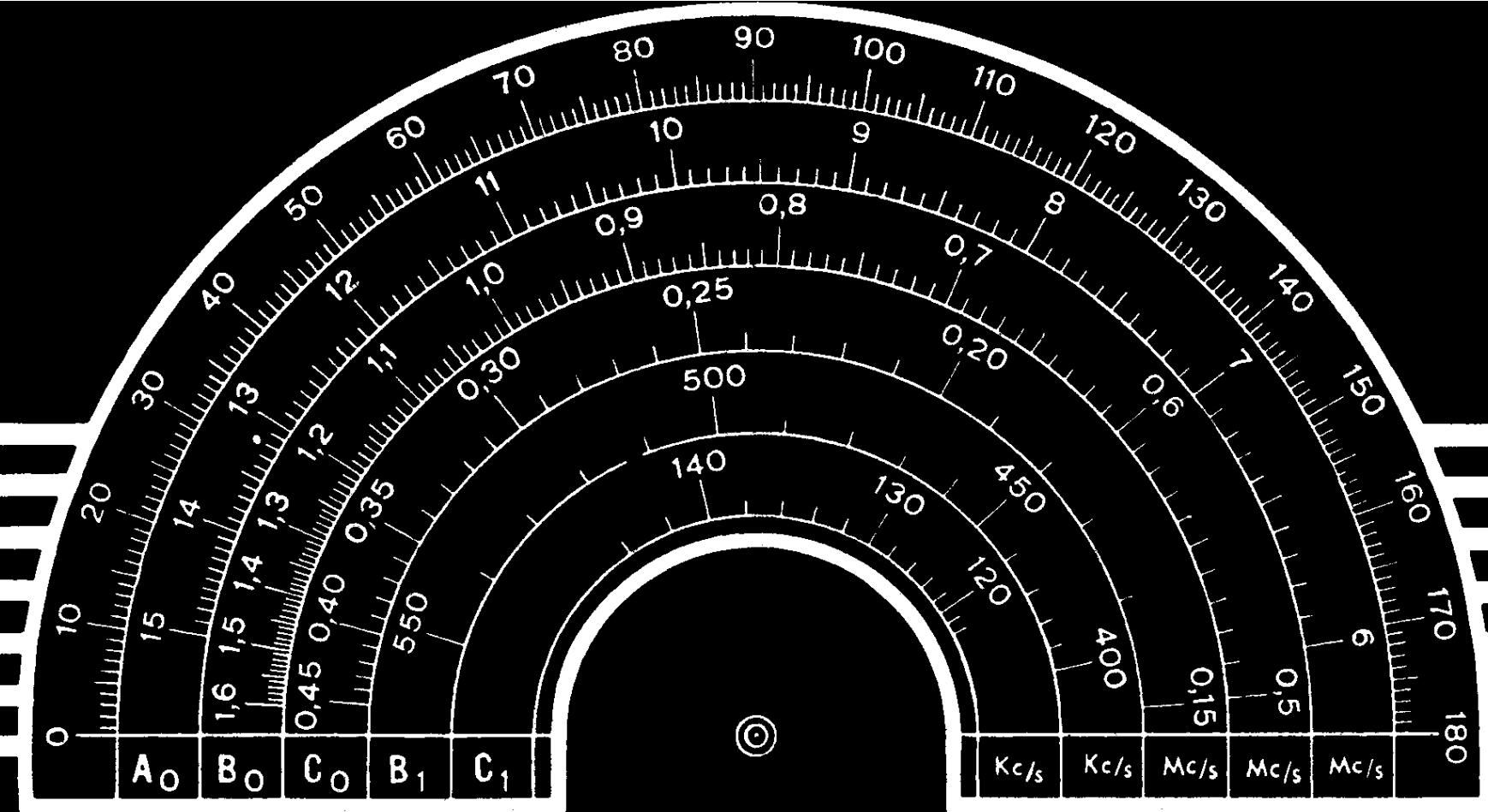**PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25**

Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76, 23-65-33, 22-44-91.

Středočeské tiskárny n. p. - provozovna 01-K



STAVEBNICE SIGNAL. GENERATORU

SG-50-II

ROZSAHY


1

0


2

VYP. SÍTĚ

V

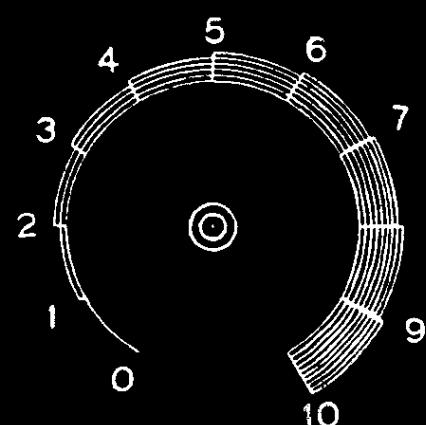


NF

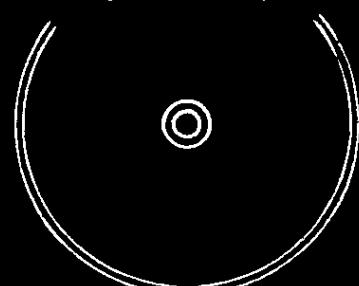

VF



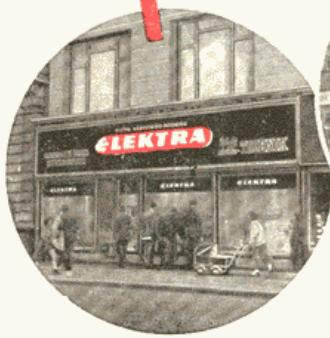

PRAHA II, Jindřišská 12

MLADÝ ELEKTROTECHNIK

(prodejna výprodejních +  
radio- a elektrotechnických  
součástí)



PRAHA II, Jindřišská 4

přijimače, zesilovače,  
elektrické přístroje  
pro domácnost



PRAHA II, Václavské 25

elektro-radio materiál

osvětlovací tělesa,

žárovky

## Pražský obchod potřebami pro domácnost

národní podnik, dříve **ELEKTRA** prodejna 20-216

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

**PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. Č. 25**

Telefony: 22-62-76, 22-74-09, 23-65-33, 22-44-91, 23-16-19