

STAVEBNÍ NÁVOD A POPIS

14

IDENTON

2+1 elektronkový přijimač
se síťovým transformátorem
a 3 vlnovými rozsahy



PRAŽSKÝ OBCHOD POTŘEBAMI PRO DOMÁCNOST

národní podnik — odštěpný závod Č. S. I.

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25

**Součástky k postavení dvouelektronkového přijimače DIPENTON
obdržíte v naší prodejně — odštěpný závod č. 51
PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. 25**

SLÁVA NEČÁSEK

DIPENTON

2 + 1 elektronkový přijimač se síťovým transformátorem
a 3 vlnovými rozsahy

STAVEBNÍ NÁVOD
propagační a učební pomůcka

S v a z e k 14

V y d á v á :

PRAŽSKÝ OBCHOD POTŘEBAMI PRO DOMÁCNOST

odštěpný podnik čís. 51

prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25

Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76

TECHNICKÝ POPIS.

Dipenton je 2 + 1 elektronkový přijimač síťový s přímým zesílením a síťovým transformátorem.

Ladící okruhy: 1 + 1 odladěvací.

Vlnové rozsahy: Krátké 17–51 m (17,65–5,88 Mc/s).

Střední 190–590 m (1579–508 kc/s).

Dlouhé 1000–2000 m (300–150 kc/s).

Elektronky: EF 22 – detekční stupeň.

EBL 21 – koncový stupeň.

AZ 11 – síťová část.

Napájení: Střídavá síť o napětí 120 V nebo 220 V.

Spotřeba: 25 W při napětí 220 V.

Nf charakteristika: Asi 100–6000 c/s \pm 3 dB.

Nf výstup. výkon: ca 2 W na 5 Ω .

Rozměry: Skříňka 225 \times 160 \times 160 mm,

(Reproduktor: Dynamický \varnothing 12–13 cm)

O v o d e m

3. svazek Stavebních návodů obsahoval popis DUODYNU, dvouelektronkového síťového přijímače universálního se zpětnou vazbou, s elektronkami řady U 21. V tomto Stavebním návodu je popsán Dipenton, sice rovněž přijímač o dvou elektronkách, který však má pro svému předchůdci právě jmenovanému několik přednosti.

Za prvé je zde použito síťového transformátoru, který umožňuje stejný výkon při jakémkoli napětí sítě, kdežto přístroje universální, jak známo, mají při 120 V výkon menší než na 220 V.

Důsledkem použití trafa je ovšem i volba jiných elektronek, jak o tom bylo mluveno v technickém úvodu DUODYNU, totiž paralelně žhavených napětím 6,3 V, i když je to opět druh klíčový serie E 21.

Dále je tu na detekci použito samostatné pentody EF 22, kdežto trioda-heptoda v DUODYNU byla využita neúplně, protože triodová část nebyla vůbec zapojena.

Hlavní změnou je použití třírozsahové cívkové soupravy, jak to vyžaduje nynější rozložení našich rozhlasových stanic. Jsou tedy přidány dlouhé vlny, na nichž vysílá nás celostátní a nejsilnější vysílač, Československo (1102,9 m), dále — seřazeno podle vlnových délek — Varšava, Kijev, Deutschlandsender, Moskva, Brasov — rozhlasový obří, i u nás dobré slyšitelní. Proto použijeme buď třírozsahové soupravy Tesla PN 050 00, nebo ji zkombinujeme z jednotlivých cívek Tesla a vlnového přepínače. A konečně dovednější amatéři si mohou cívky zhotovit sami podle návodu v dalším uvedeného.

Proti rušení ostatních stanic silnou blízkou vysílačkou je Dipenton opatřen odlaďovacím. Ale nejcennější na této konstrukci je skutečnost, že většinu součástí můžeme bez zmeny použít při pozdější stavbě většího přijímače, jako je superhet Super I-01 popsáný v 7. svazku Stavebních návodů a popisů. Odpadá zde dále žhavicí odpor, který nebýval vždy k dosnídání v příslušné waťové velikosti a kromě toho nadměrně »vytláčel« vnitřek skřínky přijímače.

Použitím transformátoru klesla též spotřeba proudu ze sítě, a to z 32 W u DUODYNU na asi 25 W u DIPENTONU (při jakémkoli napětí sítě).

Ostatní zlepšení a rozdíly mezi oběma přístroji vysvitnou nejlépe z podrobného popisu, který je předmětem této brožurky.

V dosavadních svazcích Stavebních návodů byly vždy úvodem vysvětleny některé ze základů radiotechniky, jako princip příjmu vln, činnost elektronek, podstata superhetu, měření atd. Tak seznámili se čtenáři zhruba se vším, co potřebuji — i kdyby to již neznali odjinud. Proto v tomto svazku Stavebních návodů se můžeme věnovat ihned samotnému přijímači DIPENTON.

Protože, jak jsme již řekli, je to přijímač obdobný DUODYNU až na druh elektronek, napájení a vlnové rozsahy, jsou si i oba popisy značně podobné, takže ti, kdož nečetli návod na DUODYN o nic nepřijdou. A ti, kteří DUODYN stavěli, jistě autorovi prominou.

Sláva Nečásek.


1.0. DIPENTON, sifový přijimač o 2 elektronkách.

Pro 14. svažek Stavebních návodů jsme vybrali jednoobvodový přijimač s 2 elektronkami účinnými a 1 usměrňovací, což značíme 2+1. Má v novém provedení 3 vlnové rozsahy, jak jsme již poznamenali v úvodu a dynamický reproduktor Ø 10—12 cm. Proto výkon je v každém směru lepší, než na př. u Sonorety (Stavební návod č. 5).

Přístroj se prodává jako stavebnice, takže jen trochu s radiotechnikou obeznalý amatér, který sledoval dosavadní čísla Stavebních návodů, si jej snadno postaví.

Rozměry Dipentonu nejsou příliš veliké, totiž 15×22 cm a 16 cm hloubka. Použitá bakelitová skřínka je u nás novinkou; Skládá se ze dvou tvarově stejných částí, přední a zadní, které se k sobě přiloží jako skořápky ořechu a spoji postranními šrouby. Přijimač vyhlíží pak zpředu i zezadu stejně až na stupnice, která je ovšem pouze na přední straně dle. Skřínka má zvukově proslupná (odborně »průzvučná«) zebra, takže v ní není zapotřebí vyřezávat žádný otvor pro reproduktor. To již bylo řešeno u Duodyn.


Součásti jsou namontovány — jak to většinou u přístrojů děláme — na kovové kostře čili chassis (čti šasi). Diváme-li se na ně zpředu, je na něm vpravo umístěn na výšku ladící kondensátor (malého tváru Tesla) s převodovým koloučkem a kladíčkovým mechanismem, přes něž táhneme lanko, obslárvající jak pohyb koloučku a tím i kondensátoru, tak i ukazatele podárné jmenné stupnice. Ve výrezu uprostřed je umístěn dynamik, pokud možno Ø 12 cm, nejméně ale 10 cm. Vlevo stojí sifový transformátor, stejněho druhu, jaký je v telelektronkovém superheiu »Super I-01« (Stavební návody, sv. 7.). Pro úsporu místa a vinutí je proveden jako transformátor úsporný čili autotransformátor; to znamená, že anodové vinutí 250 V je přímo spojeno se sifovým napětím. Zhavící vinutí, 4 V/1 A pro usměrňovačku a 6,3 V/1,5 A pro elektronky přijímací je ovšem odděleno.

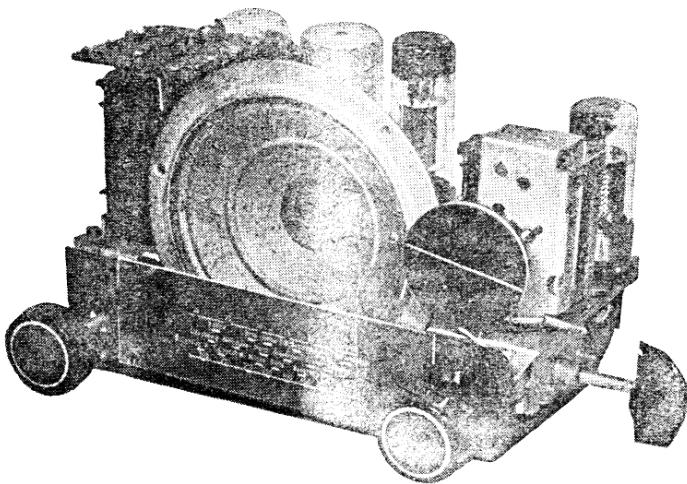

Obr. 1. Dipenton zpředu.

U zadní hrany najdeme odleva doprava: Spodek usměrňovací elektronky AZ 11, kterou musíme poněkud zapustit úhelničky pod úroveň chassis, aby se elektronka do skřínky na výšku vešla — dvojitý elektrolyt filtrační části a 2 kličkové objímky elektronek EBL 21 a EF 22. Nad kulatým otvorem mezi nimi je namoniován odiadovač silné rušící vysílačky.

Vespoď chassis vidíme kondensátor zpětné vazby s perlinoxovým dielektrikem, jehož osička vyčnívá dopředu souměrně s ladící převodovou osou, cívkovou soupravu s přepínačem, pro jejíž upevnění je tu namontován nosný úhelniček a ostatní odpory a kondensátory, v zapojení potřebné, jakož i výstupní transformátor VT I-01 pro koncovou elektronku EBL 21. Sifová přívodní šňůra, vypinač a antenní, po příp. uzemňovací zdířka a další 2 zdířky (pro druhý reproduktor nebo gramofonní přípojku*) jsou na hraně chassis a namoniovány na izolační (perlinoxovou) desítku. V dřívějších skřínkách bylo pro ně nutno vyvrtávat otvory. Novější skřínky mají v zadní půle po celé délce podélný otvor, jaký je v přední stěně pro stupnici. Obě poloviny skřínky rozeznávají se pouze tím, že přední má předvrtné 2 kulaté postranní otvory pro osičky.

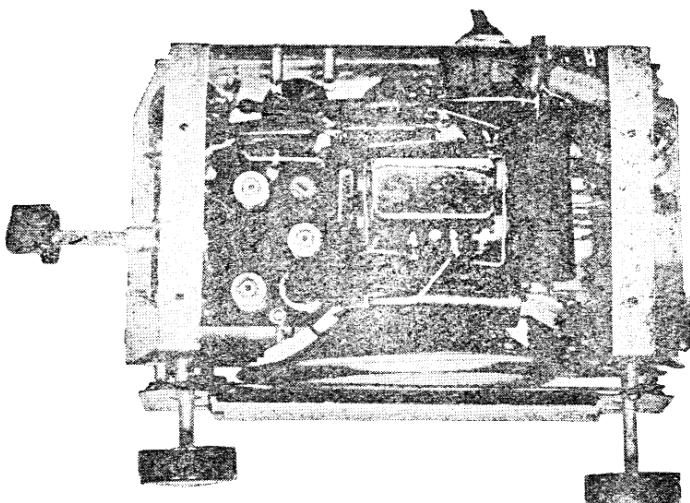

Obr. 2. Pohled pod chassis

Schematické zapojení.

1.1.

Jak bylo řečeno, jde o přijimač o dvou elektronkách, z nichž první je detektční stupeň se zpětnou vazbou, osazený v pentodou EF 22, druhý zesilující stupeň výkonový (koncový) s EBL 21. Tyto elektronky jsou žhaveny paralelně z transformátoru napětím 6,3 V. Zhavící přívody nesmí být z drátu příliš slabého, protože proud jím protékající je asi 1,1 A. Usměrňovací elektronka AZ 11 je přímo žhavena napětím 4 V z druhého vinutí. Také zde je proud asi 1,1 A. Prvé dvě elektronky mají t. zv. kličkové patice, usměrňovačka pak »evropský oktálek« čili paiku T.

* O těchto vývodech platí důležité bezpečnostní upozornění, uvedené na str. 16.!


Ladicí kondensátor C_L je vzduchový, menších rozměrů, na př. Tesla PN 705 10 o kapacitě 500 pF. Také kondensátor C_R , ovládající zpělnou vazbu, má 500 pF, ale je to druh s pertinaxovým dielektrikem. Mnohdy není zapotřebí ani celé kapacity 500 pF ke správné činnosti zpělné vazby a nedostaneme-li již jiný reakční kondensátor, raději přidáme na zpětnovazební cívky nějaký ten závit, zvláště vineme-li si je sami.

Prestože přístroj má síťový transformátor, jedno jeho vinutí je spojeno se sítí. Proto se na Dipenton musíme v některých ohledech dívat jako na přístroj universální, jehož chassis je pod síťovým napětím. Proto zdírky (antennní a uzemňovací) musí být odisolovány bezpečnostními kondensátory podle předpisů ČSN a červíky z knoflíků nesmí vyčinat. V antenním okruhu je isoláční kondensátor C_1 , zkoušený 1500 V nebo více, o kapacitě 1000 pF; v uzemnění je to podobný kondensátor $C_3 = 2000$ pF. Knoflíky jsou řešeny vůbec bez šroubků, k pouhému nasazení na osy. Jsou-li někde volné, utěsníme je proužekem papíru nebo isol. pásky, vloženými před nasazením do dutiny knoflíku. Nějaké lepení není přípustné, protože bychom pak už knoflíky nesejmuli a nemohli v případě pořeby skříňku rozebrat.

Civková souprava je jak řečeno třírozsaďová, pro krátké, střední a dlouhé vlny. Volíme buď tovární výrobek Tesla, nebo ti, kterí se v tom vyznají a zvláště majitelé křížové navíječky si je zhotoví sami. Je možno též koupit dobrou kombinaci Tesla (krátké a střední vlny bez přepínače) a spokojit se se zhotovením cívky dlouhovlnné. Civkám tedy musíme věnovat podrobnější popis. Detekce v Dipentonu je mřížková, prováděná kapacitou $C_1 = 100$ pF a odporem $R_1 = 1,5 \text{ M}\Omega$. Detekční elektronou je vý pentoda EF 22. S mřížkovým blokem C_1-R_1 je spojena řídící mřížka g_1 . Stínici g_2 dostává kladné anodové napětí odporem $R_3 = 1 \text{ M}\Omega$ a je blokována na chassis kapacitou $C_5 = 0,1 \mu\text{F}$. Složitější je okruh anodový. Vede z něho jednak vý složka do zpětnovazebního vinutí cívky, jednak odporem $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ počínající druhá větev, kam naopak vý složka proniknut nesmí. Odpor R_2 tu působí jako tlumivka a jeho účinek podporuje kapacita $C_8 (= 100 - 500 \text{ pF})$, která jednak odvádí na chassis zbytek vý proudů, které snad ještě pronikly odporem R_2 , jednak působí jako »fónová clona«, t. j. ubírá ostré vysoké tóny a tím šelesť a poruchy z reprodukce a činí ji měkčí a přjemnější. Napětí na vlastní anodu dostává se odporem $R_4 = 200 \text{ k}\Omega$. Jeho druhý konec dostává kladné napětí ještě přes odpor R_5 , který spolu s kapacitou $C_6 = 0,5 \mu\text{F}$ zlepšuje filtrace pro detekční stupně, což je nutné, aby po následujícím zesílení koncovou elektronou nebylo v reprodukci slyšet bručení síťového proudu. Odpor $R_6 = 50 \text{ k}\Omega$. Pro stínici mřížku funguje jako filtr dostatečně veliká hodnota odporu R_8 a proto jej můžeme napájet přímo z +pólu anodového napětí, tedy z 2. elektrolyt. kondensátoru C_{12} . Na schématu však toho není použito, což není chyba.

Střídavá slyšitelná složka s anody detekční elektronky se vede kondensátorem $C_9 = 10.000 \text{ pF}$, oddělujícím stejnosměrné anodové napětí od mřížky následující elektronky a odporem R_7 na mřížku koncové pentody EBL 21. Tento kondensátor musí mít velmi dobrou isolaci mezi polepy (nesmí tedy vykazovat polovodivý svod mezi nimi), jímž by přecházelo kladné anodové napětí s anody EF 22 na mřížku EBL 21, což zavířuje slabou a skreslenou reprodukci i brzké zničení koncové pentody. Proto sem dáme druh zkoušený vysokým napětím, aspoň na 1.500 až 3.000 V (můžeme-li si jakost isolace změřit, vystačíme ovšem i se zkušeb. napětím menším).

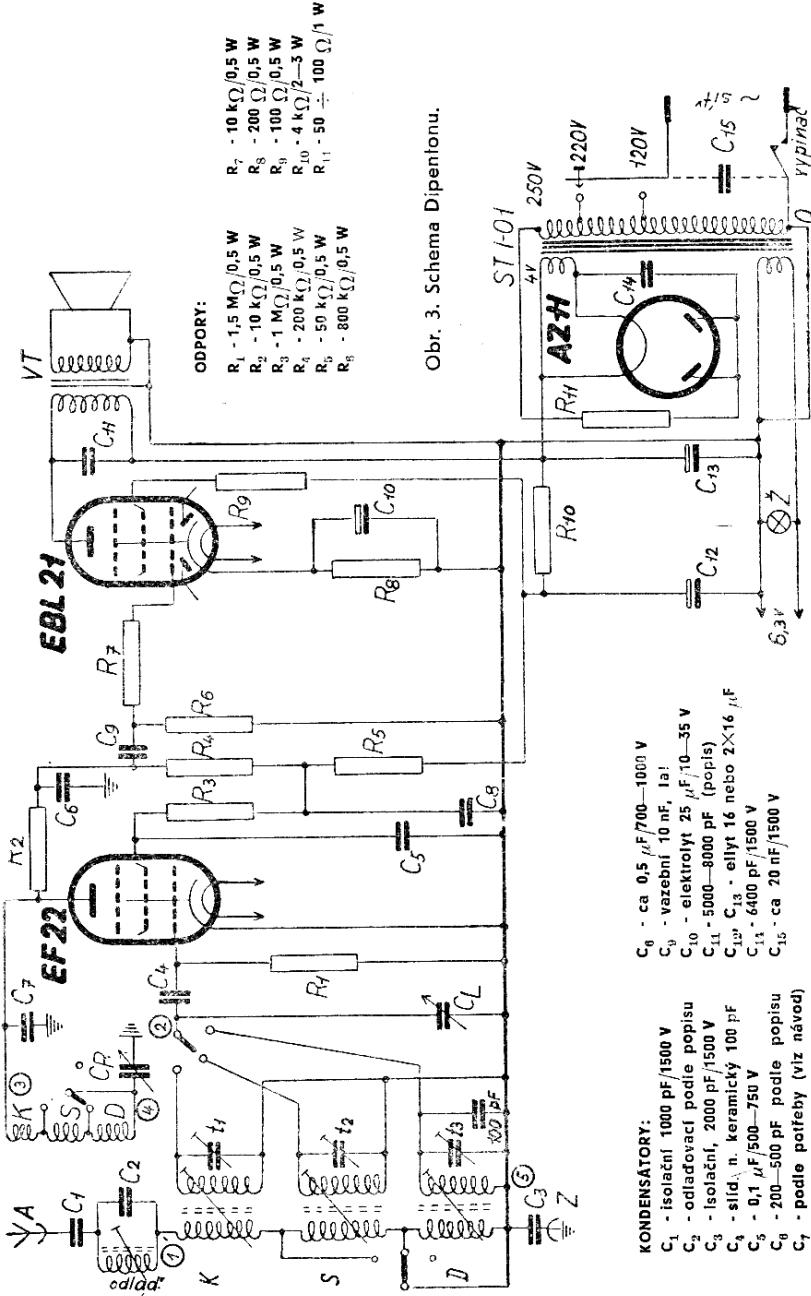Věrné reprodukce v poměrně malé bakelitové skříni je problémem i u přístrojů továrních. Přemíra basů totiž rozeznání skřínky a přednes se pak stává dunivým. Zde je odpomoč možná omezením nejhľubších tónů, na př. zmenšením vazební kapacity C_9 na 6.400 pF — ale to jen v případě, kdy spoluznění skřínky by opravdu rušilo produkci!



Koncová elektronka EBL 21 je sdružená, duodioda-pentoda. Diod však nepoužijeme a proto je nezapojíme. Předpětí pro pentodovou část vytváří si anodový proud sám průtokem odporem v katodě $R_a = 200 \Omega / 0,5 \text{ W}$. Na odporu vznikne úbytek napětí, takže katoda se stane kladnější, čili mřížka je proti ní záporná. To je t. zv. samočinné čili automatické předpětí, používané u nepřímo žhavených elektronek. Předpětí mřížce sděluje odpor $R_g = 800 \text{ k}\Omega$.

Katodový odpór musí být přemosťán velikou kapacitou, jinak by se na něm ztrácelo i střídavé napětí nf (neg. protivazba). Používá se elektrolytického kondensátora C_{10} na nízké napětí, na př. $25 \mu\text{F}$ na 10 až 35 V . Elektrolyty jsou polarisovány a je nutno je zapojovat správně, aby se neničily. —pól je spojen s chassis, +pól s katodou.

Odpor $R_7 = 10 \text{ k}\Omega$. Má zabránit pronikání zbytku vf kmiločlů na mřížku koncové elektronky a kromě toho zabraňuje jejímu rozkmitání. Za stejným účelem je ve stínici mřížce koncové pentody odpor $R_8 = 100 \Omega$; může však být vynechán, není-li elektronka náhýlná k vlastnímu kmitání.

Body zakreslené na schématu jako uzemnění, resp. připojení na chassis, je nejlépe spojit co nejkratší cestou se silným holým drátem, vedeným po celé délce chassis, alejen na jednom konci s ním spojeným. Vyhne se tak nevysvětlitelnému bručení, záhadnému kmitání a jiným »mouchám«, které se rády objevují, uzemňujeme-li příslušné spoje kde nás to právě napadne.

V anodovém obvodu koncové pentody je zapojen výstupní transformátor o primárním střidavém odporu čili impedanci 7000Ω . Sekundární impedance se řídí druhem použitého reproduktoru, tedy odporem kmitací cívky. Nejčastěji bývá kolem 5Ω . Síťový transformátor je druhu I-01, určený pro slajné označený superhet. Je to, jak jsme již podoklikli, autotransformátor, jehož anodové vinutí 250 V , třebaže je vyvedeno na oddělených svorkách, je elektricky spojeno s vinutím primárním (síťovým). Primár je přepinatelný přesunutím pojistky na 120 a 220 V střidavého proudu. Kromě zminěného anodového vinutí $250 \text{ V} / 50 \text{ mA}$ má ST I-01 ještě 2 oddělená vinutí: $6,3 \text{ V} / 1,5 \text{ A}$ pro žhavení elektronek přijímacích a $4 \text{ V} / 1 \text{ A}$ pro vláknko usměrňovačky. Jeden pól vinutí $6,3 \text{ V}$ nutno spojit s kostrou. Usměrňení je jednocestné a protože použil elektronku AZ 11 je dvoucestná, spojíme obě její anody dohromady. V anodovém okruhu je ochranný odpór $R_{11} = 50 - 100 \Omega / 1 \text{ W}$. Omezuje náraz usměrňeného proudu při zapínání, když elektrolyty jsou nabíjet, na neškodnou hodnotu. Kromě toho slouží jako pojistka, protože staně-li se něco v anodovém okruhu vysokého napětí — odpor se hřeje a spálí, čímž nás ušetří větší možné škody. Nedáme však v takovém případě nový, dokud jsme nezjistili příčinu závady a neodstranili ji!

Proti vmodulovanému vrčení, které se objevuje po přitažení zpětné vazby na krátkých vlnách a místním vysílači, je usměrňovačka přemosťena kondensátorem $C_{11} = 6,400 \text{ pF}$, zkoušeném nejméně 1500 V nebo více. Nepomáhá-li v některých případech dostatečně a přenáší-li se do přijímače porucha silnoproudového původu přímo ze síť, použijeme ještě kondensáturu C_{15} přímo mezi síf. přívody (za vypinačem), jak je naznačeno čárkováně. Ten není tedy nutný vždy. Má mít kapacitu větší, asi 20.000 pF a je rovněž bezpečnost. důvodů na vyšší napětí (několikanásobek síťového).

Jeden pól žhavicího vinutí usměrňovačky je kladným pólem anodového napětí. Pro vyhlazení pulsuujícího jeho průběhu, který by působil bručení, dáme sem elektrolytický kondensátor dosti veliké kapacity, $C_{13} = 16 - 32 \mu\text{F} / 380 - 450 \text{ V}$. Z tohoto bodu vede nejvyšší napětí anodě koncové pentody EBL 21, přes primár výstupního transformátoru I-01. Napětí pro stínici mřížku této pentody a pro detekční okruh musí být filtrováno lépe a proto je vedeme ještě přes řetěz z odporu $R_{10} = 4 \text{ k}\Omega / 2-4 \text{ W}$ a kondensátoru C_{12} , elektrolytu 16 nebo aspoň $8 \mu\text{F} / 380 - 450 \text{ V}$. S výhodou můžeme místo obou kondensátorů ve filtru, C_{12} i C_{13} použít jediného dvojitého ve společném pouzdře, na př. $2 \times 16 \mu\text{F} / 380 - 450 \text{ V}$. Plechový obal je —pólem a spojí se s kostrou našroubováním do otvoru v chassis. Odpor R_{10} se dosti hřeje a druh na malé wattové zařízení by případně shořel. Proto volíme raději drálový odpór aspoň 2 wattový . Paralelně k primáru výstupního transformátoru VT I-01 je připojen kondensátor C_{14} , který jednak jako poslední instance zamezuje rozkmitání elektronky EBL 21 ve vy-

sokých kmitočtech, jednak působí rovněž jako fónová clona a snižuje přemíru vysokých tonů. Podle vkušu dáme sem kapaci 5.000 - 8.000 pF.


Sírový vypinač v primárním pívodu ST by měl být dvoupólový; nepoužívá-li se však uzemňovacího vedení k uzemnění chassis, vystačíme i s jednopólovým, který spíše dostaneme. Uzemnění chassis dělá se přímo síti, jež instalace je uzemněna podle předpisů ČSN. Pojistka, která u našeho transformátoru slouží současně k přepínání ze 120 na 220 V, má být — aby byla skutečně ochranou — při síti 120voltové na proud 0,3 A, při 220 voltech ale jen 0,15 A.

Tím jsme probrali zapojení Dipentonu podle schématu. Zbývá ještě volba nebo zhotovení cívek.

Cívková souprava.

1. 2.

Již jsme řekli, že se dnes vyplatí třívinová souprava, tedy cívky pro vlny krátké, střední i dlouhé. Hotovou takovou soupravou je výrobek Tesla PN 05000. S ní dosáhneme i zapojovací plánek a popis, kromě připojení nepůsobí obtíže. Souprava se umístí na nosný úhelníček pod chassis, čímž jsou zároveň uzemněny konce přísluš-

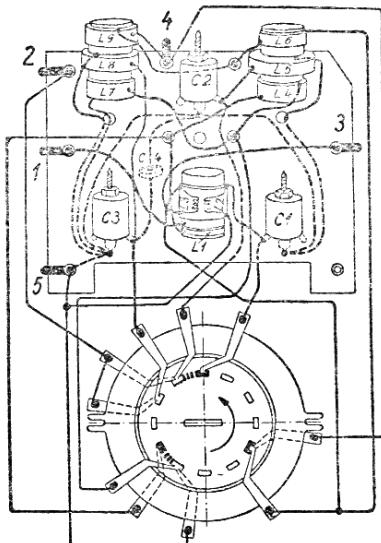

Obr. 4. Plánek zapojení cívek (Tesla).

ných vinutí. Jinou soupravou, která byla svého času v prodeji (a proto se jistě vyskytuje »ve skladíšli« některých amatérů) je F 4 podle označení ceníku býv. n. p. Elektra, prodejny 1-01, nyní Pražský obchod potřebami pro domácnost, prodejna č. 51. Kromě toho jsou k dostání soupravy Tesla (krátko- a středovlnná cívka na společné destičce, bez přepinače) k níž stačí přidat dlouhovlnné vinutí a spojit na příslušný přepinač. (Dlouhovlnnou cívku zhotovíme podle popisu, je však již rovněž k dostání.) A nakonec ti, kteří si rádi hotoví co nejvíce součásti sami, mohou si zhotovit celou soupravu. Přepinač se ovšem nevyplatí dělat a použijeme proto hvězdicového typu 1 segmentového 3 pólového o 3 polohách nebo Tesla TA, na němž lze docílit stejn-


ných spojů a nadto i jiných kombinací, dík velikému množství kontaktů. Cívky nejlépe vineme na trolitulové válcové kostřičky, opatřené uvnitř trnem (jádrem) z vý řezu (závit 7 mm, délka trnu 13 mm, proto označení M 7×13) pro možnost dodání závitu), ostatní pro úsporu místa nejlépe křížové (zručnější amatér dovede vinout křížové i v ruce, bez navýječky). Schema amatérské soupravy je na straně 11. Krátkovlnná cívka má mít rozsah asi 18—51 m. Ladici vinutí zhotovíme z 11—12 závitů smaltu, drátu 0,6—0,8 mm. Konec uchylíme nití, zkoušenější úzkou tkaničkou, podvleknutou pod první a poslední závit tak, že po dotlačení drátu se stužka nemůže uvolnit a oba konec bezvadně drží. Slabý drát na vinutí antenním a reakčním stačí uvázat nití nebo upevnit kapkou měkkého vosku (ne stearinu ze svíčky, který je krehký a odprýskává!). Antennní vinutí navineme vedle ladicího, asi 3 mm daleko od posledního závitu, a to drátem isolovaným hedvábím nebo smaltem \varnothing 0,15 mm, celkem 6 závitů. Dbáme, aby antenní vinutí bylo u t. zv. studeného konce, t. j. onoho, který přijde na uzemnění (chassis); bývá to blíže patky kostřičky, kdežto její hladký konec, který nakonec vyčnívá a v němž jádro šroubujeme, přijde na přepinač k mřížce elektronky; to je t. zv. »živý« konec. Oba konec antenního vinutí zakápneme jak již řečeno pečetním voskem bez bronzových případ (které jsou kovového původu a působí dielektrické ztráty). Vinutí zpětné vazby nevhodnější provedeme tak, že u studeného konce ladicí vinutí obalíme páskem dobrého papíru asi 6 mm širokým, slepíme a na tuto manžetku navineme 8 závitů smaltu, drátu 0,1 — 0,15 mm a konec upevníme. Tím dostaneme vinutí, které nemá proti ladicímu příliš velikou kapacitu, jako třeba když bychom navinuli reakční cívku mezi závity ladicí, ale vazba je skoro tak išerná jako v tomto případě a proto zpětná vazba obyčejně dobře nasazuje. Velká kapacita mezi vinutími omezuje vinový rozsah, na př. od 20 m, začínaje tímto způsobem dostaneme se hladce aspoň na 17 m. Konec reakčního vinutí nejlépe připojíme pokusné a zkoušme je nakonec prohodit, nechce-li zpětná vazba nasazovat v úběc. (Nasazuje-li jen na části ladicího kondenzátoru, je příčina jiná a budeme se jí zabývat později.)

Středovlnná cívka ladicí (mřížková) je nevhodnější z vý lanka, které má menší elektr. ztráty, na př. $20 \times 0,05$ mm nebo $10 \times 0,07$ mm což znamená, že vodič se skládá z 20 navzájem smaltém isolovaných drátků \varnothing 0,05 mm nebo podobně. Na tuto cívku dáme 125 závitů, vinutých křížově. Nesezeneme-li vý lanko, spokojíme se ovšem s drátem asi \varnothing 0,3 mm. Cívku s výhodou ještě na trnu navýječku svážeme na několika mísťech nití, konec zakápneme.

Antennní vinutí umístíme do vzdálenosti asi 6—7 mm od mřížkového. Provedeme je z 30 závitů drátu 0,15 mm pokud možno smalem + hedvábím isolovaného. Cívka zpětné vazby přijde na druhou stranu mřížkového vinutí, do vzdálenosti o něco menší (4—5 mm) a bude čítat 27 závitů — třeba ze stejného drátu jako vinutí antenní.

Horší je to s cívkou dlouhovlnnou, zvláště nemáme-li křížovou navýječku. Ladici vinutí tu má již 380 závitů — proto volíme drát přiměřeně silný, aby vinutí nevyšlo příliš rozumně — ne však zase zbytečně malého průměru, což je na újmu výkonu. Konec upevníme stejně, jak již bylo popsáno. Antennní vinutí pro dlouhé vlny volíme trochu většího počtu závitů — jednak proto, že amatér většinou používají »antén« nedostatečné délky a účinnosti, což se zvláště na dlouhých vlnách projevuje nepříznivě, jednak se tím zamezí možnosti resonance tohoto vinutí s některou středovlnnou stanicí vysílací, která pak proniká i do poslechu na pásmu dlouhovlnném. Z téhož důvodu má antenní dlouhovlnné vinutí 160 závitů. Zpětnovazební, které — jak si vnímavý čtenář mohl povídchnout již u středovlnné cívky — závisí na ladicím vinutí určitým poměrem, bude tu mít 75 závitů. Drát volíme v obou případech podle možnosti; jen smaltovanému se ale raději vyhneme, protože tať isolace se snadno poškodi a těžko pak hledáme příčinu špatného výkonu.

Tím jsou cívky připraveny. Namontujeme je na kousek perlinaxové destičky, připevněné přímo k přepinači, podobně jak to vidíme u souprav továrních. Má-li rozsah

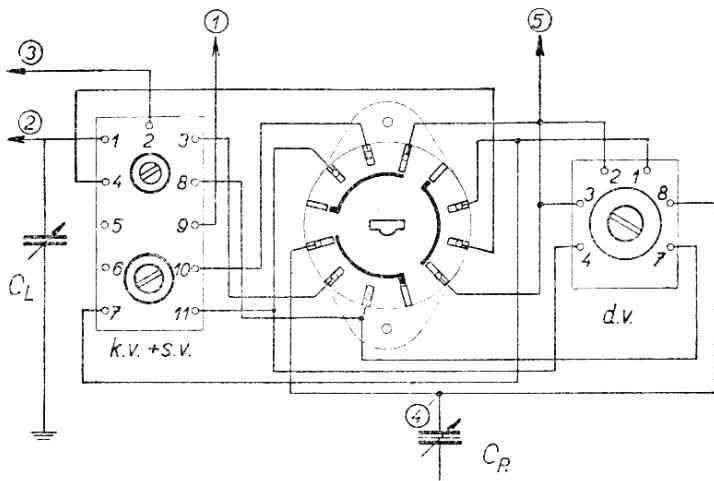

Obr. 7. Zapojení cívek samostatných.

těch kterých vln souhlasit aspoň zhruba se stupnicí, přidáme paralelně ke každé cívce mřížkové t. zv. trimr, malý proměnný vzduchový kondensátor, nastavitelný otáčením v mezích asi 3 — 30 pF. Poznamenejme ještě, že dosavadní stupnice pro Super 1-01, které použijeme u Dipentonu, nemá dlouhé vlny zakresleny; rozsah krátkých je od 19 do 51 m, středních od 197 do 600 m. Dlouhé vlny potřebujeme asi od 800 do 1950 m. Souprava Tesla PN 05000 má u ladící dví cívky kromě toho paralelní kapacitu 100 pF (viz schematick) a proto zjednodušíme rozsah 1000—2000 m.


Trochu pozornosti vyžaduje spojování cívkových konců s přepínacem. Použijeme připojeného nákresu (obr. 4 na str. 9), který je velmi názorný. Hlavní přívody celé cívkové soupravy jsou pak jen 4 a to: Antena (uzemnění je provedeno kostrou), mřížkový konec ladícího kondenzátoru, anoda detekční elektronky a stator (nepohyblivá část) reakčního kondenzátoru. Zapojení cívek do přijímače — ať jde o tvárník nebo »vlastnoručně« vyrobené — je celkem snadné, nepopletete-li některé konce. K tomu nám poslouží ohmmetr, nebo docela obyčejná zkoušečka, tvořená kapesní baterií plochého tvaru, spojená v řadě s příslušnou žárovíčkou (3,5 V/0,08 A). Zbylými dvěma konci provádime zkoušku spojuj — při dobrých žárovíčka zasvítí, nebo ohmmetr ukáže zkrat.

Máme-li cíkavou soupravu hotovou, přistoupíme k montáži ostatních součástek.

Posfup montáže.

13


Na chassis připevníme 2 klíčové objímky pro elektronky EF 22 a EBL 21, třetí bude 8 nožičkový T pro usměrňovačku AZ 11. Na zadní stěnu připevníme síťový vypinač a otvorem v ní provlékneme pravidlní šňůru. Vlevo na chassis přijde síťový transformátor ST I-01. Reakční kondenzátor palší do otvoru vlevo zpředu, který si učiníme přístupný odstroubováním plechové masky pro stupnice. Ladící kondenzátor podle fotografie připevníme „na výšku“ úhelníčky, nebo zručnejší mechanici jej mohou přišroubovat přímo 3 šroubky s dostatečně vysokými podložkami (aby se vývod statoru kondenzátoru nedotýkal chassis) skrze plech chassis do otvorů, vyvrťaných do kostry kondenzátoru v nichž výřízneme závit M 3.

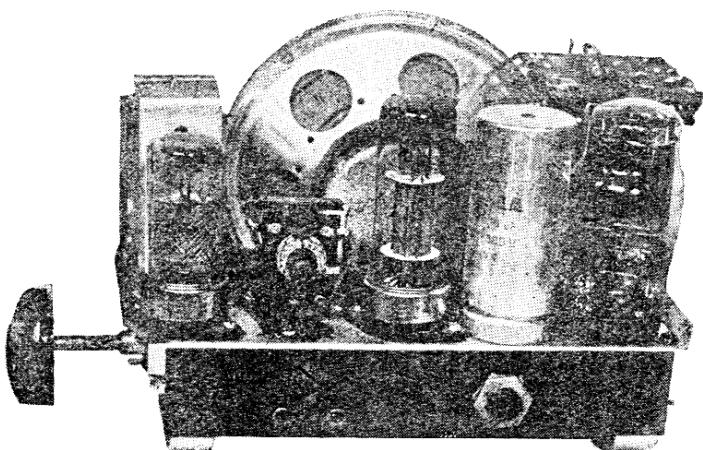

Obr. 5. Přístroj ze zadu.

Cívková souprava přijde, jak jsme již podotkli, vpravo po straně na úhelníček a připevnovací šrouby přepinače ji současně uzemní. Pod chassis přijde výstupní transformátor VT I-01 a ostatní kondenzátory a odpory. Aby nebyly jen ve vzduchu, doporučuje se použít aspoň pro některé připevnění na nosný můstek (perlinax, destička se spájecími očky). Nakonec, aby se montáži nepoškodily, dáme navrch chassis dvoujílý elektrolyt (otvor pro něj bude asi velký, byl určen elektronkové objimce — proto použijeme kovo vé podložky) a mezi obě klíčové objimky odlaďovací cívku Tesla s 2 vývody, k níž ovšem nesmíme zapomenout připojit paralelně dobrý a přesný kondenzátor (slídový či keramický s tolerancí $\pm 2\%$), 380—400 pF, chceme-li odlatit Prahu I. o vlnové délce 470,2 m. U jiných místních vysílaček to bude hodnota odlišná, podle vlnové délky rušící stanice.

Trochu mechanického citu vyžaduje provedení ladícího převodu. Na zkrácenou osu ladícího kondenzátoru nasadíme převodový kotouček ze Sonorety Ø 48 mm, Šnůrku nebo ocelové lanko proláhneme postranním otvorem v kotoučku a upevníme ve spirálovém napínacím pérku, ohnulem kolem osy kotoučku. Lanko pak otočíme asi $3 \times$ kolem převodové osičky, která vyčnívá ze skřínky vpravo vpředu, a to tak, aby se kondenzátor při otáčení vpravo zavíral. Dále přetáhneme lanko nalevo pod stupnicovým plechem na vzdálenější kladíčku a odlud přímo vpravo na druhou kladíčku a zpět na ladící kotouček, kde je ukončíme po proťahení postranním otvorem v dráze na napínací spirále. Lanko musí být dostatečně napnutu, aby se kondenzátor pohyboval bez vůle a kladíčky i všechny otočné součástky se musí otáčet volně (v případě potřeby naolejovat). Ukazatele zhotovíme ze silnějšího drátu, vhodně zahnutého a po zjištění souhlasu se stupnicí připevníme na vrchní část lanka za stupnicí procházejícího, takže je s ním unášen. Proložíme však lanko pohybem krouží, bude v některých místech ukazatel odstával. Tomu zabráníme nejjednodušeji zahnutím delšího drátu ukazovatele přes nosný plech stupnice (masku). Přesvědčíme se, zdali ukazatel ohřáhe střímně celou stupnicu a posloupuje-li doprava, když se kondenzátor zavírá a naopak. Než přístroj umístíme do skřínky, překontrolujeme, zda je vše správně zapojeno, připojeno a upevněno a zda jsme se nedopustili chyby, která by nás stála nové elektronky. Nesmíme zapomenout, že v síťovém přijimači máme vysoké napětí sítě, s nímž nejsou hráčky!

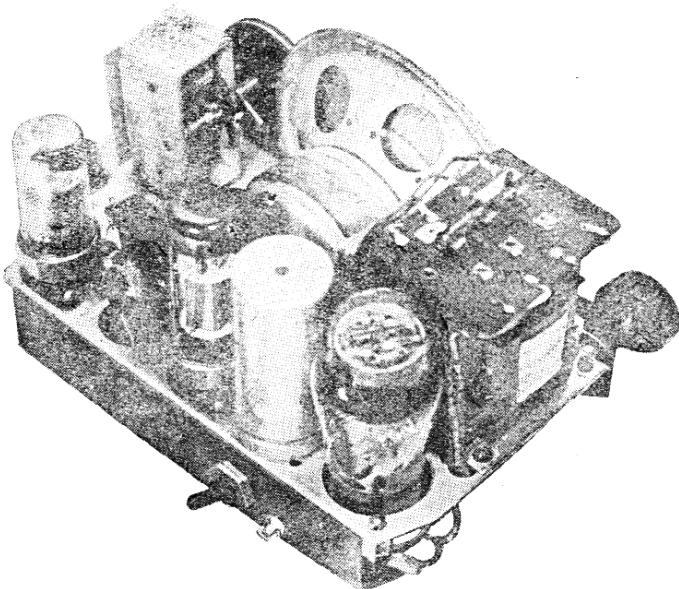

Obr. 6. Dipenton shora.

Uvedení do chodu a sladění.

2. 0.

Po dokončení montáže odstraníme z přijimače všechny odstřížky drátu a kapičky cínu, očistíme zbytky spájecí pasty nebo kalašuny a znova pečlivě překontrolujeme zapojení. Případné chyby ihned odstraníme. Více o tom je uvedeno v 5. svazku Popisů, »Sonoreta RV 12«. Proto se tím nebudeme znova zabývat, ale odkazujeme na uvedený návod.

Poté zasadíme správně elektronky a sifovou šňůru zapojíme do zásuvky, ale nejprve přes žárovku asi 15 W. Není-li někde v sifovém okruhu hrubá závada, rozsvítí se žárovka jen slaběji. Počkáme chvíli a když se situace nehorší, zapojíme šňůru přímo na sif. Po nažhavení elektronek uslyšíme slabý hukot reproduktoru. V dalším zase odkazujeme na 5. svazek Stavebních návodů, neboť ačkoli Sonoreta je trpasličí přijimač, je to vlastně »dvojkac« úplně obdobná Dipentonu. Máme-li měřicí přístroj, zkusíme, jaké je kde napětí. Na 1. (sběracím) elektrolytu to bude po nahráti elektronky asi 320 V, na 2. čili filtračním asi 260 V. Není to tak mnoho, aby elektronky byly přeflísány, protože koncová pentoda je vlastně zatížena jen napětím mezi vlastní katodou a anodou — a to je vlivem odporu pro předpětí a ohmického odporu vinutí výstupního transformátoru sová 240 V. Zkusíme také, zda anodový proud EBL 21 není příliš vysoký (což by ukazovalo na »propouštějící« vazební kondensátor C_1 nebo špatné vakuum elektronky), nejvýše 34–35 mA. Anodové napětí musí být také za odporem R_1 a menší samozřejmě též na kondensátoru C_2 .

Když jsme uvedli přístroj do správné činnosti, zbývá ještě »sladění«, zde správněji dosažení souhlasu se stupnicí. Záhadně postupujeme tak, že na každém vlnovém rozsahu nastavujeme souběh na konci stupnice jádrem cívek; na sv. to bude k večeru na př. podle Budapešti nebo Beromünsteru a samozřejmě máme na zřeteli také, aby »seděla« Praha I. Na počátku stupnice dolaďujeme trimry, na sv. na př. podle Prahy II (233 m), pamatujíce, že starší stupnice má uvedenu Prahu II o něco výše!

U krátkých vln postupujeme obdobně. Konec nastavíme asi na 51 m (na konci je moskevský vysílač, diktující večer pomalu zprávy pro zápis), začátek se snažíme doslat na 19 m, což nebude těžké, nemá-li cívka velikou vlastní kapacitu (reakční vinutí na manšelce). Horší už je to se seřízením zpětné vazby na tomto rozsahu. Ne nadarmo říkají zkušení, že je snazší postavit superhet, nežli zvládnout zpětnou vazbu, aby nasazovala po celé stupnici. Je-li někde příliš silná, takže se nedá »uhrhnout«, přidáváme mezi anodu EF 22 a kostru maličké kapacity C_7 , počínaje 10 pF, nebo ji nastavíme trimrem, zapojeným mezi tyto body. Horší je, nenasadí-li už vazba, což se stává na konci rozsahu, zvláště při malé kapacitě reakčního kondensátoru. Zde pomůže jen manipulace s reakčním vinutím (na př. přidání závitů, posunutí manšetky s vinutím po cívce a pod.), což ovšem není snadné, protože to vyžaduje vymontování cívkové soupravy. Ale trpělivost přenáší i hory — a tak se to nakonec jistě podaří. Někdy postačí zmenšit vazbu kv cívky s anténou tak, že do přívodu k antenní cívce zařadíme zkracovací kondensátor 100—50 pF, nebo provedeme vazbu ladící cívky s anténou vůbec kapacitně (místo antennního vinutí) a to kondensátorem 5—10 pF. Mřížková cívka je tím méně tlumena a reakce snáze nasazuje — ovšem někdy je to poněkud na úkor výkonu.

U dlouhých vln je věc jednoduchá. Nemáme-li na stupnici vůbec dlouhovlnný rozsah, nastavíme cívku tak, aby u konce byla rumunská stanice Brašov, blíže počátku pak Československo — dlouhá vlna. Máme-li dlouhovlnnou stupnici, postupujeme podle rozložení stanic na ní stejně, jak bylo uvedeno prve. Stanice Brašov není u nás příliš silná, přece je však v zimě a k večeru na slušnou anténu dobře slyšitelná i na dvouelektronkový přijimač.

Když konečně přístroj správně pracuje a všechny závady jsou odstraněny, můžeme přistoupit k uzavření chassis do skřínky. Otvory pro osy lad. a reakč. kond., jakož i pro přepinač, síťový vypínač, antenní zdírku a síťovou šňůru označíme na bakelitových výliscích způsobem, který je podrobně popsán ve svazku Sonoreta. Novější skřínky mají všechny otvory už vylisované, takže vrtání odpadne. Pak nasadíme přední stěnu a dbáme, aby osičky ladícího a reakčního kondensátoru nedíely o stěny olvorů a aby stupnice správně seděla v okénku. Poté nasadíme i zadní stěnu a obě spojíme příslušnými šroubkami na bocích k sobě. Tím je montáž přijimače ukončena.

Chceme-li chassis do skřínky připevnit, učiníme to nejlépe šrouby zespodu, zapuštěnými do dna skřínky, zašroubovanými do vyzlužovacích pásků pod chasis. **Aby ani při dotyku s témito šrouby — které jsou, jako celé chassis, pod síťovým napětím — nedošlo k elektrickému úderu nebo dokonce k úrazu,** použijeme šroubů se zapuštěnou hlavou a jejich povrch ještě nakonec zalijeme izolační hmoulou (lakem, pečetním voskem, asfalem) nebo je přelepíme vhodně velikými kousky leukoplastu, který nebakelitu výborně drží, dá se však v případě potřeby snadno odstranit. To platí též pro superhet, popsaný v 7. svazku Stavebních návodů pod názvem Super I-01, který používá stejného provedení chassis a skřínky B 7 jako Dipenton.

2. 1. Výkon a obsluha.

Obsluhuje je obdobná jako u universál. síťového přijimače z třetího sv. našich Popisů. Žádný přístroj síťový nehráje ihned po zapnutí, ale až po $\frac{3}{2}$ —1 min., které požadují katody nepřímo žhavených elektronek k rozžhavení. Ladí se pravým knoflíčkem, levý řídí zpětnou vazbu. Vlnové rozsahy zařazuje přepinač vpravo. Krátké vlny vyžadují opatrného ladění a dobrou činnost převodového mechanismu bez »mrívání« chodu. Rovněž zpětnou vazbu nutno na tomto pásmu řídit opatrně.

Někdy nás ruší blízký nebo příliš silný vysílač. V tom případě nastavíme opatrně jádro odladovací cívky na vrchu chassis; musíme ovšem také zvolit k ní příslušný kondensátor, jak jsme se dříve zmínili.

Reprodukce Dipentonu je silná a čistá. Kromě místních stanic zachytíme — zvláště večer — celou řadu zahraničních vysílačů a to i na náhražkovou antenu; zvláště lze doporučit autorovu »svinovací antenu«, rovněž popsanou v 5. svazku Stavebních návodů.

Věříme, že s výkonem Dipentonu budete spokojeni a až vás omrzí, můžete si jej s použitím většiny dosavadních součástek přestavět na selektivnější, moderní trielektronkový superhet. Mnoho zdaru vaši práci!

Seznam součástek
k postavení dvouelektronkového přijimače DIPENTON.

- 1 bakelitová skřínka B 7
- 1 chassis s kladičkami a maskou
- 1 převod, kotouček Sonoreta
- 1 výstupní transformátor 7000/5Ω
- 2 kličkové objímky
- 1 objímka T (oklálová)
- 1 ladící kondensátor 500 pF, vzduchový
- 1 reakční kondensátor 500 pF, s dielektr.
- 3 perfanax. desíčky se spájecími plášty
- 1 cívková souprava
- 1 přístroj, šňůra
- 3 knoflíčky B 7
- 1 síťový vypínač (dvoupólový)
- 1 dynamik Ø 12 ± 13 cm
- 1 stupnice B 7
- 1 m převod, struny
- 1 síf. transformátor podle popisu
- 4 m spoj, drátu, šroubky a mafičky
- 3 elektronky: EF 22, EBL 21, AZ 11

Kondensátory:

- 100 pF slídový nebo keramický
- 200 — 500 pF (viz popis)
- 1000 pF/1500 V
- 2000 pF/1500 V
- 6400 pF/1500—3000 V
- elektrolyt 2×16—32 μF/275 V
- elektrolyt 25 μF/10—35 V
- 10.000 pF/1500 V
- 1 svítek 0,1 μF/500 V
- 1 svítek 0,5 μF/500 V

Odpory:

- 100Ω/0,5 W
- 200 Ω/0,5÷1 W
- 2×10kΩ/0,5 W
- 50—100Ω/1 W
- 200 kΩ/0,5 W
- 800 kΩ/0,5 W
- 1,5 MΩ/0,25 W
- 4 kΩ drát. 2—4 W

Důležité upozornění.

Některé přístroje, popsané ve Stavebních návodech (Super I-01, NF 2, Dipenton, Triodyn, Sonoreta, Mír, Duodyn), jsou svojí konstrukcí spojeny s elektr. sítí. Proto nutno při jejich stavbě, zkoušení a provozu dbát bezpečnostních předpisů ESČ-ČSN, jak je také v popisech zdůrazněno.

Antenní (příp. zemní) zdírka musí být **vždy** od přístroje oddělena bezpečnostním kondensátorem hodnoty nejvýše 5 500 pF, zkoušeným aspoň na 1 500 V (ČSN-ESČ 79-1947) k zabránění úrazu, někdy i smrtelného, při styku s anténou nebo její náhražkou.

Síťová šnúra musí být v přístroji rádně upevněna, aby nebyla namáhána tahem a nemohla se vytrhnout. Zajištění pouhým uzlem nestačí! Rovněž konce vodičů musí být zajištěny tak, aby se nemohla z nich stáhnout isolace a aby se znemožnilo kroucení, nebo dokonce třepení drátků vodiče. (Předpisy ESČ 1950, § 10503 a 10506).

Jiné vývody z takových přístrojů, na př. pro druhý reproduktor nebo gramofonní připojku, nejsou povoleny, nemůže-li se dodržet předpis, že při styku s nimi nesmí okruhem a tím i tělem dotýkající se osoby, projít proti zemi proud silnější než 0.5 mA (ČSN-ESČ 1947 odst. 2.02).

I při zkoušení přístroje nutno zachovat krajní opatrnost a provádět je pouze v místnosti suché, s isolační, aspoň dřevěnou podlahou. V provozu nesmí být chassis ponecháno bez isolačního krytu (skřínky). Na hotovém přijímači nesmí být žádná dosažitelná součástka (šrouby, kovové osičky a pod.) pod napětím sítě. Nedbání těchto předpisů může mít za následek těžký úraz, nebo dokonce smrt, jak se bohužel z neopatrnosti už stalo. A lidský život i zdraví je pro jednotlivce i celý národ statkem nejen nejším, jímž nesmíme hazardovat!

O B S A H :

Úvodem	3
1. 0. DIPENTON, popis	4
1. 1. Schematické zapojení	5
Schema a hodnoty zapojení	7
1. 2. Cívková souprava	9
1. 3. Postup montáže	11
2. 0. Uvedení do chodu	12
2. 1. Výkon a obsluha	14
Zapojování cívek (schema)	11
Seznam součástí	15

Stavební návody, propagační a učební pomůcky

3 DUODYN — dvouelektronkový universální přijimač sifový

Napájení ze sítě. Vícemřížkové elektronky.

5 SONORETA RV 12

Trpasličí rozhlas, přijimač pro krátké a střední vlny s 2 elektronkami RV 12 P 2000.

6 SONORETA 21

Trpasličí rozhlasový přijimač pro krátké a střední vlny s 1 elektronkou ECH 21 nebo UCH 21.

7 SUPER I - 01

Malý standardní 3 + 1elektronkový superhet. Základy činnosti superhetů.

9 NF 2

Zelektronkový universální přijimač.

10 NÁHRADNÍ ELEKTRONKY

Porovnávací tabulky různých výrobků. Náhrada starých druhů s údaji změn v zařízení a hodnotách.

11 SUPER 254 E

Malý standardní 3+2elektronkový superhet (s magickým okem).

12 OSCILÁTOR

Signální generátor pro sladování přijimačů a vysokofrekvenční měření. Rozsah 20 až 2000 m. Modulace nf. kmitočtem.

13 ALFA

Výkonný 3+2elektronkový superhet (s magickým okem).

14 DIPENTON

2+1elektronkový přijimač se sifovým transformátorem a 3 vlnovými rozsahy.

15 MÍR

Malý 4+1elektronkový superhet s miniaturními elektronkami a 3 vlnovými rozsahy.

16 MINIATURNÍ ELEKTRONKY

obrazovky, stabilisátory, urdoxy, variátory, fotonky.

17 MINIBAT

4elektronkový superhet pro provoz z vestavěných baterií.

18 TRIODYN

3+1elektronkový jednoobvodový přijimač sifový s miniaturními elektronkami a vf. stupněm.

19 EXPOMAT - elektronický časový spinač

Přístroj pro automatické exponování světlem při fotografickém zvětšování a kopirování.

20 GERMANIOVÉ DIODY

v teorii a praxi

21 ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR EV 101

Objednávky brožur vyřizujeme pouze na dohledku.

Cena za 1 sešit Kčs 2,—

V zásobovacím pořídku státního obchodu vydává

PRAŽSKÝ OBCHOD POTŘEBAMI PRO DOMÁCNOST

národní podnik — odštěpný závod č. 51

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25

Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76.

ŽÁROVKY

Žárovky pro všeobecné osvětlovací účely kapkovitého tvaru s paticí E 27

čirá baňka:	Kčs
15 W 120 V neb 240 V	3,20
25 W 120 V neb 240 V	3,20
40 W 120 V neb 240 V	3,70
60 W 120 V neb 240 V	4,60
100 W 120 V neb 240 V	6,20
200 W 120 V neb 240 V	14,10

opálová baňka:

40 W 120 V neb 240 V	5,—
60 W 120 V neb 240 V	6,20
75 W 120 V neb 240 V	8,40
100 W 120 V neb 240 V	8,40
150 W 120 V neb 240 V	16,60
200 W 120 V neb 240 V	16,60

modrá baňka denního světla:

40 W 120 V neb 240 V	5,—
60 W 120 V neb 240 V	6,20
75 W 120 V neb 240 V	8,40
100 W 120 V neb 240 V	8,40
150 W 120 V neb 240 V	16,60
200 W 120 V neb 240 V	16,60

Žárovky illuminační — malého kapkovitého tvaru s paticí E 14 neb E 27

čirá neb matovaná baňka:

15 W 120 V neb 240 V	4,20
25 W 120 V neb 240 V	4,20
40 W 120 V neb 240 V	5,—

Žárovky svíčkové s paticí E 14

čirá neb matovaná baňka:

15 W 120 V neb 220 V	5,60
25 W 120 V neb 220 V	5,60
40 W 120 V neb 220 V	6,60

Žárovky trubkové s paticí E 14

čirá baňka:

15 W 120 V neb 240 V 25x 80 mm	7,40
25 W 120 V neb 240 V 25x 80 mm	7,40
15 W 120 V neb 240 V 20x110 mm	8,60
25 W 120 V neb 240 V 20x110 mm	8,60

5 W 12 V	2,70
10 W 60 V	4,60
5 W 24 V sufit	2,70

žárovky parfumové malého hruškovitého tvaru s paticí E 14

čirá baňka:	Kčs
15 W neb 25 W 120 V neb 240 V	6,—

Doutnavky s paticí E 14

220 V 16x52 mm	13,—
----------------	------

žárovky trpasličí pro kapesní svítidly kulovitý tvar s paticí E 10/13

čirá baňka:	
2,2 V 0,2 A Ø 11 mm	1,60
2,5 V 0,2 A Ø 11 mm	1,60
2,5 V 0,3 A Ø 11 mm	1,60
3,5 V 0,2 A Ø 11 mm	1,60
3,8 V 0,3 A Ø 11 mm	1,60

žárovky trpasličí pro osvětlování stupnic radiopřijimačů, s paticí E 10/13

čirá baňka:	
4 V 0,5 A Ø 10,5 mm 30 trubky	2,—
6,3 V 0,3 A Ø 10,5 mm 30 trubky	2,—
7 V 0,3 A Ø 11 mm 23 koule	2,—
12 V 0,1 A Ø 11 mm 23 koule	1,80

Zářivkové trubice

v barvě bílé

20 W délka 590 mm	24,—
25 W délka 960 mm	29,—
40 W délka 1199,5 mm	34,—

Zářivkové zapalovače - startery

pro zářivky 20, 25 a 40 W	15,80
---------------------------	-------

Transformátory pro zářivková svítidla

ATP převodní transformátor 125 W 120/220 V	60,—
---	------

změna cen vyhrazena

Zásilkový prodej na dobírkou