

# TRICODYN



3+1 elektronkový přijímač  
sítový s miniaturními  
elektronkami a vf. stupněm

DOMÁCÍ POTŘEBY - PRAHA  
specializovaná prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží  
PRAHA 1., VÁCLAVSKÉ NÁM. 25

SLÁVA NEČÁSEK

# TRIODYN

**3+1 elektronkový jednoobvodový přijímač sifrový  
s miniaturními elektronkami a vf stupněm**

## STAVEBNÍ NÁVOD

Propagační učební pomůcka a modelová předloha

Svazek 18

Ve Vydavatelství obchodu vydává

**DOMÁCÍ POTŘEBY - PRAHA**

specializovaná prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

**PRAHA 1., VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25**

Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76

## 1.0. ÚVODĚM

Již ve 3. svazku Stavebních návodů a popisů jsme vysvětlovali konstrukci a činnost elektronek, napájených ze sítě. Dnešní druhy jsou většinou neprímo žhavené a v zásadě jsou bud' řazeny seriově (za sebou), kdy je směrodatný stejný žhavicí proud — to jsou elektronky seriové nebo též universální — nebo paralelně, při čemž musí mít naopak stejné žhavicí napětí. Těchto druhů se používá častěji a protože napětí je nízké, transformujeme je směrem dolů. To již určuje jejich použití jedině při proudu střídavém (neboť stejnosměrný proud transformovat nelze), nebo při provozu z akumulátora, jako je tomu u přijimačů v autech. Jen anodové napětí a případné napětí mřížkové musí být i zde stejně nosměrné. Z původních universálních pro všechny stupně používaných triod byly během doby vyvinuty elektronky silně specialisované, jako pentody vysokofrekvenční a koncové, diody k demodulaci, oktody a heptody jako směšovací stupně u superhetů, usměrňovačky a jiné typy, jichž jsme také v předchozích návodech používali.

Protože zákazníci požadovali stále menší a úspornější přístroje, byly pro ně konstruovány také menší součásti a proto i elektronky. Nejmenší druhy tuzemské výroby jsou elektronky *miniaturní*, bateriové i síťové, asi 50 mm dlouhé a 19 mm v průměru, opatřené 7 volnými kolíčky bez zvláštní patice (heptal).

V dosud vydaných Stavebních návodech byly již popsány dva druhy přijimačů s těmito elektronkami a to 4 + 1 elektronkový síťový superhet Mír a podobný bateriový přístroj Minibat. Je však možno zpracovávat zachycenou vlnu též přímo, aniž bychom ji měnili na pomocný čili mezifrekvenční kmitočet. Přístroj je sice méně výkonný, ale značně jednodušší než superhet. Také těchto přijimačů bylo ve sbírce Stavební návody a popisy uvedeno již několik: *Jednoelektronkový bateriový Monodyn, síťové Duodyn, Sonoreta, Dipenton aj.*, a patří mezi ně i nejprostší přijimač — krystalka. Všude tam se zachycená rozhlasová vlna využívá přímo, nebo po detekci zesiluje její nízkofrekvenční složku.

Je však možno zesilovat přijatou vlnu ještě před detekcí, tudíž vysokofrekvenčně. Tím se zvýší citlivost přijimače, protože pak zachytíme i vlny, které byly pro detekci příliš slabé. Kromě toho odpadá útlum aspoň jednoho ladícího okruhu (detekčního) vlivem připojení antény. Tím stoupne selektivita, schopnost přijimače rozlišit vlny ležící blízko sebe. Nadto lépe a vydatněji nasazuje zpětná vazba.

Normálně má přijimač s vysokofrekvenčním zesílením 2 laděné okruhy: *antennní a detekční*. Proto takovým přístrojům říkáme dvouokruhové. Aby ladění kondensátorů v obou okruzích bylo snazší, spojujeme je v jeden společně ovládaný dvojitý kondensátor duální, zkráceně duál. V této formě je však přímo zasílající přijimač již překonán superhetem a náleží minulosti.

Jiné to je, nahradíme-li jeden ladící okruh odporem nebo výfukovou a ponecháme jen jeden laděný okruh před detekčním stupněm. Vysokofrekvenční zesílení zde tedy zůstává. Tím dostaneme t. zv. neladěný čili aperiodický výfukový okruh. Zesílení je sice menší, zato konstrukce celého přístroje se podstatně zjednoduší. Některé přednosti oproti přístroji, počínajícímu detekční elektronkou — odstranění vlivu antény na ladění, lepší nasazování zpětné vazby, vyšší selektivita a poněkud větší citlivost pro slabší vysílače — zůstanou zachovány. Přitom ale odpadl jeden z obou ladících okruhů, takže vystačíme s jednoduchou cívkovou soupravou jako pro „dvojku“ a nepotřebujeme dražší duální kondensátor.

Na aperiodický výfukový stupeň použijeme miniaturní síťové pentody-selektody, na detekčním stupni podobné pentody v úloze mřížkového detektoru. S miniaturní koncovou pentodou značné strmosti a výkonu dostaneme tak vlastně 3+1 elektronkový přístroj, který citlivostí, selektivitou a výkonom leží mezi »obyčejnou dvojkou« a superhetem. Tohoto provedení je TRIODYN.

## 1. Technický popis.

TRIODYN je 3+1 elektronkový jednookruhový přijimač s přímým zesílením, napájený ze střídavé sítě 120 V nebo 220 V/50 c/s a aperiodickým vf předřazeným stupněm. Používá se v něm nepřímo žhavených miniaturních elektronek Tesla serie 6.

### Vlnové rozsahy:

(při použití soupravy Tesla PN 050 00):

krátké 18—51 m = 16,7—5,8 MHz  
střední 187—572 m = 1610—525 kHz  
dlouhé 1000—2000 m = 300—150 kHz

### Elektronky:

6 F 31 vf aperiodický stupeň  
6 F 31 detektor se zpětnou vazbou  
6 L 31 koncový stupeň  
6 Z 31 usměrňovač síťového napětí

### Ladící okruhy:

1 laděný, 1 aperiodický + odlaďovač

### Nízkofrekvenční charakteristika:

80—6000 c/s  $\pm$  3 dB

### Nf výkon:

Asi 2,2 W (skreslení 10%)

### Příkon ze sítě:

32 W při 220 V

### Bručení:

cca 0,15 mW

### Rozměry skřínky:

Max. délka včetně postranních knoflíčků  
245 mm, šířka (s knoflíky) 165 mm, výška  
150 mm.

## 0. TRIODYN - STAVEBNÍ NÁVOD

Triodyn je vestavěn do vzhledné a účelné skřínky B7 s příslušným chassis. Poněvadž je ovládán 4 řídicími prvky — převodový kotoúček stupnice, potenciometr pro řízení sily, zpětnovazební kondensátor a přepinač vlnových rozsahů — rozdělme příslušné knoflíky, takto: Na přední straně vlevo je potenciometr pro řízení sily a selektivity, vpravo převod ladícího kondensátoru; po straně vyčnívá vpravo přepinač cívkové soupravy, vlevo kondensátor zpětné vazby.

Přívodní šňůra vychází z přístroje vzadu vlevo, antenní a uzemňovací zdířky jsou vzadu vpravo na pertinaxové destičce. To jsou hlavní znaky viditelné na povrchu. Podstatnější jsou rozdíly v zapojení, které si proto blíže pojďme.

Jako vysokofrekvenční i detekční elektronky je použito miniaturní vf pentody 6 F 31, koncový stupeň je osazen elektronkou 6 L 31. Napájecí napětí usměrňuje nepřímo žhavená miniaturní usměrňovačka 6 Z 31. Všechny tyto elektronky mají 7količkovou patici a speciální objímkou, u některých druhů doplněnou

případně kovovým krytem, který jednak stíní elektronku proti vnějším elektrickým a magnetickým vlivům, jednak zabraňuje jejich uvolnění. Stínění používáme u elektronek vysokofrekvenčních — pokud je to ovšem účelné — kdežto koncovou a usměrňovací, které se značně zahřívají, necháváme raději volné. Při koupì pozor — jsou totiž v prodeji 2 druhy stíněných objímk pro miniaturní elektronky, ale jeden z nich má kryt nižší, protože je určen pro zvláště malý druh televizních miniaturek a proto na běžné, na př. v Triodynu použité elektronky se nehodí! Vystačíme však dobyte se všemi objímkami bez krytů.

K řízení síly a do jisté míry i selektivity slouží potenciometr  $P$ , zapojený jako proměnný odpor v kathodě vysokofrekvenční pentody 6F31. Zvětšováním jeho hodnoty zvyšuje se předpětí této elektronky, čímž se zmenšuje zesílení. Potenciometr by měl mít hodnotu asi  $10\text{ k}\Omega$ . Bohužel v menším provedení, sdruženém s vypínačem — který právě potřebujeme — se tak malá hodnota nevyrábí. Proto se spokojíme buď se síťovým vypínačem odděleným (umístěným třeba na zadní destičce), nebo použijeme elegantnějšího řešení: Příliš velikou hodnotu potenciometru s vypínačem (běžně  $50\text{ k}\Omega$ ) zmenšíme paralelním připojením odporu  $R_4 = 5 \div 10\text{ k}\Omega$ , jak bude ještě vysvětleno.

## 2.1. Popis a schema přístroje.

Z dosavadního je jasné, že Triodyn používá miniaturních elektronek řady 6, tedy o žhavicím napětí 6,3 V. Proto je žhavíme paralelně a to ze síťového transformátoru. Použili jsme typu ST 1-01. Obsahuje kromě vývodů pro běžná síťová napětí 120 V a 220 V přepínaných trubičkovou pojistikou, vinutí pro žhavení elektronek 6,3 voltové řady, 4 V pro žhavení usměrňovačky a 250 V anodového napětí, které — a na to dobrý pozor! — jsou spojeny s vinutím síťovým (je to tedy autotransformátor). Proto z hlediska bezpečnosti nutno Triodyn povozovat za »universál«, jehož chassis je pod síťovým napětím a proto žádná jeho vodivá součást (osy, šrouby, červíky knoflíků) nesmí být přístupná dotykem. Proto jsou knoflíky na osy jen naraženy, nebo jejich upevňovací červíky musí být zasušeny tak hluboko, aby prsty s nimi nemohly vejít ve styk. Antenní a zemní zdírka musí být oddělena bezpečnostními kondensátory kapacity nejvýše 5000 pF na 1500 V.

Žhavicí napětí 4 V byly určeny pro elektronku AZ 11. Miniaturní usměrňovačka 6Z31 má žhavicí napětí 6,3 V, má však také výbornou isolaci mezi vláknenem a kathodou, která připojuje rozdíl napětí až 450 V, takže ji smíme žhavit z vinutí elektronek přijímacích. Vývody 4 V zůstanou pak ovšem nepoužity. Nejjednodušší řešení usměrňovačky má ještě tu výhodu, že anodové napětí se vytváří pozvolna a současně s nažhavováním ostatních elektronek, takže nedosáhne takové výše, jako u přístrojů s usměrňovačkou přímo žhavenou, kdy »naprázdnou« — totiž nežli se přijímací elektronky nažhaví — dostaneme až o 50% více. To zde umožní použití filtračních elektrolytů na nižší napětí, nebo zmenší elektické namáhání druhů vysokonapěťových.

Vezmeme nyní schema na str. 8 a 9 od začátku, t. j. od antenního vstupu. Vf signál vede ze zdírky A přes oddělovací kondensátor  $C_1 = 1000\text{ pF}$  s důkladnou isolací (aspórn 1000 V) na odladovač místního vysílače  $L_0C_0$ . Ten je skoro vždy nutný u přijímačů s přímým zesílením, nemá-li místní program prorážet po většině stupnice. Aby byl odladovač něco platný, musí být opravdu naladěn na rušivou stanici. Použijeme-li na př. odladovační cívky Tesla se 4 vývody, musíme k ní připojit dobrý slídový nebo keramický kondensátor o kapacitě 380 až 400 pF mezi vhodné vývody. Doladění děje se pak železovým jádrem cívky. Kondensátor  $C_3 = 150$  až  $200\text{ pF}$  je »zkracovací«. Zde má však ještě jinou úlohu — zmenšuje těsnost vazby, zvláště pro delší vlny a tedy nízké kmitočty. Bez něho by se z reproduktoru přijímače ozývalo po připojení antény síťové bručení, zahycené antenou. Ježto kondensátor má tím větší odpor pro střídavý proud, čím

nižší je kmitočet, neprojde proud indukovaný ze sítě na mřížku, zatím co pro poměrně vysoký kmitočet rozhlasových vln není překážkou.

V řídící mřížce vysokofrekvenční pentody není obvyklý laděný okruh, nýbrž jen odpor  $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$ . To je zmíněný aperiodický vstupní okruh. Menší hodnota odporu  $R_1$  ( $5 - 10 \text{ k}\Omega$ ) se volí v případě, že by ještě rušilo bručení indukované anteny. Malá kapacita kondenzátoru  $C_3$  a malá hodnota odporu  $R_1$  tento zjev omezují — nesmíme však v jejich zmenšování jít zase příliš daleko, neboť pak by zeslabení postihlo i delší rozhlasové vlny.

Zemní zdírka je od chassis oddělena podobně jako antenní kapacitou  $C_2 = 2000 \text{ pF}/1000 - 1500 \text{ V}$ , ačkoliv uzemnění se dnes málo používá.

Zvláštní pozornost zasluhuje řízení síly a selektivity. Provádí se — jak již bylo řečeno — změnou předpětí v pentodi pomocí proměnného odporu v kathodě. Je to vlastně běžný potenciometr  $P$ , sdružený se síťovým vypinačem. Potřebná hodnota je asi  $10 \text{ k}\Omega$ . Z běžně prodávaného druhu  $50 \text{ k}\Omega$  získáme tuto výslednou hodnotu paralelním přiřazením odporu  $R_4 = \text{asi } 10 \text{ k}\Omega$ , zapojeným mezi jeho počátek a běžec. Tím se nejen změní ohmická hodnota, ale změní se i průběh odporu, takže jej s otáčením přibývá mnohem pomaleji, což má příznivý vliv na průběh regulace síly.

Ale i při nejvyšší síle vyžaduje elektronka  $6 F 31$  malé záporné předpětí —  $1,5 \text{ V}$ , což znamená, že bychom nikdy nesměli potenciometr »uzavřít« docela na nulu. Bylo by však velmi obtížné a nepohodlné hledat správnou polohu běžce pro tento účel, nehledě na to, že potřebný odpor je docela malý a těžko by se nastavená hodnota stabilně udržela. Proto zařadíme do kathody v serii s potenciometrem ještě odpor  $R_3 = 80 - 100 \Omega$ , který vytváří toto základní předpětí i když potenciometr je docela uzavřen. Pro zamezení vzniku negativní zpětné vazby, která by zmenšovala zesílení, jsou odpor i potenciometr  $P$  přemostěny kondensátorem  $C_5 = 50 \text{ nF}$  na chassis.

Stinici mřížka  $g_2$  vysokofrekvenční pentody je napájena z usměrňovací části stejnosměrným napětím asi  $+ 100 \text{ V}$  přes odpory  $R_2 = 35 \text{ k}\Omega$ , přemostěný proti kostře kondensátorem  $C_4 = 20 \text{ nF}$ . Mřížka  $g_3$ , vyvedená samostatně na patici, se spojí přímo s kathodou.

V anodovém okruhu pentody je vazební vinutí cívek laděného obvodu, které u dvouelektronkového přijímače bývá spojeno s antenou. V tomto případě však musí napájet anodu elektronky kladným napětím. Proto musí být odděleno od kostry a spojeno na  $+$  pól síťové části. Volíme-li hotovou cívkovou soupravu, použijeme výkonného typu Tesla PN 050 00, který má krátké, střední a dlouhé vlny. Není ovšem důvod, proč by amatér nemohl sestavit soupravu ze samostatně prodávaných cívek (na př. krátké  $\pm$  střední a zvláštní cívka dlouhovlná), nebo si je zhotovit sám.

Detekci provádí druhá pentoda  $6 F 31$ , zapojená jako mřížkový detektor se zpětnou vazbou. Ani tato elektronka nemusí být ve stinicím krytu, třebaže jsme jej v modelu použili. Mřížkový kondenzátor  $C_6 = 100 \text{ pF}$  má být jakostní. Svodový odpor  $R_5 = 1,5 \text{ M}\Omega$ . Mřížková vinutí cívek jsou laděna malým vzduchovým kondenzátorem  $C_L = 500 \text{ pF}$  na př. Tesla PN 705 10. Na jeho ose, podle potřeby vhodně zkrácené, je nasazen převodový kotouček o  $\varnothing 45 \text{ mm}$  (stupnicový kotouček ze Sonorety), který na pohonné lanku nese současně ukazatel stupnice. Ten zhotovíme z kousku drátu se světlou igelitovou izolací, nebo holo drát natřeme bílou barvou, aby se dobře odrázel od tmavé masky za sklem stupnice.

Zpětná vazba je obvyklá, pomocí kondenzátoru s pevným dielektrikem  $C_R = 500 \text{ pF}$  ovládaná. Anoda pentody je napájena přes odpor  $R_6 = 10 \text{ k}\Omega$ , který zabraňuje vstupnímu pronikat do koncového stupně; vlastní anodový odpor  $R_7 = 150 \text{ k}\Omega$ . Filtrační okruh  $R_8 = 50 \text{ k}\Omega$  a  $C_{10} = 0,25 \mu\text{F}$  má vyloučit zbylé vlnění napájecího proudu, které by po zesílení koncovou elektronkou působilo hukot v reproduktoru.

Kondensátor  $C_8 = 200 \text{ pF}$  odvádí zbytek výkonu k mimočtu z anodového obvodu detekční elektronky na kostru. U anody naznačený kondensátor  $C_7$  má malou hodnotu a poněvadž ji nastavujeme podle potřeby, použijeme na př. trimru  $30 \text{ pF}$ . Někdy nebude možná vůbec nutný a proto s jeho připojením počkáme až na »sladování« přístroje, aby zpětná vazba všude pokud možno stejnémerně nasazovala. Stínící mřížka  $g_2$  je napájena přes odpor  $R_{12} = 1,2 \text{ M}\Omega$ , blokovaný kapacitou  $C_{16} = 0,1 \mu\text{F}$ .

$C_9 = 10 \text{ nF}$  je vazební kondensátor a velmi záleží na jeho dobré izolaci, aby jím neprocházel kladné anodové napětí s odporu  $R_7$ . Zkušenosť ukazuje, že isolační odpor má být řádu  $1000 \text{ M}\Omega$ ! Proto volíme druh na  $1500 \text{ V}$ , poněvadž je tím dána větší záruka, že silnější isolace, vynucená tímto provozním napětím, bude mít také vysoký odpor.

Na mřížce koncové pentody přechází nízkofrekvenční signál přes odpor  $R_{10} = 10 \text{ k}\Omega$ , který účinně tlumí sklon této elektronky k rozkmitání. Předpětí hodnoty asi  $-12 \text{ V}$  získáme na kathodovém odporu koncové pentody  $R_{11} = 280 \Omega$ , který je poněkud vyšší, nežli najdeme v katalogu. Pro poměrně malý reproduktor a prostorový obsah skříňky bychom plného výkonu stejně nevyužili, ale snížením příkonu koncové elektronky změníme využívané teplo. Paralelně k odporu je připojen elektrolyt  $C_{11} = 25 \mu\text{F}/15 - 25 \text{ V}$ , kladným vývodem na kathodu. Mřížkový odpor  $R_9 = 800 \text{ k}\Omega$ .


Výstupní transformátor je malého tvaru, označený  $VT I-01$ . Udaná hodnota primární impedance  $5700 \Omega$  se právě hodí pro elektronku  $6 L 31$ . Sekundární vinutí má pro běžné reproduktory o  $\emptyset 10-12 \text{ cm}$  asi  $5 \Omega$ . Při tom je dobré poznamenat, že volíme reproduktor co největší, pokud se do skříňky vejde ( $12-13 \text{ cm}$ ). Kondensátor  $C_{12}$  na primáru  $VT$  má podle okolnosti a posluchačova vkuva kapacitu  $5-8 \text{ nF}$ , která působí i jako pevná tónová clona a odřezává nepřijemné vysoké tóny.

Síťová část obsahuje autotransformátor  $ST I-01$ . Jeho anodové a současně síťové vinutí je doplněno na hodnotu  $250 \text{ V}$ . Protože je pod síťovým napětím, nutno zacházení opatrně při manipulaci se zapojeným přístrojem, aby se zabránilo úrazu. O připojení antény a uzemní přes isolační kondensátory jsme již mluvili, Knoflísky k obsluze nesmí mít vyčnívající červíky, pročež používáme obyčejně druhu nasunovacího. Také pokud je kostra připevněna k bakelitové skřínce šrouby, musí být zakryty na ochranu před stykem s holou rukou. Kromě vinutí,  $6,3 \text{ V}/1,5 \text{ A}$  pro žhavení elektronek má ještě druhé vinutí  $4 \text{ V}/1 \text{ A}$  pro usměrňovačku. Tohoto vinutí — jak jsme již dříve předeslali — v přístroji ne-použijeme.


Elektronika  $6 Z 31$  je dvojcestná, ale v našem případě spojíme obě anody dohromady. Anodové napětí dostávají přes ochranný odpor  $R_{14} = 100 \Omega/1 \text{ W}$ . Proti bručení, které se objevuje při utažení zpětné vazby a při poslechu místních stanic, je usměrňovací elektronka přemostěna kondensátorem  $C_{15} = 5 \text{ nF}/1500 \text{ V}$ . V některých případech se objevuje zmíněné vrčení i přes tu to ochranu. Pak obyčejně pomáhá přemostění síťového přívodu za vypínačem u primáru transformátoru kapacitou  $C_{17} = 10-20 \text{ nF}/1500 \text{ V}$  (na schématu čárkováno).

Sběrací i filtrační elektrolyty  $C_{13}$  a  $C_{14}$  postačí o kapacitě  $16 \mu\text{F}$  nebo s výhodou použijeme místo obou jednoho dvojitého. Filtrační odpor  $R_{13}$  volíme tak, aby napětí na druhém elektrolytu ( $C_{14}$ ) bylo asi  $210 \text{ V}$  až  $220 \text{ V}$ . V modelu této podmínce vyhovoval odpor  $R_{13} = 2 \text{ k}\Omega$  pro zatížení  $4 \text{ W}$ . Nezapomeňme spojit jeden vývod žhavicího vinutí  $6,3 \text{ V}$  s kostrou! Ušetříme si tím zdlouhavé hledání pramenu nepřijemného vrčení.

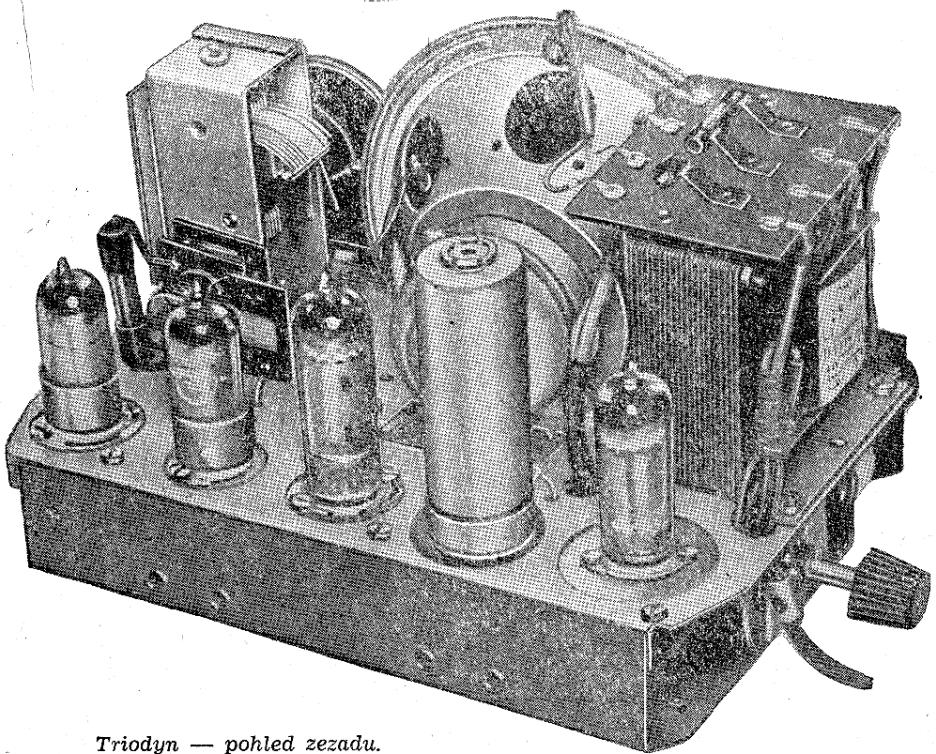
Přepínání síťového transformátoru podle místního napětí na  $120 \text{ V}$  nebo  $220 \text{ V}$  se děje jednoduše — přesunutím trubičkové pojistky na jeho svorkovnici. Správně máme volit při síti  $120 \text{ V}$  pojistku na  $300-400 \text{ mA}$ , pro  $220 \text{ V}$  však jen  $150-200 \text{ mA}$ .



Triodyn — pohled zezadu.

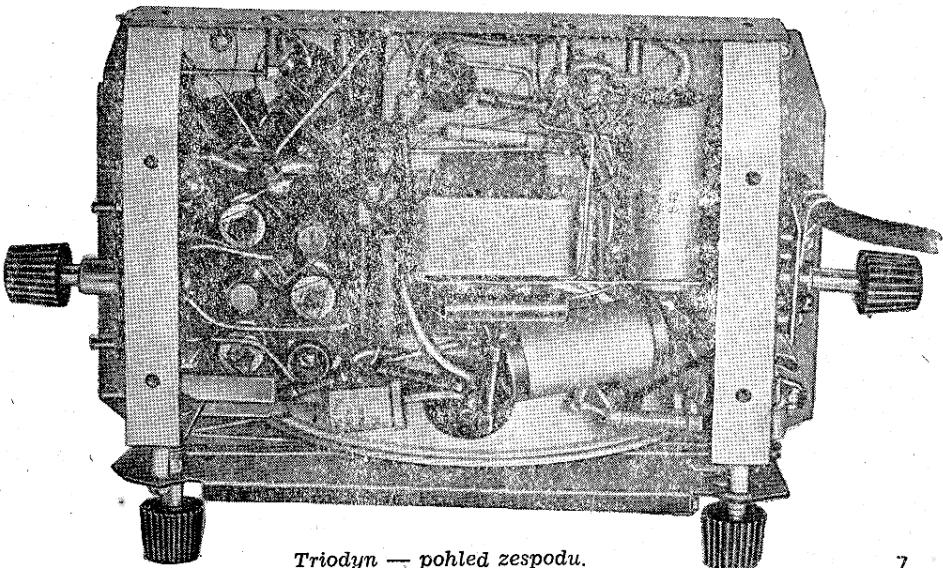

Triodyn — pohled zespodu.

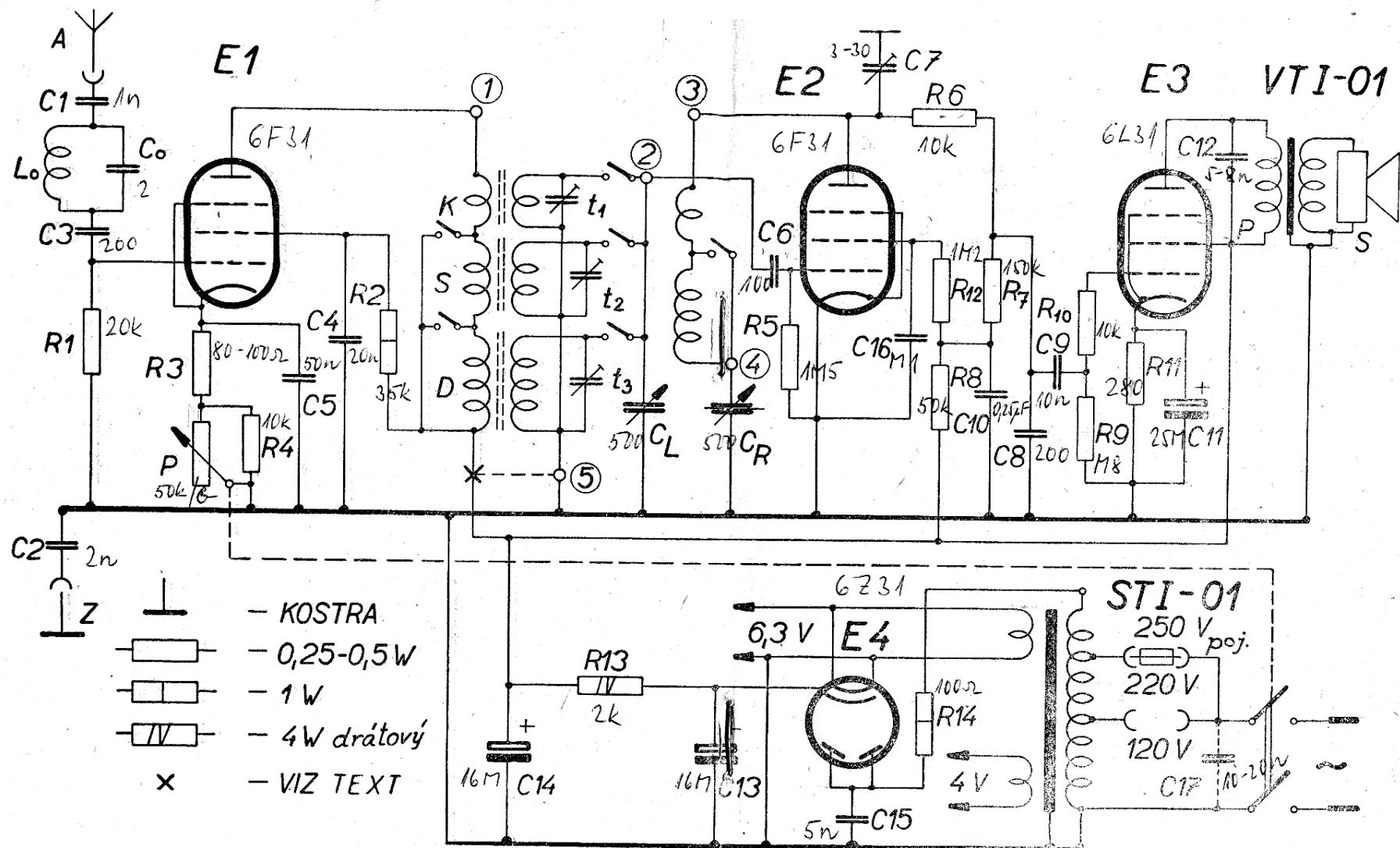

Triodyn — Schema přijimače.

## 2. 2. Hodnoty na schématu TRIODYN.

### Odpory:

- R<sub>1</sub> — 20 kΩ
- R<sub>2</sub> — 35 kΩ/1 W
- R<sub>3</sub> — 80—100 Ω
- R<sub>4</sub> — 10 kΩ
- R<sub>5</sub> — 1,5 MΩ
- R<sub>6</sub> — 10 kΩ
- R<sub>7</sub> — 150 kΩ
- R<sub>8</sub> — 50 kΩ
- R<sub>9</sub> — 800 kΩ
- R<sub>10</sub> — 10 kΩ
- R<sub>11</sub> — 280 Ω
- R<sub>12</sub> — 1,2 MΩ
- R<sub>13</sub> — 2 kΩ/4 W
- R<sub>14</sub> — 100 Ω/1 W
- P — 50 kΩ log. s vyp.

Neoznačené odpory jsou typu 0,5 W

### Elektronky:


- E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> — 6F 31
  - E<sub>3</sub> — 6L 31
  - E<sub>4</sub> — 6Z 31
- VT I-01 — výstupní trafo 5700/5Ω

ST I-01 — síťový trafo  
K-S-D — třírozsahová cívková souprava


### Kondensátory:

- C<sub>1</sub> — 1 nF/1500 V
- C<sub>2</sub> — 2 nF/1500 V
- C<sub>3</sub> — 200 pF
- C<sub>4</sub> — 20 nF
- C<sub>5</sub> — 50 nF
- C<sub>6</sub> — 100 pF Ia
- C<sub>7</sub> — 3—30 pF
- C<sub>8</sub> — 200 pF
- C<sub>9</sub> — 10 nF Ia
- C<sub>10</sub> — 0,25 μF
- C<sub>11</sub> — 25 μF/6 V
- C<sub>12</sub> — 5—8 nF
- C<sub>13</sub>, C<sub>14</sub> — 16 μF/380—500 V
- C<sub>15</sub> — 5 nF/1500 V
- C<sub>16</sub> — 0,1 μF
- C<sub>17</sub> — 10—20 nF/1500 V
- C<sub>L</sub> — 500 pF vzduchový ladící
- C<sub>R</sub> — 500 pF reakční


### PATICE ELEKTRONEK:

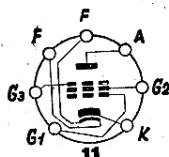

6F 31

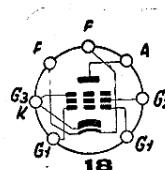

6L 31

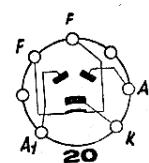

6Z 31

## 2.3. Něco o mechanické konstrukci.

O montáži součástek, jejich upevnění a zapojování nebo spájení není jistě třeba se podrobněji šířit. Skoro ve všech dosavadních Stavebních návodech a popisech byly tyto věci několikrát dopodrobna probrány. Nutno tu jen upozornit, že běžné chassis, použité v Triodynu, bylo určeno pro elektronky řady klíčové a usměrňovačku AZ 11 s paticí T. Miniaturní elektronky mají objímky daleko menšího průměru a to stejně pro příjemací i usměrňovací druh. Proto musíme si vypomoci kotoučky plechu (mohou být i čtverhranné), jež by zakryly původní otvory pro elektronky. V nich zhotovíme kruhové otvory průměru 16 mm pro miniaturní patice. Tyto plechy upevníme na chassis zespodu, takže jejich případně nepříliš vzhledné okraje budou skryty.


Zárovka pro osvětlení stupnice připevní se nad sklo, na př. páskem plechu na reproduktor.

## 2.4. Cívkové soupravy.

Použijeme 3-rozsahové tovární soupravy Tesla PN 050 00, která se pouze připevní šroubkou vyčnívajícími z vlnového přepinače na úhelníček pod kostrou chassis, za tím účelem tam přibodovaným. Souprava má 4 vývody, protože pátý je spojen s kostrou již upevňovacími šroubkami. Tato souprava je však určena pro jednookruhové přijímače, kde laděný obvod je vázán s antenou a proto antenní vinutí je jedním koncem uzemněno. V Triodynu předchází však cívкам vý předzesílení. Spojení vazebního vinutí s tímto stupněm může být provedeno několika způsoby: Kapacitně — při čemž anoda v pentody dostává napětí přes vinutí zvláštní tlumivky nebo přes odpor — případně přímo, takže anodový proud předchozí elektronky protéká vazebním vinutím. To však znamená, že jeden konec musí být připojen na plné anodové napětí, nikoliv tedy na kostru. Pak by totiž jednak elektronka nezesilovala, jednak by anodové napětí bylo spojeno úplně do krátká, což by se projevilo značným oteplením ochranného odporu  $R_{14}$  i filtračního  $R_{13}$ . Proto musíme druhý konec původně antenních cívek, označený v plánu k cívám příkládaném jako vývod 5, od spojení s kostrou odpojit a připevnit na pomocný spájecí plášek, který upevníme na nosnou izolační destičku. Také přepinačové doteky antennního vinutí jsou původně spojeny s kostrou — proto musíme odpojit i ty a připojit rovněž ke zmíněnému plášku. To je na schématu označeno ležatým křížkem a původní spojení vazebního vinutí naznačeno čárkovaně.

Kdo by nechtěl použít jmenovanou cívkovou soupravu, může si vypomoci sestavením krátko- a středovlnné cívky Tesla (audionová cívka KV a sv číslo 919—96026) s dlouhovlnnou cívkou Jiskra DC na trifízgmentový, trifólovohový vlnový přepinač. Toto uspořádání má tu výhodu, že můžeme případně některý vlnový rozsah vypustit, nezajímáme-li se o poslech na něm — zabere však o něco více místa. Schematické zapojení všech tří cívek je naznačeno na str. 10. Číslice v kroužku se připojí ke stejně označeným bodům na schématu str. 6 a 7. Rozdíl mezi hotovou soupravou Tesla a touto kombinací je ten, že v prvním případě jsou ladící cívky řazeny »paralelně«, přesněji řečeno vždy jednotlivě pro ten který rozsah. V druhé kombinaci máme cívky řazeny v serii, takže připojením dalšího rozsahu přírádí se k cívce již zapojené vinutí následující. Tím vzroste počáteční kapacita a vlnový rozsah se poněkud zúží. Ježto tento vliv se uplatňuje vztuštající měrou s počtem zařazených okruhů, je škodlivost tohoto zjevu nepatrná, neboť dlouhovlnný rozsah tak jako tak není — vzhledem k vlnovému rozdělení — zcela využit.

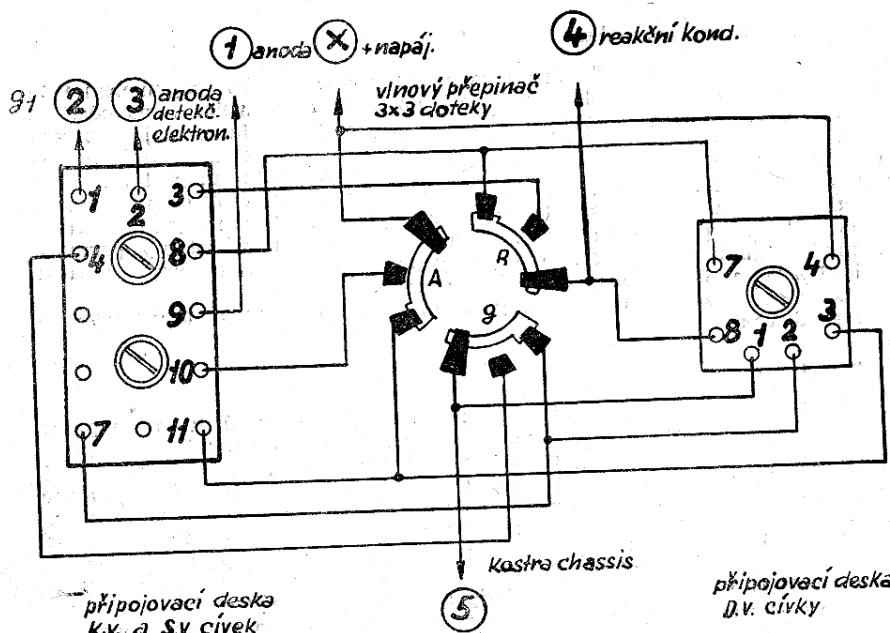Pro ty, kdož by si cívky chtěli vinout sami, uvedeme nejdůležitější údaje, přestože se tato práce s ohledem na výsledný vzhled »výrobku« a potíže s tím spojené sotva vyplatí.



Zapojení audionových cívek KV a SV (Tesla 919—96026) a dlouhovlnné cívky DC (Jiskra) s vlnovým přepinačem.

Používáme běžných trolitulových kostříček s železovým jádrem M 7×12 mm a hotové cívky upevníme na destičku podobně, jako je tomu u továrních druhů. Otáčením jádra lze indukčnost měnit asi o  $\pm 5\%$ .

1. Krátkovlnná cívka se vine se silnějším drátem 0,6—0,7 mm, závit vedle závitu. Začátek a konec přichytíme nití — zkušenější úzkou páskou tkaniny, položenou a podvlečenou pod drát, takže po utažení si závit sám pásku přidržuje — a navineme pro 18—50 m rozsah 11 až 12 závitů. Slabý drát pro vinutí antenní (v našem případě vazební anodové) Ø 0,15 mm se umístí vedle vinutí mřížkového a to ke studenému konci (t. j. spojenému se zemí), asi 2—3 mm daleko; celkem 6 závitů. Tento drát stačí upevnit kapkou asfaltu ze staré baterie. Reakční vinutí je nejlépe umístit na proužek papíru (manžetku), obalený přes vinutí ladiči. Navineme 8 závitů drátu Ø 0,12—0,15 mm. Konce opět upevníme voskem nebo kompoundem.

2. Středo- a dlouhovlnné vinutí provedeme křížově. Pro střední vlny je nejlepší použít vln lanka 20×0,05 nebo 15×0,07 mm. Při šíři vinutí 5—6 mm bude mít ladiči cívka 120 závitů. Vnější konec připevníme kapkou asfaltu. »Antenni« vinutí umístíme do vzdálenosti 6—7 mm a zhotovíme je z drátu 0,15 mm, opředeného hedvábím nebo isolovaného smaltem + hedvábím. Vzhledem k její vazební činnosti v okruhu netlumeném antenou navineme více závitů, nežli k účelu cívky antenní (následkem vyšší selektivity můžeme si dovolit těsnější vazbu a tím větší účinnost) a to asi 50, provedených křížově. Na opačnou stranu kostříčky (případně také na manžetu kolem mřížkové cívky) dáme vinutí zpětné vazby, 26 závitů drátu 0,15 mm.

3. Dlouhovlnná cívka má mřížkový díl z 376 závitů v lanka  $5 \times 0,07$  nebo z plného drátu Ø 0,2 mm. Vazební vinutí, umístěné stejně jako u středovlnné, má 130 závitů drátu 0,1 mm. Zpětnovazební nemůžeme — vzhledem k poměrně velkému průměru — umístit na manžetu. Dáme je tedy po straně, asi 4 mm od ladícího. Navineme sem 70 závitů drátu 0,1—0,15 mm. Tím máme cívky hotové.

Spojování konců nutno věnovat pozornost, abychom je nepřehodili. Zvláště to platí o vinuti zpětnovazebním, jehož konec raději přepojujeme na hotových cívách, nechce-li reakce nasadit. K dosažení shody se stupnicí připojíme paralelně k mřížkovým vinutím trimry po 30 pF. Sluší poznamenat, že stupnice, příslušná ke skřínce B 7, nemá uvedeny dlouhé vlny. Je však těžko použít jiné, protože ta zase nebude vyhovovat rozměrově.

## 0. UVEDENÍ DO CHODU

Po dokončení montáže překontrolujeme znovu celé zapojení podle schématu, odstraníme případné nečistoty, jako odstřížky drátu a kapky cínu a pak zasadíme elektronky do příslušných objímek. Díváme-li se na chassis od zadu, bude po levé ruce elektronka vysokofrekvenční 6 F 31, vedle ní detekční elektronka stejného druhu, dále vpravo koncová 6 L 31 a nakonec usměrňovací 6 Z 31. Přístroj pak zapojíme na síť, s výhodou nejprve přes žárovku asi 15 wattovou. Tak snadno poznáme, zda není nikde zkrat a můžeme také vyzkoušet činnost přepínání ze 120 V na 220 V. Žárovka přitom jen slabě žhne, více ovšem při použití vývodů na 120 V, což z opatrnosti zkusíme jen krátce, zvláště máme-li v bytě napětí 220 V.

Asi po půl minutě se má ozývat v reproduktoru slabé bručení, spíše jen cítitelné jako chvění membrány. Není-li v montáži závada, zapojíme pak přívod na síť přímo, bez žárovky. Ta by nám totiž srážela napětí a tím i výkon.

Po zasunutí antény a zkusem přehození vlnového přepinače, by se při otáčení ladícího převodu měla někde ozvat místní stanice. Tomu tak ve většině případů bývá. Nenasadí-li na některém pásmu zpětná vazba, ač přístroj jinak funguje, jsou patrné přehozeny konec reakčního vinutí — což se stává převážně u cívek domácky zhotovených. Jinak právě předzřazený vf stupeň působí, že zpětná vazba nasazuje velmi lehce, někdy dokonce tak, že na středo- nebo dlouhovlnném pásmu se »neutrhné« ani při zcela otevřeném reakčním kondensátoru. K tomu slouží pomocná kapacita trimru C<sub>7</sub>, kterou zvětšujeme tak dlouho, až se kmity zpětné vazby právě utrhnu. Přílišné zvětšení této kapacity ohrožuje však činnost zpětné vazby na krátkých vlnách.

Vlastníme-li voltmetr s malou proudovou spotřebou pro stejnosměrný i střídavý proud, je dobré překontrolovat napětí anodové i žhavicí. Na sběracím elektrolytu C<sub>18</sub> má být asi 300 V, na filtračním C<sub>14</sub> 210—220 V. Anodový proud koncové elektronky, který můžeme změřit bez odpojování výstupního transformátoru miliampermétem paralelně na jeho primáru, má mít asi 34 mA, nikdy více než 38 mA. To by znamenalo vadnou elektronku 6 L 31, nebo špatnou izolaci vazebního kondensátoru C<sub>9</sub>. Příčina může též spočívat v přerušených odporech R<sub>6</sub> nebo R<sub>10</sub>.

Když takto zhruba upravíme možné malíčnosti, seřídime souhlas ukazatele ladění se stupnicí. Nejprve se přesvědčíme, zda ukazatel »běhá« při otáčení převodu po celé délce, vlevo pod 200 a 20 m spíše o malinko přes. Není-li tomu tak nastavíme nejprve běžce na unásecím lanku, až tohoto stavu dosáhneme. Nato jezdec zakápneme lakem a necháme zaschnout. Pak nutno ještě upravit souhlas jednotlivých pásem.

Pokud nemáme signální generátor, necháme si tuto práci nejlépe na večer, kdy je slyšet více stanic.

Počneme na středních vlnách na konci. Nastavíme na Beromünster a šroubováním jádra středovlnné cívky snažíme se ji dostat na značku stupnice co nejlépe. Cívková souprava Tesla PN 050 00 má trochu více mřížkových závitů a s našim ladicím kondensátorem vyžaduje značnější vyšroubování jádra. Tím se však uvolní vazba s anodovým okruhem předchozí elektronky, takže poslech je tu slabý. Proto raději jádro zašroubujeme dolů, až projde mřížkovou cívku, takže její indukčnost se rovněž zmenší, ale vazba a tím i síla reprodukce zůstanou zachovány. V nejhorším případě odvineme z ladící cívky 4-5 závitů. Protože jde o výlanko, nutno po této operaci drátky dobré očistit některým známým způsobem, očinovat a připájet na příslušný vývodní plíšek.

Na počátku stupnice středních vln opravujeme polohu ukazatele příslušným trimrem. Nutno upozornit, že Praha II je na ní uvedena se starou, delší vlnou. Dnes má 233 m. S tím musíme počítat. Oboje nastavení — jádra i trimru — nutno několikrát opakovat, poněvadž každá změna jednoho činitele ovlivňuje poněkud i druhou stranu stupnice.

Na dlouhých vlnách je postup podobný. Asi ve % stupnice najdeme silný východoněmecký vysílač Deutschlandsender, někde poblíž značky 450 (t. zn. 450 m na středovlnné stupnici; jak jsme podotkli, nemáme tu dlouhovlnný rozsah).

Bliže začátku je celostátní vysílač Československo na 1102,9 m, který nás výše trimrem mezi značky 250 a 300 (u cívkové soupravy Tesla PN 050 00).

Krátké vlny se těžko »slaďují« bez pomocného vysílače. Na konci, kolem 50 m, najdeme změť stanic; začátek stupnice určujeme aspoň podle hlášení některé stanice, jejíž vlna je nám známa. Podle stupnice to má být v pásmu 19 m, což vyžaduje trimr dosti otevřený.

Tak dáme do pořádku všechny vlnové rozsahy a po umístění přístroje do skříňky můžeme se věnovat poslechu. Důležitou úlohu hraje potenciometr  $P$ , kterým řídíme nejen sílu, ale také selektivitu přijímače. Rušivou místní stanici odladíme otáčením jádra cívky  $L_0$  v odladovači, případně s použitím jiné oboučky této cívky, až pásmo pronikání místního programu na stupni bude co nejužší.

Antena je nevhodnější krátká vnější, asi 15—18 m včetně svodu. Jinak použijeme ovšem takové, jakou máme k dispozici. Uzemnění místo antény dává malou selektivitu, což můžeme do jisté míry napravit pokusně změnou kapacity vazebního kondensátoru  $C_3$  na 100 pF, po případě až na 50 pF. Při správné obsluze, opatrném ovládání knoflíků regulátoru a zpětné vazby jest výkon Triodynu velmi dobrý. Citlivostí a selektivitou leží tento přístroj opravdu mezi »obyčejnou dvojkou« a superhetem. Zvláště na dlouhých vlnách, kde vlivem nevyhovujících anten bývá výkon slabší, oceníme vliv předřazeného aperiodického vf stupně. K tomu přistupuje účinná a dobře nasazující zpětná vazba, takže majitel Triodynu bude s ním jistě spokojen, věnoval-li jeho stavbě do statečné péče. Přesto pořizovací náklad není téměř větší než u přijímače o dvou elektronkách a přitom využíváme příznivých elektrických vlastností nových elektronek miniaturních.

Proto přejeme Vaši práci hodně zdaru a spokojenosť s výsledkem!

### 3.1. Seznam součástí pro slávebnici TRIODYN.

#### Odpory:

- 1× 20 kΩ
- 1× 35 kΩ/1 W
- 1× 80—100 Ω
- 1× 10 kΩ
- 1× 1,5 MΩ
- 2× 10 kΩ
- 1× 150 kΩ
- 1× 50 kΩ
- 1× 800 kΩ
- 1× 280 kΩ
- 1× 1,2 MΩ
- 1× 2 kΩ/4 W
- 1× 100 Ω/1 W
- 1× 50 kΩ potenciometr log. s vypín.

#### Kondensátory:

- 1× 1 nF/1500 V
- 1× 2 nF/1500 V
- 1× 20 nF
- 1× 50 nF
- 1× 100 pF Ia
- 1× 3÷30 trimr
- 2× 200 pF
- 1× 380—400 pF (odlaďovač)
- 1× 10 nF Ia
- 1× 0,25 μF
- 1× 25 μF/6 V
- 1× 5—8 nF
- 2× 16 μF/380—500 V
- 1× 5 nF/1500 V
- 1× 0,1 μF
- 1× 500 pF vzduchový ladící
- 1× 500 pF reakční
- 1× 10—20 nF/1500 V

#### Elektrické díly:


- 1× výstupní transformátor  
VT I-01 5700 Ω/5 Ω
- 1× síťový transformátor ST I-01  
60 mA 4 V/1 A, 6,3 V/1,5 A
- 1× cívková souprava jednoobvodová  
Tesla PN 05000  
nebo souprava cívek SV+KV na  
společné desce a DV na desce
- 1× odlaďovač cívka středovlnná  
s jádrem
- 1× přepinač vlnový - 1 segment
- 3×4 dotecky

#### Mechanické díly:

- 1× chassis B 7
- 1× skřínka bakelitová barevná B 7
- 1× reproduktor dynamický Ø 13 cm
- 4× objímka miniaturní bakelitová
- 1× objímka trpasličí pro žárovku  
6,3 V
- 1× žárovka 6,3/0,3 A
- 1× kotouč ladící (Sonoreta)
- 1× stupnice skleněná (Super I-01)
- 1× knoflik - šípka Š 35
- 3× knoflik nasazovací B 7
- 1× pojistka trubička cca 300-500 mA
- 1m lanko textilní (na pohon ukazatele stupnice)
- 5m drát spojovací
- 1× přívodní šňůra se zástrčkou

#### Elektronky:

- 2× 6 F 31
- 1× 6 L 31
- 1× 6 Z 31

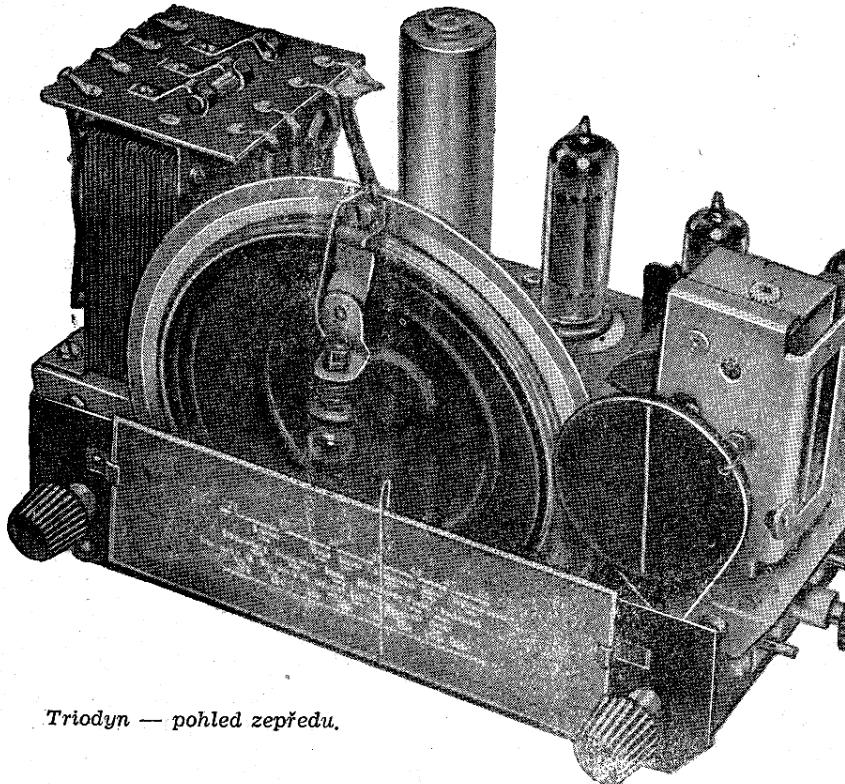

*Triodyn — pohled zepředu.*

#### O B S A H

1. 0.	Úvodem	
1. 1.	Technický popis	
2. 0.	Triodyn — stavební návod	1
2. 1.	Popis a schema přístroje	2
	Schema přístroje	6-7
2. 2.	Hodnoty na schematu	8
2. 3.	Něco o mechanické konstrukci	9
2. 4.	Cívkové soupravy	9
3. 0.	Uvedení do chodu	11
3. 1.	Seznam součástí	13

# STAVEBNÍ NÁVODY

PROPAGAČNÍ UČEBNÍ POMŮCKY A MODELOVÉ PŘEDLOHY

- 2 MONODYN B. 1-elektronkový přijímač na baterie.
- 3 DUODYN. Dvouelektronkový universální přijímač siťový. Napájení ze sítě. Vícemřížkové elektronky.
- 5 SONORETA RV 12. Trpasličí rozhlas. Přijímač pro krátké a střední vlny se 2 elektronkami RV 12 P 2000.
- 6 SONORETA 21. Trpasličí rozhlasový přijímač pro krátké a střední vlny s 1 elektronkou ECH 21 nebo UCH 21.
- 7 SUPER I - 01. Malý standardní 3+1 elektronkový superhet. Základy činnosti superhetů.
- 8 DIVERSON. Moderní superhet s použitím nejrůznějších elektronek a magického oka.
- 9 NF 2. Dvouelektronkový universální přijímač.
- 10 NAHRADNÍ ELEKTRONKY. Porovnávací tabulky různých výrobků. Náhrada starých druhů s údaji změn v zapojení a hodnotách.
- 11 SUPER 254 E. Malý standardní 3+2 elektronkový superhet (s magickým okem).
- 12 OSCILÁTOR. Signální generátor pro sladování přijímačů a vysokofrekvenční měření. Rozsah 20 až 2000 m. Modulace nf kmitočtem.
- 13 ALFA. Výkonný 3+2 elektronkový superhet (s magickým okem).
- 14 DIPENTON. 2+1 elektronkový přijímač se síťovým transformátorem a 3 vlnovými rozsahy.
- 15 MIR. Malý, 4+1 elektronkový superhet s miniaturními elektronkami a 3 vlnovými rozsahy.
- 16 MINIATURNÍ ELEKTRONKY. Obrazovky, stabilizátory, urdoxy, variátory, fotonky.
- 17 MINIBAT. 4-elektronkový superhet pro provoz z vestavěných baterií.
- 18 TRIODYN. 3+1 elektronkový jednoobvodový přijímač siťový s miniaturními elektronkami a vf stupněm.
- 19 EXPOMAT. Elektronický časový spínač. Přístroj pro automatické exponování při fotografickém zvětšování a kopírování.
- 20 GERMANIOVÉ DIODY v teorii a praxi.
- 21 ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR EV 101.
- 22 TRANSSINA. Kabelkový tranzistorový přijímač.

Cena za 1 sešit Kčs 2,-

Objednávky brožur vyřizujeme pouze na dobírků

Ve Vydavatelství obchodu vydává

**DOMÁCÍ POTŘEBY - PRAHA**

specializovaná prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA 1, VÁCLAVSKÉ NÁM. 25

D-11\*01218  
ST 106 1506-60-H