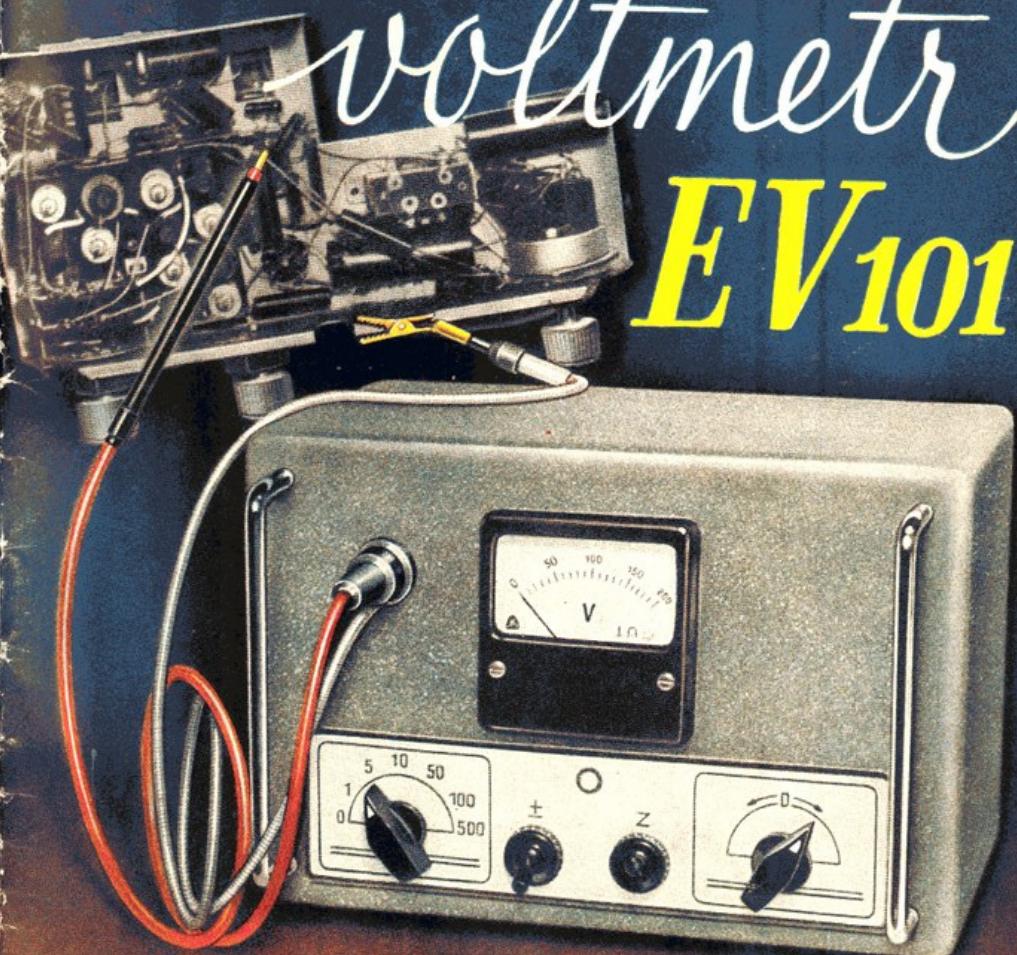


STAVEBNÍ NÁVOD A POPIS

21

ELEKTRONKOVÝ *voltmetr* *EV101*



PRAŽSKÝ OBCHOD POTŘEBAMI PRO DOMAČNOST

národní podnik — odštepný závod č. 51

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. 25

JINDRA VANĚK

EV-101

*Moderní elektronkový voltmetr miniaturní serie,
pro měření stejnosměrných a v. f. střídavých napětí*

**Stavební návod,
propagační a učební pomůcka.**

Svazek 21.

Vydává:

Pražský obchod potřebami pro domácnost

národní podnik – odštěpný závod čís. 51

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. Č. 25

Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76.

Uvodem

Měření je prvním předpokladem dobrých výsledků při každé konstrukční práci. Dvojnásobně to platí v elektronice. Podstatou činnosti radioamatérů je vlastně konstruování nejrůznějších elektronických přístrojů, jako přijimačů, zesilovačů a jiných zařízení, čímž získávají cenné zkušenosti.

Při dnešní vysoké vyspělosti našich radioamatérů, jistě žádný z nich nepodeceňuje význam měření a dobrých měřicích přístrojů, bez nichž se při své činnosti neobejde. Jistě každý z nich vlasní nějaký universální přístroj na měření napětí a proudů stejnosměrných i střídavých, ku př. Avomef (výr. n. p. Metra). Ty tam jsou časy, kdy se spokojil »cejchovaným šroubovákem«. Při své práci však velmi často narazí na nutnost potřeby měření různých jiných elektrických veličin, neb sledování různých dějů, k čemuž je zapotřebí přístrojů speciálních.

Naše nár. podniky uvedly na trh celou řadu fakových přístrojů velmi dokonalých, které jsou však určeny hlavně pro měření laboratorní a výrobní. Jejich cena je pro kapsu obyčejného radioamatéra neúnosná. Velká většina domácích pracovníků si proto fakové speciální přístroje zhotovuje sama a ta trocha práce a přemýšlení s tím spojená, je na druhé straně bohatě vyvážena radostí z fakového vlastnoručně postaveného přístroje.

Abychom tuto práci našim radioamatérům usnadnili, přinášíme jim podrobný popis a návod ku stavbě elektronkového voltmetu. Je to moderní měřicí přístroj s ohledem na účelnost, jednoduchost a široké možnosti použití. Vestařen je v celokovové skříni malých rozměrů, elegantního vzhledu, která byla navržena jako »typisovaná« i pro další měřicí a pomocné přístroje, které tak získají jednotného vzhledu. Touto »typisací« je též umožněno řazení těchto přístrojů na pracoviště buď vedle sebe, nebo na sebe, podle potřeby. Při konstrukci bylo použito pokud možno normálních a na trhu běžně jsoucích součástí a elektronek.

Elektronkový voltmetr je velmi užitečným, avšak dosud málo rozšířeným pomocníkem v »laboratoři radioamatérově«. Věříme, že touto cestou dojde v řadách našich amatérů k velkému rozšíření, jakého si pro své vlastnosti a mnohostrannou použitelnost plným právem zaslouží.

Jindra Vaněk

Technická data.

Elektronkovým voltmetrem »EV 101« můžeme prováděti následující měření:

- I. **Stejnosměrná »ss« napětí od 0 do 500 V** a to v šesti rozsazích: 1 V, 5 V, 10 V, 50 V, 100 V a 500 V. K tomuto účelu používáme normální měrnou hlavici, přeměnou vstupní odpory přístroje činí **10 MΩ** na všech rozsazích.
- II. **Vysoká napětí »vfk« stejnosměrná do 10 000 V**, opět v šesti rozsazích: 20 V, 100 V, 200 V, 1000 V, 2000 V a **10.000 V**. K tomuto účelu používáme zvláštní vysokonapěťovou hlavici, kterou se zvýší vstupní odpor přístroje na **200 MΩ** pro všechny rozsahy. (Při použití této hlavice násobí se údaj rozsahu na přepinači $\times 20$.)
- III. Střídavá napětí »st« **vysokofrekvenční »vf«** od 0 do 50 V a to na prvních čtyřech rozsazích: 1 V, 5 V, 10 V a 50 V. K tomuto účelu používá se speciální vf. hlavice s usměrňující germaniovou diodou, kterou je možno měřili až do kmitočtu cca 100 Mc/s. (maximální vf napětí 50 V jest omezeno přírazným napětím germaniové diody.)

Lineární průběh stupnice.

Přesnost cca 3 — 5 \pm z plné výchylky.

Necitlivost vůči kolísání sifového napětí.

Sifové napětí 120 a 220 V, (50 c/s)

Elektronky: **2 × EF—22 a 1 × TE—20, nebo STV—70/6.**

Rozměry: výška skříně 160 mm, (maximálně s gumovými nožkami 172 mm).

šířka skříně 240 mm,

hloubka skříně 136 mm, (maximálně s držadly 170 mm).

váha přístroje 3,4 kg.


Spotřeba přístroje 10 W.

Rozsahy jsou stanoveny s ohledem na použití měřicího přístroje 200—300 μ A (mikroampér) a pro tyto je též předložen panelový štítek. S měridlem citlivosti 100 μ A (mikroampér) lze docílit citlivosti E. V. dvojnásobně takže rozsahy vyjdou poloviční. V dalším popisu je počítáno s rozsahy shora uvedenými a pokud by někdo chtěl použíti eventualně druhé, najde příslušné změny hodnot některých odporů v závorce. Viz tabulku a další text. V případě nutnosti je možno použíti měridla méně citlivého 0,5—1 mA, čímž se příslušně sníží i citlivost EV.

Princip a zapojení elektronkového voltmetru.

Již název říká, že se jedná o přístroj na měření napětí, pomocí jedné nebo více elektronek. Hlavní výhodou takového přístroje proti normálnímu voltmetru je jeho značně velký vstupní odpór, takže téměř vůbec nezatěžuje měřené obvody. To jest zvláště důležité při měření napětí na velikých odporech, na mřížkách elektronek, v osciloskopech a pod., kde již s normálním ručkovým měridlem nevystačíme.

V elektronkovém voltmetru využíváme základní vlastnosti elektronky, to jest její schopnosti, přeměňovat velmi malé změny napětí přivedené na mřížku, na velké změny proudu v jejím anodovém obvodu (poměr těchto změn je dán strmostí po-

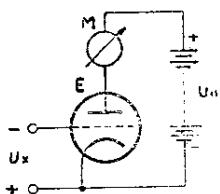


Obr. 1.
Princip zapojení EV
s jednou elektronkou.

užité elektronky). Nejjednodušší zapojení elektronkového voltmetu znázorňuje schema na obr. 1. Ještě to v podstatě trioda E napájená ze zdroje stejnosměrného anodového napětí U_a , v jejímž anodovém obvodu je zapojen měřicí přístroj M. Přivedeme-li na její mřížku nějaké stejnosměrné napětí U_x , způsobí toto změnu anodového proudu, která se projeví výchylkou měřidla. Jako měřicího přístroje používá se obvykle miliampérmetru s otáčivou cívkou. Slupnice elektronkového voltmetu je v rozsahu několika málo voltů přibližně lineární, protože pracovní bod elektronky se pohybuje v rovné části charakteristiky. Napětí potřebné pro plnou výchylku přístroje zvolí se jako základní rozsah a pro vyšší napěti použije se na vstupu odporového dělícího.

Nevýhodou takového jednoduchého elektronkového voltmetu s jedinou elektronkou je jeho citlivost na změny anodového a žhaveního napětí, které mají vliv na údaj měřidla. Zvláště rušivě se říká nečistoty projevují při napájení přístroje ze sítě, jež napětí je kolisavé.


Tento rušivý vliv je možno potlačit několikerým způsobem, z nichž nejvhodnější a nejvíce používaný je kompenzační zapojení můstkové. Toto je prakticky téměř úplně nezávislé na změnách napájecích napětí a při tom vyniká svou jednoduchostí a spoře.

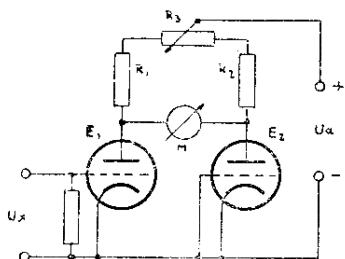

Obr. 2. Princip můstkového zapojení EV se 2 elektronkami.
Obr. 2a - s přístrojem mezi anodami. Obr. 2b - s přístrojem mezi katodami.

Principiální zapojení je na obr. 2. Je to v podstatě vyvážený můstek u kterého však neměříme metodou nulovou, nýbrž výchylkovou. Dvě větve můstku jsou tvořeny stejnými ohmickými odpory R_1 , R_2 , druhé dvě větve pak stejnými elektronkami E_1 , E_2 . Měřicí přístroj M je zapojen v uhlopříčce můstku a napájecí anodové napětí je přiváděno mezi jeho horní a dolní konec. Potenciometr R_3 slouží k vyrovnaní malých rozdílů charakteristik elektronek, tudíž k nastavení nulové výchylky měřidla. Odpory R_1 , R_2 , mohou být zapojeny buď v anodách elektronek (obr. 2a), neb v jejich katodách (obr. 2b).

Elektronka E_1 je měřicí, na jejíž mřížku přivádíme měřené napětí U_x , elektronka E_2 je kompenzační a její mřížka má nulový potenciál. Při vyváženém můstku protéká elektronkou E_1 a odporem R_1 právě takový proud, jako elektronkou E_2 a odporem R_2 , takže měřidlo nevykazuje žádnou výchylku. Přivedeme-li se nyní na mřížku elektronky E_1 nějaké ss. napětí, změní se její anodový proud, čímž se poruší rovnováha můstku a přístroj M ukáže určitou výchylku. Při správných pracovních podmínkách elektronek

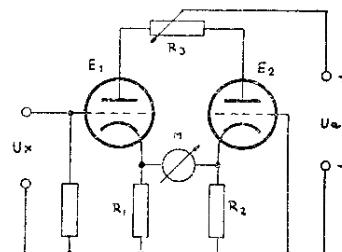

jsou změny anodového proudu úměrné změnám měřeného ss. napětí. Slupnice přístroje je úplně lineární.

Kolísání napájecích napětí projevuje se u obou elektronek stejnou měrou, avšak v obráceném smyslu, čímž se jeho účinky vzájemně ruší a proto nemá vliv na údaj měřidla. Měřicí přístroj volí se pokud možno citlivý, 100 až 200 μ A, takže základní rozsah bude 0,5 až 1 V na plnou výchylku.

Nyní když jsme si vysvětlili podstavu činnosti elektronkového voltmetu, přistoupíme k podrobnému popisu prakticky provedeného přístroje. Úplné schéma je na obr. 3.

Měřené stejnosměrné napětí je přivedeno vstupními svorkami na dělič, složený z přesně odstupňovaných odporek R1 až R6, jímž jsou určeny měřicí rozsahy. Poněvadž základní rozsah přístroje je 1 V na plinou výchylku měřidla, jsou odpory děliče odstupňovány tak, aby při jmenovitém napětí jednotlivých rozsahů na vstupu děliče, bylo na jeho výstupní straně napětí pravé 1 V. Celkový odpor děliče jest v našem případě 10 M Ω , což ještě vstupní odpor přístroje, stejný pro všechny měřicí rozsahy. Mezi horním a dolním koncem děliče je kondenzátor C1, pro oddstranění nežádoucích střídavých napětí, jež by mohla způsobit ev. chybky při měření. Přepínačem P1. 1 odebírá se příslušná část měřeného napětí a přivádí se na mřížku elektronky E1. Dolní konec děliče je spojen s mřížkou kompenzační elektronky E2 a se středním vývodem potenciometru P2.

Elektronky E1 a E2 jsou pentody v triodovém zapojení a v jejich anodovém obvodu jsou pracovní odpory R7, R8. Mezi jejich horními konci je potenciometr P1, jímž se nastavuje nulová poloha měřidla. Jeho střed je připojen na kladný pól anodového napětí. Mezi anodami elektronek je měřicí přístroj s oláčivou cívkou. Jeho polarita se přepíná přepínačem P1. 2, takže nezáleží na polaritě měřeného napětí.

V katodách obou elektronek jsou odpory R9, R10, zavádějící silnou negativní vazbu, kterou je získána značná stabilita přístroje. Jejich střed je přes pevný odpor R11 a přes proměnný odpor P3, spojen se záporným pólem anodového napětí. Těmito odpory, jejichž hodnota je nezvykle vysoká, je získána značná citlivost přístroje. Proměnným odporem nastaví se konečná výchylka měřidla pro základní rozsah.

Mezi kladným a záporným pólem anodového napětí je dělič, složený ze dvou pevných odporek R12 a R13 a potenciometru P2, kterým se nastaví správné mřížkové předpětí elektronek.

Anodové napětí je voleno úmyslně pokud možná malé, aby se zamezilo vzniku mřížkového proudu. V našem případě je cca 60—70 V a udržováno je malým důlnavkovým stabilisátorem STV-70/6, nebo TE-20 (E3). Použití stabilisátoru však není nutné, protože i bez něho je stabilita celého přístroje velmi dobrá. Může být proto nahrazen odporem cca 20 k Ω 2W, blokovaným druhým elektrolytem 8 až 16 μ F.

Napájecí zdroj skládá se z malého síťového transformátoru Tr. se sekundárním napětím 200 V stř. Usměrnění je jednocestné, selenovým usměrňovačem S. Filtrace je provedena elektrolytem C2 a odporem R14, který je současně srážecím odporem stabilisátoru. Celková anodová spotřeba elektronek činí cca 2,5 mA, takže tato jednoduchá filtrace je více než dostatečná.

Příslušné síťové napětí nastaví se připájením přívodu na primární straně síťového transformátoru, který je jištěn pojistkou J. Síť se zapíná spínačem V, a zapnulí je návštěšeno kontrolní žárovkou Z, zapojenou na žhavenicí vinutí 6,3 V.


Zapojení patice elektronky EF-22 zakreslené pod schématem E. V., značí pohled zespodu elektronky.

Takto zapojený přístroj je pouze pro měření napětí stejnosměrných. Při měření střídavých napětí, musí tato být nejdříve usměrněna. Jelikož v našem případě jde

o měření vysokofrekvenčních napětí, použijeme k usměrnění germaniové diody, která je pro daný účel obzvláště vhodná. Má totiž proti normální žhavené diodě několik velkých výhod. Předné jsou to její opravdu miniaturní rozměry, takže může být bez nesnází umístěna přímo v měrné hlavici. Připojení hlavice ke vstupu E. V. je pak provedeno jednoduchým stíněným kablíkem, protože není zapotřebí žhavicích přívodů. Dále odpadá kompenzace náběhového proudu, nutná u diod žhavených. Posléze to je velmi malá kapacita cca 1 pF , která nám umožňuje měření velmi vysokých kmitočtů, 100 Mc/s i více. Její nevýhodou je poměrně malý měřicí rozsah omezený jejím průrazným napětím, které činí jen několik málo desítek voltů. Poněvadž však v běžné amatérské praxi se zřídka vyskytuje výf. napětí vyšších hodnot, nepřichází tato omezení v úvahu. V případě potřeby, lze však před diodou v rádiu odporový dělič o příslušném poměru a měřit napětí libovolně vysoká.

Schema zapojení měrné hlavice s germaniovou diodou je na obr. 4a. Měřené výf. napětí projde oddělovacím kondensátorem **C3** a usměrněno germaniovou diodou **G**. Usměrněné napětí jde přes odpor **R15** na vyhlašovací kondensátor **C4** a odluč je vedeno stíněným kablíkem na vstup elektronkového voltmetu.

V některých případech je nutné měřit ss. napěti několika tisíců voltů, ku př. v televizních přijimačích, osciloskopech a podobně. Tomuto účelu slouží vysokonapěťová měřicí hlavice pro měření ss. napětí až do 10.000 V . V hlavici jsou dva nebo více odporů zapojených v řadu. Jejich celková hodnota dává se vstupním odporem E. V. dělič napětí o poměru 1:20. Jest samozřejmě, že taž hlavice musí být velmi dobře izolována, aby nemohlo dojít k úrazu. Její schema je na obr. 4b.

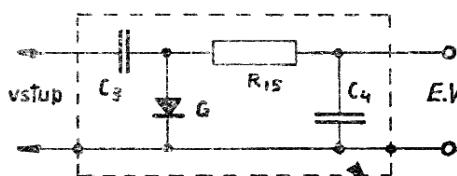

Obr. 4a - Schema VF měrné hlavice s germaniovou diodou.



Obr. 4b - Schema měrné hlavice pro vysoké ss. napětí.


Použité součásti.

Celokovová skříňka s příslušenstvím, tvoří vlastně »kabál« celého přístroje. Její konstrukce a uspořádání je zcela nové. Byla navržena jako standardní pro tento, i další měřicí a pomocné přístroje.


Celkové rozměry jsou $160 \times 240 \times 136 \text{ mm}$. Je řešena velmi účelně a výrobně jednoduše. Sestává ze tří částí a to; ze dvou výk. a jednoduchého pláště. Její celková sestava je na obr. 5.

Výk. májí čelní rozměr $160 \times 240 \text{ mm}$, hloubku 18 mm. Jsou zhotoveny ze železného plechu 1 mm, hrany jsou zaobleny a v rozích do kulata svařeny. Uvnitř každého výk. jsou na všech čtyřech stranách přibodovány plechy vyčnívající 12 mm, sloužící k zasunutí do pláště a k vymezení polohy pláště. Plášť je rovněž ze žel. plechu 1 mm, jeho hrany mají radius odpovídající zaoblení výk. Na spodní straně je svařen. Složená skříňka je sešroubována šroubkami M3. Dva na vrchní straně a čtyři na straně dolní. Spodními šroubkami jsou současně drženy gumové nožky.

Čelní strana skříně obr. 11. je opatřena dvěma kovovými držadly k přenášení přístroje. Toto uspořádání je účelnější, nežli obvyklá držadla na svrchní straně, protože

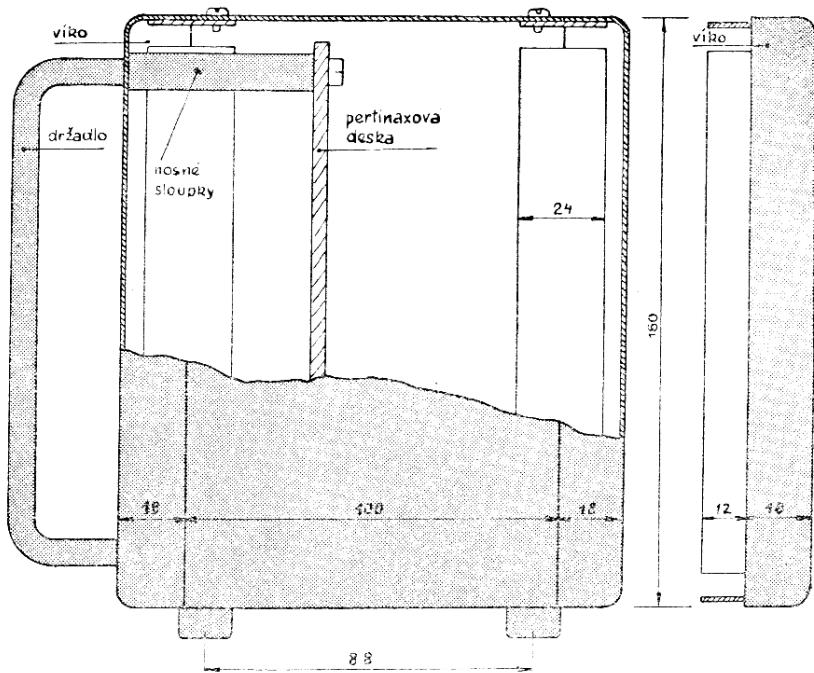


Obr. 5. Sestava skříně.

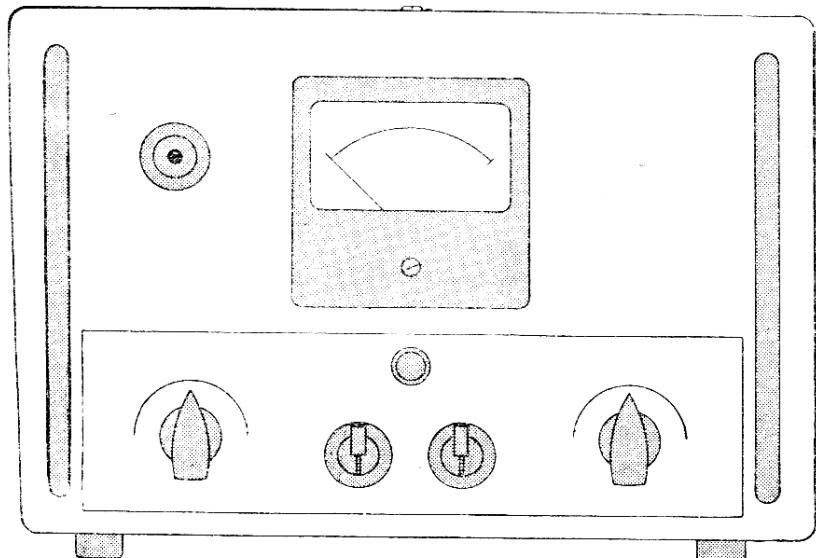

umožňují skládání přístrojů na sebe. To zvláště ocení ti amatéři, kteří mají pracovní prostor omezen.

Uvnitř skříně místo obvyklého chassis, jest rovnoběžně s čelní stěnou umístěna nosná deska. Na této jsou pak upevněny všechny potřebné součástky. Je zhotovena z pertinaxu 4 mm a má rozměry 148×228 mm. Nesena jest čtyřmi kovovými sloupky délky 50 mm, opatřenými oboustranně závitem M4. Tyto slouží současně jako matice pro svorníčky M4, k připevnění držadel. Výkres držadel a nosných sloupků je na obrázku 6.

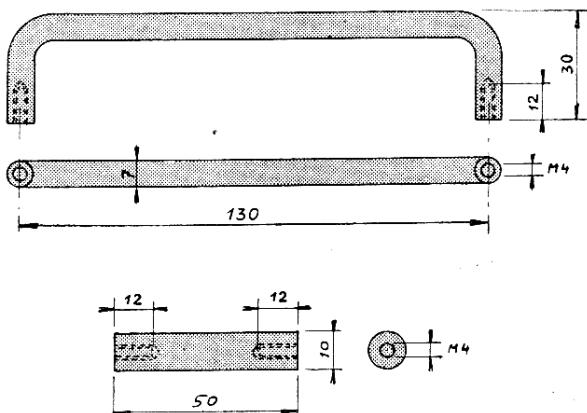


Obr. 6. Držadlo a nosný sloupek.

Zkušenější amatér mající potřebná zařízení, zhotví si skříňku sám, jinak výrobu svěří řemeslníkovi, který mu ji opatří příslušnými otvory dle výkresu na obr.7. V horní polovině čelní stěny vlevo, je otvor pro vstupní přípojku a uprostřed pro měřicí přístroj. Tyto otvory řídí se použitými součástkami, o kterých bude dále pojednáno. Ve spodní polovině jsou dva otvory 6,5 mm pro průchod osy prepinače Př. 1 a osy potenciometru Př. 1. Dále dva otvory 12 mm pro prepinač Př. 2, vypinač sítě V a otvor 8 mm pro čočku kontrolní žárovky. Po levé a právě straně pak dvojice otvorů 4,2 mm pro připevnění držadel, jejichž rozteč činí 130 mm. Zadní víko dole uprostřed je opatřeno otvorem pro průchodku síťové šnůry a řadami větracích otvorů v libovolném uspořádání.

Takto připravenou skříňku necháme olakovat, nebo nastříkat šedým krystalovým lakem. Kovová držadla necháme ochromovat. Nosné sloupky napustíme tak, že je na elektrickém neb plynovém vařiči zahřejeme, až dostanou modrou barvu. Potom je ponoříme do lněného oleje.


Výkres na obr. 8 udává potřebné rozměry a údaje pro úpravu základní pertinaxové desky. Menší otvory jednoduše vyvrátíme, větší pro elektronky, elektrolyt a žárovku vyřízneme buď vykružovacím nožem nebo luppenkovou pilkou. Hraný, jakož i okraje hotových otvorů očistíme, zbrousíme jemným smirkem a nařeme lněným olejem.

Další součástky jsou již vesměs tovární výroby. Nejdůležitější z nich je ručkový měřicí přístroj M s otočnou cívkou, citlivostí 100 až 300 μA . Při citlivosti 100 μA je základní rozsah E. V. 0,5 V, při 200 μA až 300 μA pak 1 V. Podle použité citlivosti budou se řídit hodnoty některých odporů, což je uvedeno v tabulce hodnot. Na tvaru a rozměrech měřidla celkem nezáleží, pokud se nám do přístroje vejde. Použi-

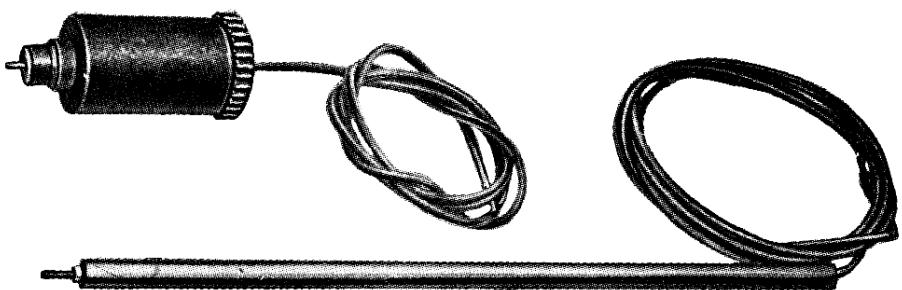


Měrné hlavice.


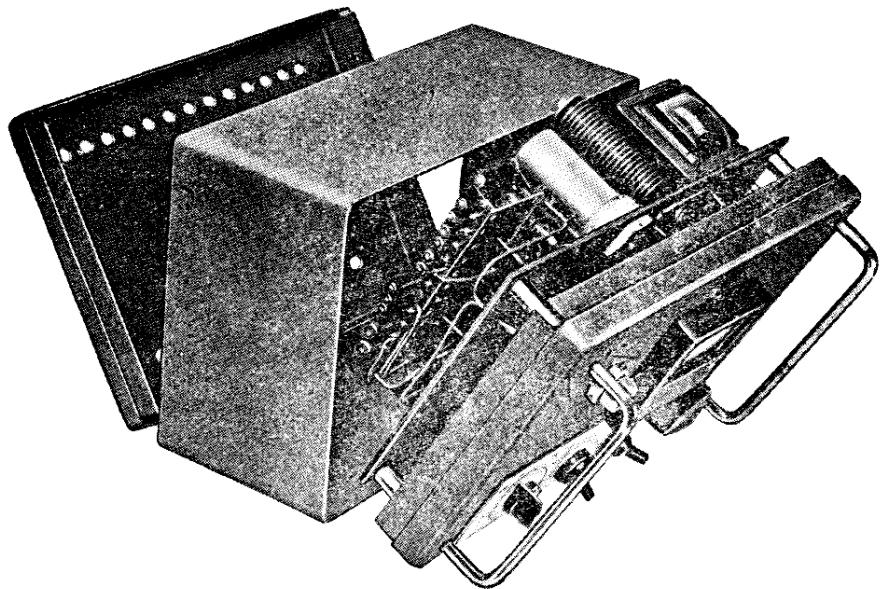
Nahoře Vf. hlavice s germaniovou diodou. — Dole hlavice vysokonapěťová.



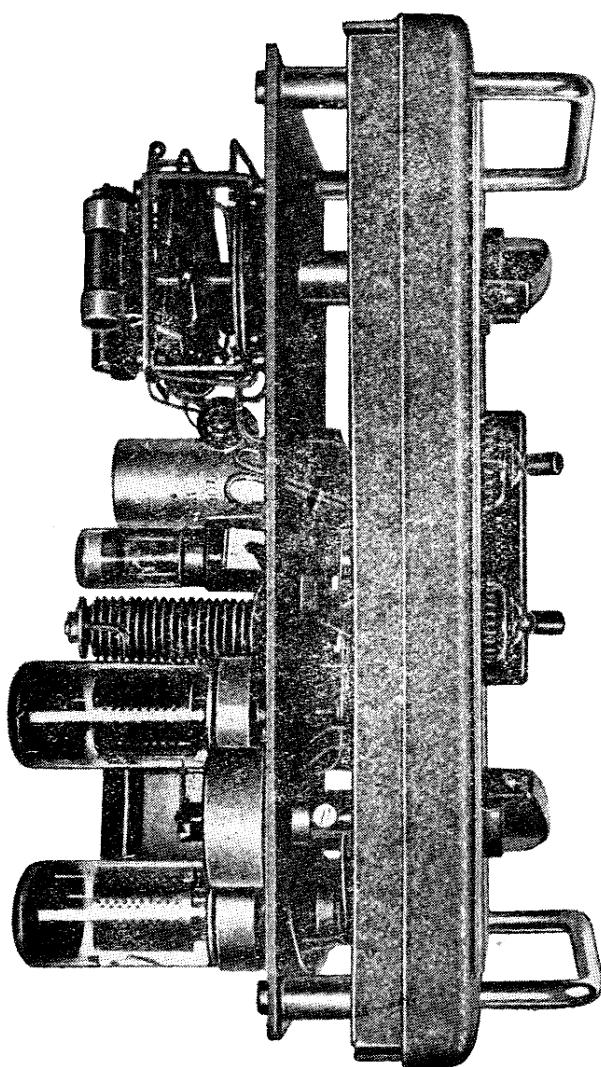
Elektronkový voltmetr EV 101 — Pohled na otevřený přístroj.



Elektronkový voltmetr EV 101 — Poněd se strany.

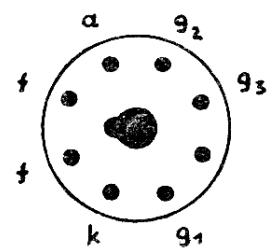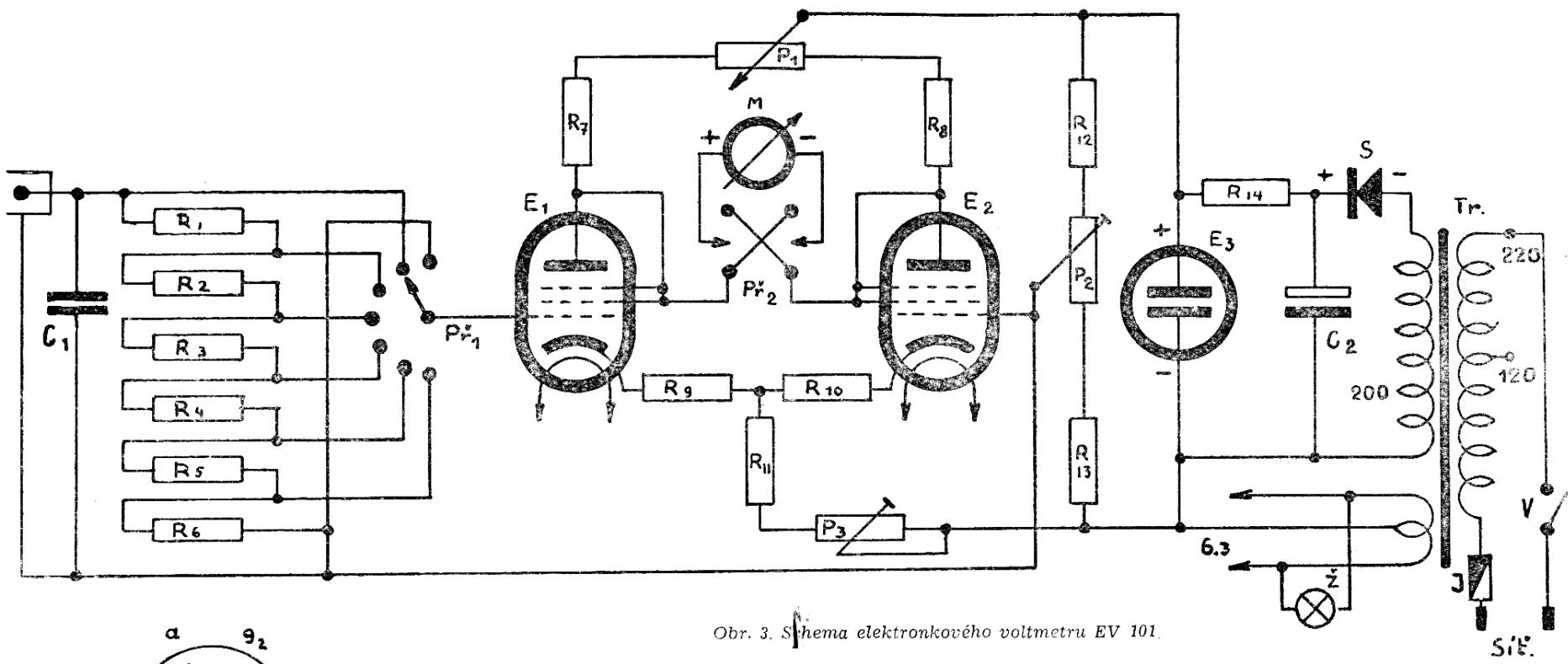

EF 22

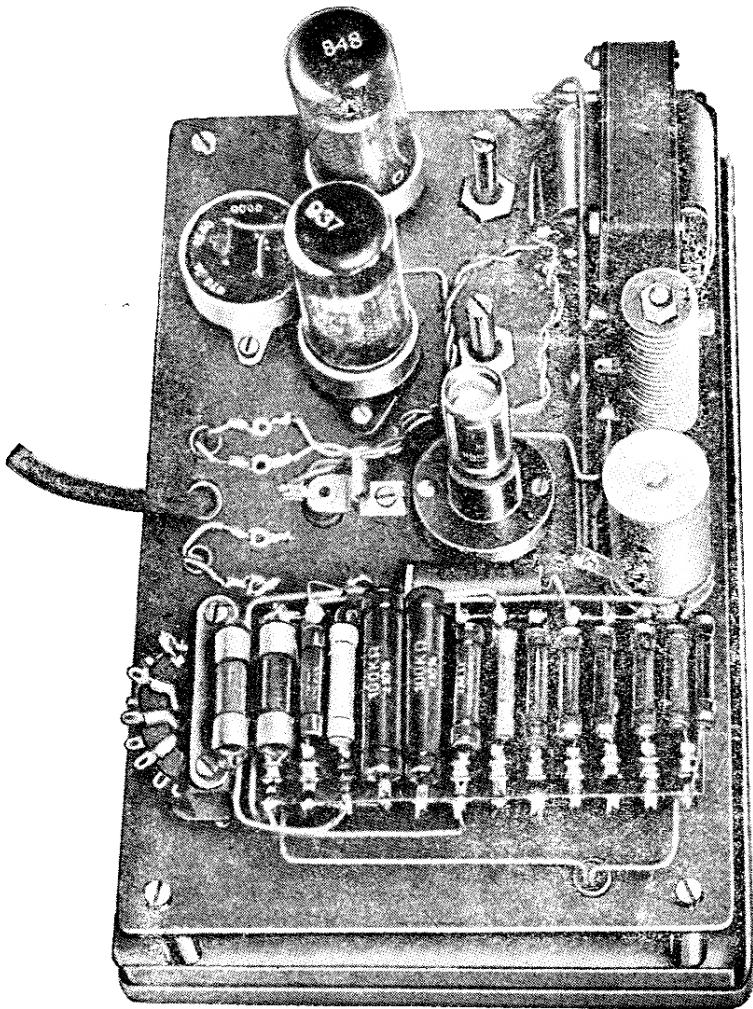

Elektronkový voltmetr EV 101 — Pohled na montážní desku

jeme takový, který máme k disposici. Na našem vzorku bylo použito čtvercového přístroje Metra rozměru 70×70 mm, citlivosti $200 \mu\text{A}$ pro pinou výchylku.

Pripojka měřicích hiavic je obdobná jakých se používá pro pripojování mikrofonních kabelů, nebo stíněných amien (Kapa). Může však být zcela jednoduše použito dvou normálních přístrojových svorek.

Elektronky **E1** - **E2** jsou běžné klíčové pentody **EF 22**, které jsou v přístroji zapojeny jako triody.

Odpory vstupního děliče **R1** až **R6** budou buď vybrané s 1% tolerancí, nebo upravené dále popsaným způsobem. Kondenzátor **C1** musí snést nejméně **1000 V ss**, na dobré jakost jeho dielektrika velmi záleží.

Prepinač **P1** vstupního děliče je normální vlnový typu TA, pro nás účel si jej však musíme upravit. Rozebereme jej a na vyjmuté západkové růžici vypilujeme vycnělek zárázky, jako zoubek další polohy. Ze středního otocného pertinaxového koloučku vymíme opařně kleštičkami dva zaisované doteky a ponecháme pouze jeden. Po této úpravě složíme prepinač opět dohromady, nastavíme zárázku a sesroubujeme.

Prepinač **P2** je páčkový, dvoupólový s centrálním upevněním. Stejněho typu je i síťový vypinač **V**.

Potenciometry **P1** až **P3** jsou vrstevové s lineárním průběhem, výrobek n. p. Tesla, menšího provedení.

Ostatní odpory **R7** až **R14** jsou vrstevové pro zařízení 0,5 až 2 W, (dle tabulky) a plně vyhoví s tolerancí 5—10%.

Síťový transformátor **Tr** má primární vinutí pro 120 a 220 V. Sekundární vinutí má napětí 200 V/40 mA. Zhubicí vinutí je 6,3 V/1 A. Selenový usměrňovač **S** je malý typ pro 200 V/30 mA. Kondenzátor **C2** je elektrolyt $16 \mu\text{F}, 350 \text{ V}$. Stabilizační výbojka **E3** je typu **STV-70/6** s bajonetovou patičí, nebo **TE 20** se závitem E 27.

Germaniová dioda **G** je výrobek Tesla, typ **3MN40** (označená žlutým proužkem).

Montáž a zapojování.

Nejdříve připravíme základní pertinaxovou desku, na kterou si namontujeme všechny příslušné součástky. Na obr. 9 a 10 jsou montážní plánky desky, na nichž je patrné umístění součástek na přední i zadní straně.

Z předu jsou vpravo nahore našroubovány potenciometry **P2** a **P3** tak, že jejich osy směřují do zadní části přístroje. Nad nimi je pertinaxová lišta se spájecími očky, na které jsou připájeny odpory **R7** až **R14**. Lišta je chycena dvěma šroubkami M3 na kterých jsou navíjeny distanční trubičky cca 15 mm.


Ze zadu na desce je vlevo nahore síťový transformátor **Tr**, pod kterým vyčnívají osy potenciometrů **P2** - **P3**. Pod nimi dolejí jsou objímky elektronek **E1** - **E2**, natočené klíčovým zárezem dcprava. Zcela dole, je potenciometr **P1**, jehož osa směřuje dopředu a prochází otvorem v čelní stěně skřínky.

Nahoře uprostřed je selenový usměrňovač **S** připevněný centrálním šroubem. Po jeho pravé straně je elyt **C2**. Dolejí je objimka stabilizační výbojky **E3**, pod kterou je objimka kontrolní žárovky **Z**. Tato je nasunuta na úhelníku 10×10 mm, který je přichycen šroubkem M3 nad otvorem 14 mm. U dolního okraje je příchytkou přivodní šnůry, která prochází levým otvorem k síťovému vypinači **V**.


Vpravo nahore je druhá pertinaxová lišta s odpory **R1** až **R6** vstupního děliče a kondenzátorem **C1**. Vpravo dole je prepinač vstupního děliče, jehož osa opět prochází otvorem v čelní stěně skřínky.

K drátování není třeba zvláštních připomínek. Až na přívody síťového transformátoru a kontrolní žárovky, jsou všechny spoje vyznačeny na montážních pláncích. Zapojení samo je tak jednoduché, že je téměř vyloučeno udělat nějakou chybu.

Zapojujeme měděným cínovaným drátem nejlépe s igelitovou isolací. K pájení používáme kalafulny. I ta nejlepší pasta je totiž vždy částečně kyselá a tvoří škod-

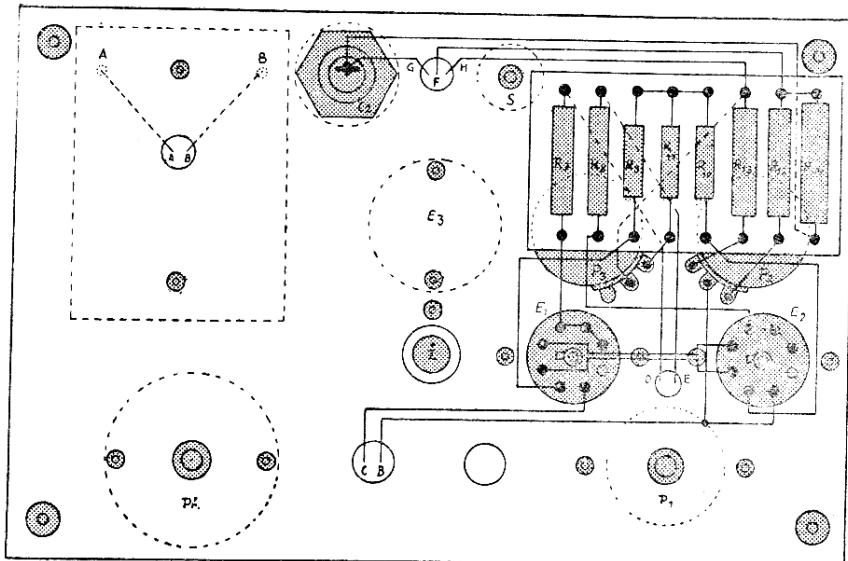

Obr. 9. Montážní zapojovací plánek základní desky (pohled zepředu).

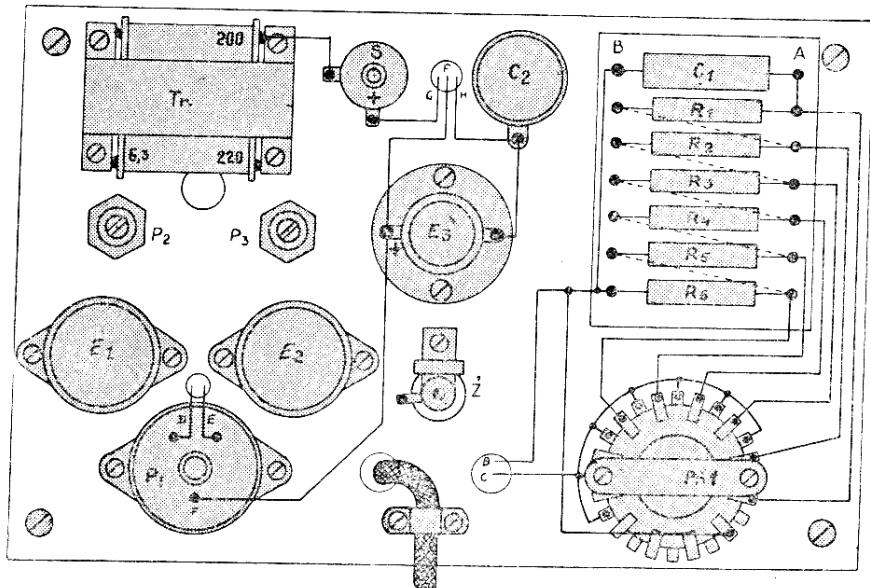

Obr. 10. Montážní zapojovací plánek základní desky (pohled zezadu).

livé svody, které by se mohly hlavně na vstupním děliči nepěkně projeviti. Poněvadž v celém přístroji není choulostivých spojů, můžeme si dovoliti pro pěkný vzhled tyto upravit do úhlu. Delší rovnoběžný spoje vyrovnané a event. je můžeme režnou nití svázati. Konstrukci žárovku připojíme ohebným dvoupramenným kablíkem, abychom ji mohli v případě výměny snadno vyjmouti.

Takto si zapojíme celý přístroj až na odpory R1 až R6 vstupního děliče. Tyto musíme nejdříve upravit dle uvedeným způsobem a na destičku je připájíme až úplně naposledy. Zatím si provisorně mezi řidici mřížky obou elektronek připájíme odpory cca 10 MΩ a od každé vyvedeme kousek kabliku pro připojení zkusebního napětí.

Po skončení zapojování můžeme již přístroj předběžně vyzkoušet. Připájíme provisorně sífovou šňůru přímo na primár sífového transformátoru a zapojíme ji do sítě. Nyní se stří voltmetrem prosvědčíme, zda na žhavicích nožkách elektronek máme napětí 6,3 V, a mezi středem žhavení a minus polém selenu 200 V stří. Stejnosměrným voltmetrem pak musíme na elektrolytu C2 naměřit cca 240 V. Poté zašroubujeme stabilizační výbojku a na jejich svorkách naměříme (dle použitého typu) 60 až 70 V ss.

Je-li až pořád všechno v pořádku, vypneme sífový přívod, a dvěma dalšími dráhy připojíme provisorně měřidlo mezi anody obou elektronek bez ohledu na jeho polaritu. Potom zasuneme obě elektronky EF 22 do objímk, potenciometry P 1 a P 2 nastavíme přibližně na střed a přístroj opět připojíme do sítě. Během vyžhavování elektronek bude se ručka měřidla pohybovali nejprve jedním, pak druhým směrem, až se ustálí v některém bocí slupnice. Po vyžhavení otáčíme potenciometrem P 1 na obě strany, při čemž se nám bude souhlasně vychylovat ručka měřidla. Tuto nastavíme do nulové polohy. Nyní k vývodům mřížek zkusíme připojili nějaké malé ss. napáti, řebla jeden článek suché baterie, kterým při správné polaritě musíme docílit výchylku ručky přes celou slupnici. Tímto postupem jsme si ověřili správnost zapojení a můžeme přikročit k dalšímu.

Na přední stěnu přístroje namontujeme definitivně měřidlo, přívodní svorky, přepínač Př. 2 a vypinač stří V. K této součástkám připájíme na očka pořebné přívodní dráhy, které zatím necháme volné. Pak nasadíme držádku do příslušných otvorů v panelu a z druhé strany je pevně přilhneme nosnými sloupky se závitem M4. K této pak pomocí šroubků M4 připevníme perlínaxovou nosnou desku se zapojenými součástkami. Před jejím přišroubováním musíme však připájeti přívody od přepínače Př. 2 k anodovým nožkám na objímkách elektronek. Po přišroubování provlékneme přívody od vstupních svorek otvorem pod destičku děliče a připájíme je k očkům značeným A a B, obr. 10. Nakonec provlékneme otvorem sífovou šňůru, připevníme ji přichytou a konce připájíme na očka síťového vypínače. Druhé konce od sífového vypínače provlékneme o'vorem pod síť transformátorem a připájíme k primáru.

Tím jsme hclovi s montáží a zapojováním, a dáme se do nejdůležitější práce, do nastavování a cejchování přístroje.

Nastavení a cejchování.

Před započelím práce nastavíme si nejprve mechanicky nulovou polohu měřidla pomocí šroubováčku, korekčním šroubkem na čelní stěně. Potom zapojíme přívodní šňůru do sítě, zapneme sífový vypínač a necháme elektronky vyžhati. Je dobré, nechal přístroj před nastavováním zapnouti alespoň 20 minut.

Po vyžhavení pokusíme se nastavit elektricky nulovou polohu měřidla, které nyní bude ukazovat nějakou výchylku. Za ideální shody poměrů větví můstku, měla by tato být uprostřed dráhy potenciometru P 1. Neslačí-li nám k docílení rovnováhy celá jeho dráha, zkusíme vzájemně zaměnit elektronky E1 a E2. Když ani to nepomůže, zjistíme ku které straně je potenciometr vytlačen nejbliže k nulové poloze měřidla. Na této straně pak zaměníme pracovní anodový odpor příslušné elektronky buď za menší, neb odpor druhé elektronky za větší. Tuto úpravu provedeme tak, abychom rovnovážný stav měli přibližně ve střední poloze potenciometru.


Nyní si předběžně nastavíme pracovní bod elektronek potenciometrem P2. Mezi

mřížkami elektronek máme stále zapojen odpor cca $10 \text{ M}\Omega$ místo vstupního děliče a jejich přívody vyvedeny z přístroje. Po nastavení nulové polohy spojíme vzájemně obě mřížky, čímž se nám zpravidla poruší rovnováha přístroje. Oťáčíme opatrně potenciometrem **P2**, až opět získáme nulovou výchylku. Po rozpojení mřížek nám řídí opět uteč a musíme ji vyrovnat potenc. **P1**. Polé opět mřížky spojíme a nastavujeme potenciometr **P2**. Rozdíly výchylky jsou stále menší. Tuto operaci provádime tak dlouho až sepnutí neb rozepnutí mřížek nebude mít již žádného vlivu na nastavení nulové polohy.

Další prací bude nastavení citlivosti přístroje, to ještě jeho základního rozsahu. K tomu potřebujeme zdroj malého ss. napětí cca 1,5 až 2 V, potenciometr **50** až 100Ω a měřicí přístroj na kterém můžeme přesně odečísti 1 Volt (Avomei). Výstup z potenciometru zapojíme na kontrolní voltmetr a současně na obě mřížky elektronek **E**. V. Nyní si potenciometrem nastavíme přesně 1 Volt a potenciometrem **P3** v kalo-dách elektronek nastavíme plnou výchylku měřidla **E**. V. Po odpojení měřeného napětí má se ručka vrátit opět do nulové polohy. Nestane-li se tak, musíme provést korekci nuly znova potenciometrem **P1**, ev. nastavení prac. bodu potenc. **P2**. Nastavení všech tří potenciometrů **P1**, **P2** a **P3** několikrát opakujeme, až docílíme žádaného výsledku. Vyžaduje to sice dávku trpělivosti, ale není to tak hrozné jak se na první pohled zdá. Osy potenciometrů **P2** a **P3** po definitivním nastavení zajistíme zakápnutím lakem.

Cejchování rozsahů je omezeno již jen na úpravu odporů vstupního děliče a přesnost přístroje záleží na přesném dodržení vzájemných poměrů jednotlivých stupňů. Ideální by bylo použítí přesných odporů s tolerancí 0,5 až 1%, které však nejsou běžné k dosažení a proto si vypomůžeme jinak.

K tomu účelu potřebujeme jeden zdroj ss. napětí cca 12 V, nejlépe akumulátor a druhý zdroj, který bude mít přes 500 V ss, nejlépe eliminátor. Dále potřebujeme universální měřicí přístroj (Avomei), na kterém můžeme přesně odečísti všechna napětí od 1 V do 500 V ss. a odpovídající dělič pro nastavení potřebných napětí. Pro nízkovoltový zdroj použijeme drálový potenciometr **1000** Ω a pro vysokovoltový zdroj, dobrý vrstevový potenciometr **200 — 500 k Ω s lineárním průběhem. Pomocí prvého zdroje nastavíme rozsahy: 1 V, 5 V, 10 V, s druhým zdrojem pak 50 V, 100 V a 500 V. Zapojení potřebné k nastavování rozsahů je na obr. 12. Postupujeme fakt:**

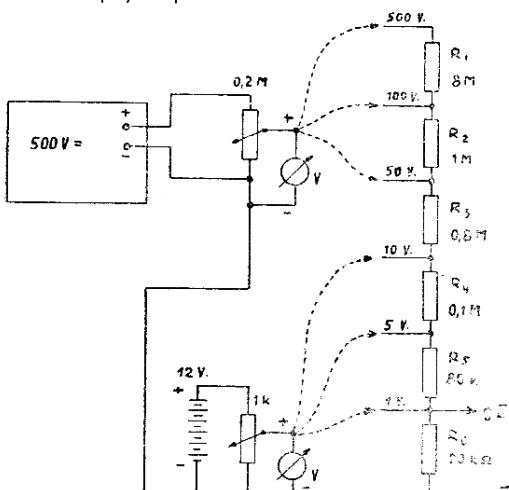

Obr. 12. Schema zařízení pro cejchování děliče.

Odpojíme provisorní odpory mezi mřížkami elektronek a na jeho místo zapojíme základní odpor děliče, **R6** hodnoty $20 \text{ k}\Omega / 5\%$. Zapneme **E**. V., necháme důkladně vyzávití elektronky a provedeme případnou korekci nuly (**P1**). Potom pomocí kontrolního přístroje nastavíme opět napětí 1 V, přičemž nám ručka měřidla **E**. V. ukáže výchylku na posledním dílce stupnice vpravo. Pak odpojíme zdroj od mřížky **E1** a mezi ní a zdroji zapojíme odpory **R5** hodnoty $80 \text{ k}\Omega$. Jsou-li odpory **R5** a **R6** přesné, byl by jejich poměr 1:4 a nastavením napětí zdroje na 5 V, dostali bychom opět plnou výchylku. Je-li výchylka větší, znamená to, že odpór **R5** má menší hodnotu, naopak je-li menší má hodnotu vyšší.

Nyní budeme vyhledáme z většího počtu odporů vyhovující, nebo si tento upravíme. Potřebujeme-li hodnotu vyšší, docílme toho opatrným proškrabnutím odporové vrstvy za stálé kontroly údaje E. V. Potřebujeme-li naopak hodnotu nižší, přidáváme opět za stálé kontroly paralelně k odporu **R5** odpory vysokých hodnot, až docílme výchylky růžky přesně na poslední dílek stupnice. Tím máme nastaven druhý rozsah a přejdeme na následující, 10 V. Připojíme další odpor **R4** hodnoty 100 k Ω , který nám s odporom **R5** má dál vůči odporu **R6** poměr 180 k Ω : 20 k Ω , to jest 9 : 1. Napětí zdroje nastavíme přesně na 10 V a odpor **R4** upravíme cípem uvedeným způsobem. Pro další rozsahy použijeme již vysokovoltového zdroje a postupujeme stejným způsobem. Máme-li k dispozici zdroj s menším napětím nežli 500 V, nastavujeme poslední rozsah na sled stupnice při napětí 250 V. Podobně si můžeme vypomoci i při jiných rozsazích. Je zřejmé, že celkový odpor dělíce tímto způsobem zhotoveného, nebude přesně **10 M Ω** , což však není na závadu, protože přesnost měření záleží na poměrech jednotlivých odporů a ne na jejich absolutní hodnotě.


Takto upravené odpory připájíme nyní ve správném pořadí na perlinoxovou destičku v přístroji. Ještě jednou si překontrolujeme, zda nám všechny rozsahy souhlasí a to nyní tak, že zkušební napětí kontrolované Avometem, přivedeme na vstup E. V. a rozsahy budeme měnit přepínacem. Současně si ověříme linearitu stupnice při různých napětích. Tím máme přístroj hotový, nasuneme plášť uzavřeme zadním víkem a sešroubujeme.

Přední slěnu opatříme tištěným šířkem obr. 13 a chránime nejlépe pruhem plexiskla, které je přitáženo maticemi vypinačů. Na osičky přepínače a potenciometru připevníme šípkové knofliky a nastavíme do správné polohy.

Měřicí hlavice (sondy).

Jsou to celkem tři a to:

- I. pro měření ss, napětí od 1 V do 500 V.
 - II. pro měření ss. napětí do 10 kV ($\times 20$)
 - III. pro měření stř. napětí od 1 V do 50 V vf.
- I. Normální hlavice seslavá se z měděného hrotu \varnothing 4 mm, délky asi 120 mm, spojeného s vnitřním vodičem stíněného kablíku. Měděný hrot je v izolační trubičce přes kterou je navlečen stínící plášť kablíku tvořící druhý vodič. Délka stíněného kablíku je asi 50 cm a celý je navlečen do ohebné izolační trubičky \varnothing 5 mm. Samotná hlavička je ještě přes stínění též isolována a vyčnívá pouze konec hrotu délky asi 4 mm. Za hlavičkou je ku stínímu pláště připájen ohebný kábliček, opatřený krokosvorkou. Druhý konec stíněného kablíku je opalben buď příslušným konektorem, nebo dvěma banánky.
 - II. Vysokonapěťová hlavice je zhotovena z kvalitní pertinaxové trubky \varnothing cca 10 mm, délky cca 220 mm. V trubici jsou dva vysokoohmové odporoře o celkové hodnotě 190 M Ω , tvořící se vstupním odporom E. V. 10 M Ω , dělič poměru 19 : 1. Hlavice je vpředu opalbená cípem dotykovým hrotom a na zadní straně, stíněným přívodem k přístroji s koncovkou.
 - III. V. F. střídavá hlavice je zhotovena z hliníkového pouzdra starého elektrolytického kondensátoru, \varnothing cca 26 mm, délky cca 70 mm. Uvnitř pouzdra je destička ze superperlinoxu síly 1,5 mm, opatřená očky k připájení germaniové diody, kondensátorku **C3**, **C4** a odporu **R15**. V přední slěně je trolitulová průchodka, kterou je proveden mosazný šroubek se závitem M 3, upravený jako dotykový hrot. V zadním konci je zálika z izolačního materiálu zkrz kterou prochází stíněný kablík opět opatřený příslušnou koncovkou. Stínící vodič je spojen s hliníkovým pouzdrem a opatřen krátkým kablíkem ukončeným krokosvorkou. Uvnitř uspořádání sondy je vidět z nákresu na obr. 14.

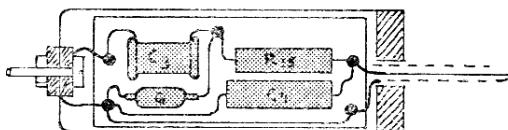

Obr. 14. Montážní plánek VF hlavice s germaniovou diodou.

Používání elektronkového voltmetu.

Vlastní měření tímto přístrojem je stejně jednoduché, jako normálním universálním voltmetrem.

Před měřením, necháme přístroj zapnulý asi 10 minut a po jeho zehráli nastavíme ručku měřidla do nulové polohy potenciometrem vpravo dole. Necháme-li přístroj zapnulý mimo měření, nebo při výměně hlavic, mějme vždy přepínač rozsahů nastaven na 0. Chránime tím citlivé měřidlo před ev. poškozením. Při měření neznámých napětí, začínáme vždy od nejvyššího rozsahu. Při měření v přístrojích, kde je na kostce kladný pól (ku př. v oscilosopech), změníme polaritu pouhým přepnutím přepínače **Př. 2**, bez přezazávání přívodu měrného dobytu.

Podle druhu měření které hodláme prováděti, volime příslušnou hlavici, kterou připojíme k přístroji a to:

- I. Normální hlavice používáme při měření ss. napětí 0 až 500 V, při čemž údaj přepínače rozsahů jest $\times 1$.
- II. Vysokonapěťové hlavice používáme pro měření ss. napětí nad 500 V až do 10 kV, nebo iáž pro měření ss. napětí nižších, kde však potřebujeme zvláště vysoký vstupní odpor (200 M Ω). Údaj přepínače rozsahů je $\times 20$.
- III. V f. diodové hlavice používáme pro měření střídavých napětí 0 – 50 V, kmitočtu až 100 Mc/s. Používáme pouze poloh přepínače 1 V, 5 V, 10 V a 50 V, při čemž je údaj přepínače $\times 1$.

Použití elektronkového voltmetu v elektronice je velmi mnohostranné a jeho podrobné popisování je již mimo rámec této brožury. Zájemci je naleznou v příslušné odborné literatuře.

Literatura.

Ing. Zdeněk Tuček - Sladování superhetů, RNDr. Jindřich Forejt a Ing. Dr. Josef Němec - Praktická elektronika, Ing. Dr. Josef Stránský - Vysokofrekvenční měření, Josef Horaček - Elektronické měření, Elektronik, Sdělovací technika, Slaboproudý obzor, Amatérské radio a jiné.


Naměřená napětí a proudy:

Měření byla provedena přístrojem Avomet. Všechna napětí měřena proti minus pólu elektrolytu, kondensátoru C2.


Střídavé napětí na sekundáru síťového tráfa	206 V stř.,
napětí na plus pól elektrolytu C2	234 V ss,
napětí na anodách elektronek E1, E2	56 V ss,
napětí na síedu potenciometru P2	32 V ss,
napětí na katodách elektronek E1, E2	30 V ss,
napětí na stabilizační výbojce E3	75 V ss,
anodový proud elektronek E1, E2, společný	2,3 mA ss,
příčný proud stabilisátoru E3	3,6 mA ss,
proud tekoucí děličem R12, R13, P2	1,1 mA ss,
spotřeba přístroje ze sítě 220 V/50 c/s.	10 W.

Pro informaci je na obr. 15 uvedeno několik praktických příkladů základních měření tímto elektronkovým voltmetrem.


- Měření ss. napětí na slínici mřížce vč. pentody za velkým odporem. (Měřicí hlavice stejnosměrná, rozsah 100 až 500 V.)
- Měření řídicího napětí vč. pentody (samočinné řízení hlasitosti.) Toto bývá —2 až —25 V.
- Měření vř. napětí oscilátoru v superhetu. (Měřicí hlavice s germaniovou diodou — rozsah 5, 10 až 50 V.)
- Měření vysokého napětí zdroje napájejícího obrazovku v televizním přijímači. (Hlavice vysokonapěťová, rozsah 500 V, $\times 20$.)
- Měření resonance L/C vř. obvodu. Obvod je napájen z v. f. generátoru přes kondenzátor kapacity cca 1 — 3 pF. (Hlavice s germaniovou diodou — rozsah 5 až 10 V.) Resonance se projeví při určitém kmitočtu max. výchylkou ručky měřidla.

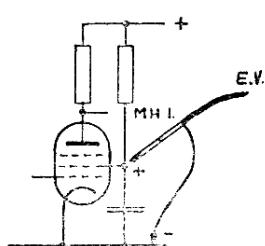


Obr. 15a - Měření napětí stínici mřížky (G_2) VF pentody.

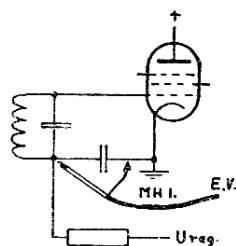


Obr. 15b - Měření předpětí (AVC) samočinného řízení hlasitosti.

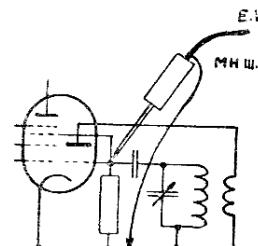

Obr. 15c - Měření VF napětí oscilátoru.

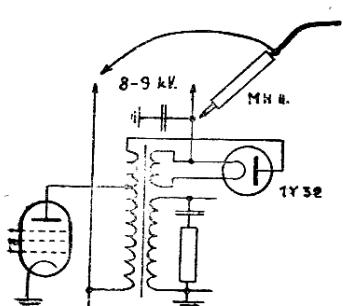

Obr. 15d - Měření vysokého ss. napětí zdroje pro obrazovku.

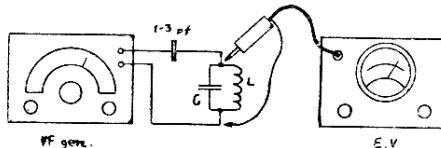

Obr. 15e - Zjišťování resonance L. C. VF obvodu

Seznam a hodnoty součástek na schématu.


C 1 20,000 pF/1500 V
C 2 16 μ F/350 V
R 1 8 M Ω /1 W
R 2 1 M Ω /1 W
R 3 800 k Ω /1 W
R 4 100 k Ω /1 W
R 5 80 k Ω /1 W
R 6 20 k Ω /1 W
R 7 10 k Ω /1 W
R 8 10 k Ω /1 W
R 9 500 Ω /1 W
 (2 k Ω /1 W)
R 10 500 Ω /1 W
 (2 k Ω /1 W)
R 11 15 k Ω /1 W
 (20 k Ω /1 W)
R 12 40 k Ω /1 W
R 13 30 k Ω /1 W
R 14 50 k Ω /2 W
P 1 potenc. 5 k Ω /lin.
P 2 " 10 k Ω /lin.
P 3 " 10 k Ω /lin.

Př. 1 přepinač TA upravený
Př. 2 páčkový přepinač 2 půlový
V páčkový vypínač 2 půlový
E 1 a E 2 vý. pentody EF 22
E 3 stabilizační výbojka TE 20, neb
 STV 70.6
Ž žárovíčka stupnicová, 6,3 V/0,3 A
S selenový usměrňovač 200 V/0,03 A
Tr. síťový transformátor 120/220 V,
 sec. 200 V/30 mA - 6,3 V/1 A
M měřicí přístroj s otočnou cívkou

Měřicí hlavice:


C 3 5000 pF/500 V - keram.
C 4 1000 pF/250 V - keram.
R 15 1 M Ω , 0,5 W
R 16 100 M Ω /1 W
R 17 90 M Ω /1 W
G germaniová dioda Tesla 3NN 40
 (Philips OA-50)

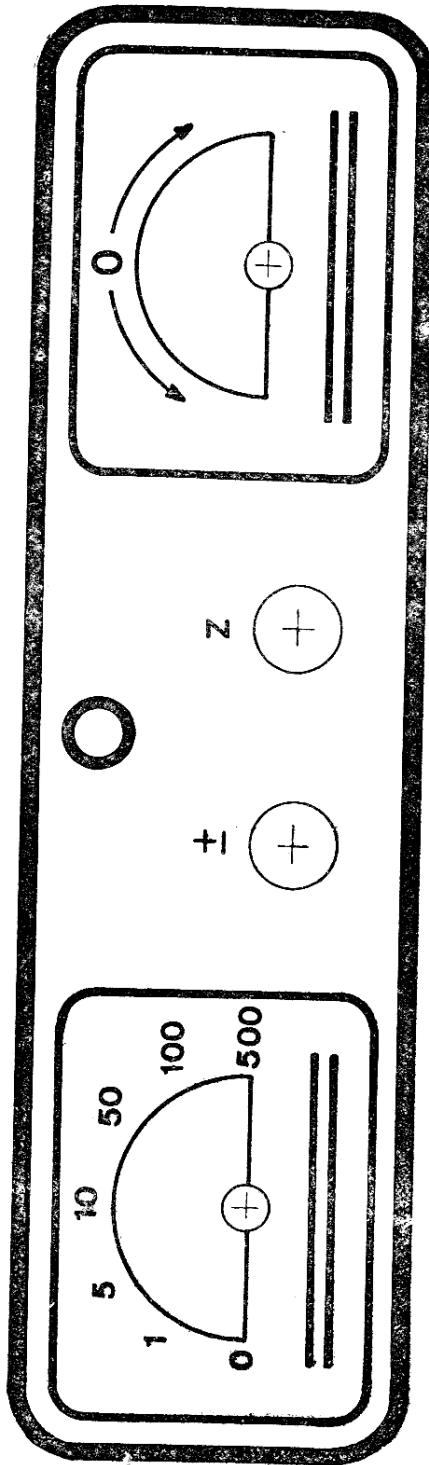Panely říštek (nalepte na tuhý papír, přestříkněte průhledným lakem, neb potáhněte celuloiodovou folii).




Poslech rozhlasu

bez antény nebo s antenou?

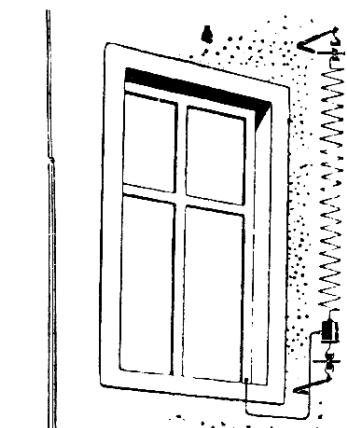


Čím je lepší antena, tím je i příjem silnější a čistší, a i ten nejmodernější přístroj není nikdy dokonalý bez antény!


antena spirálová ⌀ 12 mm (nataž. cca 2 m dl.)	3,50
antena spirálová ⌀ 20 mm (nataž. cca 3m dl.)	4,10
antena spirálová ⌀ 30 mm (nataž. cca 4 m dl.)	7,80
automobilová anténa vysouvací	140,—
anténa venkovní (lanko) se 4 isolátory, 15 m dl.	10,50
antenní bleskojistka	4,60
antenní lanko počínované, svazek 25 m	7,50

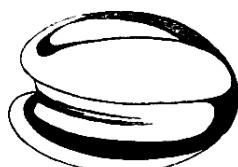

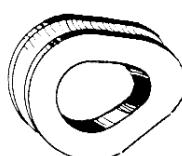
Antenní isolátor
porcelánový
(vajíčko) 35 × 25 mm
Kčs —,28



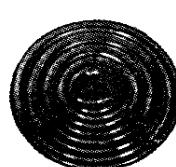
Upevnovací isolátor
pro pokojovou anténu
Kčs —,40




Antenní isolátor
talířový
Kčs —,70

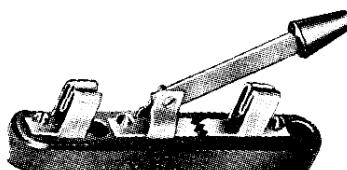

Antenní přepinač páčkový Kčs 2,90

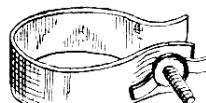

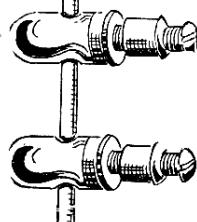Upevnovací prstenec (svorka)
na vodovodní kohout pro připojení
uzemňovacího drátu Kčs —,70



»Změna cen vyhrazena«

PRAŽSKÝ OBCHOD POTŘEBAMI PRO DOMÁCNOST

národní podnik — odštěpný závod č. 51

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25

Telefony: 23-16-19, 22-62-76, 22-74-09

Stavební návody, propagační a učební pomůcky.

- 3 DUODYN — dvouelektronkový universální přijimač siťový**
Napájení ze sítě. Vícemřížkové elektronky.
- 5 SONORETA RV 12**
Trpasličí rozhlas, přijimač pro krátké a střední vlny s 2 elektronkami RV 12 P 2000.
- 6 SONORETA 21**
Trpasličí rozhlasový přijimač pro krátké a střední vlny s 1 elektronkou ECH 21 nebo UCH 21.
- 7 SUPER I - 01**
Malý standardní 3 + 1elektronkový superhet. Základy činnosti superhetů.
- 9 NF 2**
2elektronkový universální přijimač.
- 10 NÁHRADNÍ ELEKTRONKY**
Porovnávací tabulky různých výrobků. Náhrada starých druhů s údaji změn v zapojení a hodnotách.
- 11 SUPER 254 E**
Malý standardní 3 + 2elektronkový superhet (s magickým okem).
- 12 OSCILÁTOR**
Signální generátor pro sladování přijimačů a vysokofrekvenční měření. Rozsah 20 až 2000 m. Modulace nf, kmitočtem.
- 13 ALFA**
Výkonný 3 + 2elektronkový superhet (s magickým okem).
- 14 DIPENTON**
2 + 1elektronkový přijimač se siťovým transformátorem a 3 vlnovými rozsahy.
- 15 MÍR**
Malý, 4 + 1elektronkový superhet s miniaturními elektronkami a 3 vlnovými rozsahy.
- 16 MINIATURNÍ ELEKTRONKY**
obrazovky, stabilisátory, urdoxy, variátory, fotonky.
- 17 MINIBAT**
4elektronkový superhet pro provoz z vestavěných baterií.
- 18 TRIODYN**
3 + 1elektronkový jednoobvodový přijimač siťový s miniaturními elektronkami a vf. stupněm.
- 19 EXPOMAT - elektronický časový spinač**
Přístroj pro automatické exponování světlem při fotografickém zvětšování a kopirování.
- 20 GERMANIOVÉ DIODY**
v teorii a praxi
- 21 ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR EV 101**

Cena za 1 sešit Kčs 2,—

Objednávky brožur vyřizujeme pouze na dobírku.

V zásobovacím podniku státního obchodu vydává

Pražský obchod potřebami pro domácnost

národní podnik - odštěpný závod č. 51

Prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25

Telefony: 23-16-19, 22-74-09, 22-62-76.