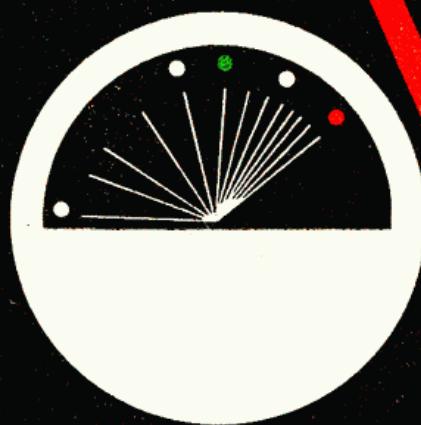


STAVEBNÍ NÁVOD A POPIS 33

JAROSLAV JELÍNEK



tranzistorový

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ
UNIVERZÁLNÍ VOLTMETR

DOMÁCÍ POTŘEBY - PRAHA

JAROSLAV JELÍNEK

**UNIVERZÁLNÍ
TRANZISTOROVÝ MĚŘICÍ PŘÍSTRO**

**STAVEBNÍ NÁVOD A POPIS
č. 33**

Ve Vydavatelství obchodu vydává podnik
DOMÁCÍ POTŘEBY — PRAHA

Tranzistorový voltmetr, ampérmetr a ohmmetr je základní měřicí přístroj, který je určen všem zájemcům o vážnější práci v různých oborech elektrotechniky.

Výroba přístroje je jednoduchá. Volili jsme takovou konstrukci, která nevyžaduje složitá výrobní zařízení. Opracování pozůstává z nejjednodušších pracovních úkonů – stříhání, vrtání a ohýbání plechu. Použili jsme takového tvaru kostry, který dává záruku dostatečné tuhosti, aniž bychom museli svařovat.

Přes svou jednoduchost je přístroj praktický a vzhledný. Veškerá měření se jím dají provádět pohodlně a pro plochý tvar a malé rozměry se i dobře přendá. Jeho choulostivost je prakticky dána použitým ručkovým měřidlem.

Svým tvarom a rozměry tvoří tranzistorový měřicí přístroj základní modul panelové řady miniaturních měřicích přístrojů, které budou popsány v některých dalších číslech stavebních návodů.

1. URČENÍ MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE

Univerzální tranzistorový měřicí přístroj slouží k měření střídavých i stejnosměrných napětí ss i st proudů a ohmických odporů pomocí stejnosměrného proudu z pomocného zdroje.

Napětí se dají měřit od 1 V do 1000 V, proudy od 1 mA do 1 A a odpory od ohmů do megaohmů s přesností $\pm 2,5\%$.

Frekvenční charakteristika je závislá na použitých tranzistorech, avšak v žádném případě není lepší než $\pm 6\%$ při 10 kHz. Pro tuto nevýhodu není přístroj vhodný pro měření vyšších frekvencí.

Vysoký vstupní odpor, který se podle použitého páru tranzistorů může pohybovat mezi 0,1 M Ω až 0,8 M Ω , dává možnost měření všech ss napětí, a to i z vysokoinodenčních zdrojů, aniž by byla na závadu vlastní spotřeba přístroje. St veličiny lze měřit do 10 kHz a použijeme-li tabulky korekcí, až do 20 kHz.

Vlastní spotřeba přístroje činí podle použitých tranzistorů 1,2 až 10 μ A, což je pro běžná měření zanedbatelně málo.

Měřicí přístroj má malé rozměry, není závislý na síti a proto je snadno přenosný. Podobný přístroj s elektronkami by byl značně složitější, choulostivější a větší. Závislost na síti by do jisté míry omezila jeho použití a stavba by byla dražší.

Použijeme-li běžných součástí, tj. 10 % odporů a kondenzátorů, výprodejních vlnových přepínačů a zhotovíme-li si mechanickou část přístroje sami, nepřesahne cena kupovaných součástek podle stavu z r. 1963 Kčs 380,-.

2. TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE

Hlavní rozměry:

Max. výška	77	mm
Max. šířka	235	mm
Max. hloubka	200	mm
Max. váha	1500	g
Vstupní odpor	100 – 800	kΩ
Rozsahy pro měření U	1, 5, 25, 100, 250, 1000	V
Rozsahy pro měření I	1, 5, 25, 100, 250, 1000	mA
Rozsahy pro měření R	R×1, 10, 10 ² , 10 ³ , 10 ⁴	Ω
Mezní prac. kmitočet	10 000	Hz
Přesnost měření max.	2,5	%
Pracovní teplota max.	45	°C
Spotřeba max.	5	mA

Napájecí zdroje:

Plochá baterie	typ 201	1	ks	4,5	V
Monočlánek	typ 140	1	ks	1,5	V

Pomocné zdroje:

Monočlánek	typ 140	1	ks	1,5	V
------------	---------	---	----	-----	---

3. STAVBA MECHANICKÉ ČÁSTI

3.1. Díly vyráběné

1. Skříň přístroje	ks 1	ocel, plech	1,5 mm	č.v.	M01
2. Kryt skříně	ks 1	Al plech	1 mm	č.v.	M02
3. Čelní stěna	ks 1	plexi	2 mm	č.v.	M03
4. Základní deska	ks 1	texgumoid	2 mm	č.v.	M04
5. Plstěná podložka	ks 4	plst	3 mm	č.v.	M05
6. Rukojet	ks 2	ocel, drát Ø	6 mm	č.v.	M06
7. Nosník potenciometrů	ks 1	Al plech	1,5 mm	č.v.	M07
8. Pouzdro zdrojů	ks 1	Al plech	1 mm	č.v.	M08
9. Izolační podložka	ks 1	tvrz. papír	0,3 mm	č.v.	M09
10. Dotekové pero	ks 2	bronz. plech	0,5 mm	č.v.	M10
11. Doteková destička	ks 4	bronz. plech	0,5 mm	č.v.	M11
12. Kryt zdrojů	ks 1	texgumoid	2 mm	č.v.	M12
13. Nosník přepínačů	ks 4	ocel, drát Ø	6 mm	č.v.	M13
14. Úpinka svazků	ks 4	plech	1 mm	č.v.	M14
15. Základna bočníků	ks 1	texgumoid	2 mm	č.v.	M15
16. Měděný blok	ks 1	odpad Cu		č.v.	M16

3.2. Díly kupované

1. Šroub M3×20	ks 2	hlava válcová
2. Šroub M3×45	ks 4	hlava čočková nebo kuželová
3. Šroub M3×6	ks 11	hlava kuželová
4. Šroub M3×5	ks 10	hlava čočková
5. Šroub M3×4	ks 4	hlava kuželová
6. Šroub M4×12	ks 4	hlava válcová
7. Nýt dutý Ø 2×3	ks 100	obchodní zn. 41040
8. Podložka Ø 3,2	ks 22	
9. Podložka pér. Ø 3	ks 2	
10. Podložka Ø 4,2	ks 4	
11. Podložka pér. Ø 4	ks 4	
12. Matice M3	ks 22	
13. Podložka Ø 7	ks 9	
14. Podložka Ø 8	ks 4	
15. Podložka Ø 10	ks 6	
16. Podložka čal. Ø 4	ks 4	(niklovaná)

V tomto oddíle jsou pouze díly pro mechanickou část přístroje.

Ostatní kupované díly (pro elektrickou část) jsou rozepsány v oddíle 4.3.

Uvedené šrouby je třeba v některých případech nepatrně zkrátit, aby jejich volné konce nezasahovaly do prostorů jiných součástek. Při zkracování doporučuji našroubovat na šroub matici, která nám výborně splní dvě funkce. Za prvé poslouží při upínání do svéráku a za druhé, po odříznutí přebytečné části šroubu, nám prostým vyšroubováním srovná tu část závitu, kterou jsme deformovali řezáním. Jak vyplývá z napsaného, doporučuji šrouby zkracovat řezáním a nikoliv štípáním. Uspoříme tak nepříjemné potíže s našroubováním matic na uštípnuté šrouby.

Podložky o průměrech 7, 8 a 10 mm slouží jako distanční válečky k potenciometru, aby jejich upevňovací závity přečnívaly nosníky nebo čelní desku pouze o výšku upevňovací matic.

Na podložce, která je opřena o čelo potenciometru, vypilujeme zárez pro fixační výstupek.

Položku 7 – nýty duté použijeme i při stavbě elektrické části.

3.3. Postup výroby

Základním dílem mechanické části přístroje je skříň. Začneme proto s její výrobou nejdříve, protože ostatní díly zhodovíme vždy se zřetelem k rozměrům dříve vyrobených částí.

Opatřit vhodný kousek ocelového plechu nebude jistě obtížné. Vhodný je rovný a nerezivělý plech. Ušetříme si tím obtížné rovnání a čištění.

Na méně zachovanou, čili vnitřní stranu plechu, narysujeme obrysové čáry pro stříhání, čáry pro ohýbání a osové kříže jednotlivých děr. Průsečíky os všech děr označíme důlkem. Potom přesně odstříhneme správný rozměr plechu a pilkou na železo odřízneme rohové a boční části. Neřežeme až těsně k čaram a zbylý materiál odstraníme pilníkem. Dbáme přesně na dodržování všech rozměrů a úhlů.

Potom vyrtáme díry, včetně největší o Ø 52 mm pro mikroampérmetr. Všechny díry, kterou jsou na výkrese M01 označeny (ZAHLOUBIT), zahloubíme vrtákem o Ø 5,4 mm do hloubky 1,2 mm tak, aby do nich zapadly kuželové hlavy šroubů M3. Zahľubujeme na opačné straně, aby po ohnutí bylo zahloubení na vnější straně skříně. Stejným vrtátkem odhrotujeme všechny menší otvory a na větší použijeme pilník s kruhovým průřezem.

Použijeme-li ohýbačku, nebude přesné ohnutí skříně problémem. Nejprve ohneme 10 mm široké okrajové části ostrým ohybem o 90° směrem nahoru, za předpokladu, že se díváme na orýsovanou stranu. Zbývající dva přičné ohyby vedeme stejným směrem.


Protože ohýbačku nebude mít každý k dispozici, uvádíme způsob, jak lze přesně a dobrě ohýbat plech. Jde v podstatě o dva úhelníky, kterými plech stáhneme tak, že jejich hrany sledují čáru předpokládaného ohybu. Takto stažený plech ohýbáme buď kladivem, nebo dalším úhelníkem, kterým dosáhneme díky stejnoměrnému rozložení tlaku, lepšího ohybu. I při tomto ohýbání jsou všechny ohyby směrem nahoru.

Rohy skříně spájíme mosazí nebo címem, nebo je slepíme pryskyřicí Epoxy 1200. Skříň je však dost tuhá, i když rohy zůstanou volné.


Kryt skříně zhodovíme z hliníkového plechu tak, že na něj přerýsujieme výkres č. M02, odstříhneme na správný rozměr a vyrtáme čtyři otvory. Jednu stranu ohneme podle výkresu směrem k sobě, aby strana, na kterou jsme rýsovali, byla uvnitř přístroje. Druhý ohyb vedeme tak, aby vnitřní vzdálenost obou ohybů byla shodná se šírkou hotové skříně.

Ohnutý kryt nasadíme na skříň tak, aby jeho přední okraj byl zároveň s čelem skříně. Tím je zajistěna správná poloha krytu a proto můžeme označit čtyři otvory pro závit M3 ve skříni přístroje. Označené otvory provrtáme na průměr 2,4 mm a vyřízneme do nich závit M3. Skříň zpevníme dvěma šroubkami v horní části skříně, jak je to naznačeno na č.v. M01 a M02.

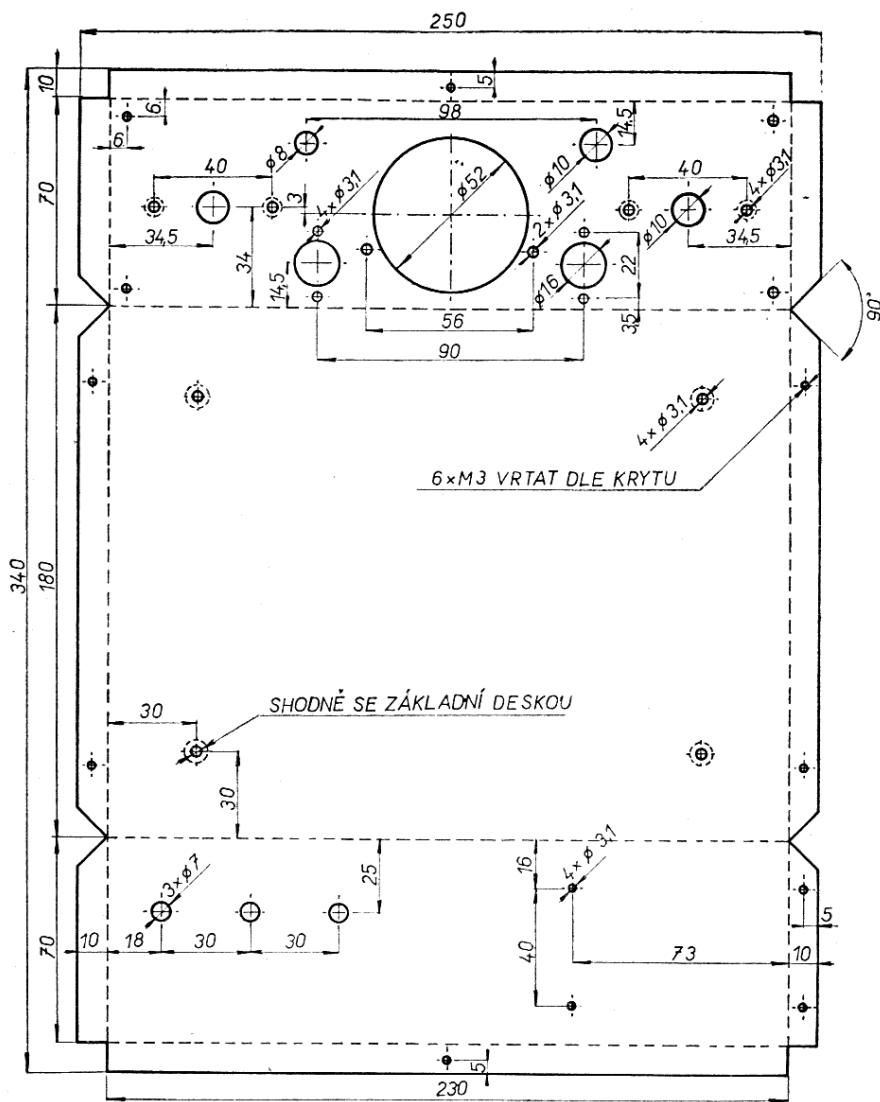
Zhotovením dvou předcházejících částí jsme si připravili podmínky pro výrobu čelní stěny přístroje (č.v. M03). K výrobě použijeme plexi o síle 2–2,5 mm. Papír, kterým je deska po obou stranách polepena, nestrháváme, protože chrání desku před poškrábáním při práci a velmi dobře poslouží, protože si na něj tužkou pečlivě pře-



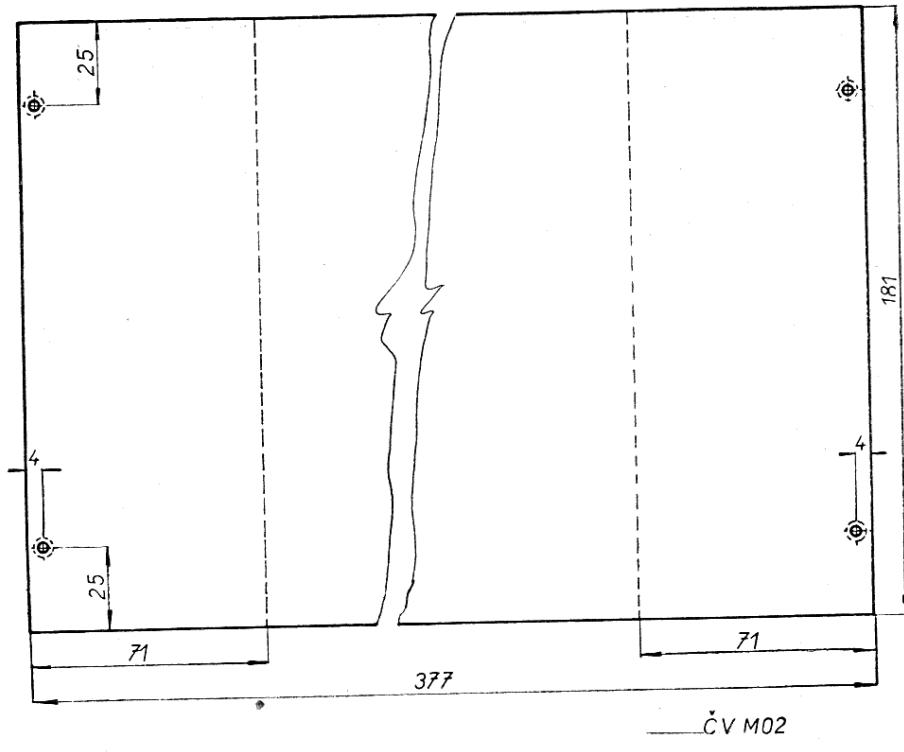Obr. M01 – M16. Výkresy mechanických součástí přístroje




C.V. M03.

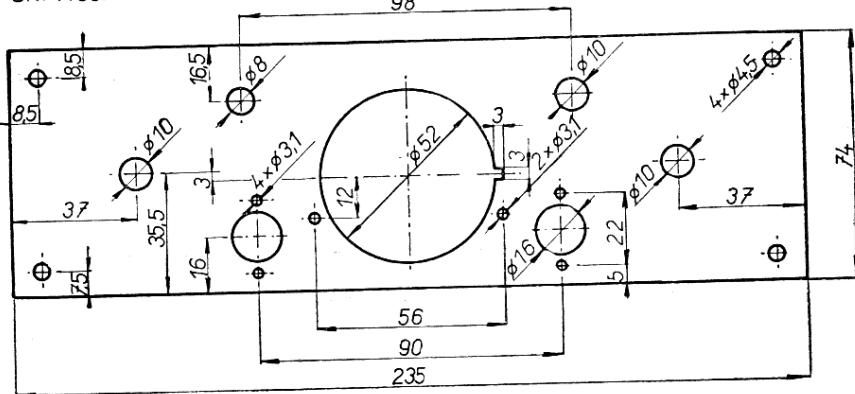

OTVORY Ø 3 VRTAT DLE POTŘEBY
UPEVNĚNÍ SVAZKŮ


M 04

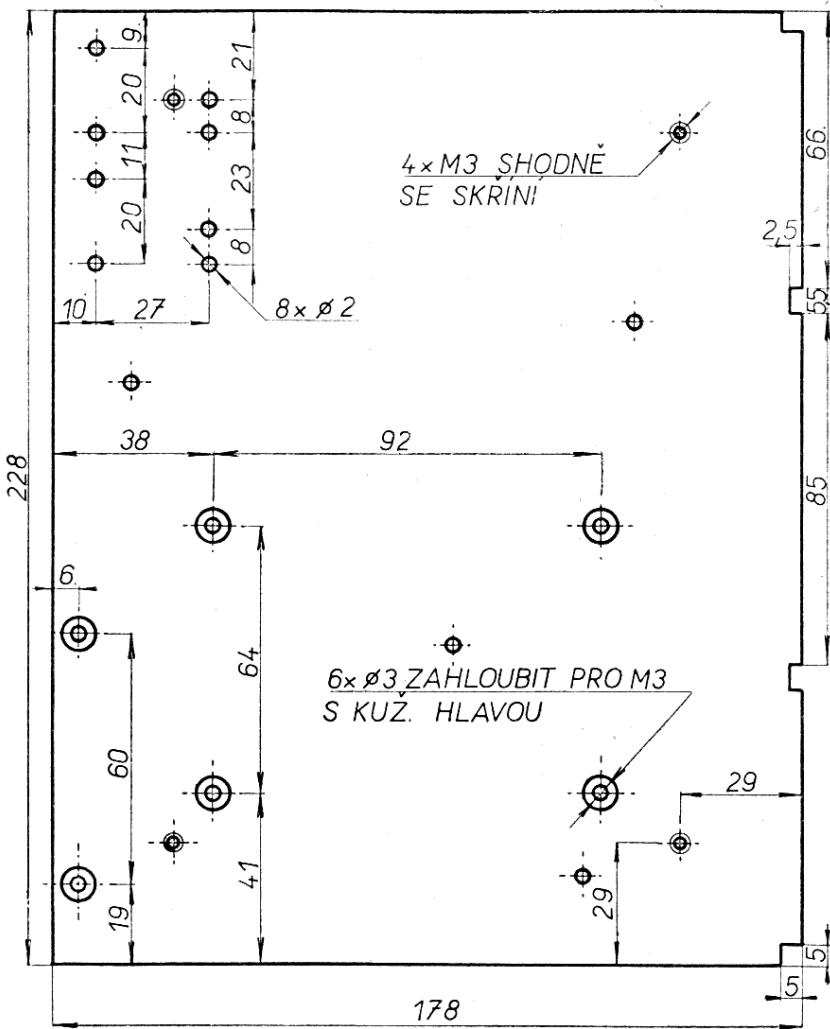


č.v.M05.




č.v.M06

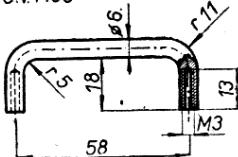




č.v.M07

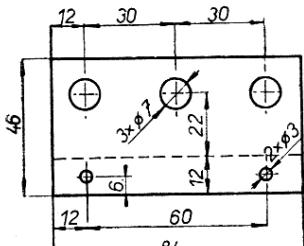



č.v.M08

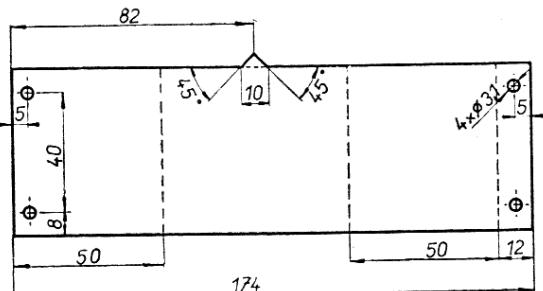


č.v.M09

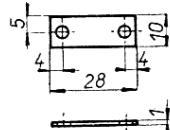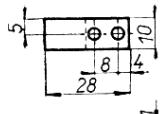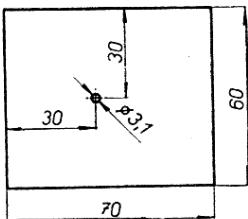

č.v.M10.

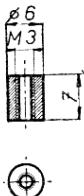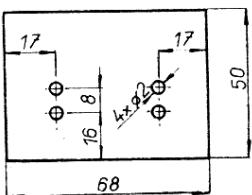

č.v.M11.

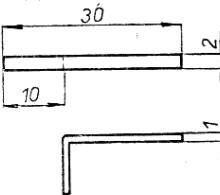

č.v.M12

č.v.M13

č.v.M14

kreslíme č.v. M03. Všechny otvory vrtáme velmi opatrně. Největší otvor o \varnothing 52 mm vykroužíme buď výkružníkem, nebo jej vyřízneme lupenkou pilkou a začistíme pilníkem. Po vyvrtání všech otvorů ořízneme plexi podle výkresu. Jistě není nutno připomínat, že řez nevedeme přesně po obrysových čarách, ale ponecháváme přídavek (asi 0,5 mm) na zarovnání řezu. Zarovnáváme tak, že plexi upevníme čtyřmi šroubkami M4 a rukojeťmi na přední stěnu skříně, nasadíme kryt a pilníkem zarovnáme obrys plexi shodně s obrysem skříně a krytu přístroje. Po sejmání nalepíme na spodní stranu

plexi chloroformem nebo podobným rozpouštědlem předtisk čelní stěny vystřížený z obálky tohoto návodu. Plexi s papírovým předtiskem pečlivě stiskneme, aby se ne-vytvořily bublinky mezi slepenými plochami.

Ke zhřivení základní desky použijeme izolačního materiálu o tl. 2 mm. Nejvhodnější je texgumoid, ale stačí i pertinax, tvrzený papír nebo novodur. Na použitý materiál překreslíme výkres č. M04. Pozor! Výkres je nakreslen z pohledu na spodní stranu základní desky, proto je nutné rýsovat na tu stranu základní desky, kterou jsme určili dospodu, takže vrchní strana zůstane hladká, bez stop po rýsovaci jehle. Správný rozměr ořízneme nejlépe nožem a ocelovým pravítkem tak, že materiál nařízneme po obou stranách po celé délce a opatrně ulomíme. Takový řez, nebo vlastně lom, vypadá po začištění pilníkem velmi pěkně a celý postup je daleko rychlejší než řezání pilkou. Výrezy na přední straně jsou určeny pro matice M3. Protože nám budou pomáhat udržet matice v potřebné poloze, neděláme je ani hlubší, ani širší, než je potřeba. Všechny otvory vrtáme přesně podle výkresu, až na čtyři, kterými je připevněna základní deska ke skříni přístroje. Tyto otvory musí být shodné s otvory ve dně skříně. Označíme je tak, že základní desku vložíme do skříně přístroje a otvory ve dně skříně obkreslíme na základní desku.




Hlavy šroubů, které budou procházet otvory ve dně skříně, budou zakryty plstěnými podložkami, které budou zároveň sloužit jako nožky přístroje. Vysekáme je kruhovým razníkem podle výkresu č. M05 z plsti o tl. 3 mm. Po dokončení montáže přístroje je přilepíme pryskyřicí Epoxy 1200 na dno skříně.

Rukojeti přístroje vyrobíme z ocelového nebo mosazného drátu o průměru 6 mm. Kusy drátu určíme rodičeji o 15–20 mm delší a ohneme, aby osová vzdálenost ohnutých částí byla přesně 58 mm. Potom zkrátíme ohnuté části na správnou délku, vytáhme je a výřízneme do nich závit M4. Po odstranění stop po ohybání (plošky, rýhy) rukojeti vyleštíme, popř. je dáme pochromovat (č.v. M06).

Nosník potenciometrů vyrobíme z hliníkového plechu tl. 1,2–1,5 mm. Vhodný je i plech ocelový, který však musíme chránit nátěrem před korozí. Nosník zhřovíme jako predcházející části. Při ohybání je třeba upnout do svéráku část širokou 12 mm a nikoliv opačně. Jinak by se posunuly otvory pro potenciometry o tloušťku plechu proti otvorům v zadní stěně skříně a hřidelíky potenciometrů by nebyly v osách děr (č.v. M07).

Pouzdro baterii (č.v. M08) zhřovíme z hliníkového plechu tl. 1 mm. Ohyby I. a II. provedeme tak, že ohyb I. směruje k nám a ohyb II. od nás. Zbývající dva ohyby

Č.V M15.

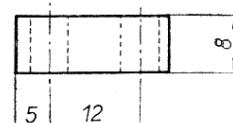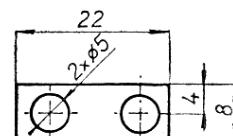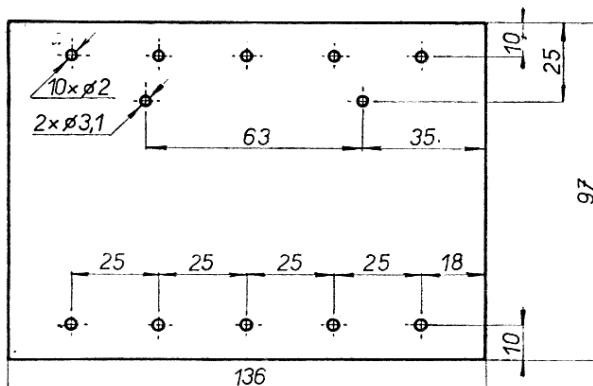

Č.V M16.

nejsov ostré, ale mají poloměr ohybu rovný poloměru zaoblení monočlánku. Tento ohyb provedeme volně rukou na stejnou stranu, kam směruje ohyb I.

Izolační podložku (č.v. M09) vyrobíme z tvrzeného papíru tl. 0,3 mm. Umístíme ji mezi dnem skříně a základní deskou v místě upevnění zdrojů.

Dotekové pero zhotovíme z pérové mosazi nebo bronzu o tl. 0,5–0,8 mm vystříhanutím podle výkresu č. M10. Otvory vyvrtáme přesně na průměr použitých dutých nýtů, aby mechanické spojení s krytem zdrojů nebo se základní deskou bylo dostatečně pevné. Pero ohybáme za studena a poloměr ohybu volíme větší.

Doteková destička (č.v. M11) je ze stejného materiálu jako dotekové pero. Vystříhneme ji a otvory vrtáme stejně těsně jako u dotekového pera.

Kryt zdrojů (č.v. M12) zhotovíme z odpadu, který zbyl při výrobě základní desky. Jinak stačí každý izolační materiál o dostatečné pevnosti a tl. 2 mm. Otvory vrtáme opět těsně, aby i tato část zaručovala pevné spojení s dotekovým perem.

Nosník přepínače (č.v. M13) zhotovíme ze zbytků ocelového drátu o průměru 6 mm, ze kterého jsme vyrobili rukojeti.

Úpinku svazků vyrobíme z hliníkového plechu podle výkresu č. M14 a ostře ohneme do pravého úhlu asi v jedné třetině délky. Je určena k upevnění svazků, jak je to patrné z fotografií.

Základnu bočníku vyrobíme podle výkresu č. M15 z izolačního materiálu o tl. 2–2,5 mm. Můžeme použít texgumoid nebo podobný materiál.

Měděný blok vyrobíme z kousku odpadové mědi podle výkresu č. M16, kterou nejprve provrtáme a vyzkoušíme, jdou-li do cívorů nasunout tranzistory. Blok slouží k rozvodu tepla mezi oběma tranzistory a proto je třeba jej na ně před připájením nasunout.

4. STAVBA ELEKTRICKÉ ČÁSTI

4.1. Schéma zapojení

Schéma zapojení, jak je uvedeno na obr. 4.1.1., dává celkový přehled součástek přístroje.

Můžeme volit zapojení s hodnotami uvedenými v rozpisce (odst. 4.3.), nebo zjistit zesilovací činitel použitého páru tranzistorů a podle něj vypočítat hodnoty součástek. Odpor v bázích tranzistorů a kolektorové odpory zůstávají stejné pro široký rozptyl parametrů použitých tranzistorů.

Odstupňování rozsahu lze měnit podle individuální potřeby konstruktéra.

V případě, že st rozsahy nelze nastavit potenciometrem P_5 , lze provést v přepínači V_2A tyto změny zapojení:


- odpojit kondenzátory C_3 a C_4 ,
- ke každému předřadnému odporu zapojenému v přepínači V_2B připojit v sérii, v přepínači V_2A přídavný odpor.

Hodnotu přídavného odporu zjistíme zkusmo nebo stanovením rozdílu výchylky ručkového měřidla při měření ss a st veličin.

4.2. Funkce zapojení

Jádrem měřicího přístroje je symetrický tranzistorový zesilovač proudu, v konečné úpravě zapojen je dvěma tranzistory 102 NU 71 se stejným zbytkovým proudem (I_{k0}) a přibližně stejným zesílením. Stejně dobře však vyhovovaly i párované tranzistory 103 NU 70, 104 NU 70 a dokonce i dvojice tranzistorů 101 NU 70. Výměna páru tranzistorů, které splňují požadavek stejného I_{k0} a zesílení (α), ovlivní pouze citlivost přístroje a to přímo úměrně zesilovacímu činiteli použitých tranzistorů.

Jak je patrné ze schématu, přivádí se na báze obou tranzistorů měřené napětí.

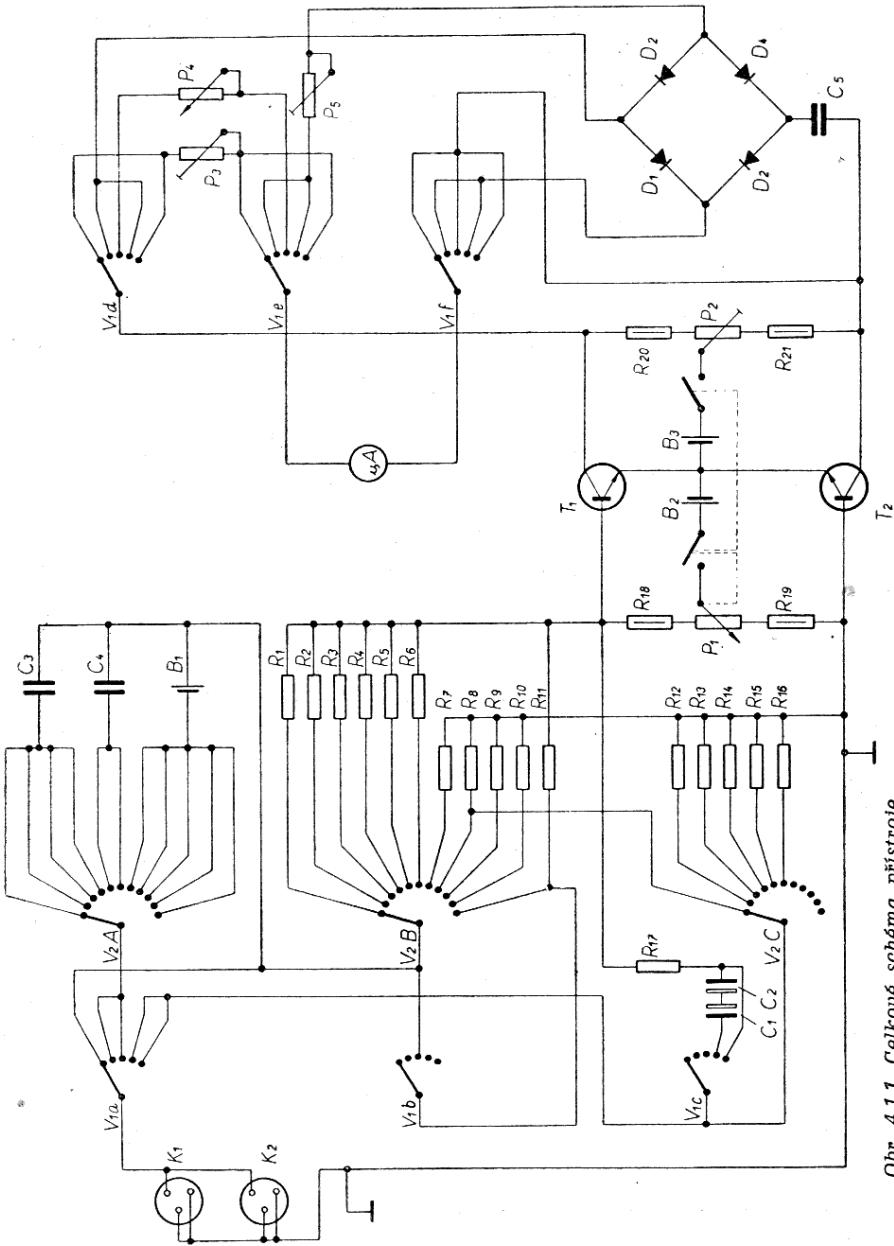

Obr. 4.1.1. Celkové schéma přístroje

Tranzistory tvoří dvě ramena můstku. Aby báze jednoho z tranzistorů nebyla záporná, je na báze obou tranzistorů zavedeno pomocné kladné napětí, které je vždy větší než maximální záporné napětí signálu. Sériové odpory $40\text{ k}\Omega$ stabilizují klidový proud bází. Potenciometr $50\text{ k}\Omega$ slouží k nastavení rovnováhy můstku (nula).

Druhá dve ramena můstku tvoří odpory $2\text{ k}\Omega$ v kolektorových obvodech tranzistorů. Je velmi důležité, aby hodnoty těchto dvou odporů byly přesně stejné. Proto je napájíme přes potenciometr $220\text{ }\Omega$, kterým nejen vyrovnáme rozdíly hodnot odporů, ale při spojení bází nakrátko také přesně vyvážíme můstek vzhledem k even-tuálním rozdílům parametrů tranzistorů.

Paralelně k druhé věti můstku je v sérii s potenciometrem $3,3\text{ k}\Omega$ připojen přes přepínač mikroampérmetr, který indikuje rovnovážnost obou větví můstku. Potenciometr $3,3\text{ k}\Omega$ slouží k jemnému nastavení rozsahu.

Při měření st napětí pracují tranzistory jako střídavý symetrický zesilovač proudu. Zesílený st proud se usměrňuje čtyřmi diodami 3 NN 40 nebo 41 v Graetzově zapojení a přes další potenciometr $3,3\text{ k}\Omega$ se přivádí usměrněný proud do mikroampérmetru. Ten má pro měření st veličin zvláštní stupnice.

Tím jsme vysvětlili funkci měřicího zesilovače. Abychom jím mohli měřit v různých rozsazích, musíme zjistit jeho zesílení, protože podle jeho hodnoty můžeme stanovit předřadné odpory pro měření napětí a bočníky pro měření proudu.

V případě, že známe nebo si můžeme změřit zesilovací činitel použitých tranzistorů, vypočítáme proudové zesílení dvojice tranzistorů podle vzorce:

$$A = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$


kde A je proudové zesílení dvojice tranzistorů a α je proudový zisk samotného tranzistoru.

Příklad:

$$A = \frac{0,985}{1 - 0,985} = \frac{985}{15} = 66$$

proudové zesílení dvojice je tedy větší než 60. To znamená, že při použití měřicího přístroje s rozsahem $100\text{ }\mu\text{A}$, získáme plnou výchylku již při proudu menším než $2\text{ }\mu\text{A}$.

Známým způsobem podle Ohmova zákona zjistíme, že potřebný předřadný odpor pro rozsah 1 V je $500\text{ k}\Omega$. Tím je zároveň určen vstupní odpor celého měřicího přístroje.

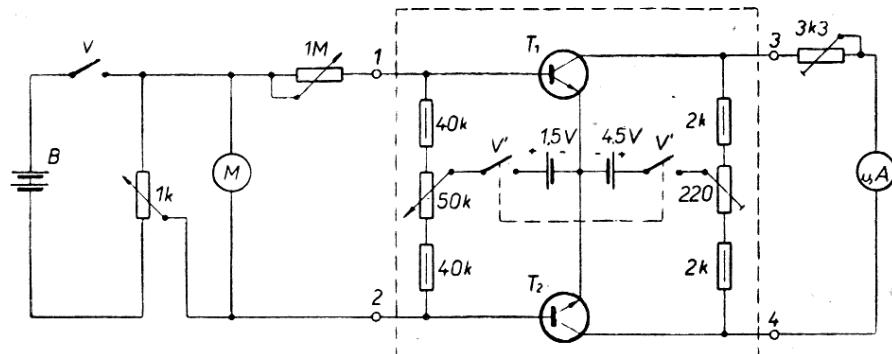

Obr. 4.2.1. Zapojení můstku — zjištění R_v

Protože každý nebude mít k dispozici změřené tranzistory, uvádíme jednoduchý způsob, kterým je možné pokusně zjistit max. vstupní odpor použitého zesilovače a tím jeho maximální zesílení, ale zároveň i vhodnost použitého páru tranzistorů.

Zvolený pár tranzistorů o nepresně známých hodnotách zapojíme podle obr. 4.2.1. Na jejich kolektorové odpory připojíme přes potenciometr $3,3 \text{ k}\Omega$ (zapojený jako reostat) mikroampérmetr. Můstek vyvážíme potenciometrem $50 \text{ k}\Omega$ a spojíme vývody bází nakrátko. Potom můžeme přesně vyvážit můstek pomocí potenciometru $220 \text{ }\Omega$. Jestliže nemůžeme můstek vyvážit, použijeme jiného páru tranzistorů.

V případě, že je můstek dokonale vyvážen, zrušíme spojení bází nakrátko a na jednu z bází připojíme potenciometr $1 \text{ M}\Omega$ (zapojený jako reostat). Další potenciometr $1 \text{ k}\Omega$ připojíme přes vypínač V na svorky ss zdroje jako dělič napětí. Nastavíme jej tak, aby napětí mezi jedním z jeho krajních bodů a vývodem běžce bylo 1 V, což zjistíme paralelně připojeným měřidlem, např. Avometem. Reostat v obvodu bází nastavíme na nejvyšší hodnotu a druhý reostat v obvodu mikroampérmetru nastavíme do polohy s nejnižší hodnotou odporu. Paralelně, přes zmíněný reostat $1 \text{ M}\Omega$, připojíme zkoušený měřicí můstek do stejných bodů děliče jako pomocné měřidlo. Po zkontrolování polarity zdroje vzhledem k můstku připojíme vypínačem V dělič ke zdroji. Nejprve zkontrolujeme, zda pomocné měřidlo ukazuje přesně hodnotu 1 V a potom reostatem $1 \text{ M}\Omega$ nastavíme přesně plnou výchylku mikroampérmetru. Opět zkontrolujeme, zda se nezměnila výchylka pomocného měřidla a v případě, že se tak nestalo, rozepneme vypínač V. Ohmmetrem změříme účinný odpor reostatu $1 \text{ M}\Omega$. Zjištěný odpor zaokrouhlíme na nejbližší vyšší hodnotu řady E 12 nebo E 24. Vybraný odpor pak zapojíme do obvodu báze místo reostatu. Po zapojení vypínače V opravíme výchylku mikroampérmetru reostatem $3,3 \text{ k}\Omega$ zapojeným v jeho obvodu tak, že zmenšíme jeho účinný odpor, aby výchylka přístroje byla stejná, ovšem za předpokladu, že pomocné měřidlo ukazuje výchylku 1 V.

Tím jsme zjistili potřebný předřadný odpor pro rozsah 1 V a zároveň maximální vstupní odpor použitého měřicího zesilovače.

Nyní nám zbývá zjistit shodnost použitých tranzistorů zjištěním linearity měření. Zapojení celého zařízení zůstává stejné. Postup zjišťování linearity je shodný s vyhodnocováním průběhu charakteristiky měření ss napětí, který je popsán v oddíle 5.2. Na děliči nastavujeme napětí přesně po $0,1 \text{ V}$ a kontrolujeme, zda oba přístroje ukazují stejnou hodnotu. Jestliže ano, pak je použitá dvojice tranzistorů vhodná a můžeme ji bez obav použít pro zapojení do měřicího můstku.

V popsaném zapojení lze měřicího můstku použít jako voltmetr, jestliže do jeho vstupního obvodu zapojíme předřadný odpor vhodný pro příslušný měřicí rozsah.

Pro měření st napětí v rázujeme do obvodu kolektor – mikroampérmetr usměrňovací diody.

Měřicí můstek lze po jednoduché úpravě jeho vstupního obvodu použít i k měření proudu, které se provádí měřením úbytku napětí na bočníku, kterým protéká měřený proud. Dále zařazujeme do vstupního obvodu malý předřadný odpor, kterým zaokrouhlíme základní napěťový rozsah na nejmenší možnou hodnotu. Ta bývá asi $0,05\text{--}0,1 \text{ V}$. Prudové rozsahy měníme změnou odporu bočníku. Použitý symetrický zesilovač má stálou kompenzaci zbytkového proudu kolektoru a proto můžeme volit bočníky o velmi malých hodnotách, což má za následek menší úbytek napěti na bočníku a také menší vyhřívání bočníku protékajícím proudem, a tím menší změny specifického odporu vodiče, kterým je tvoren.

Úprava zapojení pro měření odporů: do vstupního obvodu zapojíme v sérii s odporu R_7 až R_{11} a měřenými odpory R_x baterii. Podle zvoleného odporového rozsahu zapojujeme některý z odporů R_7 až R_{11} a měřicím můstkom na nich měříme napěti rovná:

$$U_m = \frac{U_b \cdot R_7}{(R_x R_7)} \text{ (až } R_{11})$$

při čemž jsme zanedbali proudovou spotřebu můstku a předpokládáme, že U_m je naměřené napětí, U_b je napětí baterie (pozor na jeho správnou polaritu), a R_x je měřený odpor.

Ze vzorce vyplývá, že nekonečně velký odpor R_x nezpůsobí nerovnováhu můstku a proto bude mikroampérmetr ukazovat nulovou výchylku. Při nulovém odporu R_x bude nerovnováha na můstku největší a mikroampérmetr bude ukazovat výchylku odpovídající napětí baterie U_b . Aby byla výchylka mikroampérmetru přesně maximální, jako je tomu u normálních ohmmetrů, je do obvodu kolektor–mikroampérmetr vložen potenciometr P_4 zapojený opět jako reostat. Jím se zároveň kompenzuje i klesající napětí baterie U_b . Stupnice pro měření odporu je společná pro všechny rozsahy, protože odpory R_7 až R_{11} jsou dostatečně menší než součet vstupního odporu voltmetu a účinného odporu reostatu P_4 . Přístroj tím ovšem přestává být vhodný pro měření vysokých odporů.

Ve schématu jsou uvedeny hodnoty odporů vypočítané pro přístroj Metra DHR 5–200 μ A a dvojici tranzistorů 102 NU 71 se zesilovacím činitelem $\alpha = 22$. Pro citlivější přístroj nebo dvojici tranzistorů s větším zesilovacím činitelem přepončítáme hodnoty způsobem, který byl uveden na začátku tohoto oddílu.

4.3. Rozpiska materiálu a montáž přístroje

Kondenzátory:

C1	TC 922	20 μ F	6 V
C2	TC 922	20 μ F	6 V
C3	TC 180	0,68 μ F	100 V
C4	TC 182	3k3 pF	250 V
C5	TC 180	1 μ F	100 V

Odpory:

R1	TR 116	M 1	1 W
R2	TR 116	M 5	1 W
R3	TR 116	2 M 5	1 W
R4	TR 116	10 M	1 W
R5	TR 116	2×10 M	1 W
		5 M	
R6	TR 116	10×10 M	1 W
R7	TR 116	10	1 W
R8	TR 116	100	1 W
R9	TR 116	1 k	1 W
R10	TR 116	10 k	1 W
R11	TR 116	M 1	1 W
R12	TR 116	20	1 W
R13		4	
R14		1	
R15		J 4	
R16		J 1	
R17	TR 116	10 k	1 W
R18	TR 115	40 k	0,5 W
R19	TR 115	40 k	0,5 W
R20	TR 115	2 k	0,5 W
R21	TR 115	2 k	0,5 W

Potenciometry:

P1	WN 695 09	50 k/N	s vypínačem
P2	TP 680 11/E	220	
P3	TP 680 11/E	3k3	
P4	TP 180	25 k/N	
P5	TP 680 11/E	3k3	

Tranzistory:

T1	102 NU 71	párované
T2	102 NU 71	

Diody:

D1 – D4 4XOA 7 nebo 4X3 NN 41

Zdroje:

B1	monočlánek	typ 140	1,5 V
B2	monočlánek	typ 140	1,5 V
B3	plochá baterie	typ 201	4,5 V

Měřicí přístroje:

M1 Metra DHR 5 100–200 μ A

Přepínače:

V1 PJ 364 vln. přepínače ÚSVD Jiskra Pardubice
V2 PJ 364

Konektory:

K1 – K2 2PK 180 01 třípolové Tesla Sonet

Všechny součástky uvedené v rozpisce materiálu obdržíte ve specializovaných prodejnách radiotechnického zboží nebo ve vyhrazených radioamatérských prodejnách.

Místo uvedených typů součástek můžeme se stejným úspěchem použít součástky podobné.


Také konektory můžeme zaměnit za levnější svorky nebo zdiřky tam, kde nevyžadujeme přesnost při měření vyšších kmitočtů.

Mezi kupovaný materiál patří ještě ovládací knofliky, které si každý vybere podle svého vkusu, letovací lišty ÚSVD Jiskra a pryskyřice Epoxy 1200.

Montáž přístroje

Před započetím montáže univerzálního tranzistorového měřicího přístroje si zkontrolujeme, zda máme k dispozici všechny kupované i vyráběné díly. Skříň přístroje a kryt nastříkáme nebo jinak povrchově upravíme. Prototyp přístroje byl například nastříkan kladivkovým modrým lakem a okraje krytu skříně, které nebyly v šířce asi 20 mm nastříkané, byly vyleštěné.

Na základní desku přisroubujeme nosník potenciometrů, dále pérové doteky pro zdroje, dotekové desky pro zdroje a čtyři šrouby M3×45 mm. Před nasunutím základní desky do skříně přístroje zamontujeme potenciometry 3k3 do krajních otvorů nosníku a potenciometr 220 Ω doprostřed. Dále nasuneme do příslušných otvorů úpinku svazků tak, aby po zamontování desky byla jejich kratší ramena mezi základní

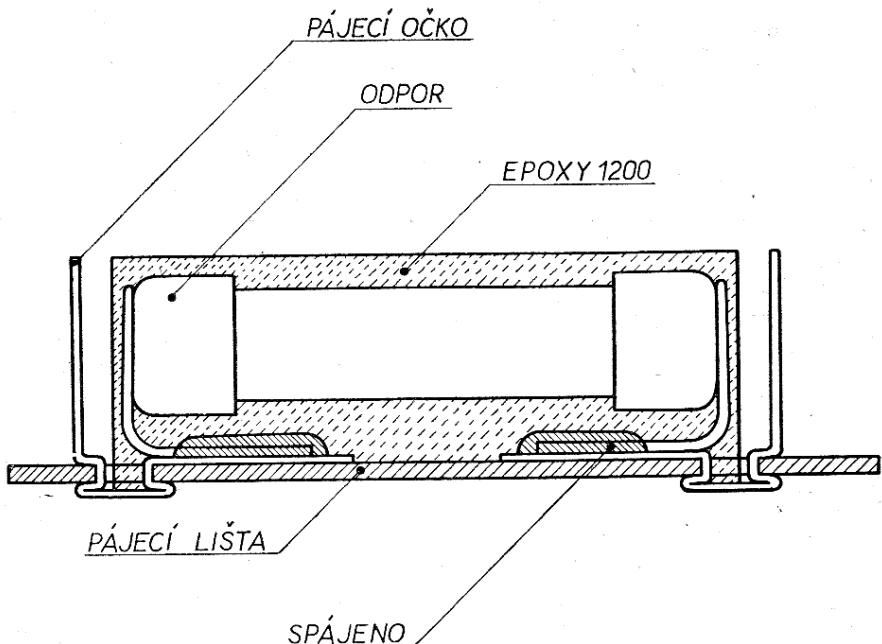


Obr. 4.3.1. Uchycení součástí na pájecí liště

deskou a dnem přístrojové skříně. Potom můžeme vložit základní desku do skříně přístroje a upevnit ji k ní čtyřmi šrouby M3. Kuželové hlavy těchto šroubů a jejich okolí odmástíme a natřeme pryskyřicí Epoxy 1200. Na tyto plochy přilepíme plstěné podložky č.v. M05.


Vlnové přepínače musíme před zamontováním upravit po mechanické i elektrické stránce. Elektrická funkce je zřejmá ze schématu. Mechanicky musíme přepínač především změnit. Zkrátíme proto distanční trubky mezi jednotlivými díly na 6 mm. Distanční trubky mezi upínací částí a vlastními deskami přepínače zkrátíme na 8 mm. Stahovací šrouby přepínače zkrátíme na 33 mm, při čemž patřičně prořízneme jejich závit. Při smontování našroubujeme do nosníku přepínačů (M13) asi do poloviny jeho délky stahovací šroub, navlékneme na něj postupně všechny součásti přepínače a dotáhneme matici M3. Do druhé poloviny závitu nosníku přepínače zašroubujeme šroub M3×5, kterým připevníme přepínač k čelní části skříně.

Po zabudování přepínačů přišroubujeme čelní desku přístroje. Tu drží čtyři šrouby M4, které zároveň přitahují rukojeti vyrobené podle č.v. M06. Mezi rukojetmi a čelní deskou zplexi jsou niklováné podložky.

Dále upevníme na čelní desce oba konektory a potenciometry. Potenciometr 50 k/N, který slouží k nulování a je umístěn na pravé polovině čelní desky, zajistíme proti otáčení vypilováním rovné plošky na jeho obvodu do hloubky asi 1 mm. Ta se bude po zamontování opírat o ohnutý okraj skříně a nedovolí, aby se potenciometr otácel.

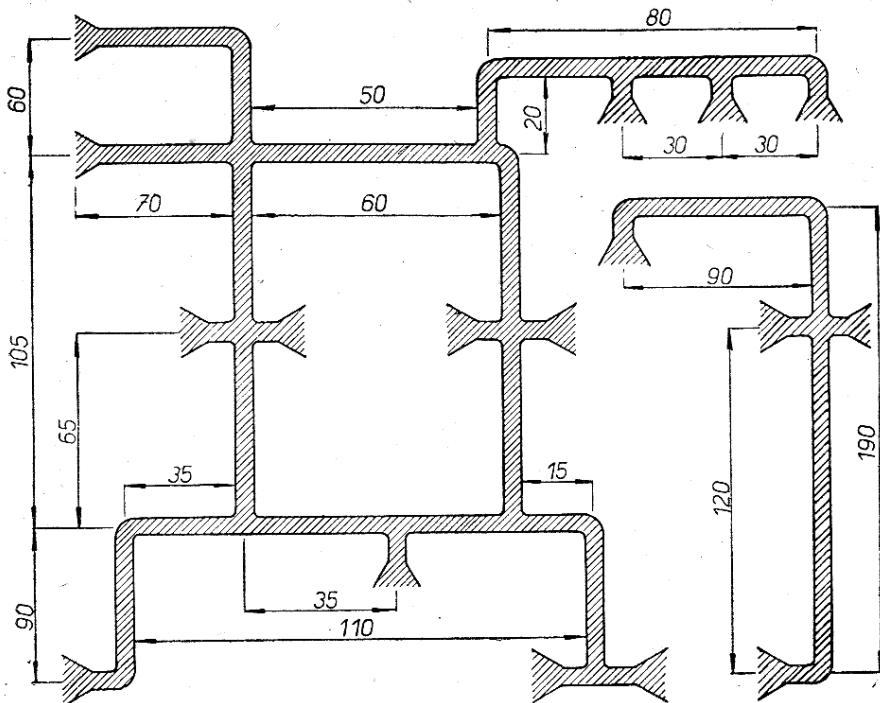

Obr. 4.3.2. Svazková forma.

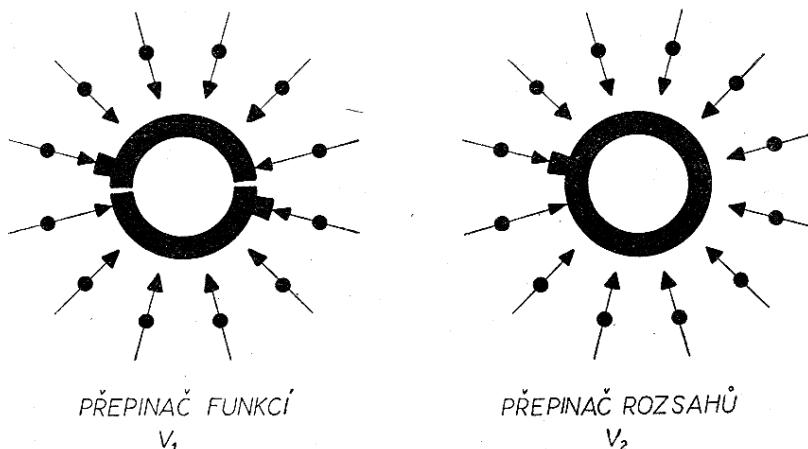

Obr. 4.3.3. Úprava přepínačů

Na zadní stěnu skříně připevníme pouzdro zdrojů, a to buď dutými nýtky, nebo šroubkou M3.

Odpory vyladěné podle odst. 5.1. připojíme na letovací lišty a zalijeme pryskyřicí Epoxy 1200. Vývody odporů a očka pájecí lišty ohneme podle obr. 4.3.1. a vzájemně spájíme. Pájecí lišty rozřežeme tak, aby každý díl obsahoval devět páru pájecích oček. Mezi vnější a vnitřní ramena oček vložíme asi 11 mm široký pásek z hliníkového plechu tloušťky 0,5 až 1 mm a dáme mu tvar podle fotografie na zadní straně obálky. Mezery mezi plechem a pájecí lištou zakápneme voskem. Potom celou skupinu součástek zalijeme pryskyřicí. Po zatvrzení odstraníme hliníkový pásek a povrch upravíme. Do přečnívajících okrajů vyrtáme otvory pro šroub M3. Zalítí epoxidovou pryskyřicí má mimo ochranných vlastností také tu výhodu, že po nahřátí pryskyřice můžeme vadnou součástku nožem odkroutit i s pryskyřicí, vyměnit a znova zalistit.

Spoje součástek jsou uspořádány ve svazcích podle obr. 4.3.2. Popis výroby svazkové formy je podrobně rozveden v článku s. Loudy v č. 8/1963 Amatérského rádia.

Kreslení stupnice

Po připájení všech spojů a vložení zdrojů připojíme mikroampérmetr, u kterého jsme předem odstranili přední kryt. Přístroj připojíme na zdroj st napětí podle obr. 5.1.2. a pomocným potenciometrem nastavujeme st napětí po 0,1 V. Každou výchylku ukazatele přesně zaznamenáme na bílý podklad stupnice. Tím dostaneme průběh stupnice pro st napětí a tu můžeme zvětšenou a ofotografovanou nalepit na původní stupni. Měřením odporové dekády získáme stejným způsobem průběh stupnice pro měření odporu.

Zhotovení bočníků

Na základní pertinaxovou desku, kterou jsme vyrobili podle č.v. M15, přinýtujeme jedno- nebo dvojkřídlá letovací očka. Desku připevníme k přístroji dvěma šrouby M3×45, jež jsou patrný z fotografie. K pájecím očkám připojíme příslušné spojení a tím máme vše připraveno pro vkládání bočníku.

Pro nejmenší rozsah byl jako bočník použit odpor 100Ω z druhého rozsahu pro měření odporů. Bočník pro druhý rozsah tvoří jednowattový odpor TR 116 nebo podobný o hodnotě 20Ω . Odpor připojíme na dva delší prozatím vývody, aby jej bylo možno dodařovat pohodlně mimo přístroj. Přístroj zapojíme podle obr. 5.1.3. a potenciometrem P nastavíme proud v okruhu tak, aby pomocné měřidlo ukazovalo přesně 5 mA. Ukažuje-li nás měřicí přístroj přesně stejnou hodnotu, je odpor bočníku správný. V opačném případě musíme jeho hodnotu upravit, abychom dosáhli přesné plné výchylky (5 mA) ukazatele tranzistorového měřicího přístroje.

Další odpory (bočníky) si vyrobíme sami, protože by bylo obtížné je získat v těch hodnotách, které potřebujeme. K výrobě bočníků je nejvhodnější manganinový drát, protože má nepatrnnou závislost specifického odporu na teplotě. Jinak však dobré poslouží i jiný odporový materiál.

Pro proudový rozsah 100 mA uděláme bočník z drátu o $\varnothing 0,6$ mm a pro další proudové rozsahy použijeme drátu o $\varnothing 0,9$ – $1,2$ mm. Drát bočníků nestáčíme do spirály, protože by se při vyšších frekvencích uplatňovala indukční složka odporu, ale ohýbáme jej meandrovitě, jak je to patrné z fotografií.

Přesné hodnoty odporů bočníků získáme způsobem popsaným v odd. 5.1.

Uspořádání ostatních součástek na pájecích lištách je nejlépe vidět z fotografií a proto je popis jen stručný.


Drátové bočníky nezaléváme pryskyřicí, ale ponecháváme je volné, aby byly dobře chlazené. Z téhož důvodu upravíme vývody bočníků tak, aby byly co nejvíce nad základní pertinaxovou deskou.

5. CEJCHOVÁNÍ PŘISTROJE


5.1. Nastavení základních rozsahů

Základní rozsahy ss a st napětí nastavujeme pomocí předřadných odporů. Jednotlivé odporové sítě R_1-R_6 , jejichž hodnoty jsme pro použitou dvojici tranzistorů zjistili podle odd. 4.2. musí být přesné. Jak toho dosáhneme, aniž bychom museli kupovat přesné jednoprocentní odporové? Velmi jednoduše! Jistě si každý povšiml, že v rozpisce jsou tyto odporové označeny jako jednowattové, třebaže jimi procházejí jen velmi malé proudy. Jednowattové odporové byly zvoleny proto, že jsou dostatečně velké a dají se mechanicky upravit – doladit.


Doladěním rozumíme zvýšení hodnoty menšího odporu na hodnotu požadovanou. Prakticky postupujeme tím způsobem, že opatrně sloupneme část ochranné lakové vrstvy a obnažíme vlastní uhlíkovou odporovou vrstvu. Potom jehlovým pilničkem nebo lépe jemným smirkovým plátnem nalepeným na zápalce opatrně zeslabujeme odporovou vrstvu ve směru spirály, čímž zároveň zvyšujeme odpor, až dosáhneme přesně požadované hodnoty. Seškrábaný uhlíkový prášek musíme pečlivě odstraňovat, aby nezkresloval měření odporu.

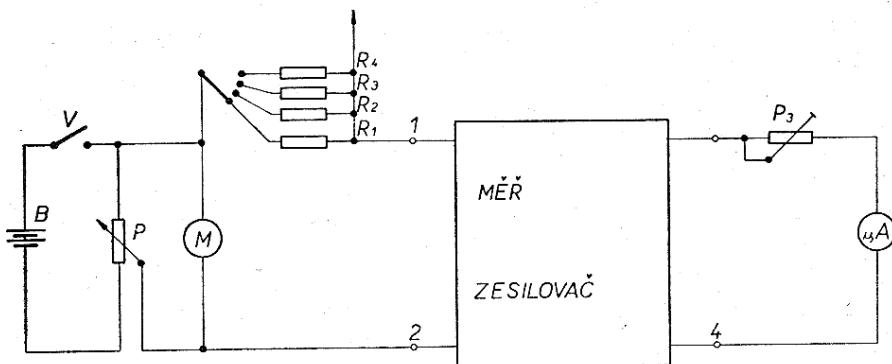

Obr. 5.1.1. Měření ss napětí

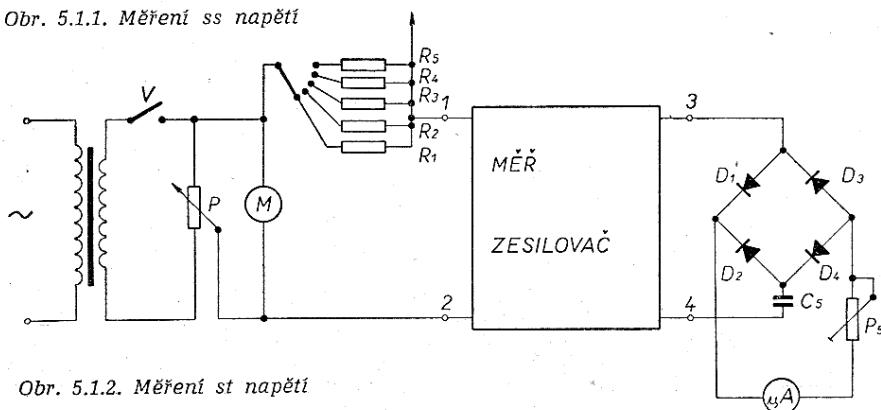

Obr. 5.1.2. Měření st napětí

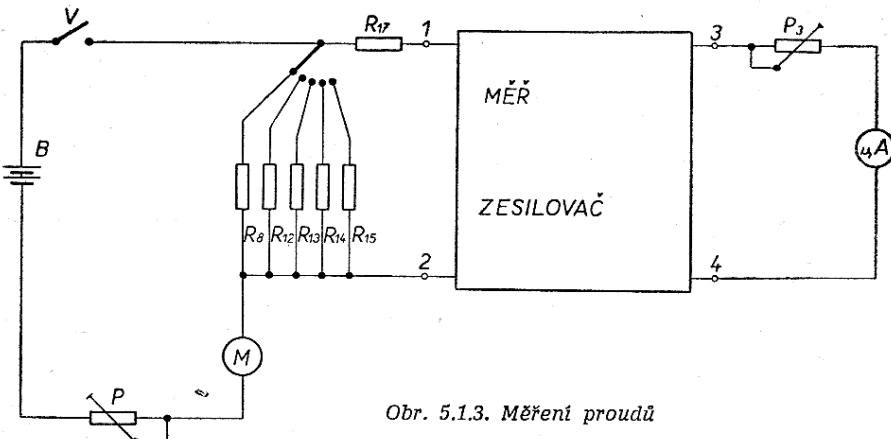

Obr. 5.1.3. Měření proudu

Při nastavování základních rozsahů postupujeme od odporu R_1 , který použijeme bez dodačování.

Přístroj přepneme na měření ss napětí, přepínačem rozsahů nastavíme rozsah 1 V a pečlivě nastavíme nulu přístroje. Potenciometr P_3 nastavíme na plnou hodnotu a na vstupní svorky připojíme tvrdý zdroj ss napětí a pomocné měřidlo (podle obr. 5.1.1.). Potenciometr P nastavíme do takové polohy, aby pomocné měřidlo (Avomet) ukazovalo přesně výchylku 1 V. Protože vlastní spotřeba cejchovaného měřicího přístroje je zanedbatelná, je i na svorkách přístroje napětí 1 V. Pomocí potenciometru P_3 nastavíme na měřicím přístroji plnou výchylku. Po odpojení přístroje zkontrolujeme polohu nuly. Došlo-li k posuvu, pak celý proces opakujeme.

Pro druhý rozsah použijeme odpor R_2 , který však bude mít hodnotu asi o jeden stupeň menší, než jsme vypočítali. Na vstupní svorky přístroje připojíme opět zdroj a pomocné měřidlo. Potenciometrem P_3 nesmíme pohnout. Přepínač rozsahů nastavíme do druhé polohy a potenciometrem P nastavíme na pomocném měřidle přesně 5 V bez ohledu na to, že ručka přístroje má výchylku až „za roh“. Potom, dříve popsaným způsobem, ladíme odpor R_2 , až ručka přístroje ukazuje přesně plnou výchylku. Po odepnutí zdroje opět zkontrolujeme polohu nuly.

Třetí a další rozsahy nastavíme stejným způsobem. Po přesném vyládění zakápneme obnaženou odporovou vrstvu nitrolakem a po zaschnutí připájíme na pájecí liště a zalijeme pryskyřici Epoxy 1200, podle odd. 4.3.

Rozsahy pro st napětí tvoří stejně předřadné odpory. Případnou odchylku v rozsazích vyrovnáme potenciometrem P_5 .

Proudové rozsahy určíme přesným nastavením bočníkových odporů, při čemž dbáme na to, aby pro proudové i napěťové rozsahy platily stejné stupnice na měřicím přístroji. Bočníky pro první dva proudové rozsahy, tj. 1 mA a 5 mA, jsou opět jednowattové odpory typu TR 116, dolaďené dříve popsaným způsobem. Další bočníky, vyrobené podle odd. 4.3., dolaďme na přesné hodnoty prodlužováním nebo zkracováním jejich délky.

Cejchujeme opět pomocí proudového zdroje ss a st, potenciometru a pomocného měřidla (Avomet), zapojených na vstupní svorky přístroje podle obr. 5.1.3. Přístroj nastavíme na měření ss nebo st proudů. Druhým přepínačem nastavíme rozsah 1 mA a vynulujeme potenciometrem P_1 . Dále připojíme zdroj a potenciometrem P nastavíme proud 1 mA, který indikuje pomocné měřidlo. Potom ladíme popsaným způsobem

odpor R_8 , až oba přístroje ukazují stejnou hodnotu. Po odpojení zdroje zkontrolujeme polohu nuly.

U drátových bočníků pro další rozsahy postupujeme tak, že kratší konec bočníku připájíme k očku na jedné straně základny bočníku a druhý konec lehce připájíme k protějšímu očku. Potom nastavíme potenciometrem P potřebný proud. Prozatím spoj druhého konca bočníku ohřejeme pájkou a pinzetou pomalu posunujeme drát bočníku za stálého ohřívání spoje směrem ke konci, až měřicí přístroj ukáže plnou výchylku. Po vychladnutí spoje zbytek drátu opatrně odstřihneme.

Rozsah pro měření odporů začneme cejchovat od odporu R_8 , který je společný pro měření proudu a odporu. Protože byl již vyladěn, nebude v žádném případě jeho hodnotu měnit. Přepínač rozsahů nastavíme do polohy 10, tj. na druhý rozsah, a přepínač funkcí nastavíme na měření odporů. Potenciometr P_4 nastavíme na nejvyšší hodnotu a vstupní svorky měřicího přístroje spojíme nakrátko. Právě v tomto případě má přístroj ukazovat nulový odpor, nastavíme potenciometrem P_4 maximální výchylku. Po rozpojení svorek musí přístroj ukazovat nulovou výchylku, tj. nekonečně velký odpor.

Cejchování stupnice provedeme pomocí odporové dekády Tesla nebo podobných odporových normálů. Další rozsahy cejchujeme již jen pro jednu hodnotu odporu a to tak, že pro každý následující rozsah použijeme odpor o hodnotě $10\times$ vyšší. Mezi jednotlivými měřeními kontrolujeme polohu nuly.

Cejchováním všech rozsahů a funkcí dosáhneme prakticky stejné přesnosti přístroje, jakou mělo pomocné měřidlo. Přesnost tranzistorového měřicího přístroje záleží tedy na pomocném měřidle a na pečlivosti, s jakou jsme upravili bočníky a předřadné odpory.

Abychom mohli maximálně využít přesnosti přístroje, je výhodné zachytit graficky linearitu měření, tepelnou závislost, příp. frekvenční závislost měření.

5.2. Hodnocení hlavních charakteristik přístroje

Grafické znázornění závislostí mezi proudem procházejícím mikroampérmetrem a napětím přiváděným na vstupní svorky přístroje je výhodné nejen z hlediska přesnosti měření, ale také proto, že dodává uživateli pocit jistoty.

K vymezení charakteristiky uvedených závislostí použijeme obyčejný milimetrový papír. Nejprve na něj zakreslíme základní osy podle obr. 5.2.1., potom rozdělíme vodorovnou osu tak, aby její dělení odpovídalo dělení stupnice přístroje a svislou osu rozdělíme podle zvolených rozsahů měřicího přístroje (obr. 5.2.1.). Graf bude tím přesnejší, čím většího měřítka použijeme. Průběh charakteristiky zjistíme zapojením podle obr. 5.1.1. Potenciometrem P nastavujeme napětí např. po 0,1 V, 0,5 V, 1 V atd. a porovnáváme je s hodnotou, kterou ukazuje tranzistorový měřicí přístroj. Zjištěné hodnoty pak vyhledáme na příslušných osách a stanovíme jejich průsečíky (obr. 5.2.1.). Vyšetříme tím řadu bodů, které nám po spojení určí křivku charakteristiky přístroje pro měření ss napětí.



Charakteristiku pro měření st napětí (obr. 5.2.2.) zjistíme stejným způsobem, pouze v zapojení vyměněme ss zdroj za zdroj st.

Charakteristiku pro měření ss a st proudů vyšetříme stejným způsobem. Přístroj však musíme připojit na proudový zdroj podle obr. 5.1.3.


Podobně můžeme zjistit charakteristiku měření odporů (obr. 5.2.3.).

Ze zjištěných charakteristik na obr. 5.2.1. až 5.2.3. jsou jasné vidět průběhy stupnic pro jednotlivé veličiny. Stupnice ss je lineární, kdežto ostatní dvě stupnice, st a stupnice odporů, jsou nelineární.

Při zjišťování průběhu frekvenční charakteristiky budeme postupovat obdobně jako v předešlých případech. Na logaritmický papír vyneseme na svislou osu poměry

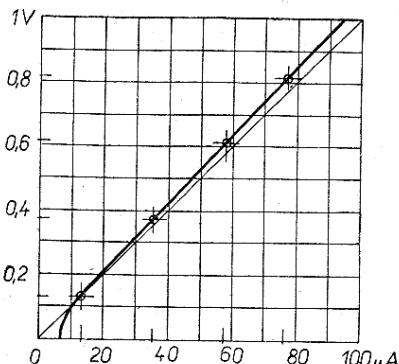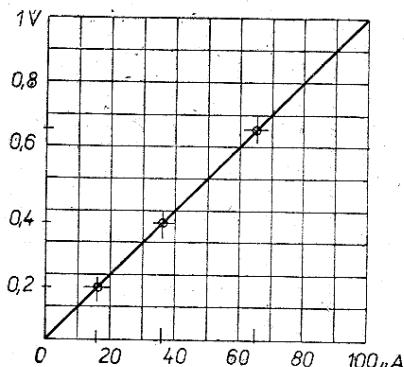

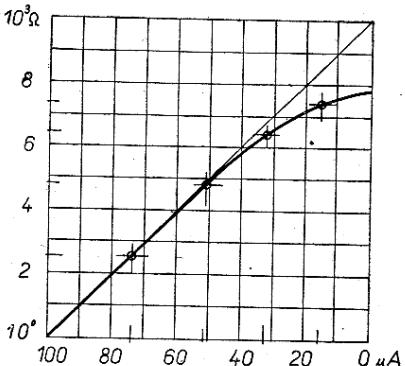Obr. 5.2.1 5.2.3 Charakteristiky přístroje



skutečných a měřených veličin v procentech a na vodorovné osu vyneseme kmitočty v Hz (obr. 5.2.4).


Na vstupní svorky měřicího přístroje připojíme generátor kmitočtů do 20 kHz a nf voltmetr podle obr. 5.2.5. Na nf voltmetri čteme skutečné napětí a na našem měřicím přístroji napětí měřené. Poměr těchto napětí vyjádřený v % zanášíme do grafu a postupně měníme kmitočet generátoru podle hodnot zvolených na vodorovné ose. Obvyklým zjištěním průsečíků kolmick s pušťených na obě osy dostaneme kmitočtovou charakteristiku zhotoveného přístroje.

Všechny uvedené charakteristiky je možno zjistit i pro různé pracovní teploty. Protože však při správném výběru tranzistorů zaručuje přístroj postačující tepelnou kompenzaci v širokém rozsahu teplot, není toto opatření nutné.


6. MĚŘENÍ

6.1. Měřicí sondy

Pro ss proudy a napětí a pro měření odporů vyrobíme měřicí sondy připájením bílé dvojlinky na konektor Tesla „Sonet“. Po připájení dvojlinku opatrně roztrhneme asi do dvou třetin celkové délky a oba konce opatříme měřicími hrotami.

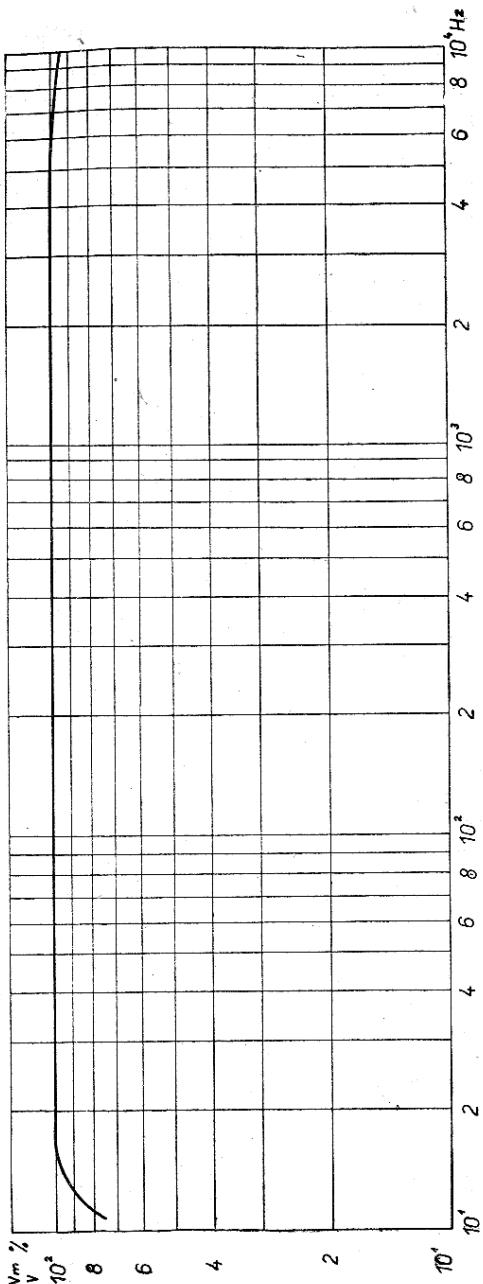

Obr. 5.2.4. Frekvenční charakteristika přístroje

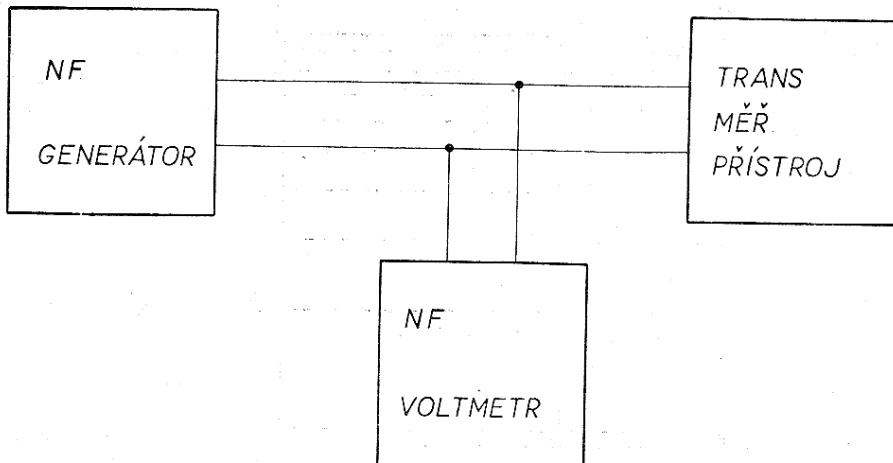

Obr. 5.2.5. Měření frekvenční charakteristiky

Sondu pro měření st veličin výrobíme stejným způsobem, pouze místo dvojlinky použijeme koaxiální kablík. Pláštové vedení koaxiálu vyvedeme jednopramenným kablíkem k měřicímu hrátku, který vždy přikládáme na kostru měřeného přístroje.

6.2. Měření

V celém návodu jsem zdůrazňoval přesné a pečlivé provedení měřicího přístroje. Tato přesnost a pečlivost je však nutná i při měření samém.

Podrobný popis metodiky měření je uveden v knize Krejčí–Kábele: „Elektrotechnické měřicí přístroje a měření“.

Závěrem lze říci, že právě měření dává přehledný obraz o elektronických dějích a je proto jedním z nejdůležitějších oborů elektrotechniky. Každý začínající elektrotechnik by měl proto věnovat měření značný zájem a nepouštět se do složitějších prací, dokud techniku měření plně nezvládne.

Proto přeji všem konstruktérům popsaného univerzálního měřicího přístroje hodně úspěchu při jeho stavbě a hlavně při jeho používání.

O B S A H

Určení měřicího přístroje	3
Technická data přístroje	4
Stavba mechanické části	5
Stavba elektrické části	12
Rozpis materiálu a montáž přístroje	16
Cejchování přístroje	20
Měření	24

⊕

0_R

⊕

$V =$

$V \sim$

$- \Omega$

⊕

$m A \sim$


$m A =$

⊕



?

+

⊕

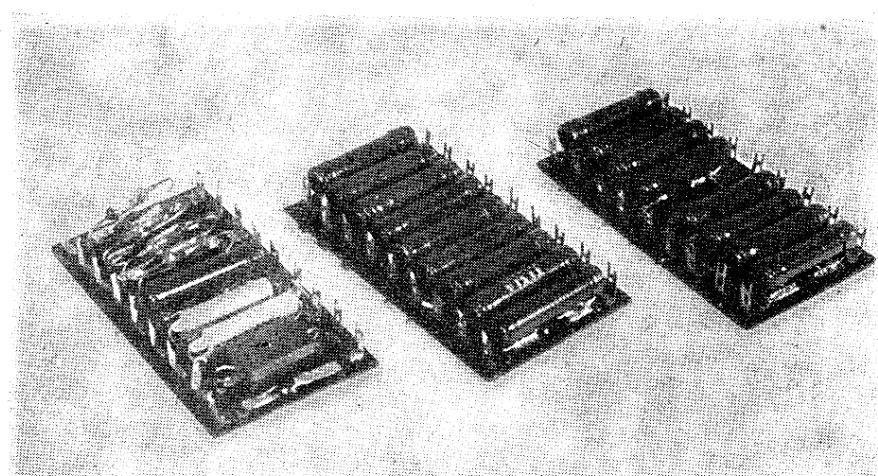

Uspořádání součástek na pájecích lištách

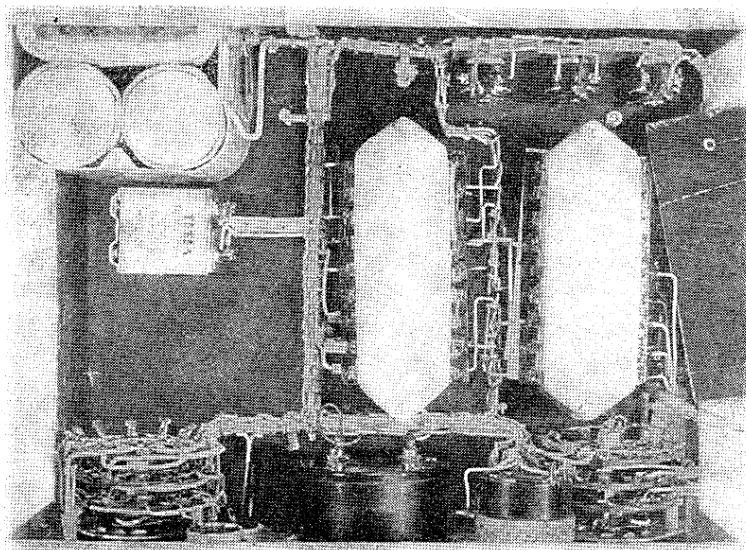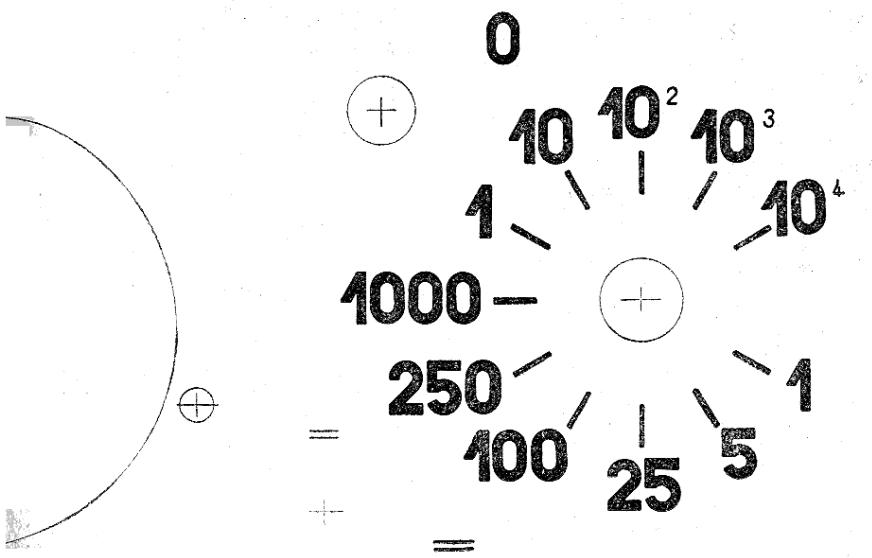


Pohled dovnitř přístroje před zabudováním základny bočníků a krytu zdrojů

Stavební návody pro radioamatéry


- 1 KRYSTALOVÝ PŘIJÍMAČ.
- 2 MONODYN B. 1-elektronkový přijímač na baterie.
- 3 DUODYN. 2-elektronkový přijímač síťový.
- 5 SONORETA RV 12. Trpasličí rozhlas 2-elektronkový.
- 6 SONORETA 21. Trpasličí přijímač 1-elektronkový.
- 7 SUPER I – 01. Malý standardní superhet.
- 8 DIVERSON. Moderní superhet.
- 9 NF 2. 2-elektronkový univerzální přijímač.
- 10 NÁHRADNÍ ELEKTRONKY. Porovnávací tabulky.
- 11 SUPER 254 E. Malý superhet.
- 12 OSCILATOR. Pro vf měření.
- 13 ALFA. Výkonný superhet.
- 14 DIPENTON. 2 + 1-elektronkový přijímač.
- 15 MÍR. Malý, 4 + 1-elektronkový superhet.
- 16 MINIATURNÍ ELEKTRONKY.
- 17 MINIBAT. 4-elektronkový superhet.
- 18 TRIODYN. 3 + 1-jednoobvodový přijímač.
- 19 EXPOMAT. Elektronkový časový spínač.
- 20 GERMANIOVÉ DIODY v teorii a praxi.
- 21 ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR EV 101.
- 22 TRANSINA. Kabelový tranzistorový přijímač.
- 23 VIBRATON. Elektronické vibrato ke kytaře.
- 24 TRANSIWATT, předzesilovač pro Hi-Fi – 1. část.
- 25 TRANSIWATT, výkonový zesilovač – 2. část.
- 26 TRANSIWATT STEREO, kompletní zesilovací souprava – 3. část.
- 27 STEREOSONIC, souprava pro stereofonní desky.
- 28 RIVIERA, horské slunce.
- 29 MINIATURNÍ VENTILÁTOR na baterie a síť.
- 30 AVANTIC – zesilovací aparatura pro věrný přenos.
- 31 TRANSIWATT Minor – zesilovač pro stereofonní sluchátka.
- 32 CERTUS – nabíječ akumulátorů.

Neuvedená čísla jsou rozebrána.

Cena za 1 sešit Kčs 2,-.

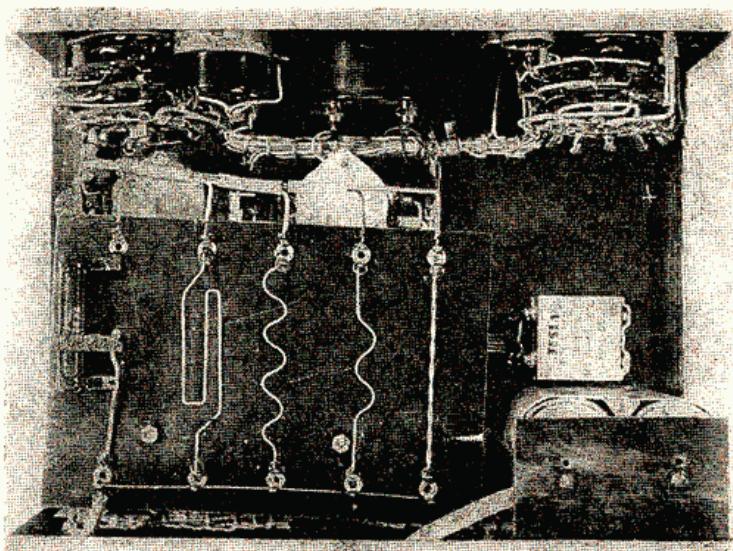

Pohled dovnitř po dokončení stavby.

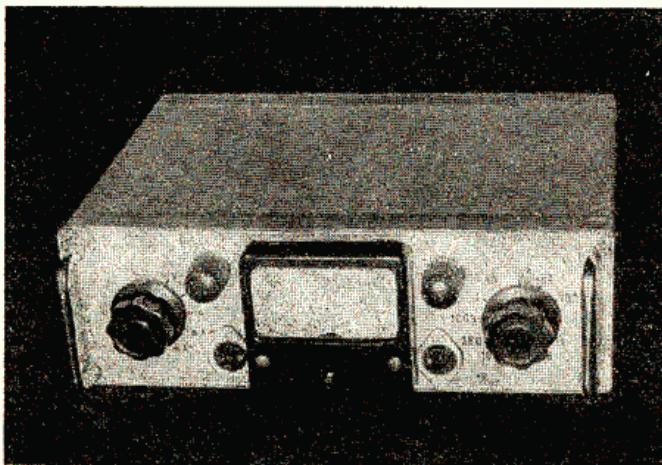

Univerzální tranzistorový měřicí přístroj

Objednávky brožur vyřizujeme pouze na dobríku.
Brožurky obdržíte v pražských prodejnách radiosoučástek
Václavské nám. 25 • Žitná 7 (Radioamatér) • Na poříčí 45
• Jindřišská 12
Cena Kčs 2,-