
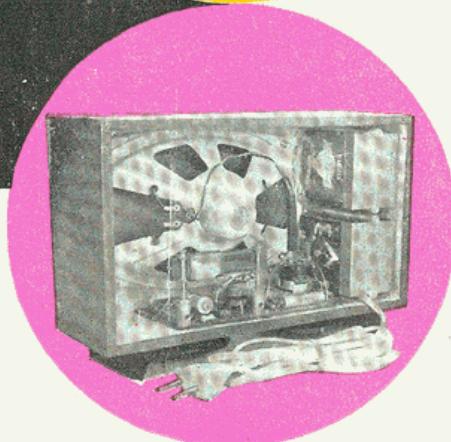
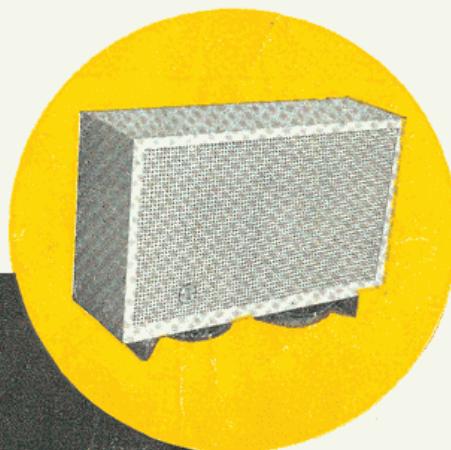


JIŘÍ JANDA

styl

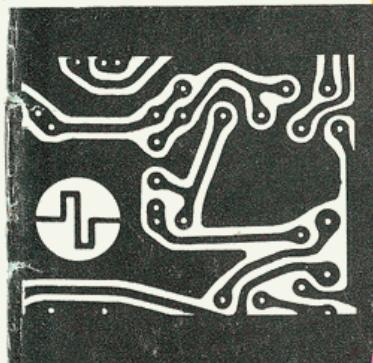PĚTITRANZISTOROVÝ REFLEXNÍ PŘIJÍMAČ
NA BATERII I NA SÍŤ



DOMÁCÍ POTŘEBY - PRAHA

JIŘÍ JANDA

STYL

**pětitranzistorový reflexní přijímač s věrnou reprodukcí
pro místní příjem na středních vlnách**

© Jiří Janda, 1964

STAVEBNÍ NÁVOD A POPIS Č. 38

I. vydání

Ve Vydavatelství obchodu vydává podnik

DOMÁCÍ POTŘEBY - PRAHA

Jednoduché reflexní přijímače osazené tranzistory lákají amatéry i profesionály svým kouzlem, které spocívá v uspokojení tvořivé lidské touhy dosáhnout užitečného výsledku rychle, úsporně a co nejjednoduššími prostředky. Odborná literatura přinesla už stovky různých reflexních zapojení. Všechna se vyznačují tím, že se tu obvykle prvního tranzistoru využívá dvakrát. Nejdříve se v něm zesílí vysokofrekvenční signál a po demodulaci se vrací zpět na vstup, aby se znova zesílil v nízkofrekvenční podobě slýšitelné už na sluchátku. Obvykle tu bývá i řiditelná výklopná vazba, která při optimálném nastavení může zvýšit citlivost obvodu tak, že se blíží citlivosti jednoduchých superhetových zapojení. Protože tu není více výkon obvodů, odpadá i jejich obtížné sládování, které u superhetů doveď potrápit. Menší selektivita přímozesilujícího přijímače s jednoduchým vstupním obvodem nevadí, protože se poslouchají převážně místní stanice. Širší propouštěné pásmo však umožňuje poslouchat zvláště místní stanice na SV s takovou bohatostí zvuku, jakou vůbec neznáme při jejich poslechu přes běžný selektivní superhet. Některé pořady dokonce dělají dojem poslechu kmitočtově modulovaného rozhlasu na VKV a dají se z nich pořídit velmi dobré magnetofonové nahrávky.

Předkládáme vám dnes reflexní přijímač, který vznikl při vývojové práci zaměřené k tomu, jak zjednodušit nebo úplně vyloučit dosud běžně používané nf budicí a výstupní transformátory z tranzistorových zesilovačů malého výkonu. Ukázalo se, že to jde docela dobře za cenu určité ztráty výkonového zisku, která vzniká nepřizpůsobením odlišného výstupního a vstupního odporu budicího a koncového stupně. To nás však nemusí mrzet, protože menší výkonový zisk zapojení (nezaměňujte s dosažitelným nf výkonem na výstupu, který zůstane stejný) nahradíme větším proudovým zesilovacím činitelem nových tranzistorů typu 107NU70, OC75 apod. Menší výkonový zisk má další dobrou stránku, a to značně nižší harmonické zkreslení signálu. Proto se podobné beztransformátorové obvody dobře hodí i pro jakostní elektroakustiku.

REPRODUKTOR 4 Ω BEZ VÝSTUPNÍHO TRANSFORMÁTORU?

Nesouměrné koncové stupně bez výstupního transformátoru se v malých přijímačích obvykle napájejí ze zdroje 9 V. Při tom odevzdávají výkon okolo 200 mW do reproduktoru s odporem kmitačky mezi 20 až 30 Ω. Takové reproduktory nejsou však dosud běžné (má je např. přijímač Perla) a dosud obvyklé typy s kmitačkou 4 Ω vyžadují přizpůsobovací autotransformátor s převodem asi 2,5 : 1. Ačkoli je takový autotransformátor značně jednodušší než souměrný výstupní transformátor, přece jen zabírá v přístroji zbytečné místo a řešení není technicky čisté. Jak to tedy udělat, aby mezi běžnými 4 Ω reproduktory a malými tranzistory nemusel být vůbec transformátor, který v každém případě trochu zhoršuje vlastnosti zesilovače?

Jak k tomu prostá a schůdná cesta: plně využít maximálního proudového zatížení, jak je pro malé čs. tranzistory dovoluje jejich výrobce TESLA Rožnov. Např. pro naše nejběžnější doplňkové tranzistory 101NU71 a OC72 udává katalog max. kolektorový proud 125 mA, ale v krátkých špičkách může proud dosáhnout až dvojnásobku 250 mA. Je to bezpečná hodnota, protože ve dvojčinném zesilovači třídy B protéká maximální proud tranzistorem jen v okamžiku, kdy je na něm minimální napětí a vzniklým ztrátovým výkonem se nestáčí ohřát nad dovolenou mez. To se výhodně projeví zvláště při přenosu hudby. Podívejte se na vztahy, které nám odhalují všechny možnosti malých tranzistorů a nepřesahují početní vědomosti žáka šesté třídy.

Chceme dostat do reproduktoru elektrický výkon maximálně 200 mW. Představuje to slušně hlasitý poslech, protože už pouhých 50 mW se středně účinným reproduktorem dá tzv. průměrnou pokojovou hlasitost, při které se nejčastěji poslouchá rozhlas. Zvolíme tedy $P_{max} = 200 \text{ mW} = 0,2 \text{ W}$. Reproduktor chceme mít obyčejný s odporem kmitačky 4 Ω, tedy zatěžovací odpor $R_z = 4 \Omega$. Abychom na odporu 4 Ω dostali výkon 0,2 W, musí jím protékat proud I_{max} . Protože $P_{max} = I_{max} \cdot R_z$ už známe, jednoduše je dosadíme:

$$I_{max} = \sqrt{\frac{P_{max}}{R_z}} = \sqrt{\frac{0,2 \text{ W}}{4 \Omega}} = \sqrt{0,05} = 0,224 \text{ A} = 224 \text{ mA}$$

Výsledek je ještě o 26 mA menší než předtím z katalogu zjištěná bezpečná špičková hodnota proudu v tranzistorech 101NU71, OC72 a jím podobných. Vidíme, že dostatečný výkon 200 mW můžeme od técto tranzistorů odebírat do zátěže 4 Ω přímo, aniž by se na nás výrobce zlobil.

A jaké výstupní napětí $U_{výst}$ musí být, aby přetáčilo zatěžovacím odporem 4 Ω proud 224 mA? Zjistíme je ze stejně jednoduchého vztahu

$$U_{výst} = \sqrt{P_{max} \cdot R_z} = \sqrt{0,2 \text{ W} \cdot 4 \Omega} = \sqrt{0,8} = 0,895 \text{ V}$$

Na výstupu koncového zesilovače tedy potřebujeme necelých 0,9 V, abychom na 4 Ω kmitačce reproduktoru měli požadovaných 200 mW nízkofrekvenčního výkonu. Zjistíme opět z jednoduchých vztahů, zda takové napětí dostaneme:

Max. výstupní napětí $U_{výst}$ koncových zesilovačů v paralelním dvojčinném nesouměrném zapojení, jaké je i v našem přijímači, vypočítáme takto:

$$U_{výst} = \frac{U_z - 2U_{CEO}}{2\sqrt{2}} = \frac{7 - 2 \cdot 0,5}{2 \cdot 1,41} = \frac{6}{2,82} = 2,13 \text{ V ef}$$

Ve vzorci znamená U_z napětí zdroje, zde dvě mírně vybite baterie ve středu svého života mají v sérii 7 V. U_{CEO} je zbytkové (saturační) napětí na plně otevřeném tranzistoru, kterým protéká maximální proud. U běžných malých typů to bývá asi 0,5 V, pro rezervu uvažujeme dvojnásobek. Dvojnásobek $\sqrt{2}$ ve jmenovateli je přepočet ze špičkového na efektivní napětí výstupního signálu.

Výstupní signál 2,13 V bychom dostali jen při příznivějším zatížení, než je 4 Ω reproduktor, požadující maximální proudy z tranzistorů. Ve skutečnosti dostaneme na výstupu do 4 Ω necelý 1 V efektivní, protože následkem menšího výkonového zisku koncového stupně v paralelním dvojčinném zapojení je tu také značně zatížení budič, a to zvláště v těch půlvlnách, kdy jím protéká maximální proud. Aby se mu usnadnila práce a na výstupu byl při zatížení zcela

souměrný signál, nastaví se odporem R12 takový pracovní bod koncového stupně, že budič a dolní koncový tranzistor T4 (OC72) mají více než dvakrát menší klidové kolektorové napětí U_{CE} , než má horní tranzistor T5. Tím se samozřejmě zmenší dosažitelný napěťový rozkmit výstupního signálu, ale i tak nám získaný 1 V ef na výstupu úplně vyhovuje. Zkreslení signálu na výstupu zůstává stále přijatelné, zejména použijeme-li dostatečně silnou zápornou zpětnou vazbu. O tom však až v popisu zapojení.

Pracuje-li se s příznivější zátěží než 4Ω , pracovní bod koncového stupně se jednoduše změní odporem R12 tak, že kolektorová napětí koncových tranzistorů se sobě více podobají. Při optimální zátěži asi 25Ω jsou téměř shodná a mezi zemí a emitory obou koncových tranzistorů naměříte v klidu bez signálu přibližně poloviční ss napětí, než má napájecí zdroj. Popis uvádí vhodné odpory proba tyto hlavní případ. Ideálně nastavíme pracovní bod osciloskopem, který ukáže, zda horní i dolní půlvlna signálu na zatíženém výstupu se začíná omezovat (limitovat) současně, přebudí-li se mírně koncový zesilovač. Připojená tabulka ukazuje výsledky měření, kterých nelze dosáhnout transformátorovými obvody.

DOSAŽITELNÉ VÝSLEDKY

Reproduktor	Výkon na 1 kHz	Zkreslení	Optimální R12	Spotřeba	Napětí zdroje
2 Ω	80 mW	5,6 %	15 kΩ	105 mA	8 V
4 Ω	100 mW	3,7 %	18 kΩ	90 mA	8 V
4 Ω	200 mW	3,3 %	22 kΩ	120 mA	9 V
5 Ω	130 mW	3,2 %	22 kΩ	85 mA	8 V
10 Ω	160 mW	2,7 %	33 kΩ	75 mA	8 V
20 Ω	200 mW	1,9 %	56 kΩ	57 mA	8 V
25 Ω	200 mW	1,3 %	56 kΩ	50 mA	8 V
30 Ω	190 mW	0,8 %	56 kΩ	44 mA	8 V
40 Ω	140 mW	0,7 %	68 kΩ	38 mA	8 V

Kmitočtová charakteristika při zátěži a výkonu 200 mW na 1 kHz:

40 Hz až 25 kHz — 2 dB

Při měření byl vzorek přístroje osazen tranzistory s proudovým zesilovacím činitelem B (údaje platí pro 1, 10 a 100 mA kolektorového proudu): T1 – 55, 90, T2 – 85, 105, 90, T3 – 100, 110, 80, T4 – 70, 100, 100, T5 – 70, 100, 100.

Vznikl tak jednoduchý čtyřtranzistorový zesilovač, nevyžadující ani transformátor, ani speciální reproduktor; všechno je v něm zcela běžné ke koupi. Nevskytuje se tu totiž zrádná úskalí v podobě zaměňených vývodů na transformátorech. Logicky to vedlo ke snaze vytvořit k tomu stejně jednoduchý vf reflexní vstupní obvod, kde by kromě nezbytné feritové antény nebyly pokud možno další indukčnosti. Hotový přístroj, který Vám dnes předkládáme, má kromě pěti běžných tranzistorů a dvou diod jen odpory a kondenzátory. Smíříme-li se ovšem s jednoduchou vf tlumivkou místo jednoho odporu, získáme více než dvojnásobnou vf citlivost. Proti klasickému zapojení je tu mnohem méně součástí, takže se celý přístroj vejde na velmi malou destičku s plošnými spoji vespod. Běžné drátování tedy odpadlo, práce je rychlá a vzhledná. Také chybá na plošných spojích udělá skutečně jen málokdo. To všechno umožní postavit přijímač i úplným začátečníkům, kteří nemají zkušenosti v radiotechnice.

Vlastní práce zvláště těší, lze-li na konci díla čekat vzhledný výrobek, který může dokonce prakticky sloužit. Proto je náš přístroj vybaven a upraven tak, aby mohl úspěšně plnit takový úkol a být například druhým přijímačem v domácnosti. I když jeho citlivost je mnohonásobně menší, než bývá u běžných síťových superhetů — jde přece o nejjednodušší možné zapojení — přece jen spolehlivě hraje nejméně jednu až dvě místní stanice na středních vlnách kdekoli v ČSSR. Ve zvlášť obtížných podmínkách mu lze pomocí krátkou vnější anténou nebo uzemněním. Vedle svých velkých síťových protějšků hraje někdy čistěji (malá selektivita = širší pásmo, a také reproduktor TESLA ARE 589 je výtečný) a většinou bez poruch (malá citlivost!). Proti všem elektronkovým přístrojům má však jednu vynikající ekonomickou přednost: doplněný síťovým napájecím zdrojem hraje úplně zadarmo. Jeho spotřeba je totiž tak malá, že si ji elektroměr ani nevšimne. A to jsou argumenty, kterými nechť se ozbrojí všichni, kdož půjdou s prosíkem, vlastními prameny neopývajíce. Samozřejmě můžete hrát

i na baterie, nemáte-li sít po ruce, a obojí provoz se dá libovolně střídat. Síťový zdroj totiž může zůstat uvnitř přístroje trvale spolu s bateriemi, které se navíc při provozu částečně regenerují a většinou pak vydrží mnohem déle. Nehrajete-li na sít, můžete místo zdroje vložit další dvě baterie.


V tom se popisovaný přijímač liší od původního stručného popisu v Amatérském rádiu č. 6 a 8/1963. Jinak provoz četných přístrojů postavených od té doby ukázal, že před vydáním podrobného stavebního návodu nebude třeba na zapojení a koncepci téměř nic měnit. Destička i hodnoty součástek jsou stejné, jen původní R15 byl nahrazen kapacitou C13, aby se lépe ovládala vf zpětná vazba. Původní odporník R5 se může (ale nemusí) nahradit tlumivkou, chceme-li zvětšit citlivost. Tři mechanické díly se mírně zjednodušíly a skříňka přibrala asi 5 mm na obvodu, aby se do ní vešly současně baterie i síťový zdroj. Dnešní zájemci budou také o něco snadněji nakupovat součásti, protože zvláště pražské nákupní prameny (speciální radioamatérské prodejny posílají i na dobírku do celé ČSSR!) se v uplynulém roce podstatně zlepšily.

JAK NÁŠ PŘÍSTROJ PRACUJE

VYSOKOFREKVENČNÍ ČÁST

Vysokofrekvenční elektromagnetické pole vysílače indukuje napětí v hlavním vinutí feritové antény L1, které spolu s proměnným styroflexovým kondenzátorem C1 tvorí rezonanční okruh se schopností ladit a vybírat jednotlivé stanice ve středovlnném pásmu. Je-li vysílač vzdálený a jeho vf pole příliš slabé, pomůže vnější anténa nebo prostě uzemnění připojené do antenní zdírky. Z ní jde vf signál do ladícího obvodu přes oddělovací kondenzátor C3. Jeho hodnota 4,7 pF je vhodná pro kratší antény, při dlouhých se může ještě zmenšit až na jediný pF. Často stačí např. dva do sebe zkroucené a vzájemně izolované drátky. Kapacita C3 má zabránit, aby vnější anténa nerozluďovala příliš ladící obvod. Stanice se pak do sebe zbytečně míchají. Vybězní vinutí L2 představuje spolu s L1 vf transformátor se sestupným převodem asi 9 : 1 a přizpůsobuje tak nízký vstupní odporník tranzistoru T1 k ladícímu obvodu.

Kapacita C4 se pro vf signál chová jako přímý spoj na zem, zatímco pro nf signál se vůbec neuplatní. Z L2 vstupuje tedy vf signál do báze vstupního vf tranzistoru T1, který pracuje v nejčastěji používaném zapojení se společným emitorem. Zesílený vf signál se objeví na pracovním odporníku R4 a přes izolační kapacitu C5 jde na diodový demodulátor D1/D2. Tento obvod, složený ze dvou diod, pracuje jako tzv. Delonův zdvojovač a proti jednoduchému diodovému demodulátoru dává téměř dvojnásobný výstupní nf signál. Demodulátor odstraní ze signálu vysokofrekvenční (vf) složku. Na odporu R3 se objeví už jen požadovaný nf signál, který byl

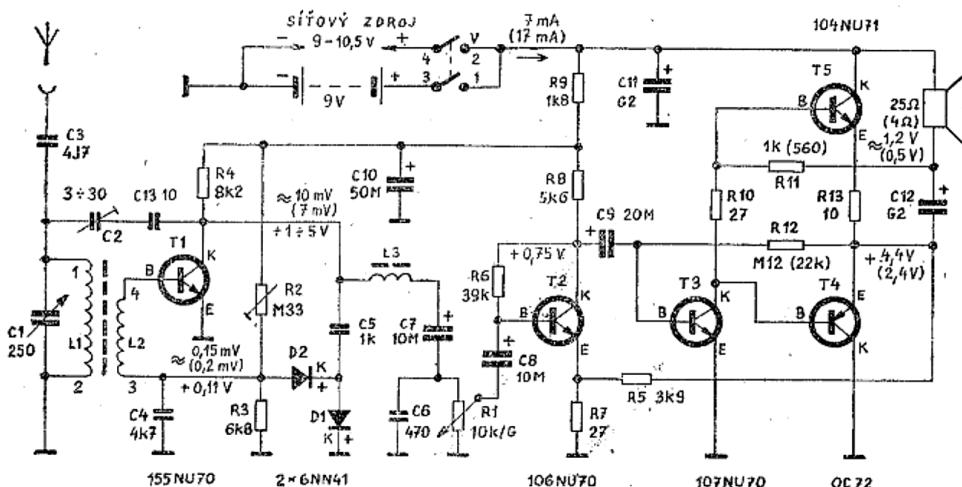

namodulován na vf nosné vlně naladěného vysílače. Odopy R3/R2 představují dělič stejnosměrného (ss) napětí zdroje, z něhož vyrábí jednak předpětí pro bázi T1 (posilá je tam přes vinutí L2), jednak předpětí pro diodový demodulátor D1/D2. Pracovní bod diod se posune o něco blíže k ohibu voltampérové charakteristiky, a tím se částečně zlepší účinnost demodulace. Diody je ovšem třeba správně půlovat, jejich katody K(+) jsou na skleněném tělisku označeny barevným proužkem.

R1	potenciometr s vypínačem	10 kΩ logaritmický	TP 281 10 k/G
R2	potenciometrový trimr (vrstvový odpór)	0,33 MΩ nebo 0,47 MΩ 0,22 MΩ	WN 790 25/M33 TR 114 M22)
R3	vrstvový odpór	6,8 kΩ	TR 114 6k8
R4	vrstvový odpór	8,2 kΩ	TR 114 8k2
R5	vrstvový odpór	3,9 kΩ	TR 114 3k9
R6	vrstvový odpór	39 kΩ	TR 114 39k
R7	vrstvový odpór	27 Ω	TR 114 27
R8	vrstvový odpór	5,6 kΩ	TR 114 5k6
R9	vrstvový odpór	1,8 kΩ	TR 114 1k8
R10	vrstvový odpór	27 Ω	TR 114 27
R11*	vrstvový odpór	1 kΩ (560 Ω)	TR 114 1k (560)
R12*	vrstvový odpór	0,12 MΩ (22 kΩ)	TR 114 M12 (22k)
R13	vrstvový odpór	10 Ω	TR 114 10
C1	styroflexový ladící kond.	250 pF	Jiskra ZK 57
C2	doládovací kond. (trimr)	3 - 30 pF	PN 703 01
C3	keramický kondenzátor	4,7 pF	TK 722 4/7
C4	styroflexový kondenzátor	4.700 pF	TC 281 4k7
C5	styroflexový kondenzátor	1.000 pF	TC 281 1k
C6	styroflexový kondenzátor	470 pF	TC 281 470
C7	elektrolytický kondenzátor	10 μF/12 nebo 6 V	TC 903 nebo 922 10M
C8	elektrolytický kondenzátor	10 μF/12 nebo 6 V	TC 903 nebo 922 10M
C9	elektrolytický kondenzátor	20 μF/12, 6 nebo 3 V	TC 903 nebo 922 20M
C10	elektrolytický kondenzátor	50 μF/6 V	TC 902 50M
C11	elektrolytický kondenzátor	200 μF/12 V	TC 903 G2
C12	elektrolytický kondenzátor	200 μF/12 nebo 6 V	TC 903 nebo 902 G2
C13	keramický kondenzátor	10 pF	TK 722 10
L1 + L2	feritová anténa	70+8 závitů	Jiskra JFA 2
L3	vysokofrekvenční tlumivka	L > 3 mH	
D1, D2	germaniová dioda	6NN41 (1NN41 až 7NN41)	
T1	tranzistor I.pn	155NU70 (156NU70, 153NU70, 154NU70, 152NU70)	
T2	tranzistor npn	106NU70 (107NU70, 155NU70, 103NU70 apod.)	
T3	tranzistor npn	107NU70 (103NU70 fialový, 104NU71, 101NU71)	
T4	tranzistor pnp	OC72 (OC76, OC75, OC77)	
T5	tranzistor npn	104NU71 (101NU71, 102NU71, 107NU70, 106NU70)	

* Hodnoty v závorce platí při reproduktoru 4 Ω, viz také základní zapojení.

Všechny odopy mohou být na nejmenší wattové zatížení 0,05 nebo 0,1 W. Doporučené čtvrtwattové typy TR 114 nebo TR 101 jsou však mechanicky podstatně odolnější. Pokud není u kondenzátorů udáno provozní napětí, nezáleží na něm a lze zvolit jakýkoliv podobný typ. Tolerance hodnot odporů může být běžně 10%, u kondenzátorů nevadí úchytky ani mnohonásobně větší, takže v nouzì lze volit kapacity i značně odlišné. Nemáte-li předepsanou hodnotu, zvolte jinou nejbližší kapacitu z výráběných řady. Jediný C1 musí mít přesnou kapacitu v závislosti na použité feritové anténě. Typové znaky pevných odporů a kondenzátorů v posledním sloupci seznamu jsou uvedeny jen jako směrny a není třeba se na ně při nákupu vázat, jsou-li k dispozici jiné vhodné typy stejných nebo menších rozdílů. Při nákupu v odborné radioamatérské prodejně Vám nejlépe poradí. Na místě C1 lze použít i styroflexového kondenzátoru TESLA WN 704 00 (360 pF), k němuž se nejlépe hodí feritová anténa JISKRA JFA 1.

Proměnným odporem R2 se dá nastavit optimální předpětí třeba podle sluchu. Posloucháme naladěnou stanici a nastavíme R2 (potenciometrový trimr VVN 790 25/M3) na největší hlasitost. Protože však toto optimum není ostré, výhovu na místě R2 obyčejný pevný odpor 0,22 MΩ, jestliže ovšem tranzistor T1 a diody D1/D2 nemají vlastnosti příliš odlišné od průměru. Proměnný R2 se uplatní spíše při větších úchytkách T1, nebo výběc při uvádění do chodu. Pozor však, R2 mění předpětí T1, tím i jeho význam a tedy i stupeň zpětné vazby. Nastavení R2 je tedy optimální tam, kde význam zpětné vazby nasazuje nejdříve.

Stejně jako C4 nevadí ani vinutí L2 nf signálu, který tudy přichází z demodulátoru na bázi T1. A právě tedy nastává reflexní funkce tranzistoru T1, který zesiluje už po druhé, tentokrát ovšem nf signál. Napěťový zisk je tu asi 30 až 60 podle proudového zesilovacího činitele tranzistoru. Zesílený nf signál se objeví opět na pracovním odporu R4 a jde přes tlumivku L3 a kapacitu C7 na regulátor hlasitosti R1.

Některé součástky okolo kolektoru T1 mají rozdílnou funkci pro vf a nf signál, takže vlastně působí jako výhybka. Pracovní odpor R4 se uplatňuje stejně pro nf i vf. Tlumivka L3 je však pro vf signál nepřekonatelnou překážkou a zabrání mu proniknout na regulátor hlasitosti, zatímco nf signál hladce propustí. Pokud by se tam nějaké bytky vf přece jen dostaly (např. dámeli místo L3 prostý odpor 3,3 kΩ), svede je k zemi kapacita C6, která si však vůbec nevšimne nf signálu. Také C5 nepropouští nf signál, zatímco vf složka jím prochází k demodulátoru zcela snadno.

Vf kladná zpětná vazba

Vstupní vf citlivost podobných jednoduchých obvodů by byla nedostatečná, nebýt řiditelné kladné zpětné vazby zavedené z kolektoru T1 přes malé kapacity C13 a C2 na jeho bázi. Mezi kolektorem a bází se však musí polarita signálu obrátit, aby nevznikla nežádoucí záporná (která zmenšuje zesílení), nýbrž kladná vazba. Obrácení fáze obstará právě vf transformátor L1/L2, jsou-li ovšem jeho vinutí správně položena podle předchozího výkladu. Vf napětí se tedy vrací na bázi T1 ve stejné fázi, v jaké přichází z antény vstupní signál. Obě složky se tedy sčítají a takto zvětšený signál se znova zesílí v T1. Pochod samozřejmě obdobně pokračuje a zesílení T1 by tak rostlo zdánlivě dál, kdyby tomu nebranil regulátor vf zpětnovazebního napětí, kterým je tu proměnný kondenzátor (trimr) C2. Nastaví se při příjmu naladěně stanice tak, aby vf citlivost a tedy i hlasitost co nejvíce vzrostla, ale aby se neobjevilo nežádoucí pískání a klouzavé hvizdy. Tento obtížný zvukový projev však v podobě vf kmitů proniká do antény a může vyzařováním rušit i okolní posluchače rozhlasu. Proto při ladění držte zpětnou vazbu právě před bodem pískání, kdy je i největší citlivost. Kapacita C13 v sérii omezuje maximální kapacitu C2 tak, aby se ovládal pohodlněji. C2 musí být vždycky umístěn co nejbližše kolektoru T1, aby odtud vf signál pronikal zpět na vstup právě jen v žádané velikosti a nikoliv parazitními kapacitami okolo. Tak by zpětná vazba nevysazovala a nepomohly by žádné zákonky známé zvláště starším radioamatérům.

Při nesprávném nastavení zpětné vazby vzroste však nejen citlivost, ale i selektivita, takže se sousední stanice od sebe lépe odládají. Je to následek vydatného odtlumení vstupního rezonančního obvodu, kdy jeho jakost zdánlivě značně stoupne. Kdyby se vám to zretelně neprojevilo, zjistěte, zda není v příliš těsné blízkosti feritové antény nějaký kovový předmět. Zvláště magnet reproduktoru podstatně zhorší jakost vstupního obvodu a tím i jeho schopnost výběru, takže se stanice do sebe míchají. Často stačí jen o několik cm anténu vzdálit a nežádoucí jev prakticky zmizí. Ovšem feritová anténa v blízkosti reproduktorů je nezbytným kompromisem, nechceme-li zvětšovat skříně nad přijatelnou mez.

Při ladění zjistíte, že nastavení zpětné vazby je jiné při naladěné stanici s delší vlnou (např. vysílač Praha, větší kapacita C2), než na konci kratších vlnových délek (např. vysílače Československo 1). Rozdíl není sice velký, ale přeče jen musíte trimr C2 při ladění ovládat, chcete-li dosáhnout skutečné maximální citlivosti. Tento rozdíl působí změna kapacity ladícího kondenzátoru C1, který tvoří s kondenzátory C2 a C13 kapacitní dělič významu zpětné vazby. Čím větší C1 (delší vlna), tím menší napětí ze zpětné vazby a musíme tedy přidat kapacitu C2. Tentotýž jev můžete do jisté míry omezit sériovým odporem mezi C2 a C13, který může být mezi 1 až 10 kΩ a vyrovnávat poněkud průběh impedance kapacitního děliče při ladění. Protože však snížuje účinnost zpětné vazby, doporučuje se jen v těch případech, kdy posloucháte jen dvě místní stanice a slabší z nich má kratší vlnovou délku. Zpětná vazba se nastaví optimálně na ni a výhovu pak i na druhém konci pásmá SV. Neexistuje tu univerzální recept, ale první zkoušky ukáží nejlepší uspořádání podle místních příjmových podmínek. Většinou se však objeví bez tohoto sériového odporu, jak ukázaly praktické zkoušky více přijímačů tohoto typu. Proto byl původní R15 ze zapojení vypuštěn a nahrazen užitečnějším C13.

NÍZKOFREKVENČNÍ ČÁST

Vstupní zesilovač

Další čtyři tranzistory T2 až T5 představují ucelený a samostatný nízkofrekvenční zesilovač. Signál do něho vstupuje z potenciometru R1, který slouží jako regulátor hlasitosti a jeho běžec odebírá z odporové dráhy větší či menší část signálu k dalšímu zesílení. Přes izolační elektrolytický kondenzátor C8 jde signál na bázi tranzistoru T3, který pracuje v obvyklém zapojení se společným emitorem. Nezbytné předpětí báze obstarává odpor R6, který sem z kolektoru zavádí také zápornou zpětnou vazbu. Ta se uplatňuje jednak pro stejnosměrný signál, tj. stabilizuje pracovní bod T2 při změnách teploty, jednak pro střídavý signál, kdy poněkud omezuje zisk i harmonické zkreslení tohoto stupně. Z pracovního odporu R8 odebíráme zesílený nf signál přes vazební elektrolyt C9 k dalšímu zesílení. Celkový napěťový zisk stupně T2 je asi 2 až 3.

Budič koncového stupně

T3 je opět v zapojení se společným emitorem a zesiluje nf signál na úroveň potřebnou k plnému vybuzení koncového stupně. Jeho pracovní odpor R11 má poměrně nízkou hodnotu, aby stupně mohl protékat větší kolektorový proud. Získává se tak dostatečně nízký výstupní odpor, který je nutný pro buzení koncového stupně při nepříznivém zatížení kmitačkou čtyřohmového reproduktoru. Předpětí báze T3 obstarává odpor R12, který sem zavádí jak stejnosměrnou, tak střídavou zápornou zpětnou vazbu. Stejně jako u předchozího stupně T2 tu omezuje napěťový zisk a současně i zkreslení (to je tu zvláště důležité), a stabilizuje účinně pracovní bod nejen budiče T3, ale i koncového zesilovače T4/T5, s nímž je budič stejnosměrně vázán. Malý odpor R10 nepatří svým významem už k budiči, ale k následujícímu obvodu.

Koncový stupeň v doplňkovém zapojení

Tranzistory T4 (pnp) a T5 (npp) představují dvojčinný koncový zesilovač v tzv. doplňkovém (komplementárním) zapojení. Říkáme tak obvodům, kde se využívají společně dvou nebo více tranzistorů opačného typu pnp a pnp. Je to zvláštnost polovodičové techniky, která přinesla dva základní druhy tranzistorů s opačnou polaritou elektronu. Tranzistory typu pnp můžeme velmi přibližně přirovnat k elektronkám, uvažujeme-li kolektor obdobný anodě, bázi mřížce a emitor katodě. Katoda elektronku je nejčastěji společnou elektrodou vstupu i výstupu tak, jako je dnes emitor v tranzistorové technice. Kolektory tranzistorů pnp má proti emitoru kladně napětí, podobně jako anoda proti katodě. Tranzistory pnp to mají právě obráceně a kolektory jsou záporné proti emitorům. Vtipnou kombinací tranzistorů obou typů se získají zajímavé obvody, jaké s elettronkami vůbec nedají udělat. Tranzistorové koncové stupně se tak vydávaté zjednoduší, odpadají v nich jinak nutné vazební elektrolytické kondenzátory nebo transformátory, a mezi budičem a vlastním koncovým stupněm se může zavést praktická přímá vazba, anž bychom museli opustit výhodný pracovní režim v účinné třídě B. N. p. TESLA Rožnov, jako jeden z mála výrobců polovodičů ve světě, dodává ucelené řady malých doplňkových tranzistorů, což je naše československá zvláštnost a značná výhoda pro konstruktéry.

Koncový stupeň je tu na rozdíl od předchozích stupňů zapojen se společným kolektorem. Všimněte si, že kolektory T4 i T5 jsou pro střídavý signál uzemněny (T4 přímo, u T5 přes C11). Pro všechna zapojení se společným kolektorem jsou typické dva znaky: budič signál se přivádí mezi bázi a kolektoru, a výstupní napětí není nikdy větší než vstupní. Stupeň se společným kolektorem tedy napěťově nezesiluje, ale využíváme zato jeho výkonového zesílení (tj. nás případ) a schopnosti přizpůsobovat impedance jednotlivých stupňů v tranzistorových zesilovačích. Střídavý výstupní signál odebíráme z emitorů, které jsou tu vzájemně spojeny přes zanedbatelně malý odpor R13.

Koncový stupeň pracuje takto: Přijde-li na bázi budiče T3 kladná půlvlna signálu, zvětší se jeho kolektorový proud a tím také úbytek na spádu na pracovním odporu R11. Napětí na kolektoru T3 tedy poklesne. Sem je přímo vázána báze T4, která se také stane vůči kolektoru zápornější. Protože jde o tranzistor pnp, zvětší se tím jeho proud až do maximální hodnoty při plném buzení a kolektorové napětí klesá.

Na druhém koncovém tranzistoru T5 (npp) probíhá ve stejném okamžiku děj právě opačný. Pokleslé kolektorové napětí budiče T3 tu sníží i předpětí báze T5 vůči kolektoru, takže kolektorový proud klesne a napětí mezi kolektorem a emitemem stoupá. Tím se napětí na emitorech koncového stupně v této půlvlně vůči zemi sníží tak, že při maximálním buzení zůstane mezi kolektorem a emitem koncového stupně jen malé zbytkové napětí (viz úvod).

V příštím okamžiku přijde na budič T3 opačná záporná půlvlna, jeho kolektorový proud klesne, v koncovém stupni se všechno obrátí a napětí na emitorech vůči zemi vzroste. Všimněte si, jak se přes vazební výstupní elektrolyt C12 tyto zmény napětí už jako výstupní signál přenáší do reproduktoru, který je druhým pólem spojen přes C11 se zemí. Kolísání napětí na emitorech koncového stupně vyvolá odpovídající zmény proudu přes reproduktor, takže z jeho membrány už slyšíme zvukový obraz tohoto děje.

Zpětné vazby

Nejdříve o tom, proč reproduktor není připojen na zem, jak tomu nejčastěji bývá u podobných zesilovačů: pro střídavý signál je totiž lhoustějné, zda jej uzemníme na kladný nebo záporný pól napájecího zdroje, který procházejícímu signálu neklade (a nikdy nemá klást) prakticky žádný odpor. V naznačeném zapojení však přes reproduktor protéká kolektorový proud budiče T3, protože jeho pracovní odpor R11 je připojen na živý pól reproduktoru, kde je také plné střídavé výstupní napětí. Na nepatrém odporu kmitačky reproduktoru nedojde prakticky k úbytku ss napětí, takže budič dostává plné ss napájecí zdroje, jak to vyžaduje jeho funkce. Do jeho kolektorového obvodu se však dostává z reproduktoru také střídavý výstupní signál, a to ve stejně fázi s kolektorovým napětím. Vzniká tu vlastně kladná zpětná vazba, která pomáhá budit koncový stupeň. Za tohoto stavu je budič schopen odevzdat podstatně větší rozkmit budicího signálu. Protože se tím úměrně zvýší i rozkmit výstupního napětí na reproduktoru, vzroste i dosažený výkon koncového stupně. Praktická zkouška ukáže, jak znamenitého zisku se tak dosahne bez jakékoli průvodní nevýhody.

Další zpětné vazby už jsou jen záporné, které na rozdíl od vazeb kladných přivádějí zpět výstupní napětí v opačné fázi vůči vstupnímu. Snižují nám harmonické zkreslení a jsou-li zapojeny v obvodu ss proudu, stabilizují i pracovní body zapojení při změnách teploty. Taková vazba je tu zavedena odporem R12 z výstupu zesilovače až na vstup budiče T3. Velikostí R12 nastavujeme pracovní bod celé poslední trojice tranzistorů, všechna napětí uvedená v zapojení a tím i správnou funkci zesilovače se signálem. O tom se mluvilo úvodu. Protože se poměry mění s reproduktorem 4 nebo 25Ω , jsou hodnoty odporů i napětí v zapojení uvedeny dvojmo. Pro reproduktor s optimální kmitačkou 25Ω platí první hodnoty bez závorek, zatímco hodnoty v závorce uvádíme pro zátek 4Ω .


Prakticky jen pro střídavý signál se uplatňuje zpětná vazba zavedená z výstupu děličem napětí R14/R7 přes celý nf zesilovač až do emitoru T2. Snižuje napěťový zisk asi o polovinu (-6 dB), ale stejnou měrou potlačuje i zkreslení. Podle potřeby je tu možno zvětšením odporu R14 snížit činitel vazby a získat o něco větší citlivost nf zesilovače. Konečně je tu poslední záporná prouďová zpětná vazba zavedená neblokovaným odporem R13 v emitoru T5. Podstatně snižuje tzv. přechodové zkreslení koncového zesilovače ve třídě B. Ale o tom už v dalším odstavci.

Třída B, klidový proud a přechodové zkreslení

Dvojčinné koncové zesilovače mohou pracovat ve výhodném režimu označovaném jako tzv. třída B. Vyznačuje se tím, že zesilovač nemá stálou spotřebu proudu z napájecího ss zdroje, ale jeho odběr kolísá úměrně podle toho, jak velký výstupní výkon musí odevzdávat do zážeze. V klidu, kdy na vstupu koncového zesilovače není žádný signál a tedy i výstupní výkon se rovná nule, protéká koncovými tranzistory jen určitý minimální klidový proud, určený předpětím bází koncových tranzistorů T4 a T5, které jsou připojeny na opačné konce odporu R10. Tímto malým odporem protéká stálý proud budiče T3 a vytváří na něm malé požadované ss předpětí koncového stupně. Pro střídavý signál je R10 zcela zanedbatelný. Zvětšíme-li R10, předpětí se zvětší a vzroste i klidový odběr koncového stupně.

Klidový proud však zbytečně zatěžuje zdroj a může také ohřívat koncové tranzistory. Přesto však ho nesmíme volit příliš malý, aby nevzniklo obávané zkreslení typické právě pro zesilovače tř. B, které označujeme jako přechodové. Vzniká v okamžicích přechodu signálu okolo nulového bodu při změně fáze, kdy zaniká proud v jednom tranzistoru, zatímco v druhém počíná téci. Není-li následkem malého předpětí zánik úměrný začátku, vznikne zkreslení, které snadno odhalíme zvláště při tichém poslechu. Projevuje se jako rušivé chrčení a chrapotání

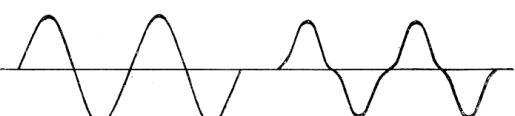při každém tónu, a zkušené ucho je snadno rozezná i z pouhého šumu na výstupu. Na stínisku osciloskopu vytváří sinusový signál s přechodovým zkreslením typický průběh, který vidíte na obrázku.




Hodnota R10 proto vždy volíme jako kompromis mezi přechodovým zkreslením a klidovým proudem. Při provozu s přirozeným signálem (tj. hudba a řeč) se koncové tranzistory prakticky nezahřívají, takže jejich klidový proud následkem oteplení nevrůstá a můžeme ho považovat za dostatečně stálý. Na místě R10 vystačíme proto s obyčejným odporem, zatímco u zesilovačů většího výkonu sem dáváme termistory. Jsou to nelineární odpory, jejichž ohmická hodnota klesá při oteplování a proudu koncového stupně v klidu se tak částečně stabilizuje i při změnách teploty. Zde jsme mohli volit R10 dostatečně malý, protože přechodové zkreslení nám účinně potlačuje už zmíněný R13. Nezáleží-li u zesilovačů tř. B na přechodovém zkreslení, tzn. pracují-li např. většinou v oblasti plného výstupního výkonu, R10 se prostě zkrajuje a dosáhne se nejlepší stabilizace a minimálního klidového odběru koncového stupně. V našem případě je proud v klidu přes T4 a T5 jen asi 2 mA, zatímco většinu odběru představuje kolektorový proud budec T3.

Zesilovač tř. B proto vyčerpává baterie podstatně méně při tichém poslechu, než hrajeme-li naplno. Silně kolísavý odběr však dělá potíže při návrhu síťových napájecích zdrojů, které mají mít co nejméně vnitřní odpor, aby napájecí napětí neklesalo v okamžicích největší hlasitosti. V praxi se vystačí s rozumným kompromisem, protože výkonové špičky v průměrném signálu jsou obyčejně jen krátké a zesilovač se v nich stačí zásobovat z náboje filtračních elektrolytů. Pro své výhody opanovaly zesilovače tř. B téměř úplné pole v moderní elektroakustice. Dosahují vysoké energetické účinnosti, koncové tranzistory se zbytečně neohřívají klidovým proudem jako ve třídě A, a podstatně klesají nároky na teplotní stabilizaci, chlazení tranzistorů a velikost napájecího zdroje. V našem případě sice stačí samotné koncové tranzistory vyzářit ztrátové teplo a jenom pro bezpečnost jim nasazujeme malá obyčejná chladicí křídélka sloužící obvykle jako držáky.

Napájecí a filtrační obvody

Přijímač napájíme ze stejnosměrného zdroje 9 V. Mohou to být dvě obvyklé ploché baterie po 4,5 V v sérii. Vedle nich se hodí síťový zdroj, popsaný v dalším oddíle. Každý z těchto zdrojů je připojen na jeden pól dvojitěho vypínače použitého potenciometru. Ve vypnutém stavu jsou baterie od síťového zdroje odpojeny. Zapněte-li vypínač V, spojí se baterie se síťovým zdrojem paralelně s určitými výhodami, jak je psáno na jiném místě. Paralelně ke zdroji je připojen elektrolyt C11, který zmenšuje jeho vnitřní odpor pro stridavé signály a pomáhá také filtraci při síťovém napájení. První dva tranzistory T1 a T2 se napájejí přes oddělovací filtr R9/C10, který kromě účinku podobného C11 ještě zabraňuje nežádoucím vazbám mezi stupni.

SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

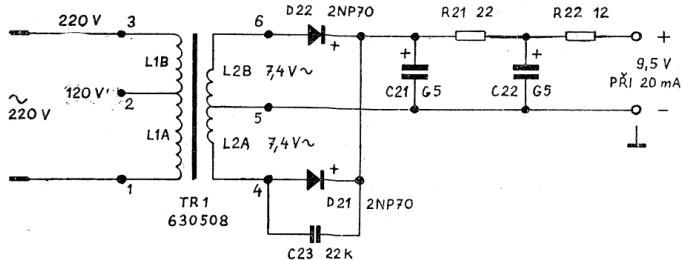

R21	vrstvový odpor	22 Ω, 0,25 W	TR 114 22
R22	vrstvový odpor	12 Ω, 0,25 W	TR 114 12
C21	elektrolytický kondenzátor	500 µF/12 V	TC 530 G5
C22	elektrolytický kondenzátor	500 µF/12 V	TC 530 G5
C23	svitkový kondenzátor MP	22.000 pF/160 V	TC 181 nebo 161 22k
D21, D22	germaniové usměrňovače	2NP70 (1NP70 až 6NP70, 11NP70 až 16NP70 nebo křemíkové diody 32 až 46NP75)	
TR1	síťový transformátor	120/220 V, 2×7,4 V, viz výrobní předpis 630508	

Z několika možností bylo zvoleno napájení přes síťový transformátor, který bezpečně oddělí obvody nízkého napětí od sítě a vyloučí tak možné úrazy nezkušených pracovníků. Transformátorový zdroj také umožňuje provozovat přijímač jen ze sítě bez baterií. Toho nedocílíme levnými napáječi s diodou a předřádným kondenzátorem, jaké se používají při provozu s miniaturními niklakadmiovými akumulátory.

Zdroj vyrábí ze střídavé sítě 220 nebo 120 V stejnosměrné napětí asi 9 V k přímému napájení přijímače, a to místo baterií nebo spolu s nimi. Přístroj je velmi jednoduchý, jak ukazuje připojené základní zapojení. Síť je připojena dvoupramenným přívodem k primáru síťového transformátoru. Jeho primár má v sérii dvě části, L1A a L1B.

Na celé primární vinutí L1A + L1B se připojuje 220 V (vývody 1–3) pro 120V je určeno jenom vinutí L1A (vývody 1–2). Sekundární vinutí L2A a L2B je uspořádáno jako dvoucestné se střední odběrkou č. 5 spojenou se záporným vývodem napáječe. Krajní vývody č. 4 a 6 odevzdávají napětí asi 7,4 V do dvou polovodičových diod, které jsou spolu spojeny kladným pólem (katodou) a pracují jako dvoucestný usměrňovač. Je-li na jednom krajním vývodu vinutí kladná půlvlna, dioda ji propustí až na vstup filtrárního řetězu C21/R21/C22/R22. V témeř okamžiku je na opačném konci vinutí půlvlna záporná, vůči níž je dioda poháněna v závěrném směru a nepropustí ji. V příští setině vteřiny se polarita vinutí obrátí a obě diody si vymění funkci. Pracují tedy střídavě, vždy jedna vede proud a druhá odpočívá. První filtrární kondenzátor C21 se tedy stále nabíjí kladnými pulsy, které přicházejí ze dvou spojených diod, a to na ss napětí rovně maximální hodnotě střídavého napětí vinutí L2A nebo L2B (tj. $7,4 \times 1,41 = 10,4$ V). Napětí je tu ovšem ještě tepavé a proud, který se odtud odebírá, vyhladí se teprve na dalším filtro R21/C11/R22.

Je zajímavé, že přístroj pracuje dobře i s jedinou diodou jako jednocestný usměrňovač. Bručení se sice o něco zvýší, ale jeho kmitočet poklesne na polovinu, tj. na 50 Hz. Tato složka je mnohem hůře slyšet než původních 100 Hz z dvoucestného usměrňovače, takže subjektivní dojem zůstane téměř stejný.

Připojíme-li k výstupu zdroje přijímače, odebírá z něho v klidu asi 15 až 18 mA. Tento proud vytvoří na filtrárních odporech zdroje úbytek asi 0,6 V, takže přijímač v klidu dostává napětí asi 9,8 V. Stoupne-li při větší hlasitosti odběr přijímače, úbytek se o něco zvětší, ale ne o tolik, jak by odpovídalo jednoduchému výpočtu z Ohmova zákona. Jsou tu totiž dvě velké filtrární kapacity: C21 a v přijímači C11, které jsou plně nabity a v krátkých okamžicích výkonových špiček schopny v velké části krýt zvýšený odběr napájecího proudu. Poměry se ještě zlepší, jsou-li při provozu v přijímači také baterie napětí zdroje tedy neklesne pod 9 V. Úbytky na odporech R21 a R22 by mohly být menší, kdyby se zmenšila ohmická hodnota obou odporů. Tím však poklesne filtrární účinek celého řetězu a přijímač by při napájení ze sítě zřetelně bručel na kmitočtu 100 Hz. Tlumivky by tu sice pracovaly lépe než jednoduché odpory, ale zdroj by byl zbytcně složitý a velký. Navržený filtr je vhodným kompromisem, který se v praktickém provozu dobrě osvědčuje. Paralelně k diodě D21 je připojena malá kapacita C23. Jejím úkolem je potlačit vmodulované bručení ze sítě, které proniká do signálu zvláště při příjmu silné místní stanice a při jejím přesném naladění. Na přesné hodnotě C23 téměř nezáleží.

Pozorný čtenář si jistě všiml, že v primárních přívodech síťového transformátoru není obvyklý vypínač. Jsou pro to dva důvody: síťový transformátor odebírá ze sítě tak malý magnetizační proud (asi 11 mA), že to elektromér nepozná a odběr ze sítě nestoupne ani při plné spotřebě přijímače z nízkovoltové části. Primár tedy může zůstat trvale připojen k síti, podobně jako zůstávají připojeny např. zvonkové transformátory. Přijímač se vypíná od zdroje na napájecí straně dvoupolovým vypínačem potenciometru R1, jak o tom byla už zmínka. Druhý důvod je bezpečnostní. Síť se přivádí do zdroje na jediné místo, které je velmi obtížně přístupné vnějšímu doteku. Nejdé tedy do přijímače na potenciometr, kde byla blízko nízkovoltových obvodů. Amatéré rádi zkoušeji přístroj vymutý ze skřínky na přívodech, kdy jsou všechny jeho díly dobře přístupné ze všech stran. Síťový přívod vyvedený na potenciometr by přímo ohrozil jejich bezpečnost. Síťový přívodní kabel tedy může být jen dvoupramenný bez třetího bezpečnostního vodiče, protože hotový přijímač ve skřínce nemá jakékoli vodivé části přístupné vnějšímu doteku, a síťový transformátor má navíc mezi primárem a sekundárem dvojitou izolaci zkoušenou na 4 kV. Máme tak zachovány všechny podmínky úplně bezpečného provozu a obsluhy, jak jsou předepsány u továrně vyráběných přijímačů.

STAVBA

PŘÍPRAVA SOUČÁSTEK

Stavbu vám usnadní přesné seznamy všech součástek a materiálu. Každá jednotlivá položka je uvedena na zvláštním řádku. Pořadová čísla na začátku řádků odpovídají číslování dílů v textu nebo na výkresech. Práce vám půjde od ruky mnohem rychleji, jestliže si předem připravíte všechny součástky přijímače a sítového zdroje podle seznamů a výkresů. Většinu součástek koupíte v odborných prodejnách. Tranzistory, diody, odpory, kondenzátory, feritovou anténu, jádro L3, reproduktor, vodiče, nýtry, šroubyk a některé další drobnosti vám dodají radioamatérské prodejny v Praze nebo v krajských městech. Často je dostanete i jinde ve větších prodejnách radio-elektroniky. Nemáte-li v blízkosti vhodný pramen, doporučujeme vám využít zásilkového prodeje na dobríku, který zavedly specializované pražské prodejny jako služby po radioamatérům (adresy na jiném místě). V objednávce je třeba přesně uvést označení každé součástky, počet kusů a případnou náhradu, není-li některá součástka právě na skladě. Náhrady nemusíte uvádět, napišete-li do objednávky výslovně, že součástky jsou určeny pro nás přijímač. Prodejna vám pak vybere samu vhodnou náhradu, je-li to nezbytné.

Šroubyk, matice, pletivo a někdy i nýtry najdete také v odborných železářských prodejnách nebo ve vlastní zásuvce. Svojové desky a ostatní díly si můžete objednat podle údajů vzdálu, pokud si je ovšem nevyrobíte sami. Vodítka pro vlastní výrobu jsou přesné výkresy. Vhodný materiál a povrchovou úpravu uvádějí rozpisky v příslušných řádcích. Šesti součástkám přijímače a zdroje věnujeme však podrobnější zmínku. Jsou to: feritová anténa L1/L2, výtlumivka L3, sítový transformátor 630508 díl 25, spojová deska přijímače 630430 díl 1, doteková deska zdroje díl 16, a skřínka přijímače díl 12 s příslušnými díly 13 a 14.

MECHANICKÉ SOUČÁSTKY PŘIJÍMAČE

1*	1 ks	spojovací deska 630430 (opravit podle popisu)
2	2 ks	šroub M2×15 s maticí M2 (dodává se k C1)
3	3 ks	šroub s válcovou hlavou M3×8 St-z ČSN 02 1134
4	5 ks	matice M3 St-z ČSN 02 1401
5	8 ks	šroub zapuštěný M3×15 St-z ČSN 02 1153
6*	2 ks	sloupek ø 8×20 (dural, mořeno louhem – viz výkres)
7	2 ks	šroub s válcovou hlavou M3×35 St-z ČSN 02 1134
8	2 ks	gumová spona ø 40, průřez 3×1 (nákup v drogerii)
9*	2 ks	ovládací kotouč (černá plastická hmota – viz výkres)
10	2 ks	šroub ke kotouči M4×10 St-z ČSN 02 1134
11	2 ks	chladičí křídélko na tranzistory T4 a T5
12*	1 ks	skřínka (překližka 6 mm a tvrdé dřevo, povrchově upravené barevnými leštěnými nitrolaky, nebo přírodní povrch s bezbarvým nitrolakem – viz výkres)
13*	1 ks	zadní stěna (lepenka 3 až 4 mm nebo sololit – viz výkres)
14	1 ks	ozdobná mřížka (drátěné pletivo z drátu asi 0,8 mm, křížový rastr 3,3 mm, stříkáno bílým nitrolakem, rozměr 254×144 mm – nákup v železářských obchodech)
15*	4 ks	příchytky mřížky (drát ø 0,8 – viz výkres)
16*	1 ks	doteková deska zdrojů (odříznout od spojové desky díl 1)
17*	4 ks	sloupek ø 8×69 (dural, mořený louhem – viz výkres)
18*	2 ks	držák baterií a zdroje (polotvrđí plech Al 0,8 až 1 mm, mořený louhem – viz výkres)
19	1 ks	eliptický reproduktor 205×130 mm TESLA ARE 589, 4 nebo lépe 25 Ω
20	1,5 m	zapojovací drát U 0,5 ČSN 34 7711 (izolace PVC, 2 barvy)
21	5 cm	izolační trubička PVC ø 6 mm ČSN 34 6551
22	5 g	měkká pájka ø 2 ČSN 42 3655 (SN 60 Pb)

* Díly na výkresech vhodné pro vlastní výrobu. Díly 3, 20 a 22 se vyskytují pod jinými čísly také v součástkách sítového zdroje.

Jak jsou uspořádány seznamy součástek:

Jsou dva: u základního zapojení přijímače a zdroje najdete rozpisu tzv. elektrických dílů. Jsou to odpory, kondenzátory, indukčnosti, diody a tranzistory označené písmeny R, C, L, D a T spolu s příslušným pořadovým číslem. Elektrické součástky se takto označují vždycky v základním zapojení (tzv. schématu) přístroje.


Mechanické součástky jsou všechny ostatní díly, které nenajdete v základním zapojení a nemají ve znaku písmeno. Značíme je jen jednoduchými čísly podle pořadí v seznamu.

Feritová anténa L1/L2

Nepoužijete-li hotovou feritovou anténu JISKRA JFA 2, která má čtyřhrannou feritovou tyčku $6 \times 16 \times 82$ mm a $70+8$ závitů v fó kabliku $10 \times 0,05$, navíjte si velmi jakostní anténu na novou kulatou feritovou tyčku $\varnothing 8 \times 160$ mm. Z lesklé elektrotechnické lepenky nebo lépe ze styroflexové fólie naviňte na feritovou tyčku několik závitů a slepte je tak, že vám vznikne trubička o síle stěny asi 0,8 mm, dlouhá asi 30 mm, která se může po tyčce nepříliš lehce posouvat. Na trubičku navíjte 72 závitů v fó kabliku $10 \times 0,05$ jako L1 (začátek č. 1, konec č. 2). Hned vedle toho pokračuje ve stejném smyslu L2, 8 závitů téhož vodiče, nebo jakéhokoliv izolovaného drátu okolo 0,15 mm (začátek č. 3, konec č. 4). Konec v fó kabliku dlouhé asi 8 cm od těleska odizolujete v lihovém plameni. Vložte konec kabliku do plamene a jakmile se rozžáví do jasné červeného žáru, ponořte ho do nejrychleji ještě žhavý do lihu. Smalt z kabliku zmizí a uvidíte čistou redukovou měd (poroz, aby lít nechytil!). Očištěný konec oceníte páječkou pomocí kalafuny nebo pasty Eumetal ELK 16. Vinutí zajistěte tak, že je na izolační trubičce přilepíte malým kouskem roztaveného asfaltu nebo parafínu.

Vf tlumivka L3

Na uzavřené železové jádro $\varnothing 14$ mm naviňte asi 300 až 500 závitů smaltovaného měděného drátu přibližně 0,15 CuPL. Začátek vyvedte před navíjením malou dírkou z těleska ven těsně u vnitřní trubky. Konec vinutí zajistěte asfalem nebo parafínum. Vývody na konci opatrne oškrabte asi 5 mm od těleska a nechte je dlouhé asi 3 cm. Navinutou cívku vložte do jádra a obě jeho části slepte parafínum nebo asfalem. Vývody vycházejí pod víčkem ven. Z holého cínovaného měděného drátu 0,8 až 1 mm udělejte dva háčky podle obrázku, delším ramenem je vložte do žlábků v železovém jádře a všechno oviňte pevně asi 20 závitů režné nitě. Konec kratšího ramene obou háčků zahněte pod tělesko, takže se háčky zajistí proti vysunutí. Na oba zahnuté konce připejte odizolované vývody z cívky, které předem kolem silného drátu několikrát oviňte. Zkontrolujte odpor a případně také indukčnost.

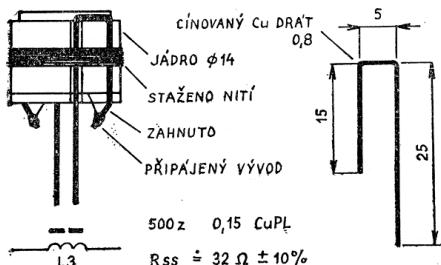


Spojová deska 630430 díl 1 a dotekové desky díl 16

Doporučujeme vám koupit je hotové podle uvedených nákupních pramenů. Individuální výroba je sice možná, ale úspěšný výsledek vyžaduje přece jen určitou zkušenosť. Přitom v poslední době je možno destičky s plošnými spoji objednat za přístupnou cenu, takže se vlastní výroba už nevyplatí. Destičky dostanete surové bez vyvrtných děr, jen s vyleptaným spojovým obrazcem, a musíte si je sami oprácat.

Destičku pečlivě ořízněte na rozměry 70×150 mm. Tyto rozměry a pravoúhlost vám vyjdou bez námahy, jestliže kružní nebo i ruční pilkou odříznete okraje hrubé destičky tak, že obrysová čára řezem právě zmizí. Přitom odpadne část s dotekovými deskami, která je připojená k hlavní spojové destičce. Dotekové desky ořízněte stejným způsobem na čisté rozměry 45×140 mm.

Ve spojovém obrazci velké desky uvidíte vyleptané malé plošky asi milimetrového průměru tam, kde budou v desce otvory. Všechny tyto díry vyvrtejte ostrým vrtátkem 1,3 mm za vysokých obrátek. Důlkovat není třeba, vrták se do vyleptaných plošek sám zavádí. 7 děr označených na výkresu desky převrtejte pak vrtátkem 2,2 mm, a 12 dalších děr průměrem 3,2 mm. Pro ložiskové zděře ladícího kondenzátoru a potenciometru vyvrtejte konečně dvě poslední díry 10,2 mm, které předem předvrtejte na 3,1 mm, abyste se trefili přesně do středu. Potom vezměte kousek co nejjemnějšího smirkového papíru nebo plátna a spojový fóliový obrazec lehce vyleštěte, až se leskne jako zrcadlo.

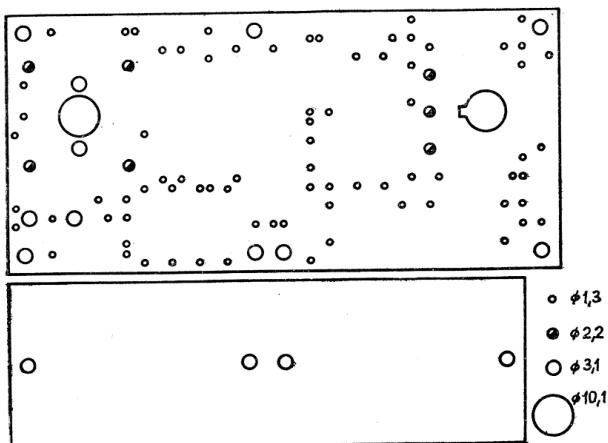Vyleštěný obrazec ihned nalakujte roztokem pryskyřice (kalafuny) v lihu, která zabrání oxylislení měděného povrchu a zaručí kdykoliv později dobré pájení. Lak vysušte nejlépe za tepla, až úplně ztvrdne.



Předloha pro vrtání spojové a dotekové desky

Podobně vyleštěte a nalakujte dotekové desky zdroje. Aniž byste čekali na zaschnutí laku, horkou páječkou co nejrychleji ocínujte povrch celé fólie a obdélníkových plošek, které slouží jako doteky pro vývody baterií. Cínové pájky nanášejte co nejméně, jen aby se stačila rozplynout po celém povrchu. Ocínovaný povrch očistěte trichlorem nebo jiným chemickým rozpustidlem od zbytků kalafuny. V desce vyvrtejte pak čtyři díry 3,2 mm. (Spojové destičky 630430 mají u sebe dvě dotekové desky pro zdroj, spojené dohromady v celkovém rozměru 45×140 mm, které opracujete stejným způsobem vcelku a nebudeste je už rozřezávat.)







Skříňka díl 12, zadní stěna díl 13 a ozdobná mřížka díl 14





Podle výkresu skříňku vyrobíte nejlépe z tvrdého dřeva nebo jakostní překližky. Rohy se spojí na pokos nebo drážkami (čepy nejsou pod laku vhodné) a vyztuží se rohovými špalíky. Zlepí se překližková přední stěna s vyvrtnutými otvory 3,1 mm a vyříznutou dírou pro reproduktor. Díry rozměrte a vyvrtejte co nejpřesněji, velmi na tom záleží. Pak vyvrtejte stejně přesně tři díry na spodní straně skříňky a přilepte obě dřevěné nožky, které si předem nalakujte na černo. Dokonale vyschlý a vyhlazený povrch skříňky nastříkejte nitrolakem, případně epoxidovým lakem vhodného pastelového odstínu. Velmi hezký působí jasná ultramarínová modř světlejšího odstínu. Úzkou přední hrana a záhyb nastříkejte čistě bílou barvou. Konečně pak celou plochu přední desky s elliptickým otvorem opatrně nalakujte černosedou barvou stejného odstínu, jako je membrána reproduktoru. Až laku dokonale zaschnne, vyleštěte běžnými leštidly povrch skříňky do zrcadlového lesku.

Máte-li jakostní dřevo, ponechte povrch přírodní, namořte jej vhodným odstíolem a nastříkejte průhledným nitrolakem. I zde bývá vhodná bílá přední hrana, začistí povrch bez lišťování při použití překližky do přední desky, kam se přichytí ozdobná mřížka díl 14.

Podle rozpisky ji ustříhněte z drátěného pletiva, vyrovnajte, odmastěte a nastříkejte bílým nitrolakem. Bílá mřížka je jednak přirozeně hezčí než brokát a kromě toho netlumí vysoké tóny; za její svítivou bělou úplně zaniká černý otvor s reproduktorem, jehož střední uprávku je proto vhodné načernit tuší.

Zadní stěnu díl 13 uřízněte tak, aby šla těsně vložit do skřínky a držela tam bez dalších pomůcek. Vyjměte ji snadno, vložíte-li prsty do otvorů v ní. Otvory vyvrtejte podle výkresu, slouží totiž jako část basreflexového akustického obvodu skřínky. Na materiálu stěny příliš nezáleží, nevhodnější je sololit nebo černá elektrotechnická lepenka. Levně ji koupíte v prodejně Radioamatér, Žitná 7, Praha 1.

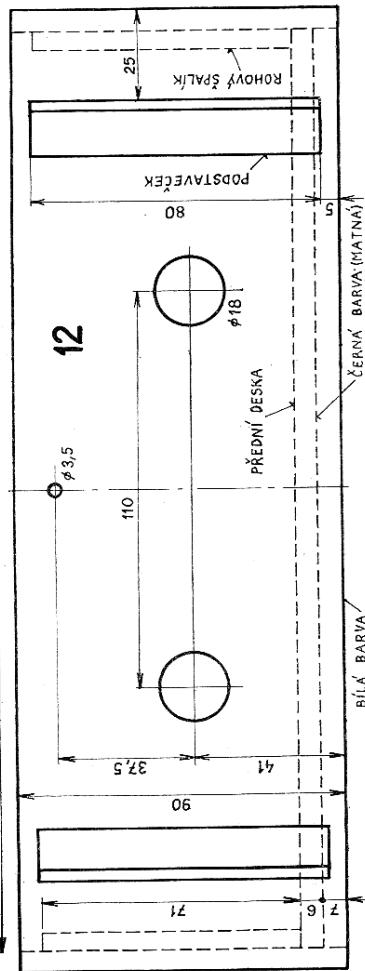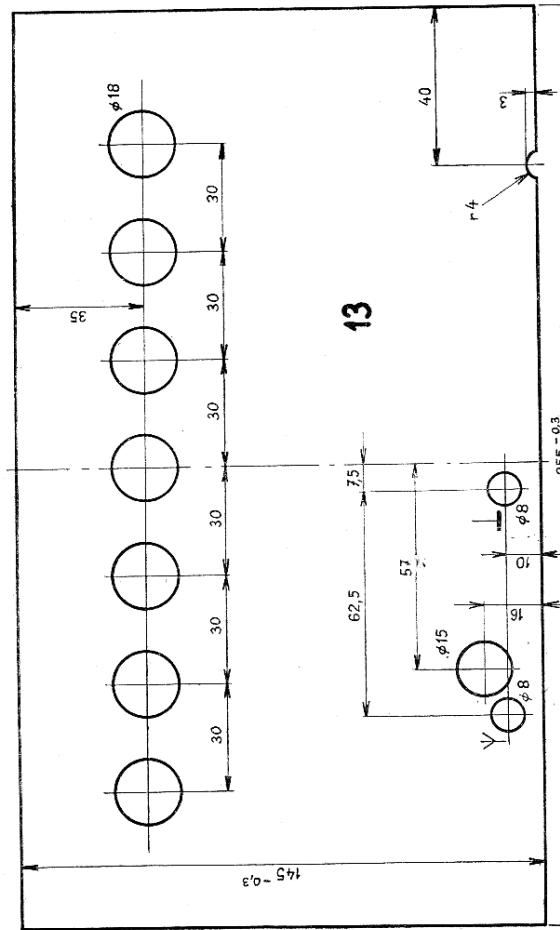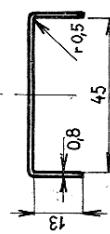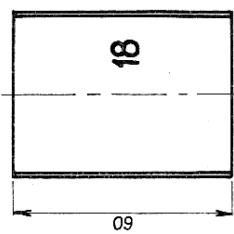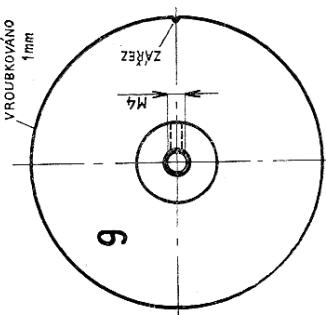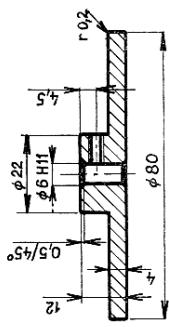


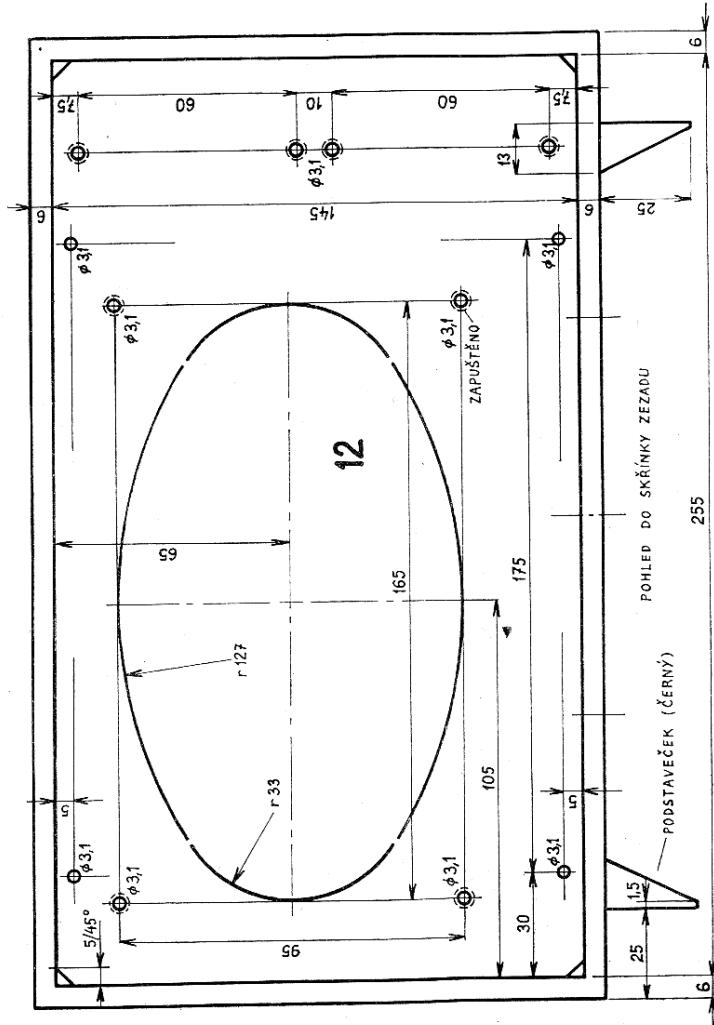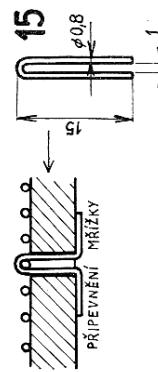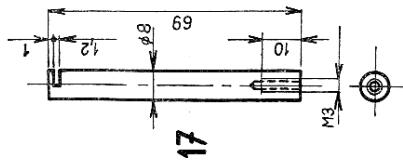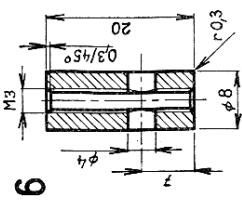

Vyřáběné díly přijímače STYL

PÁJENÍ SOUČÁSTEK NA ZÁKLADNÍ DESKU

Opracovanou základní desku se spojovým obrazcem osaďte součástkami podle výkresu. Začněte odpory a kondenzátory, jejichž vývody ohnete u tělisku pinzetou tak, aby se daly zastrčit do vyvrstaných děr v desce. Dodržte přitom dvě nezbytné zásady: tělisko součástky musí vždy ležet přímo na povrchu destičky a nesmí zůstat ani jedním koncem ve vzduchu, jinak by se vespodu snadno odtrhla spojová fólie. Označení hodnoty na tělisku součástek musí zůstat nahore, aby bylo kdykoliv čitelné. Prostrčené vývody součástek za stálého tahu rozehněte pod destičkou od sebe pod úhlem asi 45° a ušípněte je asi 1,5 mm od destičky. Dostatečně horkou, ale nikoliv přehřátou páječkou připájete pak oba zkrácené vývody k fólii. Nejsou-li vývody odporů a kondenzátorů dokonale lesklé a bezvadně cínované, očistěte je předem, aby se daly rychle pájet. Dobře očistěný vývod připájíte k čisté nalakované fólii nejdéle za dvě vteřiny. Pájka se po spoji musí dokonale roztéci a vytvořit lesklý kopeček o průměru 3 až 4 mm, z jehož vrcholku zřetelně vyčnívá konec ušítupněného vývodu. Nezkušení však dělají obvykle půlkulové spoje, obsahující příliš mnoha cínové páinky a vývod v nich není vidět. Často tak vznikají tzv. studené spoje. Pájky tedy do každého spoje co nejméně! Správné pájení a úpravu vývodů uvidíte na obrázcích. Vaše práce musí vyhližet stejně, i kdybyste se to měli chvíli předtím učit na vhodném objektu.

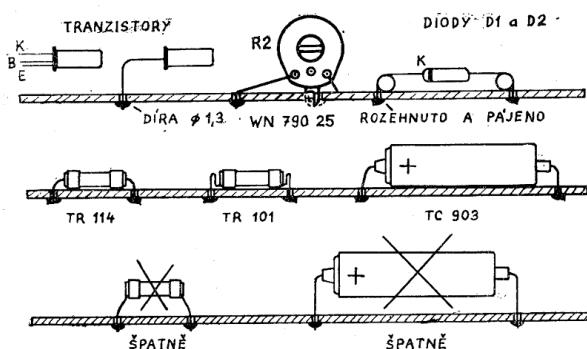


Jak se upevňují součástky na spojovou desku

Pak nasadte do desky potenciometr R1, jehož vývody zahněte rovnoběžně s jeho osou tak, aby prošly třemi otvory, kde je zespodu připájíte. Vývody nejsou příliš dlouhé, proto kontrolejte, zda jste je opravdu připájeli k fólii. Nakonec nasadte ladící kondenzátor C1. Ze strany fólie prostrčte do jeho rohových děr dva šrouby M2 díl 2 a přitáhněte shora maticemi. Dvě pájecí očka na C1 propojte holým drátem 0,5 mm k desce podle obrázku. Místo nýtu můžete kondenzátor připevnit i dvěma šrouby a maticemi M2, které výrobce přidává v sácku spolu s nýty (nýty někdy bývají hliníkové a tedy nepoužitelné).


Vývody tranzistorů zkrátte asi na 27 mm od těliska a připájete je do destičky. Nejdřív je ovšem vyzkoušejte, tranzistory se zkrácenými vývody nelze reklamovat! Pozor na elektrody, kolektor je vždy dále od druhých dvou a označen barevnou tečkou. Příslušné otvory v destičce jsou také dále a označeny písmenem K (kolektor). Vývody diod D1/D2 na konci nezkracujte, ale zkrutte je kleštěmi do spirálky a pak teprve připájete. Pozor na správnou polaritu, barevný proužek značí stranu + (katodu). Nakonec propojte drátem 0,5 mm oba póly vypínače s destičkou. Těliska tranzistorů upravte do polohy rovnoběžné s destičkou. Zkontrolujte, zda se součástky někde nedotýkají.

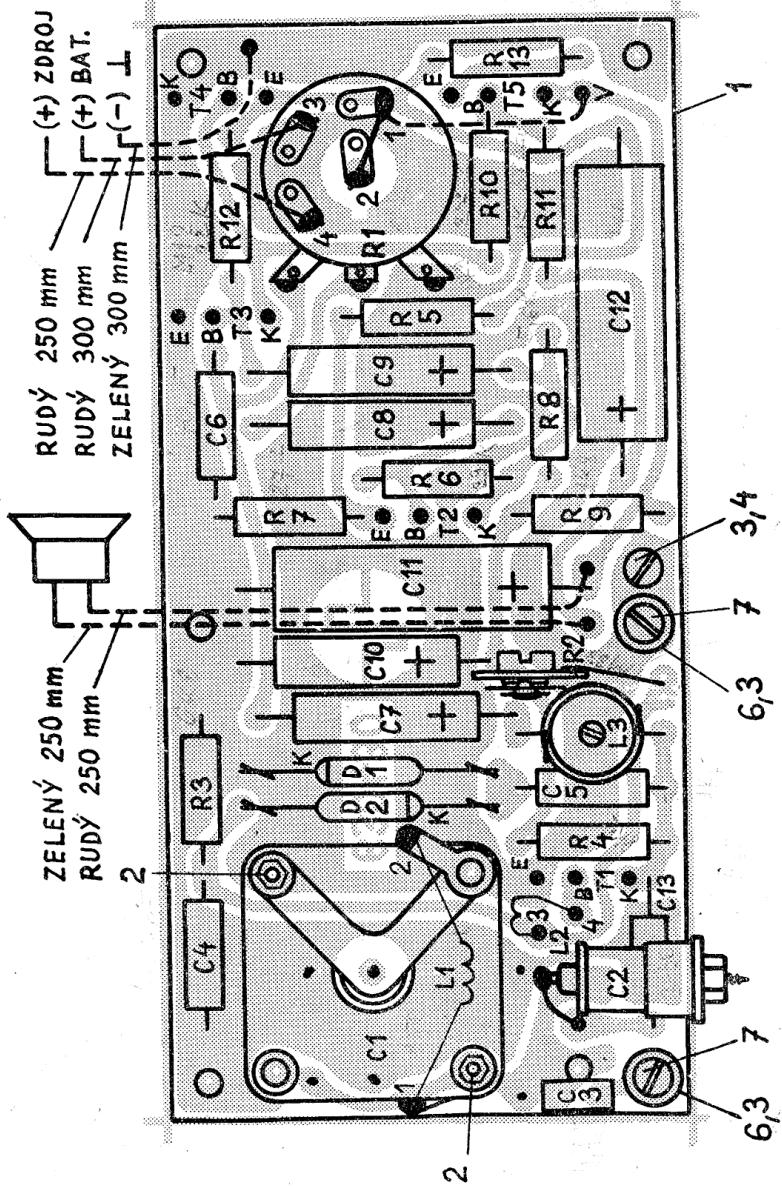Trimr C2 připájete do jeho díry Ø 3,1 nejblíže C13 za ohnutý statorový vývod tak, že jeho tělisko je vodorovně nad kondenzátorem C13. Rotorový vývod propojte pak s deskou drátem. Tak se trimr da ovládat ze zadu otvorem v zadní stěně. Tlumivku L3 připájete na vývody ve výši



Osazená spojová deska. Pohled na součástky; vyleptané plošné spoje jsou na druhé neviditelné straně

asi 10 mm nad deskou. Dvěma šrouby díl 3 připevníte zespoda oba sloupky díl 6 a do nich shora zašroubujte asi 5 mm hluboko oba dlouhé šrouby díl 7. Obě gumové sponky díl 8 přeložte dvojmo a připevněte jimi feritový anténí trámeček s nasazeným vinutím. L1 je přitom blíže kraji desky a jeho vývody pripájete přímo k pájecím vývodům C1. Vývody vazebního vinutí přesné podle čísel a obrázků pripájete do příslušných očíslovaných dér v desce. Můžete je předtím zmačkáním do klubíčka vhodně zkrátit. Do díry vedle R9 dejte shora šroub díl 3 a zespoda utáhněte maticí díl 4.

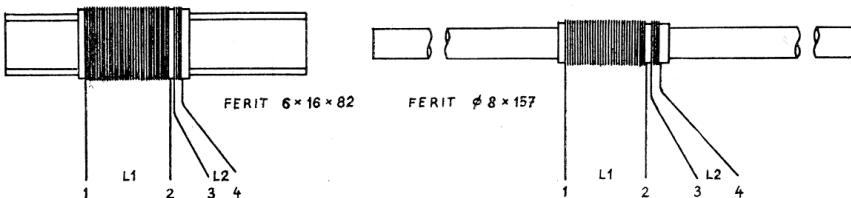

Jak se navíjí a připojuje feritová anténa

Zde je velmi důležité nezaměnit sled vývodů vinutí L1 a L2. Kdyby se proti předepsanému pořadí vývody L2 nebo L1 přehodily, v kládnu zpětná vazba by nepracovala a citlivost byla velmi špatná. Správná volba končů vinutí feritové antény je vidět z příslušného obrázku, ale lze ji ještě snadněji pochopit takto: Obě vinutí L1 a L2 by se mohla také

navinout společně jako jediné vinutí se začátkem č. 1 a koncem č. 4. Vývody 2 a 3 mohou být spojeny do hromady a představovat odbočku. Tuto odbočku můžeme rozpoznat a vývody 2 a 3 připojit, jak naznačeno na obrázcích. Teď jistě rozumíte a zkонтrolujete vývody sami správné připojení konců feritové antény jakéhokoliv typu.


Vývody k reproduktoru a ke zdrojům udělejte z drátu díl 20. Ustříhněte tři kusy po 25 cm a dva 30 cm podle obrázku. Nemáte-li dvě barvy, aspoň dráty označte vhodným lakem. Konce odizolujte (neuštípněte je přitom) v délce nejvíce 4 mm. Rudý a dva zelené připájete do dér v desce, dva rudé k vypínači. Zkrute je pak vzájemně podle obrázku, nasadte na ně izolační trubičku díl 21. Tím je destička hotová. Svou práci pečlivě zkонтrolujte. Přesvědčte se, zda jsou všechny součásti na správném místě, zda jsou spoje dokonale propájeny a zda se vám dráty nebo součástky někde vzájemně nedotýkají.

SESTAVA SKŘÍNKY

Do dér 3,1 mm v přední desce zastrčte 8 šroubů díl 5. Uvnitř na ně nasadte reproduktor díl 19 a přitáhněte čtyřmi maticemi díl 4. Na zbylé čtyři šrouby nasadte dotekové desky zdrojů a pevně je přitáhněte čtyřmi sloupky díl 17. Zárezy sloupků musí ve dvojicích směřovat proti sobě. Nastříkanou mřížku díl 14 nasadte pak na přední desku skřínky, jejími oky prostrčte čtyři příchytky díl 15 do vyvrataných čtyř dér 3,1 mm blíže okraje. Konce příchytek uvnitř skřínky rozehněte od sebe kleštěmi za stálého tahu. Tím se mřížka pevně přitáhne k přední desce. Poklepem zjistěte, zda nedrnčí, a případné závady opravte mírným prohnutím mřížky před utažením příchytek.

Konce drátů od přijímače pak připájejte k dotekovým deskám zdrojů a k reproduktoru, jak ukazuje obrázek. Sestavenou desku vložte pak do skřínky, až hřidelky projdou otvory ve dnu a šroub M3 zapadne do malé díry 3,2 uprostřed. Na hřidelky nasadte zespoda ovládací kotoučky díl 9 a utáhněte stavěcími šrouby díl 10.

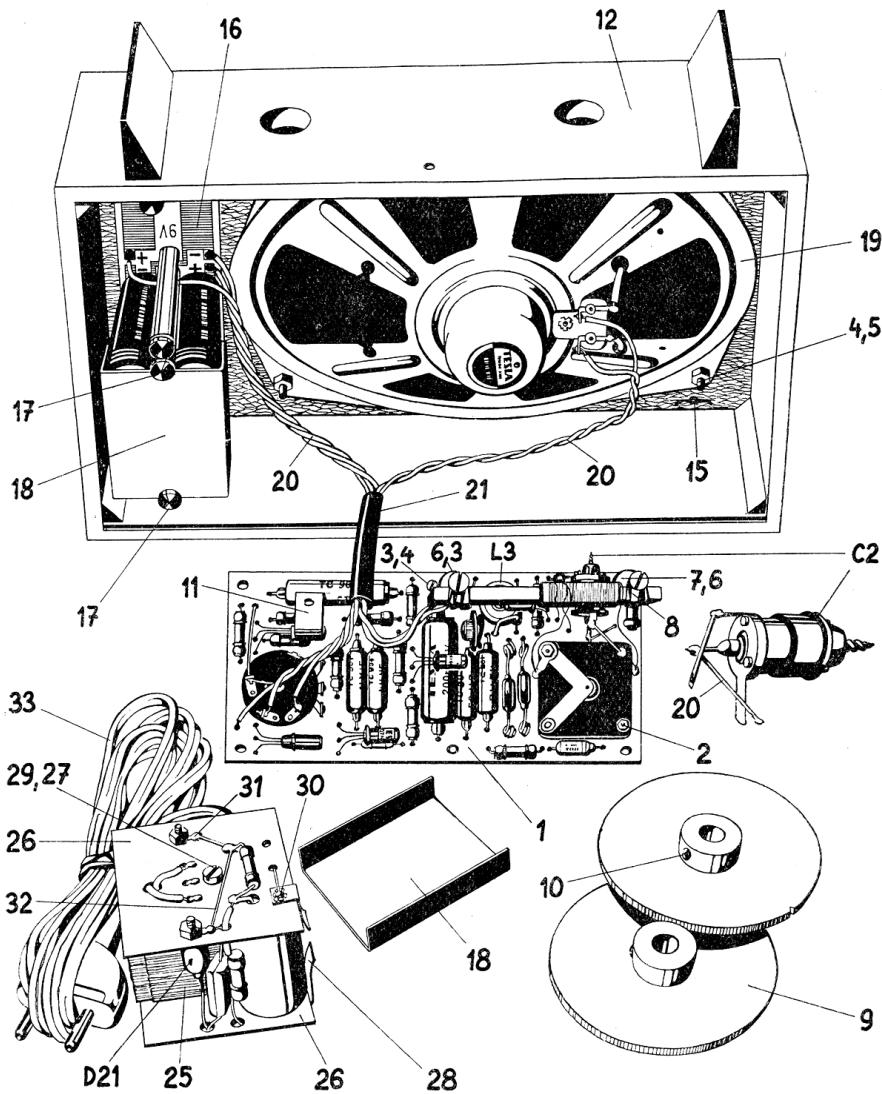Přijímač je prakticky hotov a mohl by už hrát, kdybyste vložili baterie a otočili vypínačem. To však udělejte až po nové pečlivé kontrole, která se vám jistě vyplatí.



Celková sestava přijímače a síťového zdroje. Vpravo detail upevnění zpětnovazebního trimru C2

KONTROLA – A PRVNÍ POKUSY

MÁTE-LI MĚŘIDLA

Přístroj znova vyjměte ze skřínky a nechte ho jen na drátech, abyste ke všem součástkám měli přístup z obou stran. Baterie zatím jen o napětí 3 až 4,5 V připojte přes miliampérmetr s rozsahem asi 60 až 120 mA. Všechno znova pozorně prohlédněte a zapněte vypínač. Měřidlo vám ukáže spotřebu úmerně nižší než normálních 7 (17) mA, protože pro bezpečnost začínáte s nižším napětím. Pak teprve připojte druhou baterii a zkuste ovládací prvky. Nejsou-li v přístroji chyby, zpravidla už něco uslyšíte. Signál z nf generátoru pak připojte na bázi T1 přes izolační elektrolyt a změřte úroveň podle údajů v základním zapojení. Vf generátor můžete vázat volnou smyčkou s feritovou anténou a modulovaným signálem vyzkoušet celý přijímač. Kdyby přístroj nepracoval, postupujte s hledáním chyby od zadu takto:

Měřidlem s malou spotřebou (tj. METRA DU 10 – tzv. Avomet II – nebo elektronkovým voltmetrem) zjistěte ss napětí na bodech, kde je udává základní zapojení. Příčiny úchytek do ± 10 až 15% nejsou podstatné a nehledejte je zatím, nemají na základní funkci vliv. Větší úchytky znamenají chybu a je třeba najít příčinu. Kontrolujte jednotlivé součástky nejlépe ohmmetrem a změřte je tranzistory. Pokud máte měřidla, prověřte všechny součásti raději předem před stavbou. Pak odpadne obtížné hledání chyb. Osciloskopem prohlédněte symetrické omezování výstupního signálu při záťaze a případně opravte odporem R12. Správnou funkci všech obvodů zkонтrolujte podle popisu v úvodní části. Přístroj je velmi jednoduchý a zkušený pracovník vybavený měřidly bude s kontrolou a nastavením hotov za chvíliku.

NEMÁTE-LI MĚŘIDLA

I bez měřidel lze uvést přístroj do chodu bez obtíží, jestliže jste někde neudělali hrubou chybu. Proto v takové situaci nelituje času na podrobnou kontrolu, a to nejen po skončeném díle, ale hlavně předem a při práci. Neobávejte se ani vadných součástí, které nemáte možnost předem změřit. Nová součástka koupená v obchodě nemívá hrubou závadu takového rázu, aby znemožnila funkci. Přístroj sám je velmi jednoduchý, proto je také méně možností, že v něm uděláte chybu. Nejste-li si příliš jisti, stavte přijímač po etapách tak, jak to doporučuje tabulka vzdadu. Jednotlivé stupně pak vyzkoušte samostatně a vyloučte možnost dvou současných chyb, které se bez přístrojů hledají opravdu špatně.

Uvedení přístroje do chodu vám ulehčí podrobná znalost funkce obvodů. Přečtěte si proto pečlivě celý popis zapojení vpředu, kde je mnoho praktických pokynů. Vf generátor vám nahradí vnější anténu připojenou třeba přímo na stator C1. Nf generátor nahradí navlhčeným prstem, kterým se dotýkáte bází jednotlivých tranzistorů a posloucháte vrčení z reproduktoru (vrčí ovšem jen tehdy, je-li někde v blízkosti sítě, jinak jen syčí, hvízdá nebo klapí). A konečně vám může pomoci i přítel, nejbližší skupina Svazarmu nebo i školní polytechnická dílna, kde základní měřidla bývají dnes často k dispozici.

Když máte takovou smůlu, že přes všechnu snahu nedocílíte ani hlásek, přesvědčte se ještě, zda je vůbec něco v bateriích. A potom doporučujeme postup, který se četným neštastníkům osvědčil už mnohokráte: všechno opatrně rozdělat, zkontovalovat a pečlivě stavět znovu.

KLIDOVÝ ODBĚR A TEPELNÁ STABILITA

Uvedete-li přístroj do chodu, venujte zvláštní pozornost klidové spotřebě. Nechte ho hrát chvíli naplno, až koncové tranzistory (a zvláště T5) mírně hřejí. Pak přístroj regulátorem umílte a podívejte se na miliampérmetr. Má se zřetelně vracet k údaji spotřeby za studena. Kdyby však spotřeba při mírně vlažných (nikdy nesmějí být horké) tranzistorech T5 a T4 byla zřetelně vyšší než za studena a třeba mírně kolísala při zcela tichém přijímači, je třeba zmenšit R10, až dosáhnete klesající tendenze klidového odběru.

Nezkušení pracovníci bez výbavy mohou postupovat opačně: zkratují R10 a nastaví velmi tichý přednes, takže slyší zřetelně přechodové zkreslení. Pak R10 opatrně zvětšují, až zkreslení zmizí. To bývá obvykle bod správné velikosti R10, kdy je zachována dostatečná tepelná stabilita koncového stupně. O tom více vpředu. Ovšem takto se dá přístroj nastavovat až tehdy, pracují-li bezvadně všechny jeho obvody.


A nakonec důležitou poznámku: při zkoušení pracujte výhradně s bateriemi, zvláště nemáte-li v podobné práci zkušenosť. Teprve potom můžete bezpečně používat síťový zdroj, který je velmi jednoduchý a nejsou v něm záladnosti.

STAVÍME SÍŤOVÝ ZDROJ

MECHANICKÉ SOUČÁSTKY SÍŤOVÉHO ZDROJE

25*	1 ks	síťový transformátor 630508 (viz výrobní předpis)
26*	2 ks	deská (pertinax, laminát nebo novotext 1,5 mm – viz výkres)
27*	1 ks	sloupek $\varnothing 8 \times 42$ (dural, mořený louhem – viz výkres)
28*	2 ks	doteckové pero (vyrobit z vývodních plíšků starých plochých baterií – viz výkres)
29	2 ks	šroub s válcovou hlavou M3 x 8 St-z ČSN 02 1134
30	2 ks	trubkový nýt $\varnothing 3 \times 3$ ČSN 02 2379.13
31	2 ks	pájecí očko pod šroub NTN 012 – A 3,2 Ms-s
32	0,13 m	holý zapojovací cínovaný drát 0,5 mm ČSN 42 8410
33	1 ks	síťový kabel s vidlicí, délka 2 m, YH 2x0,5 ČSN 34 7445
34	4 g	měkká pájka $\varnothing 2$ ČSN 42 3655 (SN 60 Pb)

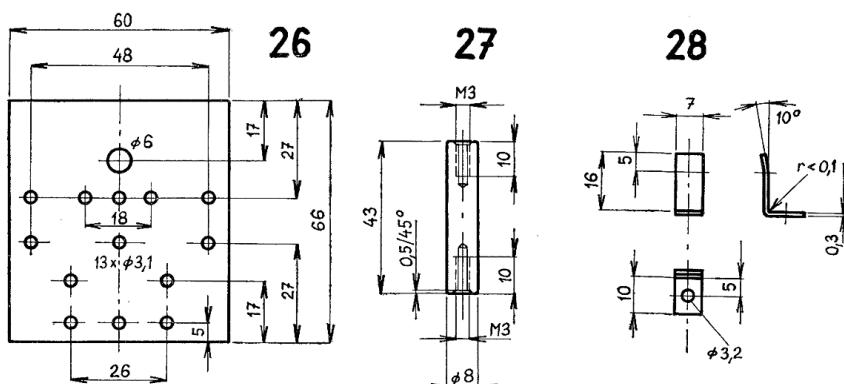* Díly na výkresech vhodné pro vlastní výrobu. Díly 29 a 34 se vyskytují pod jinými čísly také v součástkách vlastního přijímače.



SÍŤOVÝ TRANSFORMÁTOR 630508

Pořadí vinutí a izolační prokłady

L1A 1—2 120 V 2280 z 0,056 CuPL 12 vrstev po 190 až 200 z
 L1B 2—3 100 V 1900 z 0,056 CuPL 10 vrstev po 190 až 200 z
 8× transformátorový papír 0,03×18 (izolace pro 4kV!)
 L2A 4—5 7,4 V 148 z 0,25 CuPL 4 vrstvy po 37 z
 L2B 5—6 7,4 V 148 z 0,25 CuPL 4 vrstvy po 37 z
 1× ochranná páiska 0,25×18


Každou druhou vrstvu primáru L1A a L1B a všechny vrstvy sekundáru L2A a L2B proložit 1krát transformátorovým papírem 0,03×18. Vinutí začínají nižším číslem. Hotové vinutí nesmí přesahovat okraje cívkových čel.

Vývody v čelech: zanýtovaná pájecí očka NTN 013 – A 2,5×2,5 Ms – s. Číslice vysoké 3 mm vyraženy razidlem.

Jádro EI 12×20 mm, 40 plechů 0,5 mm nebo 55 plechů 0,35 mm složeno střídavě. Sycení 0,95 (resp. 1,05) T, cívka má 19 z/1 V, ef. průřez železa 2,28 (2,04) cm².

Kontrola hotového transformátoru: Primární vinutí L1 zkoušet proti sekundáru L2 a proti jádru napětím 4 kV, 50 Hz. Měřit ohmický odpor vinutí: mezi vývody 1—3 2.200 Ω, mezi 4—6 10 Ω, s možnou tolerancí až $\pm 10\%$. Při 220 V na primáru mezi 1—3 má být na sekundáru 2×7,4 V. Magnetizační proud primáru při sekundárním vinutí naprázdno má být 11 mA, ale vždy menší než 15 mA.

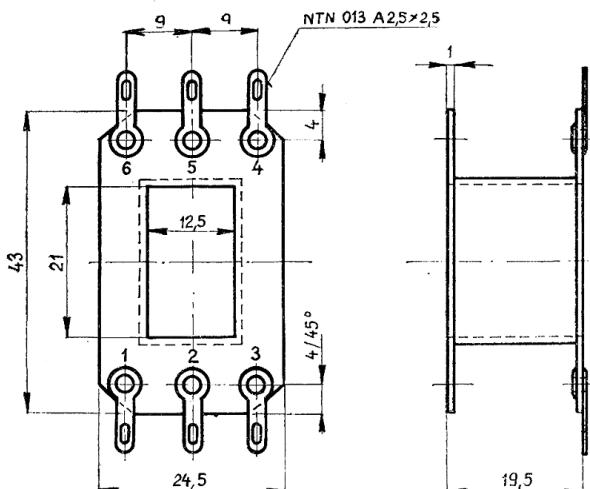
Konečná úprava transformátoru: Sestavený a zkontořovaný transformátor vyvařit v roztaveném parafinu nebo ve speciálním transformátorovém laku. Je to jednak ochrana proti vlhkosti, jednak se zabrání chvění okrajových plechů jádra, které tu není staženo obvyklými držáky. Po impregnaci je třeba důkladně očistit vývodní pájecí očka transformátoru, aby se na ně dalo bez obtíží pájet.



Cívkové tělísko síťového transformátoru. Materiál:
lesklá lepenka 1 mm

PŘÍPRAVA SOUČÁSTÍ A SESTAVA ZDROJE

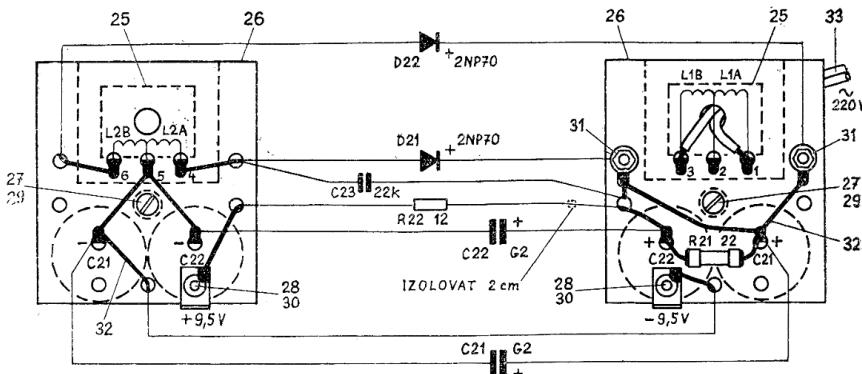Připravte si podobně jako u přijímače předem všechny nakupované i vyráběné díly podle seznamu, a teprve pak se dejte do práce. Zde je vhodný postup práce:



Nejdříve dvěma nýty díl 30 přinýtujte k deskám díl 26 doteková péra díl 28. Pozor, na deskách budou péra zrcadlové proti sobě, prohlédněte si předem dobré obrázky.

C22 izolujte na povrchu vhodnou páskou z papíru či z plastické hmoty, není-li už izolován. Na vývody kondenzátorů C21, C22 a síťového transformátoru díl 25 nasadte obě izolační desky tak, že pájecí očka těchto součástek prostrečte příslušnými otvory v deskách podle obrázku. Mezi elektrolyty a transformátor při sestavení vložte sloupek díl 27 a obě desky k němu přitáhněte dvěma šrouby M3 díl 29. Výnívající pájecí očka zahněte směrem ke středu desky. Pak přišroubujte obě diody D21 a D22 a pod jejich matice vložte pájecí očka díl 31. Drátem díl 32 pak udělejte všechny spoje mezi pájecími očky kondenzátorů, transformátoru, diod a mezi dotekovými páry přinýtovanými k deskám. Souběžně s diodou D21 uložte C23 a R22, jejich vývody prostrečte děrami v deskách podle obrázku a připojte je spolu s R21 na příslušná místa. Konec síťového kabelu díl 33 prostrečte dírou 6 mm zevnitř od cívky transformátoru ven a připojte je k vývodům transformátoru 1—3 pro 220 V, nebo 1—2 pro 120 V. Připájené vývody přelepte izolační páskou.

KONTROLA A UVEDENÍ ZDROJE DO PROVOZU

Skončenou práci jako obvykle dvakrát pečlivě zkонтrolujte podle obrázků a základního zapojení. Sledujte všechny spoje a čísla vývodů transformátorů, zda jste nezaměnili primár se sekundárem. Pomůže zde dobré ohmmetr a také označení součástek pozičními čísly předem. Napište je tužkou na tělíska u elektrolytů si tak označte polaritu.

Zjistíte-li, že je všechno v pořádku, připojte kabel do sítě, a máte-li měřidlo, změřte napětí na dotekových pásrech. Nenajdete-li stejnosměrné napětí asi 10,5 V, postupujte od zadu přes součástky filtru až na diody. Kdyby ani tam nic nebylo, změřte střídavé napětí na sekundárním vinutí L2A a L2B. Jdete pak i na primár, kdybyste ani na sekundáru nic nenašli. Chybou se tu však snadno najdou a napraví, je-li ovšem vůbec napětí v síti!

CELKOVÁ SESTAVA NAŠEHO PŘIJÍMAČE

Celý přístroj vyzkoušený všeobecně na drátech mimo skřínku můžete sestavit, jak už bylo popsáno. Všimněte si, zda nedojde k pozorovatelnému úbytku citlivosti a selektivity tím, že se



zhorší jakost vstupního obvodu (feritové antény) blízkostí reproduktoru. Vyzkoušejte i nasazování zpětné vazby.

Jak se vkládají baterie a síťový zdroj

Dvě ploché baterie pro přijímač kupujte pokud možno zelené s typovým označením BATERIA 313. Na rozdíl od modrých 310 mají v tranzistorových přístrojích podstatně větší životnost a nepodléhají tak snadno zkáze, což umožňuje současný provoz baterií a síťového zdroje. Modré baterie kontrolujte častěji. Vývody baterií vytvarujte podle obrázku dříve, než je vložíte do přístroje, aby byl zaručen spolehlivý doteck. Na doteckových deskách je označena polarita. Podle značek se přesvědčte, zda vkládáte baterie správně. Přes obě vložené baterie nasadte držák díl 18 a zaklesněte ho do zárezů ve sloupčích, jež se snadno odkloní, přitlačte-li na ně mírně, takže se baterie vkládají velmi snadno. Podobně vložíte na dolní prázdné místo síťový zdroj a zajistíte ho druhým držákem díl 18. Síťový kabel vychází ven pod ním právě v místech, kde má zadní stěnu díl 13 pro ni půlkulatý výrez. Nakonec nasadte zadní stěnu.


Ovládací orgány

Zbývá jen nastavit ovládací kotoučky díl 9. Hřídel vypínače stočte vlevo do polohy vypnuto. Nasadte ovládací kotouč a utáhněte ho k hřídeli stavěcím šroubem v takové poloze, že ryska na jeho obvodu zaplněná bílou barvou stojí právě pod černou tečkou na bílé přední hraně skříňky. Znamení tu dobré a na první pohled sděluje, že je přístroj vypnutý. Druhý kotouč nasadte na hřídel ladicího kondenzátoru a jeho rysku nastavte obdobně pod tečku v té poloze, kde je nařáděna nejsilnější místní stanice. Jestliže máte blízko ještě jednu dobře slyšitelnou stanici, udělejte si na obvodě ladicího kotouče další značku jiné barvy. Můžete pak velmi rychle bez hledání přelaďovat z jedné stanice na druhou. Tím je celý přístroj hotov.

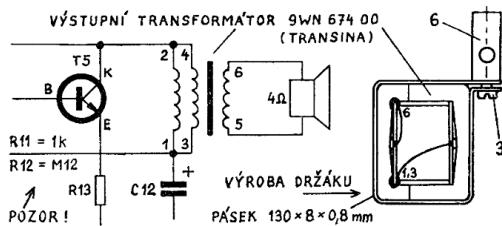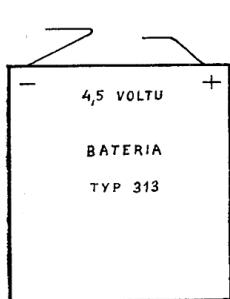


Reproduktor s autotransformátorem

Úprava vývodů

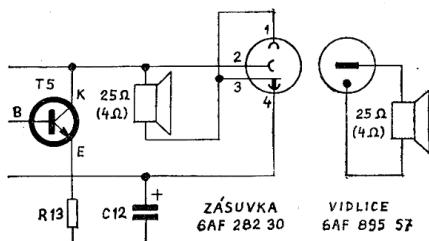

Připojka pro vnější reproduktor

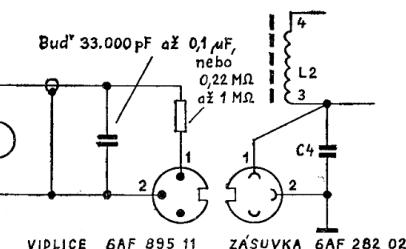

Připojka pro krystalovou přenosku

NĚKOLIK NÁMĚTŮ

REPRODUKTOR 4 Ω S AUTOTRANSFORMÁTOREM

Speciální 25 Ω reproduktory představují příznivější zátěž pro koncový stupeň, který pak pracuje s vyšší účinností a baterie vydrží déle. Lze toho dosáhnout také s obyčejným 4 Ω reproduktorem, jestliže mu předřadíte vhodný autotransformátor podle připojených obrázků. Vhodný je např. výstupní transformátor SWN 674 C0 pro Transinu, který zapojte, jak naznačeno. Celkový převod je 3,16 : 1 a transformovaná zátěž na výstupu koncového zesilovače je asi 40 Ω. Vyhoví stejně hodnoty odporu R12 a napětí (bez závorky) jako s reproduktorem 25 Ω. Transformátor upravte do levého horního rohu skřínky a jeho vývody zakruťte do vyvrtaných dírek 1,3 mm v rozích čívkových čel.

SÍŤOVÁ ANTÉNA

V místech se slabým výfukem můžete pomocí tzv. síťové antény. Jeden přívod sítě na napájecím zdroji propojte přes izolační kondenzátor libovolné kapacity mezi 33 pF až 47 000 pF, na vysoké provozní napětí, nejméně 2000 V ss, pás sloupkem díl 6, který slouží jako antenní zdírka. Vý signál se tak dostane do přijímače ze sítě, která slouží jako velmi dlouhá anténa. Neruší-li při tom poruchy ze sítě, příjem se značně zesílí a není směrový jako na pouhou feritovou anténu. Je to výhodné zvláště při trvalém poslechu v domácnosti.

PŘÍPOJKA PRO VNĚJSÍ REPRODUKTOR A NAHRÁVÁNÍ

Dobrých přenosových vlastností přijímače využijte nejlépe s velkou a účinnou reproduktorovou soustavou, která je schopna vyzářit zvláště oblast nízkých tónů, jak ji přijímat přenese. Do prázdné díry 3,2 mm v rohu základní desky upraveneé držáku se speciální miniaturní reproduktorskou zásvukou TESLA 6AF 282 30. Připojte ji podle obrázku. Pak pomocí dvoupolové vidlice 6AF 895 57 můžete připojit vnější reproduktor dvěma způsoby. V jedné poloze hraje vnější i vestavěný, v druhé otočné poloze se vestavěný vypne a hraje jen vnější. V zadní stěně přijímače udělte vhodnou díru Ø 18 mm. Odtud můžete také pořizovat mimořádně kvalitní nahrávky na magnetofonu, a to přes jeho gramofonový vstup.

PŘÍPOJKA PRO GRAMOFONOVOU PŘENOSKU

Přístroje můžete využít jako kvalitního zesilovače malého výkonu pro gramofon s krystalovou přenoskou. Připojte ji podle obrázku paralelně k kondenzátoru C4 v přijímači přes výstupní napětí sníží tak, že plně výbudi přístroj právě při plném vytvoření regulátoru hlasitosti. Při příjemu rozhlasu přenosku s kondenzátorem odpojte. Zvláště při dobrém vnějším reproduktoru vás překvapí dobrá kvalita reprodukce z desek. Udelejte-li přijímače dva, můžete získat dobrou a přitom levnou stereofonní soupravu, kde každého přístroje použijete pro jeden kanál a připojíte k němu polovinu stereofonní přenosky. Při výhradním použití pro tento účel stačí obvykle jen čtyři poslední tranzistory a T1 se vypadne. Přenoska se připojí paralelně k R1 a zkusmo se k ní vyhleď kapacita tak velká, aby vstup nebyl přebuzen při otevřeném regulátoru hlasitosti.

SUCHÉ AKUMULÁTORY NiCd MÍSTO BATERIÍ

V ČSSR se vyrábějí miniaturní niklakadmiové akumulátory 225 mAh a jsou v prodeji v Praze. Sedm až osm těchto akumulátorů v sérii (jeden má velikost Ø 25×8 mm) se vejde ve vhodném pouzdře místo dvou plochých baterií. Při síťovém provozu se nabijí a vydrží dodávat proud přijímači po dobu průměrně 10 hodin. Praktické provedení je velmi jednoduché, akumulátor se uloží do dvou izolačních trubek Ø 26×42 mm vedle sebe a opatří krajními doteky s pružinou.

PŘIJÍMAČ V MINIATURNÍM PROVEDENÍ

Zvláště vyspělí konstruktéři se mohou pokusit postavit přístroj v kapesní podobě. Na trhu jsou už speciální miniaturní elektrolyty a odporu, s nimiž přístroj vyjde mnohem menší. K napájení se hodí čtyři tužkové čláinky a jako reproduktor nový typ ARZ 081 (starší typ ARO 031 nebo 032 je také vhodný). Pro sluchátkový poslech úplně stačí postavit přístroj jen s prvními dvěma tranzistory a sluchátku připojit paralelně k R8. Je-li silný vý signál, může se sem připojit i reproduktor přes výstupní transformátor s převodem asi 10 : 1.

NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY – A JAK JE NEJLÉPE ODSTRANIT

Silný šum, na který působí regulátor hlasitosti: Vadný T1, vyměnit za jiný.

Šum je slabší, ale nepůsobí na něj regulátor hlasitosti: Vadný T2, vyměnit za jiný.

Pravidelné kmity, tzv. motorovní: Pokleslá kapacita C10, nebo vadný C6.

Malá selektivita, stanice se míchají do sebe: Špatně nastavená vf zpětná vazba. Kovové předměty blízko feritové antény. Zbytečně mnoho závitů L2.

Zpětná vazba nevy susazuje: Parazitní kapacity okolo kolektoru T1. Zmenšit kapacitu C13, třeba až na 1 pF. Vadná D1, vyměnit vzájemně s D2 nebo dát novou.

Zpětná vazba nenasazuje: Zaměněné vývody feritové antény. Nesprávná hodnota R2, znova nastavit. Nevhodný tranzistor T1. Jestliže při tom C2 ovlivňuje ladění, je přerušený C4. Příliš malá kapacita C13.

Ladění přerušuje nebo chrastí: Vadný C1.

Nízká vf citlivost: Kovové části blízko feritové antény. Špatně nastavený trimr zpětné vazby C2.

Tranzistory T1 nebo T2 mají malý zesilovací činitel. T1 je vadný. Špatná jakost feritové antény, zkusi jiný trámeček, často se liší. Vadné diody D1 nebo D2. Nesprávná hodnota R2.

Ozdobná mřížka díl 14 je vodivě spojena s obvody přístroje. Napájecí zdroj (zvláště baterie) nemá správné napětí. Přijímač není správně natočen, feritová anténa je totiž značně směrová, a mají na ni vliv kovové díly okolo. Zmagnetovaná feritová anténa

Zkreslená reprodukce zvláště při nízké hlasitosti: Příliš malá hodnota R10.

Zkreslená reprodukce při každé hlasitosti: Nesprávná hodnota R12. Vadný tranzistor T3, T4 nebo T5.

Tranzistor T5 nebo T4 se přehřívá a reprodukce slábne: Příliš velká hodnota R10. Zkratovat nejdříve R10 a pozvolna zvětšit jen tak, aby zmizelo zkreslení malých signálů.

Bručení při síťovém provozu nezávislé na ladění: Vadné kondenzátory C21, C22 nebo C11.

Bručení při nadálené místní stanici: Chybí C23 nebo nemá vhodnou kapacitu. Vyzkoušet jinou kapacitu, případně přidat paralelně také ke druhé diodě. Otočit síťovou vidlici.

Přístroj úplně mlčí: Jedna z tisíce možných závodů. Pečlivě zkонтrolovat celou práci i jednotlivé součástky. Postupovat přesně podle textu návodu. Hodně trpělivosti!

PRO ZAČÁTEČNÍKY: STAVBA PO ETAPÁCH

Nemáte-li dost peněz na stavbu celého přijímače najednou, postavte si ho po částech na tři etapy. Stejně můžete postupovat každý, kdo si netroufá postavit a kontrolovat celý přijímač najednou. Postupujte takto:

1. ETAPA

Postavte všechno od C1 až do C10 tak, že vám zatím bude pracovat celý obvod prvního tranzistoru T1. Citlivá sluchátka připojte mezi zem a běžec R1. Uvedete do chodu s vnější anténou, která pro začátek dodá přebytek vf signálu. Baterii připojte zatím paralelně k C10, ale ne vyšší napětí než 7 V (C10 je na 6 V provozních).

2. ETAPA

Přistavte T2 a součástky okolo něj. Sluchátka připojte paralelně k R8 a znova vyzkoušejte správnou funkci. V této podobě může přijímač zůstat pro sluchátkový provoz. R7 lze zkratovat.

3. ETAPA

Přistavte zbytek přijímače a postupujte přesně podle návodu.

POSLOUCHÁME


Jak vysvítá z koncepce našeho přijímače, je určen do domácnosti zvláště jako druhý doplňkový přijímač, a to převážně pro osobní potřebu. Dosud postavené přístroje pracují také nejčastěji v kuchyních a potom na psacích stolech! Při denním poslechu v takovém prostředí oceníte výhodu tranzistorového přístroje, že hraje ihned po zapnutí a můžete jediným hmatem přeladovat mezi dvěma místními stanicemi. Protože stojí převážně stále na jednom místě, není ani obtížné k němu připojit vnější anténu nebo uzemnění, jestliže je signál zachycený feritovou anténou nedostatečný. Přitom zmizí směrový účinek feritové antény. Při poslechu přes síťový zdroj nebývá třeba připojovat vnější anténu. Síť totiž slouží sama jako dobrá anténa a po ní se signál dostane i do přijímače. Lze tomu ještě pomocí, jak uvádějí náměty na konci.

Navečer po setmění se na pásmu objeví řada zahraničních stanic a záleží na vaši trpělivosti, kolik jich chcete ladit a poslouchat. V příznivých podmínkách jich je až na několik desítek, zvláště naučíte-li se citlivě ovládat zpětnou vazbu vzadu na přístroji dírou vedle anténního připojky. Hodí se k tomu dobře bakelitový ladící klíč podle fotografie, který všude koupíte. Milovníci dálkového příjmu, dá-li se o něm u tak jednoduchého přístroje mluvit, si mohou zvětšit selektivitu odvinutím několika závitů z vazební cívky L2, zvláště mají-li dostatečně silnou místní stanici. Další pokusy se dají dělat podle možností naznačených v úvodním popisu. Nezapomeňte přijímač občas natočit, feritová anténa je ostře směrová!


Přijímač je tedy hotový, vyzkoušený a zbyvá už jen poslouchat. Věříme, že naši přátelé amatéři odolají pokusu nepřetržitého poslechu, k němuž je bude nutit vědomí, že na síť poslouchají zadarmo. Zvuková kulisa skutečně není ani zdravý, ani praktický zvyk. V pořadech rozhlasu je hodně dobrého, co stojí za to, abychom si to poslechli v klidu, soustředěně a s dobrou náladou. Hodně takových pořadů a dobré pohody u našeho přístroje!

NA POMOC PŘI NÁKUPU SOUČÁSTEK:

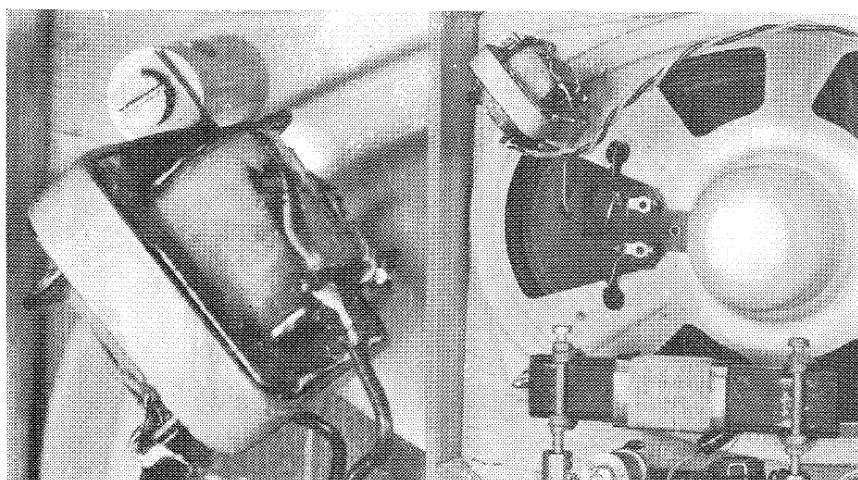Kompletní stavebnici přijímače STYL podle našeho návodu si můžete objednat na dobírku za 225,- Kčs.
Pošle vám ji MECHANIKA lvd, Leninova 50, Teplice v Čechách. Samotné spojové desky 630430 vám pošle na dobírku přímo MECHANIKA lvd, Varnsdorf.



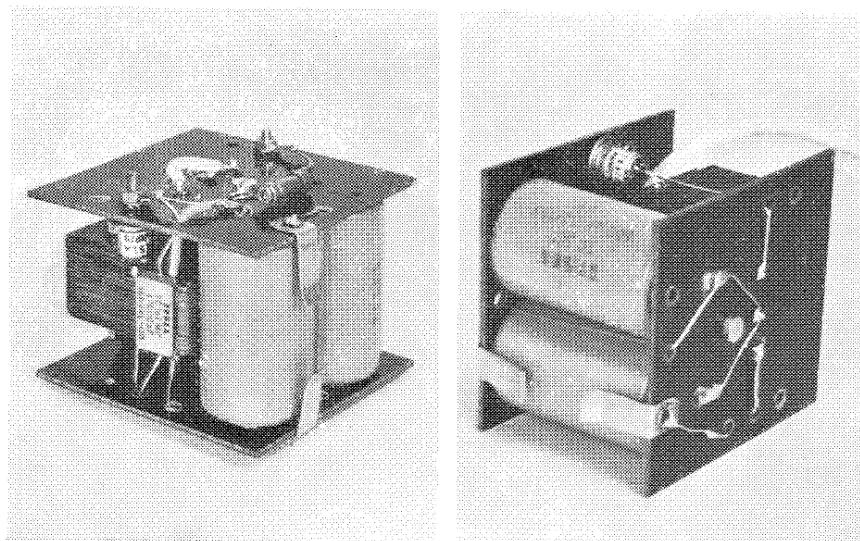Jak se připojuje výstupní autotransformátor. Vlevo je zvětšený detail



Síťový napájecí zdroj – celková sestava

Fotografie: Vladimír Voráč

STAVEBNÍ NÁVODY

PRO RADIOAMATÉRY

- | | |
|----|--|
| 1 | KRYSTALOVÝ PŘIJÍMAČ |
| 2 | MONODYN B. 1-elektronkový přijímač na baterie |
| 3 | DUODYN. 2-elektronkový přijímač sítový |
| 5 | SONORETA RV 12. Trpasličí rozhlas 2-elektronkový |
| 6 | SONORETA 21. Trpasličí přijímač 1-elektronkový |
| 7 | SUPER I-01. Malý standardní superhet |
| 8 | DIVERSON. Moderní superhet |
| 9 | NF 2. 2-elektronkový univerzální přijímač |
| 10 | NÁHRADNÍ ELEKTRONKY. Porovnávací tabulky |
| 11 | SUPER 254 E. Malý superhet |
| 12 | OSCILÁTOR. Pro vf měření |
| 13 | ALFA. Výkonný superhet |
| 14 | DIPENTON. 2 + 1-elektronkový přijímač |
| 15 | MÍR. Malý 4 + 1-elektronkový superhet |
| 16 | MINIATURNÍ ELEKTRONKY |
| 17 | MINIBAT. 4-elektronkový superhet |
| 18 | TRIODYN. 3 + 1-elektronkový přijímač |
| 19 | EXPOMAT. Elektronkový časový spínač |
| 20 | GERMANIOVÉ DIODY v teorii a praxi |
| 21 | ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR EV 101 |
| 22 | TRANSINA. Kabelkový tranzistorový přijímač |
| 23 | VIBRATON. Elektronické vibrato ke kytaře |
| 24 | TRANSIWATT. předzesilovač pro Hi-Fi – 1. část |
| 25 | TRANSIWATT, výkonový zesilovač – 2. část |
| 26 | TRANSIWATT – STEREO, kompletní zesilovací souprava – 3. část |
| 27 | STEREOSONIC, souprava pro stereofonní desky |
| 28 | RIVIÉRA, horské slunce |
| 29 | MINIATURNÍ VENTILÁTOR na baterie a síť |
| 30 | AVANTIC – zesilovací aparatura pro věrný přenos |
| 31 | TRANSIWATT Minor – zesilovač pro stereofonní sluchátka |
| 32 | CERTUS – nabíječ akumulátorů pro motorkisty |
| 33 | TRANZISTOROVÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ |
| 34 | TONMIX – Univerzální mixážní pult – 1. část |
| 36 | MINIATURNÍ OSCILOGRAF |

Neuvedená čísla jsou rozebrána

Cena za 1 sešit 2 Kčs


Mimo řadu: SYNCHRODETEKTOR pro příjem VKV cena 4,50 Kčs

Objednávky brožur vyřizujeme pouze na dobírku.


Brožurky obdržíte v pražských prodejnách radiosoučástek

Václavské nám. 25 • Žitná 7 (Radioamatér) • Na poříčí 45 • Jindřišská 12


Cena Kčs 2,—

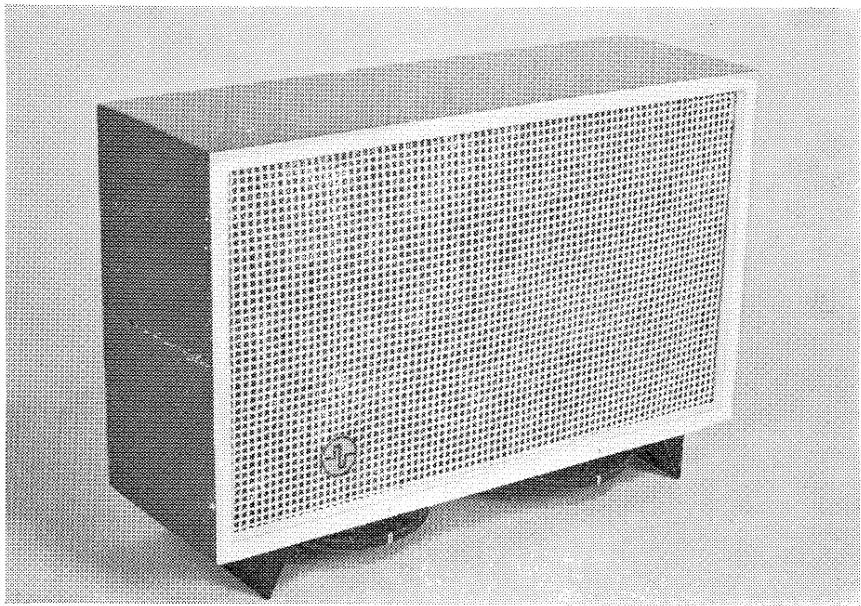


Celkový pohled z předu

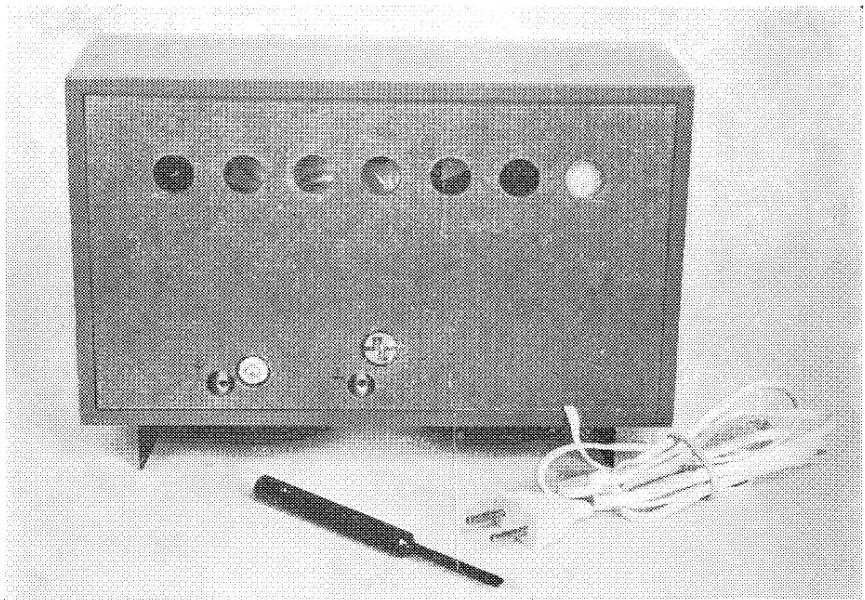

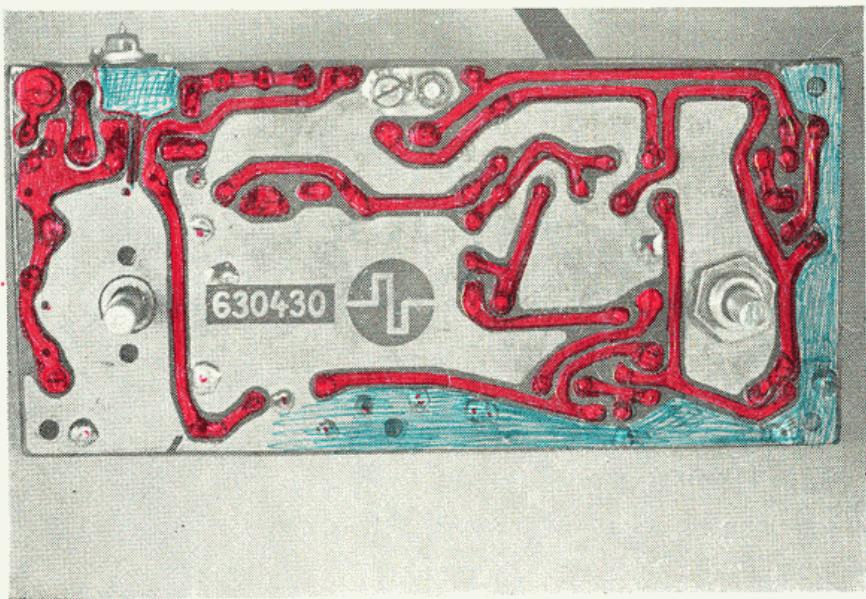Pohled ze zadu. Vpředu ladící klíč na ovládání zpětné vazby



Správně pájená spojová deska

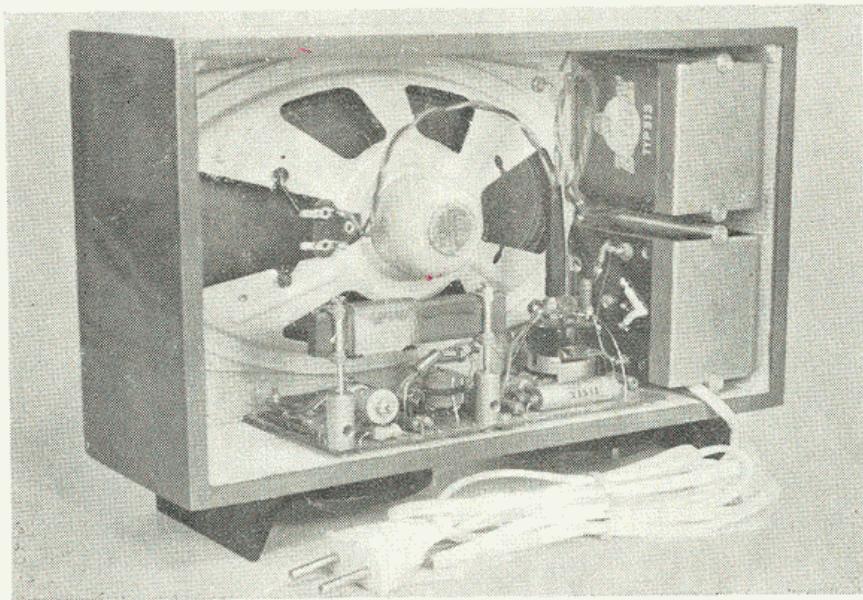

Přijímač STYL otevřený ze zadu

D-10*40325