

/ '1' zapnuto - '0' vypnuto  
/ VÝSTUP [1...8]  
/ VÝSTUP 1 IAMP  
/ VÝSTUP 2 ČERPADLO  
/ VÝSTUP 3 VENTILÁTOR  
/ VÝSTUP 4 KLIMATIZACE  
/ VÝSTUP 5 TOPENÍ  
/ VÝSTUP 6 TELEVIZE  
/ VÝSTUP 7 reserved  
/ VÝSTUP 8 reserved

Řádek den čas Výstup 1...8  
.01 24 1900 0 0 0 0 0 0 / Vše vypnou  
.02 29 1331 1 0 0 0 0 0 / Zapnout lampu  
.03 24 2200 1 0 1 0 1 0 0 / Zapnout navíc ventilátor a topení  
.04 24 2230 1 0 0 1 1 0 0 / Vypnout ventilátor a zapnout klimatizaci  
.05 24 2310 1 0 0 1 0 0 0 / Vypnout klimatizaci  
.06 24 0400 1 0 0 0 0 0 0 / Nechal zapnout jen lampu  
.07 24 0530 0 0 0 0 1 0 0 / Zapnout televizi  
.08 24 0600 0 0 0 0 0 0 0 / Vypnout vše  
.00

## Obr

1. Ize klávesou C v případě polřeby lalo nastavení provésl hrromadné (v případě chybného resetování obvodu). Protože příkazy pro obsluhu zařízení si asi bude pamatoval jen málokdo, nechybí zde ani možnost vyvolání nápovědy pomocí klávesy „?“. Nyní lze odpojit sériový port od slavebnice a nechal celé zapojení v klidu pracoval.

Přeslože obsluha slavebnice a nulnost tvorby konfiguračního souboru se může zdát trochu složitou, vzhledem k celkové ceně slavebnice se jedná o celkem zanedbatelný problém, na který si brzy zvyknete. Terminálové programy, stejně jako příklad konfiguračního souboru, si lze stáhnout z našich www stránek. Pokud použijete ukázkový sou-

bór jako šablonu, pak stačí pouze změnit hodnoty na požadované a programování zařízení se může stát velmi snadnou záležitostí. Vzhledem k možnosti uložení až několika desítek záznamů není problém vytvořit takový konfigurační program, který bude využívat Vašim potřebám a současně jej nebude zapotřebí programovat příliš často.

Slavebnici si můžete objednat u zásilkové služby společnosti GM Electronic – e-mail: [zasilkova.sluzba@gme.cz](mailto:zasilkova.sluzba@gme.cz), nebo na tel.: 224 816 491. Aktuální cena – blížší informace u zásilkové služby GM Electronic nebo na [www.radioplus.cz](http://www.radioplus.cz).

## Seznam součástek

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| R1          | 1k8                |
| R2          | 8k2                |
| C1, 4–7, 10 | 10µ/25V            |
| C2, 3       | 27p                |
| C8          | 470µ/25V           |
| C9          | 100n/63V           |
| D1          | 1N4007             |
| D2, 3       | BAT43              |
| D4          | L-HLMP-1740        |
| IO1         | AT89C2051          |
| IO2         | RS232              |
| IO3         | 74LS07             |
| IO4         | 78LXX              |
| Q1          | QM 3,579           |
| X1          | CAN9Z90            |
| X3          | SCD-016A           |
| 1x          | Plošný spoj KTE678 |


# Lineární symetrický stabilizovaný zdroj

KTE679


Napájecí zdroje, zejména regulované s proudovým omezením, jsou pro každého elektronika nezbytností a noční můrou současně. Jedná se o relativně jednoduché zapojení, s jehož konstrukcí je však spojena němalá námaha při vývoji a realizaci. Vlastní elektrický obvod představuje obvykle tu jednodušší část, mechanické provedení pak tu naopak nejoblížnejší. Následující slavebnice Vám sice neusnadní práci s mechanickou konstrukcí, ale může Vás zbavit starostí s vývojem elektrického zapojení.

Pro polřeby elektroniků jsou laboratorní zdroje poměrně nákladnou záležitostí. Obvykle se totiž vyžaduje velký rozsah výstupních napětí s plynulou regulací, několikastupňová proudová ochrana, nejlépe plynule nastavitelná,

nízké zvlnění výstupního napětí při zaližení zdroje, malý šum, velká rychlosť odezvy na skokovou zálež, jednoduchá obsluha a pokud možno malé rozměry. Případ se týká rozměrů a širokého rozsahu výstupních napětí, bylo by ideálním řešením použítí spínaného zdroje. Ten však s sebou přináší němalé problémy s odrušením a filtrací. Proto slále jsou a ještě dluouho budou jako laboratorní zdroje dominovat klasické lineární stabilizátory. Následující slavebnice je právě jedním z nich. Neumožňuje však nastavení proudové ochrany ani rozdílného napětí v kladné a záporné větvi. Na druhou stranu se však jedná o velmi jednoduché zapojení, jehož stavbu zvládne i začínající amatér a pro naprostou většinu případů použilí radiotechnika-amatér-

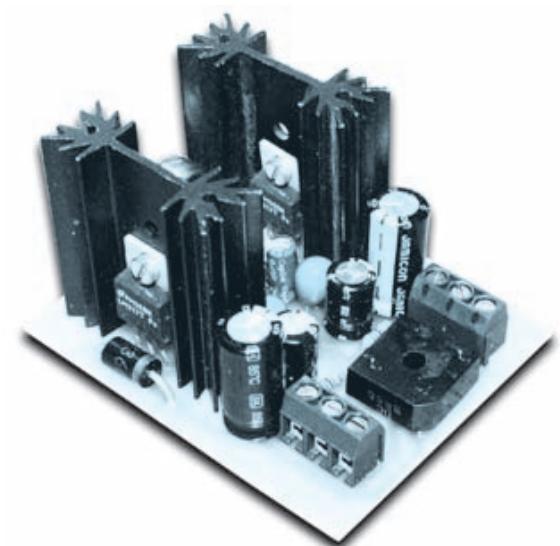

ra postaří. Umožňuje snadné vytvoření stabilizovaného symetrického napájecího napětí v rozmezí 3 až 15 V, kde obě větve mají stejnou napěťovou úroveň.

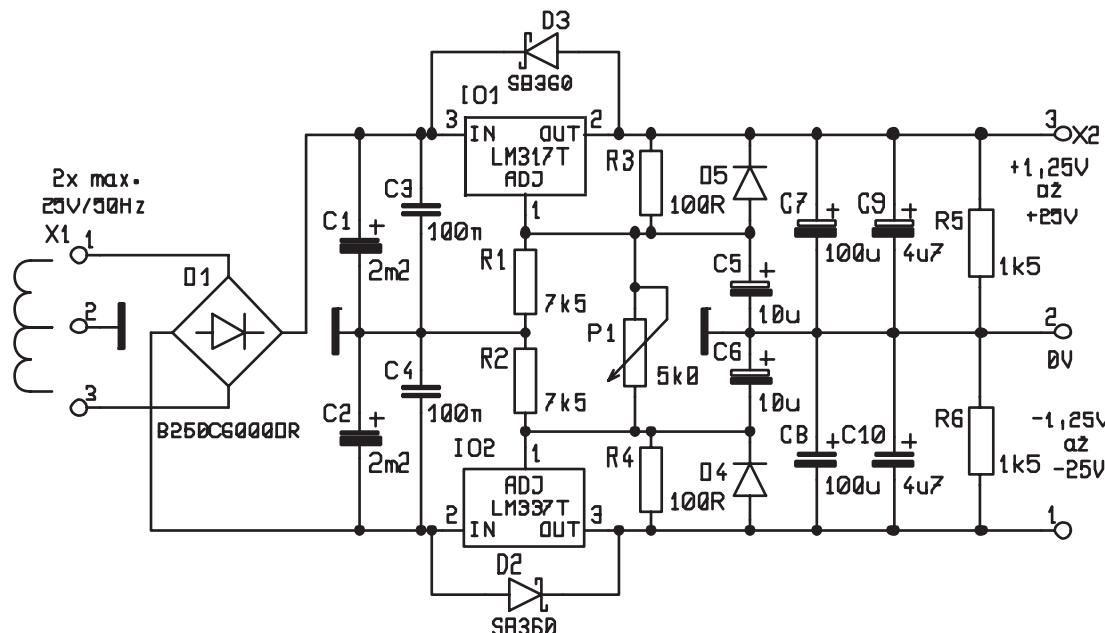

Obr. 1 – Schéma zapojení

Lze jej tak s výhodou použít pro oživování jednoduchých zapojení s operačními zesilovači, nízkotrékvenčních předzesilovačů a korekčních zesilovačů, kmilometrových filtrů apod.

Zdroj stabilizovaného symetrického napětí je založen na integrovaných třívývodových nastavitelných stabilizátoích LM317 a LM337. Jde vlastně o stabilizátory s kladným nebo záporným výstupním napětím 1,25 V, kde změnou napětí proti zemi na vývodu ADJ se mění i výstup o stejnou hodnotu zvětšenou právě o hodnotách 1,25 V. Bylo by možné namítnout, že totéž lze docílit i s běžnými stabilizátory řad 78 či 79. Ano to je pravda, ale jen polud, že ten lze i zv. nastavitelný typ má nepatrný proud „zemním“ vývodem (cca 0,05 mA) a hlavně s nepatrnými odchylkami (0,0002 mA) v celém rozsahu odebraných proudu. Tím je tento vývod přímo předurčen k zapojení do děliče napětí a tak k získání libovolného výstupního napětí. Při tom jediným omezením je polohou mezi výstupem a výstupem, který nesmí překročit 40 V.

Obvod obsahuje samozřejmě i vnitřní ochrany proti proudovému i lepelnému přetížení které pracují i při odpojeném řidicím vstupu.

Pro získání kvalitního výstupního napětí je ovšem nutné zapojení doplnit o několik pomocných součástek, jako je blokování vstupu, či filtrace řidicího napětí. Rovněž je vhodné chránit řidící vstup diodou proti příliš kladnému napětí při zkratu, či ztrátě napájení. Podobně je vhodná i ochranná zpětná dioda mezi výstupem a vstupem.


Jak bylo již dříve řečené pro základní nastavení výstupního napětí stačí dva rezistory, ledy pro plynulou změnu rezistoru a trimr či potenciometr. U dvojitého zdroje to vše lze dvakrát. Většinou je však potřebné napětí symetrické a pak je ovládání dvěma potenciometry poněkud „uživatelsky nepřívětivé“. Upravili jsme proto běžné zapojení na ovládání jedním potenciometrem. Proti běžným zapojením je ovládací potenciometr zapojen mezi řidící vývody obou stabilizátorů a je ledy paralelně k oběma rezistorům, které tvoří dolní větev děliče.

Změnou hodnoty potenciometru se tak mění současně i poměr obou děličů. Hodnoty jsou navrženy tak, aby byla možná změna od  $\pm 1,25$  V do  $\pm 25$  V. Symetrii určují jednak rozdíly vlastních stabilizátorů a přesnost rezistorů v děličích. U stabilizátoru LM317 udává výrobce toleranci referenčního napětí  $\pm 4\%$ . Přesnost běžně dodávaných rezistorů je  $\pm 1\%$ , takže vlastnosti budou určovat především integrované stabilizátory.

Toto jednoduché zapojení ovšem poslídá základní vlastnosti typických vlečených zdrojů rovněž ovládaných jedním prvkem, a to plnou závislost jednoho napětí na druhém. Při tvrdém zkratu na jedné větvi se druhé napětí nezhrouší, ale naopak vůči zemi trochu sloupne. S touto vlastností je nutné počítat a je to jakási daň za jednoduchost a spolehlivost.

Integrované stabilizátory jsou schopné dávat každý 1,5 A výstupního proudu a potřebují rozdíl mezi výstupem a vstupem asi 3 V, jinými slovy vstupní napětí musí být o něco 3 větší než výstupní. Pro spolehlivou funkci potřebují obvody minimální odběr 3,5 až 5 mA. K výstupu je sice připojen rezistor R5 (R6), ale ten nebude stačit při výstupech nižších než cca 6 V.

Pokud jde o výkonovou záruku, resp. lepelný odpor, je u pouzdra TO220 udávána hodnota přechod/pouzdro 4 K/W. Nižší chladič má 11 K/W, vyšší 9 K/W. Celkem lze 15 nebo 13 K/W. připusťme-li oteplení 70°C při okolí 20°C pak vychází přípusťná záruka pro menší chladič 4,7 W a pro větší 5,4 W. Tato hodnota platí pro chlazení sáláním a běžnou cirkulací vzduchu. Z toho vyplývá, že při plném využívání proudových možností obvodů musíme být velmi opatrní, případně se postarát o nucené očukování. Obvody se sice nemohou poškodit, proloží je však výbava lepelnými ochranami, ale je lépe těmito stavům předcházel.

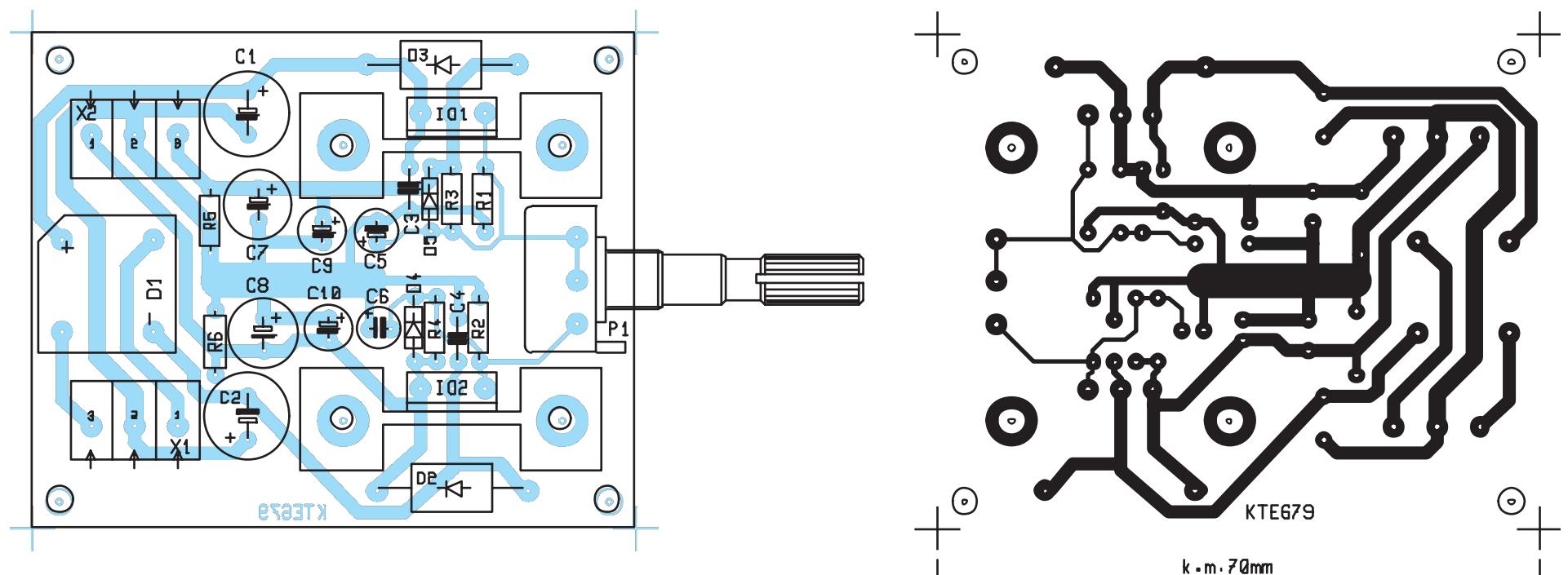

Obr. 2 – Plošný spoj a jeho osazení

## konstrukce

Celé zapojení se včetně chladičů nachází na jednostranné desce plošných spojů. Před vlastním osazováním je zapotřebí převrtat pájecí body potenciometru, svorkovnic, výkonových stabilizátorů a ochranných a usměrňovacích diod. Následně osadíme všechny součástky v pořadí od nejmenších po největší. Při pečlivé práci by zapojení mělo bez problémů fungovat na první pokus a díky absenci nastavovacích prvků nevyžaduje ani žádné náročné oživování. Stačí připojit napájecí napětí a na výstupu voltmetrem ověřit výstupní hodnoty.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, je elektrické zapojení této slavebnice velmi jednoduché. Největší úskalí zde však čihá v polřebě mechanické sestavy skládající se z krabičky, pojistkového

pouzdra, transformátoru a případně ventilátoru, který by ovlukoval chladiče výkonových stabilizátorů. Vzhledem k tomu, že ceny těchto prvků jsou poněkud vyšší a řada amatérů je má k dispozici „v šupliku“, nejsou tyto díly součástí slavebnice. Konkrétní mechanická sestava pak pochopitelně záleží na použitých součástkách, a nelze ji tedy obecně delinovat. Vždy je však nutné mít na paměti ztrátový výkon způsobený úbytkem napětí na stabilizátořech, který je třeba vyzářit (viz výše). Je proto třeba téměř součástkám zajistit kvalitní chlazení i za cenu ventilátoru, který bude chladiče ovlukoval.

Slavebnici si můžete objednat u zásilkové služby společnosti GM Electronic – e-mail: [zasilkova.sluzba@gme.cz](mailto:zasilkova.sluzba@gme.cz), nebo na tel.: 224 816 491. Aktuální cena

– bližší informace u zásilkové služby GM Electronic nebo na [www.radioplus.cz](http://www.radioplus.cz).


### Seznam součástek

|        |                    |
|--------|--------------------|
| R1, 2  | 7k5                |
| R3, 4  | 100R               |
| R5, 6  | 1k5                |
| P1     | PC1621 NK005       |
| C1, 2  | 2m2/50V            |
| C3, 4  | 100n/63V           |
| C5, 6  | 10μ/35V            |
| C7, 8  | 100μ/50V           |
| C9, 10 | CT4M7/35V          |
| D1     | B250C60000DR       |
| D2, 3  | SB360              |
| D4, 5  | 1N4148             |
| IO1    | LM317T             |
| IO2    | LM337T             |
| 1x     | Plošný spoj KTE679 |
| 2x     | Chladič V7477Y     |

## Konvertor RS-232/PDA


KTE680

Sílá rostoucí popularita palmtopů a PDA s sebou přináší polřebu synchronizace dat mezi téměř mobilními sekretaři a počítači. Protože vývojáři těchto přístrojů již od počátku s polřebou synchronizace počítači, jsou všechny vybaveny některým z běžně používaných komunikačních rozhraní. Zatímco starší přístroje jsou pro bezdrátovou komunikaci vybaveny obvykle pouze rozhraním IrDa pro infračervený přenos, moderní produkty již obvykle nesou logo BlueTooth. Společným znakem všech je však vybavení klasickou sériovou linkou, byl v úrovni TTL.

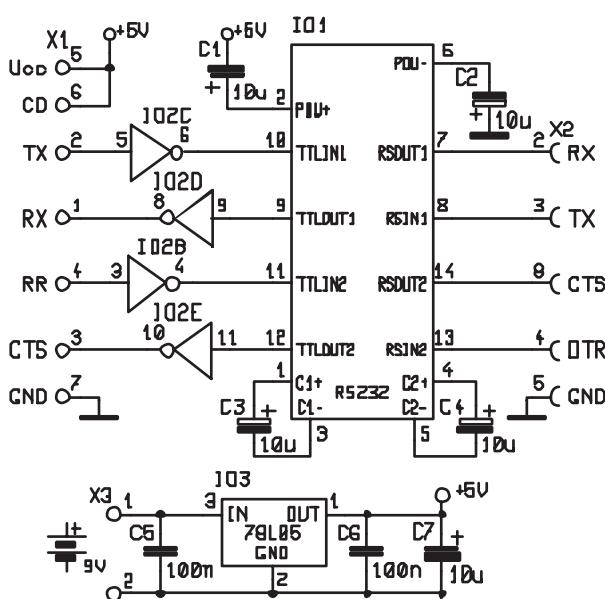

Obr. 1 – Schéma zapojení

Sériové rozhraní RS-232 je sice u počítačů v posledních letech již na ústupu a je postupně vytlačováno rychlejším a modernějším rozhraním USB, přesto se s ním budeme ještě dlouho setkávat u různých zařízení vybavených mikroprocesory a sériovou komunikací. Ačkoliv si velkou oblibu získalo díky jednoduchosti používání a obsluhy, jeho hlavní předností je hojně rozšíření v celém spektru mikroprocesorové techniky. Například jen těžko bychom hledali jednočipový mikroprocesor, který by nebyl sériovou linkou vybaven. A ačkoliv u mobilních technologií jsou stále populárnější bezdrátové přenosy pomocí IrDa nebo BlueTooth, avšak zejména IrDa se rozhodně nedočkala takové popularity, jakou by neznalý uživatel očekával. A důvody jsou nasnadě – nízká přenosová rychlosť, malý komunikační úhel, nemožnost pohybu při komunikaci a polřeba přímé viditelnosti mezi oběma zařízeními. Opravdu popularity BlueTooth již infračervené rozhraní již dříve překonala, ale mimořádnému rozšíření brání stále ještě vysoká cena. Proto mají klasické datové kabely stále svůj význam, byl v poslední době již připojované na USB. Klasické sériové rozhraní tak přežívá jen v případech, kdy obslužný software nepodporuje adresování COM portů vyšších než COM2, ale těch

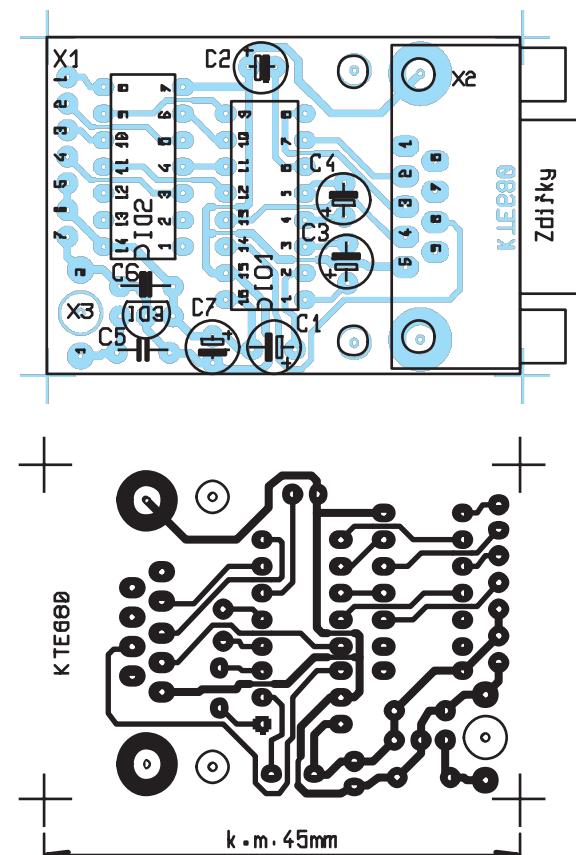

Obr. 2 – Plošný spoj a jeho osazení

není málo a typickým příkladem jsou právě programy pro obsluhu palmtopů, PDA či starších mobilních telefonů.

Tato slavebnice je vlastně pouhým převodníkem napěťových úrovní, neboť zatímco klasický sériový port pracuje s napětím  $\pm 15$  V a to ještě s opačnou polaritou logických signálů (Log. H =  $-15$  V, Log. L =  $+15$  V) naprostá většina mobilních zařízení je vybavena pouze