

# Ú P R A V A P Ř I J Í M A Č Ú P R O P Ř I J E M V K V


v o b o u p á s m e c h

O I R T i C C I R

JAROSLAV SOVA

Přijímače dosud prodávané na našem trhu jsou určeny jen pro příjem normy OIRT - tj. 65,5—73,5 MHz. Na tomto pásmu vysílají obě naše stanice VKV - Československo I a Československo II, které také vysílá stereofonně.


Kdo si může koupit nebo postavit aspoň tříprvkovou anténu (viz HaZ 6/1967 nebo ing. M. Český - Televizní přijímací antény) pro CCIR a má schopnosti zasáhnout do svého přijímače podle popisovaného návodu, upraví si VKV díl pro obě normy a získá tak větší výběr pořadů na VKV. Je však nutné dostatečně silně výfó pole vysílače.

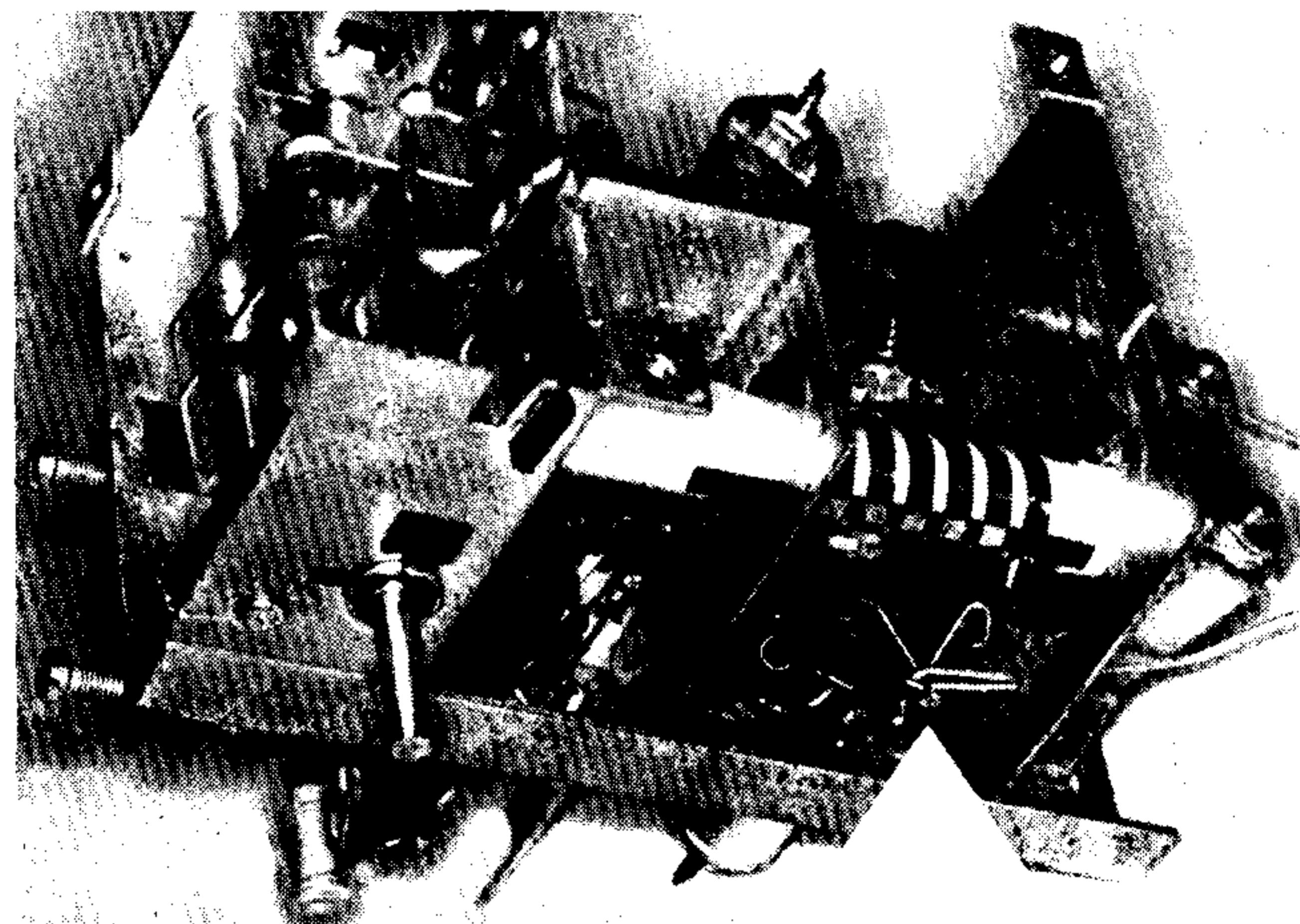


Obr. 9: Pohled ze strany oscilátoru. Šipka ukazuje kromě kontaktu také přidavný trimr pro pásmo VKV - OIRT.

## Dálkový příjem na VKV


V pohraničních oblastech ČSSR jsou podmínky pro příjem vesměs dobré. Ve středních Čechách a na Moravě lze přijímat rakouské vysílače. Například v Praze jsou velmi vhodná místa pro příjem v pásmu CCIR - Petřiny, Červený vrch, Vinohrady, Spořilov, vesměs místa výše položená. Špatný příjem je např. na Smíchově, v Karlíně, v Nuslích a Michli.

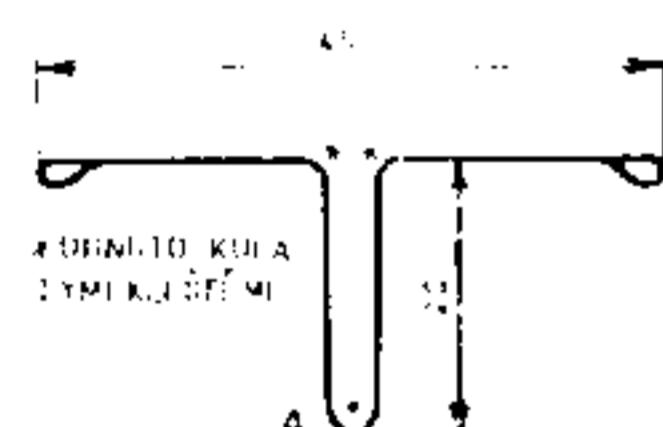

Obr. 1: Hlavní dotekové pero. V bodě A připájet k přepážce podle textu, aby byl zaručen spolehlivý dotek s pomocnými perky.

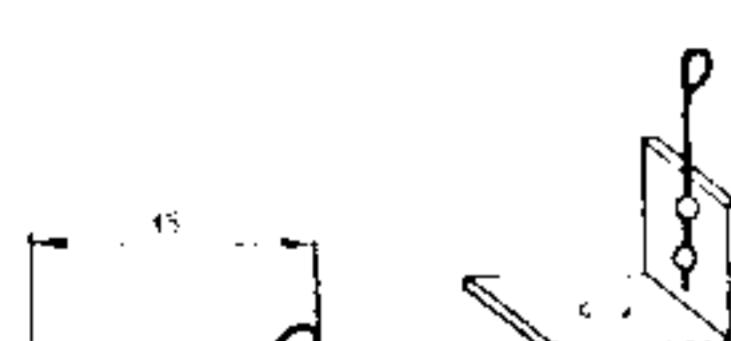

Obr. 2: Pomocná doteková pera - 2 kusy - ocelový drát Ø 0,8-1 mm.

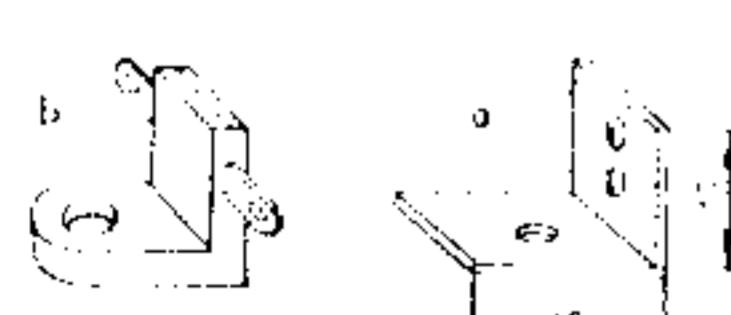

Obr. 3: a) Ve sloupek vyvrtat otvory Ø 3 mm. Do nich upevníme nýtky, které slouží k připájení pomocného pera. Sloupek je zhotoven z novoduru, plexiskla apod. b) Pájecí můstek, který je možno koupit.

## Popis úpravy

Popisovaná úprava byla uskutečněna na několika typech VKV dílů s dobrým výsledkem - např. ECHO, KVARTETO, TESLATON aj. - lze ji prakticky použít u všech VKV jednotek, i zahraniční výroby (např. Rossini, Tarantela, Nauen aj.).

Nejprve opatrně vyměníme VKV díl z přijímače, to znamená odpájíme přívody a odpojíme lanek. Je vhodné si obyčejnou tužkou popsat na šasi odpojené přívody, aby bylo snazší jejich opětovné připojení.

Vyměníme elektronku ECC85, abychom ji při manipulaci nerozbili.

## Zhotovení přepínače pásem

Přepínač se skládá z hlavního dotekového pera z ocelového pocívaného drátu sily 0,8—1 mm a dvou per pomocných z téhož drátu. Ocenujeme jej za pomocí pájecí pasty Eumetol, příp. kalašuny.

Hlavní pero ohneme kulatými kleštěmi podle obr. 1. Očka na koncích jsou libovolně velká, slouží jen pro upevnění přepínačního lanek. Bod A je připájen na zemnici přepážku ve výšce asi 15 mm.

Pomocná pera přepínače jsou upevněna na izolovaných sloupcích obr. 2 a 3. Pomocná pera jsou ze stejného materiálu jako pero hlavní. Jejich tvar je na obr. 2.


Nosné izolované sloupky zhotovime bud podle obr. 3, nebo můžeme použít sloupky hotové (Radioamatér, Praha 1, Žitná ul. 7, izolační pájecí můstek, 1 ks stojí 1,80 Kčs). Sloupky musí být z izolačního materiálu, protože na ně bude připojen živý konec cívky oscilátoru a výfó zesiřovače. Pomocné pera upevníme k izolačnímu sloupu bud nýtky, nebo připájením.

Přepínání se uskuteční pomocí textilního lanka, které tahem spiná hlavní pero s pomocnými, a tím připojuje nebo odpojuje jen dva kondenzátory (trimry).

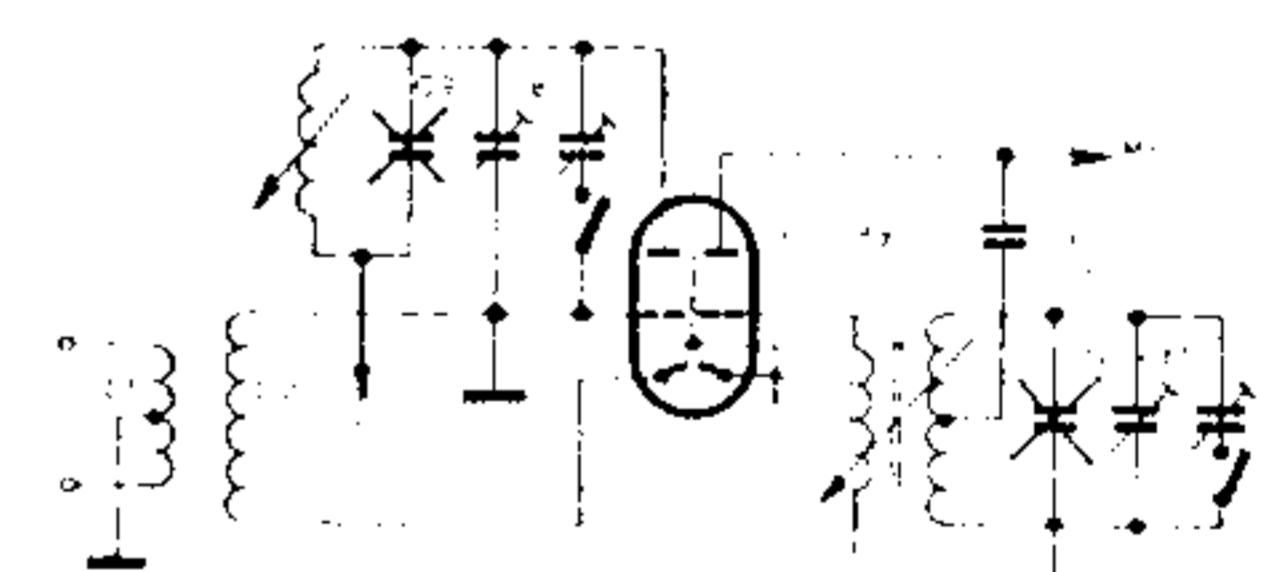
## Elektrická úprava (viz obr. 6)

V anodě elektronky ECC85 je cívka L5, která je součástí laděného obvodu. Zbavíme ji připojené kapacity C9 - 15 pF. Doladovací trimr C8 - 30 pF v obvodu necháme. Tímto trimrem pak nastavujeme pásmo CCIR.


Dalším trimrem, který do obvodu zapojíme, nastavíme pásmo OIRT. Bude zapojen jedním koncem na anodu elektronky ECC85, druhým koncem k přepínači na můstek s pomocným perem podle obr. 4.




Obr. 6: Schéma s vyznačenými kapacitami a přepínačem. Pro spolehlivější kmitání oscilátoru je nutno přesunout odbočku s kapacitou C15 k živému konci. Přesunout je třeba též vazební cívku. V mnoha případech však vyhoví původní umístění.

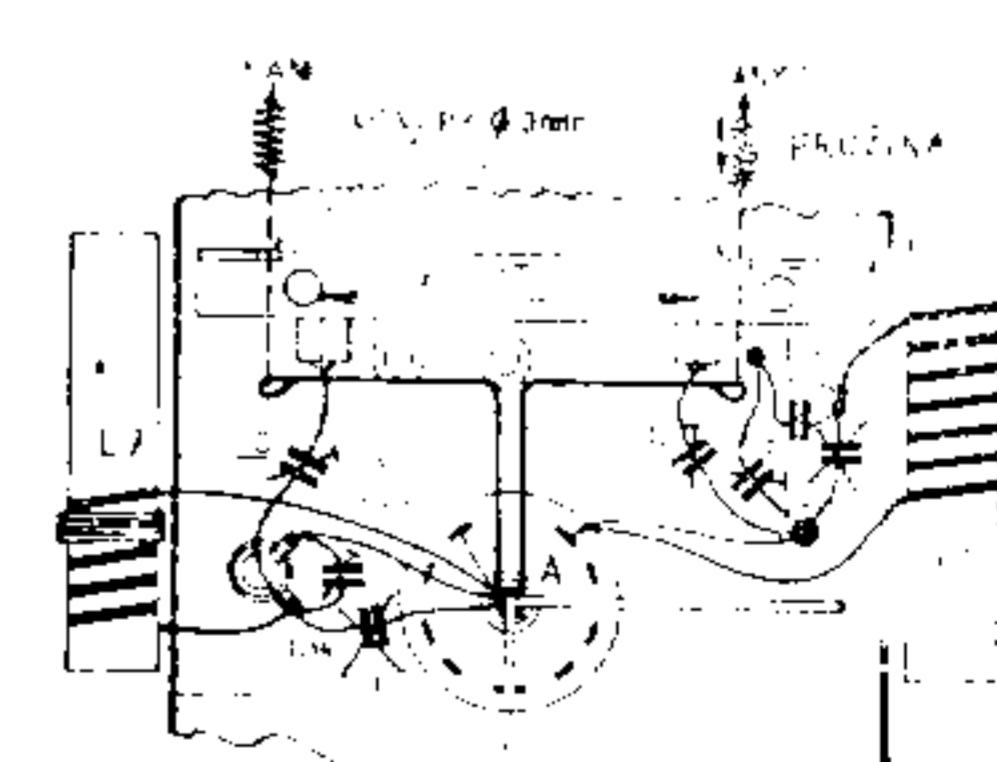

Obr. 4: Mechanické uspořádání přepínače a zapojovací schéma.

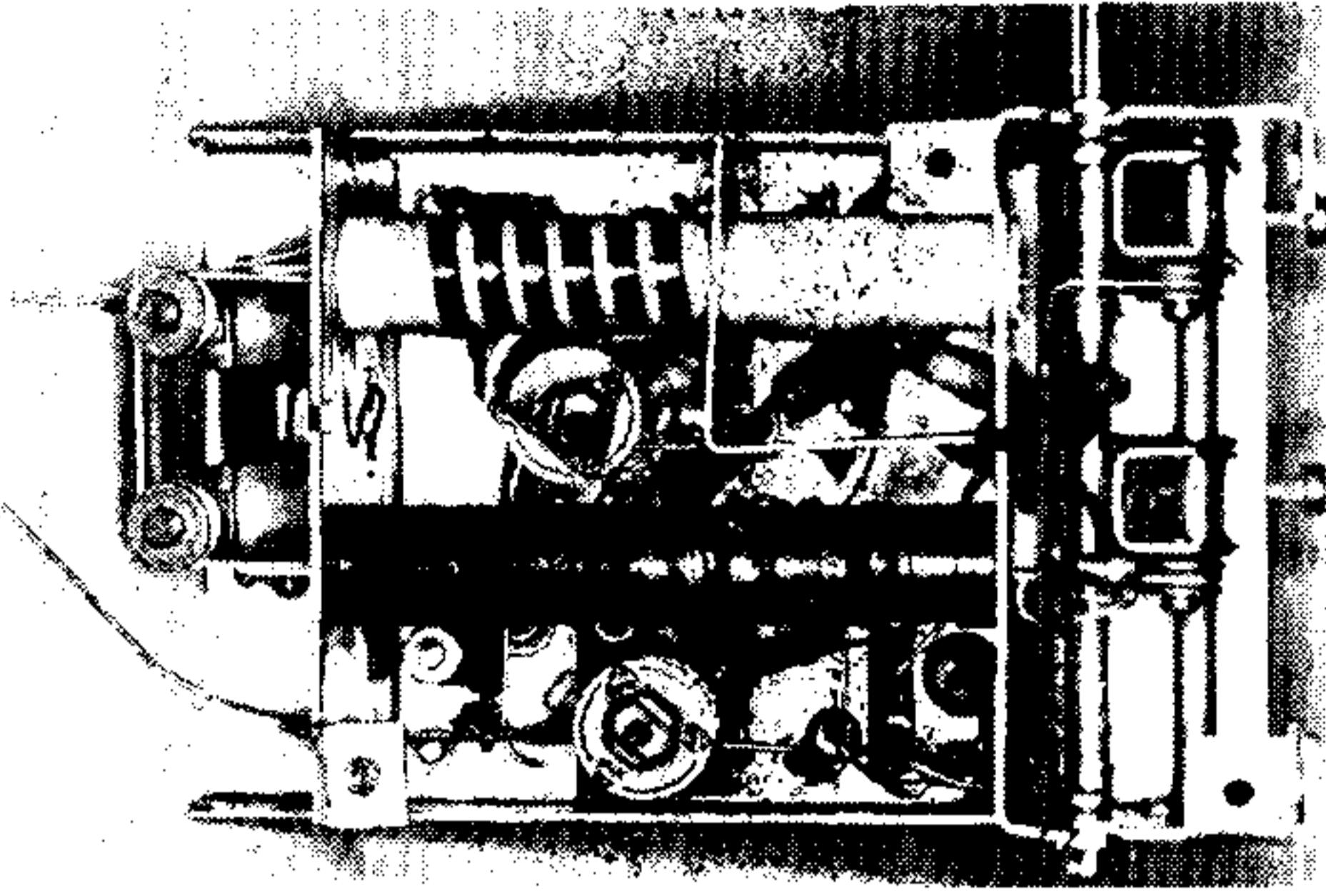

Obr. 7: Celkový pohled na VKV díl po úpravě.

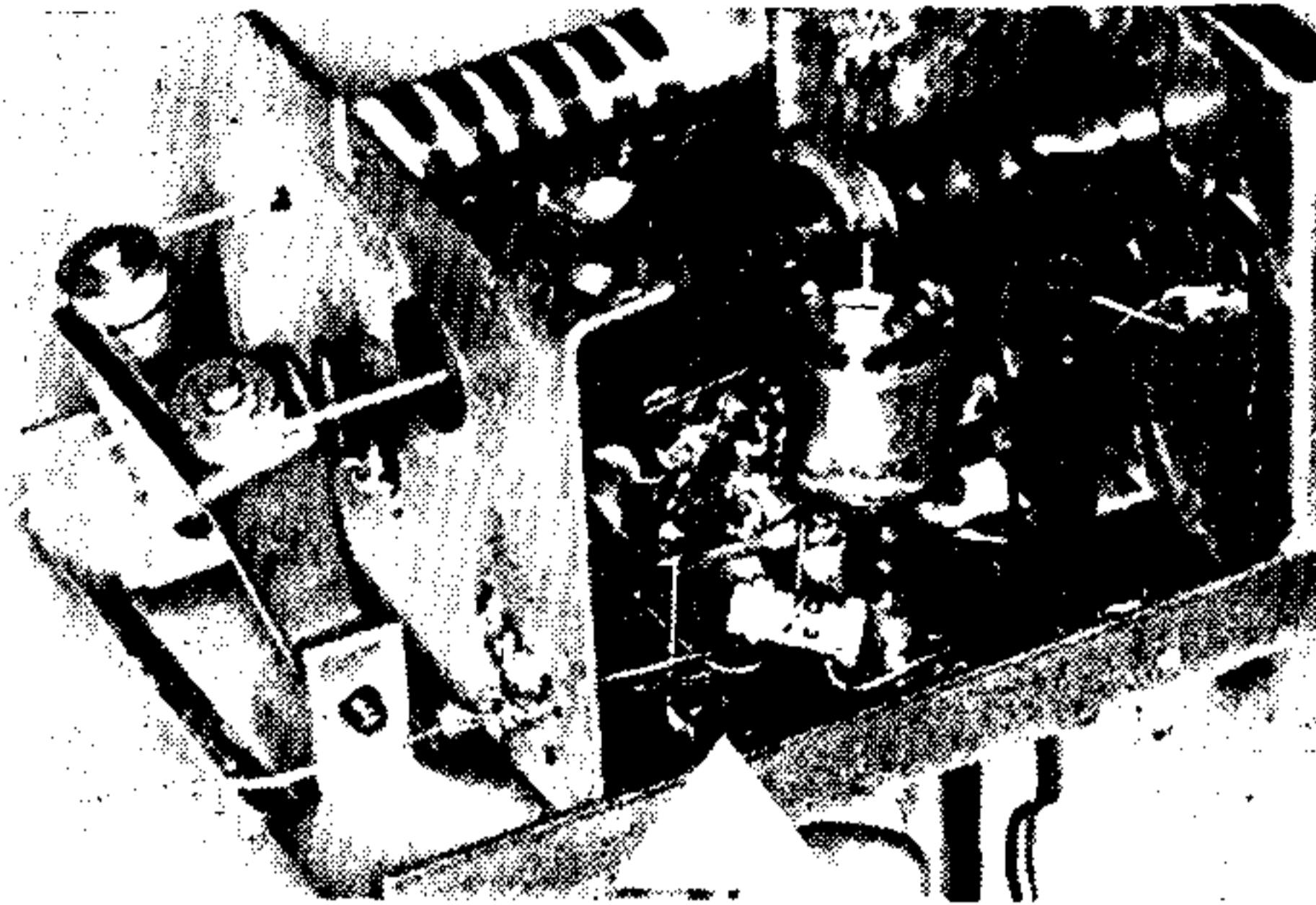


Obr. 8: Pohled ze strany vf zesilovače. Šipka ukazuje pomocné pero a část hlavního pera s ovládacím textilním lankem.

## Oscilátor

Jako další upravíme obvod oscilátoru. Zde zrušíme kapacitu  $C_{14} = 22 \text{ pF}$ , která je paralelně připojena k ladící cívce. Trimr  $C_{17} = 6 \text{ pF}$  necháme. Nastavíme jím pásmo CCIR tak, aby rozsah začínal u  $86 \text{ MHz}$  (začátek stupnice). Konec stupnice je  $106 \text{ MHz}$ .

Místo kapacity  $C_{14} = 22 \text{ pF}$  zapojíme trimr  $30 \text{ pF}$  jedním koncem k živému konci cívky a druhým k přepínači, tj. k pomocnému peru na můstku.

Přepnutím hlavního pera se připojí obě kapacity jedním koncem na zem, takže VKV jednotka bude přijímat v rozsahu OIRT. Trimry použijeme hrničkové  $30 \text{ pF}$  (TESLA-PHILIPS), které jsou běžně v prodeji.

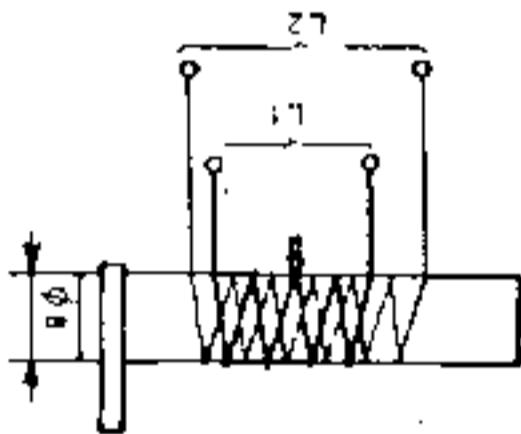

Obr. 5: Vstupní cívka pro pásmo CCIR, laděná na  $95 \text{ MHz}$ .

přijimače na CCIR, avšak u OIRT klesne asi o čtvrtinu. Je však možné vstupní cívku neupravovat, spokojíme-li se s nižší citlivostí na rozsahu CCIR.

## Nastavení

Při neupraveném vstupu (původně na OIRT):

Nejprve nastavíme pásmo CCIR, tj. při rozpojeném přepínači. Ukazatel stupnice nastaven vpravo na nejnižší frekvenci.

Trimrem v oscilátoru  $C_{17} = 6 \text{ pF}$  nastavíme frekvenci oscilátoru na  $96,7 \text{ MHz}$  zmenšováním nebo zvětšováním kapacity trimru izolovaným šroubovákem.

Poté trimrem  $C_8 = 30 \text{ pF}$  v anodovém obvodu elektronky ECC85 obvod nastavíme na  $86 \text{ MHz}$ .

Po nastavení rozsahu CCIR nastavíme rozsah OIRT takto: přepneme do polohy sepnuto a točíme oběma přidanými trimry  $C = 30 \text{ pF}$ . Nejprve oscilátor nastavíme na  $76,2 \text{ MHz}$ , potom anodový obvod vf zesilovače na  $65,5 \text{ MHz}$ . Tento postup několikrát opakujieme.

Při upraveném vstupu na optimální příjem CCIR je převinuta vstupní cívka. Jinak je postup ladění stejný.

## Nastavení bez měřicích přístrojů

V KV jednotku je možné nastavit i bez měřicích přístrojů, je to však značně pracnější.

Nejprve si zaznamenáme, ve kterých místech od začátku stupnice přijímáme nějaký vysílač. Po úpravě nastavíme oscilátor tak, aby se v pásmu OIRT objevil zaznamenaný vysílač na témž místě. Obvod v anodě vf zesilovače nastavíme tak, aby šum na této stanici klesl na minimum, to znamená že se indikátor nastavení (magické oko) sevře.

V pásmu CCIR připojíme anténu určenou

na toto pásmo, a pak nastavíme oscilátor trimrem  $C_{17} = 6 \text{ pF}$  tak, že zachytíme nějakou stanici. Potom doladíme druhým trimrem v anodě  $C_8 = 30 \text{ pF}$  na nejnižší šum stanice. Postup několikrát opakujeme. Z hlášení zaznamenané stanice nebo z tabulek zjistíme přijímanou frekvenci a oscilátorovým a vstupním trimrem ji posuneme na správné místo na stupnici. Tím je nastavení hotovo.

## Přepínání

K hlavnímu peru za obě očka na koncích upevníme textilní lanko, které vyvedeme dvěma otvory ve VKV dílu. Otvory vyvrtáme  $\varnothing 3 \text{ mm}$  podle obr. 4.

K přepínání, tj. k povolování a napínání lanka, použijeme starý vlnový přepínač, kterému okolo hřídelky navineme lanko. Otáčením přepínače tam nebo zpět se lanko napíná a povoluje, takže hlavní dotekové pero na obou stranách doléhá na pomocná pera v oscilátoru a ve vf zesilovači. Oba doteky musí zapínat a vypínat současně. Aby to bylo zajištěno, je nutné tahat za lanko přesně kolmo. Proto je vhodné do obou větví lanka hned za průchozí otvory v kovové přepážce zařadit dvě středně tuhé spirálové pružinky, které vyrovnaní případný rozdíl v tahu obou polovin lanka. Za pružinami lanko spojíme uzlem.

	neupravený vstup	vstup upravený na CCIR
OIRT - $65,5\text{--}73,5 \text{ MHz}$	$6 \mu\text{V}$	$20 \mu\text{V}$
CCIR - $86\text{--}106 \text{ MHz}$	$25 \mu\text{V}$	$3 \mu\text{V}$

Naměřené výsledky pro odstup signál/šum  $25 \text{ dB}$ .

## DOPLŇTE A OPRAVTE SI V HaZ:

V čísle 11 + 12/67, str. 313: Zenerovy diody 7NZ70 v obr. 4 mají být obrácené. V čísle 2/68 na str. 56: báze T6 má jít na emitor T4. Dioda OA 85 u tranzistoru AC 127 má být obrácené. T7 má být 2N3052. Kapacita u R2 je 5J6. Výrobcem je francouzská společnost GE-GO. Promíte uvedená nedopatření. V č. 3/68 na str. 72 a 73 došlo k záměně obrázků „Pohled do koncertního sálu“ s „Pohledem do kongresového paláce“.

Ctenářům se současně omlouváme za chyby, na kterých nemáme vinu. Jsou to zejména vadné výtisky HaZ, zvláště dvojčísla 11 + 12/67. Pošlete nám je do redakce, abychom je mohli reklamovat a poslat vám prostřednictvím PNS nová čísla. Někde také chyběly evidenční listky Čs. hi fi klubu, které vám na požádání pošleme zvlášť.

Co pro vás připravujeme  
v novém vývojovém programu z rozhlasové a hi fi techniky:

Stereofonní přijímač – tuner pro obě pásmá VKV a SV, s okamžitou volbou programu

Transiwatt 100 – všeobecný zesilovač 100 W pro hudební soubory

Směšovací pult pro hudební soubory a fonoamatéry

Booster pro kytarové skupiny

Transiwatt 4 – stereofonní zesilovač  $2 \times 40 \text{ W}$  s čs. křemíkovým osazením

Poloprofesionální magnetofonové šasi, 2 rychlosti, 3 motory

Univerzální záznamový a snímací zesilovač k magnetofonu

Špičkový indikátor stereofonního signálu s obrazovkou

Bytové reproduktory s objemem 5 a 10 litrů

Otočné antény pro dálkový příjem VKV

Pro řidiče: citlivý přijímač do auta

Stereofonní zesilovač pro každého – ■ další zajímavé přístroje.