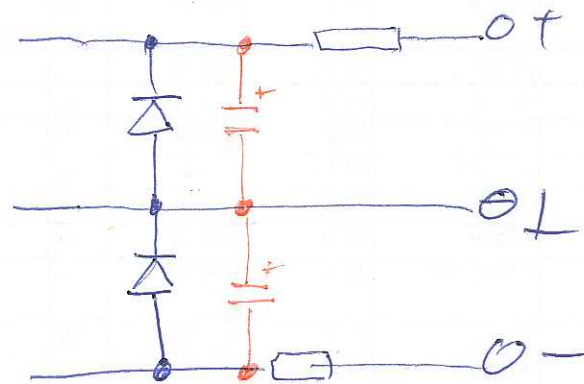


TAK HLE ?



POKUD JE VLASTNÍ ZDROJ 12-15V
TAK SE R a ZD neosazuje¹