
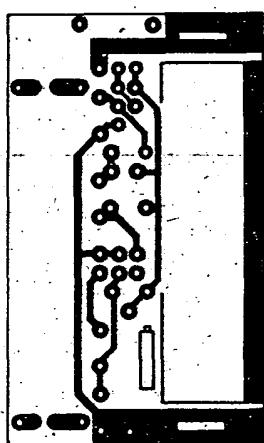


Obr. 3. Provedení přijímače „KNOUR“

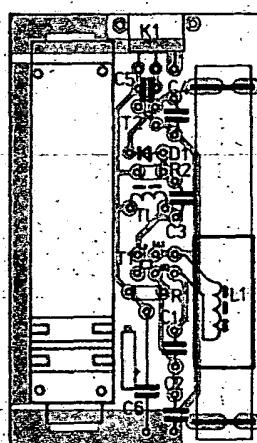

Obr. 4. Deska s plošnými spoji S43



Obr. 5. Rozmístění součástek na desce s plošnými spoji

řidi se jeho okamžitá velikost podle nízkofrekvenčního signálu. Kondenzátor C3 na vstupu detektoru je oddělovací. Musí mít dostatečně velkou kapacitu, aby nebyly v nízkofrekvenčním signálu příliš potlačeny nižší kmitočty (hloubky). Kapacita 100 nF (150 nF) je největší kapacita běžného typu keramického kondenzátoru. Vlastním detektérním prvkem je dioda D1. K dosažení co největší citlivosti přijímače zlepšíme účinnost detektoru předpětím, které získáme průtokem malého stejnosměrného proudu přes R2, D1 do báze tranzistoru T2. To také umožní použít křemíkovou diodu, která má malé rozměry a je perspektivní (do nových zařízení se již germaniové diody nemají používat). Kondenzátor C4 má co nejvíce odfiltrovat zbytky vf signálu, jeho kapacita však nesmí přesahovat velikost, při níž by již byly znatelně omezovány horní kmitočty nízkofrekvenčního signálu (výšky).

#### NFZ — nízkofrekvenční zesilovač

je osazen tranzistorem T2. Co největšího zesílení stupně dosahujeme vhodnou volbou typu tranzistoru T2 a velikou.

sti zatěžovací impedance, kterou je zde elektroakustický měnič; tj. sluchátko. Platí stejně zásady jak u VFZ. Nastavení stejnosměrného pracovního bodu je dán odporem rezistoru R2, kterého se současně využívá i pro získání předpěti diody D1.

#### EAM — elektroakustickým měničem

je sluchátko. Impedance a citlivost sluchátko mají velký vliv na vlastnosti celého přijímače. Nejlepších výsledků dosáhneme se sluchátkem pro naslouchací přístroje, např. s typem ALS 202. Toto sluchátko má impedance 200  $\Omega$  a velmi dobrou citlivost. Bohužel jeho výroba byla již ukončena a koupit jej lze jen v některých prodejnách do výrobní zásob. Miniaturní sluchátká jsou příslušenstvím některých tranzistorových přijímačů, ale pozor — sluchátko o impedance 4 až 8  $\Omega$  jsou naprostě nepoužitelná. Náhradním řešením může být použití telefonní vložky o impedance 50  $\Omega$  nebo sluchátko s velkou impedance, např. ze stavebnice Pi-kotron.

Kondenzátor C5 filzuje zbytky vf signálu, které pronikly až do nf zesilovače.

Posledním obvodem přijímače je obvod napájení, tvořený jedním napájecím článkem 1,5 V (tužková baterie) a blokovacím kondenzátorem C6. Kondenzátor zvětšuje odolnost zapojení proti rozkmitání zesilovačů vazbou přes napájecí zdroj.

#### Konstrukce přijímače

Všechny obvody přijímače jsou umístěny na desce s plošnými spoji velikosti 35 x 58 mm, která je vložena do krabičky z kartonu. Celkový pohled na přijímač je na obr. 3.

Provedení a uchycení feritové antény umožňuje doladit přijímanou stanici posouváním vinutí antény. Napájecí článek částečně zapadá do výrezu v desce s plošnými spoji a je připojen a současně držen napruženými kontakty. Miniaturní zástrčka a zásuvka konektoru sluchátka jsou zhotoveny z vadného integrovaného obvodu a z objímky pro integrované obvody.

#### Seznam součástek

L1 — čívek na feritové tyčce ø 8 x 50 mm z hmoty N2; vinutí pro verzi SV má 50 závitů drátu CuL o ø 0,2 až 0,25 mm, vinutí pro verzi DV má 100 závitů drátu CuL o ø 0,1 až 0,15 mm  
 T1 — tlumivka — 50 závitů drátu CuL o ø 0,1 až 0,15 mm na toroidním jádru ø 6,3 mm z hmoty H22; jádro vede prodejna Svazarmu, Budečská 7, Praha 2

C1 — viz text, TK 794 (keramický)  
 C2 — viz text, TK 744 (keramický)  
 C3 — 100 nF, TK 783 (keramický)  
 C4 — 10 nF, TK 744 (keramický)  
 C5 — 4,7 nF, TK 744 (keramický)  
 C6 — 20  $\mu$ F, TE 981 (elektrolytický)  
 R1 — 22 k $\Omega$ , TR 213 (TR 212, TR 151, MLT 0,25)  
 R2 — 47 k $\Omega$ , TR 213 (TR 212, TR 151, MLT 0,25)

T1 — KF525 (KF524)  
 T2 — KC509 (KC508, KC507)  
 D1 — KA261 (KA262 až 5, KA206)  
 SI — sluchátko k našiouchacímu přístroji, např. typ ALS 202' nebo podobné s impedancí větší než 50  $\Omega$  — viz text

B — tužkový napájecí článek 1,5 V, typ 155  
 Deska s plošnými spoji S43  
 Objímka pro integrované obvody — 2x 7 kontaků, typ 1AF 497-70,  
 nebo 2x 8 kontaků, typ 1AF 497-69  
 Vadný integrovaný obvod v pouzdře DIL  
 Páskové kontakty z ploché baterie  
 Karton, popř. kladivkový papír — 1 arch. formátu A4

Lepidlo Kanagom, izolovaný vodič Cu o ø 0,5 mm, aj.

#### Stavba přijímače

Pokud nemáme vhodné podmínky pro kvalitní zhotovení desky s plošnými spoji podle obr. 4 fotografií cestou, použijeme hotovou desku, kterou vyrábí a na dobríku zašle Radiotechnika, expedice plošných spojů, Žižkovo nám. 32, Hradec Králové. V desce vyvrtáme díry o průměru 1,5 mm v rozích obdélníkovitého výrezu pro napájecí článek a na krajích naznačených otvorů pro kontakty. Ostatní díry mají průměr