

# Přijímač Super Major K

Přijímač Super Major se k nám dováží z Jugoslávie a má kromě krátkých a středních vln i velmi krátké vlny. V přijímači je feritová anténa pro střední vlny a dipol z hliníkové fólie pro velmi krátké vlny. Přijímač je vybaven diodovým výstupem pro magnetofon, vstupem pro gramofon (normalizované konektory) i přepojkou pro dva reproduktory.

## Technické údaje

### Vlnové rozsahy:

střední vlny - 515 až 1 620 kHz  
krátké vlny - 5,85 až 6,1 MHz,  
velmi krátké vlny - 66 až 73 MHz.

### Mezifrekvenční kmitočet:

pro kmitočtovou modulaci 10,7 MHz,  
pro amplitudovou modulaci 452 kHz.

*Osazeno elektronkami: ECC85, ECH81,  
EBF89, ECL86, EM84;*

*polovodiči: BY170, AA121 (2x).*

*Napájení: strůdavý proud 220/110 V,  
50 Hz.*

*Pojistka: 0,5 A.*

*Příkon: 40 W.*

*Reproduktor: dynamický, oválný, roz-  
měry 125 x 175 cm.*


Schéma přijímače je na obr. 1. Přijímač má běžné zapojení a je osazen běžnými elektronkami. Vstupní jednotka VKV se ladí indukčnostmi. Jako

kmitající směšovač pracuje elektronka E<sub>2</sub> (ECH81); při příjmu VKV slouží tato elektronka jako první mříž zosilovač. Zesílený signál při příjmu AM detekuje


jednu diodu elektronky E<sub>3</sub> (EBF89); při příjmu VKV detekuje signál dvojice polovodičových diod (2-AA121). Signál po detekci zesiluje nf zosilovač s jednou sdrženou elektronkou E<sub>4</sub> (ECL86), jejíž první část pracuje jako předzesilovač (trioda) a druhá jako výkonový zosilovač.

Na obr. 2 je destička s plošnými spoji s označením měřicích bodů. Všechna napětí jsou měřena voltmetrem se vstupním odporem 20 kΩ/V, přepínač rozsahů je v polozě SV.

Na obr. 3 je rozložení hlavních dílů přijímače na šasi s označením ladicích prvků. Postup při ladění přijímače je zřejmý z tab. 1. Zapojení pro sládování poměrového detektora je označeno na obr. 2.

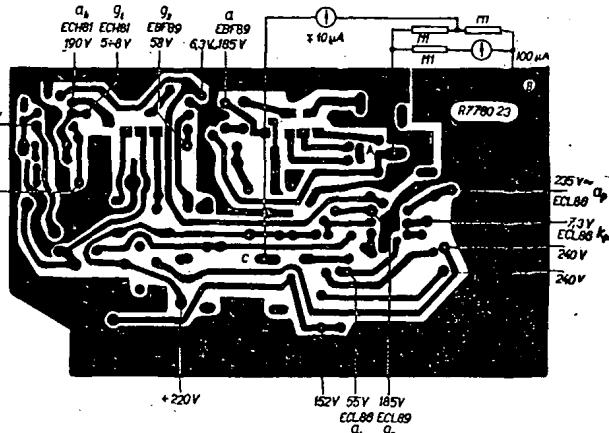

Obr. 2. Měřicí body  
přijímače

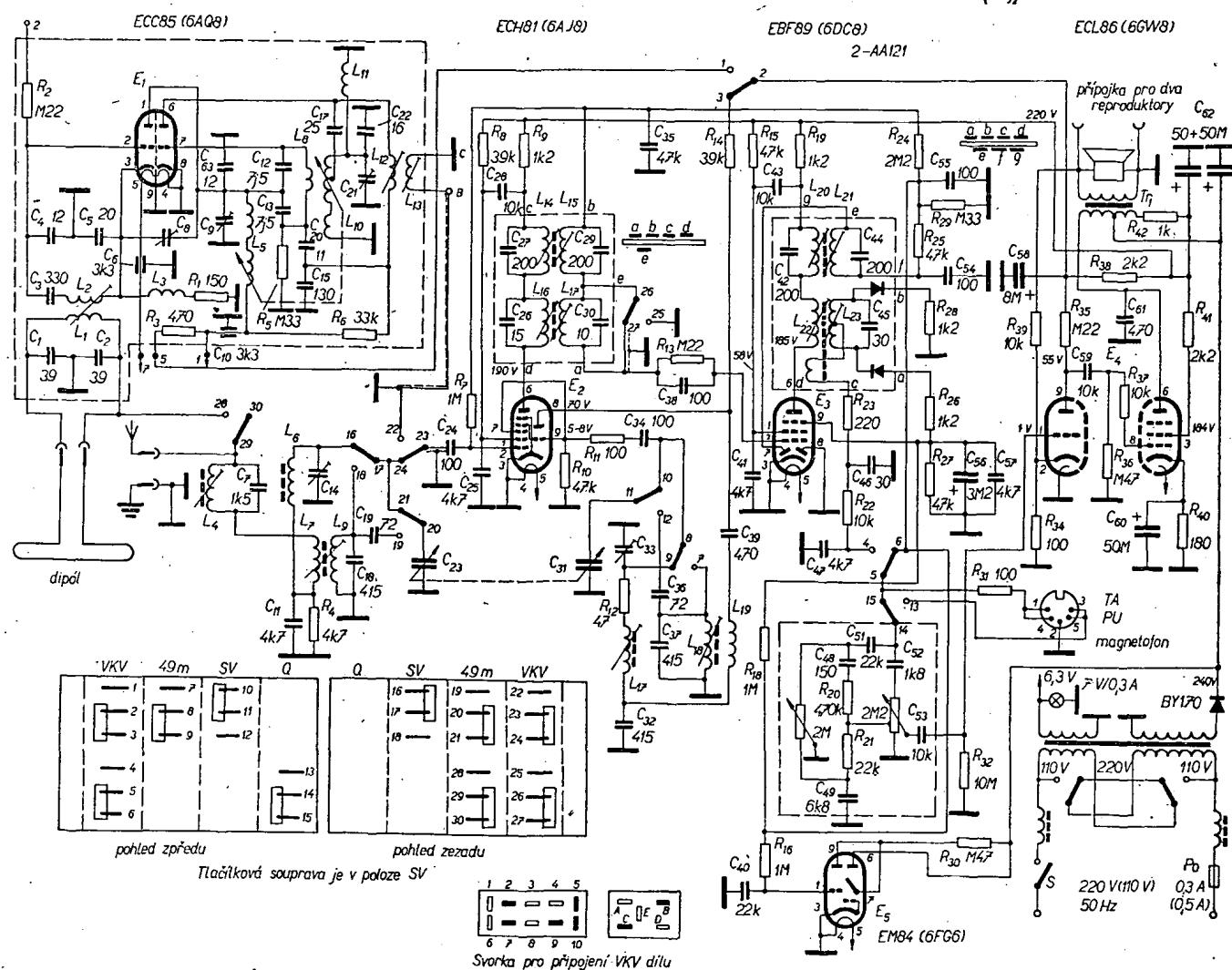

Obr. 1. Zapojení přijímače Super Major

Tab. 1. Postup při sladování přijímače Super Major

|    | Připojení generátoru                   | Rozsah (fáz.) | Kmitočet generátoru | Naladění přijímače | Nutno rozludit | Laděný prvek                      | Výst. signál nastavit na          | Modulace generátoru |  |
|----|--|---------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| AM | přes 68 nF na g <sub>1</sub>           | SV            | 452 kHz             | 1 620 kHz          | —              | L <sub>10</sub> , L <sub>11</sub> | max.                              | 30 %                |  |
|    | E(C)H81                                |               |                     |                    |                | L <sub>14</sub> , L <sub>15</sub> |                                   |                     |  |
|    | přes umělou ant. a zemnicí zdítku      |               | 600 kHz             | 600 kHz            | —              | L <sub>4</sub>                    | min.                              |                     |  |
|    |  | KV            | 1 420 kHz           | 1 420 kHz          | —              | L <sub>17</sub> , L <sub>8</sub>  | max.                              |                     |  |
|    |  |               | 6 MHz               | 6 MHz              | —              | L <sub>13</sub> , L <sub>14</sub> |                                   |                     |  |
|    |  |               |                     |                    | —              | L <sub>18</sub> , L <sub>9</sub>  |                                   |                     |  |
| FM | přes 68 nF na g <sub>1</sub> , E(C)H81 | VKV           | 10,7 MHz            | 10,7 MHz           | —              | L <sub>16</sub> , L <sub>17</sub> | —                                 | nemod.              |  |
|    |  |               |                     |                    |                | —                                 | L <sub>11</sub> , L <sub>16</sub> |                     |  |
|    |  |               |                     |                    |                | —                                 | L <sub>18</sub>                   |                     |  |
|    | na ECC85                               |               |                     |                    | —              | —                                 | L <sub>17</sub>                   |                     |  |
|    | kapacitně                              |               |                     |                    |                | L <sub>13</sub>                   | —                                 |                     |  |
|    |  |               |                     |                    | —              | L <sub>10</sub> , L <sub>11</sub> | max.                              |                     |  |


### Pokyny pro sladování

S ladicími jádry a trimry nemanipujte, dokud jste se nepřesvědčili, že přijímač nemá jinou závadu a dokud není jednoznačně jasné, že je třeba přijímač znovu sladit.

Obvody AM a FM jsou na sobě nezávislé; stačí proto sladit jen díl, který je rozladěn. Při sladování části AM, po případě FM je třeba postupovat přesně

podle sladovací tabulky, zvláště při nastavování mezinfrekvenčních transformátorů, protože jinak nelze zaručit optimální nastavení a tedy ani správnou funkci přijímače.

Napětí signálu připojeného měřicího generátoru se smí zvětšovat jen tak, aby na příslušných bodech a měřidlech (podle zapojení na obr. 2) při nastavování FM nepřekročilo napětí 4 V a

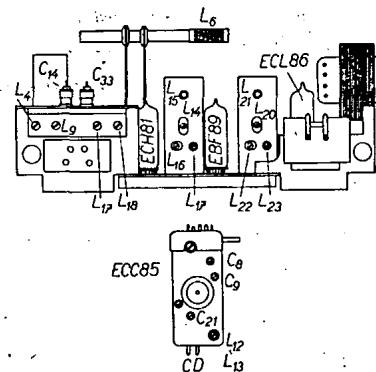

Obr. 3. Rozložení hlavních součástí na šasi přijímače Super Major

při AM 1,5 V. Dodržením této podmínky se předejdě špatnému naladění vlivem zahlcení přijímače. Regulátor hlasitosti je při nastavování přijímače vytočen na maximum.

Před laděním oscilátoru je třeba nastavit ladicí kondenzátor na maximální kapacitu (ukazatel stupnice je v levé krajní poloze). Při nastavování na krátkých a středních vlnách postupujeme tak, že oscilátor a vstupní díl ladíme opakován v obou ladicích bodech tak dlouho, až již není třeba doladění. Po sladění přijímače zakapeme jádra voskem.

Při nastavování vstupního dílu VKV se nedoporučuje měnit nastavení trimrů C<sub>8</sub>, C<sub>9</sub> a C<sub>21</sub>, protože jinak vzniká nebezpečí vyzářování a není zaručen souhlas s údaji na stupnici. -S-

\* \* \*

Maximální velikost odporu R<sub>2</sub> nesmí přesáhnout

$$R_{2 \max} \leq \beta R \frac{U_B - U_p}{U_p}$$

Při vypnutí odpadá relé bez zpoždění. Odpor R<sub>3</sub> chrání kontakt relé před poškozením velkým proudem při vybití větší kapacity. Rychlým vybitím bude obvod připraven k dalšímu zapínacímu cyklu.

### Relé se zpožděným přítahem

Zapojení na obr. 1 umožňuje plynule řídit dobu zpoždění odpadu relé. Princip činnosti je na obr. 4. Po zapnutí spínače S<sub>1</sub> je tranzistor otevřen, relé okamžitě sepně a do obvodu báze se připojí kondenzátor C<sub>1</sub>. Kondenzátor je předem nabité přes malý ochranný odpor R<sub>3</sub>, aby při větší kapacitě nedošlo k poškození kontaktů relé nebo k poklesu napětí zdroje (to by vedlo k nežádoucímu kmitání kotvy relé). Po rozepnutí S<sub>1</sub>


# zajímavá zapojení s relé

Petr Linda

Relé je neprávem zanedbávaný prvek při stavbě elektronických přístrojů. V současné době se již vyrábějí miniaturní typy s velkou spolehlivostí a malou spotřebou, které jsou vhodné pro aplikaci s polovodiči. Několik zajímavých zapojení chce ukázat tento článek. Zapojení jsou jednoduchá a hodnoty součástek nejsou kritické. Je jen třeba, aby relé mělo navíc přepínací kontakty.

### Relé se zpožděným přítahem

Na obr. 1 je zapojení, které umožňuje zpozdit přítah relé. Zpoždění je plynule nastavitelné potenciometrem R<sub>2</sub>. Po zapnutí spínače S<sub>1</sub> se kondenzátor C<sub>1</sub> pomalu nabije na napětí U<sub>C</sub> (obr. 2), které závisí na nastavení R<sub>2</sub>. Kontakt relé přepne, jakmile je dosaženo přitažného napětí relé U<sub>p</sub> a kondenzátor se odpojí od obvodu. Odpojením C<sub>1</sub> napětí skokem vzroste na U<sub>C</sub> a tím je přítah kotvy velmi urychlén. Čas zpoždění přítahu relé t<sub>p</sub> závisí na časové konstantě τ.

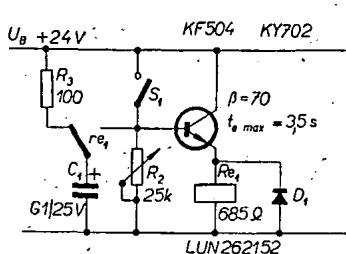


Obr. 1. Relé se zpožděným přítahem

$$\tau = C_1 (R_2 || \beta R)$$


$$t_p = \tau \frac{-\log \left( 1 - \frac{U_p}{U_c} \right)}{\log e}$$

kde  $\tau$  je časová konstanta obvodu,  $t_p$  čas zpoždění přítahu [s],  $\beta$  zesilovací činitel tranzistoru,  $U_p$  přitažné napětí použitého relé,  $R$  stejnosměrný odpor relé,  $U_c$  výstupní napětí děliče  $R_2$ ,  $R$ . Podmínkou je, aby bylo  $U_c > U_p$ .

$$U_c = U_B \frac{\beta R}{\beta R + R_2}$$

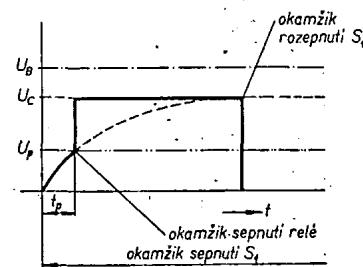

Obr. 2. Průběhy napětí na cívce relé se zpožděným přítahem

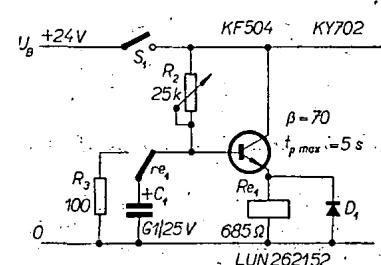

Obr. 3. Relé se zpožděným odpadem