

# Prodložení osvětlení interiéru auta

Roman Wojnar

Když jsem si koupil zánovní Felicii, skoro ihned jsem zatoužil mezi jiným i po prodložení osvětlení interiéru auta, které jsem viděl u kolegy. Ten ho měl montované asi za příplatek, jelikož oba automobily jsou v provedení GLX a on ho má a já ne.

Po prostudování dostupných schémat s obdobnou tematikou jsem všechna zavrhl, jelikož ani jedno nesplňovalo moje požadavky kladené na toto zařízení: světlo musí zhasnout po startování motoru, čili po zapnutí zapalování. Proto nebylo možné použít jednoduchý obvod s tranzistorem a kondenzátorem umístěným ve svítidle. Dalším požadavkem bylo, že nesmí být narušená funkce obvodu AKIN (signifikace rozsvícených světel). AKIN funguje tak, že po vypnutí zapalování zůstanou svítit jen obrysová světla (dáno zapojením el. instalace auta) a po otevření dveří AKIN signalizuje nezhasnutá světla. Při jednoduchém přemostění dveřního kontaktu by AKIN pískal i po zavření dveří. Musí se proto upravit elektroinstalace auta a použít přepínací kontakt relé.

Při zkoušení zařízení na nepajivé desce jsem dospěl k další užitečné (podle mě) funkci, zhasnutí nebo rozsvícení světla při zamknutí nebo analogicky odemknutí auta, samozřejmě jen při centrálním zamykání. Pokud je toto na DO, ještě lépe.

Samotné schéma zapojení neskrývá žádné základnosti. IO1, C555, je zapojen jako klasický MKO s funkcí START/STOP. RC člen R4, C3 určuje čas prodložení osvětlení, který je při uvedených hodnotách součástek asi 35 s. Vlivem tolerancí se čas může lišit. Změnou odporu R4 nebo kapacity C3 je možné dobu překlopení upravit.

Pro vysvětlení funkce zbylých součástek berme v úvahu výchozí stav, kdy je auto zavřené a světlo nesvítí. Po otevření dveří se obvod uzavírá z kladného pólu baterie, chcete-li ze


svorky 30, přes žárovku, klidový kontakt relé, dveřní kontakt na kostru vozidla - svorku 31. Žárovka svítí.

Dveřní kontakt uzemnil rezistor R6, čímž se uzavřel tranzistor T3. Rezistor R5 vybije případný náboj kondenzátoru C1.




Po zavření dveří se rozpojí dveřní kontakt, tranzistor T3 se otevře a uzemní kondenzátor C1, čímž se objeví startovací impuls na vývodu 2 IO1. Na výstupu Q IO1 se objeví téměř napájecí napětí, které přes rezistor R3 otevře tranzistor T1, v jehož kolektoru je zapojeno relé RE1. To svými přepínacími kontakty přepne spodní konec žárovky přímo na svorku 31 a uvolní vstup AKIN. Kdyby se tak nestalo, světlo by sice svítilo i po zavření dveří, ale bylo by aktivován obvod AKIN, což je nežádoucí. Kontakty nejsou zdvojeny kvůli zatižitelnosti (5 W není žádná velká zátěž), ale proto, že tam byly.

Ted mohou nastat dva případy:

- nabije se kondenzátor C3 a výstup MKO přejde na 0 V. Tím se uzavře tranzistor T1, odpadne relé a světlo zhasne, nebo
- pokud jsme v autě, zapneme zapalování, čímž se přes R8 otevře T2, uzemní vývod 4 IO1 a „násilně“ tak vypne světlo. Není použit kondenzátor jako u vstupu 2 IO1, neboť je nutné, aby tento vstup byl po dobu zapnutého zapalování (chodu motoru) trvale uzemněn. V opačném případě by další otevření a zavření dveří aktivovalo MKO a tato funkce by ztratila význam.

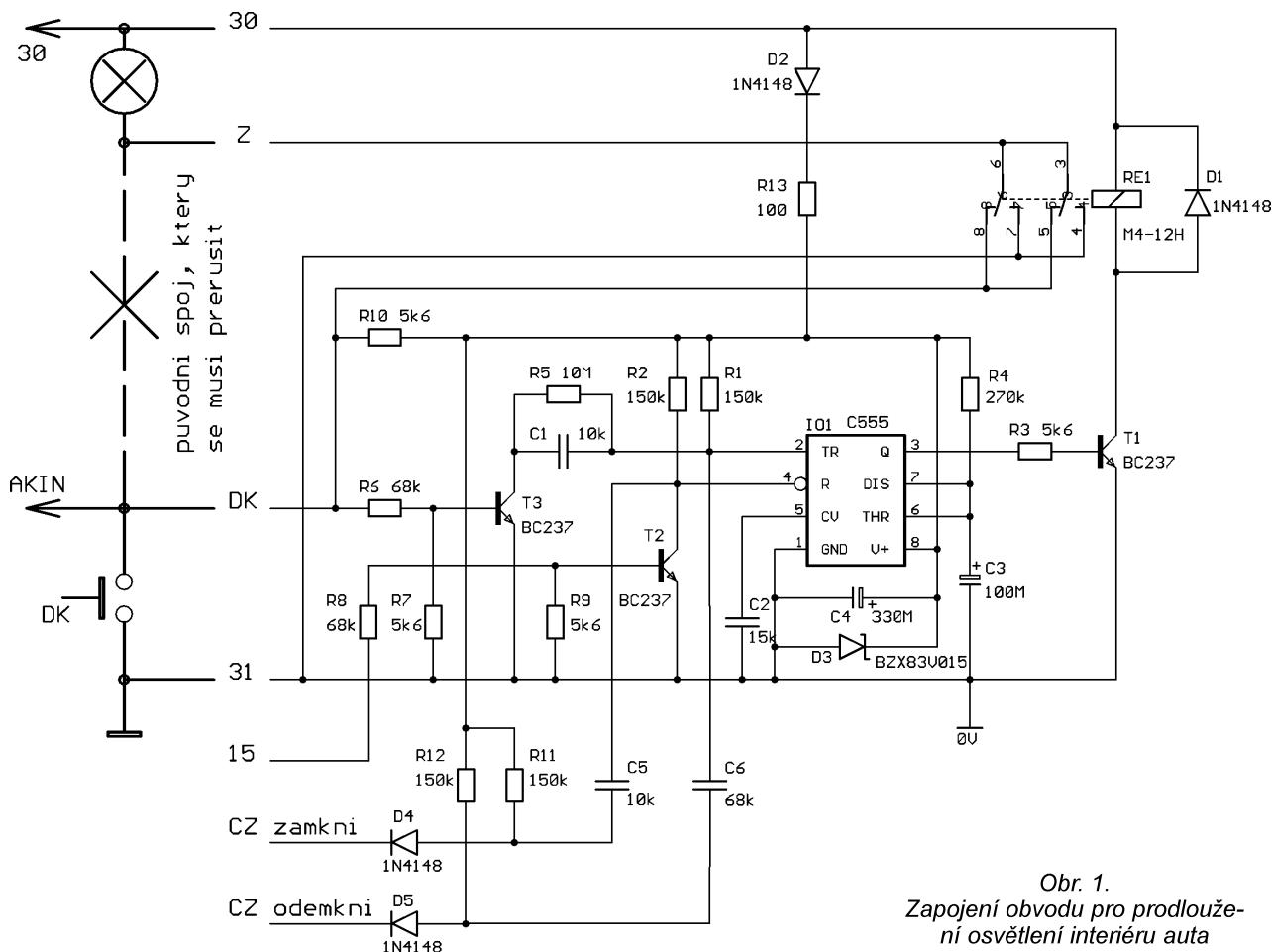

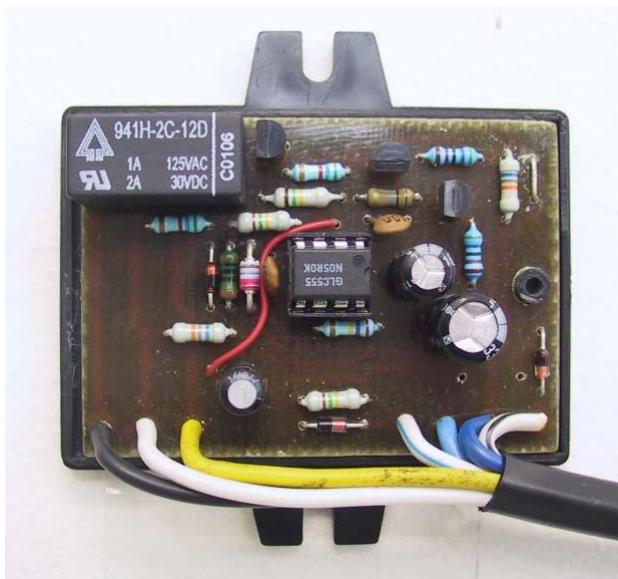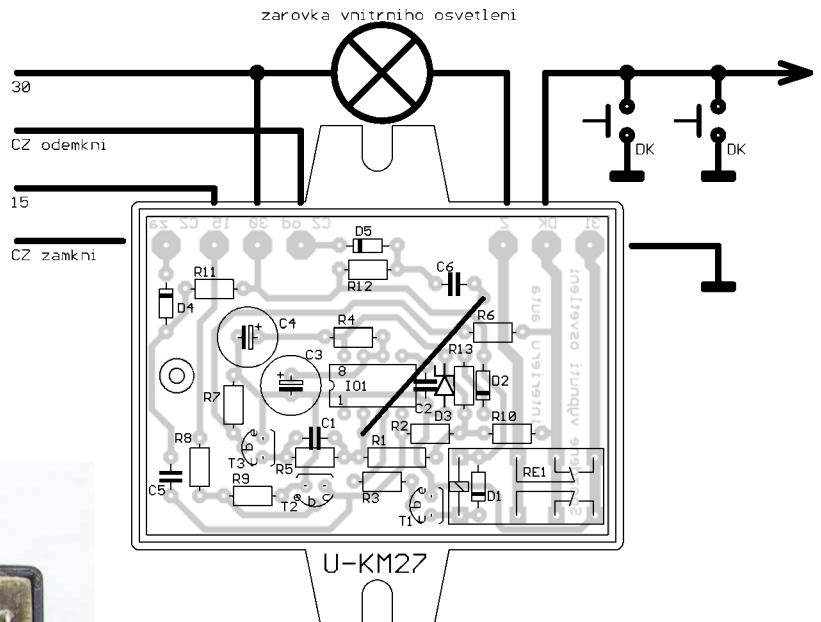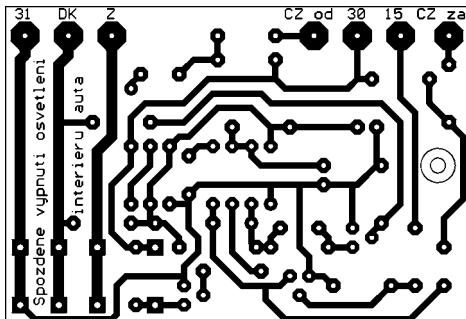Obr. 1.  
Zapojení obvodu pro prodložení osvětlení interiéru auta



Jelikož jsem tak trochu maximalis-ta a situace to dovolovala, doplnil jsem toto zařízení i o možnost zhasnout nebo rozsvítit i při zamknutí a ode-mknutí auta. Vycházel jsem z předpo-kladu, že opustíme-li vozidlo někde na parkovišti v noci, není vhodné, aby se v něm ještě půl minuty svítilo, když tam nejsme. Jen by to zbytečně přitahova-lo nenechavce a zvědavce.

Zase naopak jsem považoval za vhodné, zvláště když odemykám auto DO, aby se po odemknutí světlo rozsvítlo, ještě než otevřu dveře. Kdo tuto funkci nebude vyžadovat, jednoduše neosadí příslušné součástky, tedy D4, D5, R11, R12, C5 a C6. Jejich funkci nemusím snad ani popisovat. Připome-nu jen, že zařízení předpokládá zápor-né zamykací a odemykací impulsy. Je-li-kož jsem nevěděl, jak je zapojena řídicí jednotka centrálního zamykání, použil jsem diody D4 a D5 jako od-dělovací, aby obvod osvětlení ne-ovlivňoval řídicí jednotku centrálního zamykání.

Rezistor R10 udržuje kladný poten-ciál na vstupu DK při odpadnutí relé. Bez něj se MKO vždy znova spustil. R13 s D3 chrání zařízení před napě-ťovými špičkami. C4 a D2 je tam pro-to, že na stole se při sepnutí relé a rozsvícení žárovky zařízení chovalo divně. V autě by toto nemuselo nastat, auto-

baterie je přeci jenom dost tvrdý zdroj napětí. R1 a R2 jsou vlastně pull-up rezistory.

IO je v provedení CMOS, aby se zmenšila spotřeba proudu, jelikož je celé zařízení trvale napájeno. V klidu je napájecí proud do 200 µA.

Deska s plošnými spoji je navržena jako jednostranná a pro osazení do krabičky U-KM27 z GM Electronic. Po pečlivém zapájení všech součástek (nezapomeňte na drátovou propojku), očištění desky a odstranění případných zkratů musí zařízení pracovat na první zapojení.

Propojovací vodiče mohou být s prů-rezem 0,75 mm<sup>2</sup>. Vodiče jsou namáhány spíš mechanicky než elektrickým proudem. Desku vložíme do krabičky a ke spodnímu dílu krabičky ji přilepíme tavným lepidlem ve dvou bodech. Ve víčku je třeba vyvrátit otvor pro vodiče a kra-bičku složíme. Najdeme pro zařízení vhodné místo v autě a připojíme je nejlépe s použitím samořezných svorek, které jsou běžně k dostání v prodejnách s autodily. V případě Felicie jsem dráty vedoucí k svítidlu našel po odejmutí přístrojové desky, vlevo nad podběhem. Po odejmutí přístrojové desky se dostane-me vlastně ke všem ostatním potřebným vodičům: vorce 15, 30 a signálům od centrálního zamykání. Kostra je k dipo-zici všude.

Obr. 2 a 3.  
Deska s plošnými spoji v měřítku 1:1, rozmístění součás-tek na desce a zapojení přístroje do elektroinstalace vozu

Obr. 4.  
Fotografie  
sestaveného  
obvodu

Komu by se nechtělo demontovat přístrojovou desku, určitě nalezne pří-slušné vodiče přístupné i jinde.

Připadné dotazy nebo náměty, jak zapojení ještě vylepšit, směrujte na adresu [wojnar@click.cz](mailto:wojnar@click.cz).

## Seznam součástek

### Rezistory

R1, R2,	150 kΩ
R11, R12	150 kΩ
R3, R7,	
R9, R10	5,6 kΩ
R4	270 kΩ
R5	10 MΩ
R6, R8	68 kΩ
R13	100 Ω

### Kondenzátory

C1, C5	10 nF, keramický
C2	15 nF, keramický
C3	100 µF/16 V
C4	330 µF/16 V
C6	68 nF, keramický

### Položivočové součástky

D1, D2	
D4, D5	1N4148
D3	BZX83V015
T1 až T3	BC237
IO1	555 CMOS

### Ostatní

RE1	RELEM4-12H
krabička	U-KM27

deska s plošnými spoji

## Literatura

- [1] Kaválek, J.: 555C++. Praktická příručka pro konstruktéry, Epsilon, 1996.
- [2] Katalog GM Electronic 2001.