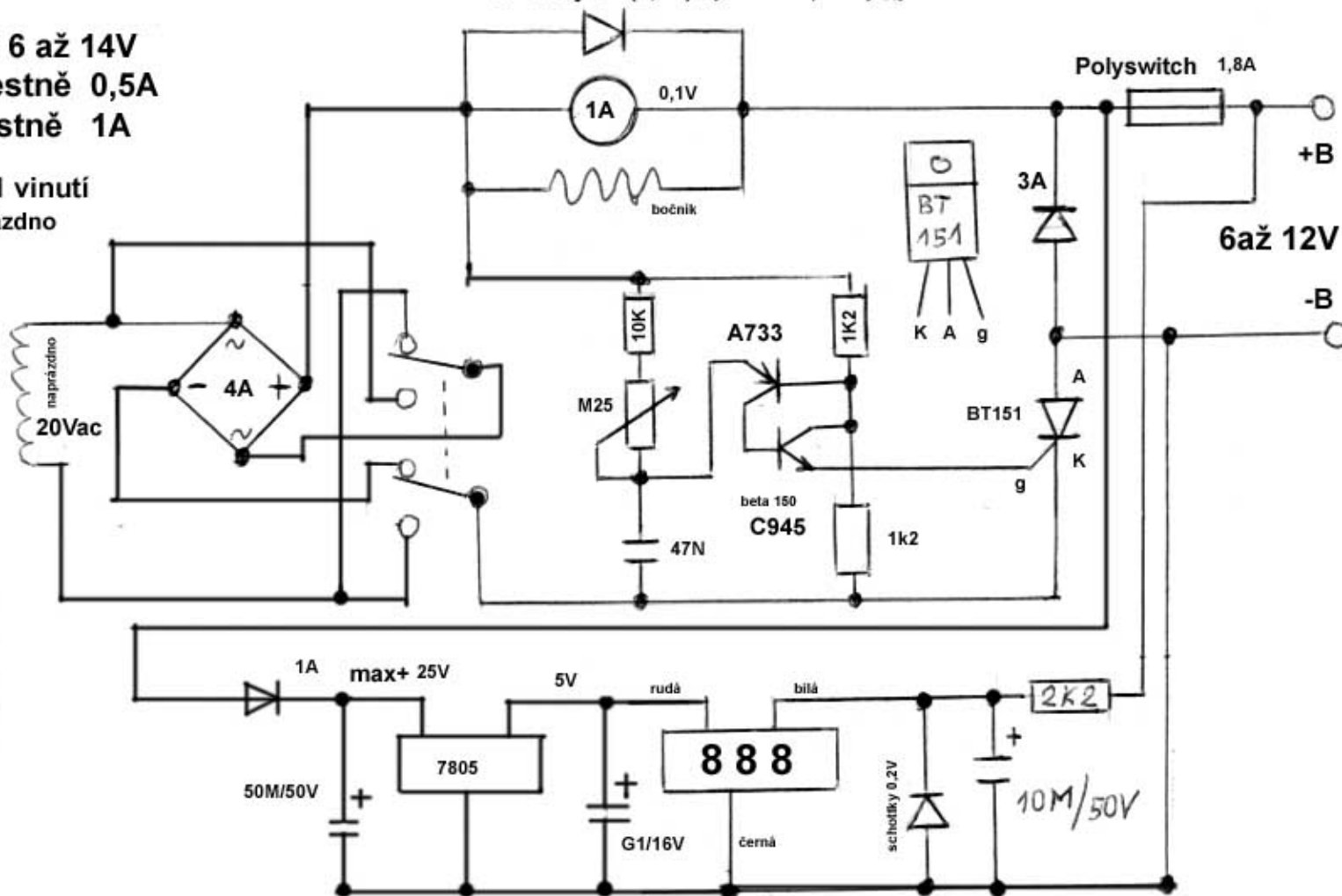


Dobíječ 6 až 14V
jednocestně 0,5A
dvoucestně 1A

A circuit diagram showing a transformer. The primary winding is connected to a current source labeled $0,3\text{ A}$. The secondary winding is connected to a load labeled 230V and 25VA .



jednocestně	bez	baterie	naplno	25V	při 0,1A	odběr 2,7W	při 0,5A	odběr 9W
dvoucestně	"	"	25v	při 0,1A	" 3,8W	při 1A	" 28W	

odlehčeno při jednocestně	při 0,1A	14,8V	při 0,5A	25V	Pozor na max výkon trať !!
dvocestně		16,4V	při 1A	25V	