

Jiří Pilát

TRANSVERTOR II

Jednoduchý výkonový měnič napětí
z 12 V akumulátorové autobaterie
na 220 V st

INŽ. JIŘÍ PILÁT

TRANSVERTOR II

Stavebnice jednoduchého výkonového měniče
z 12 V akumulátorové autobaterie na 220 V st
o kmitočtu 45 až 55 Hz

STAVEBNÍ NÁVOD A POPIS
č. 44

1965

Ve Vydavatelství obchodu vydává podnik
DOMÁCÍ POTŘEBY – PRAHA

Stavební návod Transvertor II je určen radioamatérům i ostatním spotřebitelům. Umožnuje sestavit výkonný, účinný a pokud možno co nejlevnější měnič, napájený z dvanáctivoltové akumulátorové baterie. Výstupní napětí měniče je 220 V o kmitočtu 45 až 55 Hz a maximální výkon je 120 W.

Měnič je konstrukčně řešen tak, aby se mohl použít jak v mobilních, tak i stacionárních zařízeních. Proti dříve běžným měničům vibrátorovým nebo motorovým má vyšší účinnost, větší spolehlivost, menší vyzařování rušivého pole a lepší poměr výkonu k váze. Měničem se mohou napájet běžné elektronické přístroje určené pro připojení na elektrovodní síť, dále drobné domácí spotřebiče, jako např. malý mixér, šlehač, rozhlasový přijímač nebo televizor, pokud jejich příkon není vyšší než 120 W. Pro napájení gramofonů a magnetofonů je vhodný TRANSVERTOR I, podle stavěbního návodu č. 43.

Použité materiály a součásti jsou československého původu a prodávají se běžně v prodejnách radiotechnického zboží. Sestavení měniče — až na ortopermové jádro — nevyžaduje žádné speciální materiály, které bývají někdy úzkým profilem. Při výrobě potřebných dílů se předpokládá již značná zručnost v práci s plechovým materiálem a proto doporučujeme méně zkušeným amatérům, aby svěřili zhotovení mechanických dílů některému z místních výrobních družstev. V každém případě musíme věnovat velkou péči veškeré práci včetně povrchové úpravy (zinkování, eloxování, lakování).

Rozsah popisu je zaměřen na praktickou stránku věci. Teoretický rozbor elektrického zapojení zde není uveden, zájemcům o teoretické podklady doporučujeme literaturu:

Budínský: Technika tranzistorových spínacích obvodů

Lukeš: Tranzistorová elektronika

Sdělovací technika

Vysokoškolská skripta: Polovodiče II.

1. VLASTNOSTI MĚNIČE

Přístroj mění stejnosměrné napětí 12 V přiváděné z akumulátorové baterie na střídavé napětí 220 V o kmitočtu v rozmezí 45 až 55 Hz. Účinnost měniče je vyšší než 80 % a podle kvality použitého ortopermového jádra může být až 85 %. Průběh výstupního napětí není sinusový, ale obdélníkový, což u běžných spotřebičů nedává. V ojedinělých případech je třeba si uvědomit, že u sinusového napěťového průběhu je efektivní a špičková hodnota napěti rozdílná, a to v tom smyslu, že špičkové napětí je 1,4krát vyšší než napětí efektivní. U obdélníkového průběhu jsou obě hodnoty totožné. Rozdíl mezi sinusovým a obdélníkovým průběhem absolutně neovlivňuje (např. při připojení televizoru) žhavení elektronek, má však za následek mírný pokles anodového napětí. Pokles není ale úmerný rozdílu mezi napětím efektivním a špičkovým, který představuje hodnotu asi 30 %, ale je maximálně 10 %. Tento rozdíl je způsoben větším úhlem otevření usměrňovacího ventilu televizoru v případě obdélníkového průběhu napětí než při sinusovém průběhu napětí. Obdélníkový průběh napěti není na závadu ani v případě připojení magnetofonu. Výkon poháněcího motorku zůstane neovlivněn. Jsou také bezpředmětně obavy, že by vysoké procento vyšších harmonických kmitočtů měniče neúměrně zvýšilo hladinu rušivého napětí. Musíme vzít v úvahu to, že kmitočet měniče není přesně 50 Hz, ale je o nějaké procento odlišný a tudíž i rychlosť pásku bude trochu jiná. Kmitočet měniče je v rozmezí 45 až 55 Hz a je ovlivněn pouze indukčností vinutí L 1a a L 1b. Zatížením se kmitočet měniči jen nepatrně, tj. v celém rozsahu zatěže činí kmitočtový rozdíl necelé 2 Hz. Převýšili však odběr maximální výkon měniče, dojde nejdříve k mírnému zvýšení kmitočtu. Při zatěžení větší než 140 W, měnič zvýší několikanásobně kmitočet a současně poklesne výstupní napětí. Při eventuálním zkratu ve spotřebiči — pokud se nepřeruší pojistka P3 — běží měnič několikanásobně vyšším kmitočtem a odběr z akumulátorové baterie poklesne. Wattová ztráta na tranzistorech stoupne, ale zdaleka nedosáhne maxima povolené kolektorové ztráty.

Měnič může být v trvalém provozu při maximálním zatížení a při teplotě okolo v rozmezí -5°C až $+35^{\circ}\text{C}$. Tento tepelný pracovní rozsah je dán použitými germaniovými tranzistory.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE MĚNIČE

jmenovité vstupní napětí	12,6 V
minimální vstupní napětí	10,5 V
maximální vstupní napětí	14 V
jmenovitý kmitočet	50 Hz
minimální kmitočet	45 Hz
maximální kmitočet	55 Hz
výstupní napětí	$220 \text{ V} \pm 5\%$
maximální vstupní proud	11 A
maximální výkon	120 W
účinnost	80 %
rozměry	$220 \times 160 \times 145$
teplota okolí	$-5^{\circ}\text{C} + 35^{\circ}\text{C}$

ROZPISKA MATERIÁLU

Díl	Ks.	Název	Materiál	Rozměry
1	1	žebro	tvrdý hliník	481 X 112 X 2,5
2	1	kryt horní	železný plech	205 X 169 X 1
3	1	stěna	tvrdý hliník	172 X 112 X 2,5
4	1	kryt dolní	železný plech	227 X 136 X 1,5
5	2	patka	železný plech	240 X 33 X 1,5
6	2	pásek	železný plech	180 X 31,5 X 0,3
7	4	distanční váleček	automatová ocel	ø 10,5 X 31,5
8	4	úhelník	železný plech	22 X 10 X 1,5
9	2	izolační podložka	umatex	ø 8 X 3
10	8	izolační podložka	umatex	ø 8 X 3
11	2	podložka	umatex	112 X 16 X 4
12	1	podložka	umatex	50 X 40 X 1
13	2	vnitřek cívky	umatex	54 X 34 X 1
14	2	čelo cívky	umatex	84 X 83,5 X 1
15	2	vnitřek cívky	umatex	62 X 53,5 X 1
16	1	destička	umatex	110 X 88 X 2
17	34	šroub		M3 X 6
18	4	šroub		M5 X 5
19	4	šroub		M4 X 12
20	4	matice		M4
21	6	šroub		M3 X 10
22	2	šroub		M4 X 6
23	2	šroub		M4 X 18
24	12	matice		M3
25	1	stahovací pásek	Mototechna	šíře 5 mm
26	1	napínák pásku	Mototechna	
27	4	šroub		M6 X 50
28	4	matice		M6
29	1	stahovací pásek	Mototechna	šíře 9 mm
30	1	napínák pásku	Mototechna	
31	2	šroub		M5 X 15
32	2	matice		M5
33	1	pojistk. držák Remos		
34	1	držák autopojistek		
35	1	spínač vestavný typ 4181-61 na středové upevnění závitovou trubkou	(dodá Mototechna)	ZRK 70
36	1	síťová zásuvka		250 V/10 A
37	4	úhelník dvojitý		
38	2	úhelník jednoduchý		
39	4	pnyžová pružina (silientblok)	Cs. závody gumárenské, závod Gumkov Hradec Králové	vyrábí Tesla Brno vyrábí Tesla Brno
40	24	pérová podložka	1AF 260 06	0214 ČSN 635817
41	4	pérová podložka	1AF 260 07	ø 3,1
42	4	podložka		ø 4,1
43	1	podložka		ø 3,1
44	2	kabelové oko		ø 4,1
45	1	kabelové oko		pro šroub M3
46	2	izolační podložka	slida (olejový papír)	pro šroub M4 0,1

Díl	Ks	Název	Materiál	Rozměry
47	1	izolační podložka	slída (olejový papír)	0,1
48	2	pérová podložka		ø 5,1
49	2	jádro	ortopern 20005	vyrábí VŽKG Chomutov
50	2	pérová podložka		ø 6,1

R	Odpor	Hodnota	Zatížení	Obj. číslo
R1	drátový	4j7	8 W	TR 608 (TR 508)
R2	drátový	4j7	8 W	TR 608 (TR 508)
R3	drátový	100 Ω	8 W	TR 608 (TR 508)
R4	vrstvový	560 Ω	1 W	TR 103

C	Kondenzátor	Hodnota	Provozní napětí	Obj. číslo
C1	elektrolytický	100 μ F	25 V	TC 964 (TC 904)
C2	elektrolytický	1 G	25 V	TC 936
C3	svitkový	82 K	1 KV	TC 195 (TC 185)

TR	Transformátor	Kusů
TR 1		
TR 2	ortopern 20005 použité jádro z VT 33	2 1

	Polovodiče	Kusů
D	Dioda 82 NP70	1
T 1	4 NU 74	1
T 2	4 NU 74	1

	Pojistka	Kusů
P 1	8 A	1
P 2	8 A	1
P 3	0,6 A	1

3. POPIS ZAPOJENÍ

3.1. VŠEOBECNÉ

Popisovaný měnič (v odborné literatuře se nazývá také střídač) je dvojčinný s tranzistory T 1 a T 2 typu 4NU74, které mají maximální kolektorovou ztrátu 50 W. V měniči je použito zapojení tranzistorů se společnými kolektory, které má tyto výhody:

1. V případě jakékoli poruchy, která by měla za následek vysazení oscilací, se tranzistory zavřou a nemůže dojít k jejich zničení;
2. vyšší kmitočtová stabilita emiterové vázaného oscilátoru;
3. úspora velké části zpětnovazebního vinutí.

3.2. HLAVNÍ ČÁST

Hlavní vinutí je tvořeno cívками L 1a a L 1b, u kterých musí být vodič dimenzován tak, aby snesl trvale maximální příkon. Kmitočet měniče je právě přímo ovlivněn indukčností těchto dvou vinutí. Aby obdělníkové průběhy byly pokud možno bez překmitů, je bezpodmínečně nutná maximální těsná vazba mezi těmito dvěma vinutími. Zpětná vazba je zde dvojího druhu: napěťová a proudová.

Napěťová kladná zpětná vazba se tvoří v obvodu tranzistoru T 1 přídavným vinutím L 2a a v obvodu tranzistoru T 2 přídavným vinutím L 2b. Proudovou zpětnou vazbu zavádí transformátor TR 2, kde vinutí L 3 je v sérii s vinutím L 2a a vinutí L 2 je v sérii s vinutím L 2b. Proud jdoucí z měniče do spotřebiče protéká nejprve vinutím L 1a transformátorku TR 2, kde se transformuje do vinutí L 2; L 3 a tak zvětšuje kladnou zpětnou vazbu. Vhodným poměrem jednotlivých vinutí na TR 2 lze vykompenzovat pokles napěťové zpětné vazby, vzniklý větším odběrem. Správným stanovením průřezu jádra TR 2 – vzhledem k počtu závitů L 1 – se dosáhne toho, že měnič má až do plné zátěže prakticky konstantní výstupní napětí; při přetížení výstupní napětí náhle poklesne. Stejně se potom chová měnič při zkratu, kdy sice oscilace nevyasdí, ale prudce stoupne frekvence měniče a značně poklesne odebírání proud z baterie.

Sekundární vinutí L 3 je dimenzováno tak, aby trvale sneslo maximální výkon. Kondenzátorem C 3, který je paralelně k vinutí L 3, se odstraňují drobné překmity vzniklé vlivem rozptylových indukčností mezi vinutími na TR 1 a TR 2. Podstatné snížení překmitů kondenzátorem C 3 má také za následek značné snížení parazitního vysokofrekvenčního vyzárování. Odpory R 1 a R 2 omezují velikost budicího proudu do bází tranzistorů T 1 a T 2 na hodnotu, stanovenou katalogem.

3.3. STARTOVACÍ OBVOD

Startovací obvod složený z odporek R 3, R 4 a kondenzátoru C 1 není nezbytnou součástí měniče. Vynecháním tohoto obvodu by v případě přesně shodných tranzistorů T 1 a T 2 měnič nikdy nenaskočil do oscilací; v případě tranzistorů alespoň částečně spárovaných by nenaskakoval spolehlivě a právě pro dobrou činnost měniče je žádoucí, aby tranzistory byly v páru. Podstata startovacího obvodu je v tom, že při připojení měniče na akumulátorovou baterii se nabíjecím proudem kondenzátoru C 1 přes oddělovací odpór R 3 mírně otevře tranzistor T 2. Tranzistor T 1 je uzavřen. Mírným otevřením tranzistoru T 2 se poruší rovnováha a měnič se rozkmitá. V ustáleném stavu se kondenzátor C 1 neuplatní. Při odpojení měniče se náboj kondenzátoru C 1 vybije odporem R 4.

3.4. JIŠTĚNÍ PROTI PŘEPÓLOVÁNÍ

Pro případ, že by měnič byl omylem připojen na akumulátorové svorky opačně, je zde ochranný obvod, tvořený diodou D. Při správném připojení je dioda polarizo-

vána v propustném směru, v opačném případě se dioda D uzavře, a tak chrání tranzistory T 1 a T 2 před zničením. Dioda v propustném směru není ideálně vodivá, ale představuje určitý ohmický odpor, na kterém je napěťový spád (zbytkové napětí) až 0,6 V. Ve většině případů je zbytkové napětí menší a lze vybrat diody, u kterých je pouze 0,2 V. Tento odpor, ke kterému se přičítá ještě odpor přívodních vodičů a vnitřní odpor akumulátorové baterie, by měl za následek zkreslení obdélníkového průběhu napětí na výstupu měniče a tím i zhoršení jeho účinnosti. Zabrání tomu kondenzátor C 2, který svou hodnotou 1000 μ F stačí odstranit nepříznivý vliv vnitřního odporu zdroje, jenž je složen z výše uvedených částí, to je odporu diody, přívodních vodičů atd.

3. 5. POJISTKOVÉ JIŠTĚNÍ MĚNIČE

V měniči jsou zabudovány tři pojistky, a to P 1, P 2 a P 3. Pojistky P 1 a P 2 jsou v okruhu přívodu stejnosměrného proudu z akumulátorové baterie. Tyto pojistky jsou dimenzovány na 8 A, takže při plném výkonu měniče jsou již v předpnutém stavu (mírně přetížené). Předepnutí pojistek P 1 a P 2 zabezpečuje tranzistory T 1 a T 2 tak, že stoupne-li náhodně proud nad 15 A — což je pro tranzistory proud špičkový — pojistky se okamžitě přeruší. Při použití silnější pojistky než 8 A je sice jištěn transformátor proti vyhoření, ale tranzistory při jakékoliv poruše se zničí dříve než pojistka proud přeruší. Pojistka P 3 jistí měnič proti přetížení na straně výstupní, tj. v obvodu 220 V.

4. STAVBA MĚNIČE

4. 1. MATERIÁL

Pro díly 1 a 3 použijeme tvrdý hliník síly 2,5 až 3 mm (ne dural, který se obtížně ohýbá a snadno v ohybu praskne). V krajním případě se může použít měkký hliníkový plech o síle 2,5 až 3 mm. Zhotovení dílu 3 je snadné, ale vyrobit díl 1 je i pro zručného pracovníka velmi obtížné. Ostatní díly nejsou již tak náročné na pracovní zručnost.

4. 2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Díly 1 a 3 zhotovené z tvrdého hliníku dáme černě eloxovat bud' v některém místním družstvu nebo si úpravu můžeme provést sami.

Návod na povrchovou úpravu hliníkových dílů:

Hliníkové díly nejprve odmastíme trichlorem (koupíme v každé drogerii pod názvem Ci-ku-li). Od mastíme je stejným způsobem, jako se čistí mastné skvrny z oděvu. Další operace je moření, kterým odstraníme zbylou mastnotu a hlavně vrstvy kysličníků, lpící na povrchu plechu již z hutní výroby. Moříme opět potíráním hadíkem nebo v lázní louhu sodného (koncentrace louhu je asi 50 g hydroxydu sodného na 1 litr vody). Jsou-li díly z čistého hliníku nebo ze slitin hliníko-hořčíkových, jejich barva se mořením téměř nemění. Slitinys s těžkými kovy nebo křemíkem (dural, silumin) jsou po moření sedé až černé. Doba moření je 0,5 až 2 minuty. Teplota louhu asi 40–60°C. Po moření součást důkladně opláchneme v dostatku teplé (nejlépe proudící) vody. Během této úpravy se nesmíme součásti dotýkat rukou, jedině odmaštěnými kleštěmi. Stačí nepatrný dotek ruky a místo na předmětu je zase mastné. Potom nezbývá než celou operaci moření opakovat, jinak bude povrch eloxovaného předmětu nevhledný a v místech většího

znečištění se kysličníková vrstva nevytvoří. Jsou-li součásti z materiálu, který při moření zčernal, musíme bezpodmínečně tuto vrstvičku odstranit, nejlépe hadříkem namočeným ve zředěné kyselině dusičné (vhodnou koncentraci získáme zředěním kontrované technické kyseliny dusičné s vodou v poměru 1 : 1). Po odstranění černé vrstvy díl důkladně opláchneme v tekoucí vodě.

Potom začneme vlastním eloxováním (anodická oxydace), a to ve vaně ze skla (akvárium) nebo tvrzené gumy (vybouráním starého akumulátoru). Jako elektrolytu použijeme kyselinu sírovou, kterou si opatříme v prodejnách akumulátorů jako náplň do olověného akumulátoru. Díly, které chceme eloxovat, zavěsimy do lázně tak, že za jednu elektrodu použijeme jeden díl a jako druhou elektrodu druhý díl. Díly se zavěsují na hliníkové dráty. Dbáme na to, aby plocha obou elektrod byla přibližně stejná. V našem případě, kdy díl 1 je podstatně větší než díl 3, zavěsimy k menšímu dílu několik kousků odpadového plechu, aby byl rozdíl ploch mezi díly 1 a 3 přibližně vyrovnan (odpady nemusíme pečlivě odmašlovat a můžeme vyněchat moření). Eloxování se provádí střídavým proudem o hustotě asi 3 A/dm^2 . Správná provozní teplota lázně je $13 - 22^\circ\text{C}$, doba eloxování nejméně 30 minut. Při eloxování je dobré lázní míchat. Po ukončení popsané operace součásti důkladně opláchneme v tekoucí vodě. Doba oplachování je nejméně 10 minut. Budeme-li součásti barvit, ponecháme je prozatím ve vodě (ne však příliš dlouho, jako např. přes noc). V žádém případě součásti před barvením nenechávat zaschnout.

Pro barvení použijeme buď speciálních barev pro elox, které distribuje Sdružení dehtových barviv, Praha 1, následně Bedřicha Engelse, nebo anilínových barev, které však nezaručují kvalitní vzhled. Koncentrace barvici lázně je pro světlé tóny 0,25 až 1 g/l pro tóny syté 2 až 5 g/l a pro barvení na černo je koncentrace 5 až 10 g/l barvici lázně. Barvíme mácením součásti po dobu asi 30 minut při teplotě lázně 60 až 65°C v nádobě z libovolného materiálu. Po barvení díly lehce namastíme olejem nebo natírem lehce fermeží. Místo maštění můžeme díly nastříkat též bezbarvým nitrolakem, který na eloxovaném povrchu bezvadně drží, ale zhorší přestup tepla z plechových dílů do okolního ovzduší.

Při všech operacích mimo barvení pamatujeme na to, že pracujeme s látkami silně agresivními, které by mohly způsobit vážné poškození pokožky nebo zničení oděvu. Operace provádíme proto v místnosti dokonale větrané. Díly 2, 4 a 5 nastříkáme nejlépe tepaným dvousložkovým lakem. Můžeme ale použít jakékoli jiné povrchové úpravy. Ostatní železné díly, jako šrouby, matice atd. stačí zinkovat, kadmiovat, niklovat nebo i černit.

4. 3. NAVINUTÍ TRANSFORMÁTORU TR 1

Nejobtížnější prací při stavbě celého měniče — vyjma zhotovení žebra díl 1 — je navinutí transformátoru TR 1.

Data vinutí:	L 1a	27 závitů	ø 2 CuS
	L 1b	27 z	ø 2 CuS
	L 2a	10 z	ø 0,53
	L 2b	10 závitů	ø 0,53
	L 3	565 z	ø 0,53

Sestavíme kostru cívky z dílů 13, 14 a 15. Do jednoho čela dílu 14 vyrtáme dva otvory ø 2,5 mm těsně vedle sebe. Otvory vrtáme těsně u jádra na straně označené na výkrese dílu 14 kótou 45,5 mm. Nejprve navineme současně vinutí L 1a a L 1b. Provlékneme každým otvorem jeden měděný smaltovaný vodič ø 2 mm a necháme volný kus asi v délce 20 cm. Dále vineme oběma vodiči současně a pečlivě utahujeme vodiče a rovnáme závity vedle sebe. Po skončení jedné vrstvy proložíme vinutí jednou olejovým plátnem.

Dále vineme druhou vrstvu vodičů. Opět pečlivě ukládáme vodiče těsně vedle sebe a dobře utahujeme. Pokračujeme tak dlouho, až navineme potřebných 27 závitů.

Nyní oba dva vodiče zajistíme režnou nití proti povolení a odstříhneme je tak, aby volné konce byly opět dlouhé asi 20 cm. Dle výšky vinutí vyvrtáme opatrně v druhém čele cívky opět uprostřed dva otvory \varnothing 2,5 mm ve výši vinutí a těsně vedle sebe. Těmito dvěma otvory provlékneme volné konce již navinutých vinutí L 1a a L 1b. Hotové vinutí ovineme dvěma vrstvami olejového plátna a zajistíme lepicí páskou (v prodeji pod názvem „Izolepa“ nebo „Celux“).

Po každé straně otvorů, vyvrtaných pro konce vinutí L 1a a L 1b, vyvrtáme opět po dvou dalších otvorech (dohromady tedy vrtáme další čtyři otvory \varnothing 2,5 mm), které umístíme tak, aby byly těsně nad olejovým plátnem. Cívky L 2a a L 2b vineme opět současně oběma vodiči. Vinutí L 2a a L 2b je provedeno měděnými smaltovanými vodiči, jejichž průměr může být v rozmezí 0,5 až 0,6 mm. Vinutí vede me tak, že do každého ze dvou otvorů po jedné straně vývodu vinutí L 1a a 1b prostříme po jednom vodiči \varnothing 0,5 až 0,6 mm a necháme opět volný konec asi o délce 20 cm. Navineme potřebných 10 závitů stejně jako u vinutí L 1a a L 1b oběma vodiči současně a zajistíme režnou nití proti povolení. Konec právě dokončených cívek L 2a a L 2b odstříhneme na délku asi 20 cm. Tyto volné konce provlékneme po jednom zbyvajícím dvěma volnými otvory. Volné konce jsou podloženy malými odstříhacími dvířkami olejového plátna tak, aby nelezely uvnitř cívky přímo na vinutí L 2a a L 2b. Dokončené primární vinutí ovineme třemi vrstvami olejového plátna a opět zajistíme lepicí páskou. Dále vyvrtáme zase na stejně straně čela cívky další otvor \varnothing 2,5 mm tak, aby byl těsně nad olejovým plátnem. Jím provlékneme měděný smaltovaný vodič \varnothing 0,53 a vineme sekundární vinutí, tj. vinutí L 3, a to opět stejným způsobem jako vinutí předcházející. Každou vrstvu vodičů prokládáme vždy jednou vrstvou olejového plátna.

Po navinutí všech potřebných závitů (565 závitů) zajistíme konec režnou nití jako v předcházejících případech. Konec vydeme v rohu čela cívky, kde znova vyvrtáme otvor \varnothing 2,5 mm. Volný konec ponecháme v délce asi 20 cm. Vinutí ovineme opět třemi vrstvami olejového plátna a zajistíme lepicí páskou.

4.4. SESTAVENÍ TRANSFORMÁTORU TR 1

Do dohotovené cívky transformátoru TR 1 navlékneme dvě ortopermová jádra „C“ typového označení 20005, která upevníme stahovací páskou šíře 9 mm. Stahovací páskou díl 29 ovineme nejméně dvakrát a potom zajistíme napínátkem stahovací pásky díl 30. Oba dva díly dodává podnik Mototechna. Před konečným stažením podvlékni me pod stahovací pásku po každé straně ortopermového jádra po jedné páscce díl 6 (viz obr. 6). Všechny vývody zbavíme na konci asi v délce 2 cm izolace a propojíme je takto:

1. začátek vinutí L 2a ponecháme volný,
2. konec vinutí L 2a propojíme se začátkem vinutí L 1a,
3. konec vinutí L 1a spojíme se začátkem vinutí L 1b,
4. konec vinutí L 1b spojíme se začátkem vinutí L 2b,
5. konec vinutí L 2b ponecháme volný,
6. volně ponecháme také začátek i konec vinutí L 3.

4.5. VYZKOУENÍ TRANSFORMÁTORU TR 1

Pro spolehlivé vyzkoušení transformátoru TR 1 potřebujeme ručkový přístroj pro střídavý proud. Přístroj může být buď elektromagnetický nebo třeba typu Avomet s rozsahem do 30 V. Dále vezmeme žárovku 220 V 60 W nebo 100 W, kterou zapojíme do série s vinutím L 3. Volný konec přívodu k žárovce a zbyvající volný konec vinutí L 3 pripojíme na síť 220 V přes oddělovací transformátor. Vynecháním oddělovacího transformátoru se neovlivní výsledek zkoušek, ale bylo by to proti bezpečnostním předpisům (doporučujeme zvýšenou opatrnost). Žárovka slouží jako pojistka pro případ zkratu. Je-li transformátor TR 1 v pořádku, žárovka vůbec nesvítí; rozsvítí se pouze v případě, že uvnitř transformátoru TR 1 je zkrat.

6. UVEDENÍ DO CHODU A VYZKO尤ŠENÍ

6.1. POTŘEBNÉ SOUČÁSTI

Pro bezpečné uvedení do chodu potřebujeme stejnosměrný ampérmetr s rozsahem nejméně do 10 A a střídavý voltmetr s rozsahem do 300 V. Místo dvou přístrojů můžeme výhodně použít přístroje Avomet, u kterého si musíme dodatečně zhotovit shunt pro vyšší proudový rozsah, který je u přístroje jen do 6 A. Dále je zapotřebí akumulátorová baterie 12 V o kapacitě nejméně 35 Ah (akumulátorová baterie z vozu Škoda Octavia) a žárovka 220 V 100 W s objímkou a původním kabelem, opatřeným vidlicovou zástrčkou.

6.2. SPUŠTĚNÍ MĚNIČE

Nejprve zkontrolujeme zapojení měniče a potom zasadíme všechny tři pojistky. Měnič je prozatím bez horního a dolního krytu. Kladný pól měniče připojíme přes výše uvedený ampérmetr na kladnou svorku akumulátorové baterie. Použijeme-li přístroj Avomet, přepneme jej na rozsah 6 A ss. Sepneme vypínač V a opatrně připojíme záporný pól měniče na 2 V z akumulátoru (jeden článek). Měnič nebude ještě kmitat a tudíž musí ampérmetr ukazovat nulu (měnič nebude žádat proud). Nyní přepojojme záporný pól měniče z prvého článku na druhý článek akumulátorové baterie (4 V). Měnič se pravděpodobně rozmítá, což se projeví malým odběrem proudu asi 0,5 A (velikost není rozhodující) a velmi slabým vrčením. Jestliže se při čtyřech voltech nerozkmitá, připojíme jej na 6 V (tři články akumulátorové baterie), když musí již měnič kmitat. Pokud by se ještě nerozkmital, musíme hledat závadu buď v zapojení nebo ve vadné součástce, eventuálně ve velmi malém zesilovacím činiteli tranzistoru.

V případě, že je vše v pořádku, zvyšujeme postupně napětí přepínáním článků akumulátoru až dosáhneme plné hodnoty napěti, tj. 12 až 13 V dle stavu akumulátoru. Při tomto napěti měnič zřetelně vrčí a odebírá asi 1 až 1,5 A.

Používáme-li přístroj Avomet, přikročíme ke zhotovení shuntu, kterým proudový rozsah 6 A zvětšíme na 12 A. Použijeme k tomu kus měděného vodiče o průměru 1,5 až 2 mm. Připojíme jej na proudové svorky měřicího přístroje a vodič postupně zkracujeme nebo prodlužujeme tak, až původní výchylka klesne na polovinu. Nyní měnič odpojíme. Na stranu 220 V připojíme střídavý voltmetr. Ampérmetr na straně 12 V můžeme odpojit (máme-li k dispozici dva měřicí přístroje, ponecháme ampérmetr připojený). Měnič opět spustíme a na výstupu musí přístroj ukazovat okolo 220 V.

Poslední fází uvádění přístroje v chod je správné nastavení polarity transformátoru TR 2. Vyzkoušení je velmi jednoduché. Při zapnutém měniči připojíme na výstup žárovku 220 V 100 W. Je-li transformátor TR 2 správně půlován, zvýší měnič krát-kodobě svůj kmitočet (asi dvě desetiny vteřiny), žárovka se rozsvítí, odběr z baterie stoupne asi na 9 A, kmitočet měniče zůstane nadále přibližně stejný jako při běhu na prázdro. Je-li však transformátor TR 2 opačně půlován, potom měnič po připojení žárovky přestane kmitat a odběr z baterie klesne na nulu. V tom případě musíme přehodit přívod k vinutí L 1 transformátoru TR 2.

Ještě zbyvá provést zkoušku měniče na jeho oteplení. Měnič zatížíme záteží odpovídající pro výkon 120 W (lze složit z několika žárovek), zapneme jej a sledujeme jeho oteplení. Oteplení tranzistorů asi po 30 minutách provozu nesmí být tak velké, abychom na nich neudrželi ruku. Není závadou, že strana žebra, kde jsou vedle sebe umístěny tranzistor T 2 a zpětná dioda D, je poněkud teplejší než druhá strana žebra, kde je pouze tranzistor T 1. Tuto tepelnou nesymetrii způsobuje přidavná wattová ztráta zpětné diody D; dioda se chladi stejným chladicím žebrem jako tranzistor T 2. V žádném případě nesmí odebírány proud z akumulátorové baterie překročit hodnotu 11 A. Po všech výše popsánych zkouškách je měnič schopen trvalého provozu. Můžeme ještě zjistit osciloskopem průběh výstupního napěti při odlehčeném měniči (tato zkouška není bezpodmínečně nutná). Výstupní napětí musí být obdélníkového průběhu bez znatelných překmitů. Velikost překmitů může ovlivnit změnu hodnoty kondenzátoru C 3.

7. MOŽNOSTI POUŽITÍ*)

Měnič umožňuje používat drobné domácí sítové spotřebiče, např. malý mixér, radiopřijímač a některé druhy televizorů v městech, kde sice není elektrická rozvodná síť (např. rekreační chaty apod.), ale je k dispozici dostatečně velký akumulátor. Měnič můžeme namontovat do motorového vozidla a velmi dobře poslouží při táboření ve volné přírodě, podobně jako v chatě. Dále se může výhodně použít při některých akcích Svatopluk, kde je právě problémem lehký, spolehlivý a nehlučný zdroj sítového napětí. Také při různých měřeních ve volné přírodě můžeme pomocí měniče napájet běžné laboratorní přístroje a vyhneme se tak nákladným investicím, spojeným s pořizováním přístrojů polovodičových.

*) Průmyslové využití měniče si vyhrazuje autor.

8. TABULKA TRANZISTORŮ KOLEKTOROVÉ ZTRÁTY 50 W TUZEMSKÉ VÝROBĚ

8.1. MEZNÍ HODNOTY

	2NU74	3NU74	4NU74	5NU74	6NU74	7NU74	
$-U_{CB}$	50	50	60	60	90	90	V
$-U_{CBM}$	50	50	60	60	90	90	V
$-U_{CE^*})$	32	32	48	48	70	70	V
$-U_{CEM^*})$	32	32	48	48	70	70	V
$-U_{EB}$	10	10	15	15	15	15	V
$-U_{EBM}$	10	10	15	15	15	15	V
$-I_C$			15				A
$-I_{CM}$			15				A
$-I_B$			1,5				A
$-I_{BM}$			1,5				A
I_E			16,5				A
I_{EM}			16,5				A
P_C			50				W
T			100				°C

*) Platí pro $R_{BE} \leq 30 \Omega$

	2NU74	3NU74	4NU74	5NU74	6NU74	7NU74	
K _T				1,2			°C/W
T ₀				-60	+100		°C
T _{min}					-60		°C

8. 2. ZAPOJENÍ S UZEMNĚNOU BÁZÍ

	2NU74	3NU74	4NU74	5NU74	6NU74	7NU74	
-I _{CBO}	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	mA
-U _{CB}	6	6	6	6	6	6	V
-I _{CBO}	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	mA
-U _{CB}	6	6	6	6	6	6	V
T _c	100	100	100	100	100	100	°C
f _T	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	MHz
-U _{CB}	6	6	6	6	6	6	V
I _E	1	1	1	1	1	1	A

8. 3. ZAPOJENÍ S UZEMNĚNÝM EMITOREM

	2NU74	3NU74	4NU74	5NU74	6NU74	7NU74	
-U _{CE}	> 32	> 32	> 48	> 48	> 70	> 70	V
-I _C	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	A
R _{BE}	30	30	30	30	30	30	Ω
-U _{CES}	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	V
-I _C	10	10	10	10	10	10	A
-I _B	1	1	1	1	1	1	A
β	20–60	50–130	20–60	50–130	20–60	50–130	
I _E	10	10	10	10	10	10	A
-U _{CE}	0	0	0	0	0	0	V

9. POKYNY PRO NÁKUP



Odpory, kondenzátory, polovodiče a další elektromateriál vám podle současných zásobovacích možností dodá podnik Domácí potřeby, odborná radiotechnická prodejna, Václavské nám. 25, Praha 1, tel. 236270, nebo odborná radioamatérská prodejna Žitná 7, Praha 1, tel. 228631.


Díly, u kterých je v rozpisce v odstavci pro označení materiálu uvedena „Mototechna“, obdržíte v prodejně v Praze 2—Vinohrady, Římská 20. Díl 39 (pryžová pružina) vyrábějí a dodávají Československé závody gumárenské, závod Gumokov, Hradec Králové.

Objednáváte-li na dobírku, uveďte v objednávce též náhradní druhy součástek podle rozpisů. Pokud jde o výrobu mechanických dílů, je v Praze 2 v Ječné ul. 28 dobré vybavená zámečnická samoobsluha (tel. 239476), která je otevřena denně — mimo sobotu a neděli — od 11.00 do 20.00 hodin. Má k dispozici drobný materiál a vedoucí vám odborně poradí.


OBSAH

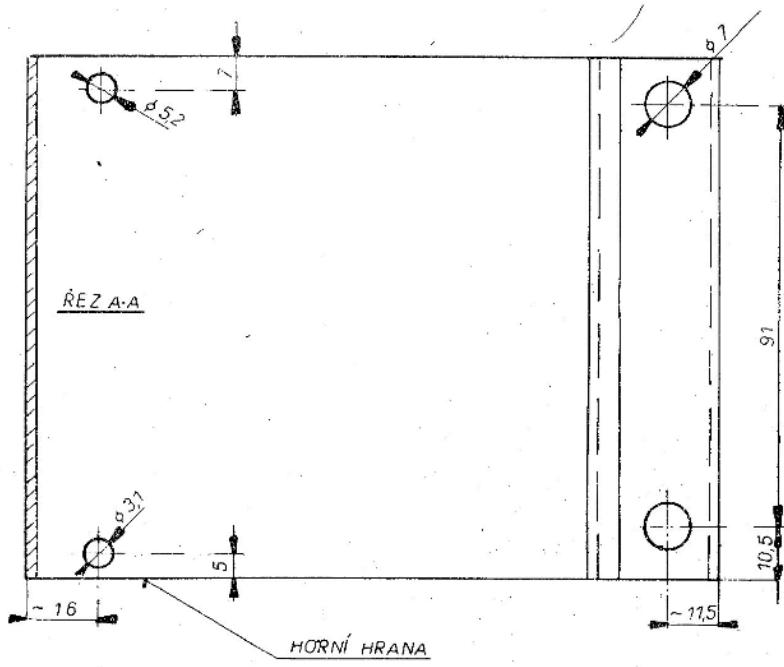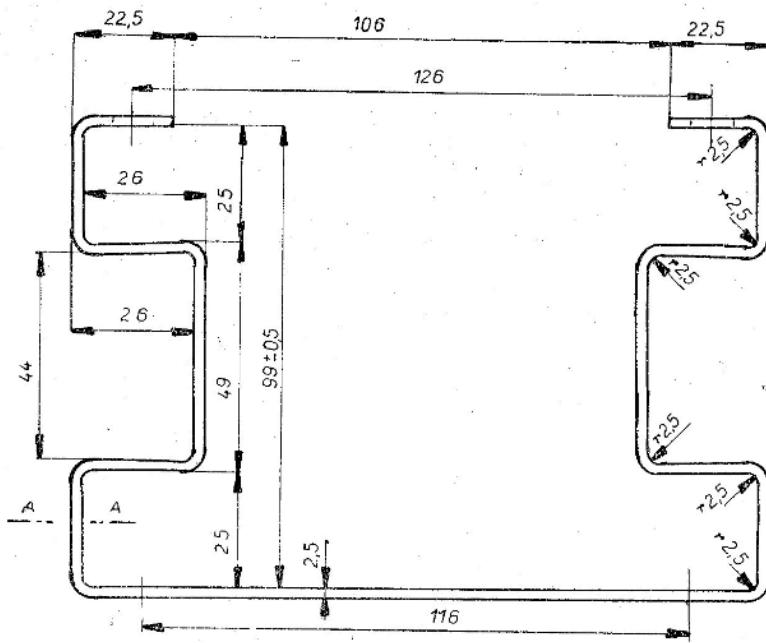- 1. Vlastnosti měniče**
- 2. Technické údaje měniče**
- 3. Popis zapojení**
- 4. Stavba měniče**
- 5. Montáž měniče**
- 6. Uvedení do chodu a vyzkoušení**
- 7. Možnosti použití**
- 8. Tabulka tranzistorů**
- 9. Pokyny pro nákup**



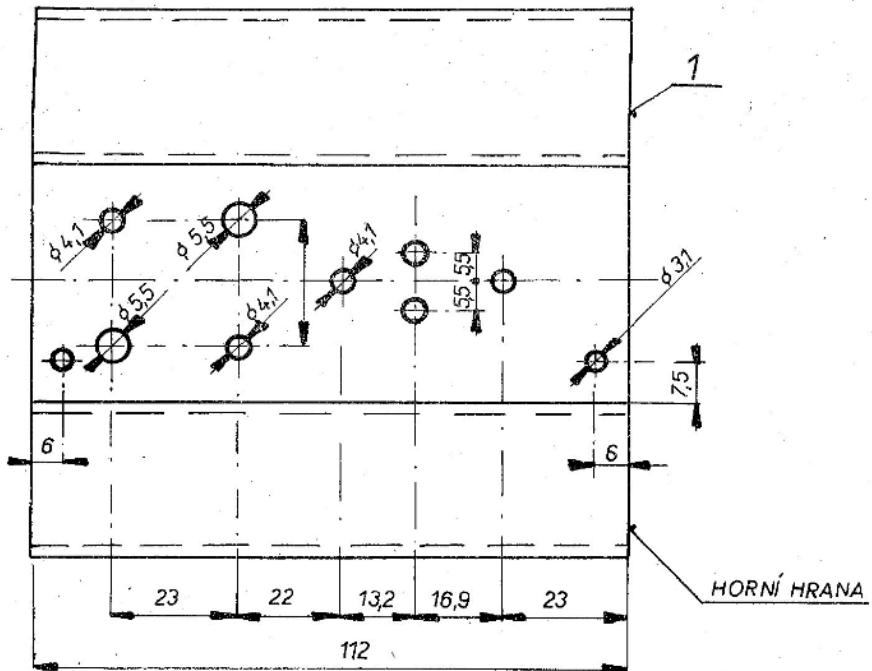


č. v.1 - díl 1 - Žebro

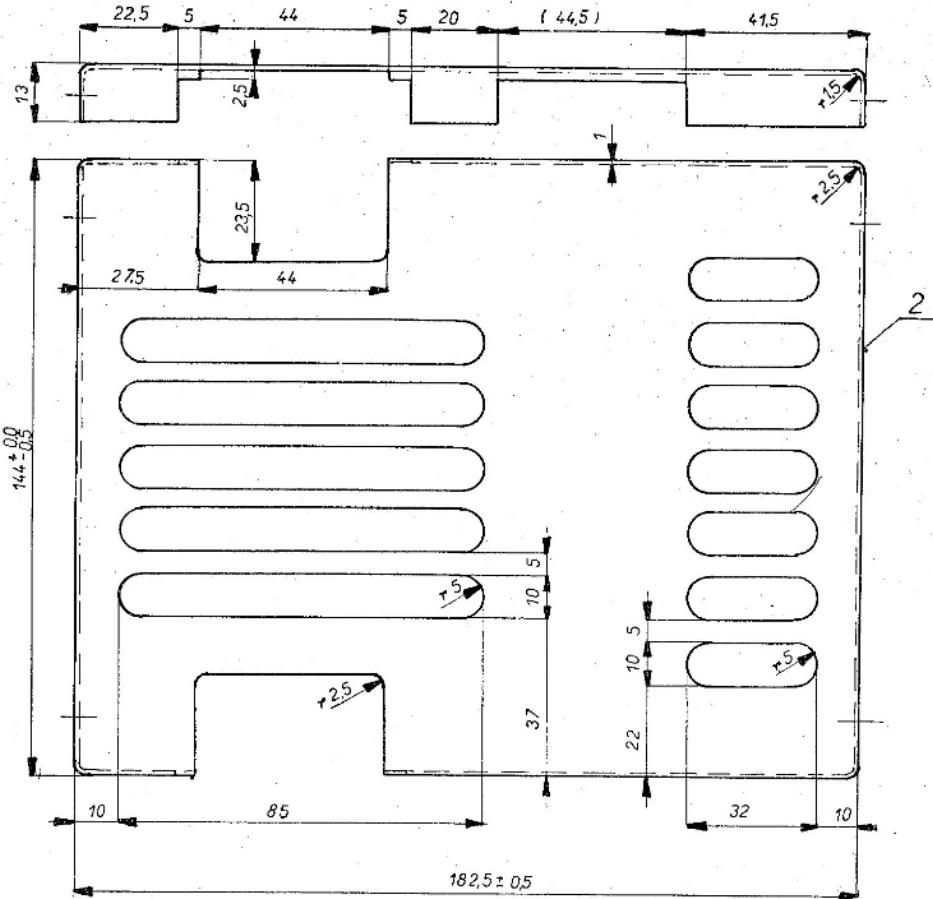


C. v. 2 - dil 2 - Kryt horni

SVRTAT DLE DÍLŮ 1 A 3

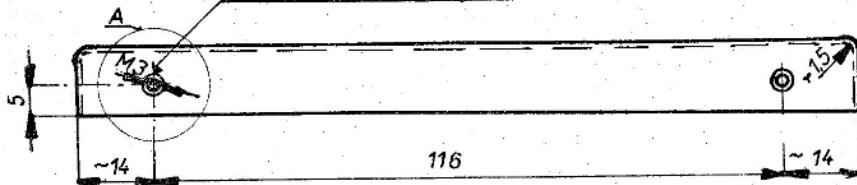


DETAIL A


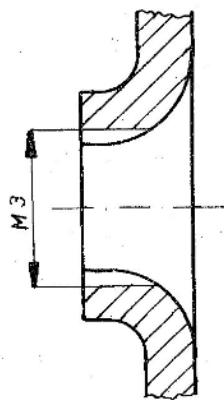


REZ A-A


(230)

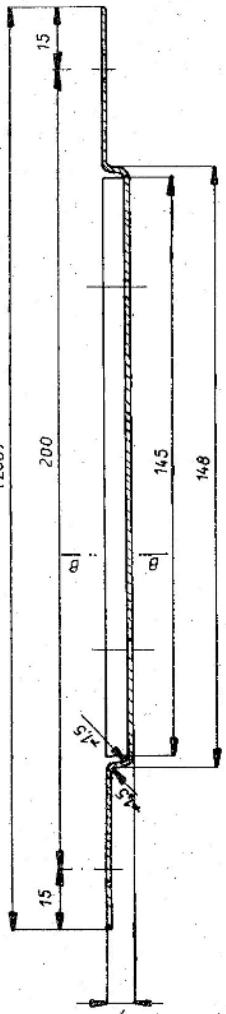


REZ B-B

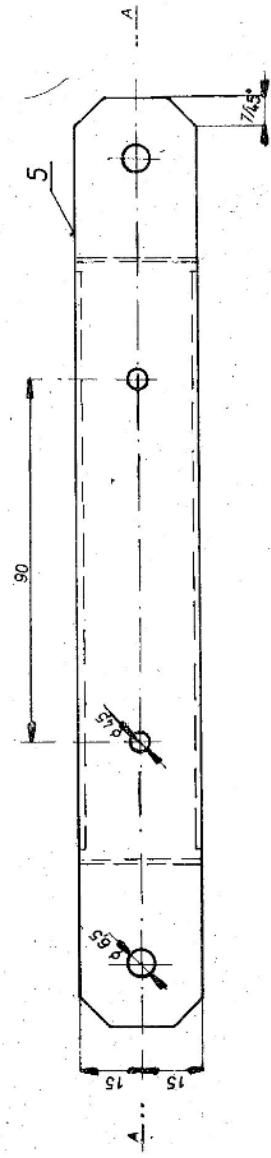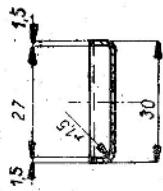


C. v. 5 - díl 5 - Patka

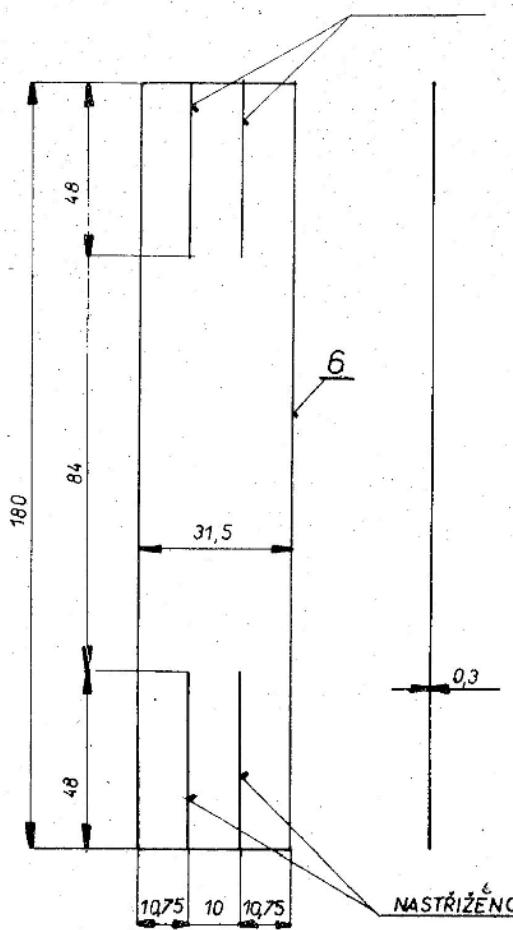



C. v. 6 - dil 6 - Pásek

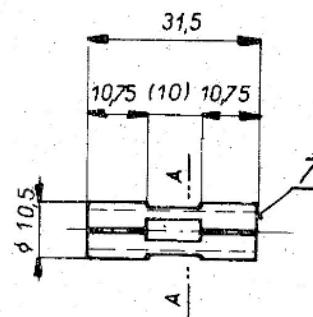


REZ A-A

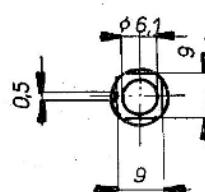


**Č. v. 7 - dil 7 -
Distanční váleček**

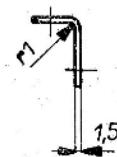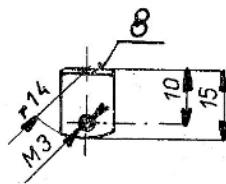


C. v. 8 - dil 8 - Úhelník

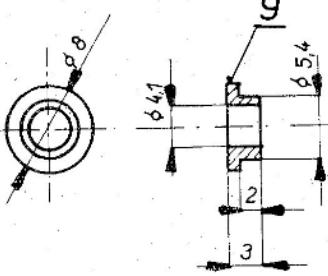


Č. v. 9 - díl 9 - Izolační podložka

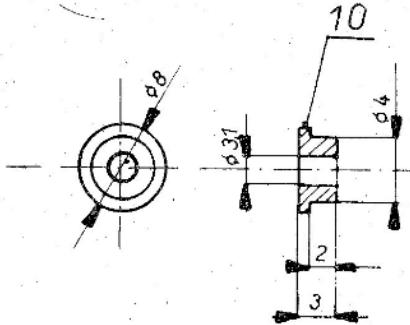


Č. v. 10 - díl 10 - Izolační podložka

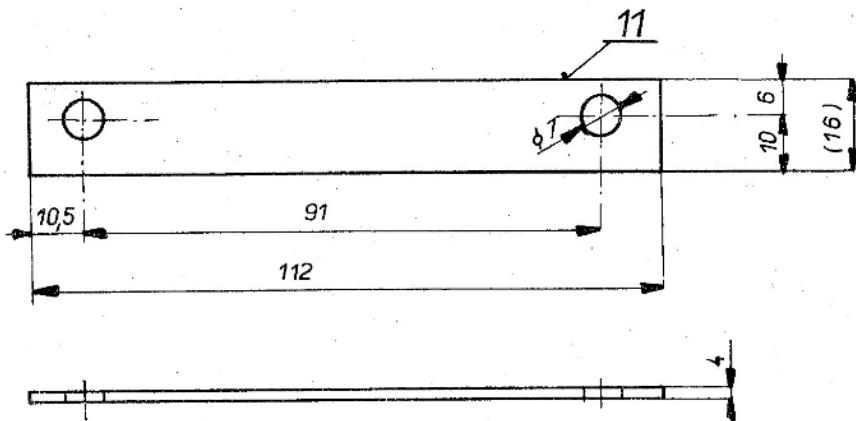


Č. v. 11 - díl 11 - Podložka

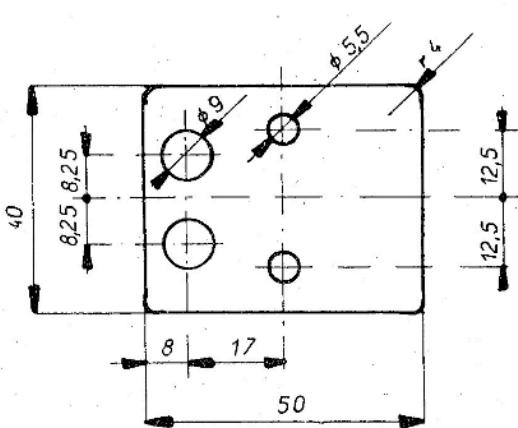


Č. v. 12 - díl 12 - Podložka

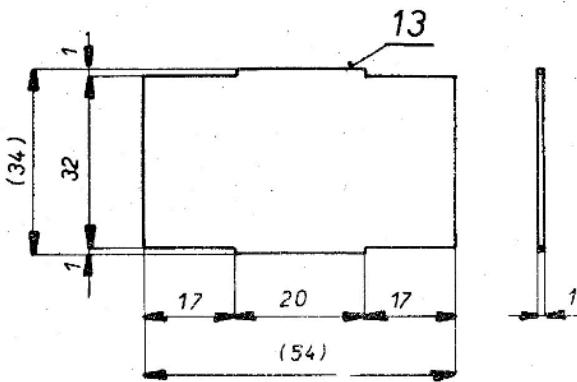


Č. v. 13 - díl 13 - Vnitřek cívky

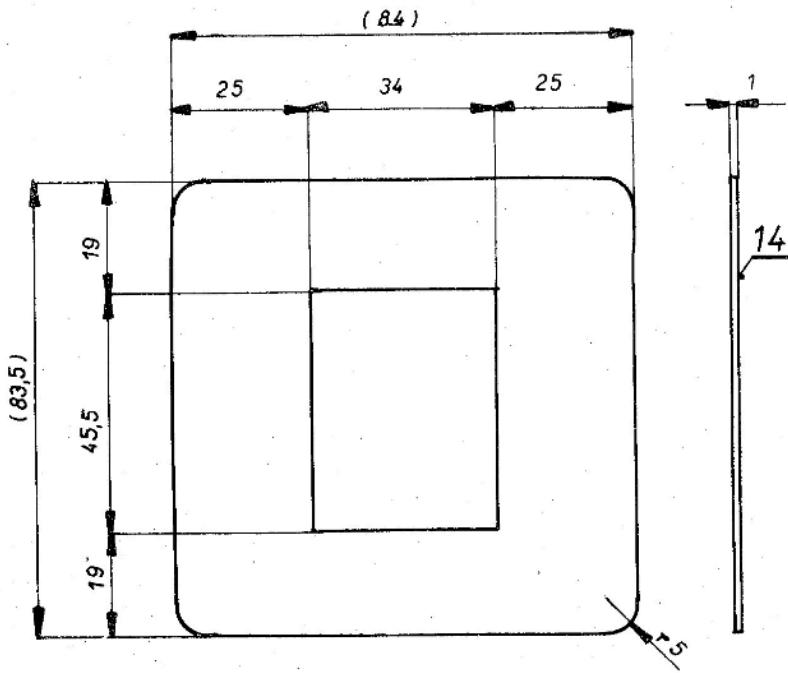


Č. v. 14 - díl 14 - Čelo cívky

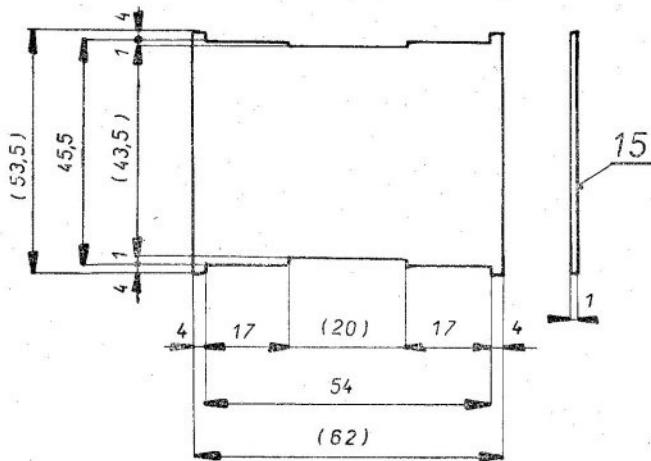


Č. v. 15 - díl 15 - Vnitřek cívky

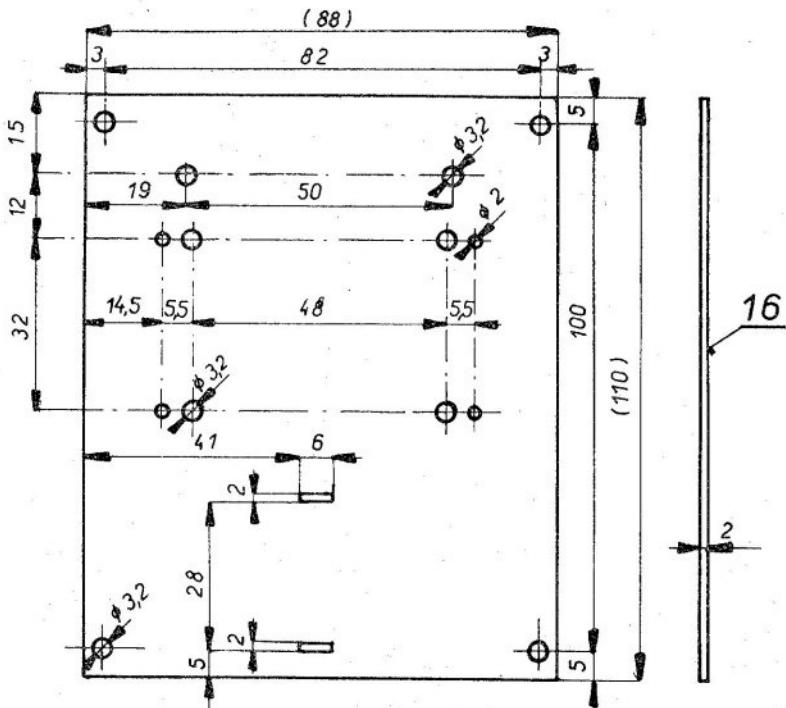


Č. v. 16 - díl 16 - Destička

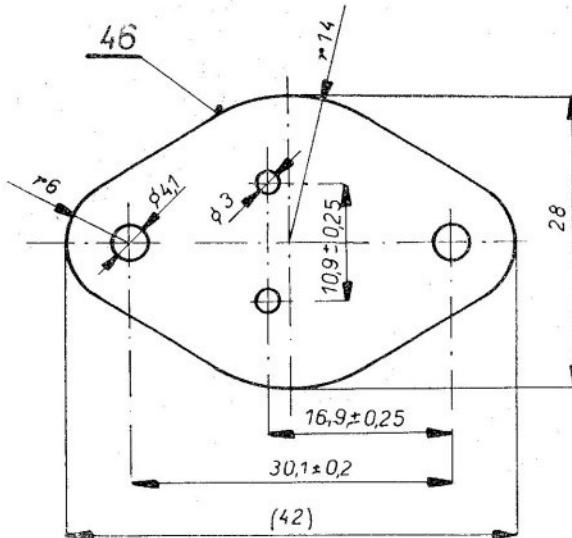


Č. v. 17 - dil 46 - Izolační podložka

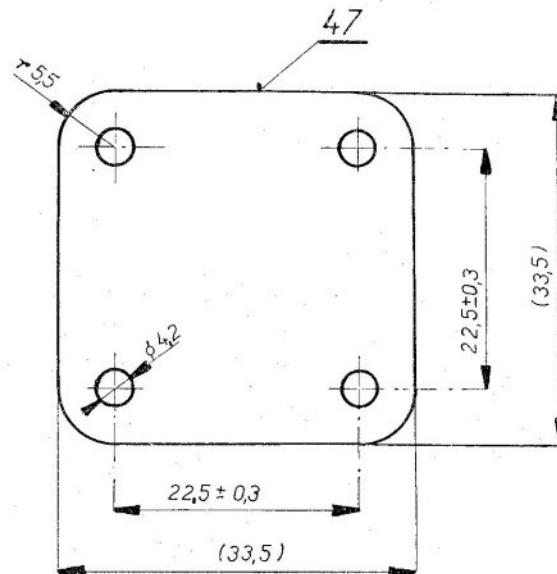


Č. v. 18 - dil 47 - Izolační podložka

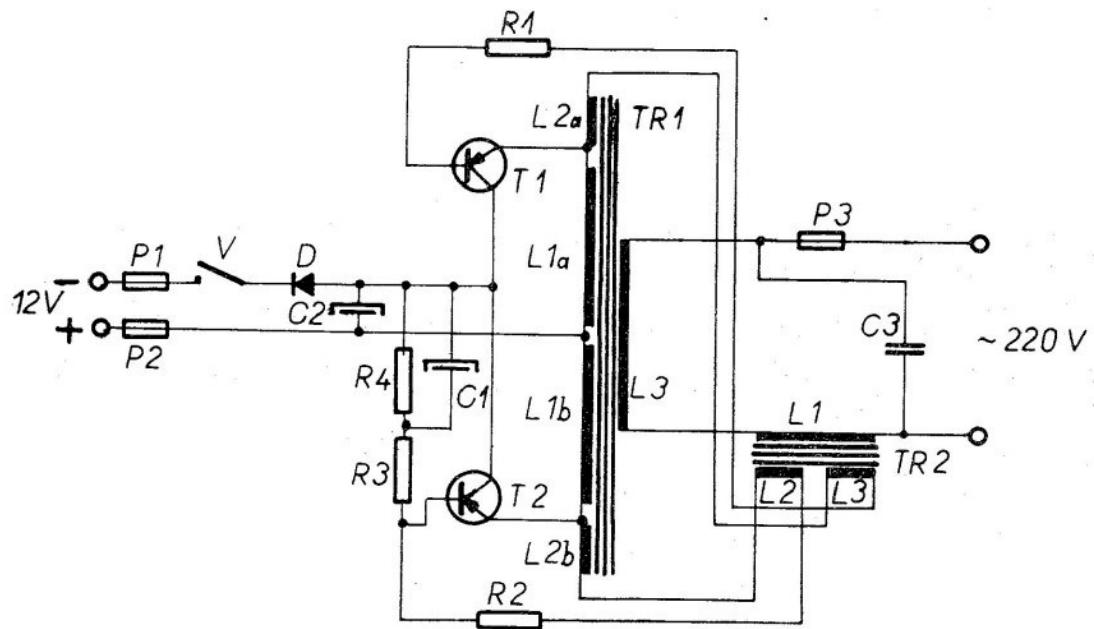


č. v. 19 - Schéma zapojení měniče

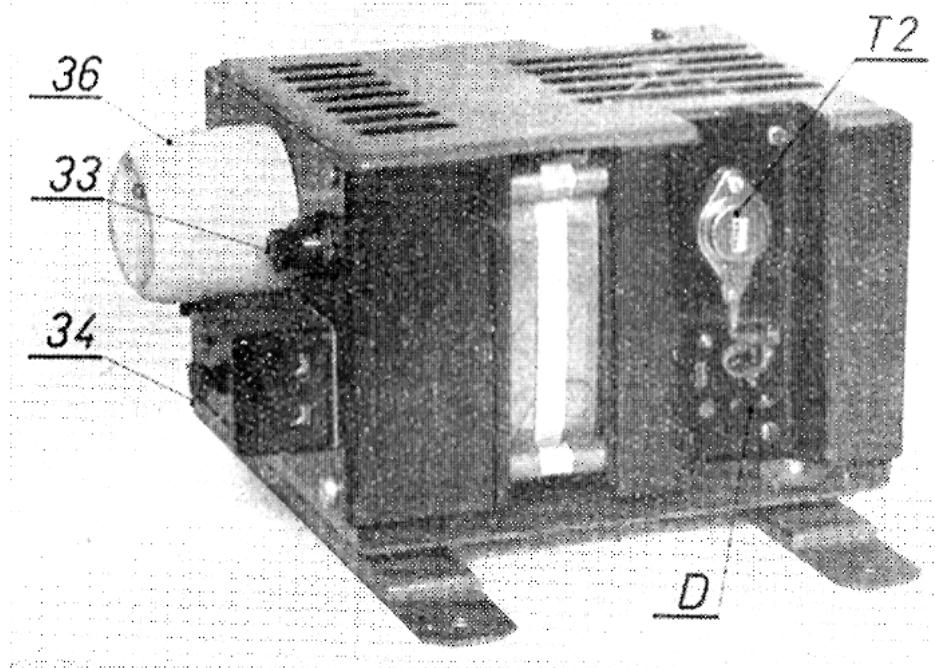


Obr. 1 - Elektrické díly

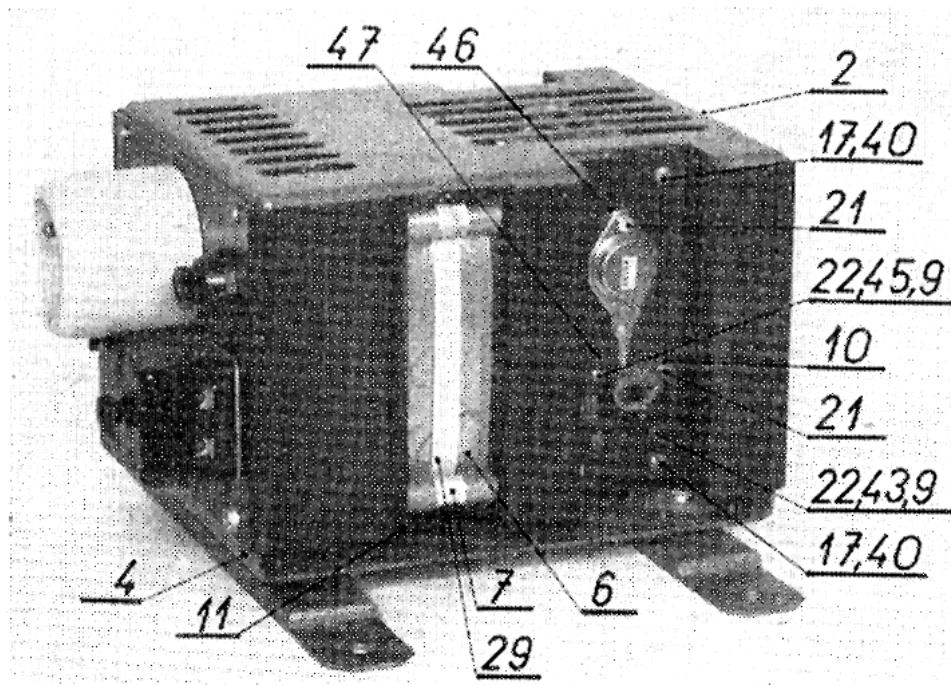


Obr. 2 - Mechanické díly

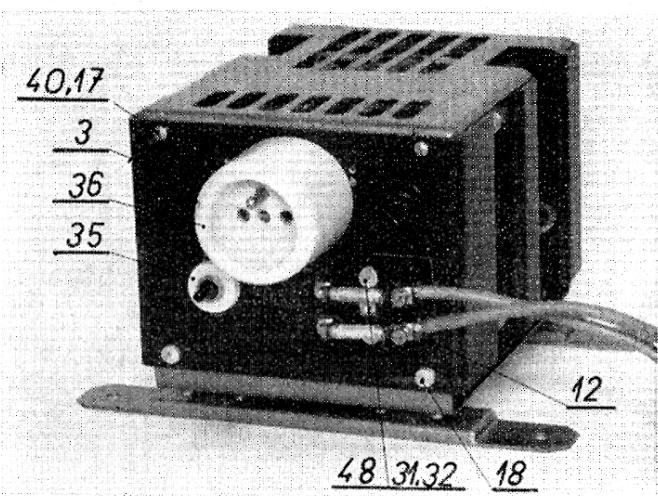


Obr. 3 - Mechanické díly

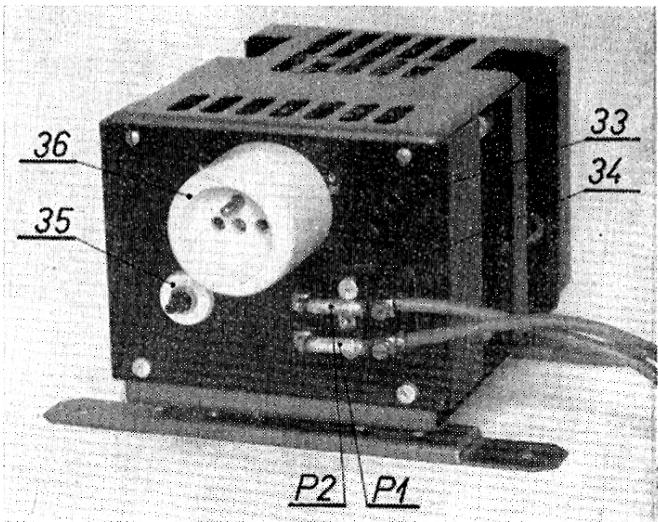


Obr. 4 - Elektrické díly

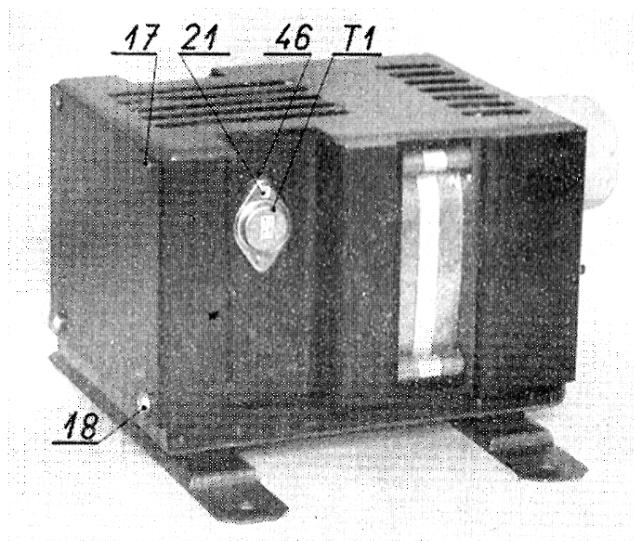


Obr. 5 - Elektrické a mechanické díly

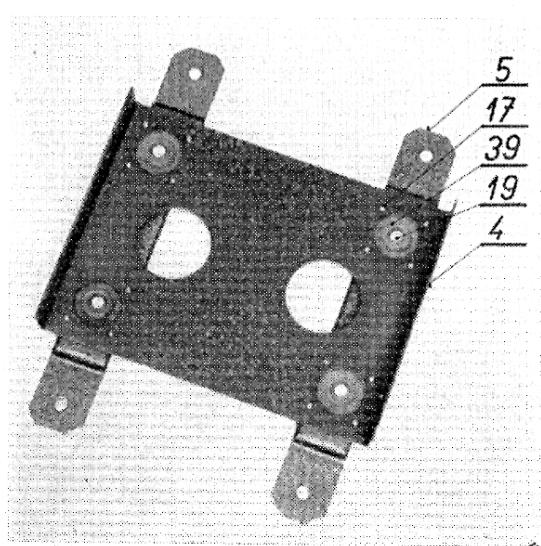


Obr. 10 - Sestavený dolní kryt

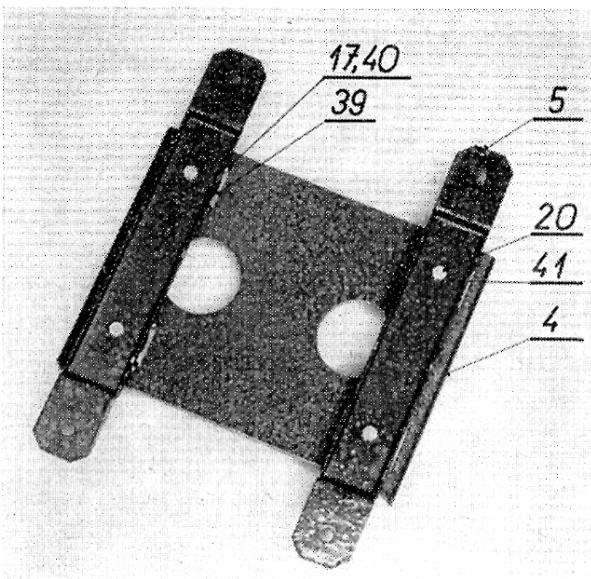


Obr. 11 - Sestavený dolní kryt

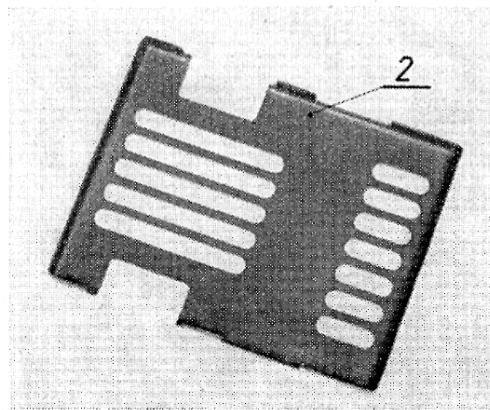

Obr. 12 - Horní kryt


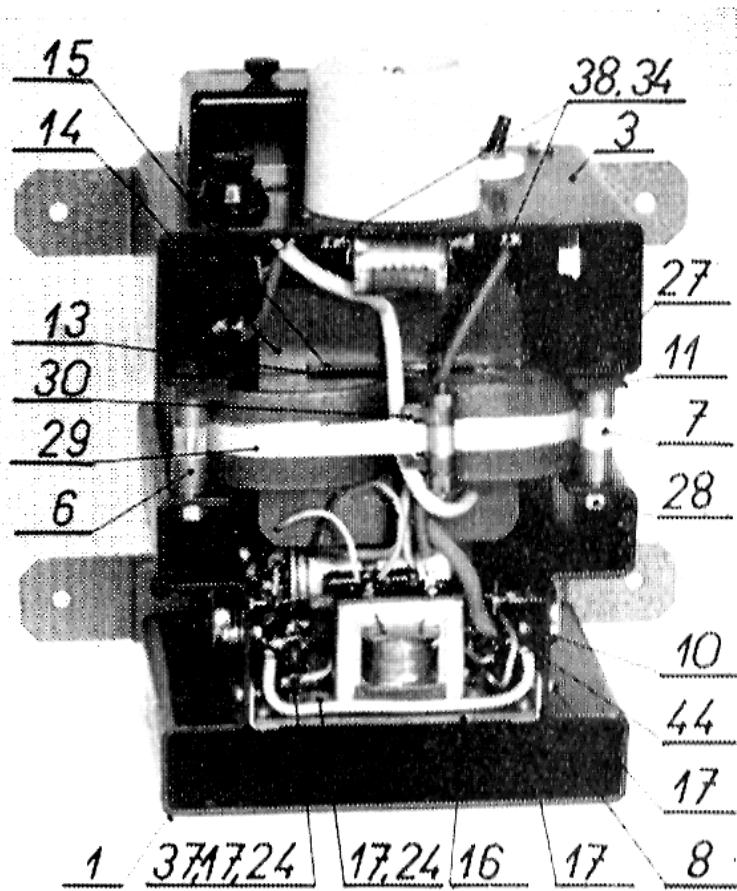


Obr. 6 - Mechanické díly

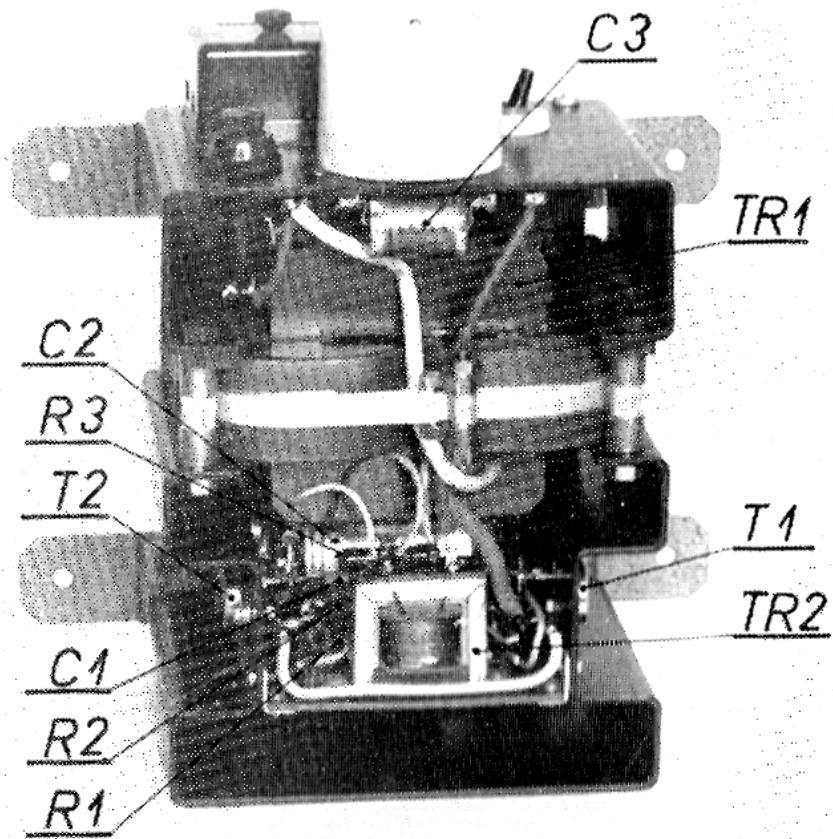

Obr. 7 - Elektrické díly

Obr. 8 - Mechanické díly

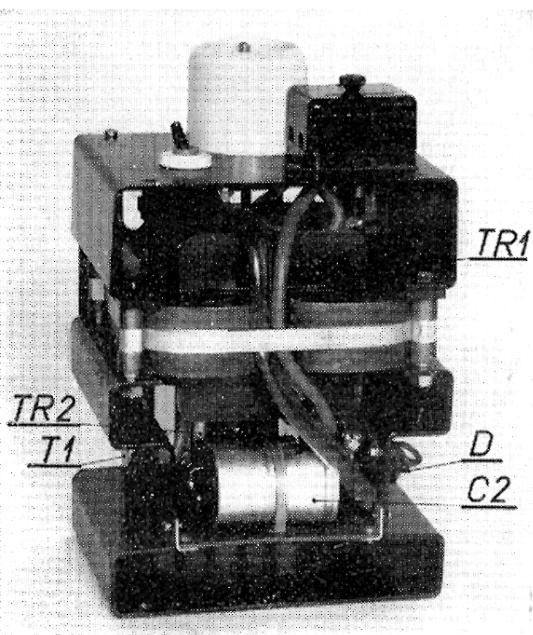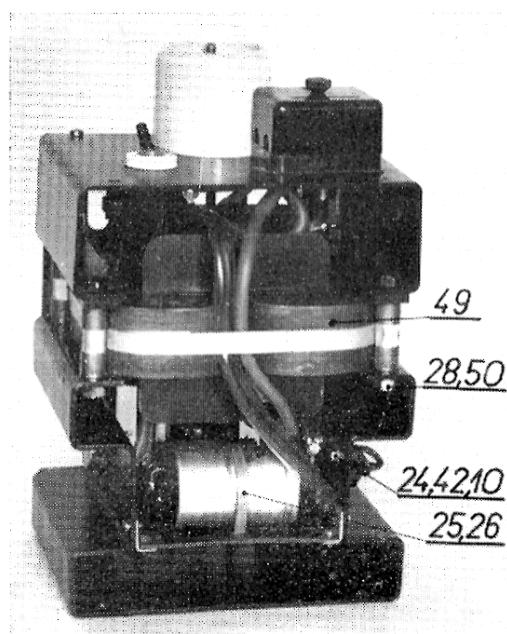

Obr. 9 - Elektrické díly

STAVEBNÍ NÁVODY

PRO RADIOAMATÉRY

- 1 - KRYSTALOVÝ PŘIJÍMAČ
- 2 - MONODYN B. 1-elektronkový přijímač na baterie
- 3 - DUODYN. 2-elektronkový přijímač sítový
- 8 - DIVERSON. Moderní superhet
- 10 - NÁHRADNÍ ELEKTRONKY. Porovnávací tabulky
- 14 - DIPENTON. 2+1-elektronkový přijímač
- 16 - MINIATURNÍ ELEKTRONKY
- 19 - EXPOMAT. Elektronkový časový spínač
- 20 - GERMANIOVÉ DIODY v teorii a praxi
- 21 - ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR EV 101
- 22 - TRANSINA. Kabelkový tranzistorový přijímač
- 24 - TRANSIWATT, předzesilovač pro Hi-Fi — 1. část
- 27 - STEREOSONIC, souprava pro stereofonní desky
- 28 - RIVIÉRA, horské slunce
- 29 - MINIATURNÍ VENTILÁTOR na baterie a síť
- 30 - TRANSIWATT MINOR — zesilovač pro stereofonní sluchátka
- 31 - AVANTIC — zesilovací aparatura pro věrný přenos
- 32 - CERTUS — nabíječ akumulátorů
- 33 - TRANZISTOROVÝ MĚRICÍ PŘÍSTROJ — univerzální voltmetr
- 34 - TONMIX — univerzální mixážní pult — 1. část
- 35 - BIG-BEAT. Výkonový zesilovač hudebních nástrojů s elektrickým snímáním (1. část — elektrická koncepcie)
- 36 - MINIATURNÍ OSCILOGRAF
- 37 - TRANZISTORY A JEJICH POUŽITÍ
- 38 - STYL. 5-tranzistorový reflexní přijímač na baterii i na síť
- 39 - EXPOCOLOR. Automat pro stanovení expozice černobílých a barevných fotografií
- 40 - REPRODUKTOROVÉ SOUSTAVY pro věrný přenos hudby
- 41 - TRANSITEST. Bateriový zkoušec tranzistorů a diod
- 42 - BIG-BEAT. Výkonový zesilovač hudebních nástrojů s elektrickým snímáním (2. část — mechanická koncepcie)

Cena za sešit Kčs 2,-

Mimo řadu: Synchrodetektor — přijímač pro příjem VKV, cena Kčs 4,50

Neuvedená čísla jsou rozebrána. Objednávky brožur vyřizujeme pouze na dobitku.

Brožurky obdržíte v pražských prodejnách
radiosoučastek

Václavské nám. 25 — Žitná 7 (Radioamatér) — Na poříčí 45 — Jindřišská 12

Cena Kčs 2,-