

DOMÁCÍ VÝROBA TRANSISTORŮ

Přesto, že stojíme teprve na prahu nové epochy v přenosové elektrotechnice, již otevírá objev polovodičů, je každému techniku jasné význam transistoru: Naprostou převahu prokázaly v přístrojích pro nedoslychavé. Před několika týdny konstatoval jistý zahraniční odborník, že kapesní zesilovače osazené elektronkami patří minulosti. Účinnost transistorů je tak velká, že k jejich napájení po dobu několika měsíců stačí jeden článek do tužkové kapesní svítlinky. Některí výrobci tétoho přístrojů vycházejí i vypinač, který zbytečně zvyšuje cenu a zvětšuje objem. Skromný odhad životnosti transistorů se pohybuje kolem 50 000 hodin.

Po prvních rozpacích a obavách se odvážili výrobci nabídnout i rozhlasové přístroje osazené transistory. Přístroje jsou vesměs napájeny 4 až 8 monočlánky, postačujícími k nepřetržitému provozu 500 až 1000 hodin. Díky transistůrům je konečně provoz bateriových přijimačů levnější než provoz přijimačů napájených ze sítě. Přesto, že výroba plošných transistorů je do značné míry automatizována, je jejich cena dosud 4krát až 10krát vyšší než cena obdobných elektronek.

Podle zpráv zahraničního tisku mají nejvyspělejší státy – SSSR, USA a jiné – zavedenou výrobu hrotových i plošných transistorů. Velkou většinu výroby však spotřebují vědecké a výrobní podniky, seznámující se s technikou této nových součástek. Na soukromý sektor zbyvají dosud jen malé přebytky výroby nebo méně jakostní typy. Přesto v každém čísle amatérských zahraničních časopisů najdeme jednoduché přijimače, oscilátory, rozkladové generátory, elektronkové voltmetry a zesilovače, osazené transistory. Pod tlakem vysokých cen a nedostatku vhodných typů přistoupili britští a němečtí amatérů k domácí výrobě transistorů. Dosáhli s nimi velmi pěkných výsledků; koncem minulého roku pracoval jeden britský amatér na osmdesátimetrovém pásmu s vysílačem osazeným výlučně transistory domácí výroby.

Situace u nás je a v drahledné době bude obdobná. Výzkum úspěšně zvládl základní problémy polovodičů, avšak výroba ještě dlouho nebude stačit uspokojit požadavky slaboproudého výzku-

mu a vývoje. Chtějí-li naši radisté i všichni ostatní zájemci o přenosovou elektrotechniku pracovat s transistory, osvojit si základní vlastnosti transistorevých obvodů – zásadně odlišných od obvodů s elektronkami – a včas se připravit na transistorovou invazi, musí se také pokusit o domácí výrobu.

V zahraničních časopisech bylo už uveřejněno několik návodů. Při výrobě transistorů se zpravidla používá germaniových destiček z běžných diod (na př. 3NN40, 1N34 a pod.). Nejprve je nutno diodu opatrně rozebrat (rozbit sklo a odstranit dosavadní hrot) a držák s germaniovou destičkou uphnout do vhodné patice. Hlavní potíž spočívá v nastavení dvou hrotů na germaniovou destičku. Tuto nejobtížnější úlohu možno řešit několika způsoby. Můžeme na př. zhotovit z vhodného isolantu základní destičku, opatřenou třemi otvory podle obrázku. Do krajních otvorů zavlkemem měděné dráty \varnothing 1 mm, jež na horní straně ohneme do vodorovného směru v délce 2 až 3 mm. K této drátem připojíme bronzové dráty \varnothing 0,10 až 0,15 mm. Jejich konce však předem zbrouseme do klínu tak, aby hrotové mohly být pokud možno těsně u sebe. Úspěch práce spočívá v tom, jak blízko dokážeme hrotové nastavit. V literatuře bývá udána jako nejvhodnější vzdálenost 0,05 až 0,005 mm. Pak opatrne zasuneme držák s germaniovou destičkou diody do středního otvoru. Lupou sledujeme okamžik, kdy se hrotové dotknou povrchu germaniové destičky, báze. Držák zasuneme tak, aby hrotové byly mírně napruženy. Pak zakápneme zespodu držák ve středním otvoru základní destičky a hrotový transistor je hotov.

Předem možno poznamenat, že úspěch práce spočívá v první řadě na ostrosti hrotů a úzkostlivé čistotě práce. Povrchu germania ani hrotů se nesmíme prsty dotknout, k nastavení používáme pinsety a jehly.

O správné funkci obou hrotů – emiteru a kolektoru – se přesvědčíme citlivým přímoukazujícím ohmmetrem. Mezi oběma hrotovými naměříme odporník $M\Omega$ bez ohledu na polaritu baterie v použitém ohmmetru. Pak vyzkoušíme odpory jednotlivých hrotů proti germaniové destičce, t. zv. bázi. V propustném směru naměříme asi $1 k\Omega$, v závěrném směru od set $k\Omega$ do $M\Omega$. Vyhovují-li oba hrotové této požadavkům, přesvědčíme se o vlastní funkci vyrobeného transistoru. Mezi hrot, který vykazuje v závěrném směru větší odpor, a bázi připojíme ohmmeter tak, aby hrot byl polarisován záporně. Tomuto hrotu bude mezi kolektorem. Na druhý hrot, t. zv. emiter, přivedeme přes proměnný odpor $10 k\Omega$ kladné napětí z baterie asi 3 až 4,5 V. Záporný pól této baterie připojíme opět k bázi. Po připojení kladného polu na emiter poklesne odpor kolektoru asi na desetinu původní hodnoty.

Vlastnosti transistoru můžeme podstatně zlepšit t. zv. formováním kolektoru. Provádí se vybíjením kondenzátoru $1 nF$ až $0,1 \mu F$ při napětí 80 až 300 V. Nabíjecí napětí měníme skokem po 20 V, při čemž po každém vybití zvětšíme i kapacitu použitého kondenzátoru. Formování je ukončeno, když

odpor kolektoru klesne pod $1,5 k\Omega$. Při formování i měření odporu kolektoru je polarizační napětí emiteru připojeno.

Zkoušky provedené podle tohoto návodu ukázaly, že skutečně lze vyrobit hrotové transistory s proudovým zesílením 2 až 3,5. Transistory se však velmi snadno poškodí otresy, jež změní vzájemnou polohu hrotů. Je tedy třeba zaměřit zájem domácích pracovníků na vhodnou konstrukční úpravu a hmotu, jíž by bylo možno hroty zakápnout a tím upevnit.

Vzhledem k závažnosti celé otázky polovodičů bylo vhodné, aby čtenáři sdělili redakci svoje zkušenosti s výrobou transistorů. Podle potřeby přinese pak AR některá zapojení zesilovače a oscilátoru s návodem k jejich výpočtu a konstrukci.

C.

*Wireless World, Jan. 1954
Funk-Technik 4/1954*

*

Právě tak jako televize dobývá nových a nevidaných úspěchů v moderních výrobních závodech i dispečerských sítích, naštoupil i magnetofon úspěšně na pole „technických“ možností. Magnetofonového záznamu se používá stále častěji k záznamu zpráv, sdělení, předpovědi, pracovních programů obráběcích strojů a j. Tento druh provozu se zásadně liší od provozu domácího a rozhlasového, neboť velmi krátký záznam se na požádání nebo jakýkoli popud přehravá s malými časovými přestávkami mnohokrát po sobě. U nejkratších zpráv (do několika desítek vteřin) se používá kovového kotouče, na jehož obvod je napojat magnetofonový pásek. Kotouč se neustále otáčí, takže v závitech snímací hlavy, upevněné v nepatrné vzdálenosti od pochybujícího se pásku, se indukuje příslušné střídavé napětí. Pro delší záznamy je nutno použít větší zásoby pásku (několik metrů), jenž se buď střídavě převinuje z jednoho zásobníku na druhý a zpět nebo je napojat mezi dvěma řadami vypínacích kladek, mezi nimiž neustále obíhá. Nejjednodušší zásobník na 2 až 3 m pásku vidíme na obrázku. Otvorem O_1 je pásek vháněn, otvorem O_2 je vytahován. Uvnitř se pásek ukládá do volných záhybů a smyček. Jestliže je zásobník jen o málo širší než je pásek, pracuje zcela spolehlivě. Tímto způsobem je možno velmi jednoduše sestrojit magnetofon s několikaminutovým, neustále se opakujícím záznamem.

C.

